

АЛЕКСАНДР
ПОЧЕНА
ПЕТР
ПАНАСЮК

ТРАНСУСТОПНИ
РАДИО-
ПРИЕМНИЦИ
ДИ ТЕХНИКА

Инж.
Александър
М.
Почепа

инж.
Петър
В.
Панасюк

ТРАНЗИСТОРНИ РАДИО- ПРИЕМНИЦИ

съкратен превод от руски: преводач инж. Та-
мара Ив. Стоядинова;
допълнителна част за българските транзистор-
ни радиоприемници: автор инж. Ангел Н.
Борисов

ИЗДАТЕЛСТВО
Техника
СОФИЯ
1976

*Предоставил: Костадин Димитров,
Сканиране: Петко Петков, Бургас, обработка: LZ2WSG
29 април 2009 година, KN34PC*

Транзисторни радиоприемници

ТРАНЗИСТОРНИТЕ РАДИОПРИЕМНИЦИ СА ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНИ. ТЕ СА УДОБНИ, СИГУРНИ, ДЪЛГО-ТРАЙНИ. АКО ПРИЕМНИКЪТ СЕ ПОВРЕДИ, В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ НЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО ТОЙ ДА СЕ ОТНАСЯ НА ПОПРАВКА — ПОВРЕДАТА МОЖЕ ДА СЕ ОТСТРАНИ И В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ.

АВТОРИТЕ НА ТАЗИ КНИГА СА СИ ПОСТАВИЛИ ЗАДАЧАТА ДА ПОМОГНАТ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ — ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРНИ РАДИОПРИЕМНИЦИ, САМИ ДА ОТКРИЯТ ПОВРЕДАТА, ДА УСТАНОВЯТ ПРИЧИНАТА Й И ДА ИЗВЪРШАТ НЕОБХОДИМИЯ РЕМОНТ.

ПРИЗНАЦИТЕ И ПРИЧИНИТЕ НА ПОВРЕДИТЕ СА ОБОБЩЕНИ В ТАБЛИЦИ, КОЕТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЕСНО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ СПРАВКИ.

КНИГАТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ШИРОК КРЪГ ЧИТАТЕЛИ — ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРНИ РАДИОПРИЕМНИЦИ, РАДИОЛЮБИТЕЛИ И ДР.

ПЪРВАТА ЧАСТ НА КНИГАТА И ПРИЛОЖЕНИЕ I СА НАПИСАНИ ОТ А. ПОЧЕПА И П. ПАНАСЮК И СА ПРЕВЕДЕНИ НА БЪЛГАРСКИ ОТ ИНЖ. ТАМАРА СТОЯДИНОВА. ВТОРАТА ЧАСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ II СА НАПИСАНИ ОТ ИНЖ. АНГЕЛ БОРИСОВ.

А. ПОЧЕПА, А. ПАНАСЮК
ТРАНЗИСТОРНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ
(издание второе — стереотипное)
Издательство „МАЯК“ Одеса — 1971


1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ТРАНЗИСТОРНИТЕ ПРИЕМНИЦИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ЗАХРАНВАНЕ

1.1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАДИОПРИЕМНИЦИТЕ

Радиоприемникът е един от елементите на радиоприемното устройство, което се състои от приемна антена, радиоприемник и възпроизвеждащо устройство (фиг. 1.1). Тези елементи изпълняват следните функции:

приемната антена „улавя“ енергията на електромагнитните вълни и я превръща в енергия на токове с висока честота;

радиоприемникът отделя сигналите на една предавателна станция от всички приети сигнали и ги преобразува и усилва до ниво, необходимо за нормална работа на възпроизвеждащото устройство;

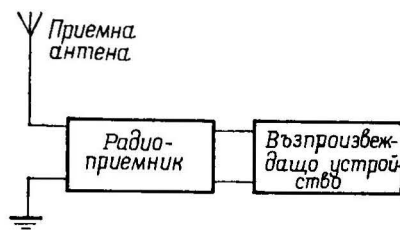

Фиг. 1.1. Блокова схема на радиоприемно устройство

възпроизвеждащото устройство (телефонните слушалки или високоговорителят) преобразува получената от радиоприемника електрическа енергия в звукова.

Всяко радиоприемно устройство, предназначено за приемане на програмата на радиопредавателните станции, трябва:

1) да реагира на измененията на електромагнитното състояние на заобикалящото го пространство;

2) да отделя сигнала на желания радиопредавател от всички останали сигнали и смущения, индутирани в приемната антена;

3) да отделя от високочестотния модулиран сигнал на радиопредавателя нискочестотния модулиращ сигнал;

4) да усилва нискочестотния сигнал до определената мощност, необходима за нормалната работа на възпроизвеждащото устройство;

5) да възпроизвежда говора и музиката, предавани от радиопредавателните станции с минимални изкривявания.

Първата от изброените задачи изпълнява приемната антена, втората — пренастройваните трептящи кръгове, третата — детекторът, четвъртата — усилвателните стъпала на приемника, а петата — целият приемник и високоговорителят (или слушалките).

1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТРАНЗИСТОРНИТЕ ПРИЕМНИЦИ

Транзисторен приемник се нарича радиоприемник, в който функциите усилване и преобразуване на приетите сигнали се изпълняват от полупроводникови прибори (германиеви и силициеви диоди и транзистори). (Терминът „транзистор“ произлиза от комбинацията между началото и края на две английски думи: *transfer*, което означава пренасям, и *resistor* — съпротивление.)

Транзисторните приемници се класифицират, както и ламповите, т. е. разпределят се на групи по редица отличителни признаци.

В зависимост от теглото и размерите и от приспособеността им за пренасяне те се делят на преносими и стационарни.

Според размерите приемниците биват: с нормални габарити, малогабаритни и миниатюрни.

Според особеностите на схемите приемниците се делят на суперхетеродинни, регенеративни, суперрегенеративни, линейни и приемници с рефлексни усилващи стъпала.

Според обхвата на приеманите вълни транзисторните приемници биват: дълговълнови, средновълнови, късовълнови, дълго- и средновълнови, средно — и късовълнови, с всички вълнови обхвати и ултракъсовълнови.

Според вида на модулацията на приеманите сигнали транзисторните приемници се делят на приемници за АМ, АМ-ЧМ и АМ-ФМ сигнали.

1.3. ОСНОВНИ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРИЕМНИЦИТЕ

Качеството на транзисторния приемник се определя от неговите електрически и акустически показатели и от показа-

телите, отразяващи техническите и експлоатационните свойства на приемника, надеждността му, дълготрайността му, естетическите му достойнства.

Основните качествени показатели на приемника са: чувствителност, избирателност, обхват на приеманите честоти, качество на възпроизвеждането, икономичност, надеждност, външен вид.

Чувствителност на приемника е способността му да реагира на слабите сигнали, приети от антената.

Чувствителността се оценява с това минимално ниво на сигнала на входа на приемника, при което на изхода му се получава определената за дадения приемник мощност. Колкото по-ниско е това ниво, т. е. колкото по-малко напрежение трябва да се подаде на входа на приемника, за да се получи на изхода му зададената мощност, толкова по-висока е чувствителността на приемника.

Напрежението, което се подава на входа на възпроизвеждащото устройство, зависи от коефициентите на усилването на стъпалата на приемника. Затова при увеличаване броя на транзисторите в схемата чувствителността на приемника обикновено се увеличава. Трябва обаче да се има пред вид, че висока реална чувствителност може да се постигне само при условие, че се снижи нивото на собствените шумове на приемника. Ако на входа на приемника работи „шумящ“ транзистор или усилвателните стъпала пропускат твърде широка честотна лента, то не може да се осъществи задоволително приемане на отдалечените радиостанции.


Приемникът с висока чувствителност се цени повече, защото има по-голямо усилване и поради това осигурява приемане на по-голям брой радиостанции.

Чувствителността на съвременните транзисторни приемници варира в границите $15 \div 300 \mu V$ (от входа за външната антена) и $0,7 \div 2,0 mV/m$ с вградена феритна антена.

Избирателност на приемника е способността му да отделя от многото различни по честота сигнали в антената тези от тях, на които са настроени трептящите кръгове. Избирателността се определя по потискането на сигналите, отличаващи се по честота с $10 kHz$ от честотата, на която е настроен приемникът. Избирателността може да се прецени по резонансната характеристика на приемника. Колкото по-стръмна е тази крива, толкова по-слабо се чуват съседните смущаващи станции и следователно толкова по-висока е избирателността по „съседен канал“.

За оценяване на качествата на линейния приемник достатъчен е показателят, характеризиращ способността на приемника да потиска сигналите на смущаващите станции. За този показател — избирателност по съседен канал — ставаше дума по-горе. При суперхетеродинно приемане има смущения не само от

съседните станции, но и от предавателите, работещи на симетрична или огледална честота (фиг. 1.2), затова способността на суперхетеродинния приемник да потиска сигналите на смущаващите станции се характеризира с два показателя: избирателност по съседния канал и избирателност по огледалния канал.

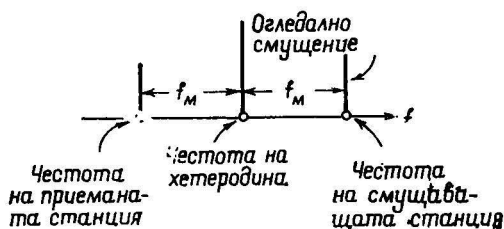

Фиг. 1.2. Разположение на огледалното смущение спрямо сигнала на приемащата станция

Колкото по-голяма избирателност има приемникът, толкова по-добър е той, защото смущенията в него от станциите, близки по честота на приемащата, са по-малко.

За приемници I клас избирателността по съседния канал не трябва да бъде по-малка от 46 dB в обхвата на дълги и средни вълни, а за преносими приемници IV клас — не по-малко от 16 dB.

Представа за степента на потискане на сигнала по огледалния канал дават следните цифри: за приемници I клас избирателността по огледалния канал трябва да бъде не по-малка от 46 dB¹ на дълги вълни, 26 dB на средни, 14 dB на къси и 22 dB на УКВ; за преносимите приемници IV клас избирателността по огледалния канал на дълги и средни вълни трябва да бъде не по-малка от 15 dB².

Качеството на възпроизвеждането се определя от способността на приемника да създава на изхода нискочестотно на-

¹ dB—съкратено означение на децибел. Такова название има логаритмичната единица за усиление или затихване на мощността, напрежението, тока и други величини.

Затихването (или усиливането) на напрежението или тока в децибел се определя по формулите

$$k_u = 20 \lg \frac{U_2}{U_1} \text{ и } k_i = 20 \lg \frac{I_2}{I_1},$$

където U_1 и I_1 са напрежението и токът на входа на дадено устройство, а U_2 и I_2 — напрежението и токът на изхода на същото устройство.

² Избирателностите 46 и 16 dB съответствуват на потискане на огледалните смущения 200 и 6,3 пъти.

прежение и ток, близки по форма на модулиращите сигнали на приеманата станция. Качеството на възпроизвеждане е толкова по-високо, колкото по-малки са изкривяванията в приемника и колкото по-точно е настроен той на честотата на станцията.

Икономичността на работа на приемника се определя от загубите на електрическа енергия за захранването му. Приемникът е толкова по-икономичен, колкото е по-ниско напрежението на изправителя или батерията му и колкото е по-малък консумираният от него ток. Мощността, консумирана от приемници с батерийно захранване, не превишава 0,3 W за приемници IV клас и 0,5 W за приемници II и III клас.

Надеждност е свойството на изделието да запазва своите параметри в зададени граници и в зададени условия на експлоатация. Надеждността на приемника зависи главно от това, как е конструиран и изпълнен той, а също и от това, как се използва и как се предпазва от неблагоприятно въздействащите му фактори (тръскане и удари, повишена температура, прах и т. н.). Приемникът е толкова по-надежден, колкото по-малко детайли има, колкото по-високо е качеството им, колкото по-леки са избраните режими за работа на радиочастите и колкото по-висока е културата на производство на завода-производител.

Последен показател, характеризиращ качеството на приемника, е външният му вид. Бъдещият притежател на транзисторния приемник обръща внимание на формата му, на качеството на декоративните материали и на съчетанията на цветовете не само защото прекрасният външен вид радва окото, но и поради това, че конструктивно-естетическите качества на приемниците обикновено отразяват тяхното техническо ниво.

1.4. БЛОКОВИ СХЕМИ НА ПРИЕМНИЦИТЕ

Блокова схема на радиоприемника или на друго радноелектронно (или електронно) устройство се нарича схемата, поясняваща в общи линии (с помощта на условни обозначения) състава му и връзката между отделните му части (блокове). Блок - това е обединение на отделни елементи на устройството, изпълняващи една или няколко функции.

На фиг. 1.3 е изобразена блокова схема на линеен приемник. От нея се вижда, че той се състои от входно устройство, високочестотно усилвателно стъпало, детектор, нискочестотен усилвател и високоговорител (или слушалки). Тези елементи изпълняват следните функции:

- 1) входното устройство, съдържащо един или няколко трептящи кръга, настроени на честотата на приеманата станция, отделя напрежението на желания сигнал от всички сигнали,

индуктирани в приемната антена, и отслабва сигналите на другите смущаващи станции;


2) високочестотният усилвател също отделя полезните сигнали и същевременно ги усилва до ниво, необходимо за нормална работа на детектора;

3) детекторът преобразува високочестотното амплитудно модулирано напрежение на полезния сигнал в нискочестотно (звуково) напрежение, т. е. отделя модулиращото напрежение от модулирания сигнал;


4) нискочестотният усилвател усилва напрежението и мощността на нискочестотния сигнал до ниво, необходимо за работата на възпроизвеждащото устройство без изкривявания.

Линейните приемници са по-прости от суперхетеродинните за изработване, настройка и ремонт, но имат съществен недостатък — малка избирателност и лоша форма на резонансната характеристика. По тази причина, а също и поради трудностите при създаването на линеен приемник с висока чувствителност и устойчивост при работа почти всички фабрични приемници за радиоразпръскване са суперхетеродинни.

Блокова схема на суперхетеродинен приемник е показана на фиг. 1.4. При сравняване на схемите от фигурите 1.3 и 1.4 се вижда, че суперхетеродинният приемник има два нови блока:

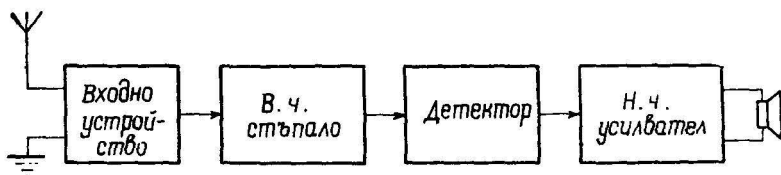

Фиг. 1.3. Блокова схема на линеен приемник

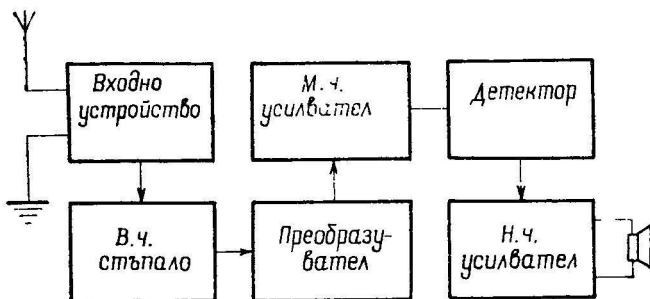

Фиг. 1.4. Блокова схема на суперхетеродинен приемник

честотен преобразувател и междинночестотен усилвател. Предназначението на честотния преобразувател е да преобразува високочестотното модулирано напрежение на приеманата станция във високочестотно напрежение с друга (междинна) честота без никаква промяна на модулиращия сигнал. Предназначението на втория блок — междинночестотния усилвател — е да усилва полученото след преобразуването междинночестотно напрежение.

Честотният преобразувател се състои от генератор (хетеродин) с малка мощност, който генерира в определен обхват напрежение със стабилна честота и необходима амплитуда, и от смесител, на който се подава напрежението от хетеродина и напрежението на приемания сигнал.

Междинночестотният усилвател е резонансен или лентов високочестотен усилвател. Той трябва да осигурява голямо усилване и затова се състои от две-три усилвателни стъпала.

В заключение ще отбележим, че фабричните приемници „Маяк-1“ „Микро“, „Микрон“ и „Эра-2М“ са линейни приемници, а всички останали настолни малогабаритни и миниатюрни приемници, а също и радиограмофоните (вж. приложенето) са суперхетеродинни.

1.5. ОСОБЕНОСТИ НА СХЕМИТЕ НА ТРАНЗИСТОРНИТЕ ПРИЕМНИЦИ

Електронните лампи и полупроводниковите прибори съществено се отличават по своето устройство и протичащите в тях процеси, но принципите на конструкцията на ламповите и транзисторните приемници са еднакви:

всеки от тях е съставен от ред стъпала, осъществяващи в определена последователност отделяне, преобразуване и усилване на сигналите;

источниците на сигнали се включват към управляващите електроди на усилвателните елементи, а товарите — към управляваните;¹

за прехвърляне на сигналите от едно стъпало към друго се използват едни и същи елементи и схеми на свързване.

Но това сходство на принципите съвсем не означава тъждественост на блоковете и принципните схеми на приемниците.

¹ Управляващи електроди в лампите и транзисторите съответно са управляващата решетка и базата (в схемата с ОЕ), а управлявани — анодът и колекторът.

Схемите на транзисторните и ламповите приемници се различават една от друга поради характерните свойства на полупроводниковите триоди.

За транзисторните приемници различията се състоят: в частичното включване на трептящите кръгове (фиг. 2.17); в неутрализация на вътрешната обратна връзка (фиг. 2.19); в начина на отделяне и усилване на полезните сигнали, което се осъществява от различни стъпала;

във въвеждане на термостабилизиращи елементи в схемата на приемника (фиг. 2.52);

и в други изменения.

Тези различия и предизвикващите ги причини са описани по-подробно в следващия раздел.

1.6. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ТРАНЗИСТОРНИТЕ ПРИЕМНИЦИ

Транзисторните приемници консумират малка мощност. Това позволява захранването им да се осъществява от най-различни по устройство и мощност източници на електрическа енергия. Може да се използва даже и разликата на потенциалите в почвата.

На практика стационарните транзисторни приемници се захранват от електрическата мрежа с напрежение 220 V, от акумулатори, галванични елементи и термоелектрически генератори, а джобните и миниатюрните приемници — от галванични елементи, акумулатори, а понякога от „слънчеви“ батерии и от такива необичайни източници като генератори за джобни фенерчета, електродинамични микрофони, електромагнитни полета на мощни местни радиостанции и др.

В неелектрифицираните райони приемниците се захранват от алкални и киселинни акумулатори, галванични елементи и термоелектрически генератори. При избора на типа на акумулатора, който често служи не само за захранване на приемника, но и за други цели, може да се използва приложената сравнителна таблица (табл. 1.1).

Източниците за захранване на транзисторните приемници трябва да отговарят на определени изисквания. Най-важните от тях са: достатъчна мощност и капацитет, постоянство на напрежението, малко вътрешно съпротивление, продължителност на работа и съхранение, проста експлоатация, минимален саморазряд, широк интервал на работните температури, а за захранване на преносимите приемници освен всичко това малки размери и тегло.

От източниците, задоволяващи изискванията по мощност и напрежение, за предпочитане са тези, които имат по-голям ка-

Таблица 1.1

Предимства и недостатъци на киселинните и алкалните акумулатори

Качества на акумулаторите	Типове акумулатори	
	киселинни	алкални
Предимства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Допускат кратковременно по-големи разрядни токове, отколкото алкалните акумулатори 2. Напрежението в процеса на разреждане се понижава само с 15% в сравнение с новозареден акумулатор 3. Имат по-висок к.п.д. (75%) в сравнение с алкалните 4. Допускат частичен ремонт 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Допускат разреждане до различни стойности на напрежението 2. Обслужването им е по-просто 3. Превъзхождат киселинните акумулатори по дълготрайност 4. Не са капризни към качеството на водата (може да се използва чиста питейна вода) 5. Не са чувствителни към презареждане 6. Превъзхождат киселинните акумулатори по количеството (25) ватчасове на 1 kg от акумулатора (вместо 10÷20 при киселинните акумулатори) 7. Издържат продължително съхранение в незаредено състояние 8. Имат по-малко тегло на единица капацитет 9. Превъзхождат киселинните акумулатори по механична якост 10. По-малко са чувствителни към късите съединения
Недостатъци	<ol style="list-style-type: none"> 1. Допускат разреждане само до напрежение 1,8 V на един елемент 2. По-сложни са за поддържане от алкалните 3. Имат по-малка дълготрайност при работа в сравнение с алкалните 4. За приготвяне на електролита им е необходима дестилирана или чиста дъждовна вода 5. Не допускат презареждане 6. Отстъпват на алкалните акумулатори по количеството ватчасове на 1kg от акумулатора и по тегло на единица капацитет 7. При дълго съхранение в разредено състояние се разрушават 8. Отстъпват на алкалните по механична якост 9. Оказват вредно въздействие на апаратурата 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Допускат кратковременно помалки токове на разреждане, отколкото киселинните 2. В процеса на разреждане напрежението се понижава с 33 % в сравнение с новозареден акумулатор 3. Имат по-нисък КПД (45%) в сравнение с киселинните акумулатори 4. Не подлежат на ремонт

пацитет, по-голяма продължителност на работа и съхранение, по-широк температурен интервал на работа, по-малко вътрешно съпротивление, по-малки размери и тегло.

Основни източници за захранване на преносимите транзисторни приемници са: херметичните никел-кадмиеви акумулатори и батерии тип Д-0,06, Д-0,1, Д-0,2, 2Д-0,1, 7Д-0,1, въздушно-цинковите батерии с алкален електролит тип „Крона ЕЦ“, мангано-цинковите елементи тип 1,6-ФМЦ-у-3,2 („Сатурн“), елементите 316 и батериите тип 3,7-ФМЦ-0,5 (старо наименование КБС-Л-0,5). Освен посочените източници преносимите транзисторни приемници се захранват и от живачно-цинкови и медно-магнезиеви елементи.


В таблиците 1.2÷1.8 са дадени основните характеристики на някои типове херметични никел-кадмиеви акумулатори, живачно-цинкови и мангано-цинкови елементи и батерии, техните размери и тегло.

УКАЗАНИЯ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ХЕРМЕТИЧНИТЕ КАДМИЕВО-НИКЕЛОВИ АКУМУЛАТОРИ

Херметичните кадмиево-никелови акумулатори и батерии постъпват за продажба разреждени и затова преди употреба трябва да се заредят (фиг. 1.5а и табл. 1.2) при температура на въздуха, не по-ниска от $+18^{\circ}\text{C}$ и не по-висока от $+35^{\circ}\text{C}$. Акумулаторите и батериите не трябва да се зареждат повече от допустимото, затова херметичен акумулатор, работил по-малко от нормалното време за разреждане, се подлага на не-

пълно зареждане. Не се допуска превишаване на нормалния заряден ток и на времетраенето на зареждането, за да се избегне издуване, нарушаване на херметичността, а понякога и взривяване на акумулатора.

Акумулаторната батерия 7Д-0,1 може да се зарежда не само от електрическата мрежа, както е показано на фиг. 1.5а, но и от източници на постоянно напрежение, например от автомобилен акумулатор с напрежение 12 V. Схемата на включване на батерията 7Д-0,1 към акумулатора е показана на фиг. 1.5б. Резисторът R със съпротивление 330 Ω служи за намаляване на тока до 15 mA в началото на зареждането и за

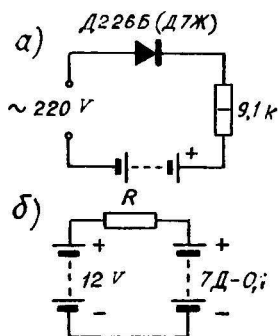

Фиг. 1.5. а) схема на най-прост изправител за зареждане на акумулаторни батерии; б) схема за свързване на 12-волтов акумулатор с акумулаторна батерия 7Д-0,1 за зареждане на последната

Таблица 1.2

Основни характеристики на някои типове херметични дискови, цилиндрични и правоъгълни никел-кадмиеви акумулатори

Характеристики	Типове акумулатори						
	Д-0,06	Д-0,1	Д-0,2	ЦНК-0,2	ЦНК-0,45	ЦНК-0,85	КНГ-1,5
Нормален ток на зареждане, mA	6	10 ÷ 12	20	20	45	85	150
Продължителност на нормално зареждане, h (час)	15	15	20	15	15	15	15
Номинален ток на разреждане, mA	6	12	20	20	45	85	200
Продължителност на разреждане, h (час)	10	10	10	10	10	10	7,5
Интервал на работните температури, °C	+5 ÷ +35	+5 ÷ +35	+5 ÷ +35	+5 ÷ +40	+5 ÷ +45	+5 ÷ +40	—
Остатъчен капацитет след 30 денонощия на саморазреждане, Ah	0,042	0,07	0,14	0,14	0,32	0,60	1,05
Размери ширина (диаметър), mm	15,7 6,2 ÷ 6,6	20 6,6 ÷ 6,9	27 9,7 ÷ 10,3	14	14	14	14 ÷ 15
височина, mm	—	—	—	24,5	50	—	69 ÷ 71
дължина, mm	—	—	—	—	—	—	35 ÷ 35,5
Тегло, g	3,42	6,56	15,5	15	23	41	92 ÷ 98

Забележки :

1. Цифрите и буквите в наименованията на никел-кадмиеви акумулатори и батерии означават: а) първите цифри — броя на последователно свързаните акумулатори; б) буквите след първите цифри: Д — дискови, Ц — цилиндричен, КН — кадмиево-никелов, НК — никел-кадмиев, Г — херметичен; в) цифрит след буквите — номиналният капацитет в амперчасове (Ah).

2. Акумулаторът отдава номинален капацитет при нормален ток на разреждане и положителни температури. При температура — 10°C акумулаторът отдава приблизително половината от номиналния капацитет.

3. Номиналното напрежение на всеки от посочените в табл. 1.2 херметични акумулатори е 1,25 V, а крайното напрежение — 1,0 V.

4. Отрицателният полюс в дисковите акумулатори е капачката, а в цилиндричния — корпусът.

5. Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца. Фактическият срок на съхранение на някои образци акумулатори надвишава гаранционния срок няколко пъти.

6. Гаранционният срок на работа е 100 цикъла зареждане — разреждане за акумулатори тип Д-0,06 и Д-0,2 и 50 цикъла за останалите акумулатори, посочени в таблицата. Срокът за работа на цилиндричните акумулатори е 100 ÷ 300 цикъла. Фактическият срок на работа на нормално експлоатираните дискови акумулатори може да достигне 500 цикъла.

ограничаване на напрежението върху батерията 7Д-0,1 до 9 V в края на зареждането.

Трябва да се внимава херметичната батерия да не се разрежда до напрежение, по-малко от един волт на акумулатор, тъй като при отдаване на пълния разряден капацитет батерията се поврежда.

Максимално допустимият ток на разреждане на дисков акумулатор при нормална температура е токът, числено равен на половината от номиналния капацитет, т. е. 80 mA за акумулаторите тип Д-0,06, 50 mA за акумулаторите Д-0,1 и 100 mA за акумулаторите Д-0,2. Но при такъв ускорен разряд акумулаторите отдават само $0,6 \div 0,9$ от своя номинален капацитет. В студено време (при температури $0 \div -15^{\circ}\text{C}$) дисковите акумулатори отдават още по-малко енергия — $0,4 \div 0,6$ от номиналния капацитет.

Акумулаторната батерия 7Д-0,1 трябва да се разрежда с ток, по-малък от 10 mA.

Най-ниската работна температура на дисковите акумулатори е -20°C .

С увеличаване на броя на циклите зареждане-разреждане капацитетът на акумулаторите намалява. В съответствие със заводските технически условия се допуска намаляването на капацитета на акумулатора с 20 % след изтичане на половината от срока на работа.

Херметичните никел-кадмиеви акумулатори се съхраняват в разрежено състояние в сухи проветривани помещения с температура $+10 \div +35^{\circ}\text{C}$.

При свързване на акумулаторите тип Д-0,06 в батерия те трябва да се подбират по капацитет и крайно напрежение. Ако не се спазва това изискване, то при разреждането на батерията акумулаторите ще се разредят до различни крайни напрежения и при следващото зареждане някои от тях ще получат излишно количество енергия.

Т а б л и ц а 1.3

Размери и тегло на някои херметични никел-кадмиеви акумулаторни батерии

Тип батерия	Размери, mm			Тегло, g
	ширина или диаметър	височина	дължина	
7Д-0,1	23÷24	61,4÷62,2	—	60
2Д-0,2	27	22,5	—	29
3КНГЦ-0,2	18	75	—	50
5ЦНК-0,2	27,5	24	87	117
11ЦНК-0,45	33	99	56	350
12ЦНК-0,85	46	15	71	730

Т а б л и ц а 1.4

Данни за живачно-цинковите елементи от серия „копче“

Тип на елемента	Съпротивление на веригата за разреждане на елемента Ω	Продължителност на работа (час) при температура		Номинален капацитет Ah	Продължителност на съхранение (мес.)
		0° C	+20 ÷ +50° C		
PC153	120	8	24	0,25	12
PC155	120	15	50	0,5	30
PC163	60	12	27	0,5	18
PC165	60	15	53	1,0	18
PC173	40	12	32	1,0	17
PC175	40	15	55	1,5	30
PC183	25	12	35	1,5	18
PC185	25	15	55	2,5	30

Забележки :

1. Е. д. н. на живачно-цинковия елемент е равно на 1,36 V.
2. Началното напрежение на елемента тип „копче“ при температура 200°С е 1,25 V, а крайното напрежение при температури +20° ÷ +50° и 0°С съответно е 1,0 и 0,9 V.
3. Живачно-цинковите елементи се запазват добре при съхранение. Продължителността на съхранение на повечето типове елементи е 18 и повече месеци. Елеметите трябва да се съхраняват при температури не по-високи от 30°С и в помещения с умерена влажност.
4. При ниски температури (по-ниски от 0°С) живачно-цинковите елементи работят незадоволително.

Т а б л и ц а 1.5

Максимални размери и тегло на живачно-цинковите елементи

Тип на елемента	Сърия	Максимални		
		диаметър, mm	височина, mm	тегло, g
PC11	миниатюрна	4,7	5,0	0,5
PC13	•	6	3,5	0,45
PC15	•	6,3	6,0	0,85
PC31	•	11,5	3,6	1,3
PC32	•	11,0	3,5	1,3
PC53	тип „копче“	15,6	6,3	4,6
PC55	•	15,6	12,5	9,5
PC57	цилиндрична	16,0	17,0	15,0
PC59	•	16,0	50,0	44,0
PC63	тип „копче“	21,0	7,4	10,5
PC65	•	21,0	13,0	18,1
PC73	•	25,5	8,4	17,2
PC75	•	25,5	13,5	27,0

РЦ82	тип „копче“ с двоен корпус	30,1	9,4	30,0
РЦ 83х	студоустойчива	30,1	9,4	28,2
РЦ 84	тип „копче“ с двоен корпус	30,1	14,0	45,0
РЦ 85х	студоустойчива	30,1	14,0	39,5
РЦ 93	цилиндрична	31,0	60,0	17,0

Забележки :

1. Всички посочени в таблицата елементи, с изключение на студоустойчивите, са предназначени за работа в температурен интервал $0^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$.

2. Елементите от студоустойчивата серия са предназначени за работа в температурен интервал $-30 \div +50^{\circ}\text{C}$.

Таблица 1.6

Основни характеристики на мангано-цинковите елементи тип „копче“

Тип на елемента	Капацитет, Ah	Номинален ток на разреждане, mA	Срок на съхранение, месеци	Размери, mm		Тегло, g
				диаметър	височина	
МЦ—1к	0,1	2,2	15	15,6	6,6	4,1
МЦ—2к	0,3	2,2	15	21,0	4,4	8,2
МЦ—3к	0,4	10,0	15	25,5	8,4	14,5
МЦ—4к	0,9	10,0	15	30,1	9,4	21,5

Забележка. Напрежението на мангано-цинковите елементи тип „копче“ е равно на 1,5V.

КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ 316 и 373

Елементите 316 и 373 се използват за захранване на редица транзисторни приемници. Те са сухи цилиндрични елементи с електрохимична система цинк-манганов двуокис.

В табл. 1.7 са посочени основните им електрически данни (при температура $+20^{\circ}\text{C} \div +25^{\circ}\text{C}$ и при режим на разреждане с прекъсвания), а също така размерите и теглото им.

КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ ТИП ФМЦ

Мангано-цинковите батерии тип 3,7—ФМЦ—0,5 и 4,1—ФМЦ—0,7 (стари наименования КБС—Л—0,5 и КБС—Х—0,7) са съставени от три последователно свързани елемента чашковиден тип. Основните им електрически характеристики, размери и тегла са посочени в табл. 1.8.

Таблица 1.7

Основни характеристики	Елементи	
	316	373
Начално напрежение, V	1,52	1,55
Напрежение в края на разреждането, V	0,9	0,85
Съпротивление на външната верига, Ω	300	5
Продължителност на работа на ново изработен елемент не по-малко от, h	130	—
Гаранционен срок на съхранение, мес	9	18
Диаметър, mm	13,5÷14,5	32÷34
Височина, mm	49,0÷50,5	58÷61,5
Тегло не повече от, g	20	115

Таблица 1.8

Основни характеристики	Тип на батерията	
	3,7—ФМЦ—0,5	4,1—ФМЦ—0,7
Начално напрежение на батерията, V	3,7	4,1
Напрежение в края на разреждането, V	2,0	2,0
Съпротивление на външната верига, Ω	10,0	10,0
Гаранционен срок на съхранение, мес	6	8
Начален капацитет, Ah	0,5	0,7
Капацитет в края на срока на съхранение, Ah	0,27	—
Дължина, mm	63	63
Широчина, mm	22	22
Височина, mm	67	67
Тегло, g	160	160

КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ ТИП „КРОНА“

Батериите тип „Крона ВЦ“ намират широко приложение. Те са въздушно-цинкови батерии с алкален електролит. Напрежението на батерията е 9 V, съпротивлението на външната верига — 900 Ω , размерите: 16×26×49 mm, теглото — 40 g. При нормална експлоатация батерията може да работи 60 часа.

Батерията „Крона ВЦ“ се запазва добре при съхранение — капацитетът ѝ след половин година почти не намалява, след 9 месеца той е 0,8, а след 12 месеца — 0,5 от началния капацитет.

ВЪТРЕШНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОКОИЗТОЧНИКА

Всеки галваничен елемент и акумулатор оказва определено съпротивление на протичащия ток, наречено вътрешно съпро-

тивление ($R_{\text{в}}$) на токоизточника. Вътрешното съпротивление е толкова по-голямо, колкото по-голямо е е. д. н. на поляризацията (поляризация се нарича изменението на потенциалите на електродите на токоизточника в резултат на протичането на постоянен ток през него) и колкото по-малка е проводимостта на електролита, електродите и другите елементи от конструкцията на токоизточника.

Не е изгодно да се захранва транзисторен приемник от елементи или батерии с голямо вътрешно съпротивление по три причини. Първо, това изключва възможността за пълното използване на енергията на източника. Второ, има голяма зависимост между напрежението и капацитета на източника, от една страна, и големината на тока на разреждане, от друга. Трето, могат да възникнат изкривявания или самовъзбуждане на усилвателните стъпала на приемника поради връзката им чрез общия източник за захранване.

При избора на токоизточника трябва да се има пред вид, че:

1) вътрешното съпротивление на галваничния елемент или акумулатора зависи от неговата конструкция, размери и степен на разреденост; колкото по-големи са размерите на токоизточника и колкото по-малко е разреден той, толкова по-малко е и вътрешното му съпротивление ($R_{\text{в}}$); на практика е установено, че към края на разреждането $R_{\text{в}}$ на елемента и батерията се увеличава 3÷4 пъти; за да се добие представа за големината на $R_{\text{в}}$, може да се посочат следните цифри: при честота 20Hz вътрешното съпротивление на батерия „Крона ВЦ“ е равно на 12 Ω , на батерия КБС—Х—0,7 — 17,5 Ω и на никел-кадмиев акумулатор КН-10 — 0,025 Ω ;

2) вътрешните съпротивления на галваничните елементи и батериите са много по-големи от вътрешните съпротивления на акумулаторите при еднакъв капацитет;

3) вътрешните съпротивления на галетните елементи са по-големи от вътрешните съпротивления на чашковидните елементи;

4) вътрешните съпротивления на елементите и батериите зависят от честотата, затова ги смятат за реактивни елементи на схемата; за най-ниските честоти пълното вътрешно съпротивление е най-голямо.


Има няколко метода за измерване на вътрешното съпротивление на химическите токоизточници. Най-прост е методът, основан на изменението на напрежението при увеличаване на тока през токоизточника.

Измерването се провежда по следния начин: реализира се схемата, показана на фиг. 1.6, където с $R_{\text{в}}$ е означено вътрешното съпротивление на токоизточника, а с R — нормалното за този токоизточник товарно съпротивление (таблицы 1.2, 1.4, 1.6,

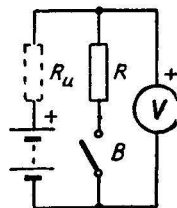1.7 и 1.8) и се записва първото показание на волтметъра (U_1). След това се въвежда в схемата (чрез ключа B) товарно съпротивление R и се записва второто показание на волтметъра (U_2). Търсеното съпротивление се изчислява по формулата

$$R_n = \left(\frac{U_1}{U_2} - 1 \right) R.$$

Фиг. 1.6. Схема за измерване на вътрешно съпротивление на химически токоизточник




ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ИЗТОЩЕНИТЕ МАНГАНОЦИНКОВИ ЕЛЕМЕНТИ И БАТЕРИИ

Теорията и опитът показват, че елементи, които не са подлагани на дълбоко разреждане (до напрежение, по-малко от 0,7 V) и на въздействието на повишена температура, могат да бъдат многократно регенерирани, т. е. да бъде възстановяван техният капацитет.


Възстановяването се осъществява по-добре не с постоянен, а с асиметричен променлив ток с честота 50 Hz, показан на фиг. 1.7.

По-долу е описан начинът на възстановяване на изтощени, а също така и на неупотребявани елементи и батерии.

Реализира се схемата на еднополупериоден изправител (фиг. 1.8), зарежда се елементът (батерията) до напрежение $2n$ V, където n е броят на последователно свързаните галванични елементи. Като вентил се използва германиев или сили-

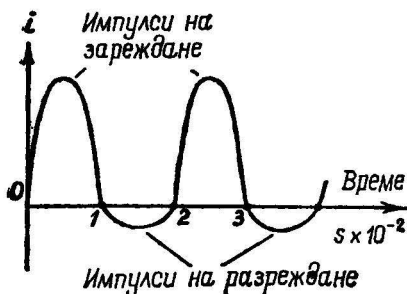


Фиг. 1.7. Асиметричен променлив ток с честота 50 Hz

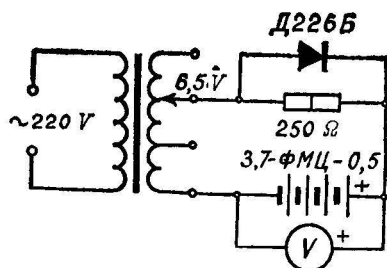

Фиг. 1.8. Схема на еднополупериоден изправител за зареждане на галванични батерии и елементи

циев сплавен диод тип Д7А÷Д7Ж, Д226Б÷Д226Д или друг подобен. Зареждането продължава не по-малко от 16 минути, като елементът или батерията получават капацитет, равен приблизително на 1,2 от капацитета, изразходван от източника по време на последното разреждане. След това зареденият елемент или батерия трябва да се изключи от изправителя и в продължение на няколко часа да се държи в ненатоварено състояние, след което този източник за захранване може да бъде включен към приемник или друго устройство.

Схема на друг изправител за зареждане на батерия „Крона“ 3,7—ФМЦ—0,5 и на други източници за захранване с напрежение 4,5 и 9 V е дадена на фиг. 1.9. Кондензаторите C_1 и C_2 (книжни тип КБ, КБГ—М или метало-книжни, тип МБМ, МБГЦ, МБГО) трябва да издържат напрежение 250÷400 V. Диодите D_1 и D_2 са тип Д7Ж. Номиналните капацитети и работните напрежения на кондензаторите C_3 и C_4 съответно са 20÷40 MF и 20 V.

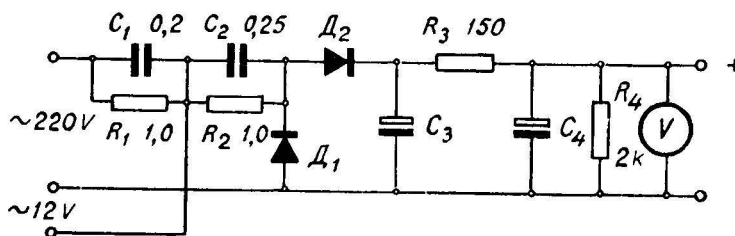

Фиг. 1.9. Схема на изправител за зареждане на „Крона“, „3,7-ФМЦ-0,5“ и други батерии с напрежение 4,5 и 9 V

При използване на тези изправители трябва да се има пред вид, че включването им към мрежата и изключването им може да става само след свързването на регенерируемата батерия към гнездата „+“ и „-“. Ако не се спази това изискване, може да се повредят (да се пробият) кондензаторите C_3 и C_4 .


За да се удължи срокът на работа, батерията „Крона“ трябва да се зарежда не след пълно разреждане, а след 3÷5 часа работа с нея.

ФИЗИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ В ТРАНЗИСТОРНИТЕ ПРИЕМНИЦИ

2.1. ПРИНЦИП НА РАБОТА НА ТРАНЗИСТОРА

За да се разбере принципът на работа на усилвателите, генераторите и другите устройства с полупроводникови прибори, е необходима правилна представа за механизма на работа на транзистора. Предполагаме, че устройството на плоскостния полупроводников триод е известно на читателя и затова ще разгледаме някои физически процеси, които протичат в транзистора, работещ като усилвателен елемент.

На фиг. 2.1 са изобразени условно плоскостен *PNP* транзистор и два източника за захранване B_E и B_C . Първият е включен в права посока и затова намалява напрегнатостта H_{BE} на електрическото поле в емитерния преход, а вторият е свързан в обратна посока и с това увеличава напрегнатостта H_{BC} на полето в колекторния преход.

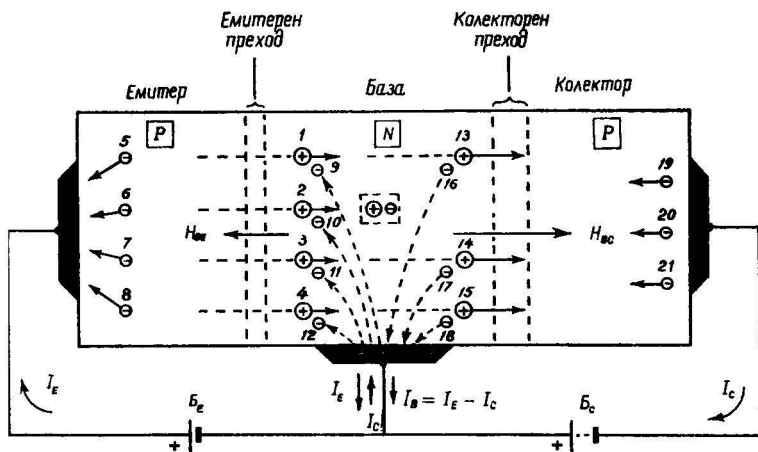

Фиг. 2.1. Структура на плоскостен транзистор и процеси, протичащи в него

Поради високата концентрация на дупки¹ в емитера и намаляването на силата на полето, задържащо преминаването им

Дупката е свободно място в кристалната решетка на полупроводника, която се образува при излизане на един от валентните електрони от своята

в базата, част от дупките преодоляват потенциалната бариера² и преминават в средната част на кристала, т. е. в базата. Колкото по-високо (но в определени граници) е напрежението на източника за захранване B_E , толкова по-силно намалява напрегатостта H_{BE} на вътрешното поле на емитерния преход и следователно толкова повече дупки преминават от емитера в базата. Едновременно с дупките, но в обратна посока, т. е. от базата в емитера, преминават електроните. Тези два тока протичат в една и съща посока, тъй като потокът на електроните, насочени срещу потока на дупките, не го отслабва, а го усилва.

Да предположим, че в базата са въведени (или инжектирани) четири дупки 1, 2, 3, 4. Съвсем очевидно е, че с преминането им в базата положителният заряд на емитера намалява с четири единици, а положителният заряд на базата се увеличава със същата величина. В резултат на тези промени се нарушава електрическият неутралитет на полупроводника. Между емитера и извода му, а също така и между базата и извода ѝ веднага възникват електрически полета, които прехвърлят електроните 5, 6, 7, 8 от емитера във външната верига и изтеглят от нея в базата електроните 9, 10, 11, 12.

И така инжектира нето на четирите дупки в базата предизвиква насочено преместване на четири заряда, т. е. електрически ток в затворена верига емитер—база — източник за захранване B_E . Този ток, означен на фиг. 2.1 с I_E , се нарича емитерен ток.³

Изтеглените в базата електрони 9, 10, 11, 12 се стремят да се преместят по-близо до инжектираните дупки 1, 2, 3, 4. Поради това в обема на базата се образуват двойки от носители на противоположни заряди. Тяхната концентрация е максимална до емитерния преход и минимална до колекторния и затова образувалите се двойки дупка-електрон се преместват към колектора. В процеса на това дифузионно⁴ движение някои двойки рекомбинират, т. е. изчезват (например дупка 2 и електрон 10).

орбита (например поради топлинно въздействие). Дупката може да се разглежда като заредена частица със заряд, равен по стойност и обратен по знак на заряда на електрона. Под въздействието на електрическото поле дупките се преместват по подобие на свободните електрони, но в посока, противоположна на посоката на движението на електроните, тъй като дупката е частица с положителен заряд.

² Потенциална бариера на електронно-дупчест преход се нарича разликата на потенциалите в Р- и N-части на полупроводника.

³ Емитерен ток в PNP-транзистор се образува не само в резултат на насочено преместване на дупки от емитера в базата, но и в резултат на преместването на електроните от базата в емитера. Но тази втора съставлява на емитерния ток е малка, тъй като концентрацията на примеси в базата е многократно по-малка от концентрацията на примесите в емитера.

⁴ Дифузия се нарича самопроизволно изравняване на концентрацията на веществото.

Преместването на двойките в базата не означава възникване на ток между емитера и колектора, тъй като сумарният заряд на двойката дупка—електрон е равен на нула.

Да предположим, че към колекторния преход са се доближили три двойки на носители на заряди: дупките (13, 14, 15) и електроните (16, 17, 18). Електрическото поле в колекторния преход, създадено от източника за захранване B_C , въвлеча дупките в колектора и пречи на преминаването на електроните 16, 17, 18. При това положителният заряд на базата намалява с три единици, а положителният заряд на колектора съответно се увеличава. Между базата и нейния извод, а също така между колектора и неговия извод се образуват електрически полета, силите на които прехвърлят електроните 16, 17, 18 от базата във външната верига и изтеглят от нея електроните 19, 20, 21 в колектора.

И така инжектирането на четирите дупки от емитера в базата предизвиква насочено преместване на три (т. е. по-малко количество) заряда във веригата база—колектор—източник за захранване B_C . Този ток, означен на фиг. 2.1 с I_C , се нарича колекторен ток. В извода на базата той е насочен срещу тока I_E .

Едновременно с преминаване на „емитерните“ дупки (тези дупки, които са се намирали отначало в емитера, а след това са били инжектирани в базата) от базата в колектора в същата посока преминават и собствените „базови“ дупки, а в обратна посока — най-бързите електрони от колектора. Затова се смята, че токът I_C има две съставлящи: управляван ток I_{C_y} , образуван от потока на „емитерните“ дупки от базата в колектора, и неуправляван ток I_{C_0} , образуван от потока на „собствените“ дупки на базата в колектора и от потока на „собствените“ електрони на колектора в базата.

От казаното могат да се направят следните изводи:

1. Причината за появяване на ток във веригите на емитера, базата и колектора е напрежението, приложено между емитера в базата и между базата и колектора на транзистора.

2. Емитерният ток на PNP -транзистор има две съставлящи: управляващ ток I_{E_y} (фиг. 2.2), образуван от потока на дупките от емитера в базата, и неуправляващ ток $I_{E_{ny}}$, образуван от потока на електроните от базата в емитера.

Ако означим отношението

$$\frac{I_{E_y}}{I_{E_y} + I_{E_{ny}}} = \frac{I_{E_y}^*}{I_E}$$

с γ , то за управляващия ток може да се напише формулата

$$I_{E_y} = \gamma I_E,$$

* Отношението $I_{E_y} : I_E$ се нарича ефективност на емитера.

а за неуправляващия —

$$I_{E\text{нy}} = I_E (1 - \gamma).$$

Токът $I_{E\text{нy}}$ не влияе на колекторния ток, а само натоварва източника за захранване във веригата емитер—база, затова е желателно този ток да бъде по-малък. Това се постига чрез увеличаване на ефективността на емитера при производството на транзистора.

Токът $I_{E\text{y}}$ е много по-голям от тока $I_{E\text{нy}}$, затова на практика се смята, че $I_E \approx I_{E\text{y}}$.

3. По време на движението на дупките в материала на базата ток във външните вериги на транзистора не протича. Той се появява само в момента на преминаването на дупките през единия или през двата електронно-дупчести прехода.

4. Ако отношението* $\frac{I_C - I_{C0}}{I_E}$ се означи с α_0 , то колекторният ток може да се представи като сума

$$I_C = \alpha_0 I_E + I_{C0},$$

а управляемият колекторен ток — като произведение

$$I_{C\text{y}} = \alpha_0 I_E.$$


Неуправляемият колекторен ток I_{C0} , наричан още топлинен или температурен, зависи слабо от напрежението на захранващия токоизточник B_C (затова се нарича неуправляем), но се влияе силно от температурата, като се увеличава рязко с повишаването ѝ. Токът I_{C0} не извършва полезна работа. Той е вреден, понеже нагрява допълнително колекторния преход, заради което се стремят да го намалят.

5. През извода на базата протича ток, равен на разликата $I_E - I_C$. Ако в обема на базата на транзистора не съществуваше рекомбинация, колекторният ток щеше да е равен на емитерния и нямаше да има базов ток.


Транзисторът е толкова по-добър, колкото по-малка е разликата между колекторния и емитерния ток, т. е. колкото по-

* Това отношение се нарича коефициент на усилване на транзистора по постоянен ток в схема с обща база.


малък е базовият ток. Оттук следва, че базовият ток е своеобразен показател за несъвършенството на транзистора и не може да се смята за управляващ фактор.

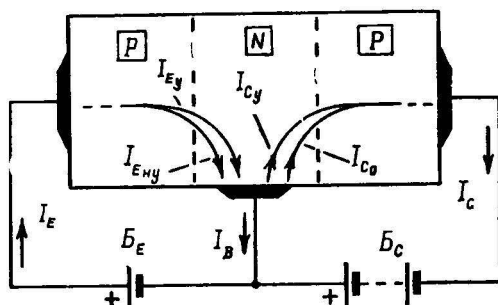

Фиг. 2.2. Съставлящи на емитерния, колекторния и базовия ток

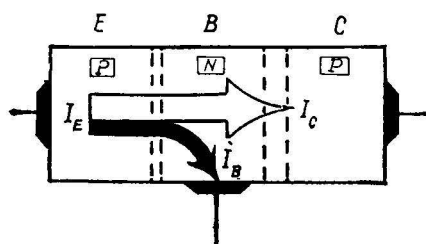

Фиг. 2.3. Условно изобразяване на токовете в транзистора

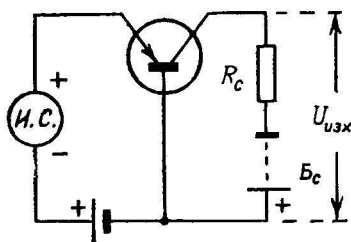

Фиг. 2.4. За разясняване на физическата същност на усилването

В заключение трябва да се отбележи, че въпреки че ток в базата между емитерния и колекторния преход не протича, за да се опрости обяснението на физическите процеси може да се допусне, че постоянният емитерен ток се разделя в базата на два тока: относително голям колекторен ток I_C (фиг. 2.3) и по-малък базов ток I_B .

Физическата природа на усилването на сигналите с помощта на транзистор се обяснява по следния начин.

При въвеждане на източника на усилваните сигнали във веригата емитер—база (фиг. 2.4) и на товара, например резистора R_C във веригата на колектора, потокът на дупките, въведени от емитера в базата и следователно количеството на дупките в колекторния преход се променя. Ако поляритетът на сигнала

е, както на фиг. 2.4, то съпротивлението на колекторния преход намалява и по-голямата част от напрежението на източника за захранване B_C пада на товара R_C . При промяна на поляритета количеството на дупките, проникващи в колекторния преход, намалява, следователно съпротивлението му се увеличава и напрежението от източника B_C се преразпределя така, че по-голямата му част пада върху транзистора. По този начин върху товара R_C се образува напрежение, променящо се в такт с изменението на напрежението във веригата емитер—база. То представлява усиленото изходящо напрежение. Колкото по-голямо е напрежението на източника B_C и колкото са по-значителни промените на съпротивлението на колекторния преход, толкова по-голямо е изходящото напрежение.

2.2. ПРИЕМНИ АНТЕНИ И ВХОДНО УСТРОЙСТВО

За антени в транзисторните приемници се използват единични проводници с дължина няколко метра, метални прътове рамки и вградени в приемника феритни антени. Последните два типа антени са магнитни, т. е. антенни устройства, реагиращи на магнитната съставляща на електромагнитното поле.

Феритните антени отстъпват на обикновените външни антени по количеството енергия, която се получава с тяхна помощ от радиовълните. Но те са компактни, с добра насоченост, имат по-малка чувствителност към промишлените смущения и затова намират широко приложение.

Устройството на феритна антена е показано на фиг. 2.5. От фигурата се вижда, че антената се състои от феритна пръчка с кръгло или правоъгълно¹ сечение и надянати на нея бобини.


Бобините се навиват на тела, които могат да се преместват по дължината на пръчката в процеса на настройка на приемника при изработването му.

Обикновено бобините за дълговълновния и средновълновния обхват се разделят на две равни части и всяка половинка се навива върху отделно тяло. Свързващата бобина (фиг. 2.5) се навива навивка до навивка върху тяло, което се слага приблизително в средата на пръчката, или се навива върху тялото на една от двете половинки на бобината за дълговълновния обхват.

¹ За приемане на къси, средни и дълги вълни се използват съответно стандартни феритни ядра 100НН, 600НН и 400НН, 1000НН и 600НН.

За къси вълни се използват ферити с по-малка номинална магнитна проникваемост μ , защото във ферити с голяма μ (феритни пръчки 1000НН и 600НН) при увличаване на честотата загубите се увеличават по-бързо, отколкото във феритите с по-малка μ (феритно ядро 100НН).

Половинките на антенните бобини за средновълновия обхват се навиват еднослойно с редова намотка (навивка до навивка) или с намотка с принудителна стъпка, а бобината за дълговълновия обхват се навива накуп. Бобините на трептящия кръг се разполагат на разстояние, не по-малко от 5 mm от краищата на пръчката.

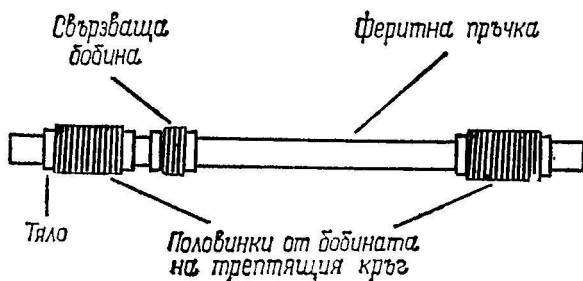

Фиг. 2.5. Устройство на най-проста феритна антена

Телата на бобините от средно- и дълговълновите обхвати се изработват от ивици тънък пресшпан или хартия с дължина $190 \div 230$ mm и ширина $15 \div 20$ mm, а телата на бобините от късовълновия обхват — от полистирол или фторопласт-4.

Залепването на тялото и навиването на бобините се извършва върху феритната пръчка. Преди залепването на тялото върху пръчката се навива навивка до навивка бял конец № 40, за да се осигури свободно преместване на тялото с намотката по дължината на пръчката. След изработването на антенната бобина краецът се маха и между тялото на бобината и пръчката остава необходимата междина.


Антенната бобина, а също така краищата на пръчката не трябва да се разполагат близо до стоманени детайли, например до високоговорителя, блока на променливите кондензатори, капачките на потенциометрите и други, за да се избегне рязкото (няколко пъти) намаляване на качествения фактор на бобината.

Бобините, които не работят, се дават накъсо, тъй като те също намаляват качествения фактор на другите (работещите) бобини.

Антенната бобина заедно с променливия кондензатор образува входния трептящ кръг (фиг. 2.6), настроен на приеманата станция.

Поради използване на феритната пръчка качественият фактор на бобината съществено нараства и избирателността става достатъчно голяма, което позволява в някои случаи приемникът да се направи без високочестотно усилвателно стъпало.

Процесът на преобразуване на енергията на електромагнитното поле във високочестотна електрическа енергия с мощта на феритна антена се състои в концентрацията на магнитните силови линии във феритната пръчка и в индуктирането на е. д. н. в антенната бобина. Колкото повече магнитни линии

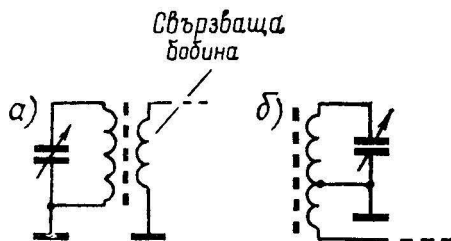

Фиг. 2.6. Схеми на най-прости входни трептящи кръгове на приемника

пресичат бобината (а това зависи от магнитната проникваемост на пръчката и от ориентацията ѝ в пространството), толкова по-голямо е нарастването на магнитните линии за определен интервал от време и следователно, толкова по-голямо (в съответствие със закона за електромагнитната индукция) (е. д. н. се индуктира в бобината)¹.

Повечето радиопредавателни станции работят на дълги и средни вълни, които са поляризирани вертикално, т. е. линиите на електрическото поле са насочени вертикално, а линиите на магнитното поле — хоризонтално. По тази причина максимално е. д. н. в бобината се получава при хоризонтално разположение на феритната пръчка и при насоченост на оста ѝ към приеманата радиостанция.

Ако е нежелателно да има насочена антена, употребява се антена с Г-образно феритно ядро, което представлява система от две феритни пръчки внимателно шлифовани и залепени под прав ъгъл (с лепило БФ-2). Това ядро се разполага по дължината на образуващите прав ъгъл стени на кутията на приемника.

Антенната бобина може да бъде разположена равномерно по цялата дължина на Г-образното ядро или да бъде изработена от две половинки, всяка от които да се настройва със

¹ За отстраняване на влиянието на електрическата съставяща на пол то върху бобината феритната антена често се екранира, т. е. поставя се в месингова или алуминиева тръбичка с тънки стени, разрязана по дължина така, че да не представлява навивка, дадена накъсо.

собствен кондензатор. В последния случай и на двете пръчки се навиват свързващи бобини и малка допълнителна бобина, с помощта на която се изменя диаграмата на насочеността на антената така, че формата ѝ да наподобява окръжност.

Ефективността на всяка антена, в това число и на феритната, се оценява чрез отношението на е. д. н., индуктирано в антената, към напрегнатостта на магнитното поле в мястото на приемането. Колкото по-голяма е действащата височина на антената, толкова е по-добре, защото приемното устройство може да приеме повече отдалечени станции.


Действащата височина на обикновена външна антена зависи от геометричните ѝ размери и от разпределението на тока в нея, а действащата височина на феритната антена, както следва от формулата

$$h_{ад} = \frac{2\pi S \mu_{эф}}{\lambda} w,$$

се определя от площта на напречното сечение на феритната пръчка (S), ефективната проникваемост на пръчката ($\mu_{эф}$), от дължината на приеманата вълна (λ) и от броя на навивките на антенната бобина (w).

При $S = 176,7 \text{ mm}^2$, $\mu_{эф} = 65 \frac{\text{GS}^*}{\text{Oe}}$, $w = 80$ навивки и $\lambda = 320 \text{ m}$ действащата височина на феритната антена е само $0,018 \text{ m}$, което е много по-малко от действащата височина на прътова антена и на антена от единичен вертикален проводник.

При необходимост действащата височина на антената, а следователно и обсега на приемането, може да се увеличи значително, ако се свържат последователно (фиг. 2.7 а) или пара-

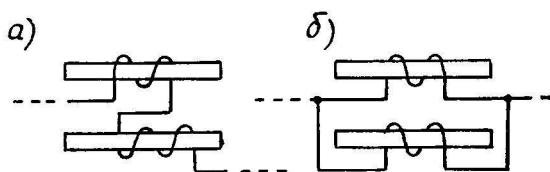

Фиг. 2.7. Последователно (а) и паралелно (б) свързване на антенни бобини

лелно (фиг. 2.7 б), две или три обикновени феритни антени. За получаване на максимално е. д. н. от двойна или тройна антена е необходимо правилно (както е показано на фиг. 2.7 а и б) да се свържат антенните бобини помежду си и пръчките да се


* В система CGSM.

закрепят паралелно на неголямо разстояние. Двойната антена, показана на фиг. 2.8, има не само по-голяма (приблизително 1,4 пъти) действаща височина, но и по-голяма (в сравнение с еднопръчкова антена) избирателност.

Съществуват и други способи за увеличаване на действащата височина на феритните антени; например употребяването на ядро с променливо сечение или с немагнитен процеп, увеличение на диаметъра и дължината на ядрото и други.

При работа с феритните пръчки те трябва да се опазват от механични, топлинни и магнитни въздействия, тъй като при падане и удари ядрата често се чупят, а под въздействието на повишена температура (по-висока от 110°C) и силни постоянни магнитни загубват своите ценни магнетодиелектрични свойства.

При необходимост ядро за антена може да се направи от непотребни (повредени) феритни пръчки¹. За целта те трябва

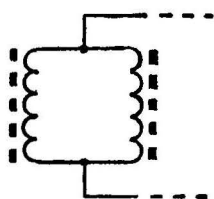

Фиг. 2.8. Схема на двойна феритна антена

да се начупят на парчета и да се стрият на прах. След това малко количество силикатно лепило се загрява и след прибавяне на две-три щипки боракс се разбърква хубаво получената смес. След това сместта се изсипва в съда със стрития ферит и масата се разбърква. С тази маса се напълва плътно предварително приготвена тръбичка от хартия с необходимата дължина и диаметър. Накрая тръбичката със сместта се поставя във фурна или някаква подгривана метална кутия и след като се втвърди добре лепилото, хартията се маха и пръчката се увира с един-два слоя чиста хартия.


Счупени феритни пръчки могат да се залепят с лепило БФ-2, К-88 или с епоксидна смола. Преди залепването парчетата на пръчката трябва да се почистят грижливо от замърсяване и мазнини, а след това да се подсушат. На залепваните повърхнини се нанася (намазва) тънък слой лепило и се изсушава при стайна температура. Накрая се нанася повторно лепило, подсушава се малко и частите се залепват, след което пръчката се държи при температура $40 \div 70^{\circ}\text{C}$ в продължение на $30 \div 40$ часа.

В първия раздел вече беше споменато, че между антената и първото стъпало на високочестотния усилвател (или преобразовател) се включва високочестотно входно устройство. Предназначението на входното устройство е да отдели приемания

¹ Така изработеното ядро, разбира се, ще отстъпва по своите свойства на ядрата, изработени по промишлен начин, но може да се използва временно.

сигнал от всички сигнали, индутирани в антената, и да отслаби сигналите на другите пречещи станции. Входното устройство се състои от един или няколко резонансни кръга и елементи за връзка между тях и антената. Освен избирателни свойства входното устройство трябва да притежава и други качества, напр. да пропуска зададена честотна лента, да се спряга добре с кръга на високочестотния усилвател или хетеродина, да намалява разстройката, която антената причинява на входния трептящ кръг, и да има относително постоянен коефициент на предаване по целия обхват на приеманите честоти.

В повечето транзисторни приемници входните устройства са изпълнени като еднокръгови трептящи системи. Техните схеми с външни и феритни антени са показани на фиг. 2.9 и 2.10. От фигурите се вижда, че връзката на трептящия кръг с външната антена може да бъде непосредствена (фиг. 2.9а),

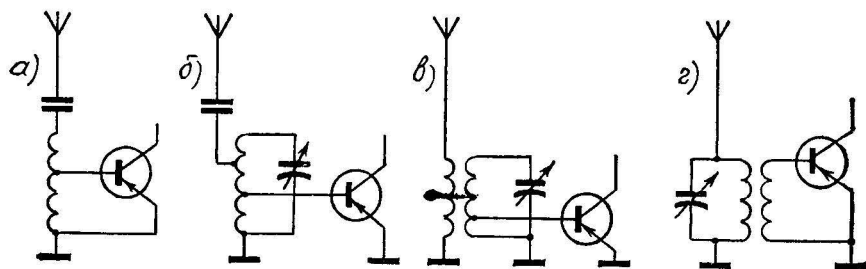


Фиг. 2.9. Схеми на входни устройства с външна антена

капацитивна (фиг. 2.9б) и индуктивна (фиг. 2.9в и г), а връзката на трептящия кръг с товара — капацитивна, трансформаторна (фиг. 2.9г) и автотрансформаторна (фиг. 2.9в).


Предаването на сигналите от антената към първото стъпало на приемника се осъществява през входното устройство по следния начин (фиг. 2.11). При пресичане на антената с електромагнитни вълни по бобината L_a протича високочестотен ток, който създава променливо магнитно поле. Изменящият се магнитен поток пресича бобината L_k и в нея в съответствие със закона за електромагнитната индукция се индутира променливо е. д. н. Тъй като бобината L_k е свързана с кондензатора C , в затворената верига $L_k C$ се образува високочестотен ток i_k . Като протича в навивките на бобината между точките А и В, токът i_k създава падение на напрежението в тях. Това напрежение е изходящо напрежение на разглежданото входно устройство.

Амплитудата на тока в кръга и следователно падението

на напрежението върху участъка AB достигат максимални стойности, ако честотата на приеманата станция съвпада със собствената честота на трептящия кръг. Избирателните свойства на входното устройство са изразени толкова по-добре, колкото

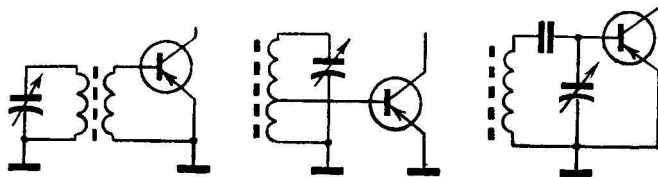

Фиг. 2.10. Схеми на входни устройства с вътрешна феритна антена

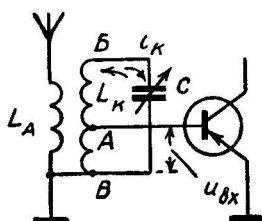

Фиг. 2.11. Схема на входно устройство и процесите в него

по-голям качествен фактор има кръгът. Бобината L_K не се свързва изцяло между базата и емитера на транзистора (базата е свързана не с точката B , а с точката A), за да се избегне шунтиращото влияние на малкото входно съпротивление на транзистора върху кръга, което силно намалява качествения фактор на последния.

2.3 ВИСОКОЧЕСТОТНИ УСИЛВАТЕЛИ (ВЧУ)

Високочестотното усилвателно стъпало е устройство, усиляващо с помощта на полупроводников триод високочестотните трептения, подавани на входа му. Основното предназначение на това стъпало е повишаването на реалната чувствителност и на избирателността на приемника по огледалния канал. Освен това високочестотното стъпало е предназначено за отслабване на взаимното влияние между кръговете на хетеродина и входното устройство, за създаване на по-благоприятни условия за работа на преобразувателя и за намаляване връзката на хетеродина с антената.

ВЧУ се изпълняват по схеми с общ емитер, обща база или общ колектор. Първите схеми имат голям коефициент на усилване по мощност при най-малко ниво на собствени шумове, вторите са по-устойчиви при работа, третите имат високо входно съпротивление.

Към ВЧУ се предявяват определени изисквания. Най-важните от тях са:

възможно най-голямо усилване на сигналите в зададената честотна лента без забележими изкривявания;

осигуряване на зададената избирателност по огледалния канал;

висока стабилност на работа;

минимално ниво на собствените шумове;

проста изработка, настройка и експлоатация.


Има два вида ВЧУ: аperiодични (фиг. 2.12) и резонансни (фиг. 2.13).

Аperiодичните не се настройват и усилват сигналите в широка честотна лента. Резонансните се настройват в границите на зададен подобхват или на фиксирана честота и усилват (по-ефикасно от аperiодичните) сигналите в тясна честотна лента.


В ламповите радиоприемници аperiодичните в. ч. усилватели се използват рядко. В транзисторните приемници те намират по-широко приложение не само във в. ч. стъпала, но и в междинночестотните усилватели.

От схемата на фиг. 2.12 се вижда, че аperiодичният в. ч. усилвател съдържа резистор R_1 , високочестотен транзистор, товарен резистор R_2 и източник за захранване. Усилваното напрежение U'_{yc} се подава между базата и емитера, а усиленото U''_{yc} се взема между колектора и емитера.

Аperiодичният усилвател работи по следния начин. Постоянният ток, протичащ във веригата плюс на източника за захранване — емитер — база — резистор R_1 — минус на из-

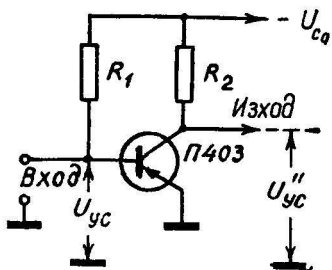

Фиг. 2.12. Принципна схема на аperiодичен високочестотен усилвател

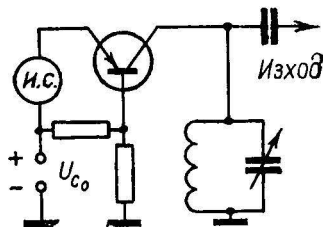

Фиг. 2.13. Най-проста схема на резонансен високочестотен усилвател с транзистор

точника за захранване, създава на емитерния преход малко постоянно падение на напрежението с положителен поляритет, обрънат към емитера ¹. Благодарение на това преднапрежение в базата непрекъснато се въвежда някакво постоянно количество дупки.

При подаване на високочестотно напрежение на входа на стъпалото количеството на дупките, въвеждани в базата, се променя и съпротивлението на колекторния преход започва да се променя спрямо средната си стойност (вж. 2.1). Напрежението U_{C0} на източника за захранване се разделя между резистора R_2 и транзистора. При изменение на количеството на дупките в базата, а следователно и в колекторния преход, напрежението U_{C0} непрекъснато се преразпределя между резистора R_2 и транзистора.

И така между колектора и емитера на транзистора се създава променливо напрежение, изменящо се по същия закон, както и входното напрежение. Напрежението на изхода е по-голямо от входното напрежение $10 \div 30$ пъти.

Недостатъкът на усилвателя, направен по схемата от фиг. 2.12, се състои в непостоянството на коефициента на усилване (фиг. 2.14). Намаляването му при увеличаването на честотата на сигнала се обяснява с честотните свойства на транзистора и с шунтирането на товарния резистор R_2 от входното съпротивление на смесителя. Това съпротивление има капацитивен характер и намалява при увеличаване на честотата, затова коефициентът на усилване за по-високите честоти от подобхвата е по-малък, отколкото за по-ниските. Колкото по-голямо е съпротивлението на резистора R_2 , толкова по-силно намалява коефициентът на усилване на стъпалото при увеличаване на честотата. По тази причина в усилвателите, разчетени и за приемане на къси вълни, съпротивлението на резистора се намалява до $100 \div 220 \Omega$ (при приемане на дълги и средни вълни се препоръчва съпротивление $R_2 = 2,2 \div 2,7 k\Omega$).


За повдигане на честотната характеристика на апериодичния в.ч. усилвател в областта на най-високите честоти се включва коригиращият високочестотен дросел L_k последователно с резистора R_2 (фиг. 2.15). Дроселът се навива с редова намотка с проводник ПЭВ $0,15 \div 0,18$ върху високоомен резистор тип ВС или МЛТ.

В резонансните усилватели като товар се използват резонансни системи. Усилвател, съдържащ в колекторната си верига един трептящ кръг, се нарича резонансен, а усилвател с по-сложна трептяща система (например с верига от два или повече свързани помежду си трептящи кръгове) — лентов. В


¹ Такъв начин за установяване режима на работа на транзистора се нарича преднапрежение от фиксирания базов ток.

зависимост от начина на включване на кръга резонансните в.ч. усилватели се делят на усилватели с непосредствено (фиг.2.16а), трансформаторно (фиг. 2.16б), автотрансформаторно (фиг. 2.16в) и двойно автотрансформаторно (фиг. 2.16г) включване на кръга.





Резонансният в.ч. усилвател работи по следния начин. По веригата (фиг. 2.17) минус на източника за захранване — ре-

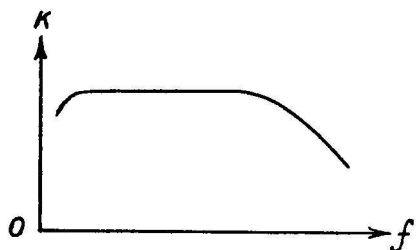

Фиг. 2.14. Зависимост на коефициента за усиление на аperiодичния в. ч. усилвател от честотата

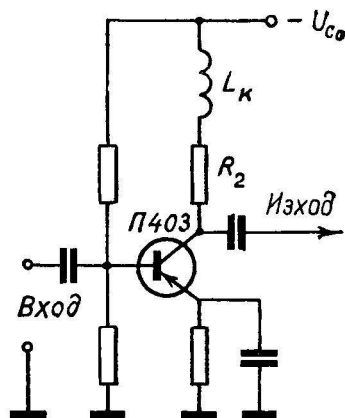

Фиг. 2.15. Схема на аperiодичен в.ч. усилвател с коригираща индуктивност

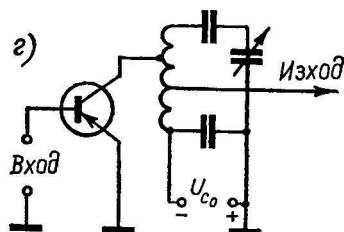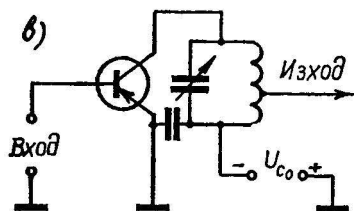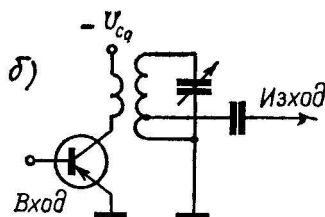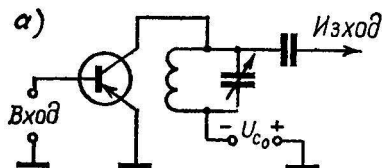

Фиг. 2.16. Схеми на резонансни в.ч. усилватели с непосредствено (а), трансформаторно (б), автотрансформаторно (в) и двойно автотрансформаторно (г) включване на кръга

зистор R_1 — база на транзистора T_1 — емитер на транзистора T_1 — корпус — плюс на източника за захранване протича постоянен ток, който създава постоянно падение на напрежението между емитера и базата на транзистора T_1 , необходимо за началната инжекция на дупките в базата. От момента на подаването на входа на схемата на напрежението $U_{вх}$ с висока честота количеството на дупките, въвеждани в базата, а следователно и колекторният ток се променят. Постоянната съставляща на пулсиращия колекторен ток I_{Co} протича по веригата плюс на източника за захранване — корпус — емитер на транзистора T_1 — колектор на транзистора T_1 — бобина L_2 — минус на източника за захранване. Променливата съставляща I_{cm} протича по същата верига и допълнително през бобината L_1 и кондензаторите (C_1 , C_2) на кръга. Токовете I_{Co} и I_{cm} , противичайки през кръга, показан отделно на фиг. 2.18, създават върху него падение на напрежението. Съпротивлението на кръга за постоянната съставляща I_{Co} е много малко, затова и постоянното падение на напрежението върху кръга е съвсем малко. Падението на напрежението, предизвикано от променливата съставляща I_{cm} , при настроен в резонанс кръг L_2 , L_1 , C_1 , C_2 , превишава десетки пъти амплитудата на входното напрежение. Това е така, защото резонансното съпротивление на кръга многократно превишава съпротивлението на бобината L_2 за постоянния ток.

Напрежението с висока честота, което се образува върху кръга (между точките A и B), се дели между бобината L_1 и кондензаторите C_1 и C_2 . Напрежението върху кондензатора C_2 е изходящо (усилено) напрежение. Както се вижда от фиг. 2.18, то се подава на базата на транзистора T_2 непосредствено, а към емитера — през кондензатора C_3 с относително голям капацитет.


Частичното включване на кръга в колекторната верига на транзистора T_1 чрез свързване на колектора към точката A и частичното включване на кръга във входната верига на транзистора T_2 с помощта на кондензаторите C_1 и C_2 осигуряват съгласуване между стъпалата, което е необходимо за увеличаване на коефициента на усилване и за получаване на зададената лента на пропускане и избирателност.

Особеността на резонансните транзисторни усилватели се състои в тяхната неустойчивост и склонност към самовъзбуждане. Това свойство на транзисторните в.ч. усилватели се обяснява с факта, че за разлика от усилвателя с пентод в транзисторния усилвател изходната верига въздействува по-силно на входната през колекторните капацитет и проводимост.


За отстраняване или отслабване на тази нежелателна вътрешна обратна връзка в транзисторните резонансни и лентови усилватели с фиксирана настройка се прави неутрализация или

корекция на вътрешната обратна връзка с помощта на външни неутрализиращи или коригиращи вериги, а във в.ч. усилватели за целия обхват се използват транзистори с малка обратна проводимост или се употребяват каскодни схеми.


Схема на в.ч. стъпало с неутрализация е показана на фиг. 2.19. На тази схема $C_1 L$ е трептящият кръг; $C_N R_N$ — елементите на веригата на външната обратна връзка; $C_{BC} G_{BC}$ — колек-

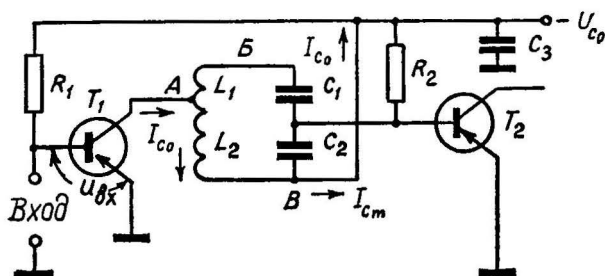

Фиг. 2.17. Схема на резонансен в. ч. усилвател и процесите, протичащи в него

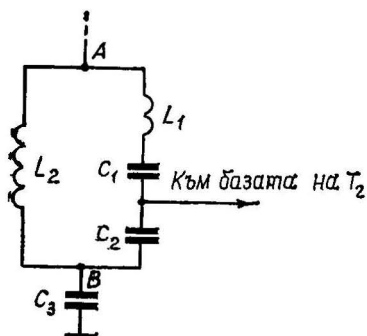

Фиг. 2.18. Трептящ кръг на в. ч. усилвател, схемата на който е показана на фиг. 2.17

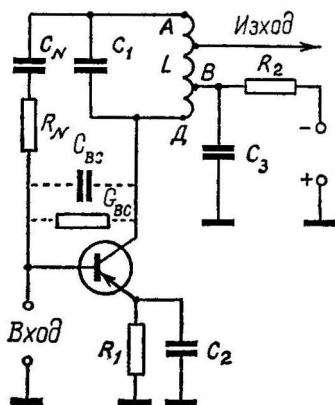


Фиг. 2.19. Схема на в. ч. стъпало с мостова неутрализация

торните капацитет и проводимост; $C_3 R_2$ — елементите на развързващия филтър.

На фиг. 2.20 е показана схема, спомагаща за разбиране на принципа на неутрализацията. От схемата се вижда, че частите АВ и ВД на кръговата бобина, колекторните капацитет C_{BC} и проводимост G_{BC} , а също кондензаторът C_N и резисто-

рът R_N образуват мост. В единия му диагонал (между точките D и A) действа изходящото напрежение, а в другия (между емитера и базата) входящото. Както е известно от електротехниката, ако мостовата схема е балансирана, входната верига не получава енергия от изходната. Следователно в разглежданата схема при равни произведения на съпротивления на рамената,

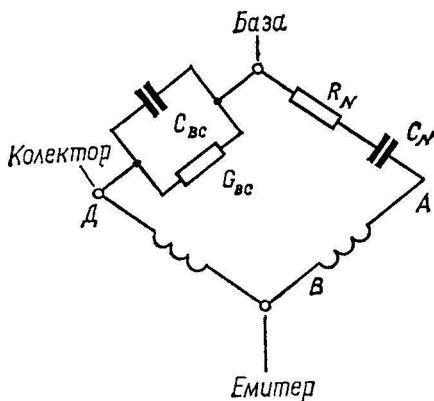

Фиг. 2.20. Схема, поясняваща принципа на неутрализация

разположени на кръст, вътрешната обратна връзка се неутрализира. За съжаление пълното отстраняване на зависимостта на входния ток от колекторното напрежение, т. е. неутрализацията, в тази схема се осъществява само за една честота.

2.4. ХЕТЕРОДИНИ


Хетеродинът е генератор на високочестотни трептения с малка мощност, който се използва в суперхетеродинния приемник за преобразуване (обикновено понижаване) на честотата на приеманите сигнали.

Транзисторните хетеродини се построяват по същите схеми, както и ламповите, т. е. по схемите с трансформаторна (фиг. 2.21а), автотрансформаторна (фиг. 2.21б) и капацитивна (фиг. 2.21в) обратна връзка. Транзисторите обикновено се включват по схеми с общ емитер и обща база. Първата схема дава възможност да се получи голямо усилване по мощност, а втората има по-малки изменения на входното и изходното съпротивление при изменение на температурата и напрежението на захранването.

За получаване на устойчива генерация в зададен честотен обхват в хетеродините се употребяват транзистори с висока гранична честота, например германиеви дифузионни триоди П401, П422, П423, ГТ309А÷ГТ309Е и др.

Най-важните изисквания към хетеродините са:

1) генериране на трептения с минимално количество на хармонични честоти;

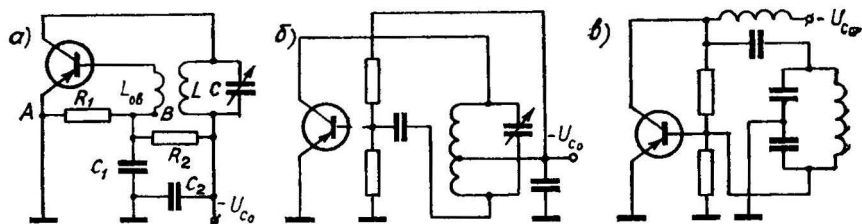

Фиг. 2.21. Схеми на хетеродини с трансформаторна (а), автотрансформаторна (б) и капацитивна (в) обратна връзка

2) постоянство на амплитудата и честотата на генерираното напрежение във възможно по-широк интервал на изменение на температурата и захранващото напрежение;

3) независимост или слабо изразена зависимост на генерираната мощност от честотата.

Получаването на незатихващи трептения може да се разбере по-лесно, ако се разгледа предварително процесът на разреждане на кондензатора през бобината.

Както е известно, подаването на някакво количество енергия в затворен кръг довежда до възникване на електрически трептения в него, ако се спазват определени съотношения между параметрите на кръга. Честотата на тези трептения не зависи от количеството на енергията, въведена в кръга, и се определя само от неговите параметри, т. е. от индуктивността на бобината, от капацитета на кондензатора и в много малка степен от активното съпротивление на кръга.

Трептящото разреждане на кондензатора е процес на преобразуване на електростатичната енергия на заредения кондензатор

$$W_C = \frac{CU_C^2}{2},$$

където C е капацитетът на кондензатора,

U_C — напрежението на кондензатора

в енергия на магнитното поле на бобината

$$W_L = \frac{LI^2}{2},$$

където L е индуктивността на бобината,

I — токът в бобината,

и обратно. Ако в трептящия кръг нямаше активно съпротивление и енергията не се излъчваше в пространството, това преобразуване щеше да става без загуби на енергия и следователно възникналите веднъж трептения биха продължавали безкрайно дълго време. Но в действителност кръговете винаги имат активно съпротивление и затова първоначалното количество електрическа енергия постепенно се преобразува в топлинна енергия. Тъй като с всеки период количеството на енергия в кръга намалява, то съгласно гореспоменатите формули непрекъснато намаляват амплитудите на напрежението и тока. И така трептенията в единичен кръг са затихващи поради непрекъснатото поглъщане на първоначалното количество енергия, въведена в кръга.

От гореизложеното следва, че има два пътя за получаване на незатихващи трептения:

да се отстранят причините за затихване на трептенията, непрекъснато да се въвежда в кръга в продължение на всеки период такова количество енергия, каквото се е изгубило през предишния период.

Първото не може да се осъществи практически, тъй като в самия кръг и в обкръжаващото го пространство винаги има загуба на енергия. Остава само вторият начин, който се състои в периодично допълване на енергията в кръга. За тази цел е необходимо автоматически и в определени моменти от времето да се свързва кръгът към източника за захранване, а след това да се изключва от него. Тази важна задача, в транзисторните генератори се изпълнява от полупроводниковия триод.

Думите „да се включва“ и „да се изключва“ не трябва да се разбират буквално. Транзисторът, включен последователно с кръга, свързва последния към източника за захранване, когато съпротивлението на полупроводниковия триод намалява (в *PNP* транзистори това става при подаване на отрицателно напрежение на базата) и изключва кръга от захранване, когато потенциалът на базата става положителен и следователно съпротивлението на транзистора става голямо.

Така транзисторът регулира подаването на енергия от източника за захранване към кръга.

Процесът на самовъзбуждане на транзисторния генератор може да се представи по следния начин. При включване на източника за захранване между клемата — U_{C_0} и корпуса, с който се съединява положителният полюс на батерията (фиг. 2.21а),

кондензаторът C на кръга LC се зарежда през транзистора¹ до напрежение U_{Cm} , като получава при това от източника за захранване енергията

$$W_C = \frac{CU_{Cm}^2}{2}.$$

Тъй като към кондензатора е свързана бобината L , той започва да се разрежда през нея и напрежението върху него се изменя според кривата U_C , показана на фиг. 2.22а. Намаляването на напрежението върху кондензатора в продължение на интервала от време $0 \div T/4$ означава, че енергията от кондензатора преминава в енергия на магнитното поле на бобината.

През време $0 \div T/4$ се губи малко от енергията и затова може да се смята, че сумата от енергията на електрическото поле на кондензатора и на магнитното поле на бобината е равна на първоначалното количество енергия, т. е.

$$\frac{CU_C^2}{2} + \frac{Li^2}{2} = \frac{CU_{Cm}^2}{2}.$$

Тъй като дясната част на това равенство е постоянна величина, то от него следва, че: от момента 0 до момента $T/4$ токът i_L през бобината L се увеличава със скорост, съответстваща на скоростта на намаляване на напрежението U_C върху кондензатора. Изменението на този ток във времето е показано на фиг. 2.22б — кривата i_L .

Този рязряден ток протича през кръговата бобина и създава изменящо се магнитно поле, което индуктира в бобината за обратна връзка $L_{ов}$ е. д. н., показано на фиг. 2.22в — кривата $u_{ЕВ}$. Както е известно, индуктираното е. д. н. е пропорционално на взаимната индуктивност M и на скоростта на изменението на тока, затова напрежението $u_{ЕВ}$ може да се представи с израза: $e_{ов} = -M \times (\text{скоростта на изменение на тока } i_L)$.

Оттук (а също и от фиг. 2.22б) се вижда, че $u_{ЕВ}$ достига максимум в момента 0, когато скоростта на нарастването на тока на разреждане е максимална, и е равно на нула в момента $T/4$, когато скоростта на изменение на тока i_L е равна на нула.

От фиг. 2.21а се вижда, че бобината за обратна връзка е свързана между базата и емитера на транзистора. Следователно изменението на е. д. н. $e_{ов}$ в бобината $L_{ов}$ трябва да предизвиква изменение на колекторния ток. Ако се предположи, че

¹ Веригата за зареждане се състои от следните елементи на схемата: плюс на източника за захранване, корпус, емитер-колектор на транзистора, кондензатор C , минус на източника за захранване.

схемата генерира нискофректотни трептения, може да се смята, че колекторният ток съвпада по фаза с напрежението между базата и емитера (в действителност при високи честоти първата хармонична на колекторния ток изостава от напрежението между емитера и базата) и затова може да бъде представен като кривата i'_C (фиг. 2.22 г). Променливата съставляща на колекторния ток i_C е показана отделно на фиг. 2.22 д.

При протичане на тока през трептящия кръг променливата съставляща i_C на колекторния ток създава върху кръга променливо падение на напрежението u_K , което съвпада по фаза с тока i_C . Кривата u_K е показана на фиг. 2.22 е. Това, че фазовата разлика между тока i_C и напрежението u_K е равна на нула се обяснява с факта, че при ниски честоти схемата, показана на фиг. 2.21 а, генерира трептения, честотата на които е равна на собствената честота на кръга (при високи честоти поради изоставане на първата хармонична на колекторния ток от напрежението между емитера и базата честотата на трептенията, генерирани от трептящия хетеродин, не съвпада със собствената честота на кръга). Затова паралелният кръг LC , включен в колекторната верига на транзистора, за генерираната честота е чисто активно съпротивление.

Като се знае как се изменя напрежението върху кръга, не е трудно да се установи законът за изменението на тока i'_L , създаден в кръговата бобина от променливото напрежение u_K . Ако се предположи (както и по-рано), че активното съпротивление на бобината е равно на нула и като се знае, че токът във веригата, съдържаща индуктивност, изостава от напрежението с 90° , кривата на тока i'_L трябва да се представи в този вид, както е показано на фиг. 2.22 ж и съответно на нея кривата на е. д. н. e_{ov} , индуктирано от тока i_L в бобината за обратна връзка — както кривата e_{ov} на фиг. 2.22 з. Както се вижда при сравняване на кривите на тока i_L , създаден в бобината L в резултат на разреждане на кондензатора, и на тока i'_L , създаден в същата бобина от колекторния ток, и двата тока съвпадат по фаза; следователно транзисторът и източникът за захранване поддържат трептенията, възникнали в кръга.


Така протича процесът на самовъзбуждане в интервала от време $0 - T/4$. По-нататъшното развитие на процеса е показано на фиг. 2.22 и 2.23. На последната фигура условно са показани изменението на променливите съставлящи на тока и напрежението в интервалите $T/4 \div T/2$, $T/2 \div 3/4 T$ и $3/4 T \div T$. За означение на нарастващия ток се използва символът $\rightarrow i$, а за означаване на намаляващия ток — символът $\rightarrow i$. Увеличаващите се и намаляващите се напрежения са показани на фигурите съответно със знаците $U \uparrow$ и $U \downarrow$.

От тези фигури се вижда, че транзисторът действително


изпълнява ролята на комутиращ елемент. При зареждане на кондензатора C (фиг. 2.23в) на базата се подава нарастващо отрицателно напрежение, следователно съпротивлението на транзистора намалява и той „включва“ кръга към източника за захранване. При разреждане на кондензатора (фиг. 2.23а) отрицателното напрежение на базата намалява, съпротивлението на полупроводниковия триод се увеличава и следователно транзисторът „изключва“ кръга.

От фиг. 2.23 се вижда, че колекторният ток не пречи на преминаването на положителните заряди от едната пластина на кондензатора C към другата. На нито една от схемите не е показан случай на едновременно увеличаване или намаляване на токовете i_c и i_L . При увеличаването на i_c в една посока (фиг. 2.23а) i_L , насочен срещу него, намалява. При изменение на посоката на колекторния ток се изменя и посоката на тока в бобината. Затова при увеличаване на тока i_c в обратна посока (фиг. 2.23б) токът i_L , противещ срещу него, намалява.

От фиг. 2.23 следва също така, че при работа на генератора променливите напрежения на базата и колектора се отличават по фаза със 180° . От фиг. 2.23а следва, че едновременно с нарастването на положителното напрежение на базата се увеличава отрицателното напрежение на колектора (напрежението на колектора, по-точно напрежението между колектора и емитера), $u_{кол} = -U_{C0} + u_K$ (фиг. 2.21а). На фиг. 2.23б е показано намаляването на положителното

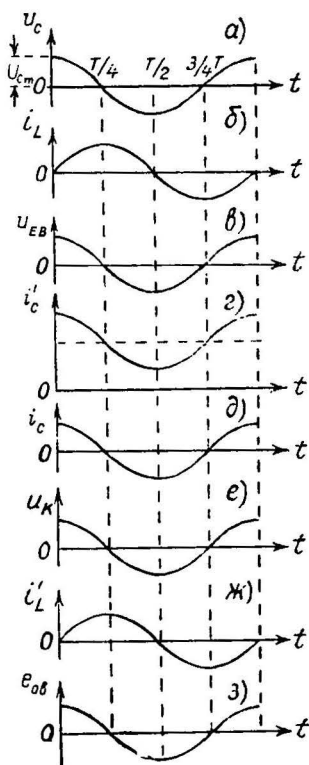

Фиг. 2.22. Криви на напреженията и токовете във веригите на транзисторния хетеродин

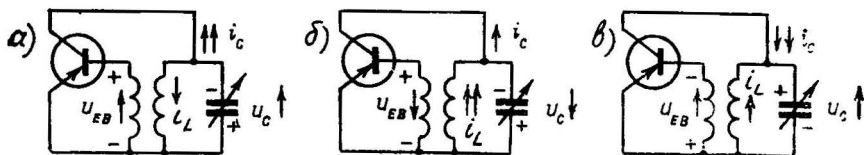

Фиг. 2.23. Опростени схеми на транзисторен хетеродин и изменения на напреженията и токовете във веригите му

напрежение на базата, но в същото време поради намаляването на u_k намалява отрицателното напрежение на колектора. И накрая през интервала $\frac{3}{4}T \div T$, когато отрицателното напрежение на базата се увеличава (фиг. 2.23в), на колектора (поради нарастването на u_k в обратна посока) намалява отрицателното напрежение, т. е. като че ли нараства положителното.

От горепозложеното може да се направи извод, че транзисторният генератор е в същност усилвател на собствените си трептения. Поради усилване на напрежението, подадено между базата и емитера, в кръга възникват незатихващи трептения, стабилни по честота само тогава, когато се спазва условието за баланс на фазите и баланс за амплитудите. Това означава, че трептенията, предизвикани от напрежението u_{EB} между емитера и базата, трябва след целия цикъл на преобразуване, показан на фиг. 2.22, да създадат между базата и емитера напрежението u_{EB} , което не се отличава от първоначалното u_{EB} нито по фаза, нито по амплитуда. При правилно свързване на краищата на бобината за обратна връзка условието за баланс на фазите винаги се спазва. На практика обикновено не се мисли, как да се включи бобината за обратна връзка, тъй като при отсъствие на генерация поради неправилно свързване на бобината по-просто е да се разменят нейните изводи, отколкото да се определи по посоката на навивките поляриността на е. д. н., индуктирано в нея.

Второто условие се изпълнява при достатъчно големи коефициенти на усилване и обратна връзка.

Способността на транзисторната схема да генерира се определя по характера на реактивните съпротивления, включени между електродите на транзистора. Ако реактивното съпротивление, включено между колектора и базата, е противоположно по знак на реактивното съпротивление, включено между другите две двойки електроди, т. е. между колектора и емитера и между базата и емитера, то при достатъчно големи коефициенти на усилване и обратна връзка схемата ще генерира. Ако това условие не се спазва, схемата няма да се възбуди.

Елементите на схемата от фиг. 2.21а, които не бяха споменати при описанието на процеса на самовъзбуждане, изпълняват следните функции:

1) резисторите R_1 и R_2 образуват делител на напрежение, в резултат на което върху резистора R_1 се създава постоянно напрежение, необходимо за началната инжекция на дупките в базата;

2) кондензаторът C_1 , шунтиращ резистора R_1 , намалява съпротивлението за променливия ток между точките А и В и по този начин позволява по-голяма част от напрежението на бо-

бината за обратна връзка да се подаде между базата и емитера на транзистора;

3) кондензаторът C_2 отвежда от източника за захранване променливата съставляща на колекторния ток.

На практика схемите на транзисторните хетеродини са по-сложни от показаните на фиг. 2.21, тъй като те съдържат освен разгледаните основни елементи и редица допълнителни — кондензатори за спрягане, донастройващи и блокиращи кондензатори, резистори, осигуряващи устойчивостта на работа на схемата, комутиращи устройства и др.

Накрая трябва да се кажат няколко думи за стабилността на честотата на хетеродина.

Честотата на трептенията, генерирани от транзисторния хетеродин, не е постоянна поради нестабилността на параметрите на трептящия кръг и на полупроводниковия триод. Най-голямо влияние върху тези параметри оказват такива дестабилизиращи фактори, като измененията на околната температура и на захранващите напрежения.

На стабилността на честотата се обръща голямо внимание, защото промяната на честотата на хетеродина става причина за редица нежелателни явления, като изкривяване, намаляване силата на звука, а в някои случаи и изчезване на звука.


Най-прости и достъпни мерки за намаляване на нестабилността на хетеродина са: правилният избор на режима на транзистора, стабилизацията на захранващите напрежения, употребата на качествени материали за детайлите на кръговете, рационален монтаж на схемата, свързването на кондензатор с отрицателен температурен коефициент паралелно на кондензатора за настройка на кръга, което компенсира промяната на капацитета на кръга при изменение на околната температура, правилният избор на дълбочината на обратната връзка и на коефициента на включване на кръга в колекторната верига.

2.5. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НА ЧЕСТОТА

Преобразувателят изменя честотата на приемания високочестотен модулиран сигнал, като го преобразува в модулиран сигнал с междинна честота чрез наслагване на напрежението на хетеродина върху приемания сигнал и детектиране на полученото напрежение.¹ Този процес намира широко приложение в радиоприемната и измервателната техника.

¹ При наслагване на две синусоидални напрежения с различни честоти амплитудата на резултатното напрежение непрекъснато се променя, тъй като в някои моменти от време и двете напрежения съвпадат по фаза, а в други, обратно, се намират в противофаза. Явлението на периодично усилване и отслабване на резултатното напрежение се нарича биене. И така преобразуването на честотата е процес на образуване и детектиране на биенето.

Необходим елемент на всяко устройство, преобразуващо честота, е нелинейното съпротивление, т. е. съпротивлението, което не се подчинява на закона на Ом. В транзисторните преобразуватели на честотата такова съпротивление е полупроводниковият триод.

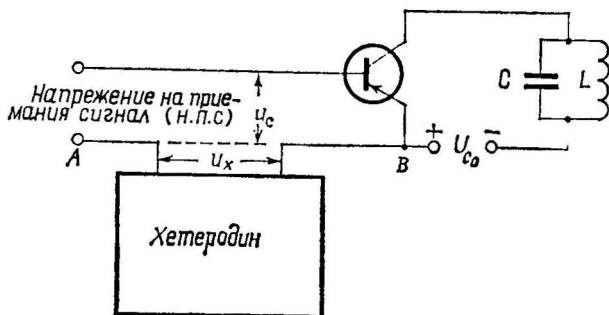

Фиг. 2.24. Опростена схема на транзисторен преобразувател на честотата

Схемата, която дава обща представа за устройството на преобразувателя на честотата (ПЧ), е показана на фиг. 2.24. От схемата се вижда, че основните елементи на ПЧ са:

- 1) източник на помощни трептения, който представлява маломощен транзисторен генератор (хетеродин);
- 2) транзистор, изпълняващ функцията на смесител на трептенията;
- 3) трептящ кръг CL , служещ като товар;
- 4) източник за захранване на колекторната верига.

Схемата на преобразувателя от фиг. 2.24 е опростена схема на преобразувател с отделен хетеродин. Предимствата на такъв преобразувател са проста настройка и възможност за избор на най-подходящ режим на работа за всеки транзистор. Преобразувателите с отделни хетеродини работят стабилно, внасят малки изкривявания и затова се използват предимно във висококачествените приемници и в приемниците с късовълнови обхвати.


Освен този тип преобразувател в практиката се използват и самоосцилиращи смесители. В тези устройства един транзистор изпълнява две функции: генерира трептенията и ги смесва с приеманите сигнали. В тези преобразуватели нивото на нелинейните изкривявания е по-голямо, а стабилността на работата е по-ниска, отколкото в преобразувателите с отделен хетеродин. Затова самоосцилиращите смесители се използват в евтините преносими приемници.

От фиг. 2.24 се вижда, че източникът на сигнала и хетеродинът са включени последователно във веригата база—емитер на транзистора. С корпуса се свързват или точката *A* (фиг. 2.25а), или точката *B* (фиг. 2.25б). В първия случай напрежението на приемания сигнал (н. п. с.) се подава на базата (спрямо корпуса), а напрежението на хетеродина — на емитера. Във втория случай, т. е. при свързването на точката *B* с корпуса, и двете напрежения се подават на базата. Схемата от фиг. 2.25а намира по-широко приложение, тъй като тя е по-стабилна и веригите на хетеродина и на приемания сигнал си влияят по-малко.


Най-важните изисквания към преобразувателите на честота са: устойчивост на работа, достатъчно голям коефициент на усилване¹, добра избирателност, ниско ниво на шумове, малки изкривявания, малка консумация от източника за захранване.

В преобразувателите на честотата, както и във в. ч. стъпала, се използват високочестотни транзистори с гранична честота, по-голяма от най-високата честота на приеманите сигнали. В преобразувателите на фабричните приемници се използват германиеви дифузионни транзистори типове П401 ÷ П403; П411А; П422; П423; ГТ309Г и др.

Принципна схема на транзисторен преобразувател на честота с отделен хетеродин е показана на фиг. 2.26. Елементите в тази схема имат следното предназначение:

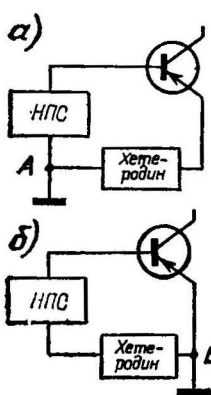

Фиг. 2.25. Варианти на схемите за свързване на хетеродина с корпуса

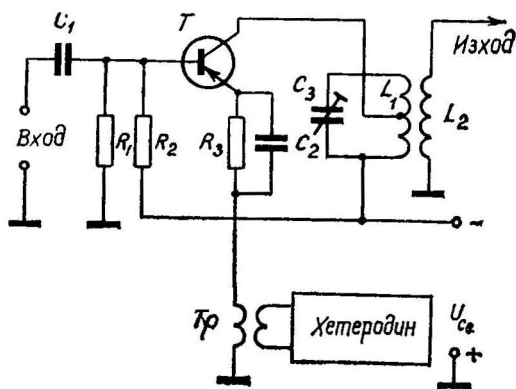

Фиг. 2.26. Схема на транзисторен преобразувател на честотата с отделен хетеродин

¹ Коефициент на усилване на преобразувателя на честотата се нарича отношението на напрежението с междинната честота на неговия изход към напрежението с висока честота на входа му.

кондензаторът C_1 е разделителен — пропуска приеманите сигнали към базата на транзистора и не пропуска постоянния ток да премине от минуса на източника за захранване през резистора R_2 към източника на сигналите;

резисторите R_1 и R_2 са елементи на делителя на напрежението, с помощта на който се подава необходимото преднапрежение на базата на транзистора¹;

транзисторът T е смесител на трептенията;

резисторът R_3 стабилизира режима на работа на транзистора;

кондензаторът C_2 намалява падението на напрежението на сигнала и на хетеродина върху резистора R_3 (шунтира резистора R_3 по висока честота);

T_p е високочестотен трансформатор, с помощта на който напрежението на хетеродина се подава във веригата база—емитер на транзистора T ;

кондензаторът C_3 и бобината L_1 образуват трептящ кръг, настроен на междинната честота, равна на разликата $f_x - f_c$, където f_x е честотата на хетеродина, а f_c е честотата на сигнала,

L_2 е вторичната намотка на трансформатора, от която се взима напрежението с междинната честота.


За по-лесно разбиране на същността на преобразуването на честотата трябва да се разгледа фиг. 2.27, на която е показана зависимостта на колекторния ток i_c на транзистора T (фиг. 2.26) от напрежението между емитера и базата. Както се вижда от фигурата, стръмността S на кривата $ABCDM$, характеризираща се с отношенията $BE:AE$, $CF:BF$, $DG:CG$, непрекъснато нараства. Следователно зависимостта на S от напрежението u_{EB} ще има вида, показан на фиг. 2.28 (кривата ONP). Ако под тази фигура се помести графиката на зависимостта на напрежението на хетеродина u_x от времето, става ясно, че напрежението на хетеродина изменя стръмността на кривата $ABCDM$ и по този начин влияе на нарастването на колекторния ток.

Процесът на преобразуването на честотата сега може да се представи по следния начин.


Изменението на напрежението между базата и емитера спрямо първоначалната стойност U_{BE0} , както се вижда от фиг. 2.28, предизвиква изменение на стръмността на характеристиката на транзистора с честотата на хетеродина. При положителен полупериод на напрежението на хетеродина (например в момента t_1) стръмността на характеристиката се увеличава до S_{\max} , а при отрицателен полупериод (например в момента t_2) — намалява до S_{\min} .

Изменението на стръмността може да се представи във

¹ Преднапрежението се подава от резистора R_1 .

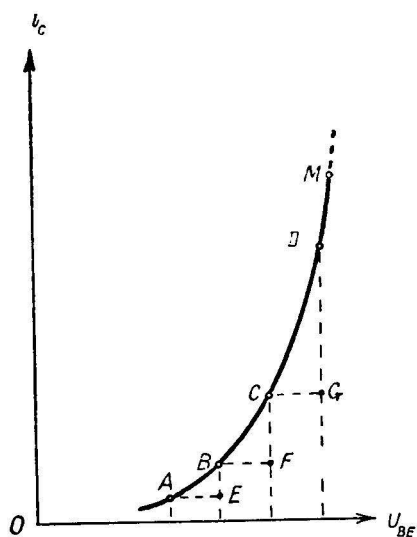


Фиг. 2.27. Зависимост на колекторния ток от напрежението между базата и емитера

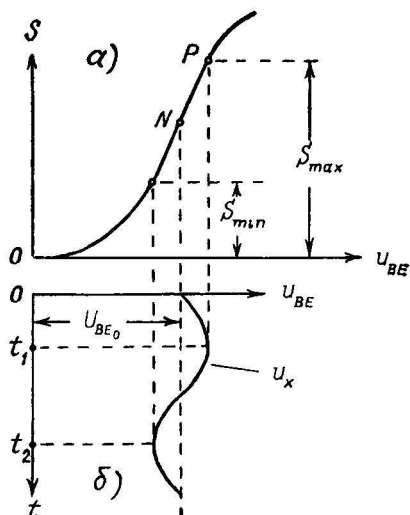

Фиг. 2.28

а) зависимост на стръмността на кривата $OABCDM$ (фиг. 2.27) от напрежението между базата и емитера; б) крива на напрежението между базата и емитера, изменящо се във времето с честота на хетеродина

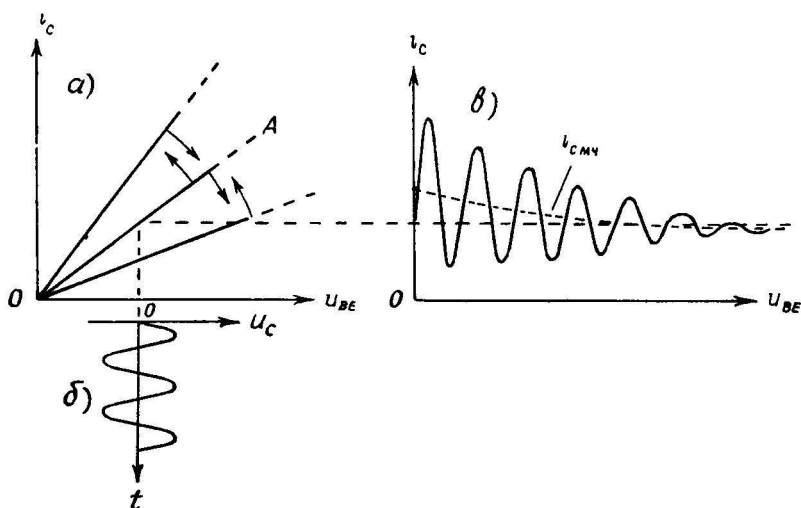

Фиг. 2.29

а) колебание на идеализираната характеристика на транзистора с честотата на хетеродина
б) напрежение на сигнала;
в) изменение на колекторния ток под въздействието на напрежения на хетеродина и на сигнала

вид на колебания на идеализираната характеристика на транзистора около правата OA (фиг. 2.29a). Ако се предположи, че тези колебания се извършват така, както е показано със стрелки на фиг. 2.29a, то първият импулс на колекторния ток трябва да се изобрази по-голям, тъй като в началния момент има две причини за нарастването на колекторния ток: нарастването на стръмността на характеристиката и подаването на положителното напрежение на сигнала на емитера (спрямо базата).

Минималната стойност, която достига колекторния ток в момента t_2 , се обяснява с намаляването на стръмността на характеристиката и с подаването на отрицателното напрежение на сигнала на емитера. Тъй като честотите на хетеродина и на сигнала са различни, по-нататък се увеличава фазовата им разлика. Това довежда до намаляване на максималните стойности на колекторния ток и до увеличаване на минималните стойности. По-нататък след определен момент, обратно, амплитудата на колебанията на колекторния ток с честотата на сигнала се увеличава. В моментите, когато фазите на хетеродинното напрежение и напрежението на сигнала, подадени между емитера и базата, съвпадат, колекторният ток достига най-голямата си стойност.

И така при едновременно изменение на стръмността на характеристиката с честотата на хетеродина f_x и на напрежението между емитера и базата с честотата на сигнала f_c формата на кривата на колекторния ток се различава от формата на кривата на напрежението на сигнала.

От фиг. 2.29 се вижда, че колекторният ток съдържа съставлящата $i_{c_{мч}}$ (показана с пунктирна линия), която се изменя с честота $f_x - f_c$, по-ниска от честотата на сигнала.


Съставлящата на колекторния ток $i_{c_{мч}}$ създава върху трептящия кръг, настроен на честотата $f_x - f_c$, променливо напрежение, превишаващо десетки пъти напрежението на сигнала на входа на преобразувателя. Изходящото напрежение, а следователно и коефициентът на усилване на преобразувателя, е толкова по-голямо, колкото по-голяма е амплитудата на съставлящата $i_{c_{мч}}$ на колекторния ток и колкото по-голям е качественият фактор на трептящия кръг.

Схемата на самоосцилиращ преобразувател е показана на фиг. 2.30. Тук един и същ транзистор изпълнява функциите на хетеродин и смесител. Входният сигнал се взема от бобината L_2 на входното устройство, а напрежението на хетеродина — от частта AB на бобината L_4 на хетеродинния кръг. И двете напрежения са приложени между базата и емитера на транзистора.

Хетеродинът е изпълнен по схема с индуктивна връзка.

Бобината L_3 е бобина за обратна връзка.

За отделяне на междинната честота в колекторната верига е включен кръгът C_5 , L_5 , настроен на резонансната честота $f_x - f_c$.

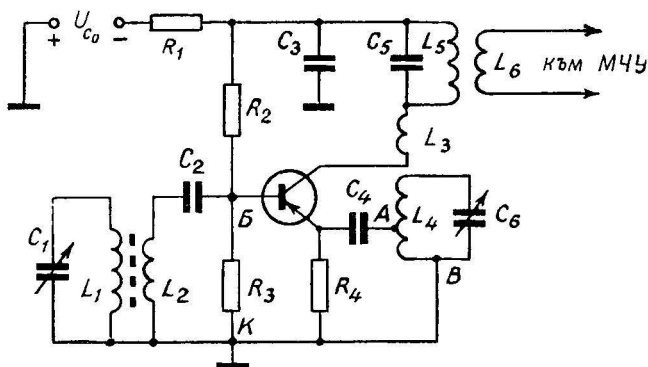

Фиг. 2.30. Схема на самоосцилиращ преобразувател

Резисторът R_1 и кондензаторът C_3 са елементи на развързващия филтър.

Предназначението на кондензатора C_2 е да пропуска високочестотните сигнали от бобината L_2 към базата и емитера и да не пропуска постоянния ток от токоизточника през намотката L_2 , защото съпротивлението на тази намотка за постоянен ток е много по-малко от съпротивлението на резистора R_3 и при протичане на постоянния ток през нея постоянното напрежение между точки B и K би било значително по-малко от необходимото (зададено от резисторите R_2 и R_3).

Резисторът R_4 е токостабилизиращ елемент (вж. раздел 2.10) и едновременно източник на част от преднапрежението.

Кондензаторът C_4 не пропуска постоянния ток през долната (на схемата) част на бобината L_4 и в същото време свързва точката A на хетеродинния кръг с емитера на транзистора по отношение на високата честота.

2.6. МЕЖДИННОЧЕСТОТНИ УСИЛВАТЕЛИ

Транзисторният междинночестотен усилвател (съкратено МЧУ) е усилвател с 1÷4 стъпала и е предназначен за усилване на напрежение с междинна честота и за отделяне на сигналите на приеманата радиостанция от всички сигнали, постъпващи на входа му.

МЧУ има първостепенно значение за осигуряване на зададените усилване и избирателност в приемника. Основните изисквания към междинностотните усилватели са:

- 1) неизкривено и достатъчно голямо за нормалната работа на детектора усилване на сигналите;
- 2) осигуряване на зададената избирателност;
- 3) устойчивост при работа и нечувствителност към измененията на температурата и захранващите напрежения;
- 4) минимално ниво на шум;
- 5) да бъде прост за изпълнение и настройка.

Има два начина за осъществяване на усилването и селекцията (избирането) на полезните сигнали: използване на МЧУ, в който усилващите елементи и избирателните вериги са разпределени по всички стъпала (фиг. 2.31а) и използване на МЧУ, в който избирателните вериги¹ са съсредоточени в първото стъпало (фиг. 2.31б), а усилвателите — в останалите стъпала. Фабричните транзисторни приемници се изработват по втората схема. Причините за това са следните. Първо, в транзисторните МЧУ има вътрешна обратна връзка, понижаваща устойчивостта на работата на усилвателя. В раздел 2.3 бе отбелязано, че вътрешната обратна връзка може да бъде отстранена с помощта на неутрализираща верига. Но поради отклонения в параметрите на транзисторите, а също така и поради изменения на температурата и захранващите напрежения за всеки отделен транзистор трябва да се подбират индивидуално кондензатори и резистори и нагласена веднъж такава схема, при повишаване на температурата и понижаване на захранващото напрежение може пак да се окаже неустойчива. Това е съществен недостатък, особено при масово производство на приемници.


Второ, в МЧУ, направен по схемата на фиг. 2.31а, първото стъпало усилва напрежение с междинна честота, съответстващо не само на сигнала на приемната станция, но и на сигналите на смущаващите станции. В резултат на това често пъти възникват смущения от кръстосана модулация, които пречат на приемането на избраната радиостанция. В усилвателя, направен по втората схема, сигналите на смущаващите станции се потискат от ФСС и нивото на смущението от кръстосаната модулация става по-ниско от нивото на обикновените топлинни шумове, което не пречи на приемането.

Филтърът със съсредоточена селекция е система от два² или няколко свързани кръга, конструктивно изпълнени като самостоятелен възел. На фиг. 2.32 е показан най-прост двукръ-


¹ Така нареченият филтър със съсредоточена селекция (съкратено ФСС).

² ФСС с два кръга се среща много рядко. Кръговете във ФСС трябва да бъдат най-малко три.

гов ФСС. При повишени изисквания към приемника за избирателност по съседен канал се увеличава количеството на кръговете във филтъра. Такъв филтър се използва като товар на

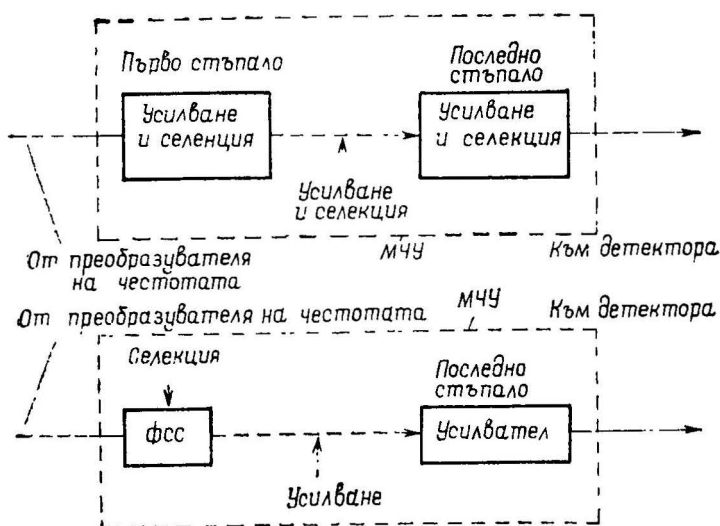

Фиг. 2.31. Варианти на схеми на МЧУ

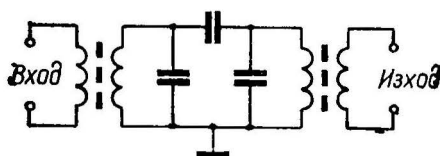


Фиг. 2.32. Принципна схема на двукръгов ФСС


преобразувателя. При използването на ФСС в приемника усилвателят на междинната честота се състои от 2 ÷ 3 апериодични или широколентови резонансни стъпала, описани в раздел 2.3, а понякога от едните и другите. Конструкциите и проектирането на ФСС са дадени по-подробно в статиите на А. Тамман „Филтри сосредоточенной селекции“ и на В. Иванов „ФСС для любительских транзисторных приемников“, публикувани в списание „Радио“ № 6, 1965 г., стр 22 ÷ 24, № 7, 1965 г., стр. 20, 21 (продължението) и № 7, 1968 г., стр. 57 и 58.

2.7. ДЕТЕКТОРИ С ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ПРИБОРИ

Амплитудно детектиране се нарича процесът на преобразуване на височестотните амплитудно модулирани напрежения в нискочестотни напрежения, честотата и формата на които съответствуват на честотата и формата на модулиращите сигнали.

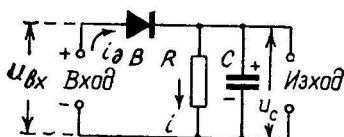

Фиг. 2.33. Най-проста схема на детекторно стъпало

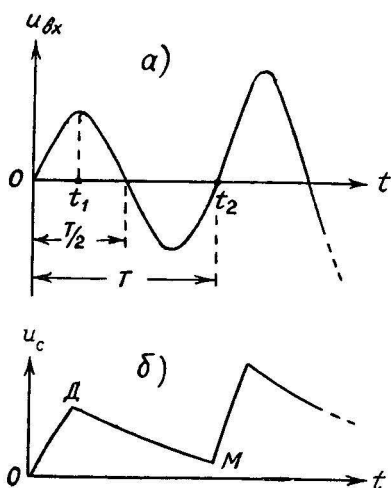

Фиг. 2.34. Криви на изменението на напрежението на входа (а) и на изхода (б) на детектора

Детектирането е необходимо, защото модулираните сигнали не съдържат нискочестотни (звукови) съставлящи и затова те не могат да бъдат възпроизведени от високоговорителя или слушалките. Стъпалото на радиоприемника, в което става преобразуването на амплитудно модулираните сигнали в напрежение и токове, съответстващи на модулиращите сигнали, се нарича амплитуден детектор.

За всяка схема на амплитуден детектор е принципно необходим нелинеен елемент, т.е. електрически прибор, чиято волт-амперна характеристика е нелинейна.

Най-проста схема на детекторно стъпало е показана на фиг. 2.33, където

U_{Bx} е амплитудно модулираното напрежение на входа на стъпалото;

B — вентил¹;

R — резистор със съпротивление $4,7 \div 15 k\Omega$, изпълняващ ролята на товар;

C — кондензатор с капацитет $1000 \div 10\,000$ pF, шунтиращ резистора R .


Като вентили в транзисторните приемници се използват германиеви диоди, тип Д1А, Д1В, Д1Г, Д2Б, Д2В, Д2Е, Д9Б, Д9В и други, а също така транзистори (например типове П401 ÷ П403) с гранични честоти, не по-малки от 4,65 MHz. В

¹ Вентилът е електрически прибор с еднопосочна проводимост.

първия случай детекторът се нарича диоден, а във втория — транзисторен. Във фабричните приемници се правят диодни детектори, а в любителските — диодни и транзисторни.

Диодният детектор работи по следния начин. При подаване на положителна полувървна на амплитудно модулирано напрежение $u_{вх}$ на входа на схемата от фиг. 2.33 от момента 0 (фиг. 2.34а) до момента t_1 през диода B протича токът i_d и кондензаторът C се зарежда, както е показано на фиг. 2.33. От момента t_1 входното напрежение започва да намалява и когато стане равно на напрежението на кондензатора, резултантното напрежение между анода и катода на диода е равно на нула и токът i_d престава да протича. Кондензаторът не може да се разрежда през диода и затова разрядният му ток през втората, третата и четвъртата четвъртини от периода, докато напрежението на анода на диода е отрицателно, протича през резистора R и напрежението u_c на кондензатора намалява (частта DM на кривата от фиг. 2.34б). Тъй като съпротивлението на резистора R е относително голямо и времето на разреждане е малко, то напрежението u_c не намалява до нула и от началото на втория период (момента t_2 —фиг. 2.34а) пак нараства по синусоидалния закон. Ако следващата максимална стойност на входното напрежение надвишава предишната, то съответно нараства и напрежението на кондензатора.


И така при детектиране на амплитудно модулирания сигнал $u_{вх}$ (фиг. 2.35) напрежението на изхода на стъпалото $u_{изх}$ се изменя съответно на изменението на амплитудата на вход-

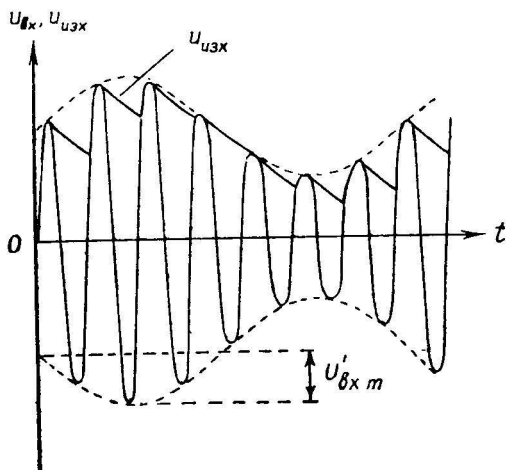


Фиг. 2.35. Криви на изменение на напрежението на входа и на изхода на детектора за един период на модулиращото напрежение

ното напрежение, т. е. по закона на изменението на модулиращия сигнал, представен с обвиващата крива на модулирания сигнал. Колкото по-голям е капацитетът на кондензатора, толкова по-малки са пулсациите на напрежението $u_{изх}$. Но оттук не следва, че трябва да се увеличава капацитетът C , тъй като това би предизвикало намаляване на изходящото напрежение на модулиращия сигнал и би увеличило нивото на изкривяванията.

Пулсиращото напрежение $u_{изх}$, показано на фиг. 2.35, може да бъде представено като сума от три съставлящи; полезна постоянна съставляща U_0 (фиг. 2.36а), която се използва като регулиращо напрежение в системата за автоматично регулиране на усилването и в устройството за индикация на настройката,

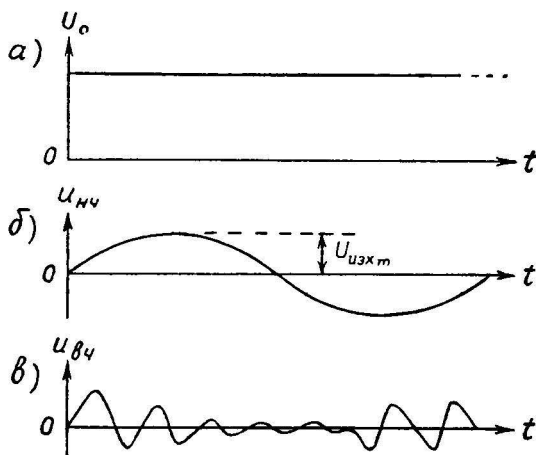

Фиг. 2.36. Съставлящи на изходящото напрежение: постоянна (а), променлива нискофrequentна (б), променлива с междинна честота (в)

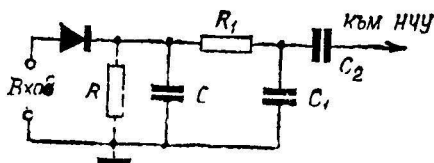

Фиг. 2.37. Практическа схема на диоден детектор

полезна променлива нискофrequentна съставляща $u_{нч}$ (фиг. 2.36б), която представлява модулиращият сигнал, и неизползувана променлива съставляща с висока или с междинна честота (фиг. 2.36в)

и нейните хармонични. Постоянната съставяща и променливата високочестотна съставяща се филтрират с кондензатора C_2 на филтъра и с филтъра $R_1 C_1$ (фиг. 2.37), а променливата ниско-честотна съставяща $u_{нч}$ се подава на входа на нискочестотния усилвател.

Основните изисквания, предявявани към детектора, се състоят в това, той да има възможно по-голям коефициент на предаване и по-голямо входно съпротивление и да внася минимални честотни и нелинейни изкривявания.¹

Коефициентът на предаване по напрежение е отношението

$$K_{пн} = \frac{U_{изх\ m}}{U_{вх\ m}},$$

където

$U_{изх\ m}$ е амплитудата на изходящото нискочестотно напрежение (фиг. 2.36б);

$U_{вх\ m}$ — амплитудата на обвиващата на входящото модулирано напрежение (фиг. 2.35).

Входното съпротивление на детектора е отношението на амплитудата на високочестотното напрежение, подавано на входа му, към амплитудата на първата хармонична на входния ток с висока честота.

Входното съпротивление на диодния детектор зависи от съпротивлението на товара, което се избира в границите $5 \div 39\ \text{k}\Omega$, от обратното съпротивление на диода, от амплитудата на входния сигнал и от околната температура. Входното съпротивление на диодния детектор е толкова по-голямо, колкото по-голямо е съпротивлението на товара, колкото по-малък е обратният ток на диода и колкото по-ниска е температурата. Поради сравнително малкото входно съпротивление на детектора трептящият кръг, който го захранва, силно се шунтира и качественият му фактор става по-малък. За намаляване на влиянието на детекторното стъпало върху параметрите на кръга детекторът се свързва не към цялата бобина, а към част от нейните навивки.


Коефициентът на предаване по напрежение на диодните детектори е много по-малък от единица ($K_{пн} = 0,01 \div 0,10$) и зависи от нивото на входния сигнал и от съпротивлението на товара. За увеличаване на $K_{пн}$ в любителските приемници се употребяват или детектори с удвояване на напрежението, или транзисторни схеми на детектиране.²

¹ Трябва да се има пред вид, че при правилно проектиран и настроен приемник детекторът внася обикновено най-големи изкривявания в сравнение с другите стъпала.

² При димството на транзисторните схеми на детектиране е относително големият коефициент на предаване по напрежение, надвишаващ $K_{пн}$ на обикновените диодни детектори десетки и стотици пъти.

Принципна схема на детектор с удвояване на напрежението е показана на фиг. 2.38. Схемата работи по следния начин.

При показания на фигурата поляритет на източника на сигнали диодът D_2 е запушен, а диодът D_1 — отпушен. При това кондензаторът C_1 се зарежда почти до амплитудната стойност на напрежението на източника на сигнали. След половин период поляритетът на напрежението на входа на детектора става об-

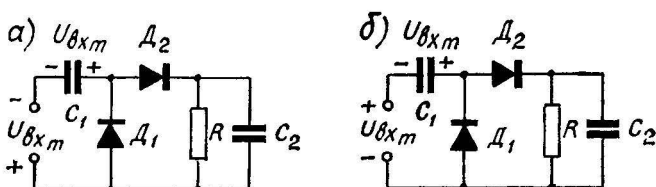

Фиг. 2.38. Принципна схема на диоден детектор с удвояване на напрежението

ратен. Тогава диодът D_1 се запушва, а диодът D_2 се отпушва. Максималното напрежение, приложено на диода D_2 , е сумата от амплитудната стойност на напрежението на източника на сигнала и напрежението на кондензатора C_1 и затова кондензаторът C_2 се зарежда почти до удвоената стойност на $U_{\delta x m}$. Следователно напрежението на изхода на детектора и коефициентът на предаване на напрежението се удвояват.

Диодите D_1 и D_2 могат да бъдат германиеви диоди тип Д9Б ÷ Д9К. Капацитетът на кондензаторите и съпротивлението на резистора се избират в границите $C_1 = 2700 \div 100\,000$ pF, $C_2 = 6200 \div 7500$ pF и $R = 5,6 \div 12$ k Ω .

Може да се направи детектор, в който едновременно с детектирането да се осъществява и автоматично регулиране на усилването на сигналите. Схемата на такъв детектор се отличава от схемите на обикновените диодни детектори с това, че в нея е въведен полупроводников диод, свързан последователно с товарния резистор, и нискочестотното напрежение се взема не от резистора, както обикновено, а от диода. Тъй като при нарастване на изправения ток диференциалното съпротивление на диода намалява, а при намаляване на тока се увеличава, то нискочестотното напрежение, което се взема от диода, е почти постоянно по амплитуда. Изкривяванията, които се получават при този начин на детектиране, се компенсират в нискочестотния усилвател.

При неправилен избор или при повреда даже на един от елементите на схемата на детектора процесът на детектиране става неефективен и се получават изкривявания. Основната при-

чина за появяването на честотните изкривявания¹ е увеличаването на капацитета на кондензатора C (фиг. 2.33), а на нелинейните изкривявания¹ — претоварването или недостатъчното натоварване на детектора, увеличаването на капацитета на кондензатора C , намаляването на съпротивлението на резистора R , зависимостта на входното съпротивление на детектора от амплитудата на входното напрежение и различното съпротивление на товара за постоянната и променливата съставляща на нискочестотния сигнал.

2.8. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ТРАНЗИСТОРНИТЕ НИСКОЧЕСТОТНИ УСИЛВАТЕЛИ

Подобно на други усилватели на електрически сигнали транзисторният нискочестотен усилвател усилва напрежението, тока или мощността в товара, като управлява мощността на местния източник на електрическа енергия (батерии от галванични елементи или акумулатори). Елементът, регулиращ подаването на енергия от местния токоизточник към товара, е полупроводниковият триод. Основните елементи на схемата на транзисторния усилвател са транзисторът T (фиг. 2.39), товарът R и местният източник на енергия B . Управляващата мощност се подава между базата и емитера на транзистора и се използва за регулиране на подаването на енергия от източника за захранване към товара.

Големината на моментната мощност, която се подава на товара, зависи от редица фактори и в това число от големината и знака на напрежението между базата и емитера на триода.

Отрицателният потенциал на базата спрямо емитера² увеличава колекторния ток, а следователно и моментната мощност, която се отделя в товара. При положително напрежение на базата количеството на дупки, инжектирани в базата (вж. раздел 2.1), намалява. По този начин колекторният ток, а следователно и мощността в товара намаляват.

Транзисторните нискочестотни усилватели се класифицират по няколко признака. Според приложението им те се делят на усилватели на напрежение, ток и мощност; според предназначението им — на предусилватели и крайни усилватели; според свързването на стъпалата им — на усилватели с капацитивна, с трансформаторна и с непосредствена връзка.

Както и всяко друго електрическо устройство, транзисторният нискочестотен усилвател се характеризира с редица пока-

¹ За честотните и нелинейните изкривявания вж. раздел 2.8.


² При използване на PNP транзистор.

затели. Най-важните от тях са: коефициентът на усилване, входното и изходното съпротивление, обхватът на усилваните честоти, степента на нелинейните и честотните изкривявания, нивото на собствените шумове.


Коефициент на усилване по напрежение се нарича отношението

$$K_V = \frac{U_{\text{изх м}}}{U_{\text{вх м}}},$$

където $U_{\text{изх м}}$ и $U_{\text{вх м}}$ (фиг. 2.40) са съответно амплитудите на напрежението на изхода и на входа на усилвателя.

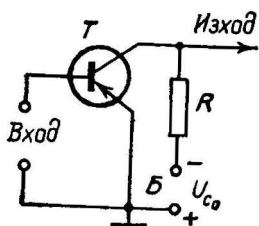

Фиг. 2.39. Най-проста схема на транзисторен НЧУ

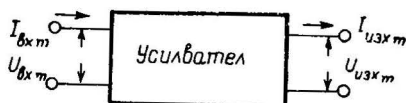

Фиг. 2.40. Напрежения и токове на входа и изхода на усилвателя

От този израз следва, че коефициентът на усилване по напрежение е числото, показващо колко пъти напрежението на изхода на усилвателя е по-голямо (или по-малко) от напрежението на входа.

Коефициентът на усилване по мощност е отношението

$$K_P = \frac{P_{\text{изх}}}{P_{\text{вх}}},$$

където $P_{\text{изх}}$ е мощността на полезния сигнал в товара на усилвателя;

$P_{\text{вх}}$ — мощността на полезния сигнал на входа на усилвателя.

От този израз следва, че коефициентът на усилване по мощност също е число, показващо колко пъти мощността в товара на усилвателя е по-голяма от мощността на сигнала на входа на усилвателя.

Входно и изходно съпротивление на усилвателя се наричат отношението

$$R_{\text{вх}} = \frac{U_{\text{вх м}}}{I_{\text{вх м}}}$$

$$\text{и } R_{\text{изх}} = \frac{U_{\text{изх м}}}{I_{\text{изх м}}},$$

показващи какво съпротивление представлява усилвателят за входните сигнали и какво е съпротивлението му като източник на изходни сигнали.

Входните съпротивления на транзисторните усилватели са малки (няколко десетки, стотици или хиляди ома). Изключение правят емитерните повторители¹ с високо входно съпротивление. Изходните съпротивления на повечето усилватели са по-големи от входните стотици и хиляди пъти (вж. табл. 2.1).

Т а б л и ц а 2.1

Параметри	Стойности на величините в схемата		
	с общ емитер	с обща база	с общ колектор
Коефициент на усиление по напрежение	десетки, стотици и хиляди	десетки, стотици и хиляди	по-малък от единица
Коефициент на усиление по ток	няколко десетки	по-малък от единица	няколко десетки
Коефициент на усиление по мощност	няколко хиляди	няколко стотици	няколко десетки
Входно съпротивление, Ω	няколко стотици или хиляди	няколко десетки	няколко десетки или стотици хиляди
Изходно съпротивление, Ω	няколко десетки хиляди	няколко стотици хиляди	няколко десетки или стотици

Под обхват на усиляните честоти се разбира честотната лента, в границите на която коефициентът на честотните изкривявания² не надвишава 1,41.

В процеса на работа всеки усилвател внася изкривявания, които се проявяват като несъответствие между формата на кривата на изходящото напрежение и формата на кривата на напрежението на входа на усилвателя.

При усиляне на напрежение със звукови честоти има три вида изкривявания: честотни, нелинейни и фазови.

Честотните изкривявания, които са резултат на различно

¹ Емитерен повторител се нарича усилвателното стъпало, в което транзисторът е включен по схема с общ колектор.


² Коефициент на честотни изкривявания (за честотата F) се нарича отношението

$$M = \frac{K_{\text{ср}}}{K},$$

където $K_{\text{ср}}$ и K са коефициентите на усиляне съответно за средните честоти и за честотата F .


усилване на напреженията с различни честоти, са следствие на зависимостта на съпротивлението на някои елементи на схемата (например на кондензаторите) от честотата.

От фиг. 2.41 и 2.42 се вижда до какво довежда неравномерното усилване на напреженията с различни честоти, които са съставни на някой сложен сигнал. На фиг. 2.41 са показани три триъгълни криви съответно с честота f (фиг. 2.41а), $2f$ (фиг. 2.41б) и $4f$ (фиг. 2.41в) и амплитуди I_m , $0,5 I_m$ и $0,5 I_m$

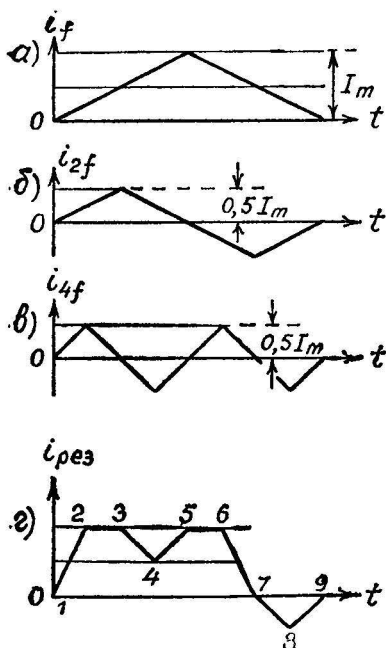

Фиг. 2.41

а, б, в — триъгълни криви с различни честоти;
г — резултантна крива

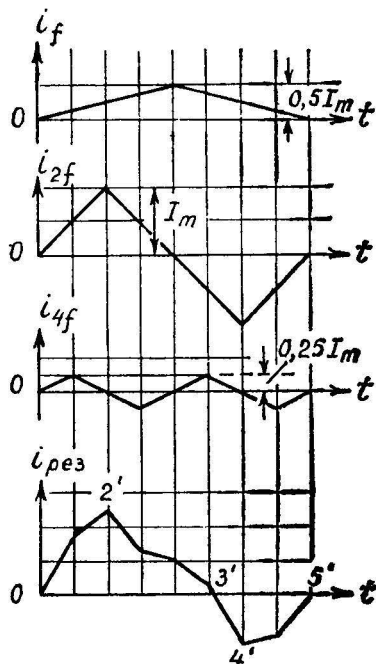

Фиг. 2.42

а, б, в — неравномерно усилен триъгълни криви; г — резултантна крива

Триъгълната форма на кривите е избрана за по-лесно построяване на резултантната крива, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, показана на фиг. 2.41 г.

На съседната фигура са показани същите триъгълни криви, но усилены неравномерно — първата и третата са отслабени, а втората е усиlena два пъти. Както се вижда от фиг. 2.42, сумата на тези криви (кривата 1', 2', 3', 4', 5') по форма съществено се различава от първоначалната резултантна крива 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (фиг. 2.41 г).


Нелинейните изкривявания се характеризират с това, че в

изходящото напрежение се появяват съставлящи с честоти, които са отсъствали във входящото напрежение.


Причината за появяването на този вид изкривявания е нелинейността на входната характеристика на транзистора.

От фиг. 2.43 може да се види как се появяват нелинейните изкривявания поради криволинейността на характеристиката на транзистора. На фигурата долу отляво е показана кривата на напрежението между базата и емитера (тригълната крива), а отдясно — кривата на изменението на колекторния ток. Последният се отличава много по форма от кривата на напрежението, подавано на транзистора, поради нелинейната зависимост на колекторния ток от напрежението между базата и емитера.

Нивото на нелинейните изкривявания се повишава при увеличаването на амплитудата на напрежението, подавано на транзистора. Известна представа за степента на нелинейните изкривявания дава амплитудната характеристика на усилвателя, която представлява зависимостта на изходящото напрежение от входящото. Амплитудната характеристика е показана на фиг. 2.44. При входящо напрежение U_1 амплитудната характеристика става криволинейна, което показва, че нелинейните изкривявания се увеличават.

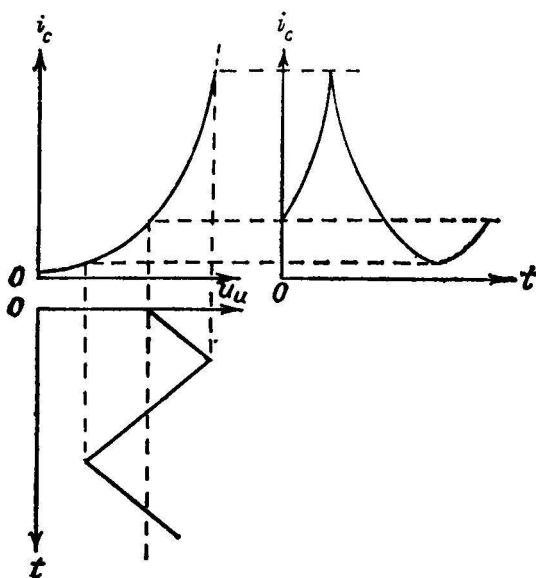

Фиг. 2.43. Образуване на нелинейни изкривявания поради криволинейността на характеристиките на транзистора

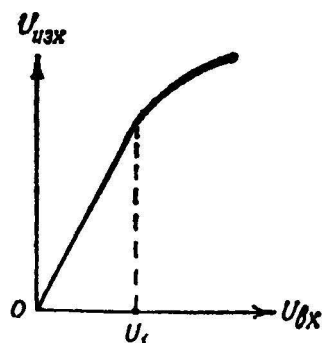


Фиг. 2.44. Амплитудна характеристика на усилвателя

Фазовите изкривявания не се възприемат от човешкото ухо.

За намаляването на честотните и нелинейните изкривявания в нискочестотните усилватели се въвежда отрицателна обратна връзка, обхващаща едно-две стъпала или даже цял усилвател.

Транзисторите в нискочестотните усилватели се включват по схеми с общ емитер (ОЕ), с обща база (ОБ) и с общ колектор (ОК) — фиг. 2.45¹.

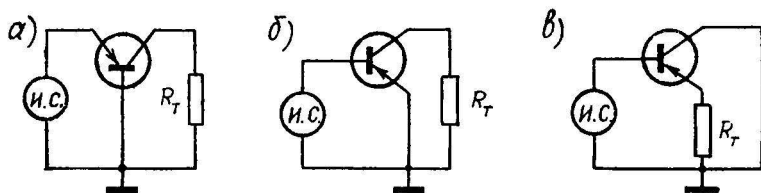

Фиг. 2.45. Три начина за включване на транзистора :

а — включване с ОБ ; б — включване с ОЕ ; в — включване с ОК

Параметрите на транзисторните нискочестотни стъпала, на правени по тези схеми, са дадени в табл. 2.1.

Поради големия коефициент на усилване по мощност и по-доброто съотношение между изходното и входното съпротивление на стъпалото (от гледна точка на съгласуването) най-широко приложение намира схемата с ОЕ.

При включване на транзистора по схемите с ОБ и с ОК полярността на изходящите сигнали съвпада с полярността на входящите, а при включването в схема с ОЕ тя е обратна.

В зависимост от това, през каква част от периода на сигнала протича колекторният ток, се различават три работни режима на транзистора: режим *A*, режим *B* и режим *AB*. Режимът *A* е такъв режим на работа, при който постоянните напрежения на колектора и на входния електрод на транзистора, а също и амплитудата на променливото напрежение между базата и емитера са избрани така, че колекторният ток протича през целия период (T) на усиления сигнал (фиг. 2.46).

Режимът *B* е такъв режим на работа, при който преднапрежението на базата или въобще не се подава, или е съвсем малко и затова при липса на променливо напрежение на базата (по-точно между базата и емитера) колекторният ток е много малък, а при подаване на променливо напрежение той протича приблизително през половината от периода ($T/2$) на сигнала (фиг. 2.47).

Режимът *AB* заема средно положение между първите два режима.

¹ На фиг. 2.45 с И. С. е означен източникът на сигналите, с R_t —товарът-


Както се вижда от фиг. 2.46, и 2.47 режимът на работа на транзистора се определя от преднапрежението U_n , което се подава на входния електрод на транзистора (при зададени стойности на напрежението на колектора и на променливото напрежение на базата).

Предимствата и недостатъците на режимите A и B са дадени в табл. 2.2.

Таблица 2.2


Режим на работа	Свойства на режимите	
	предимства	недостатъци
Режим А	<ol style="list-style-type: none"> 1. Малки нелинейни изкривявания 2. Може да се използва в еднотактни и двутактни схеми 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Голям ток на покой (I_n)¹ (фиг. 2. 46) 2. Необходимост от източници за захранване с по-голям капацитет
Режим В	<ol style="list-style-type: none"> 1. Незначителен ток на покой (I'_n) (фиг. 2. 47) 2. Може да се използват източници за захранване с малък капацитет 	<ol style="list-style-type: none"> 1. По-голямо ниво на нелинейни изкривявания 2. Не може да се използва в еднотактни схеми на НЧУ

¹ Токът на покой е постоянен ток, който протича във веригата (в този случай в колекторната верига), когато няма сигнал. Токът на покой се определя от ординатата на точката на покой (работната точка), която е точката на пресичане на динамичната постояннотокова права със статичната изходна характеристика на транзистора при зададено напрежение на базата.

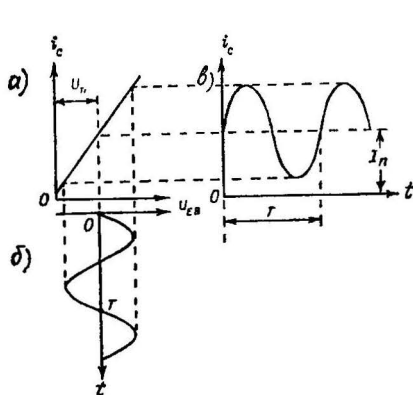

Фиг. 2.46. Режим А на работа на транзистора:

а — линеаризирана динамична характеристика на транзистора; б — крива на напрежението между E и B ; в — крива на колекторния ток

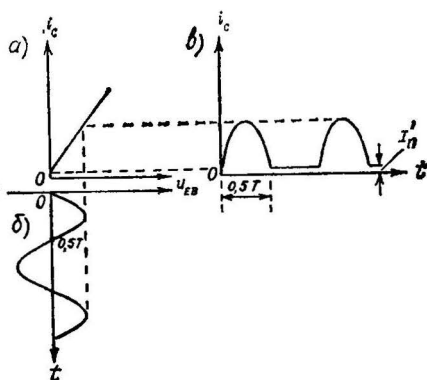

Фиг. 2.47. Режим В на работа на транзистора:

а — линеаризирана динамична характеристика на транзистора; б — крива на напрежението между E и B ; в — крива на колекторния ток

2.9. НИСКОЧЕСТОТНИ ПРЕДУСИЛВАТЕЛНИ СЪТПАЛА

Нискочестотните предусилвателни сътпала усилват напрежението и мощността на сигналите до ниво, необходимо за действието на крайното н. ч. сътпало на приемника. Предусилвателите на повечето фабрични транзисторни приемници съдържат едно-две сътпала, като работят в режим А. Във фабричните приемници с високи качества и в любителските конструкции количеството на сътпалата може да достигне седем. Предусилвателят съдържа толкова повече сътпала, колкото по-високи са изискванията към качеството на звучене и колкото по-голяма е изходната мощност на приемника.

Най-широко приложение в транзисторните н. ч. усилватели са получили сътпалата с капацитивна (фиг. 2.48а), трансформаторна (фиг. 2.48б) и непосредствена връзка.

Свойствата на тези усилвателни сътпала са дадени в табл. 2.3.

В първите сътпала на н.ч. усилватели се използват капацитивната и непосредствената връзка, а в драйверните сътпала — трансформаторната.

В предусилвателните сътпала транзисторите обикновено се включват по схема с общ емитер, тъй като това осигурява максимално усилване по мощност.

В предусилвателите винаги се използва отрицателна обратна връзка за намаляване на нелинейните и честотните изкривявания, снижаване нивото на шумовете и за намаляването на влиянието на дестабилизиращи фактори¹ върху коефициента на усилване, намаляване на изходните и увеличаване на входните съпротивления на сътпалата.

Една от практическите схеми на сътпало с капацитивна връзка е показана на фиг. 2.48а. Сътпалото съдържа PNP транзистор T_1 , кондензаторите C_1 и C_2 за връзка между сътпалата, делителите на напрежението R_1 , R_2 и R_5 , R_6 , с помощта на които се получават фиксирани преднапрежения за транзисторите, резистора R_3 , който е товар в колектора на T_1 , резистора R_4 , който стабилизира режима на работата на транзистора T_1 (по-подробно за температурната стабилизация вж. раздел 2.10) и кондензатора C_3 , който шунтира резистора R_4 по променливо напрежение.

Входящият сигнал (който трябва да бъде усилен) се подава през кондензаторите C_1 и C_3 между базата и емитера на

¹ Към дестабилизиращите фактори спадат измененията на температурата, влажността, напрежението на източника за захранване, стареенето на елементите на схемата (кондензаторите, резисторите, полупроводниковите диоди и триодите), смянето на транзисторите.

транзистора T_1 , а изходящото напрежение (усилено от стъпалото) се взема между точките A и B и се подава между базата и емитера на транзистора T_2 .


Стъпалото работи по следния начин.

От емитера в базата се инжектират дупки под въздействието на напреженията, образували се върху R_2, R_4 и на входния сигнал $u_{вх}$. Този поток на носители на положителни заряди (емитерен ток), който пулсира с честотата на сигнала, е пропорционален на резултантното напрежение между емитера и базата. Тъй като концентрацията на дупките, въведени в базата, е максимална до емитерния преход, те се преместват по посока към колекторния преход и извода на базата¹, като образуват пулсиращи колекторен и базов ток.

Тази част на емитерния ток, която достига колекторния преход, се въвлича в колектора под въздействието на електрическото поле на прехода и при протичането през резистора R_3 създава върху него пулсиращо напрежение.

Като се има пред вид, че сумата на напреженията върху резистора R_3 и транзистора T_1 във всички моменти от време е равна на напрежението на източника за захранване, то може

¹ В действителност ток в материала на базата между емитерния и колекторния преход не протича, но това може да се допусне за опростяване на обяснението на процеса на усилване на сигналите (вж. раздел 2.1)

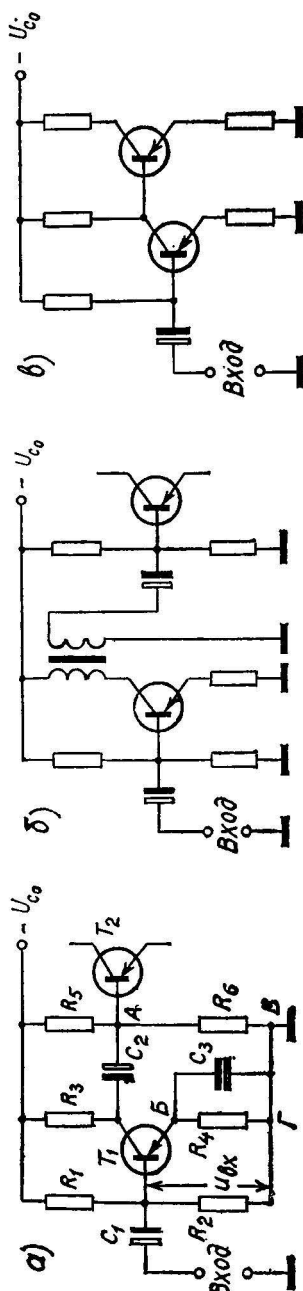

Фиг. 2.48. Схеми на стъпала с капацитивна (а), трансформаторна (б) и непосредствена (в) връзка

Таблица 2.3

Наименование на усилвателното стъпало	Свойства	
	предимства	недостатъци
Стъпало с капацитивна връзка	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проста схема 2. Висока надеждност 3. Малки размери и тегло 4. Относително ниска цена 5. Няма взаимна зависимост между режимите на работа на съседните стъпала 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Лошо съгласуване на входа с изхода при свързване на еднотипни стъпала
Стъпало с трансформаторна връзка		<ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличават се цената, размерите и теглото на усилвателя 2. Увеличават се изкривяванията 3. Малко се снижава надеждността
Стъпало с непосредствена връзка	<ol style="list-style-type: none"> 1. Възможност за точно съгласуване на изхода на стъпалото с входа на следващото стъпало 2. Голямо усиление на сигналите 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ниска температурна стабилност 2. В усилвателя не може да се използват повече от три стъпала 3. Сложна настройка
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проста схема 2. Висока надеждност 3. Малки размери и тегло 4. Относително ниска цена 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Взаимна зависимост на режимите на работа на съседните стъпала

да се смята, че пулсациите на напрежението върху R_3 предизвикват и промяна на напрежението между емитера и колектора на транзистора T_1 спрямо някаква средна стойност. Променливата съставлява на това напрежение се дели от кондензатора C_2 , резисторите R_5 , R_6 и входното съпротивление на транзистора T_2 на две части. Тази част на напрежението, която пада върху входното съпротивление на транзистора T_2 , т. е. между точките A и B , е изходящо напрежение, увеличено в сравнение с входящото десетки и стотици пъти.

Коефициентът на усиление на стъпалото по напрежение зависи от параметрите на транзистора и от съпротивлението на товара R_3 . Коефициентът на усиление на стъпалото е толкова по-голям, колкото са по-големи коефициентът на усиление на транзистора по променлив ток и съпротивлението на товара R_3 и колкото е по-малко входното съпротивление на транзистора при късо съединение на изхода му.


На фиг. 2.49 е показана още една схема на нискочестотен предусилвател, която се различава от гореописаната схема по начина на подаване на сигналите (с помощта на трансформатори) и с прилагането на отрицателна обратна връзка.

От фигурата се вижда, че в стъпалото се използва полу-


проводников триод със структура PNP. Емитерът на транзистора се свързва през намотката H_3 на трансформатора Tp_2 и резистора R_6 към плюса на източника за захранване, а колекторът — през намотката H_1 на трансформатора към минуса. Преднапрежението е разликата между създадените от постоянните токове I и I_E напрежения върху резисторите R_4 , R_5 и R_6 .

Съпротивленията на резисторите се избират така, че напреженията U_{R_4} и U_{R_5} , обърнати с плюса към емитера, да бъдат по-големи с няколко десети от волта от напрежението U_{R_6} , обърнато с минуса към емитера. Поради това постоянното резултантно напрежение във веригата база — емитер понижава потенциалната бариера на емитерния преход и осигурява с това началната инжекция на дупките от емитера в базата.

При подаване на сигнал на входа на стъпалото (на пър-

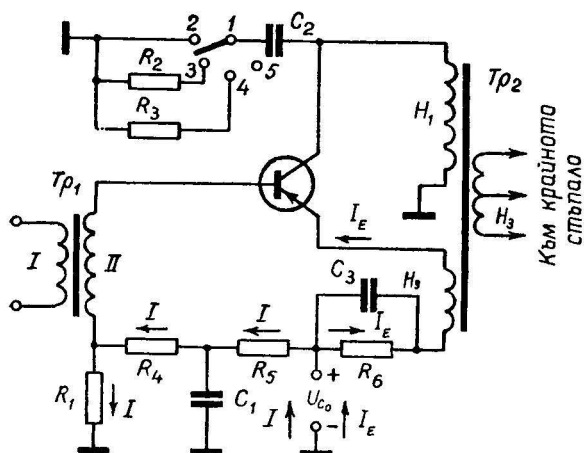

Фиг. 2.49. Схема на нискочестотен предусилвател с отрицателна обратна връзка

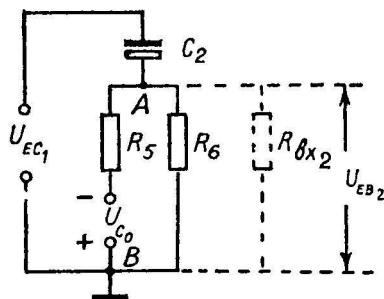

Фиг. 2.50. Делител на напрежението U_{EC_1}

вичната намотка на трансформатора Tr_1) във вторичната намотка се индукира променливо е. д. н., което в едни полупериоди се сумира с преднапрежението, а в други се изважда от него. В резултат на това емитерният ток, а следователно и колекторният ток се изменят около средните си стойности. Променливата съставляваща на колекторния ток индукира в намотките H_3 и H_2 променливите е. д. н. e_3 и e_2 . Първото се подава на крайното стъпало, а второто се използва за намаляване на изкривяванията. Напрежението от намотката H_2 се подава във веригата база — емитер в противофаза с усилвания сигнал. Това напрежение се увеличава с увеличението на честотата и затова, като се има пред вид същността на нелинейните изкривявания (вж. раздел 2.8) може да се смята, че тази схема е по-добра от другите (без отрицателна обратна връзка) по отношение на степента на нелинейните изкривявания.

Резисторът R_8 и кондензаторът C_3 изпълняват в разглежданата схема същите функции, както и резисторът R_4 и кондензаторът C_3 в предишната схема (фиг. 2.48). С помощта на кондензатора C_2 и резисторите R_2 , R_3 се променя тембърът на звука.

Ако превключвателят се намира в положение 1—2, кондензаторът C_2 шунтира намотката H_1 на изходящия трансформатор и нивото на най-високите звукови честоти на изхода на усилвателя се намалява.

В положение 1—5 намотката H_1 не се шунтира. Положението 1—3 и 1—4 са междинни по отношение на степента на шунтирането на намотката.

Една от особеностите на транзисторните н.ч. усилватели е тази, че за разделителните кондензатори (C_1 и C_2 на фиг. 2.48а) се използват нисковолтови електролитни кондензатори. Те се употребяват поради малкото входно съпротивление на транзисторното стъпало.

Да разгледаме по-подробно този въпрос.

По-горе се спомена, че напрежението U_{EB} , (фиг. 2.50), което се подава на входа на следващото стъпало, се взема между точките A и B на схемата. Частта на схемата между точките A и B и кондензатора C_2 образува делител на изходящото напрежение U_{CE_1} на предишното стъпало. Входното съпротивление на следващото стъпало ($R_{вх}$) е относително малко и следователно е малко и съпротивлението между точките A и B . За да се увеличи напрежението U_{EB} , трябва да се намали съпротивлението на кондензатора C_2 . Това може да се постигне с увеличаване на капацитета на кондензатора C_2 до $5 \div 20 \mu F$. Колкото по-голям е капацитетът на разделителния кондензатор, толкова по-малка част от напрежението U_{CE_1} се губи върху него и следователно толкова по-голямо усилване има стъпалото за средните и ниските честоти.

Трябва да се има пред вид, че електролитните кондензатори трябва да бъдат висококачествени, с малка утечка за постоянния ток, за да не се изменя режимът на работа на транзисторите, което рязко намалява ефективността и качеството на работа на съпалото.

2.10. ТЕМПЕРАТУРНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА УСИЛВАТЕЛИТЕ

Една от особеностите на полупроводниковите триноди е относително голямата зависимост на колекторния ток, а следователно и на параметрите на транзистора от температурата на околната среда.

При повишаване на температурата с 11°C неуправляемият колекторен ток I_{co} се увеличава приблизително два пъти. В резултат на това нарастват постоянната съставляща на колекторния ток и падението на напрежението върху товара, намалява постоянното напрежение между емитера и колектора, изменят се параметрите на транзистора, коефициентът на усиление на съпалото и другите параметри. Всичко това довежда до нестабилна работа на усилвателя и влошава неговите показатели.

За намаляване на изменението на колекторния ток под влияние на температурните промени се прилагат различни методи за стабилизация на колекторния ток и компенсация на изменението на положението на работната точка. Най-широко приложение намира методът на стабилизация на колекторния ток посредством обратна връзка по постоянен ток. Същността на този метод се пояснява от схемата на фиг. 2.48а. Както се вижда от схемата, преднапрежението, което предизвиква началната инжекция на дупки от емитера в базата, е сумата от напреженията върху резисторите R_2 и R_4 . Едното от тях действа като преднапрежение в права посока, а другото — в обратна.

Съпротивленията на резисторите се избират така, че напрежението върху резистора R_2 да бъде по-голямо от напрежението върху резистора R_4 . При това условие резултантното напрежение (т. е. преднапрежението) е обърнато с плюса към емитера, потенциалната бариера на емитерния преход намалява и дупките се въвеждат от емитера в базата.

При повишаването на температурата на околната среда се увеличава постоянната съставляща на колекторния ток. Отсъствието на резистора R_4 би предизвикало нежелателни промени в режима на работа и параметрите на транзистора. При наличието на резистора R_4 в емитерната верига увеличаването на колекторния ток предизвиква увеличаване на напрежението

върху R_4 . В резултат на това напрежението между емитера и базата, а следователно и емитерният ток намаляват и колекторният ток достига предишната си стойност.

При понижаване на температурата се наблюдават обратни явления: колекторният ток намалява, напрежението върху резистора R_4 става по-малко, преднапрежението се увеличава и постоянната съставляща на колекторния ток нараства.

На фиг. 2.51 е показана по-ефикасна схема на емитерна стабилизация на режима.

Незначителното увеличаване на емитерния ток на транзистора T_1 предизвиква повишаване на напрежението върху резистора R_1 . Това напрежение е обърнато с плюс към базата на NPN транзистора T_2 , в резултат на което емитерният ток на транзистора T_2 и напрежението върху резистора R_2 , през който той протича, се увеличават. Сумарното напрежение между точките A и B , обърнато с минуса към базата на транзистора T_1 , се увеличава и емитерният ток на транзистора T_1 намалява, т. е. възвръща първоначалната си стойност.


При намаляване на емитерния ток на транзистора T_1 процесът протича другояче: напрежението върху резистора R_1 и емитерният ток на транзистора T_2 намаляват, напрежението върху резистора R_2 , обърнато с минуса към базата на транзистора T_1 , става по-малко и емитерният ток на транзистора T_1 се увеличава.

Влиянието на температурата върху режима на работа и параметрите на транзистора може да бъде отстранено и с помощта на нелинейни елементи, например при използване на полупроводников диод или термистор.¹


Една от схемите на температурна компенсация с помощта на термистор е показана на фиг. 2.52. Постоянството на положението на работната точка тук се поддържа чрез изменение на преднапрежението на базата. При повишаване на температурата, когато колекторният ток се увеличава, съпротивлението на термистора R_T намалява. Последният е свързан паралелно с резистора R_2 , който е част от делителя на напрежението, съставен от резисторите R_1 и R_2 . Съпротивлението между точките A и B става по-малко и следователно напрежението между тези точки, т. е. преднапрежението на базата на транзистора, намалява. В резултат на това емитерният ток, а следователно и колекторният ток стават по-малки.

При понижаване на температурата процесът протича в обратна посока.

¹ Термисторът е полупроводников резистор, чието съпротивление не се увеличава при повишаване на температурата, както това става при пов. ч. то. проводници, а обратно, значително намалява.

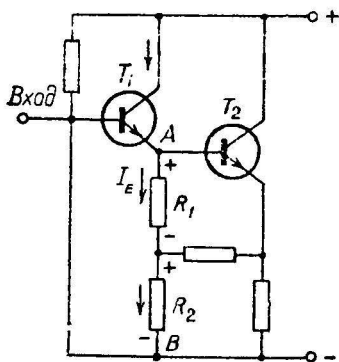

Фиг. 2.51. Схема за емитерна стабилизация на режима на работа на транзистора

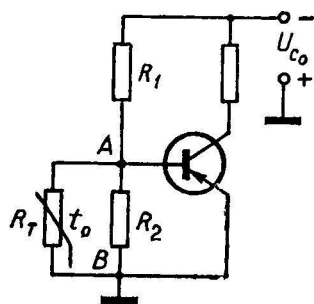

Фиг. 2.52. Схема, поясняваща принципа на температурна компенсация с помощта на термистор


2.11. КРАЙНИ СЪПЛА НА НИСКОЧЕСТОТНИ УСИЛВАТЕЛИ

Крайното съпало на н. ч. усилвател е трансформаторно или безтрансформаторно съпало, предназначено за усиление на мощността на сигнали със звукови честоти до величина, необходима за нормална работа на високоговорителя или слушалките. Поради това, че крайното съпало на н. ч. усилвател консумира от източника за захранване по-голяма част от енергията и на това съпало се подава голям сигнал, използваващ значителна част от динамичната характеристика, основните изисквания към крайното съпало са: усиление на сигналите при зададено ниво на изкривявания и минимална консумация.

Крайните еднотактни и двутактни н. ч. съпала работят в режимите *A*, *B* и *AB*. Крайните съпала се правят по еднотактна (фиг. 2.53а) и двутактна (фиг. 2.53б) схема. Всяка от тях има своите предимства и недостатъци. Еднотактната схема, работеща само в режим *A*, внася минимални изкривявания, но консумира максимално количество енергия. Двутактната схема, работеща в режим *B*, обратно, внася по-големи нелинейни изкривявания, но консумира по-малко енергия. Транзисторите в крайните съпала се включват предимно по схеми с общ емитер и обща база. Първата дава възможност да се получи голямо усиление по мощност при относително големи нелинейни изкривявания, а втората, обратно, отстъпва на първата по усиление, но внася по-малки изкривявания.

Фабричните транзисторни приемници най-често се правят с двутактни крайни съпала, работещи в режим *AB* с транзистори, включени по схема с общ емитер.

От фиг. 2.53б се вижда, че в двутактна схема се използват два транзистора, включени така, че на базите им се подават променливи напрежения, равни по амплитуда и с фазова разлика 180° . Особеност на двутактната схема е нейната симетрия спрямо линията, съставена от проводниците 1—2, 3—4, 4—5 и 6—7. Симетрията при усилване на нискочестотни сигнали се постига чрез подбиране на еднакви транзистори и при равенство на броя на навивките в намотките на трансформаторите ($\omega'_1 = \omega''_1$ и $\omega'_2 = \omega''_2$).

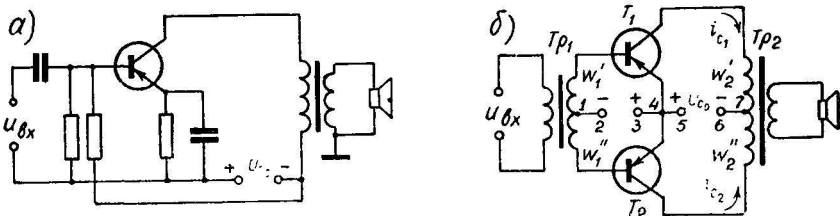

Фиг. 2.53. Еднотактна (а) и двутактна (б) схема на крайно стъпало н. усилвателя

Предимствата на двутактната схема се проявяват напълно само при добро симетриране. Контролът за симетрия на схемата се състои в проверка, дали правилно са изведени средните точки на намотките на трансформаторите и в измерване на колекторните токове на транзисторите при няколко различни преднапрежения. Ако не могат да се подберат еднакви транзистори, схемата се симетрира чрез изменение на преднапрежението на базата на един от транзисторите. За тази цел на входа на усилвателя се подава не много голямо напрежение с честота 50 Hz и на изхода му се измерва напрежението на втората хармонична ($f=100$ Hz), като се променя преднапрежението на базата на един от транзисторите (при постоянно преднапрежение на базата на другия). Колкото по-малко е напрежението с честота 100 Hz, толкова по-добре е симетрирана схемата.


Двутактната схема в режим В работи по следния начин. Синусоидалното напрежение $u_{\theta x}$ (фиг. 2.53б и 2.54а), което се подава на входа на схемата, индукира и в двете половинки на вторичната намотка на трансформатора Tr_1 напрежения u_2 и u'_2 (фиг. 2.54б, 2.54в), равни по амплитуда и с фазова разлика 180° .

На базата на транзисторите няма преднапрежение и между емитерите и базите се подават напреженията u_{EB_1} и u_{EB_2} , които се променят, както напреженията u'_1 и u''_1 . Колекторните токове

i_{c_1} и i_{c_2} на всеки от транзисторите съвпадат по фаза с напреженията на базите и затова се изменят, както е показано на фиг. 2.54г и 2.54д. Оттук се вижда, че импулсите на колекторните токове са разместени помежду си на 180° . При протичане през двете половини на първичната намотка на изходния трансформатор (Tr_2) колекторните токове създават в стоманения магнитопровод магнитен поток, който се променя и индукира във вторичната намотка на трансформатора електродвижещо напрежение.


И така при подаване на променливо напрежение на входа на стъпалото на изхода му се появява напрежение, което се променя с честотата на входния сигнал.

Възможността за използване на режим *B* в двутактна

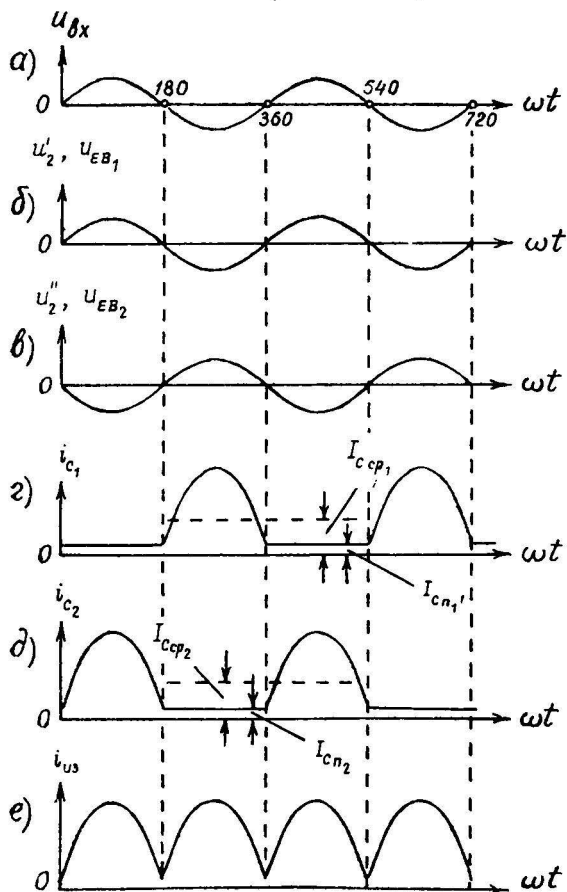

Фиг. 2.54. Криви на напреженията и токовете в двутактната схема

схема е пояснена графически на фиг. 2.55. На тази фигура са показани преходните динамични характеристики на транзисторите, които са разположени малко необичайно. На фиг. 2.53б транзисторът T_2 е обвърнат спрямо транзистора T_1 . Поради това преходната динамична характеристика на долния транзистор, изобразен на фиг. 2.55а, е също обвърната. От фигурата се вижда, че на базите на транзисторите няма преднапрежение. Променливите напрежения, които се взимат от половинките на вторичната намотка на входния трансформатор, са показани на фиг. 2.55б като триъгълна крива. Положителните стойности на това напрежение увеличават колекторния ток на транзистора T_1 и намаляват колекторния ток на транзистора T_2 . Отрицателните стойности на входното напрежение, обратно, намаляват колекторния ток на първия транзистор и увеличават колекторния ток на втория. Тъй като работните точки се намират в долния край на характеристиките, колекторният ток на всеки от транзисторите протича в продължение приблизително на един полупериод (фиг. 2.55в). С други думи, транзисторите работят, като се редуват: в продължение на един полупериод $0 \div t_1$ работи първият транзистор, а вторият е запушен (токът i_{c2} практически не протича); в продължение на втория полу-

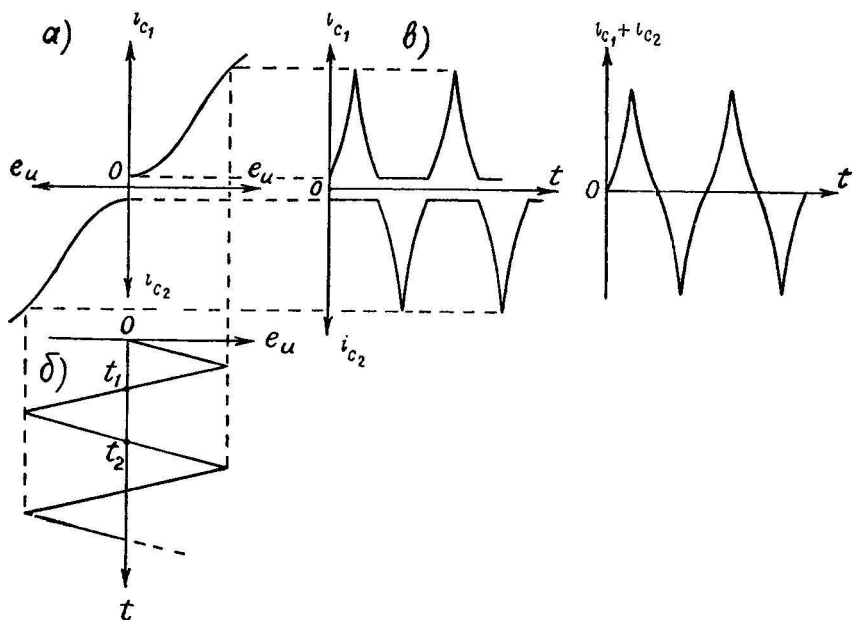

Фиг. 2.55. Динамични характеристики на транзисторите и криви на изменението на колекторните им токове

период $t_1 \div t_2$ работи вторият транзистор, а първият е запушен (токът i_{C_1} е равен на неуправляемия колекторен ток). В еднотактната схема такова изкривяване на формата на колекторния ток е недопустимо. В двутактната схема и двата тока протичат през половините на първичната намотка на изходящия трансформатор и създават магнитен поток в магнитопровода, който индуктира във вторичната намотка е. д. н., отличаващо се съвсем малко от кривата на входното напрежение.

От фиг. 2.54е, където е показана кривата на тока $i_{из}$, консумиран от източника за захранване, и от фиг. 2.53б и 2.54з, д¹ следва: през източника за захранване не протича променлив ток с честотата на сигнала ω ; магнитният поток в магнитопровода на изходния трансформатор не съдържа постоянна съставляща.

Тези изводи се отнасят за идеално симетрирана схема. В реалните схеми почти винаги има малка асиметрия поради нееднаквост на транзисторите. Но и без пълна симетрия двутактните схеми имат значителни предимства в сравнение с еднотактните.

Така в еднотактната схема променливата съставляща на колекторния ток с основна честота (честотата на сигнала) протича през източника за захранване (или през блокир²ъщия кондензатор). В двутактната схема през източника за захранване протичат една срещу друга две почти равни променливи съставлящи с основната честота, които взаимно се отслабват. Това има голямо практическо значение, защото почти напълно изключва възможността за самовъзбуждане на усилвателя през общия източник за захранване.

Предимството на двутактната схема, даже несиметрирана напълно, е това, че в магнитопровода на изходния трансформатор има съвсем малък постоянен магнитен поток. В изходния трансформатор в еднотактна схема постоянното подмагнитване е голямо и съществува опасност от магнитно насищане и следователно съществува вероятност за появяване на нелинейни изкривявания.

Поради това, че постоянното подмагнитване е малко, изходните трансформатори в двутактната схема се правят с по-малко сечение на стоманения магнитопровод и следователно имат по-малки тегло и размери.

Намаляването на магнитопровода на изходния трансформатор в еднотактната схема води до появяване на големи нелинейни изкривявания и е недопустимо.

Качеството на работа на двутактно крайно стъпало се определя от положението на работната точка¹. Ако работната


¹ Работна точка е точката на характеристиката на транзистора, която определя постояннотоковия режим на транзистора.

точка изменя своето положение поради промяна на температурата на околната среда или на напрежението на източника за захранване и се премества надолу към началото на характеристиката, се получават изкривявания на сигнала; при преместването ѝ в другата посока крайното стъпало започва да консумира повече енергия.

Има няколко способа за стабилизиране положението на работната точка. Единият от тях е показан на фиг. 2.56.

В общия проводник на веригите емитер — база на транзисторите T_2 и T_3 на двутактното стъпало е включен допълнителен транзистор T_1 . При понижаване на температурата и намаляване на напрежението U_{C_0} на източника за захранване токът на покой на транзисторите T_2 и T_3 намалява и работната точка се премества по характеристиката надолу. За да се възстанови положението ѝ, трябва да се увеличи преднапрежението. В схемата на фиг. 2.56 това става автоматично, защото при понижаване на температурата намалява токът на покой на транзистора T_1 и следователно намалява напрежението върху товарния му резистор R_1 , а напрежението между емитера и колектора на транзистора T_1 се увеличава.

Повишаването на температурата и замяната на разределения източник за захранване с нов довежда (в обикновената схема) до

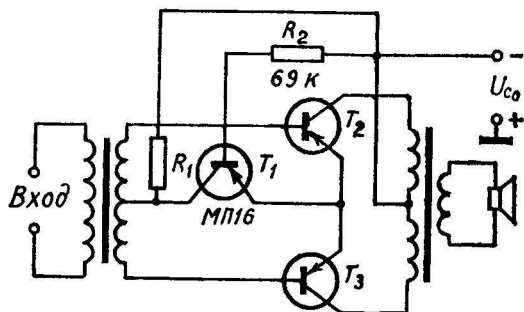

Фиг. 2.56. Схемa на крайно стъпало с допълнителни елементи за стабилизация на положението на работната точка

увеличаване на тока на покой, т. е. към преместване на работната точка по характеристиката нагоре. В схемата от фиг. 2.56 не става така, тъй като с увеличаване на тока на покой на транзисторите T_2 и T_3 нараства и токът на покой на транзистора T_1 . Това предизвиква увеличаване на напрежението върху резистора R_1 и понижаване на напрежението между емитера и колектора на термокомпенсиращия транзистор T_1 .

Крайните стъпала на н. ч. усилватели в повечето транзис-

торни приемници се правят по двутактна схема с изходен трансформатор. Те имат такива предимства като възможност за точно съгласуване на съпротивлението на товара с изходното съпротивление на крайното стъпало, отсъствие на постоянен ток във веригата на товара и някои други положителни качества. Но двутактните схеми с изходен трансформатор имат и недостатъци, като по-големи тегло, габарити и цена, по-голяма степен на нелинейни и честотни изкривявания и др., затова в някои фабрични и в повечето любителски приемници се правят и. ч. усилватели с безтрансформаторни крайни стъпала.

Една от схемите на безтрансформаторно крайно стъпало е показана на фиг. 2.57. Усилвателят има входен трансформатор, делител на напрежението ($R_1 \div R_2$) два еднакви PNP транзистора, товар (високоговорител B) и източник за захранване, съставен от две еднакви галванични или акумулаторни батерии B_1 и B_2 (или от една батерия с извод от средната точка).


Постоянният ток, който протича от положителния полюс на батерията B_2 през резисторите R_1, R_4, R_3, R_2 към отрицателния полюс на батерията B_1 , създава върху резисторите R_1 и R_3 напрежения, обърнати с плюса към емитерите и с минуса към базата на транзисторите. Тези малки преднапрежения намаляват нелинейните изкривявания, появяващи се при усиляването на слабите сигнали.

Стъпалото работи по следния начин. При подаване на сигнала на входа във вторичните намотки на трансформатора се индукират равни по големина променливи е. д. н. В тези моменти, когато на базата на транзистора T_1 се подава положително напрежение спрямо емитера, напрежението на базата на транзистора T_2 е отрицателно и обратно. В резултат на това тези транзистори се запушват и се отпушват последователно един след друг. В продължение на едни полупериоди, например нечетните, токът i_1 протича през високоговорителя по веригата: плюс на батерията B_2 , шаши, емитер—колектор на транзистора T_2 , високоговорител, минус на батерията B_2 . През четните полупериоди веригата на тока е: плюс на батерията B_1 , високоговорител, емитер—колектор на транзистора T_1 , минус на батерията B_1 .


И така в продължение на целия период на сигнала през високоговорителя протича променлив ток (i_1 и i_2) така, както би протичал той при свързването на високоговорителя непосредствено към източника на променливо е. д. н. Трябва да се отбележи, че импулсите на токовете i_1 и i_2 протичат през товара последователно един след друг в противоположни посоки и затова при еднакви триоди и батерии през обината на високоговорителя не протича постоянен ток.

На фиг. 2.58 е показан вариант на схемата от фиг. 2.57, който се отличава с това, че е без извод от средната точка на батерията, но съдържа електролитен кондензатор C_1 с голям капацитет.


Интересна е безтрансформаторната схема на крайното стъпало от фиг. 2.59. В нея се използват комплементарни транзистори, които са еднакви по параметри и характеристики, но са различни по структура (в горното рамо е включен PNP транзистор T_1 , а в долното — NPN транзистор T_2). Ако на входа на стъпалото се подава напрежение, обърнато с плюс към базите и с минус към емитерите, през високоговорителя протича токът i_2 , който преминава по веригата: плюс на батерията B_2 ,

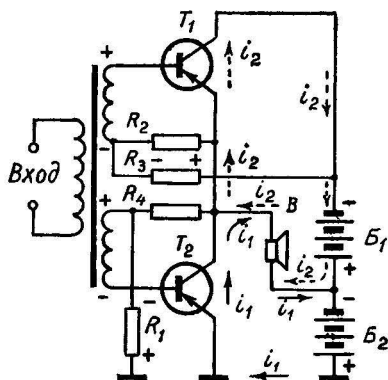


Фиг. 2.57. Схема на безтрансформаторно крайно стъпало с извод от средната точка на източника за захранване

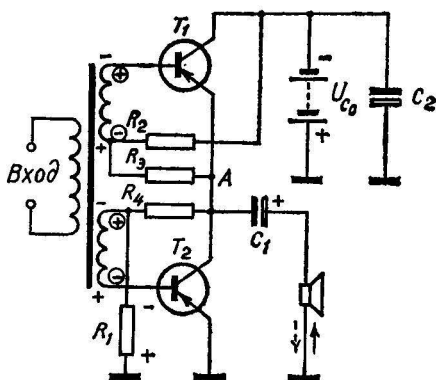

Фиг. 2.58. Схема на безтрансформаторно крайно стъпало без извод от средната точка на източника за захранване

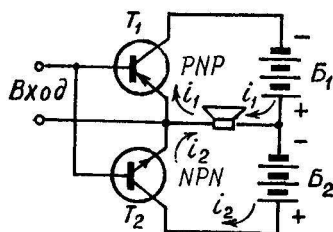

Фиг. 2.59. Схема на безтрансформаторно крайно стъпало с комплементарни транзистори

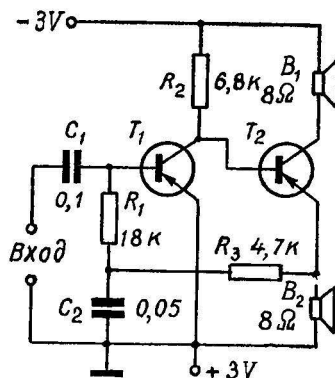

Фиг. 2.60. Схема на безтрансформаторен усилвател с мощност 35÷40 mW

колектор—емитер на транзистора T_2 , високоговорител, минус на батерия B_2 .

След обръщането на полярността на входното напрежение, т. е. при подаване на отрицателен потенциал на базите спрямо потенциала на емитерите, токът i_1 протича през високоговорителя в обратна посока (от плюса на батерията B_1 през високоговорителя и транзистора T_1 към отрицателния полюс).

И така стъпалото работи като двутактно без необходимостта от входен трансформатор или фазоинверсно стъпало¹. В стъпалото от фиг. 2.59 могат да се използват транзисторите

МП13 (PNP) и МП9А (NPN),
МП14 (PNP) и МП10 (NPN),
МП 15 (PNP) и МП11 (NPN) и други двойки.

На фиг. 2.60 е показана още една схема на безтрансформаторен усилвател с мощност 40 mW. Драйверното му стъпало е направено с транзистор T_1 , а крайното — с T_2 . Особено в схемата е това, че се използват два сфазирани² високоговорителя.

За преднапрежения се използват постоянното напрежение на високоговорителя B_2 и напрежението между колектора и емитера на транзистора T_1 . Усилвателят има отрицателна обратна връзка (резистора R_3 и кондензатора C_2), която подобрява неговата честотна характеристика.

2.12. ЕЛЕКТРОДИНАМИЧНИ ВИСОКОГОВОРТЕЛИ

От всички съществуващи преобразуватели на електрическата енергия в звукова най-съвършените по отношение на качеството на възпроизвеждане са електродинамичните мембранни високоговорители. От фиг. 2.61, където е показано устройството на този тип високоговорител, се вижда, че той съдържа магнитна система (M), мембрана (D) със звукова бобина (B) и шаси ($Ш$).

В преносимите транзисторни приемници се използват малобабитни високоговорители, които се различават по конструкцията на магнитната система (във форма на чаша или скоба) и по типа на магнита. Високоговорителите с пръстено-

¹ Фазоинверсното стъпало е лампов или транзисторен едностъпален усилвател, на изхода на който се получават две напрежения, равни по амплитуда и противоположни по фаза.


² Фазировката се прави, като се обръщат изводите на звуковата бобина на един от високоговорителите.

образни оксидно-бариеви магнити тип МБА¹ имат значително паразитно разсейващо поле и по тази причина в приемника се монтира по-далеко от феритните антени, за да не намаляват чувствителността на приемника. Ако разстоянието между антената и магнитната система е по-малко от 40 mm, поставят се екрани от стомана или пермалой с дебелина 0,5 ÷ 1,0 mm.


Мембраната е нагъната, за да се получи добро преобразуване на енергията в по-широк обхват на звуковите честоти.

Електродинамичният високоговорител преобразува електрическата енергия в звукова по следния начин.

Звуковата бобина се свързва към вторичната намотка на работещия изходен трансформатор (Tr) на приемника (фиг. 2.62). По навивките на бобината протича ток i със звукова честота.

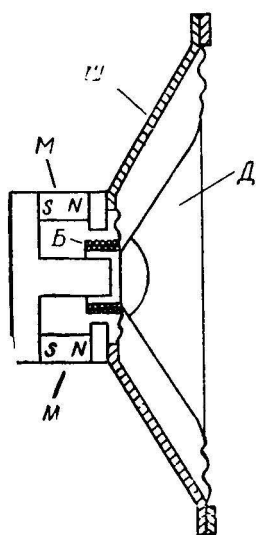


Фиг. 2.61. Конструкция на динамичен високоговорител

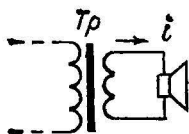

Фиг. 2.62. Схема на свързване на изходен трансформатор и високоговорител

През едни полупериоди (например нечетните) той тече (фиг. 2.63a) по посоката на движението на часовниковата стрелка (гледано от страната на мембраната), а през другите полупериоди (четните) — в обратна посока (фиг. 2.63б).

Звуковата бобина се намира в магнитното поле, образувано от силен постоянен магнит, и на всяка навивка на бобината действа електромагнитна сила

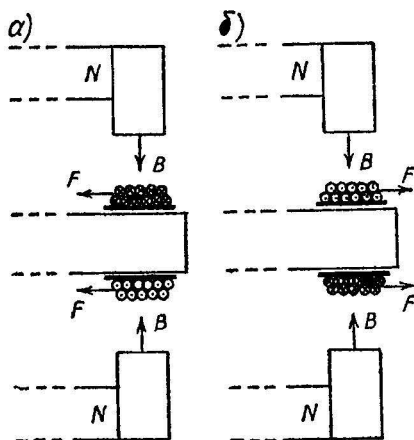

Фиг. 2.63. Посоки на вектора на магнитната индукция B , на тока в звуковата бобина и на електромагнитните сили F , действащи върху бобината

¹ Към тях се отнасят електродинамичните високоговорители тип 0,25 ГД-2, 0,5 ГД-11, 0,5 ГД-12, 1 ГД-11, 1 ГД-12 и други.

$$F = Bli,$$

където

B е индукцията в процеп на магнитната система;

l — елементът от дължината на навивката;

i — токът в звуковата бобина.

Тази сила е насочена, както е показано на фиг. 2.63а (според правилото на лявата ръка).

През следващия полупериод, когато посоката на тока в бобината се измени, електромагнитните сили преместват бобината в обратната посока (фиг. 2.63б).

И така звуковата бобина и залепената за нея мембрана извършват пълно трептене в продължение на един период на променливия ток. Оттук следва, че подвижната система на високоговорителя трепти с честота, равна на честотата на тока в звуковата бобина. Колкото по-големи са токът в бобината и магнитната индукция в процеп, толкова по-големи са силите, действащи върху подвижната система на високоговорителя, и толкова повече звукова енергия излъчва мембраната в околното пространство.

Електродинамичните високоговорители се характеризират с редица показатели. Най-важните от тях са: номиналната мощност, честотната лента (обхватът на възпроизвежданите честоти), неравномерността на честотната характеристика, коефициентът на нелинейните (амплитудните) изкривявания, импедансът за честота 1000 Hz и средното звуково налягане.

Високоговорителят е толкова по-добър, колкото по-малки са нелинейните изкривявания, нарастващи с увеличаване на амплитудата на подвижната система, и колкото е по-широка честотната лента, в границите на която звуковото налягане остава почти постоянно.

Повечето малобабитни електродинамични високоговорители възпроизвеждат лошо най-ниските звукови честоти. Това се обяснява с малките размери на мембраната и твърдото ѝ окачване.

Някои радиолюбители понижават резонансната честота на подвижната система на високоговорителя, за да получат по-добро възпроизвеждане на най-ниските честоти. Това може да се постигне чрез замяна на нагънатата част на мембраната с пръстен от тънка еластична кожа. Този въпрос е разгледан по-подробно в статията на В. Носов „Повышение качества звучания переносных радиоприемников“, която е публикувана в списание „Радио“, № 4, 1968 г., стр. 30.

Електродинамичните високоговорители тип 4ГД-4РРЗ, 2ГД-35, 1ГД-4, 05ГД-11 са най-качествени.


2.13. АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА УСИЛВАНЕТО

Напрежението на сигнала на входа на приемника не е постоянно, а се изменя в определени граници. Причините за изменение на нивото на входното напрежение са различното разположение на феритната антена, фадингът на късите вълни, изменението на нивото на входния сигнал при сменяването на антената или при настройката на друга станция.

Задачата на системата за автоматично регулиране на усилването е да поддържа постоянно ниво на напрежението на изхода на приемника (а следователно и постоянството на силата на звука) при изменение на нивото на напрежението във входното устройство. Системата за АРУ изпълнява тази функция автоматично чрез изменение на коефициента на усилване на междинночестотния усилвател и високочестотното стъпало.

Принципът на действие на системата за АРУ се обяснява с помощта на фиг. 2.64. На фиг. 2.64а са представени две зависимости на напрежението на изхода на приемника от напрежението на входа му. Правата OA е с по-голям ъгъл на наклон спрямо хоризонталната ос. Тя съответствува на по-голям коефициент на усилване, а правата OD — на по-малък.

На фиг. 2.64б е показано изменението на напрежението на входа на приемника. Това напрежение е представено във вид на импулси с правоъгълна форма, за да се опрости построяването на графиката.

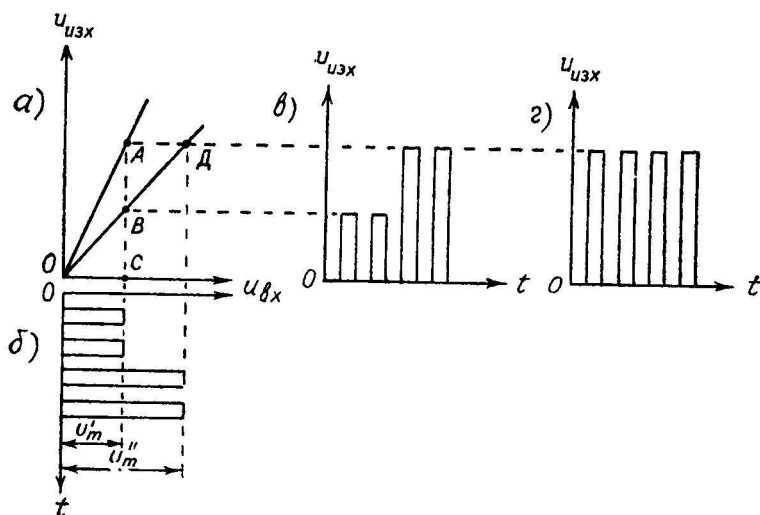

Фиг. 2.64. Чертеж за пояснение на принципа на действие на автоматичното регулиране на усилването

От фиг. 2.64а и б се вижда, че при постоянен коефициент на усилване на приемника, съответстващ например на правата OD , изменението на амплитудата на входното напрежение от U_m' до U_m'' предизвиква изменение на амплитудата на изходното напрежение (фиг. 2.64в) в границите от BC до AC . Но ако едновременно с изменението на амплитудата на напрежението на входа се изменя по съответен начин коефициентът на усилване на приемника, то амплитудата на изходното напрежение остава постоянна. Това може да се види от фиг. 2.64г.

Има няколко способа за регулиране на коефициента на усилване на транзисторния м. ч. усилвател:

— изменение на постояннотоковия режим на работа на транзистора;


— изменение на обратната връзка по променлив ток;

— регулиране на връзката между стъпалата;

— изменение на товарното съпротивление на м.ч. стъпало с помощта на полупроводниковия диод, върху който се изменя преднапрежението при изменение на нивото на сигнала на входа на приемника.

Най-често се регулира усилването, като се изменя режимът на работа на транзистора по постоянен ток или обратната връзка по променлив ток. На фиг. 2.65 е показана схема на АРУ, която работи по следния начин.

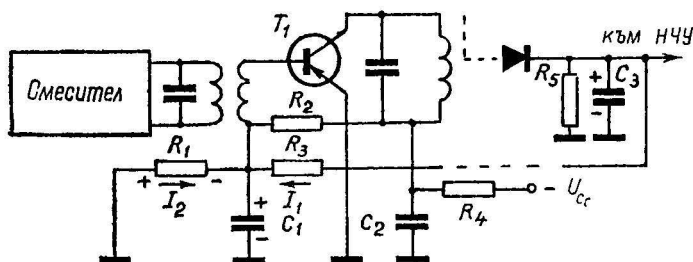При нормален сигнал постоянното напрежение върху кондензатора C_3 , който шунтира товарното съпротивление на де-



Фиг. 5 Схема на АРУ

тектора R_5 , има някаква определена стойност. По веригата горна пластина на кондензатора C_3 , резистор R_3 , резистор R_1 , шаси, долна пластина на кондензатора C_3 тече постоянният ток I_1 , който е показан на фиг. 2.65 със стрелката I_1 . Освен този постоянен ток през резистора R_1 тече постоянният ток I_2 в обратна посока (този ток тече от плюса на източника за за

хранване през резистора R_1 , резистора R_2 , резистора R_4 към минуса на източника). И така през резистора R_1 , включен между базата и емитера на транзистора в първото стъпало на м.ч. усилвател, тече токът $I_2 - I_1$ и върху резистора R_1 или, което е все същото, върху кондензатора C_1 се образува постоянно (регулиращо) напрежение, което е необходимо за началната инжекция на носителите на заряди от емитера в базата. Ако нивото на сигнала на входа на приемника се увеличава, то постоянното напрежение върху кондензатора C_3 , а следователно и токът I_1 се увеличават. В резултат на това разликата на токовете $I_2 - I_1$ и напрежението върху резистора R_1 намаляват и емитерният ток, а следователно и коефициентът на усиление то на регулируемото стъпало на м.ч. усилвател става по-малък.

При понижаване на нивото на сигнала на входа на приемника в схемата протичат следните процеси: напрежението върху кондензатора C_3 и токът I_1 намаляват, разликата на токовете $I_2 - I_1$ и напрежението върху резистора R_1 се увеличават и в резултат на въвеждането на повече дупки в базата се увеличава усилеността на стъпалото.

Предназначението на резисторите R_3 , R_4 и кондензаторите C_1 и C_2 е следното.

Резисторът R_3 и кондензаторът C_1 намаляват пулсациите на напрежението върху кондензатора C_3 и с това изключват възможността за появяването на изкривявания в резултат на въздействието на напрежението със звукова честота върху м.ч. усилвател.

Кондензаторът C_2 и резисторът R_4 са елементи на развързващия филтър, който предпазва от образуване на паразитни връзки между стъпалата чрез общия източник за захранване.


Регулирането на усилянето може да се осъществи и с едновременното изменение на режима на транзистора и шунтирането на товара с полупроводниковия диод. Като пример за такова комбинирано въздействие върху усилятелното стъпало може да служи регулирането по схемата от фиг. 2.66.

Управляващото напрежение, което се взима от изхода на детектора на АРУ (диода D_2), се подава на диода D_1 , включен във веригата между базата и емитера на транзистора T_1 , и изменя режима на работа на транзисторите T_1 и T_2 . Освен това диодът D_1 е включен последователно с кондензатора C_2 и резистора R_2 и шунтира товарното съпротивление на второто стъпало (резистора R_1). По този начин диодът D_1 въздействува допълнително върху коефициента на усиление на стъпалото.


Ефективността на регулиране на усилянето в тази схема се ограничава от отрицателната обратна връзка, която се образува от свързването на колектора на транзистора T_2 с емитера на транзистора T_1 (чрез кондензаторите C_1 , C_2 и резистора R_2).

Недостатък на разгледаните схеми е намаляването на уси-
ването на м.ч. стъпало при приемане не само на силните, но
и на слабите сигнали, което намалява чувствителността на при-
емника.

Този недостатък е отстранен в системата за АРУ със за-
къснение. От фиг. 2.67 се вижда, че при приемане на слаби сигнали
системата за АРУ със закъснение не работи и приемникът има мак-

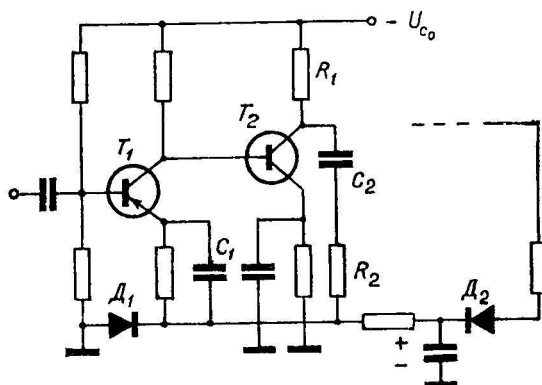

Фиг. 2.66. Схема на регулиране на
усиляването чрез изменение на ре-
жима на работа на транзистора и
шунтиране на товара

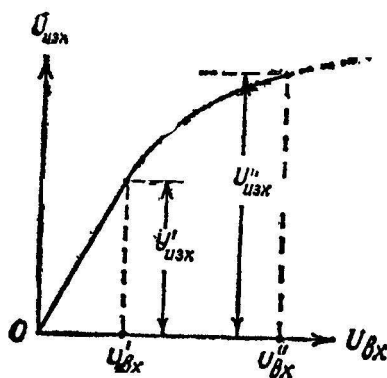


Фиг. 2.67. Амплитудна характери-
стика на приемник със система за АРУ
със закъснение

симално усиляване (коefficientът на усиляване е $K_{\max} = U'_{\text{изх}} : U'_{\text{вх}}$


От момента, в който напрежението на входа на приемника превиши
 $U'_{\text{вх}}$, се включва системата за АРУ и coefficientът на усиляване

на приемника намалява толкова повече, колкото по-високо е нивото на входния сигнал.

При напрежение на входа $U''_{вх}$ коефициентът на усилване намалява до $K_{min} = U''_{изх} : U''_{вх}$.

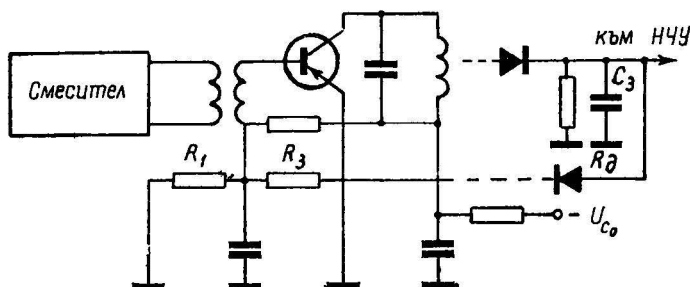

Фиг. 2.68. Схема на АРУ със закъснение

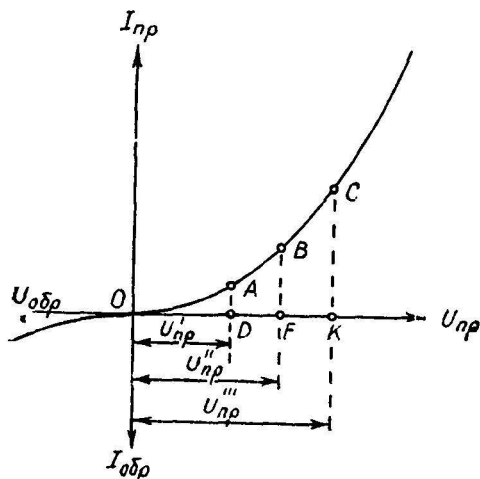

Фиг. 2.69 Волтамперна характеристика на полупроводников диод

Една от схемите на АРУ със закъснение е показана на фиг. 2.68. За да се изясни процесът на регулиране на коефициента на усилването по тази схема, е необходимо първо да се разгледа въпросът за съпротивлението на полупроводниковия диод за постоянен ток.

На фиг. 2.69 е показана волтамперната характеристика на диода. От нея се вижда, че диодът има различно съпротивление за постоянен ток. При право напрежение U'_{np} , което съот-

ветствува на частта OD от хоризонталната ос, съпротивлението на полупроводниковия диод за постоянен ток е

$$R'_d = \frac{OD}{AD},$$

при напрежение U''_{np} съпротивлението на диода намалява до

$$R''_d = \frac{OF}{BF},$$

а при напрежение U'''_{np} има още по-малка стойност:

$$R'''_d = \frac{OK}{CK}.$$

От горното следва:

1) съпротивлението на полупроводниковия диод за постоянен ток в права посока зависи от големината на приложеното напрежение;

2) колкото е по-стръмна характеристиката на диода, толкова по-малко е неговото съпротивление.

Като се има това пред вид, може да се обясни работата на схемата от фиг. 2.68 по следния начин.

Постоянното напрежение от кондензатора C_3 се дели на три части, пропорционални на съпротивленията на диода R_d и на резисторите R_3 и R_1 . При ниско ниво на сигнала измененията на постоянното напрежение върху кондензатора C_3 (ΔU_{C3}), предизвикани от измененията на напрежението на входа на приемника, не променят практически напрежението между базата и емитера на транзистора от първото стъпало на м.ч. усилвател, тъй като нарастването на това напрежение ($\Delta U_{eб}$) е много по-малко от ΔU_{C3} . Приблизително то е равно на

$$\Delta U_{EB} = \frac{\Delta U_{C3}}{1 + \frac{R_d + R_3}{R_1}},$$

където отношението $\frac{R_d + R_3}{R_1}$ е много по-голямо от единица.

При повишаване на нивото на сигнала на входа на приемника нарастването на напрежението върху кондензатора C_3 (ΔU_{C3}) се увеличава, а съпротивлението на диода R_d намалява. В резултат на тези изменения нарастването на постоянното напрежение между базата и емитера, което слабо запушва транзистора T_1 , се увеличава, и то толкова повече, колкото по-високо е нивото на сигнала.

И така в тази схема не се изменя коефициентът на усилване на м.ч. усилвател при ниско ниво на сигнала, а при високо


ниво на входният сигнал — намалява. Колкото по-голям е сигналят на входа на приемника, толкова повече намалява коефициентът на усилване.

2. 14. ИНДИКАТОРИ ЗА ТОЧНА НАСТРОЙКА НА ТРАНЗИСТОРНИТЕ ПРИЕМНИЦИ

Едно от условията за добро, естествено звучене на радиоприемника е точната настройка на неговите кръгове на честотата на приеманата станция. В широколентовите приемници като индикатор за настройка служи високоговорителят или слушалките, които издават толкова по-силен звук, колкото по-точно е настроен приемникът на радиостанцията. В суперхетеродинните приемници с голяма избирателност и система за АРУ индикацията е по-сложна. Настройката по максималната сила на звука е затруднена поради това, че увеличаването на усилването, предизвикано от по-точна настройка на кръговете на приемника, се компенсира от действието на регулиращото напрежение (вж. раздел 2.13). По тази причина в радиоприемниците от висок клас и в преносимите приемници от I и II клас се въвеждат индикатори за точна настройка.


Най-прост индикатор за настройка е микроамперметърът за $100 \div 200 \mu\text{A}$, който се включва в постояннотоковата верига на детектора (фиг. 2.70). При точна настройка на кръговете на приемника на приеманата станция се увеличава напрежението, което се подава на детектора и следователно се увеличава постоянната съставляща на изправения ток. Оттук следва, че за настройката може да се съди по максималното показание на микроамперметъра.

Но този индикатор не може да се използва в приемниците с изходна мощност, по-голяма от 250 mW , тъй като акустичната връзка между високоговорителя и подвижната система на микроамперметъра може да предизвика възбуждане на н.ч. усилвател на приемника при по-голямо звуково налягане.

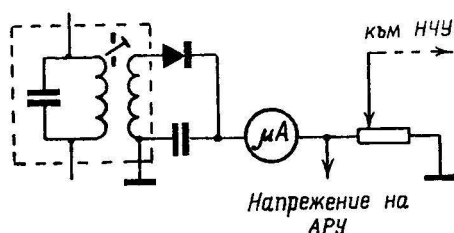


Фиг. 2.70. Схема на най-простия индикатор за настройка

Ако няма микроамперметър с необходимите размери и чувствителност, като индикатор за настройка може да се използва милиамперметър за 1 mA. Той се включва обикновено във веригата на емитера (фиг. 2.71б) или колектора (фиг. 2.71а) на транзистора от м.ч. стъпало, което е обхванато от системата за АРУ. В момента на точна настройка показанията на милиамперметъра са минимални, тъй като при разстройка на приемника няма напрежение на АРУ и колекторният (или емитерният) ток на транзистора T е максимален; при точна настройка на

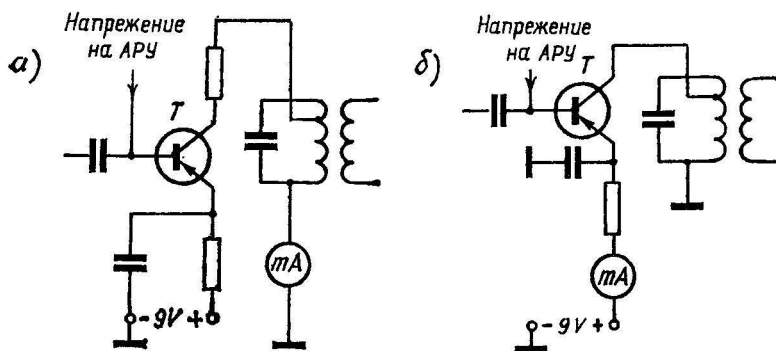

Фиг. 2.71. Схема на включване на милиамперметър като индикатор за настройка

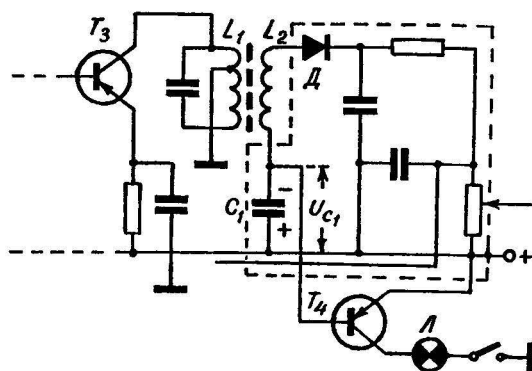

Фиг. 2.72. Схема на индикатор за настройка със скална крушка

приемника сигналът се увеличава, напрежението на АРУ се повишава и колекторният (или емитерният) ток намалява.

Недостатък на индикаторите, включени в колекторната или

емитерната верига на транзистора, е невъзможността за използването им при приемане на силни сигнали. В този случай напрежението на АРУ, което е обърнато с плюса към базата на транзистора T , става толкова голямо, че може да запуши транзистора, т. е. да намали колекторния (или емитерния) ток практически до нула и с това да изключи възможността за определяне на момента на точна настройка по минимума на тока.

Като индикатор за настройка на транзисторния радиоприемник може да се използва и миниатюрна нисковолтова скална лампичка.

Тя се включва към едностъпалния постоянен ток усилвател, работи ефикасно и заедно с усилвателя заема малко място.

Както се вижда от фиг. 2.72, детекторната схема е свързана с изходното стъпало на м.ч. усилвател, направено с транзистора T_3 . Нейното предназначение е да преобразува напрежението с междинна честота в постоянно напрежение, което се изменя в зависимост от нивото на сигнала на изхода на м.ч. усилвател. Към детекторната схема е свързан усилвател на постоянния ток, направен с транзистор T_4 .

Колкото по-точно е настроен приемникът на радиостанцията, толкова е по-голямо напрежението с междинна честота върху бобината L_2 и следователно толкова по-голямо е напрежението, до което се зарежда кондензаторът C_1 . Напрежението U_{C_1} е във веригата емитер—база на транзистора T_4 . То е обърнато с плюса към емитера и затова нарастването на U_{C_1} при намаляване на разстройката на приемника води до увеличаване на колекторния ток на транзистора T_4 . Този ток тече по веригата: плюс на източника за захранване, емитер—колектор на транзистора T_4 , миниатюрна скална лампичка L , ключ, шаси, „минус“ на приемника, минус на източника за захранване.

Жичката на лампичката се нагрява толкова по-силно, колкото по-голямо е нивото на сигнала на изхода на м.ч. усилвател.

Лампичката и транзисторът T_4 се подбират така, че при точна настройка на приемника на присманата станция лампичката да свети слабо, за да бъде остра кривата на зависимостта между яркостта на светене на лампичката и ъгъла на завъртане на копчето за настройка.

III. ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НЕИЗПРАВНОСТИ И РЕМОНТ НА ТРАНЗИСТОРНИТЕ ПРИЕМНИЦИ

3. 1. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕНОСИМИТЕ И СТАЦИОНАРНИТЕ ТРАНЗИСТОРНИ ПРИЕМНИЦИ

Изучаване на статистическите данни показва, че значително количество (приблизително 20%) от намиращите се в експлоатация транзисторни приемници се повреждат в резултат на неправилното използване. Особено често по тази причина се повреждат преносимите приемници, защото се намират в по-неблагоприятни (в сравнение със стационарните) условия на експлоатация (тръскане, удари, по-широк температурен интервал, повишена влажност и др.).

Изискванията за безупречна работа на стационарния приемник не са много: апаратът трябва да се установи в което и да е удобно място в стаята, на изправителя да се подаде нормално захранващо напрежение или да се включи към приемника батерия с номинално напрежение, да се използва фабричен предпазител, съответстващ на указания в инструкцията номинал, внимателно да се манипулира с елементите за управление, при приближаване на бура приемникът трябва да се изключи от мрежата и да се заземи антената му.

Експлоатацията на преносимия приемник е по-сложна поради въздействието на околната среда и ударните натоварвания.

От външното влияние на средата преди всичко трябва да се отбележи действието на топлината и студа.

Стационарният приемник работи при сравнително постоянна температура.

Преносимият приемник, който се изнася през зимата от топло помещение навън или обратно, когато след продължително пребиваване на открито се внася в добре затоплена стая, е подложен на значително топлинно въздействие.

Под въздействието на ниските температури някои материали стават крехки и могат да се напукат.

Пластмасите добре издържат ниските температури, но рязко намалява здравината им при удар. Студът влияе неблагоприятно и на източниците за захранване.

Действието на топлината е свързано с увеличаване на размерите и деформацията на редица детайли. Между разнородните материали се образуват малки пукнатини и канали, в ко-

ито прониква влага и прах, и частично се нарушава херметизацията на детайлите.

Следващият фактор, с който трябва да се съобразяваме при експлоатацията на преносимите приемници, е влагата.

Водните пари, намиращи се постоянно в атмосферата, се поглъщат от материалите, от което се влошават свойствата им или се ускорява протичането на някои нежелателни процеси, например, корозия на металите и стареене на материалите.

Влагата, поглъщана от някои изолационни материали, може рязко да увеличи загубите на енергия в трептящите кръгове, да намали изолационното съпротивление и да понижи пробивните напрежения.

До неприятни последствия довежда и проникването на вода (особено морска) вътре в приемника¹. Водата може да повреди приемника, като предизвиква окисляване на повече от детайлите му, на първо място — изводите на бобините, пластините на променливите кондензатори, печатните платки, корпусите и изводите на трансформаторите. В тези случаи поправката на приемника е много сложна.

При ползване на приемника на открито трябва да се има пред вид действието на праха. Той относително леко прониква в приемника и покривайки радиочастите и печатните платки, може да намали изолационното съпротивление на материалите и да ускори износването на триещите се повърхности. Пясъкът и прахът, проникнали в приемника, въздействуват неблагоприятно почти на всички детайли и вериги, но особено силно на вълновия превключвател и въздушния кондензатор. Ремонтът на тези радиочасти е свързан с голями трудности и отнема много време. Особено неблагоприятно влияе на апаратурата прахът в местностите (например крайморските райони), където въздухът съдържа частици сол, добре поглъщащи влагата.

Топлинните въздействия и въздействието на влагата, пясъка и праха сами по себе си рядко предизвикват повреждането на приемника, но те ускоряват износването и стареенето на детайлите, влошават механическите и електрическите свойства на материалите, влияят неблагоприятно на работата на полупроводниковите прибори. В резултат на всичко това се снижава надеждността на приемника.

Въз основа на гореизложеното и опита на експлоатацията на апаратурата може да се формулират най-важните правила

¹ При проникване на вода в приемника е необходимо детайлите му да се промият внимателно със спирт и да се подсушат. Но даже и след такава процедура не винаги се удава приемникът да се възстанови.

за ползуване на преносимите транзисторни приемници:

- апаратът да се предпазва от тръскане и удари, защото в повечето случаи падането на приемника на пода или на земята предизвиква тежки повреди на апарата; приемникът да се държи в калъф, който частично предпазва апарата от удари и от прах;

- към приемника да не се включва захранване с напрежение, по-голямо от указаното в инструкцията;

- да се следи за състоянието на източника за захранване и своевременното му подменяне; да се помни, че електролитът на повредената батерия може да попадне върху печатната платка и сериозно да повреди както нея, така и радиочастите;

- приемникът да се предпазва от студ при изнасянето му на открито през зимата;

- апаратът трябва да се предпазва и от дъжд, сняг, мъгла, пясък и прах;

- приемникът не трябва да се оставя продължително време на силно слънце;

- апаратът не трябва да се поставя близо до източници на топлина (даже под силна настолна лампа), за да се избегне прегряването и деформирането на пластмасовите му детайли;

- трябва да се помни, че включването на приемника се осъществява чрез завъртане на копчето на потенциометъра по посока на часовниковата стрелка; това трябва да става без усилия, за да се избегне повреждането на потенциометъра или ключа за захранване; ако на копчето няма цветна маркировка, показваща положението на ключа, тя трябва да се нанесе с боя, която по цвят рязко да се отличава от копчето на потенциометъра;

- при поставянето на приемника в защитния му калъф (напр. след подмяната на източника за захранване) да се внимава калъфът да не допира копчето на потенциометъра, тъй като това може да доведе до неволно включване на захранването;

- копчето на потенциометъра не трябва да се върти без необходимост;

- внимателно да се използва скалният механизъм, който предава със съответно забавяне движението от копчето за настройка към ротора на променливия кондензатор; ако стрелката е в едно от крайните положения, въртенето на копчето за настройка не трябва да продължава в същата посока, защото по този начин към някои детайли на скалния механизъм се прилагат допълнителни усилия, достатъчни да ги повредят; могат да излязат от строя ролките, осите им, фрикционните и други детайли, изработването на които е свързано с големи трудности даже в условията на радиоремонтна база;

- при използване на вълновия превключвател трябва да

се обръща внимание на неговия указател, т. е. да се следи в кое положение се намира; ако превключвателят е в едно от крайните положения, въртенето на копчето е възможно само в обратна посока¹;

— копчето на вълновия превключвател не трябва да има луфт, защото при наличие на такъв превключвателят може да се повреди, като в някои случаи крайното положение на превключвателя може да бъде прието за междинно;

— за да се намали вероятността приемникът да престане да работи поради окисляването на повърхностите на херметичните дискови акумулатори, от които е съставена батерията, трябва внимателно да се почистят капачките и корпусите им със ситна шкурка, да се полират с полирпаста, да се обезмаслят с бензин или ацетон и след това да се покрият с тънък слой вазелин;

— за да се увеличи срокът на използване на източника за захранване, е необходимо приемникът да се изключи след завършване на слушаното предаване;

— внимателно да се използва телескопичната антена; да се има пред вид, че разгъването и събирането ѝ трябва да се извършва не с рязко движение, а с внимателно изтегляне и вкарване на всяко коляно; ако телескопичната антена е повредена така, че се състои от несвързани една с друга тръбички, не се препоръчва съединяването им чрез защипване с помощта на клещи;

— при ползуването на преносимите приемници в домашни условия да се изключва високоговорителят на приемника и да се включва на неговото място друг по-мощен електродинамичен високоговорител, например тип 4ГД-4, 4ГД-7 или друг с широка честотна лента и относително равномерна честотна характеристика; това не само увеличава силата на звука, но в значителна степен повишава качеството на възпроизвеждането;

— при присъединяване на външни антени и звукови колони към приемниците да се спазват правилата за включване, описани в инструкциите за използването на приемниците;

— при включване на външни източници за захранване строго да се спазва поляритетът; да се има пред вид, че при погрешно включване на захранването приемникът в повечето случаи се поврежда, при това ремонтирането му е затруднено поради необходимостта от подмяна на много от детайлите (напр. транзистори, електролитни кондензатори) и ремонта на печатните платки;

— приемникът трябва да се предпазва от повреда при захранването му от външния токоизточник, като към един от

¹ Трябва да се има пред вид, че конструкциите на барабанните превключватели допускат въртене и в двете посоки.

съединителните проводници на шнура за захранване (последователно с източника) се монтира изправителен диод Д7Д, Д7Е, Д7Ж или Д226Б, анодът на който трябва да бъде обърнат към положителния полюс на изправителя, а катодът — към буксата „плюс“ на приемника;


— притежателят на приемника не трябва да отваря и ремонтира апарата, ако няма съответните знания и навици;

— да не се увеличава без необходимост силата на звука, тъй като това не само намалява качеството на звучене, но и повишава нивото на битовия шум, травмиращ нервната система на човека и предизвикващ у него умора и отслабване на паметта и вниманието.

Накрая трябва да се кажат няколко думи за защитата на входните вериги на приемника от силен сигнал, за захранването на преносимите радиоапарати в домашни условия и за потискането по огледалния канал.

Радиоприемникът, работещ близо до радиопредавател, може да бъде повреден от силния сигнал, затова в тези случаи, когато разстоянието от приемника до антената на предавателя е няколкостотин метра, между антената и входа на приемника е необходимо да се вгради специално защитно устройство. Принципната схема на един от възможните варианти на такова устройство е показана на фиг. 3.1.

Както се вижда от схемата, сигналът от антената се подава на входа на приемника през полупроводниковите диоди

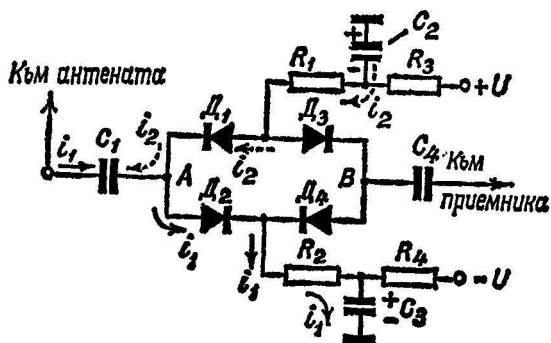


Фиг. 3.1. Принципна схема на устройство за защита на приемника от силен сигнал

Д₁, Д₃ и Д₂, Д₄. Но съпротивленията на веригите $C_1 D_1 D_3 C_4$ и $C_1 D_2 D_4 C_4$ не са еднакви за сигнали с различни нива: за слабите сигнали те са малки, а за силните — доста големи. Това се обяснява по следния начин: при приемане на силния сигнал с положителна поляриност по веригата $C_1 D_2 R_2 C_3$ про-


тича токът i_1 , който зарежда кондензатора C_3 така, че напрежението, образувало се върху него, запущва диода D_1 , а при сигнал с отрицателна полярност по веригата $C_2 R_1 D_1 C_1$ протича токът i_2 , който зарежда кондензатора C_2 така, че напрежението върху него запущва диода D_3 .

Затова съпротивлението между точките A и B е малко за сигналите с нормално ниво и голямо за сигналите с повишено ниво. Колкото по-голямо е нивото на сигналите, толкова е по-голямо съпротивлението.

В домашни условия е неикономично транзисторните прием-

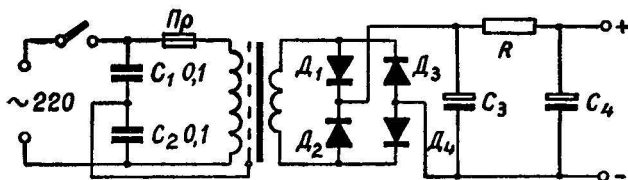

Фиг. 3.2. Схема на токоизправител за захранване на транзисторен приемник в домашни условия

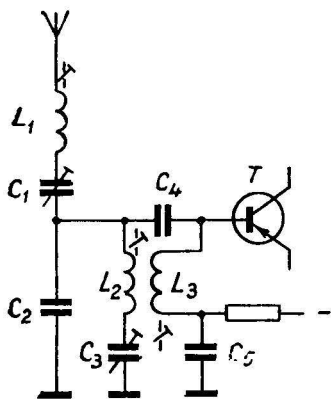

Фиг. 3.3. Схема на входна верига, потискаща огледално смущение

ници да се захранват от батерии, затова повечето радиолюбители използват батериите за захранване на приемниците по време на разходки, а в домашни условия ги захранват от мрежата. Изправителите за 3, 4, 5 и 9V се изработват по различни схеми. На фиг. 3.2 е показана мостова схема, която дава изправено напрежение 9,5V при ток в товара 80mA, ако се използва понижавач трансформатор (220:8,5).

Номиналните капацитети на кондензаторите C_1 и C_2 са $0,1 \mu F$, работното им напрежение — 400V. Диодите $D_1 \div D_4$ са тип Д7Е. Съпротивлението на резистора R е 15Ω . Номиналните капацитети на кондензаторите C_3 и C_4 са $500 \mu F$, напрежението — 20 V.

Ако на приемането на станциите пречи огледалният канал, това смущение лесно се отстранява, ако се преработи входната верига по схемата на фиг. 3.3 и се настроят кръговете $L_1 C_1 C_2$ и $L_2 C_2 C_3$ на честотите на приеманите сигнали, а кръгът $L_3 C_4 C_5$ на честотата на огледалното смущение. По този начин

върху бобината L_3 се получават две напрежения с огледална честота. Едното е от настройката на кръга $L_3C_4C_2C_5$, а другото се индукира от бобината L_2 . Ако второто напрежение е равно по амплитуда на първото и е противоположно по фаза, резултантното напрежение с огледалната честота във веригата база — емитер на транзистора T е нула.

3.2. ВИДОВЕ ПОВРЕДИ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХ

Колкото и да е качествено изработен приемникът, след време той се поврежда частично или напълно поради механически, електрически и топлинни натоварвания.

Причините за повреди на транзисторните приемници са различни.

Едни апарати се повреждат поради стареенето на материалите и износването на детайлите, други — при транспортиране и поради неспазване на технологията на производството, трети — в резултат на неправилна експлоатация (виж. раздел 3.1).

Повечето от повредите на приемниците са свързани със закономерни или случайни откази на съставните им елементи (кондензатори, ключове, бобини, трансформатори, транзистори).

Не са редки случаите обаче, когато транзисторните приемници престават да работят или работят лошо и по други причини, например изтощаване на източниците за захранване, дефекти при монтажа и сглобяването (лоши контакти, къси съединения и прекъсвания на веригите).

На състоянието и работата на приемника много неблагоприятно се отразяват вибрационните и ударните натоварвания, превишаването на допустимите напрежения на електродите на транзисторите и на мощностите на разсейване на колекторите, експлоатацията в условията на повишена влажност, прегряването на приемника. Така повишаването на температурата в кутията на приемника и сътресението, възникващо при падането му, почти винаги довеждат до изменения във въздушните междини и капацитивните връзки, разхлабване на закрепването на детайлите, прекъсване на веригите, къси съединения, пукнатини, деформации на отделни елементи на конструкцията и други повреди.

Типични повреди на радиочастите и веригите на приемника са: пробивите на кондензаторите; намаляването на капацитета им (вътрешни прекъсвания в кондензаторите); появяването на утечка; скъсването на веригите на кръговите бобини и на отделните жила на литцендрата¹, прекъсването на изводите на

¹ Терминът „литцендрат“ произлиза от немските думи „litze“, което означава „сноп“, и „draht“ — тел, проводник. По такъв начин думата „литцендрат“ може да се преведе като „сноп от тънки проводници“.

резисторите; късите съединения между навивките и прекъсванията на намотките на нискочестотните трансформатори; намаляването на коефициента на усилване на транзисторите; пробивите на електроннодупчестите преходи на полупроводниковите прибори; отсъствието или ненадеждността на контактите в комутиращите устройства (ключове, превключватели, куплунги); прекъсването във веригите на захранването, изходящия трансформатор, високоговорителя и други повреди.

Почти всички изброени повреди не могат да бъдат открити при външен оглед. За успешното им откриване е необходимо да се използва измерителна апаратура и преди всичко универсалните измерителни уреди тип ТТ-1, ТТ-2, ТТ-3, Ц435, ТЛ-4 и др.

3.3. ПРИЗНАЦИ ЗА НОРМАЛНАТА РАБОТА И ЗА ПОВРЕДИТЕ НА ПРИЕМНИЦИТЕ

Най-обикновен и разпространен начин за проверката на приемника е прослушването на говор и музика на всички честотни обхвати на приемника. Приемникът се смята за редовен, ако е с нормална за този вид приемник сила на звука, без постоянно свистене, пръщане, значителни собствени шумове и други смущения. Приемникът е повреден или се нуждае от настройка, ако при захранването му от редовен токоизточник няма приемане или последното се съпровожда със смущения от вътрешен произход, звукът е изкривен или слаб, отдалечените предаватели се приемат слабо или изобщо не се приемат.

Информацията за състоянието на приемника, която може да се получи с помощта само на високоговорителя, е недостатъчна. При необходимост от по-пълна характеристика на радиоапарата той се подлага на преглед и допълнителен контрол с помощта на измерителни уреди.

При външен оглед се проверяват кутията, монтажът, състоянието на елементите на схемата и тяхното закрепване, движението на детайлите на механизмите за настройка и комутация, надеждността на свързването на захранването, осветлението на скалата и др.

Допълнителният контрол се състои от измерванията на токовете, напреженията и по-рядко на съпротивленията на резисторите и изолациите, от проверката на чувствителността на приемника и други изпитвания.

При измерванията на резисторите, бобините и кондензаторите се отпоява един от техните изводи от платката, тъй като повечето от тези елементи са шунтирани от относително нискоомни входни и изходни съпротивления на транзисторите. Захранването на приемника трябва да бъде изключено.

От измерваните електрически параметри интерес представляват консумацията на приемника без сигнал, консумацията при номинална изходяща мощност и напрежения на електродите на транзисторите, а при някои приемници — напрежението между контролните точки.

Резултатите от допълнителния контрол се смятат за задоволителни, ако стойностите на всички величини съответствуват на номиналните. Но ако дори и една от величините е извън допустимите граници, причината за това отклонение се търси даже и в тези случаи, когато приемникът работи нормално.

3.4. РАБОТА С ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ПРИБОРИ И МАЛОГАБАРИТНИ ДЕТАЙЛИ

Надеждността на транзисторната радиоапаратура е значително по-голяма от надеждността на аналогичните устройства с електронни лампи. Но това предимство на полупроводниковите прибори се осъществява само при строго спазване на правилата за работа с транзистори и диоди.

Какво трябва да се знае, за да бъде минимален броят на повредите поради пробиви или влошаване на параметрите на полупроводниковите прибори? Отговорът на този въпрос не е труден, ако се има пред вид, че надеждността на транзисторите и диодите зависи в основни линии от температурата на околната среда и електрическите натоварвания.

Най-важните правила за експлоатацията на полупроводниковите прибори и за работата с тях при ремонта и настройката на радиоапаратурата може да бъдат формулирани по следния начин:

- не трябва да се употребяват източници за захранване, напреженията на които надвишават номиналните стойности на напрежението за даден тип приемник;

- не трябва да се превишават пределно допустимите стойности на токовете, напреженията и мощностите на разсейване на транзисторите, посочени в справочниците;

- транзисторите и диодите да се сменят само при изключено захранване на приемника;

- когато се налага запояване на детайли или проводници към изводите на цокъла, транзисторът трябва да се изважда от него;

- когато изводите на транзисторите и диодите се запояват направо към други елементи на схемата, тези спойки трябва да се извършват на разстояние, не по-малко от 10 mm от корпусите на полупроводниковите прибори; да се използва леснотопим припой ($t_{\text{стопяване}} \approx 150^{\circ}\text{C}$) и поялник с мощност, не

по-голяма от 40 W, с тясна човка, по възможност да се ограничава времето на запояването и да се отвежда топлината от извода на полупроводниковия прибор, като се държи този извод с меден пинцет или плоски клещи;

— на транзисторите не трябва да се подават сигнали от генератори и други източници на променливо напрежение, амплитудата на които превишава допустимите за транзистора напрежения;

— източниците на променливо напрежение трябва да се свързват с транзисторите през кондензатори, защото при непосредственото включване на генератора между базата и емитера на транзистора може рязко да се промени режимът на работа на последния по постоянен ток;

— при проверка на полупроводниковите прибори не трябва да се използват такива омметри и други измерителни уреди, които създават във веригите на изпитваните транзистори и диоди прекалено големи за тях токове;

— при проверката на режимите на полупроводниковите прибори не трябва да се допускат случайни съединения (през банан-щекерите на волтметъра) на изводите на транзистора с проводниците, намиращи се под напрежение;

— транзисторът не трябва да се оставя да работи с прекъсната верига на базата даже за кратко време;

— трябва да се има пред вид, че надеждността на полупроводниковите прибори се повишава десетки пъти, ако работното им напрежение е $0,7 \div 0,8$ от пределно допустимата стойност на напрежението.

При ремонта и настройката на транзисторните приемници се работи не само с полупроводникови прибори, но и с различни малобабитни детайли (бобини за трептящи кръгове, променливи кондензатори, донастройващи кондензатори, резистори, превключватели и др.). По време на ремонта на приемника се налага някои от тях да бъдат извадени, ремонтирани и изпитвани.

Малобабитните детайли се различават от обикновените радиочасти за общо предназначение не само по размери, но и по недостатъчно високата механична якост, износоустойчивост и топлоустойчивост. Поради тези причини с малобабитните детайли трябва да се работи много внимателно. Особено грижливо трябва да се отнасяме към изделията от синтетични материали (от пластмаси, лакове, фолии и др.), които са изработени на полимерна основа. Детайлите от тези материали лесно се повреждат не само под действието на удари и леки механически натоварвания, но и от горещия поялник, от капка разтопен калай и от редица херметизиращи, лепящи и обезмасляващи вещества.

Проверката на малобабитните резистори и бобини се

прави по обикновен начин с помощта на омметър. Електролитните кондензатори се изпитват с помощта на нисковолтови устройства, защото някои типове електролитни кондензатори са разчетени за ниски работни напрежения и могат да бъдат пробити при изпитвания с обикновени уреди.

3.5. НАЧИНИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ НА ПОВРЕДИТЕ

Процесът на поправката на приемника може да бъде разделен на два етапа: откриването на повредата и отстраняването ѝ. Първият етап е по-сложен и изисква много труд, тъй като в повечето случаи е по-просто да се замени или да се възстанови дефектирал елемент, отколкото да се открие той между десетките други детайли.

За да бъде търсенето на повредите успешно, трябва да се знаят физическите процеси в приемника, за да може да се определят най-вероятните повреди, да се спазва определена последователност на проверките, да се отделят най-важните факти и правилно да се преценяват резултатите от наблюденията и изпитванията.

Съществуват няколко начина за откриване на причините на повредите:

- 1) външен оглед;
- 2) сравняване на режимите на работа на редовния и на повредения приемник;
- 3) стесняване на областта на търсенето на повредата чрез изпитване на отделни блокове и стъпала на приемника и изключването им от по-нататъшното разглеждане;
- 4) проследяване на сигнала от едно стъпало на приемника към друго;
- 5) проверка на отделните вериги, елементите на схемата и характеристиките на приемника;
- 6) замяна на детайлите, които подозираме, че са неизправни.

Опитните майстори и радиолюбители нямат предпочитание към някой от посочените начини, а съчетават два-три начина в зависимост от повредата.

По-долу са посочени причините на най-често срещаните повреди и ориентируващата последователност на действията при търсенето на неизправния елемент.

А. От високоговорителя не се чува нищо, даже и шум

Тази повреда най-често е предизвикана от прекъсване или лош контакт във веригата на захранването, от прекъсване във веригата на високоговорителя или от повреда в изходното стъпало на н.ч. усилвател.

Примерна последователност на действията при търсенето на повредата:

проверка на захранването;

изпитване дали не е прекъсната веригата на високоговорителя и проверка на крайното стъпало на НЧУ;

измерване на консумацията на приемника от източника за захранване¹.

Ако консумацията превишава $80 \div 130 \text{ mA}$, най-вероятно е повредата да е в крайното стъпало на НЧУ или е пробит един от електролитните кондензатори (шунтиращият захранването² или кондензаторът от най-близкия към батерията развързващ филтър). При проверката на крайното стъпало на НЧУ най-напред се проверяват транзисторите, входният и изходният трансформатор, кондензаторите тим ЭМ или К-50-6 на филтъра на захранването и на развързващия филтър.

Б. От високоговорителя се чува само шум

Възможните причини за тази повреда са много, затова е целесъобразно да се използва методът на стесняване на областта на търсенето чрез изпитване на отделните блокове или методът на проследяване на сигнала. От обсега на търсенето може да се изключи нискочестотният усилвател, т. е. да се смята за изправен поради наличието на слаб шум от високоговорителя. За да се докаже, че НЧУ е изправен, на входа му се подава сигнал $10 \div 20 \text{ mV}$ от тонгенератора или от саморъчно направен транзисторен мултивибратор. Високоговорителят трябва да възпроизведе звук. Ако интензивността и качеството на звука са нормални, НЧУ се смята за изправен и се преминава към проверката на детектора и МЧУ.

За да се провери МЧУ, с отвертка се докосват базите на неговите транзистори³. М.ч. стъпало е изправно, ако от високоговорителя се чува пукане. Ако в момента на докосване до базата с отвертка пукане няма, стъпалото, изградено с този транзистор, е повредено.

При докосване до базата на транзистора на крайното стъпало на м.ч. усилвател се проверява не само това стъпало, но и детекторът, а също така и регулаторът на силата на звука. Ако в резултат на тази проверка повредата не бъде открита, преминава се към проверката на хетеродина. Ако този важен

¹ За измерване на консумацията милиамперметърът се включва между положителния полюс на батерията и проводника, подаващ „плюс“-а на приемника.

² Този кондензатор намалява съпротивлението за променливия ток между изводите на батерията и по този начин отстранява връзката между стъпалата на приемника през захранването.

³ Отвертката трябва да се държи не за дръжката, а за металията ѝ част.

възел на приемника работи нормално, от високоговорителя се чува характерен шум. Допълнителен признак за изправността на хетеродина е реакцията на приемника при включване на външна антена (или къс проводник) към базата на транзистора на смесителя. Ако тогава при завъртането на копчето за настройка на приемника се чуват сигнали на предаватели, съпроводени със свистене, смята се, че хетеродинът е изправен.

Накрая се проверяват входните вериги, а в приемниците с в.ч. усилватели преди това се проверява изправността на в.ч. усилвател.

В някои приемници, например „Селга“, „Сокол“, „Гауя“, които са изградени с ножови външни превключватели, е необходимо най-напред да се провери правилността на сглобката на превключателите. Ако подвижните ножови контакти са сглобени върху планката не по заводската схема, то може да няма приемане.

Трябва да се има пред вид, че при отваряне на приемниците „Селга“, „Сокол“, „Гауя“ контактите на външния превключвател често изпадат. За правилното сглобяване на превключвателя трябва да се използва схемата, дадена в описанието на приемника.

В. Говорът и музиката се възпроизвеждат слабо

Причини за този дефект могат да бъдат повредите на елементите на схемата, намаляващи коефициента на усилване на някое от стъпалата на приемника. Затова и тук е целесъобразно да се използва методът на стесняване обсега на търсенето или методът на проследяването на сигналите.

Най-напред трябва да се провери източникът за захранване и ако той не е изтощен, да се провери изправността на н.ч. усилвател.

Причините за намаляването на коефициента на усилване на н.ч. усилвател могат да бъдат следните:

- 1) неправилно поставяне на транзисторите в цоклите;
- 2) ниско качество на транзисторите (намаляване на коефициента на усилване);
- 3) намаляване на капацитета на електролитните кондензатори или прекъсване на техните вериги.

Ако НЧУ е изправен и има достатъчен коефициент на усилване, се преминава към проверката на МЧУ. Влошаването на чувствителността на МЧУ може да бъде предизвикано от следните причини:

- 1) прекъсване на една или няколко жички на извода на бобината на трептящия кръг;
- 2) разместване на феритните чашки на чашковидното ядро;
- 3) нарушаване на съединението между настройващата чашка

и подвижното ядро, в резултат на което ядрото не се премества при завъртане на чашката.

При тези дефекти може лесно да се провери качеството на кръга, като се върти ядрото. Ако преместването му предизвиква остра настройка или разстройка на кръга, което лесно може да се установи по рязкото увеличаване или намаляване на нивото на сигнала на изхода на НЧУ, то този кръг е изправен.

Трябва да се има пред вид, че и в МЧУ намаляването на капацитета на електролитните кондензатори и кондензаторите на развързващите филтри, а също и прекъсванията в техните вериги предизвикват рязко влошаване на чувствителността на приемника.

След проверката на МЧУ се прсверяват входните вериги и тяхната комутация.

При търсенето на причината за влошаване на чувствителността на приемника трябва да се знае, че тя зависи не само от изправността на елементите и веригите, но и от точността на настройката на кръговете на МЧУ, входните вериги и хетеродина.

Ако се установи, че причината за влошаването на чувствителността е разстройката на кръговете, то настройката се извършва според указанията на завода-производител, посочени в описанието на приемника. Ако такива препоръки няма, настройката на кръговете трябва да се извърши според указанията, дадени в раздел 3.7.

Г. Звукът се възпроизвежда с големи изкривявания

Този дефект обикновено е свързан с повредите в крайното стъпало на НЧУ или във високоговорителя. Търсенето на повредата започва с изследване на високоговорителя, след което се преминава към проверката на НЧУ.

Причините за повредата могат да бъдат следните:

- 1) транзисторът е поставен неправилно в цокъла;
- 2) в цокъла няма контакт;
- 3) намотката на драйверния или изходния трансформатор е прекъсната;
- 4) бобината на високоговорителя се трие;
- 5) веригата на обратната връзка в НЧУ е прекъсната.

Следователно трябва да се провери ходът на звуковата бобина в магнитния процеп, да се провери дали транзисторите са поставени правилно и надеждни ли са контактите в цоклите, да се установи дали намотките на трансформаторите не са прекъснати, да се провери веригата на обратната връзка. Ако няма надежден контакт в цокъла на транзистора, изводите му трябва да се почистят добре, да се отрежат до необходимата дължина и да се огънат във вид на синусоида с „дължина“ приблизително 6mm и „амплитуда“ около 0,5mm.

Д. Приемането се съпровожда с пукане, гъргорене, свистене или бучене

Причината за пукането може да бъде повреден транзистор, лош контакт (напр. във вълновия превключвател) или лоша спойка. Най-добрите начини за търсенето на тази повреда са методите 5 и 6, т. е. проверката на отделните вериги, елементите на схемата и стъпалата, замяната на радиочастите, които се подозират, че са неизправни.

Предположението, че „че източник на пукането“ е вълновият превключвател, може да се потвърди чрез докосване до него по време на работа на приемника. Ако пукането се появява или се засилва, е очевидно, че източник на пукането е вълновият превключвател.

Гъргоренето най-често възниква в резултат на увеличаване на вътрешното съпротивление на източника за захранване, стареене на кондензаторите във филтрите на захранването и в развързващите вериги, повреди във високоговорителя и лабилно монтираните по корпуса детайли. Затова причините за гъргоренето се търсят с помощта на метода за проверка на отделните детайли (високоговорителя, източника за захранване и кондензаторите) и метода на външен оглед на детайлите по корпуса.

Свистенето, възникващо при настройката на приемника на която и да е радиостанция, обикновено е признак за лоша настройка на МЧУ, филтъра-запушалка за междинната честота и входното устройство. Понякога свистенето се предизвиква от неправилия избор на капацитетите на неутрализиращите кондензатори в стъпалата на МЧУ или от прекалено големия коефициент на усилване на МЧУ¹. В този случай МЧУ се възбужда и приемникът работи с непрекъснато свистене. За отстраняване на свистенето понякога се налага подбиране на капацитета на кондензатора във веригата на връзката на хетеродинния кръг с емитера на транзистора.

Следователно при свистене повредата обикновено се търси в МЧУ, в преобразувателя и във входното устройство.

При приемането на късовълнови радиостанции възпроизвеждането на музика и говор често се съпровожда от бучене. Причината за това явление е несъвършената конструкция на блока на променливите кондензатори или лошото му закрепване. Това може да се докаже с прост опит. Ако при докосване с ръка до корпуса на променливите кондензатори буче-

¹ Намаляването на коефициента на усилване на МЧУ може да бъде постигнато, като в схемата се монтират транзистори с малък коефициент на усилване, чрез промяна на режимите на работа на триодите или чрез шунтиране на трептящите кръгове с резистори.

мето изчезне, то причината за това бучене е неудачната конструкция на кондензаторите или лошото им закрепване към корпуса или шасито на приемника. Блокът на кондензаторите трябва да се закрепва към шасито с помощта на амортизьори и да има еластична връзка със скалния механизъм (ако възможност за такава връзка е предвидена в конструкцията на блока).

В приемниците „Спидола“ и „ВЭФ-12“ може да бъде предизвикан микрофонен ефект¹ от недостатъчно здраво закрепване на радиочастите (кондензаторите) в барабанныя превключвател на вълновите обхвати и на контактния гребен.

В приемника „Спидола“ има още едно явление — при прекалено увеличаване на силата на звука приемането на станциите от дълговълновия обхват се съпровожда с бучене и пукане. При намаляване на силата на звука бученето и пукането изчезват. Този дефект е предизвикан от късо съединение между навивките на звуковата бобина и магнитната система на високоговорителя. Това се проверява лесно с омметър. Последният се включва към изводите на високоговорителя и стрелката на уреда се отклонява на някакъв ъгъл в зависимост от съпротивлението на звуковата бобина. Ако при натискането на мембраната показанията на уреда се изменят със скок, звуковата бобина се съединява с магнитната система. При тази проверка често пъти не е необходимо да се отпоаяват изводите на високоговорителя и да се използва омметър.

При появяването на бучене и пукане е достатъчно да се натисне мембраната с пръст и да се чуе предаването. Ако възбуждането и пукането изчезнат и възпроизвеждането на звука стане нормално, то причината за тази повреда е триенето на звуковата бобина. Този високоговорител трябва да се ремонтира или да се смени.

3.6. РЕД НА РАЗГЛОБЯВАНЕ И СГЛОБЯВАНЕ НА ТРАНЗИСТОРНИТЕ ПРИЕМНИЦИ

За оглеждане на монтажа, проверяване на режимите на работа на транзисторите и за провеждане на изпитванията е необходимо да има достъп до двете страни на печатната платка. За тази цел е необходимо приемникът да се разглоби частично. Редът на разглобяването на най-разпространените транзисторни приемници е изложен накратко по-долу.

¹ Микрофонен ефект се нарича изменението на анодния ток на електронната лампа при въздействието на механическите трептения върху нея. Подобно явление има и в транзисторните приемници, но се предизвиква не от вибрациите на електродите на транзисторите, а от вибрациите на други детайли, например пластините на променливите кондензатори.

Разглобяване на приемника „Альпинист“

1. Отвиват се двата винта и се маха предната стена на кутията на приемника.

2) Отпооява се проводникът от буксата за външната антена.

3. Отвиват се петте винта и се изважда платката на приемника.

При поставянето на платката обратно в приемника може да се повреди стрелката, затова сглобяването трябва да се извършва внимателно.

Разглобяване на приемника „ВЭФ-12“

1. Отвиват се петте винта, с които е закрепена задната стена и капачката на касетката на захранване и се свалят.

2. Отвиват се стопорните винтове и се свалят всичките копчета за управление.

3. Сваля се капачето на върха на телескопичната антена и с леко натискане антената се вкарва в приемника.

4. Отвиват се четирите винта (трите са в ъглите на шасито, а четвъртият — в касетата на захранването). Винтовете се изваждат с пинцет.

5. Шасито се повдига така, че разположената отдясно захранваща част да се намира по-високо от лявата му половина, след което шасито се изважда.

6. Отвиват се трите винта, с които е закрепена печатната платка и последната се обръща на 90° към външната страна.

Разглобяване на приемника „Меридиан“

1. Отвиват се стопорните винтове и се махат копчетата за настройка и за регулиране на силата и тембра на звука.

2. Приемникът се поставя върху маса с лицевата страна надолу, изваждат се капачето на захранващата част и двете батерии заедно с контактната плочка.

3. Отвиват се четирите винта, закрепващи капака, и се маха последният.

4. Отвиват се двата винта и се маха капакът на захранващата част.

5. Отпоояват се двата извода от вълновия превключвател, водещи към буксата на външната и телескопичната антена.

6. Отвиват се винтът и стойката, закрепващи конзолката на телескопичната антена.

7. Конзолката с телескопичната антена се тегли нагоре и след отвиване на винта, закрепващ антената, последната се изважда от приемника.

8. Отвиват се трите стойки и двата винта и се изважда шасито с елементите върху него.

Разглобяване на приемника „Рига-102“

1. Отвиват се двата пломбирани винта М4 на задната стена на радиограмофона.

2. Разединяват се: антената, УКВ, високоговорителят и грамофонът.

3. Отвиват се трите винта М3 на дъното на кутията на приемника, закрепващи долната декоративна профилна лайстна. Последната покрива долната част на скалата на приемника.

4. Отвиват се четирите винта М4, закрепващи шасито в дъното на кутията.

5. Шасито се изважда от кутията напред и се махат страничните пластмасови накладки, които са надянати на скалата с две плоски пружини.

6. За получаване на достъп към печатната платка КСДВ-М4 е необходимо да се махнат:

а) фалшпанелата на вълновия превключвател (двата винта М4);

б) всички командни копчета;

в) скалата на приемника (към шасито е закрепена с два винта М4);

г) скалният отражател (двата винта М4).

7. За получаване на достъп към печатната платка на НЧУ е необходимо да се отбие един винт М4 (между радиаторите на транзисторите П213Б) и да се извади платката от контактното гнездо.

При връщането на платката на НЧУ обратно трябва да се обърне внимание на правилното поставяне на изолиращите подложки под винта М4, тъй като този винт може да направи късо съединение между радиаторите на транзисторите и шасито на приемника. Това може да повреди не само НЧУ, но в някои случаи и захранващия блок.

Разглобяване на приемника „Рига-103“

1. Отвиват се винтовете на задната стена на приемника, закрепващи шасито към кутията. Шасито се изтегля внимателно от кутията.

2. Отвиват се буксите и задната стена се отделя от шасито.

Разглобяване на приемника „Селга“

1. Маха се задният капак на приемника, като се отвива закрепващият го винт.

2. Отпооява се изводът на кондензатора от буксата за външната антена.

3. Отвиват се двата винта, закрепващи печатната платка.
4. Отвива се стойката — винт, закрепващ печатната платка и служещ като гайка за закрепването на задния капак на приемника.

5. Изважда се печатната платка.

Разглобяване на приемника „Сигнал“

1. Отваря се капакът на захранващата част и се изваждат батериите.

2. Отвиват се винтовете, закрепващи капака на приемника към кутията, и се маха капакът.

3. Печатната платка при необходимост се изважда от кутията. За тази цел отвореният приемник се слага с лицевата страна надолу, приповдига се капакът и със специална отвертка се отвива буксата за слушалката.

4. Отвиват се двата винта и стойката, закрепващи печатната платка към кутията.

5. Платката се изважда внимателно.

Разглобяване на приемника „Сокол“

1. Отвиват се два винта и се маха задният капак.

2. Отпооява се кондензаторът от буксата за външната антена.

3. Отвиват се двата винта, закрепващи платката към корпуса на приемника.

4. Печатната платка се изважда от жлебовете на корпуса на приемника.

Разглобяване на приемника „Соната“

1. Сваля се копчето на тонрегулатора.

2. Сваля се капакът на захранващата част, като се отвиват двата винта, с които е закрепен.

3. Изваждат се батериите.

4. Отвиват се два винта и се сваля капакът на приемника.

5. Сваля се копчето на вълновия превключвател, като се отбие стопорният винт.

6. Изважда се плочката с буксите.

7. Изважда се платката, като се отвият петте винта, закрепващи я към кутията.

Разглобяване на приемника „Спидола“

1. Отвиват се двата винта и се маха задната стена.

2. Сваля се калпачето на върха на телескопичната антена и антената се вкарва в приемника.

3. Винтът, закрепващ копчето на вълновия превключвател, се отвива един-два оборота и копчето се сваля.

4. Отпоява се проводникът от буксата за външната антена и от екраниращото фолио.

5. Отвиват се четирите винта (в ъглите на шасито), закрепващи шасито на приемника към кутията.

6. Шасито се изважда.

7. Отвиват се двата винта, с които се закрепва печатната платка.

3.7. ПОВРЕДИ В ТРАНЗИСТОРНИТЕ ПРИЕМНИЦИ И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ

В този раздел са дадени таблици за характерните повреди на някои фабрични приемници, методите за проверка и настройка на техните блокове, режимите на работа на транзисторите и основните данни за навивките на бобините. Всяка таблица се състои от три колонки.

В първата (отляво) са дадени признаците на повредите, във втората — възможните им причини и в третата — препоръки за провеждането на най-елементарни измервания и изпитвания, имащи за цел да се установи и да се отстрани причината на повредата.

1. ПРЕНОСИМ РАДИОПРИЕМНИК „АЛПИНИСТ“

Принципната схема на приемника е показана на фиг. 3.4. Най-честите причини за повредите на апарата са:

пробивите на кондензаторите C_{15} , $C_{17} \div C_{21}$, C_{23} , $C_{25} \div C_{27}$, $C_{29} \div C_{31}$ и $C_{33} \div C_{36}$;

намаляването на капацитета или прекъсването на външната верига на кондензаторите C_{16} , C_{26} , C_{28} , C_{34} , C_{37} ;

лошите спойки на кондензаторите C_5 , C_6 , C_8 , C_{17} , C_{20} , C_{21} , C_{29} ; късите съединения на изводите на кондензаторите C_2 , C_3 , C_4 (КПЕ) и C_{11} ;

прекъсването на кръговите бобини L_1 , L_2 , L_8 и др.;


прекъсванията във фолийната картина на печатната платка;

отсъствието на контакт във вълновия превключвател, в ключа за захранване и в контактните пружини в отделението за батериите;

пробивите на електронно-дупчестите преходи в транзисторите и диода D_1 ;

намаляването на коефициента на усилване на транзисторите ПП2 и ПП3;

късото съединение между първичната и вторичната намотка на трансформатора Tr_1 или между намотките и магнитопровода.

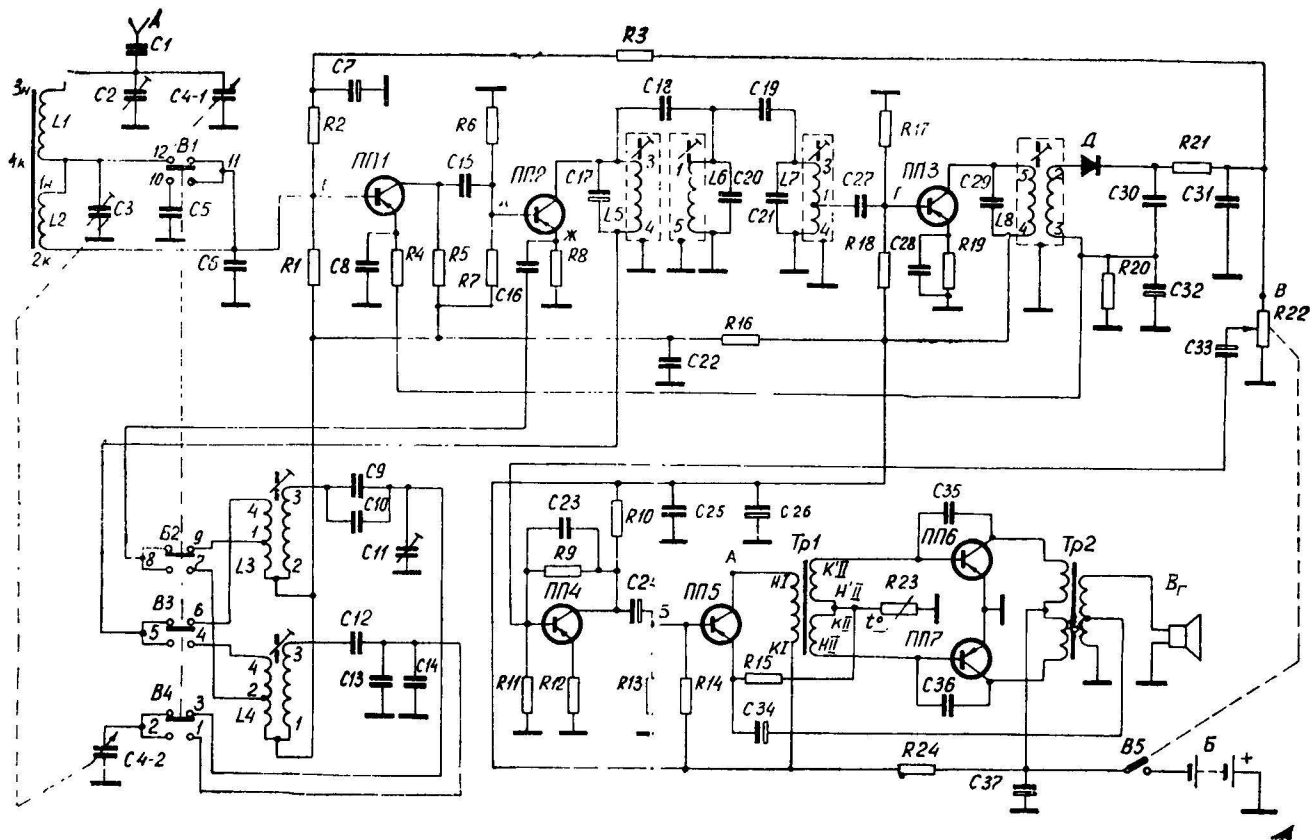

Фиг. 3.4. Принципна схема преносимия приемник „Альпинист“

Приемникът се захранва от две батерии тип КБС-Л-0,5, свързани последователно с общо напрежение $8,8 \div 9,0V$.

Токът на покой е $7 \div 6mA$.

Консумираният ток при номинална мощност (150mW) е не повече от 40 mA.

Преди започването на ремонта трябва да се провери източникът за захранване. Ако напрежението на батерията в готово състояние не е по-малко от 8,8 V, тогава е целесъобразно да се огледат печатната платка, монтажът и да се отстранят забелязаните къси съединения в изводите на радиочастите.

След това трябва да се измерят постоянните напрежения на електродите на транзисторите¹ и да се сравнят измерените стойности със стойностите, посочени в табл. 3.1. При сравняването на резултатите от измерванията с дадените в таблицата трябва да се има пред вид, че те могат да се различават помежду си с $\pm 10 \div \pm 15\%$. Тези отклонения не са признак на неизправност, тъй като постоянните напрежения на електродите на полупроводниковите триоди зависят от съпротивленията на резисторите и от топлинните токове на транзисторите, монтирани в приемника.

Таблица 3.1

Постоянни напрежения на електродите на транзисторите в приемник „Альпинист“

Електроди на транзистора	Транзистори						
	ПП1	ПП2	ПП3	ПП4	ПП5	ПП6	ПП7
	Напрежения на електродите, V						
Емитер	0,4	1,6	0,9	0,1	1,8	0	0
База	0,6	1,4	1,1	0,15	2,0	0,15	0,15
Колектор	7,5	7,5	7,8	$3 \div 4,8$	$7 \div 8,6$	8,8	8,8

Ако при проверката на полупроводниковите триоди се установи, че е необходимо да се сменят един или два от тях, то транзисторите трябва да се избират с коефициент B , и да се имат пред вид следните препоръки:

1) топлинните колекторни токове на транзисторите да бъдат не по-големи от $4 \mu A$;

2) транзисторите за крайното стъпало трябва да имат приблизително еднакви коефициенти на усилване и да осигуряват на изхода на приемника сигнал 0,98 V със синусодална форма

¹ При измерването на постоянните напрежения на електродите волтметърът се включва между електрода и „плюсовия“ проводник на приемника.

при подаване на синусоидално напрежение 100mV с честота 1000 Hz на базата на транзистора ПП5 (през кондензатор 5 μ F).


Ако режимите на работа на транзисторите отговарят на

Т а б л и ц а 3.2


Повреди във веригите на захранването и високоговорителя на приемник „Альпинист“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1. От високоговорителя не се чува нищо (даже и шум)	1. Веригата на захранване е прекъсната	Веригата се проверява с омметър
	2. В ключа за захранване на приемника няма контакт	Изводите на ключа се дават накъсо с пинцет. Ако се появи шум във високоговорителя, трябва да се поправи ключът за захранване
	3. Звуковата бобина на високоговорителя е прекъсната	Съпротивлението на бобината на високоговорителя се измерва с омметър. Ако високоговорителят е електродинамичен тип 0,5-ГД-12, то съпротивлението на свързаните паралелно звукова бобина и вторична намотка на трансформатора трябва да бъде в границите $0,6 \pm 0,55\Omega$. Ако високоговорителят е тип 0,5-ГД-10, съпротивлението е $0,52 \pm 0,48\Omega$. Допълнителен признак за изправността на бобината е лукането, което се чува във високоговорителя в момента на свързването на омметъра към него
	4. Между контактите пружини в отделието за батерии няма връзка	Пружините се разтягат. Измерва се напрежението върху кондензатора С37, което е равно на напрежението на източника за захранване при включване на приемника
	5. Между батериите КБС-Л 0,5 няма контакт	Измерва се напрежението на източника за захранване. Ако показанието на волтметъра е нула, се осигурява контакт между батериите


нормите, но въпреки това няма приемане на радиостанции, трябва да се открие в кое стъпало на приемника е повредата. За целта с отвертка или друг метален предмет се докосва ба-

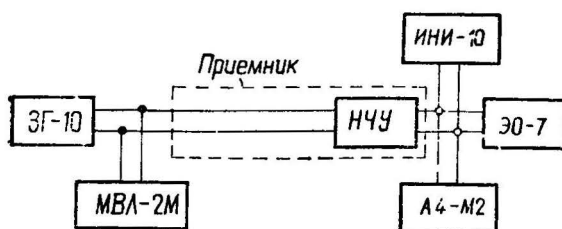

Фиг. 3.5. Схема на включване на измерителни уреди при проверка на НЧУ на приемника

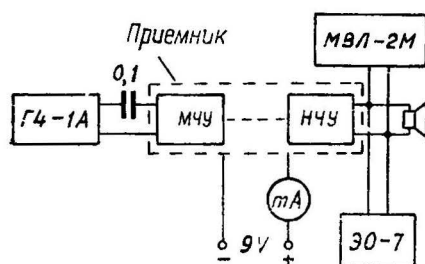

Фиг. 3.6. Схема на включване на измерителни уреди при настройка на МЧУ на приемника

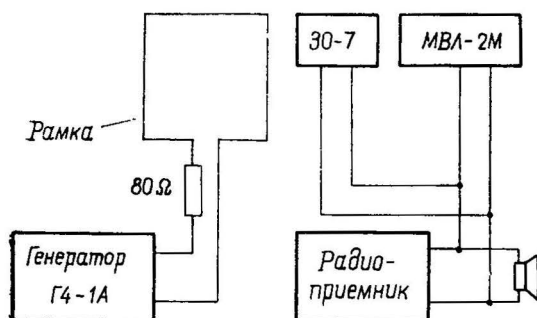

Фиг. 3.7. Схема на включване на измерителни уреди при настройка на високочестотния тракт на приемника, при измерване на чувствителността и при проверка на избирателността на приемника

зата на всеки транзистор. Ако проверяването стъпало е изправно, от високоговорителя се чува пукане. Ако повредата не бъде открита и по този метод, трябва да се провери всяко стъпало със съответната измерителна апаратура, като проверката започне от крайното стъпало.

Схеми за включване на измерителни уреди към приемника при проверката на НЧУ и МЧУ, а също така и на целия приемник са показани на фиг. 3.5, 3.6 и 3.7.

За измерването на изхода може да се включва не само лампов волтметър, но и уредите ТТ-3, ТЛ-4 или някой друг подобен, с помощта на който може да се измери променливо напрежение до един волт.

Т а б л и ц а 3.3

Повреди в нискочестотния усилвател на приемника „Альпинист“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Приемникът не работи, от високоговорителя не се чува даже собственият шум	Транзисторът ПП4 или ПП5 е пробит	Напреженията на електродите на транзисторите ПП4 и ПП5 се измерват и се сравняват със стойностите, посочени в табл. 3.1
	2. Между първичната намотка на трансформатора Tr_1 и магнитопровода има късо съединение	С омметър се проверява дали има връзка между първичната намотка на трансформатора и магнитопровода. Ако няма омметър, измерват се напреженията на електродите на транзистора ПП5. Ако и трите напрежения са равни на нула, сменя се или се пренавива трансформаторът Tr_1 .
	3. Между първичната и вторичната намотка на трансформатора Tr_1 има късо съединение	Приемникът се изключва и се измерва съпротивлението между намотките. Ако то е малко, се сменя или се пренавива трансформаторът Tr_1 . Ако няма омметър, се измерва токът, консумиран от приемника, и напреженията на колекторите на транзисторите ПП5, ПП6 и ПП7. Ако токът е $350 \div 450$ mA, а напреженията на колекторите $U_{C_{ПП5}} = 1,0 \div 1,5$ V и $U_{C_{ПП6}} = U_{C_{ПП7}} = 2 \div 3$ V, то може да се смята, че има късо съединение между намотките на трансформатора. Допълнителен признак за късо съединение между намотките е силното нагряване на корпусите на транзисторите ПП6 и ПП7.

1	2	3
	4. Пробит е електролитният кондензатор C_{26} или филмовият C_{25}	<p>Приемникът се включва и се измерва напрежението върху един от кондензаторите. Ако кондензаторът C_{26} (или C_{25}) не е пробит, то напрежението върху него е $7,8 \div 8,0$ V. Ако един от кондензаторите е пробит, напрежението върху него е равно на нула.</p> <p>При пробив на кондензатора се увеличава консумацията на приемника до $40 \div 50$ mA.</p>
2. Приемникът работи, но говорът и музиката се възпроизвеждат слабо и големи смущения	<p>1. Кондензаторът C_{35} или C_{36} е пробит</p> <p>2. Кондензаторът C_{31} е пробит</p> <p>Кондензаторът C_{23} е пробит</p>	<p>Измерва се консумацията на приемника. Ако токът е увеличен до $300 \div 400$ mA, то кондензаторът C_{35} или C_{36} е пробит.</p> <p>Ако няма амперметър (за $0,5 \div 1,0$ A) проверява се напрежението върху кондензаторите с волтметър. При пробив на един от кондензаторите волтметърът показва напрежение, близко до нулата. Ако кондензаторите C_{35} и C_{36} са редовни, напрежението върху тях е $8,6 \div 8,8$ V.</p> <p>Измерва се консумацията на приемника и напрежението на колектора на транзистора ПП5.</p> <p>При пробив на кондензатора C_{31} токът е $15 \div 17$ mA, а напрежението на колектора — $5 \div 5,5$ V.</p> <p>Напрежение върху пробития кондензатор няма, а върху редовния е $1,8 \div 2,0$ V</p> <p>Измерва се напрежението върху кондензатора C_{23} (ПМ-1-510). Ако той е пробит, напрежението върху него е $2,8 \div 3,1$ V.</p> <p>Признак за пробив на кондензатора C_{23} е и намаляването на напрежението на колектора на транзистора ПП4 до $0,3 \div 0,5$ V</p>
3. Приемникът работи, но се чува слабо (поради намаляване на чувствителността на приемника)	1. Кондензаторът C_{25} е пробит	<p>Измерва се напрежението върху кондензатора C_{25}. Ако той е редовен, волтметърът ще покаже $2,5 \div 3,0$ V. Ако кондензаторът е пробит, консумацията на приемника нараства до $20 \div 25$ mA, а напрежението на колектора на транзистора ПП4 и на базата на транзистора ПП5 е $3,2 \div 3,5$ V</p>

Продължение на табл. 3.3

1	2	3
	2. Кондензаторът C_{33} е пробит	Измерва се напрежението върху кондензатора C_{33} . Ако кондензаторът е редовен и регулаторът на силата на звука е поставен на минималната сила, волтметърът ще покаже $0,15 \div 0,20V$. Ако кондензаторът C_{33} е пробит, напрежението върху него е равно на нула
	3. Капацитетът на кондензатора C_{31} е намалял (т.е. има вътрешно прекъсване на едни от изводите на кондензатора) или веригата на този кондензатор е прекъсната (например при лоша спойка на извода)	Проверява се качеството на спойките на изводите на кондензатора C_{31} . Паралелно на кондензатора C_{31} се включва друг редовен кондензатор със същия капацитет
4. НЧУ е склонен към само-възбуждане	1. Капацитетът на кондензатора C_{26} е намалял или веригата на този кондензатор е прекъсната	Проверява се качеството на спойките на изводите на този кондензатор. Включва се паралелно на кондензатора C_{26} друг редовен кондензатор със същия капацитет ($10 \mu F$). Ако след включването на кондензатора усилвателят работи устойчиво, кондензаторът C_{26} се подменя
	2. Капацитетът на кондензатора C_{25} е намалял или външната верига на този кондензатор е прекъсната	Проверява се качеството на спойките на изводите на кондензатора C_{25} . Паралелно на кондензатора C_{25} се включва друг редовен кондензатор със същия капацитет. Ако след включването на кондензатора усилвателят работи устойчиво, кондензаторът C_{25} се подменя
	3. Батерията е разредена	Измерва се напрежението на батерията в натоварено състояние
5. Звукът има „металически“ тембър	1. Изводите на кондензатора C_{35} (или C_{36}) са запонени лошо	Изводите на кондензаторите се запояват с поялник
	2. Регулаторът на силата на звука (резисторът R_{32}) е повреден	Поправя се регулаторът на силата на звука

Таблица 3. 4

Повреди в междинночестотния усилвател на приемника „Альпинист“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Приемникът не работи	1. Кондензаторът C_{30} (или C_{31}) е пробит	Измерват се съпротивленията на кондензаторите, без те да се отпоаяват. Ако кондензаторът е пробит, омметърът показва нула
	2. Диодът D е пробит	Отпоаява се един от изводите на диода и се свързва волтметърът към диода така, че положителният полюс на уреда да бъде на катода на диода. Ако измереното по този начин обратно съпротивление на диода е по-малко от $100k\Omega$, диодът се подменя
	3. Вторичната намотка на м.ч. трансформатор е прекъсната	Измерва се съпротивлението на намотката (изводите 2, 3), без да се отпоаяват изводите ѝ. Ако измереното съпротивление е няколко килоома, то намотката е прекъсната, тъй като съпротивлението ѝ за постоянен ток трябва да бъде $2,3 \div 2,5\Omega$
	4. Кондензаторът C_{29} е пробит	Отпоаява се един от изводите на кондензатора C_{29} и се измерва съпротивлението му
	5. Част от навивките на намотката L_3 е дадена накъсо	Измерва се съпротивлението на намотката. Ако омметърът показва $0,9 \div 1,0\Omega$, то намотката е редовна
	6. Кондензаторът C_{17} , C_{20} или C_{21} е пробит	Омметърът се свързва последователно към всеки кондензатор. Ако уредът показва приблизително един ом, то кондензаторът е редовен. Ако измереното съпротивление е нула, кондензаторът се заменя
	7. Кондензаторът C_{27} е пробит	Измерва се напрежението на базата на транзистора ППЗ. Ако то е нула, кондензаторът е пробит
	8. Кондензаторът C_{18} е пробит	Измерва се напрежението на колектора на транзистора ПП2. Ако то е нула, кондензаторът е пробит
2. Приемникът работи, но чувствителността му	1. Няма контакт на мястото на спойката на един	Паралелно на всеки от кондензаторите (последователно един след друг) се включва друг редовен кондензатор с

Продължение на таблица 3.4

1	2	3
е по-ниска от номиналната	от изводите на кондензатора C_{17} , C_{20} , C_{21} или C_{29}	приблизително същия капацитет. Ако чувствителността се увеличи, запояват се добре изводите на проверявания кондензатор. Ако това не помогне, кондензаторът се заменя
	2. Лоша спойка на кондензатора C_{28}	Проверява се качеството на спойката на изводите на кондензатора C_{28} , като се включва към него редовен кондензатор с капацитет, равен приблизително на 0,047 μF
3. Приемникът работи, но приемането се съпро- вожда от съскане	1. Изводите на кондензатора C_{19} са далени на- късо	Отстранява се късото съединение на изводите
	2. Кондензаторът C_{19} е пробит	Измерва се съпротивлението на кондензатора C_{19} , без да се отпоаяват изво- дите му. Ако кондензаторът е редовен, ометърът показва 2Ω , ако е пробит— нула
4. Приемникът има ниска чув- ствителност по- ради намаляване на коефициента на усиляване на МЧУ	1. Коефициентът на усиляване на транзистора ПП2 или ПП3 е малък	Проверява се режимът на работа на транзисторите ПП2 и ПП3. Ако напре- женията на електродите на тези тран- зистори се различават от дадените в таблица 3.1, измерват се съпротивле- нията на резисторите R_6 , R_7 , R_8 , R_{17} , R_{18} , R_{19} . Поставят се транзистори (ПП2 и ПП3) с препоръчани коефициенти на усиляване
	2. Спйката на изводите на кон- дензатора C_8 е лоша	Проверява се качеството на спйката, като се включва към кондензатора C_8 друг редовен кондензатор с капацитет приблизително 0,047 μF
	3. Късо съедине- ние между изво- дите на конде- затора C_2 или C_3	Проверява се с ометър дали няма късо съединение между пластините на кондензатора C_2 или C_3

Таблица 3.5

Повреди в хетеродина и входното устройство на приемника „Альпинист“

Признаци на по- вреди	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Приемникът не работи на средни вълни	1. Бобината на хетеродина за средни вълни е	Бобината L_3 се проверява с ометър. Съпротивлението ѝ трябва да бъде 2,8÷3,3 Ω , а съпротивлението на боби-

1	2	3
	прекъсната	ната за връзка (изводите 2, 3) — $0,85 \pm \div 0,9 \Omega$
	2. Късо съединение между проводниците, които образуват „пластини“ на донастройващия кондензатор C_{11} тип „мустак“	Проверява се с омметър дали няма късо съединение между „пластините“ на кондензатора C_{11}
	3. Във вълновия превключвател няма контакт	Проверява се надеждността на контакта между точките 8, 2; 5, 6; 2, 3 на вълновия превключвател (вж. фиг. 3.10).
	4. Фолиото, свързващо хетеродинния кръг с вълновия превключвател, е прекъснато	Проверява се връзката на бобината L_3 с точките 9 и 6 на вълновия превключвател
	5. Изводът на кондензатора C_{16} е прекъснат (вътрешно)	Паралелно на кондензатора C_{16} се включва редовен кондензатор с капацитет, равен приблизително на $0,033 \mu F$. Ако след това приемникът започне да работи в СВ обхват, се запояват добре изводите на кондензатора C_{16} или последният се сменя
	6. Между пластините на променливия кондензатор няма късо съединение	Завърта се копчето за настройка, като се слуша възпроизвеждането от високоговорителя. Ако при някои положения на ротора на променливия кондензатор периодически се появява пръщ не и изчезват сигналите на приеманите станции, то има късо съединение между пластините на променливия кондензатор
2. Приемникът не работи в ДВ обхват	1. В кръга на хетеродина за ДВ има късо съединение	Измерва се съпротивлението на бобината L_4 , което трябва да бъде $9 \div 11 \Omega$. Ако омметърът показва по-малко съпротивление, трябва да се провери дали има късо съединение между навивките на бобината. Съпротивлението на бобината за връзка (изводите 1, 3) трябва да бъде $0,9 \div 1,0 \Omega$.
	2. Късо съединение между проводниците, които	Проверява се с омметър дали има късо съединение между „пластините“ на кондензатора C_{14}

1	2	3
	<p>образуват „пластините“ на донастройващия кондензатор C_{14} тип „мустак“</p> <p>3. Във вълновия превключвател няма контакт</p> <p>4. Прекъсване на фолиото, свързващо хетеродинания кръг за ДВ с вълновия превключвател</p> <p>5. Веригата на кондензатора C_{16} е прекъсната</p> <p>6. Между пластините на променливия кондензатор има късо съединение</p>	<p>Вълновият превключвател се преглежда внимателно, като се обръща особено внимание на качеството на контактите между точките 8, 7; 5, 4; 2, 1 (фиг. 3.4)</p> <p>С омметър се проверява надеждността на връзката между бобината L_1 и точките 7 и 4 на вълновия превключвател</p> <p>Паралелно на кондензатора C_{16} се включва друг редовен кондензатор с капацитет около 0,033 μF. Ако след това приемникът започне да работи в ДВ обхват, изводите на кондензатора C_{16} се запояват добре или кондензаторът се заменя</p> <p>Копчето за настройка се върти, като се слуша възпроизвеждането от високоговорителя. Ако при някои положения на ротора на променливия кондензатор се появява пръщение и изчезват сигналите на някои станции в ДВ обхват, то променливият кондензатор трябва да се поправи или да се замени с друг редовен</p>
3. Входното устройство за СВ обхват не се настройва	<p>1. Бобината L_1 е прекъсната</p> <p>2. Изводите на кондензатора C_6 са запоени лошо</p> <p>3. Лош контакт във вълновия превключвател</p> <p>4. Късо съединение между проводници, които</p>	<p>Измерва се съпротивлението на антенната бобина за СВ (L_1), което трябва да бъде $1,4 \div 1,5 \Omega$.</p> <p>Между общата точка на резисторите R_1, R_2 и „плюсовия“ проводник на приемника се включва редовен кондензатор с капацитет 750 pF. Ако след това входното устройство се настройва на СВ, запоява се кондензаторът C_6 добре или се заменя, ако запояването не дава положителен резултат</p> <p>Преглежда се качеството на контактите между точките 11, 12 на вълновия превключвател (фиг. 3.4)</p> <p>Проверява се с омметър има ли късо съединение между „пластините“ на кондензатора C_2</p>

1	2	3
4. Входното устройство за ДВ обхват не се настроява	образуват „пластините“ на донаторния кондензатор C_2 тип „мустак“	
	1. Бобината L_2 е прекъсната	Измерва се съпротивлението на антенната бобина за ДВ (L_2). Съпротивлението на редовната бобина трябва да бъде $12 \div 13 \Omega$
	2. Лоша спойка на изводите на кондензатора C_3	Между точката 10 на вълновия превключвател и „плюсовия“ проводник на приемника се включва редовен кондензатор с капацитет 1000 pF. Ако след това входното устройство се настроява на дълги вълни, се запояват добре изводите на кондензатора C_3 или той се заменя
	3. Отсъствава контакт във вълновия превключвател	Проверява се качеството на контактите между точките 10, 11 (фиг. 3.4) на вълновия превключвател
	4. Късо съединение между проводниците, които образуват „пластините“ на донаторния кондензатор C_3 тип „мустак“	Проверява се с омметър дали има късо съединение между „пластините“ на кондензатора C_3

Таблица 3.6

Данни за намотките и електрическите параметри на бобините и трансформаторите на радиоприемника „Альпинист“

Наименование на бобините и означение на схемата	Означение на изводите	Тип проводник	Количество на намотките	Индуктивност, μH	Съпротивление
1	2	3	4	5	6
Антенна СВ (L_1)	3н, 4кЛЭШО	10×0,07	93	400	1,5
„ДВ“ (L_2)	1н, 2кПЭЛШО	0,12	240	3500	12,0
Хетеродинни СВ (L_3)	2,3	ПЭВ-2-0,06	150	152	4,0
	2,4	ПЭЛШО-0,1	10 (извод от 6-та навивка)	—	0,8
Хетеродинни ДВ (L_4)	1,3	ПЭВ-2-5×0,06	339	850	10,0
	1,4	ПЭЛШО-0,1	12 (извод от 5-та навивка)	—	0,8

1	2	3	4	5	6
Кръгова бобина на ФСС-1 (L_3)	3,4	ПЭВ-2-5×0,06	60	78	1,2
Кръгова бобина на ФСС-2 (L_6)	1,2	ПЭВ-2-5×0,06	60	78	1,2
Кръгова бобина на ФСС-3 (L_7)	3,4	ПЭВ-2-5×0,06	60 (извод от 50-та навивка)	78	1,2
Кръгова бобина на м. ч. усилвател (L_8, L_9)	1,4	ППВ-2-5×0,06	60	78	1,2
Съгласуващ трансформатор (Tr_1)	2,3 Н1, К1 НII, КII	ПЭВ-2-0,1 ПЭВ-2-0,1 ПЭВ-2-0,1	75 2200	— 4,8H	2,5 180,0
Изходен трансформатор (Tr_2)	К1, Н1 НII, КII	ПЭВ-2-0,1 ПЭВ-2-0,12 ПЭВ-2-0,38	2×260 2×405 100 (извод от 90-та нав.)	225μH 680 „ 2,3.	40,0 40,0 0,6

*Проверка на нискочестотния усилвател
на приемник „Альпинист“*

Към изхода на НЧУ се включват измерителни уреди, както е показано на фиг. 3.5 — клирфакторметър (измерител на нелинейните изкривявания ИНИ-10, ИНИ-11, ИНИ-12 или друг), електронен осцилоскоп (ЭО-7 или друг подобен) и лампов волтметър (А4-М2). На колектора на транзистора ПП5 се подава напрежение $1,3 \div 2,0$ V с честота 1000 Hz (напрежението от тонгенератора се подава през кондензатор с капацитет $5 \mu F$). Ако крайното стъпало на НЧУ работи нормално, изходното напрежение, т. е. напрежението върху звуковата бобина на високоговорителя, има синусоидална форма и е 0,98 V, което съответствува на номинална изходна мощност 150 mW.

След това се подава напрежение с честота 1000 Hz на базата на транзистора ПП5 и се регулира напрежението от тонгенератора така, че да се получи на изхода на усилвателя напрежение 0,98 V.

Ако изходното стъпало е редовно, сигналът на базата на транзистора ПП5 трябва да бъде $150 \div 140$ mV.

Ако е нужно да се подаде по-голямо напрежение на базата на транзистора ПП5, за да се получи номинална мощност на изхода на НЧУ (150 mW), то транзисторът ПП5 трябва да се замени с друг с по-голям коефициент на усиление.

Най-накрая напрежението от тонгенератора се подава между общата точка на резисторите R_{21} , R_{22} и „плюсовия“ проводник на приемника, като регулаторът на силата на звука (резисторът R_{22}) се поставя на максимална сила. Ако НЧУ е редовен, то за получаване на изходно напрежение 0,98 V на резистора R_{22} трябва да се подаде променливо напрежение 10 mV.

Провереният и настроеният МЧУ на приемника „Альпинист“ трябва да отговаря на следните изисквания:

- 1) чувствителност (при напрежение на изхода 0,98 V) — не повече от 10 mV
- 2) възпроизвеждана честотна лента — $250 \div 7000$ Hz
- 3) коефициент на нелинейните изкривявания — 7%
- 4) ток на покой — не повече от 8 mA
- 5) да няма стъпалообразни изкривявания¹.

Настройка на МЧУ на приемника „Альпинист“

Настройката на МЧУ на приемника се извършва с цел да се получат зададените коефициент на усилване и избирателност и да се осигури стабилна работа на усилвателя.

Настройката се извършва по следния начин.

Към приемника се включват уредите по схема от фиг. 3.6. Вълновият превключвател на приемника се поставя в положение „СВ“, регулаторът на силата — на максимум. Приемникът се настройва на най-дългата вълна от СВ обхват, т. е. роторните пластини на променливия кондензатор влизат изцяло между статорните.

От сигналгенератора Г4-1А (през кондензатор с капацитет $0,05 \mu F$) се подава модулиран сигнал $1 \div 2$ mV с честота 465 kHz (с дълбочина на модулацията 30%) на базата² на транзистора



Фиг. 3.8. Изкривявания тип „стъпало“

ППЗ. Кръгът L_{κ} , C_{20} се настройва по максимума на напрежението на изхода на приемника. След това се пров

ерсрява чувствителността на настроеното м.ч. стъпало. За целта се намалява напрежението на базата на транзистора ППЗ до $0,5 \div 0,6$ mV. Ако показанието на волтметъра на изхода на приемника е равно или е повече от 180 mV, се преминава към настройката на първото стъпало на м.ч. усилвател. Ако изходното напрежение е по-малко от 180 mV, се сменя транзисторът ППЗ с друг с по-голям коефициент на усилване и се нагласява режимът на работа на транзистора.

За настройката на първото стъпало на МЧУ се подава сигнал от сигналгенератора на базата на транзистора ПП2.

Кръговете се настройват, като се изменя индуктивността

¹ Стъпалообразните изкривявания са показани на фиг. 3.8. Причината за появяването на тези изкривявания е нелинейността на входната характеристика на транзистора.

² По-точно между базата на транзистора ППЗ и „плюсовия“ проводник на приемника.

на бобините L_5 , L_6 , L_7 , до постигането на максимума на изходното напрежение. След това се донастройва кръгът L_8 , C_{20} , уточнява се настройката на кръговете L_5 , C_{17} , L_6 , C_{20} и L_7 , C_{21} . Ако е необходимо, се заменя транзисторът ПП2 с друг с по-голям коефициент на усилване. МЧУ е настроен, ако на изхода на приемника се получава напрежение 180 mV при напрежение на модулирания сигнал на базата на транзистора ПП2 50 μ V.

Настройката на МЧУ е една от най-отговорните операции при настройката на поправения приемник. При невнимателно изпълнена работа приемникът има не само малка чувствителност, но и МЧУ може да се възбуди.

Настройка на високочестотната част на приемника „Альпинист“

Целта на тази операция е да се осигури такова изменение на настройката на кръговете на входното устройство и хетеродина, че честотата на напрежението, осцилирано от хетеродина, да превишава резонансната честота на кръговете на входното устройство с 465kHz (междинната честота) при всяко положение на ротора на променливия кондензатор C_{4-1} . Такова съгласуване се постига чрез подбиране на капацитетите на спрягащите кондензатори, намиращи се в кръга на хетеродина. За спрягането на настройките са нужни сигналгенератор и стандартна излъчваща рамкова антена. Последната представлява рамка от меден проводник или медна тръба с диаметър 4,5 ÷ 5mm. Рамката е с размери 380 × 380 mm.

Най-напред се проверява дали хетеродинът генерира в зададените честотни обхвати и дали осигурява необходимото напрежение. Тази проверка се извършва на средни и дълги вълни, като се измерва напрежението върху резистора R_8 . (Напрежението се измерва с МВЛ-3 или с друг подобен уред.) Хетеродинът работи нормално, ако измерваното напрежение е 80 ÷ 130mV независимо от положението на ротора на променливия кондензатор.

Честотата на хетеродина за средновълновия обхват се нагласява по следния начин. Приемникът се установява на разстояние един метър¹ от рамката така, че оста на феритната антена на приемника да е перпендикулярна на плоскостта на рамката и да я пресича в центъра. След това се свързва рамката със сигналгенератора чрез кабел и безиндукционен резистор със съпротивление 80 Ω . Към изхода на приемника се включва ламповият волтметър.

¹ Под разстояние между приемника и рамката се разбира разстоянието между средата на феритната пръчка на антената на приемника и центъра на рамката.

Капацитетът на променливия кондензатор на приемника се увеличава до максималната стойност и на рамковата антена се подава сигнал $10 \div 15 \text{ mV}$ с честота 510 kHz и дълбочина на модулацията 30% . След това се завърта ядрото на хетеродинната бобина за СВ (L_3), докато не се установи максимално напрежение на изхода на приемника. Антенната бобина за СВ (L_1) се премества по дължината на феритната пръчка, за да се получи още по-голямо напрежение на изхода на приемника.

С това завършва настройката на хетеродина на най-ниската честота от СВ обхват. За настройката на най-високата честота от същия обхват се намалява капацитетът на променливия кондензатор до минимум и от сигналгенератора се подава сигнал с честота 1650 kHz на рамковата антена. Отмотават се $1 \div 2$ навивки от намотката, която образува „пластината“ на донастройващия кондензатор C_{11} тип „мустак“, като се следят показанията на волтметра на изхода на приемника. Ако напрежението на изхода се увеличава, отмотават се още навивки. Ако напрежението намалява, намотават се навивките на кондензатора C_{11} до получаването на максималното напрежение на изхода на приемника. При намотаването и отмотаването не се отрязва излишният проводник. След уточняване на количеството на навивките на кондензатора C_{11} се отмотават или се намотават навивките на кондензатора C_2 . Тази операция се повтаря няколко пъти до получаването на точно спрягане на настройките на кръговете в средновълновия обхват. След това се закрепва бобината L_1 на феритната пръчка с церезии, а излишните проводници на кондензаторите C_3 и C_{11} се отрязват.

Настройката на хетеродина в дълговълновия обхват се провежда аналогично, но сигналгенераторът се настройва на честотите 145 и 425 kHz и се променят индуктивностите на бобините L_2 , L_4 и капацитетите на кондензаторите C_3 и C_{14} .

Ако не може да се постигне добро спрягане на настройките, измерват се капацитетите на кондензаторите C_9 , C_{10} и C_{12} .

Измерване на чувствителността на приемника „Альпинист“

За измерване на чувствителността приемникът се поставя на разстояние един метър от стандартната рамкова антена така, че оста на феритната му антена да бъде перпендикулярна на плоскостта на рамката и да я пресича в центъра. Уредите се включват по схемата от фиг. 3.7. След това се установява носещата честота на сигналгенератора 510 kHz и се модулира с напрежение с честота 400 Hz и дълбочина на модулация 30% . Приемникът се настройва на модулирания сигнал на генератора.

Регулаторът на силата на звука се поставя на максимална сила, след което се изменя напрежението на изхода на генератора така, че на изхода на приемника да се получи напрежение 180 mV. След тази операция се изключва модулацията на височестотния сигнал и регулаторът на силата на звука на приемника се установява в положение, при което волтметърът на изхода на приемника показва 18 mV. Отново се включва модулацията и с атенюатора на сигналгенератора се нагласява напрежението на изхода на приемника да стане 180 mV. Операцията се повтаря няколко пъти, докато след изключване на модулацията нивото на шумовете не се установи десет пъти по-ниско от нивото на сигнала.

След това се умножава показанието на главния делител на напрежението на сигналгенератора по показанието на декадния делител. Това произведение е чувствителността на приемника, изразена в $\mu V/m$ (микроволт на метър).

Чувствителността на приемника „Альпинист“ се измерва за честоти 510, 1000, 1650 kHz (за СВ обхват) и 145, 250 и 425 kHz (за ДВ обхват).

Чувствителността на правилно настроения приемник „Альпинист“ трябва да бъде не по-лоша от 1,5 mV/m за СВ обхват и не е по-лоша от 2,5 mV/m за ДВ обхват.

Механически повреди в приемника

Освен повредите, посочени в таблици 3.2÷3.5, които са предизвикани от измененията на електрическите свойства на радиочастите и възлите на приемника „Альпинист“, може да възникнат повреди, предизвикани от детайлите, изпълняващи механически функции. Такива повреди са:

- 1) заяждане на скалната стрелка;
- 2) триене на управляващите копчета в кутията на приемника;
- 3) звънтене на кутията.

За отстраняването на първата повреда се запилва стрелката на мястото на огъването ѝ и се отрязват острият краища на кутията, които пречат на свободното преместване на стрелката. Преди отстраняването на втората повреда се преглежда дали правилно е поставена печатната платка в кутията на приемника. Ако разположението ѝ е правилно, копчетата върху осите се слагат без наклон спрямо тях. В редки случаи се разширяват отворите на кутията на приемника с помощта на кръгла пила.

Звънтенето се премахва чрез внимателно залепване на частите на кутията с дихлоретан. При работа с този разтворител трябва да се има пред вид, че той е отровен и лесно се възпламенява.

Преносим радиоприемник „ВЭФ-12“

Преносимият радиоприемник „ВЭФ-12“ е разработен на базата на възлите на произвеждания преди това приемник „ВЭФ-Спидола“ и затова повредите на отделните възли¹, които се срещат в приемниците „Спидола“, „ВЭФ-Спидола“ и „ВЭФ-Спидола-10“, се повтарят и в радиоприемника „ВЭФ-12“. Принципната схема на приемника е показана на фиг. 3.9. Тя се отличава от схемата на предишните варианти с това, че в нея:

- са използвани по-качествени транзистори тип П422 (П423) на мястото на П41 (П15);

- приложена е по-ефикасна система за автоматично регулиране на усилването;

- има в.ч. стъпало и някои други допълнителни елементи.

Най-честите повреди на приемника „ВЭФ-12“ са следните:

- отсъствие на контакт във веригата на източника за захранване, в цоклите на транзисторите и в куплунга „Външен високоговорител“;

- прекъсване на проводници, например свързаните с перата 8, 9 и 10 на печатната платка;

- прекъсване във веригата на резистора R_{33} ;

- къси съединения между детайлите, например между кондензаторите C_{73} и C_{74} ; между резистора R_{46} , кондензатора C_{70} и екрана на бобините L_{39} и L_{40} ; между кондензатора C_{70} и резистора R_{28} ;

- пробиви на кондензаторите C_{53} , C_{54} , C_{56} , C_{58} , C_{60} , C_{61} , C_{66} , C_{67} , C_{68} , C_{73} , C_{74} , C_{76} , C_{77} , C_{80} , C_{81} , C_{83} , C_{85} ;

- прекъсвания във веригите на кондензаторите C_{60} , C_{61} , C_{67} , C_{73} , C_{74} , C_{76} , C_{78} , C_{79} , C_{83} , C_{84} или намаляване на капацитетите им;


- намаляване на коефициента на усилване на транзисторите T_4 , T_5 , T_6 ;

- разстройка на кръговете на ФСС, МЧУ и на последователния резонансен кръг L_{30} , C_{49} .

Съгласно общите правила за търсене на повредите е целесъобразно ремонтът на приемника „ВЭФ-12“ да се започва от проверката на източника за захранване, огледа на монтажа и отстраняването на евентуалните къси съединения между радиочастите. При външния оглед особено да се внимава да няма: 1) къси съединения на транзисторите с високоговорителя и с гребена на вълновия превключвател; 2) късо съединение между крайните транзистори; 3) късо съединение между кондензатора тип К50 и гребена на вълновия превключвател.

Напрежението на източника за захранване при нормален

¹ Това са повредите в барабана на вълновия превключвател, в детайлите на барабана, в телескопичната антена и в блока на променливите кондензатори.

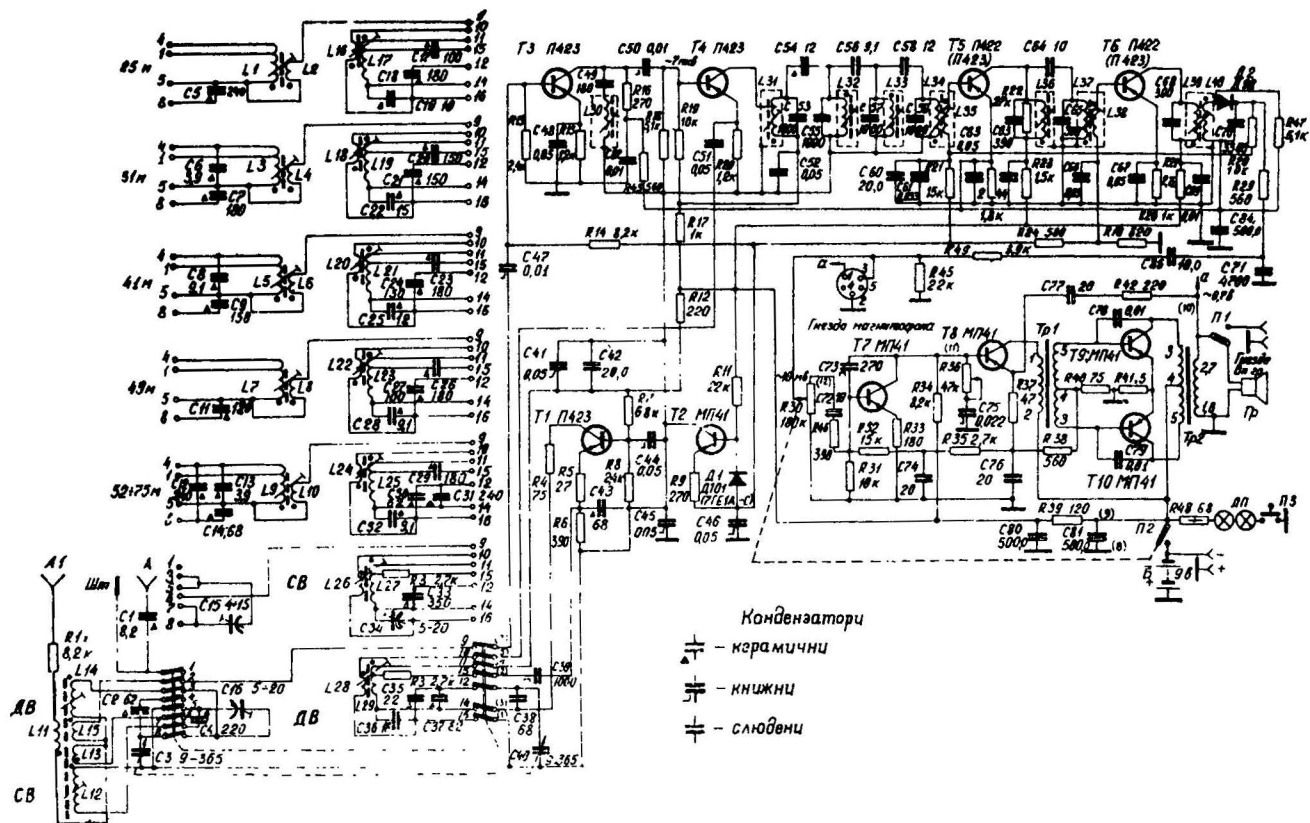

Фиг. 3.9. Принципна схема на преносимия приемник „ВЭФ-12“

цата, се преминава към проверката на отделните стъпала на приемника, като се започва от крайното стъпало. Понякога това се осъществява по най-прост начин — чрез докосване с ръка (с отвертка или пинцет) до базите на транзисторите. Ако стъпалото работи, то в момента на докосването до базата на триода от високоговорителя се чува пукане.

Таблица 3.7
Постоянни напрежения на електродите на транзисторите в приемник „ВЭФ-12“

Условно означение на транзистора	Напрежение (V) между „плюсовия“ проводник на приемника и		
	емитера	базата	колелтора
T_{10}, T_{10}	0.015 ± 0.005	0.13 ± 0.003	9 ± 0.3
T_8	1.56 ± 0.15	1.75 ± 0.15	8.65 ± 0.4
T_7	0.2 ± 0.05	0.35 ± 0.05	1.75 ± 0.15
T_6	1.2 ± 0.15	1.45 ± 0.25	5.0 ± 1.0
T_5	1.65 ± 0.2	1.85 ± 0.2	1.0 ± 0.7
T_4	0.55 ± 0.1	0.75 ± 0.1	2.3 ± 0.3
T_3	0.35 ± 0.05	0.55 ± 0.05	1.45 ± 0.25
T_2	3.2 ± 0.2	3.35 ± 0.15	5.3 ± 0.6
T_1	0.4 ± 0.05	0.65 ± 0.05	2.6 ± 0.25

Таблица 3.8
Повреди във веригите на захранване и високоговорителя на приемника „ВЭФ-12“

Признаци на повредите	Възможни причини	Пачини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Приемникът не работи, от високоговорителя не се чува даже шум. Приемникът не консумира ток	1. Няма контакт в захранващата част (между галваничните елементи или между батерията и пружината) 2. Веригата за захранване е прекъсната 3. В ключа за захранване на приемника няма контакт 4. Прекъснат е един от проводниците, свързващи източника за захранване с перата 8 и 9 на печатната платка	Изводите на елементите се почистват. Проверят се контактните пружини Измерва се напрежението между буксите за включване на външното захранване. Ако напрежението е нула, веригата за захранване е прекъсната С пинцет се дават накъсо изводите на ключа за захранване. Ако във високоговорителя се появи шум, поправя се ключът или се използва втората двойка контакти С омметър се проверяват проводниците и спойките им с перата

Продължение на табл. 3.8

1	2	3
2. Приемникът не работи, от високоговорителя не се чува даже шум, но токът на покой е нормален (10 - 13 mA)	1. В куплунга за външния високоговорител няма контакт 2. Проводникът, запоев към 10-то перо на печатната платка, е прекъснат 3. Звуковата бобина на високоговорителя е прекъсната	С пинцет се дават накъсо контактните пера на куплунга. Ако във високоговорителя се появи шум, се отстранява повредата в куплунга Веригата на високоговорителя се проверява с омметър Измерва се съпротивлението на звуковата бобина при прекъснати контакти в куплунга „Телефон“ (съпротивлението на редовната бобина е 7Ω)
3. Приемникът работи, но прашчи при леко потупване по кутията му или при тръскан	1. Лош контакт между галванните елементи на захранването	Контактните пружини, намиращи се в отделението за захранване, се разтягат и се зачистват елементите

Таблица 3.9

Повреди в НЧУ на приемника „ВЭФ-12“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Приемникът не работи. Токът на консумацията е по-голям от 300 mA	1. Електролитният кондензатор C_{81} е пробит	Изважда се батерията от отделението за захранване, приемникът се включва и се измерва съпротивлението между буксите за включване на външното захранване. Ако то е нула, кондензаторът C_{81} и батерията се сменят
2. Приемникът не работи	1. Електролитният кондензатор C_{80} е пробит	Измерва се токът на консумация. За измерване на тока милиамперметърът се включва към контактите на ключа за захранване и ключът се поставя в положение „изключено“. Ако токът се е увеличил до 70 + 80 mA, кондензаторът C_{80} се сменя

1	2	3
	2. Късо съединение между кондензатора C_{73} и катода на кондензатора C_{74}	Измерва се постоянното напрежение на базата на транзистора T_8 . Ако то е 1 V, има връзка между кондензаторите C_{73} и C_{74}
	3. Електролитният кондензатор C_{76} е пробит	Измерват се напреженията на колектора и базата на транзистора T_8 . Ако първото е намалено до 3,5 V, а второто е увеличено до 2,2 V, кондензаторът C_{76} е пробит. Ако няма волтметър, измерва се токът на покой. При пробив на кондензатора C_{76} той нараства до 45 mA
	4. Късо съединение между резистора R_{46} и екрана на бобините L_{39} и L_{40}	Измерва се напрежението на базата на транзистора T_8 . Ако то е повишено до 5,4 V, между резистора R_{46} и екрана има късо съединение
	5. Между вторичната и първичната намотки на драйверния трансформатор (Tr_1) има късо съединение	Измерват се напреженията на базите на транзисторите T_9 и T_{10} . При късо съединение между намотките напреженията на базите се повишават до 1,2÷1,4 V. Токът на консумацията на приемника се увеличава до 290÷300 mA
3. Приемникът работи с искривания	1. Електролитният кондензатор C_{85} е пробит	Измерва се напрежението върху кондензатора C_{85} . Ако напрежението е 0,7 V, кондензаторът е редовен
	2. Електролитният кондензатор C_{77} е пробит	Измерва се напрежението върху кондензатора C_{77} , което трябва да бъде 1,5 V. Ако напрежението е нула, кондензаторът C_{77} се сменя
	3. В цокъла на транзистора T_9 или T_{10} няма контакт	Почистват се изводите на транзисторите T_9 и T_{10}
	4. Транзисторът T_8 е сложен в цокъла неправилно	Транзисторът T_8 се обръща в цокъла на 180°
4. Приемникът има понижена чувствителност	1. Транзисторът T_7 е сложен в цокъла неправилно	Разменят се местата на емитера и колектора, като се обръща транзисторът T_7

1	2	3
	2. Електролитният кондензатор C_{74} е пробит	Измерват се напреженията на базата и колектора на транзистора T_8 . Ако първото повишено до 5,5 V, а второто е понижено до 6,8 V, кондензаторът C_{74} е пробит
		Признак за пробива на този кондензатор е и увеличаването на тока на покой до 65 mA
	3. Капацитетът на кондензатора C_{74} е намалял или е прекъсната веригата на този кондензатор	Паралелно на кондензатора C_{74} се включва друг редовен електролитен кондензатор с капацитет 20 μF . Ако чувствителността на приемника с увеличава, кондензаторът C_{74} се сменя
	4. Резисторът R_{32} е прекъснат	Измерват се постоянните напрежения на електродите на транзистора T_7 . Ако те значително се различават от посочените в табл. 3.7, резисторът R_{32} се сменя
	5. Капацитетът на електролитния кондензатор C_{76} е намалял или е прекъсната веригата на този кондензатор	Паралелно на C_{76} се включва друг редовен електролит и кондензатор 20 μF . Ако чувствителността се повиши, кондензаторът C_{76} се заменя
	6. Коефициентът на усилване на транзистора T_7 е намалял	Измерва се коефициентът на усилване на транзистора T_7 . Ако той е по-малък от необходимия (вж. стр. 290 и 291), се поставя друг транзистор
	7. Коефициентът на усилване на транзистора T_8 е намалял	Измерва се коефициентът на усилване на транзистора T_8 . Ако той е по-малък от необходимия (вж. стр. 290 и 291), се поставя друг транзистор
5. Приемникът работи, но се възбужда при увеличаване на силата на звука	1. Веригата на кондензатора C_{78} е прекъсната или е намалял капацитетът на този кондензатор	Проверяват се веригата и качеството на спойките на кондензатора C_{78} . Ако няма положителен резултат, кондензаторът се сменя
	2. Веригата на кондензатора C_{79} е прекъсната или	Както в предишния случай, но по отношение на кондензатора C_{79}

1	2	3
6. Приемникът работи, но има по-голяма чувствителност и лежко се възбужда	капацитетът му е намалял	
	1. Намаляване на капацитета на кондензатора C_{77}	Изводите на кондензатора C_{77} се запояват наново. Ако това не помогне, конд изаторът се заменя
7. Приемникът работи, но при завъртане на регулатора на сила на звука се чува прашене	2. Резисторът R_{42} е прекъснат	Измерва се съпротивлението на резистора R_{42}
	1. Регулаторът на силата на звука е нередовен	Регулаторът на силата се почиства и се смазва
	2. Електролитният кондензатор C_{72} е пробит или се е увеличил неговият ток на утечка	Измерва се напрежението върху кондензатора C_{72} . Напрежението върху редовния конд изатор е $0,15 \div 0,20$ V. Ако кондензаторът е пробит, напрежението е нула

Таблица 3.10

Повреди в междинночестотния усилвател и детектора на радиоприемника „ВЭФ-12“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Приемникът не работи	1. Между кондензатора C_{70} и екрана на бобините L_{30} и L_{40} има късо съединение	Кондензаторът C_{70} се отдалечава от екрана
	2. Между кондензатора C_{70} и резистора R_{28}	Радиочастите се раздалечават

1	2	8
	има късо съединение	
	3. Късо съединение на бобината L_{39} (най-често до отвора в ядрото)	Измерва се съпротивлението то на бобината L_{39} . Съпротивлението на редовна бобина 4 Ω
	4. Кондензаторът C_{68} е пробит	Отпоява се един от изводите на кондензатора C_{68} и се измерва съпротивлението между пластините му
	5. В един от кръговете L_{37} , C_{65} , L_{36} , C_{63} , L_{34} , C_{59} , L_{33} , C_{57} , L_{32} , C_{55} , L_{31} , C_{53} има късо съединение	Изключва се захранването, транзисторите T_4 , T_5 и T_6 се изваждат от покрития и се измерват съпротивленията на бобините. Съпротивленията на редовните бобини са съответно 2,5, 2,5, 1,8, 1,0 и 1,0 Ω
	6. Кондензаторът C_{54} е пробит	Измерва се напрежението на колектора на транзистора T_2 . Ако то е намалено до 2 V (нормалното е 6,5 V), кондензаторът C_{54} пробит
	7. Електролитният кондензатор C_{60} е пробит	Измерва се напрежението върху кондензатора C_{60} . Постоянното напрежение върху редовния кондензатор е 1,7÷1,8 V
	8. Кондензаторът C_{61} е пробит	Измерва се напрежението върху кондензатора C_{61} . Постоянното напрежение върху редовния кондензатор е 1,7÷1,8 V
	9. Кондензаторът C_{66} е пробит	Проверява се режимът на работа на транзистора T_6 . Ако той значително се отличава от нормалния (вж. табл. 3.7), кондензаторът C_{66} се заменя
	10. Кондензаторът C_{52} е пробит	Измерва се напрежението на колектора на транзистора T_2 . Ако то е около 6,2 V, кондензаторът C_{52} се заменя
	11. Кондензаторът C_{67} е пробит	Проверява се режимът на работа на транзистора T_6 . Ако постоянното напрежение на електродите на транзистора значително се отличават от посочените в табл. 3.7, кондензаторът C_{67} се заменя
	12. Кондензаторът C_{68} е пробит	Проверява се режимът на работа на транзистора T_5 . Ако кондензаторът е пробит, постоянното напрежение на

1	2	3
2. Приемникът работи, но има намалена чувствителност	1. Капацитетът на кондензатора C_{67} е намален	електродит на този транзистор значително се отличават от номиналните стойности, дадени в табл. 3.7 А
	2. Капацитетът на кондензатора C_{83} е намален	Паралелно на кондензатора C_{67} се включва друг редовен кондензатор $0,05 \mu F$ (тип МБМ). Ако чувствителността се повиши, кондензаторът C_{67} се заменя
	3. Коефициентът на усилване на транзисторите T_1 , T_5 или T_6 е намален	Паралелно на кондензатора C_{83} се включва друг редовен кондензатор със същия капацитет. Ако чувствителността се повиши, кондензаторът C_{83} се заменя
	4. ФСС и кръговете на МЧУ са разстроени	Транзисторите T_1 , T_5 и T_6 се сменят последователно един след друг, като на местата им се поставят триоди с коефициенти на усилване, посочени на стр. 290 и 291.
	5. Има късо съединение между навивките на бобината на един от кръговете на ФСС или МЧУ	Настройват се кръговете L_{30} , C_{68} ; L_{37} , C_{65} ; L_{36} , C_{63} ; L_{34} , C_{50} ; L_{33} , C_{57} ; L_{32} , C_{55} ; L_{31} , C_{53}
3. Работата на приемника се съпровожда от свистене. Приемникът има склонност към самовъзбуждане	1. Капацитетът на електролитния кондензатор C_{84} е намален	Ядрото на всяка от бобините, посочени в т. 4, се завърта на $360^\circ \pm 720^\circ$. Ако това води до рязко намаляване на нивото на сигнала на изхода на приемника, то проверяваната бобина е редовна. Ако настройката на кръга не е остра, бобината е повредена
	2. Междинночестотният усилвател е разстроен	Паралелно на кондензатора C_{34} се включва друг редовен кондензатор К 50-6 с капацитет $500 \mu F$ (15 V). Ако свистенето престане и приемникът започне да работи устойчиво, с запояват добре изводите на кондензатора C_{84} , но ако това не помогне, този кондензатор се заменя
	3. Кръгът L_{30} C_{49} е разстроен	МЧУ се настройва според посочените по-долу указания
	4. Кондензаторът C_{70} е повреден	Кръгът L_{50} , C_{49} се настройва на честота 465 kHz (вж. стр. 176)
	5. Веригата на	Кондензаторът C_{70} се заменя с друг тип КТ-1а с капацитет 3300 pF
		Паралелно на кондензатора C_{60} се

1	2	3
	кондензатора C_{60} е прекъсната или капацитетът му е намалял	включва друг редовен електролитен кондензатор $20 \mu F$
	6. Веригата на кондензатора C_{61} е прекъсната или капацитетът му е намалял	Паралелно на кондензатора C_{61} се включва друг редовен кондензатор с капацитет $0,033 \mu F$
	7. Веригата на кондензатора C_{82} е прекъсната или капацитетът му е намалял	Паралелно на кондензатора C_{82} се включва друг редовен кондензатор със същия капацитет
	8. Екранит на кръговете на МЧУ не са запонени добре	Проверява с качеството на спойките на екраните на бобините $L_{39}, L_{40}, L_{37}, L_{38}, L_{36}$
4. Работата на приемника се съпровожда от свистене; понякога се възпроизвеждат програмите от две радиостанции едновременно	1. Кондензаторът C_{56} е пробит	Един от изводите на кондензатора C_{56} се отпоява и се проверява с омметър дали няма късо съединение между пластините
	2. Кондензаторът C_{58} е пробит	Един от изводите на кондензатора C_{58} се отпоява и се проверява с омметър дали няма късо съединение между пластините
	3. Приемникът има влошена избирателност	Намира се причината за влошената избирателност на приемника, като най-напред се проверява МЧУ

Предварителна проверка на нискочестотния усилвател на радиоприемник „ВЭФ-12“

Не е трудно да се прецени дали НЧУ е изправен. С пръстите на едната ръка се свързват 12-то перо на печатната платка (с него е свързан горният по схемата извод на резистора R_{30}) и колектора на транзистора T_9 (този електрод се намира на печатната платка отляво на кръглия технологичен отвор). Ако след образуването на такава връзка между изхода и входа настъпва самовъзбуждане на НЧУ, може да се смята, че той е редовен.

Ако докосването до посочените точки не предизвиква самовъзбуждане на усилвателя, се преминава към по-внимателна проверка на стъпалото на НЧУ. Преди проверката и поправ

ката на НЧУ се проверяват годността на източника за захранване и качеството на контактите в покритието на транзисторите

Проверка на НЧУ на приемника „ВЭФ-12“

Между перата 8 и 10 на печатната платка, т. е. към изводите на вторичната намотка на входния трансформатор, се включват волтметър и осцилоскоп (фиг. 3.5), а между буксите „3“ или „5“ и „2“ на контактите за включване на магнитопон — тонгенератор, например ГЗ-2 (ЗГ-10) или друг подобен. Установява се честотата на генератора на 1000 Hz и се увеличава напрежението на изхода му, докато ефективното напрежение на изхода на приемника достигне 1,1 V (това съответствува на мощност 150 mW в бобината на високоговорителя). Ако на екрана на осцилоскопа се вижда неизкривена синусоида (без „стъпало“) и напрежението на изхода на тонгенератора е под 0,2 V, то НЧУ работи нормално. Ако има изкривявания или е необходимо по-голямо напрежение на входа на приемника за получаване на номинална изходна мощност, се настройва НЧУ.

Увеличаването на коефициента на усилване и подобряването на качеството на възпроизвеждане се постига чрез замяната на транзисторите T_7 и T_8 с полупроводникови триоди с по-голям коефициент на усилване и чрез подбирането на съпротивленията на резисторите R_{37} , R_{46} и R_{42} .

Проверка на детектора на радиоприемник „ВЭФ-12“

За проверката на детектора се извършва следното:

Между перото 8 на печатната платка и точката на свързване на диода D_2 с резистора R_{47} през кондензатор 0,03÷0,05 μF се включва високоомният изход на сигналгенератор;

към изхода на приемника се включва осцилоскоп и волтметър;

регулаторът на силата на звука (резисторът R_{30}) се поставя на максимално усилване.

От сигналгенератора се подава напрежение с честота 465 kHz и честота на модулиращия сигнал 1000 Hz. Дълбочината на модулацията е 30 %. Наблюдава се екранът на осцилоскопа и се контролира качеството на звука. Детекторът и НЧУ са редовни, ако при напрежение на изхода на приемника 1,1 V на екрана се вижда неизкривена синусоида и високоговорителят възпроизвежда модулиращия сигнал (1000 Hz) без изкривявания

Настройка на МЧУ на радиоприемник „ВЭФ-12“

От правилната и точна настройка на МЧУ зависи чувствителността и избирателността на приемника¹, затова тази опе-

¹ Става дума за избирателността по съседния канал.

рация трябва да бъде подготвена и изпълнена много внимателно.

За настройката на МЧУ са необходими сигналгенератор (ГС-1Д, ГСС-6А и др.), лампов волтметър или универсален измерителен уред, включен като волтметър, и осцилоскоп.

Последните два уреда се включват към звуковата бобина на високоговорителя (фиг. 3.6), а сигналгенераторът, по-точно атенюаторът му или стъпалният му делител на напрежението (нискоомният изход) се включва през кондензатор $0,05 \mu\text{F}$ към входа на МЧУ или последователно към базите на транзисторите T_6 , T_5 и T_4 ¹.

Настройката на МЧУ се извършва по следния начин.

Вълновият превключвател на приемника се поставя в положение „СВ“, а скалната стрелка — в крайно дясно положение (така капацитетът на променливия кондензатор е максимален). След това се дава някъсо бобината L_{30} и се подава на базата на транзистора T_6 напрежение с честота 465 kHz , модулирано със синусоидално напрежение с честота 1000 Hz и дълбочина на модулацията 30% .

Напрежението на изхода на сигналгенератора се нагласява на $800 \mu\text{V}$. Ядрата на бобините L_{37} и L_{38} се изваждат и се върти ядрото на бобината L_{39} в двете посоки, докато на изхода на приемника се установи напрежение приблизително $0,7 \text{ V}$. След тази предварителна настройка на крайното стъпало на МЧУ изходът на сигналгенератора се свързва с базата на транзистора T_5 , намалява се изходното напрежение на генератора до $20 \mu\text{V}$ и се настройва кръгът L_{37} , C_{65} , а след това и кръгът L_{36} , C_{63} на междинната честота (465 kHz). За индикатор на настройката служи волтметърът на изхода на приемника.

Включването на сигналгенератора към входовете на второто и първото стъпало на МЧУ разстройва малко трептящите кръгове на усилвателя и затова след настройка на двукръговия лентов филтър L_{36} , C_{63} , L_{37} , C_{65} се донастройва кръгът L_{39} , C_{68} .

Този процес на настройка на кръговете на първото и второто стъпало се прави няколко пъти.

Много важен етап при настройката на приемника с 12-стъпалната на ФСС. Тя се извършва чрез последователно завъртане на ядрата на бобините L_{34} , L_{33} , L_{32} и L_{31} до максималните показания на волтметъра, включен на изхода на приемника. Напрежението от сигналгенератора (около $6 \mu\text{V}$) се подава между базата на транзистора T_4 и първото (или шестото) перо на печатната платка, която е „земя“ на хетеродина.

При подаване на модулирано напрежение на базата на транзистора T_4 лентата на пропускане трябва да бъде не по-тясна от $6,7 \text{ kHz}$.

¹ По-точно между базите на транзисторите и „плюсовия“ проводник на приемника (8-ото перо на печатната платка).

След завършването на настройката на междинночестотния усилвател се премахва късото съединение на бобината L_{30} и последователният кръг $L_{30} C_{49}$ се настройва на междинната честота. Тази настройка се прави по следния начин:

от сигналгенератора на базата на транзистора T_3 се подава модулирано напрежение $2,5 \mu V$ с честота 465 kHz и се завърта ядрото на бобината L_{30} , докато волтметърът на изхода на приемника покаже минимум.

Ако при настройката на приемника се забележи, че МЧУ е нестабилен (може да се самовъзбуди), се изменя съпротивлението на резистора R_{23} , което шунтира кръга $L_{36} C_{63}$. Съпротивлението на R_{22} може да бъде намалено до $1,5 \text{ k}\Omega$.

Таблица 3. 11

Точки на спрягането на настройките на кръговете на радиоприемник „ВЭФ-12“

Обхвати	Честоти в началото и в края на обхвата	Елементи на настройката
		Донастройващите ядра на бобините
25m	11,6 MHz	$L_{16}, L_{17},$
	12,0 „	L_1, L_2
31 „	9,4 „	L_{18}, L_{19}
	9,9 „	L_3, L_4
41 „	7,0 „	L_{20}, L_{21}
	7,4 „	L_5, L_6
49 „	5,9 „	L_{22}, L_{23}
	6,3 „	L_7, L_8
52÷75 „	4,1 „	L_{24}, L_{25}
	5,6 „	L_9, L_{10}
СВ	560 kHz	$L_{26}, L_{27}, L_{13}, L_{12}$
	1500 „	Донастройващите кондензатори C_{24}, C_{15}
		Донастройващите ядра на бобините
ДВ	160 „	$L_{28}, L_{29}, L_{14}, L_{15}$
	390 „	Донастройващите кондензатори C_{36}, C_{16}

Забележка

Настройката във всяка точка на обхвата се провежда няколко пъти до получаването на точната настройка.

Таблица 3.12

Данни за бобините на радиоприемника „ВЭФ-12“

Означение по схемата	Тип и диаметър на проводника	Брой на навивките	Индуктивност μH
L_1	ПЭЛШО 0,18	16, извод от 10-та	2,7
L_2	„ 0,18	3	
L_3	„ 0,18	22, извод от 12-та	4,7
L_4	„ 0,18	3	
L_5	„ 0,1	25, извод от 17-та	7,0
L_6	„ 0,18	3	
L_7	„ 0,1	35, извод от 21-а	10,6
L_8	„ 0,18	2	
L_9	„ 0,1	31, извод от 21-а	9,25
L_{10}	„ 0,18	4	
L_{11}	ПЭВ-1 0,12	30	
L_{12}	ПЭШО $0,07 \times 10$	13+13+13+14	250
L_{13}	ПЭЛШО 0,18	5	
L_{14}	ПЭВ-1 0,12	37+37+37+37+38	3000
L_{15}	ПЭЛШО 0,18	9	
L_{16}	„ 0,18	3	
L_{17}	„ 0,18	12, извод от 3-та	1,7
L_{18}	„ 0,18	3	
L_{19}	„ 0,18	15, извод от 5-та	2,1
L_{20}	„ 0,18	3	
L_{21}	„ 0,1	20, извод от 4-та	4,6
L_{22}	„ 0,18	3	
L_{23}	„ 0,1	27, извод от 4-та	7,0
L_{24}	„ 0,18	4	
L_{25}	„ 0,1	25, извод от 4-та	6,8
L_{26}	ПЭЛШО 0,18	10	
L_{27}	ПЭВ-1 $0,06 \times 4$	24 \times 4, извод от 15-та	120
L_{28}	ПЭЛШО 0,18	15	
L_{29}	ПЭВ-1 $0,04 \times 4$	50 \times 4, извод от 30-та	450
L_{30}	„ $0,06 \times 4$	170	
L_{31}	„ $0,06 \times 7$	70, извод от 60,5	118
L_{32}	„ $0,06 \times 7$	70	118
L_{33}	„ $0,06 \times 7$	70	118
L_{34}	„ $0,06 \times 5$	75	118
L_{35}	ПЭЛШО 0,1	4	
L_{36}	ПЭВ-1 $0,06 \times 5$	104	270
L_{37}	„	104	270
L_{38}	ПЭЛШО 0,1	10	
L_{39}	ПЭВ-1 0,1	104	260
L_{40}	ПЭЛШО 0,1	104	260

Проверка на хетеродина, смесителя и стабилизатора на радиоприемник „ВЭФ-12“

Схемите на хетеродина, преобразувателя на честотата и входното устройство на приемника „ВЭФ-12“ малко се различават от схемите на същите възли на предишния вариант на

приемника. Затова повредите и методите на търсенето им в приемника „ВЭФ-12“ са аналогични с тези в приемниците тип „Спидола“.

Проверката на високочестотната част на приемника трябва да започне с измерване на постоянните напрежения на електродите на транзистора T_2 , който стабилизира режимите на работа на няколко други транзистора. Ако измерените напрежения се отличават от номиналните (табл. 3.7), то режимът на работа на транзистора се нагласява чрез подбиране на съпротивлението на резистора R_{11} .

За да се проверят диодът D_1 , кондензаторът C_{46} и резисторите R_{11} , R_{14} , R_{24} , R_{10} , трябва да се измерят напреженията на катода и анода на диода D_1 , след като транзисторът T_2 е изваден от цокъла. Ако първата от измерваните величини е 3,2 V, а втората — 1,3 V, то изброените елементи на схемата са редовни.

Настройка на хетеродина и входното устройство на радиоприемник „ВЭФ-12“

За настройката на приемника в дълговълновия и средновълновия обхват се включва сигналгенератор (Г4-1А, ГСС-6) към стандартна рамкова антена (фиг. 3.7). За настройката на кръговете от късовълновия обхват екранираният кабел на генератора се свързва към антенните букси „КВ“. Скалната стрелка се поставя срещу точките на спрягането¹ на всеки от обхватите: в дясната част на скалата — на най-ниската честота на спрягането, а в лявата част — на най-високата.

Първо се настройват кръговете на хетеродина, а след това — на входното устройство.

Роторните пластини на променливия кондензатор се поставят преди настройката на максимален капацитет, а скалната стрелка — на крайната точка на скалата за ДВ. При настройката трябва да се помни, че честотата на огледалния канал е по-висока от честотата на сигнала и се различава от нея с 930 kHz, т. е. с удвоената стойност на междинната честота.


Огледалната честота в КВ обхвати трябва да бъде отслабена 4 пъти, в СВ обхват — 20 пъти, а в ДВ обхват — 100 пъти.

При проверката на чувствителността на приемника в средно- и дълговълновите обхвати (когато се приема с външна антена) сигналгенераторът се включва към приемника през стандартна еквивалентна антена. Напрежението, което трябва да се подаде на входа на приемника, за да се получи напрежение

¹ Точката на спрягането е отбелязана на скалата на приемника като част от линия, ограничена с две чертички.

0,7 V върху звуковата бобина на високоговорителя, определя чувствителността на приемника.

Процесът на настройката на кръговете на приемник

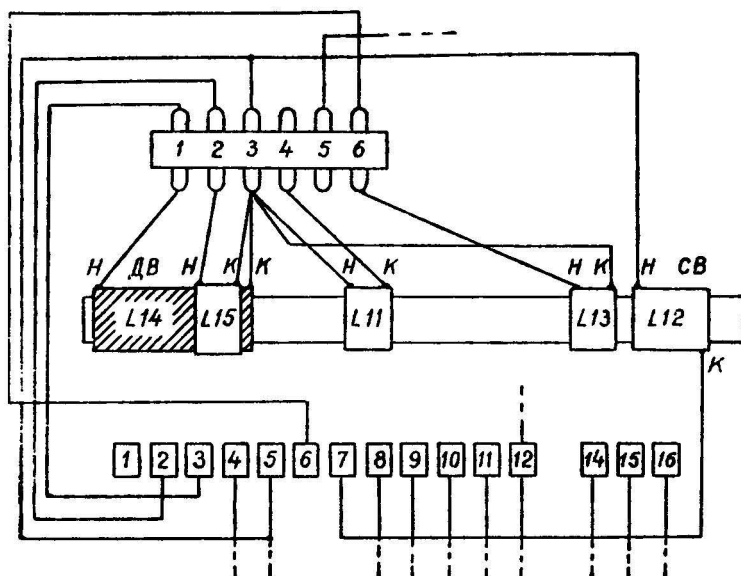

Фиг. 3.11. Схема на запояване на изводите на бобините на феритната антена в радиоприемник „ВЭФ-12“

„ВЭФ-12“ е аналогичен на процеса на настройката на кръговете на приемник „Спидола“.

Ремонт на механизма за настройка (скалното устройство) на радиоприемник „ВЭФ-12“

В приемника „ВЭФ-12“ често се поврежда механизмът за настройката. Най-честите причини са счупването на шасито в местата на закрепването на осите на ролките и изсяждане на зъбците на преводното колело. За отстраняването на първата повреда трябва да се демонтират скалата на приемника и кордата. Осите на ролките се поставят обратно на местата им, след като и оста, и шасито се намазват предварително с дихлоретан. Всички отчупени части на шасито трябва да се намажат с дихлоретан и да се залепят на съответстващото им място. Ако парченца от пластмасовото шаси са загубени, трябва да се използва лепило, направено от същия вид пластмаса и дихлоретан. В някои случаи за стягане при залепване на отчупената част може да се използват скоби за стягане.

Закрепването на оста на крайната лява (гледано откъм

страната на скалата) ролка е невъзможно, ако отчупените пластмасови части на шасито са изгубени. В този случай трябва да се изработи нова ос на ролката, която да бъде по-дълга и да има резба М4. Новата ос се поставя в отвора и се закрепва от другата страна с гайка. При сглобяването на механизма за настройка е необходимо да се намаже оста и допиращата до нея част на шасито с дихлоретан. Механизмът трябва да се сглобява само след пълното изсъхване на лепилото и да се регулира така, че усилията върху осите на ролките да бъдат минимални, но да осигуряват леко движение на скалната стрелка и завъртане на ротора на променливия кондензатор.

За отстраняването на втората повреда е необходимо преводното колело на механизма да се махне от оста (предварително се разглобява механизмът за настройка) и добре да се обезмасли назъбената повърхнина. Остатъците от зъбите да се намажат с дихлоретан, а след това върху счупените зъби да се нанесе дебел слой лепило, направено от същата пластмаса и дихлоретан. След изсъхване на лепилото профилът на зъбите се оформя с пила.

3. ПРЕНОСИМ ПРИЕМНИК „МЕРИДИАН“

Този приемник има по-сложна схема и трябва да се знаят неговите особености, за да може да се ремонтира и да се настройва качествено.

Общи сведения. Приемникът „Меридиан“ е направен по суперхетеродинна схема с 10 транзистора. Той има входно устройство, в. ч. усилвател, преобразувател на честотата, м. ч. усилвател, система за АРУ, детектор, н. ч. предусилвател, краен двутактен усилвател и транзисторен стабилизатор на напрежението за захранване на транзисторите ПП1, ПП2 и ПП3.

За филтър със съсредоточена селекция в приемника се използва пиезоелектрическият филтър тип ПФ1П-2.


Системата за АРУ работи ефективно, като напрежението върху звуковата бобина на високоговорителя се изменя не повече от 6dB при изменение на напрежението на входа на приемника с 40dB.

В късозълновия обхват приемникът работи не само с телескопична, но и с магнитна антена.

Основните електроакустически и други параметри на приемника са дадени в приложение 1.

Входно устройство. Входните кръгове на ДВ и СВ обхвати са съставени от бобината L_9^1 и кондензаторите C_6 ,

¹ Означенията на елементите са заимствувани от принципната схема, прилагана към всеки приемник, произведен през втората половина на 1969 г. По същата схема, препечатана на фиг. 3.12, се дава описание на всички по-вд в приемника.

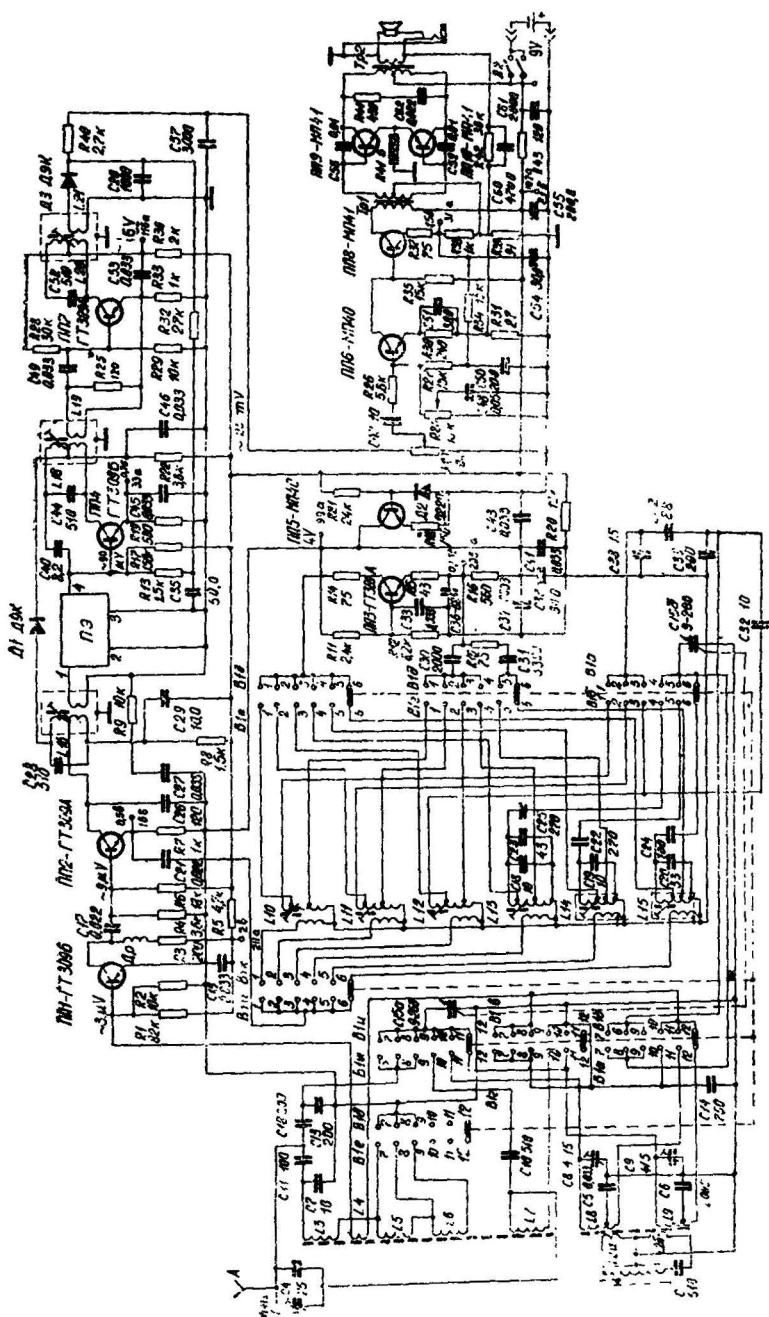

Фиг. 3.12. Принципна схема на присмник „Меридиан“.

C_9 , C_{15a} (за ДВ обхват), бобината L_8 и кондензаторите C_5 , C_8 , C_{15a} (за СВ обхват).

Кондензаторите C_5 и C_8 са и разделителни: те не пропускат постоянния ток по веригата: минус 9 V, резистора R_{13} , резистора R_5 , резистора R_1 , бобината L_4 , контактите 12—12 на вълновия превключвател, долната (по схемата) част на бобината L_9 (или L_8 при положение „СВ“ на вълновия превключвател), колектор—емитера на транзистора $ПП_6$, резистора R_{18} , плюс 9 V. Ако постоянният ток би протичал по тази верига, напрежението върху резистора R_9 , което е преднапрежение на базата на транзистора $ПП_1$, щеше да бъде много малко.

При положение „СВ“ на вълновия превключвател кондензаторът C_6 изпълнява още една функция: шунтира бобината L_9 на дълговълновия обхват и с това изключва възможността за появяване на резонанс за страничните честоти.

Последователният кръг $L_1 C_3$ служи за отслабване на паразитните сигнали с честота 465 kHz. Бобините L_{2a} и L_{2b} , разположени върху феритната пръчка, се свързват така, че да се сумират е.д.н. с честота 465 kHz, които се индуцират в тях. За тази цел при еднаква посока на навивките край на бобината L_{2a} трябва да бъде свързан с началото на бобината L_{2b} .

Входното устройство за късовълновия обхват се състои от бобините L_3 , L_5 , L_6 и кондензаторите C_7 , C_{11} , C_{12} , C_{13} , C_{15a} .

При работа в подобхвата КI във входното устройство се включва бобината L_3 ; в подобхватите КII и КIII към нея последователно се включват бобините L_5 и L_6 . Комутацията на тези кръгови бобини и кондензатори осигурява работа на приемника в три разлети подобхвата: $24,8 \div 26,6$ m (KI); $30,6 \div 31,6$ m (KII); $41,2 \div 42,8$ m (K III) и в един полуразлят $47,6 \div 75,9$ m (K IV).

В късовълновите подобхвати входните трептящи кръгове са свързани индуктивно с в.ч. усилвател (с помощта на бобината L_4). В СВ и ДВ обхвата приеманите сигнали се подават от долните (по схемата) части на бобините L_3 и L_9 през бобината L_4 на входа на в.ч. усилвател.

Кондензаторът C_{14} е разделителен. Той не пропуска постоянния ток по веригата: минус 9 V, резисторите R_{13} , R_4 , R_1 , бобината L_4 , контактите 10—10 ($B1a$ — $B1b$) на вълновия превключвател, емитера на транзистора $ПП_1$. Входното устройство на четвъртия късовълнов подобхват се състои от бобината L_7 и кондензаторите C_2 , C_4 , C_7 , $C_{10} \div C_{14}$, C_{15a} .

Хетеродин. Хетеродинът (с транзистор $ПП_3$) е направен по схема с обща база и автотрансформаторна обратна връзка (индуктивна тритоčkova схема). Резисторите R_{14} и R_{15} намаляват влиянието на транзистора върху кръга на хетеродина. Със същата цел е направено непълно включване на кръга в колекторната верига.

Кондензаторът C_{30} намалява фазовата разлика между емитерния и колекторния ток.

Кондензаторите C_{30} и C_{31} са елементи за връзка на емитера на транзистора $ПП_8$ с хетеродинните кръгове.

Кондензаторите C_{38} , C_{43} , C_{39} , C_{32} и C_{156} осигуряват необходимото припокриване на четирите късовълнови подобхвата.

За да се увеличи припокриването за третия късовълнов подобхват, кондензаторът C_{49} се свързва паралелно на кондензатора C_{32} .

В подобхватите К I и К II последователно с кондензатора C_{39} е свързан кръгът C_{32} , L_{18} , чието съпротивление за честотите от тези подобхвата има капацитивен характер и затова коефициентът на припокриване намалява.

В. ч. усилвател и смесител. Едностъпалният в. ч. усилвател (с транзистор $ПП_1$) е апериодичен с корекция за високите честоти. Коефициентът на усилване на този усилвател е приблизително три пъти.

Високочестотният сигнал, който се взема от товара (дросела и резистора R_3), се подава на базата на транзистора $ПП_2$ (входа на смесителя).

Напрежението на хетеродина, което се взема от вторичната намотка на високочестотния трансформатор¹, създава ток във веригата: горния (по схемата) извод на вторичната намотка на в. ч. трансформатор, контактите 6—6 (B_1 и B_{1K}), кондензатора C_{31} , резистора R_7 , свързаните паралелно кондензатори C_{34} и C_{41} , долния извод на вторичната намотка на в. ч. трансформатор. Върху резистора R_7 се създава напрежение с честотата на хетеродина, което се подава на смесителя.

Товар на смесителя е кръгът L_{16} , C_{28} , който се настройва на междинната честота (465 kHz).

Нискоомният вход на пиезоелектрическия филтър (ПЭ) се съгласува с кръга L_{16} , C_{28} с помощта на междинночестотния трансформатор L_{16} , L_{17} .

Коефициентът на усилване на смесителя² е от порядъка $10 \div 20$.

М. ч. усилвател. Той има две стъпала (с транзистори $ПП_4$ и $ПП_7$). Това е резонансен усилвател с еднокръгови лентови филтри C_{44} , L_{18} и C_{52} , L_{20} в колекторните вериги. Лентата на пропускане и коефициентът на усилването на МЧУ се нагласяват чрез подбиране на резистора R_{25} .

Левтата на пропускане на МЧУ е $15 \div 30 \text{ kHz}$.

За отстраняване на паразитната връзка между м. ч. стъпала

¹ Първична намотка на този трансформатор е бобината L_{10} на хетеродинния кръг, а в другите подобхвата — бобините $L_{11} \div L_{15}$.

² Определянето на термина „коефициент на усилване на смесителя“ е дадено на стр. 57.

чрез захранването бобината L_{19} е свързана непосредствено (ако не се взима пред вид кондензаторът C_{49} *) между базата и емитера на транзистора $ПП_7$. Тази особеност на междустъпалната връзка трябва да се има пред вид при включване на измервателна апаратура към второто м. ч. стъпало.

Коефициентът на усилване на МЧУ е приблизително 350.

Детектор. Диодният детектор е направен с полупроводников диод D_3 тип Д9К. На диода се подава положително преднапрежение за стабилизиране на работата на детектора и за повишаване на качествените му показатели. През диода тече ток $15 \div 20 \mu A$. Товар на детектора е резисторът R_{23} . Кондензаторите C_{57} , C_{58} и резисторът R_{40} са елементи на филтъра.

Система за АРУ. В приемника „Меридиан“ е използвана системата за автоматично регулиране на усилването със закъснение (задържане), при която не се намалява чувствителността на приемника при слаби сигнали (стр. 98).

Принципът на действие на системата се основава на изменението на степента на шунтирането на кръга L_{16} , C_{28} с полупроводниковия диод D_1 , като се изменя динамичното съпротивление** на диода в зависимост от нивото на сигнала на входа на приемника.

Системата работи по следния начин.

Ако няма сигнал на входовете на смесителя и на първото стъпало на МЧУ, постоянните токове на транзисторите $ПП_2$ и $ПП_4$ създават върху резисторите R_8 и R_{22} напрежения $U_{R_8} = 1,1 \div 1,7 V$ и $U_{R_{22}} = 3,8 \div 4,0 V$.

Напрежението $U_{R_8} - U_{R_{22}} = -1,8 \div -2,5 V$ е обърнато с минус към анода на диода D_1 и ток през диода не тече, динамичното му съпротивление е голямо и веригата, съставена от от диода D_1 и кондензаторите C_{46} , C_{55} и C_{29} , не шунтира кръга C_{28} , L_{16} .

Ако има сигнал на входа на приемника, върху кондензатора C_{56} се образува управляващото напрежение на АРУ. Както се вижда от фиг. 3.12, то се подава с плюс на базата на PNP транзистора $ПП_4$. Колекторният ток и следователно падението на напрежението върху резистора R_{23} и напрежението $U_{R_8} - U_{R_{22}}$ намаляват. При увеличаване на управляващото напрежение на АРУ напрежението $U_{R_8} - U_{R_{22}}$ си изменя знака. На диода D_1 се подава напрежението в права посока, токът през него нараства


* Съпротивлението на този кондензатор за честота 465 kHz е приблизително 10 Ω .

** Динамично съпротивление на полупроводниковия диод се нарича отношението на увеличението на напрежението върху диода към увеличение на тока през него. Динамичното съпротивление на полупроводниковия диод е приблизително $r_d \approx \frac{0,026}{I}$, т. е. обратно пропорционално на постоянния ток I през диода.

и кръгът L_{16} C_{28} се шутира толкова повече, колкото по-голям е постоянният ток през диода, т.е. колкото по-високо е нивото на сигнала на входа на приемника.

Системата за АРУ трябва да започва да работи при номинална чувствителност на приемника.

В заключение трябва да се кажат няколко думи за предназначението на резистора R_9 .

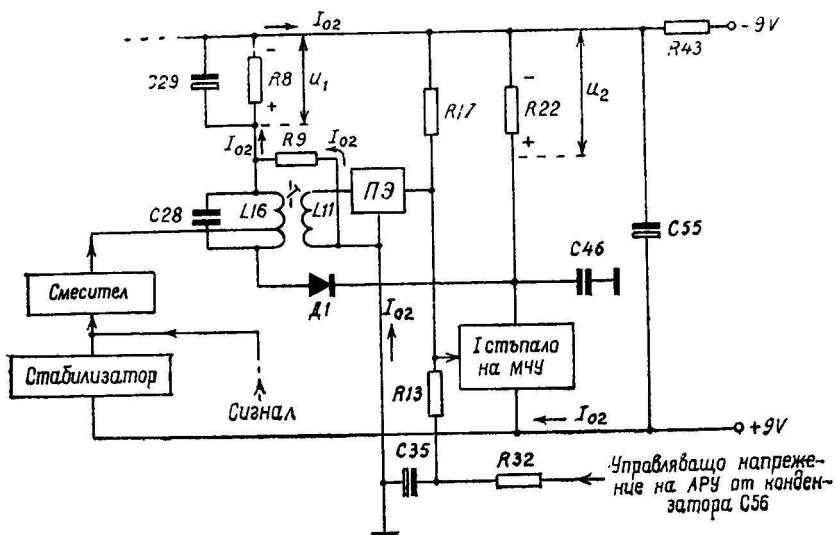

Фиг. 3.13. Схема, поясняваща работата на системата за АРУ на радиоприемник „Меридиан“

При постепенно разреждане на захранващите батерии напрежението върху резистора R_{22} намалява, а напрежението върху резистора R_8 е практически постоянно (поради наличието на стабилизатора). В резултат на нееднаквото изменение на напреженията U_{R_8} и $U_{R_{22}}$ при снижаване на захранващото напрежение напрежението върху диода D_1 , което е задържащо напрежение, намалява, когато няма сигнал. За да се изключи това нежелателно явление, в схемата на приемника е въведен резисторът R_9 . Той създава верига за протичане на постоянния ток I_{02} през резистора R_8 . Този ток зависи от напрежението на източника за захранване $U_{ко}$. Той тече по веригата: плюс 9V, резистор R_9 , резистор R_8 , резистор R_{43} , минус 9V.

През резистора R_8 тече ток, който намалява при понижаване на напрежението на източника за захранване и разликата на напрежението $U_{R_8} - U_{R_{22}}$, т.е. задържащото напрежение се изменя в зависимост от степента на разреждане на батерията по-малко, отколкото в случая без резистора R_9 .

Т а б л и ц а 3.13

Данни за бобините на ратнотприемникот „Меридиан“

Означените на бобините и нумерата на изводите		Број на изводките	Марка и дијаметар на проводникот, mm	Издувна честота, kHz
1	2	3	4	5
L_1	3×33	ПЭВ-2 0,06×5	240	
L_{2a}, L_{2b}	5+3	ПЭЛ-0,15	—	
L_3	6	ПЭВ-2 0,51	2,33	
L_4	2	ПЭЛО 0,15	—	
L_5	2	ПЭВ-2 0,51	1,17	
L_6	3,5	ПЭВ-2 0,51	2,8	
L_7	13	ПЭВ-2 0,51	8,65	
L_8	65+5	ПЭЛО 0,15	340	
L_9	243+4	ПЭЛО 0,15	4600	
L_{10} 3—5	2,5	ПЭВ-2 0,23	2,3 междо изводите	
5—2	3,5		5—4	
2—1	5,25			
1—4	9			
L_{11} 3—5	3,5	ПЭВ-2 0,23	3,3 междо изводите	
5—2	3,5		5—4	
2—1	5,25			
1—4	12,25			
L_{12} 3—5	3,5	ПЭВ-2 0,23	5,8 междо изводите	
5—2	4,5		5—4	
2—1	7,25			
1—4	14,5			
L_{13} 4—1	22,5	ПЭВ-2 0,23	7,6 междо изводите	
1—2	7,25		5—4	
2—5	4,5			
5—3	1,25			
L_{14} 5—1	80	ПЭВ-2 0,1	250 междо изводите	
1—2	8		1—5	
2—4	4,5			
4—3	1,5			
L_{15} 5—1	160	ПЭВ-2 0,1	750 междо изводите	
1—2	12		1—5	
2—4	7,5			
4—3	2,5			
$L_{16,17}$ 1—2	50	ЛЭШО 5×0,06	240 междо изводите	
2—3	50		1—3	

Продължение на табл. 3. 13

1	2	3	4
4—5	10	ПЭВ-2 0,1	
L_{18-19}			
1—2	50	ПЭВ-2 0,1	240 между изводите
2—3	50		1—3
4—5	10		
L_{20-21}			
1—2	50	ПЭВ-2 0,1	240 между изводите
2—3	50		1—3
4—5	50		
Dr_1 —	Един слой навивка до навивка върху резистора МЛТ- 0,5 1kΩ	ПЭВ-2 0,1	—

Нискочестотен усилвател. Нискочестотният усилвател е тристъпален, обхванат от обратна връзка.

Напрежението на обратната връзка, което се взима от резистора R_{31} , зависи от честотата. То е най-голямо за най-високите звукови честоти и е най-малко за най-ниските.

Обратната връзка намалява коефициента на нелинейните изкривявания, увеличава стабилността на работа на НЧУ и премахва влиянието на разликата в параметрите на транзисторите върху качество на работа на усилвателя.

Причини за повредите на приемник „Меридиан“

Търсенето на причините за повредите на приемника се започва с проверка на източника за захранване, надеждността на контактите (най-напред във веригата на високоговорителя и захранването) и с оглед на радиочастите.

Напрежението на захранването в натоварено състояние трябва да бъде $8,7 \div 9,2$ V. Контактите в контактната плоча на захранването и в буксата „Телефон“ (слушалка) се проверяват чрез оглед и измерване на преходните съпротивления с омметър. Те трябва да бъдат сигурни.

При огледа на радиочастите и монтажа се проверява дали няма къси съединения между частите, които трябва да бъдат изолирани помежду си, дали няма механически увреждания по тях. След това се проверяват връзките между радиочастите съгласно принципната схема. При това се обръща внимание на качеството на спойките и на състоянието на фолийната картина на печатната платка, особено на микропукнатините и окисляването по нея.

Таблица 3.14

Номинални стойности на напрежението в контролните точки на радио-приемник „Меридиан“

Означение на контролната точка и на монтажната схема	Елемент на схемата или електрод на транзистора, където се измерва напрежението	Номинално, напрежение V
31a	електролитният кондензатор C_{54}	1,5
33a	емитерът на транзистора $ПП_4$	0,75
40 ¹	—	0
107a	електролитният кондензатор C_{55} на филтъра на захранването	8,1
116a	колекторът на транзистора $ПП_7$	6,0
129a	източникът за захранване	9,0
168a	резисторът R_7	0,5
198a	колекторът на транзистора $ПП_3$	4,0
205a	резисторът R_{16}	0,45
211a	кондензаторът C_{16}	2,0

¹ С числото „40“ е означена точка, която свързана с „плюсовия“ проводник на приемника.

Ако при огледа не бъдат открити никакви повреди или нарушения, се преминава към измерване на постоянните напрежения в контролните точки¹, по-точно между контролните точки и „плюсовия“ проводник на приемника или между контролните точки 168a, 205a и 211a и колектора на транзистора $ПП_3$, свързан с точка 198a.

Ако напреженията в точките 168a, 198a, 205a и 211a се различават от номиналните, дадени в табл. 3.14, трудно е да се установи причината за повредата във високочестотната част на приемника, тъй като високочестотният усилвател, хетеродинът и смесителят се захранват от общ стабилизатор (фиг. 3.14) и изменението на напрежението в една от посочените контролни точки предизвиква изменение на напрежението в останалите.

За да се опрости търсенето на повредения стъпало, добре е да се използва методът на последователно заместване на ВЧУ, хетеродина и смесителя с резистори с еквивалентно съпротивление. Еквивалентното съпротивление на ВЧУ е 8,2kΩ, на хетеродина — 3,9kΩ и на смесителя — 8,2 kΩ.²


Ако при заместването на един от посочените високоче-

¹ Контролните точки са показани с дебели черни точки на монтажната схема, която се дава в приложение към всеки приемник. Напреженията в контролните точки са дадени на монтажната и принципната схема, а също и в табл. 3.14.

² Еквивалентното съпротивление на всички блокове, свързани паралелно, е 2kΩ.

стотни блокове с еквивалентното му съпротивление се възстановят номиналните напрежения в контролните точки 168a, 198a, 205a и 211a, то заместеният блок е нередовен.

При сменяването на полупроводникови прибори към някои от тях се предявяват определени допълнителни изисквания. Така препоръчва се диодът D_1 да се заменя с германиев диод тип Д9К, чийто обратен ток не трябва да надвишава $4\mu A$ при напрежение $2,3 V$, което е задържащото напрежение на АРУ.

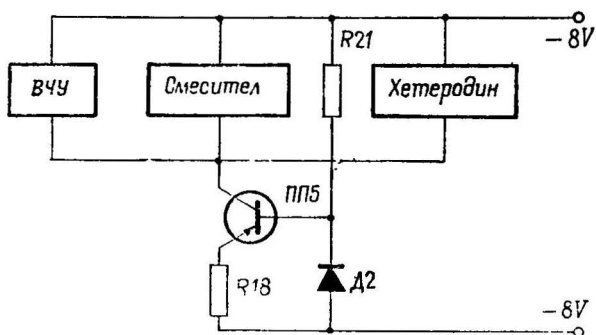

Фиг. 3.14. Схема, поясняваща връзката по постоянен ток между ВЧУ, хетеродина и смесителя през общите стабилизатор и източник за захранване

Транзисторите $ПП_9$ и $ПП_{10}$ трябва да имат изходна проводимост $h_{22}=1,0 \div 1,5 \mu S$ при коефициент на усилване $B=30 \div 50$, $h_{22}=0,5 \div 1,0 \mu S$ при $B=50 \div 100$ и $h_{22}=0,5 \mu S$ при $B=100 \div 180$.

Най-честите причини за повреди на приемника „Меридиан“ са следните:

прекъсвания и лоши контакти например във веригите на захранването и високоговорителя;

пробиви на кондензаторите C_{18} , C_{17} , C_{21} , C_{27} , C_{34} , C_{35} , C_{37} , C_{41} , C_{45} , C_{46} , C_{47} , C_{49} , C_{50} , $C_{54} \div C_{60}$;

пробиви в транзисторите $ПП_4$, $ПП_6$, $ПП_7$, $ПП_8$, $ПП_9$, $ПП_{10}$;

прекъсвания във веригите на резисторите R_{17} , R_{27} , R_{28} , R_{34} и кондензаторите C_{27} , C_{29} , C_{46} , C_{51} , C_{54} , C_{56} , C_{57} ;

къси съединения между радиочастите, например между резистора R_{30} и кондензатора C_{50} , между първичната и вторичната намотка на трансформатора Tr_2 , между изводите на трансформатора Tr_1 и др.;

къси съединения между навивките в трансформаторите Tr_1 и Tr_2 ;

къси съединения на изводите на кондензаторите C_{11} , C_{12} , C_{13} , C_{18} , C_{19} , C_{20} , C_{23} , C_{25} ;

прекъсване на фолиото на печатната платка и др.


Проверка на НЧУ на приемник „Меридиан“

За да се прецени дали работи НЧУ, с отвертка се допират изводът на базата на транзистора $ПП_6$ или $ПП_4$. Ако в момента на докосването от високоговорителя се чува пукане, усилвателят е редовен. За получаване на по-пълна представа за НЧУ е необходимо да се направят редица измервания: да се определи коефициентът на усилването за една от средните звукови честоти, коефициентът на нелинейните изкривявания, неравномерността на усилването, пропусканата честотна лента.

Източникът на сигналите (тонгенераторът) и измервателните уреди се включват по схемата от фиг. 3.5.

НЧУ се изпитва по следния начин. Регулаторите на силата и тембъра на звука се завъртат до края по посока на часовниковата стрелка. Тонгенераторът се включва между горния (по схемата) извод на резистора R_{23} и „плюсовия“ проводник на приемника.

От тонгенератора се подава напрежение 25 mV с честота 1000Hz. Напрежението на изхода на приемника трябва да бъде не по-малко от 1V. Не трябва да има изкривявания от тип „стъпало“, които се появяват при захранващо напрежение 5,6V. Ако „стъпалото“ се появява при по-високо захранващо напрежение, например 6,5V, се подбира друго съпротивление на резистора R_{39} , така че да изчезне „стъпалото“, но токът на покой да не бъде повече от 10mA. При максимална мощност на изхода (без двустранно ограничаване на синусоидалното усилвано напрежение, фиг. 3.15) изходното напрежение трябва да бъде не по-малко от 1,45V, а консумацията на ток не повече от 87mA.

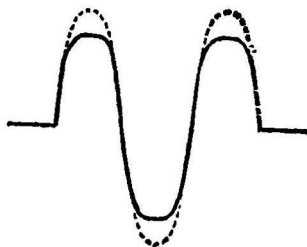

Фиг. 3.15. Форма на напрежението на изхода на приемника при двустранно ограничаване на синусоидалния сигнал

Ако тези изисквания не се изпълняват и сигналът на изхода на приемника е ограничен, трябва да се сменят транзисторите $ПП_9$ и $ПП_{10}$. Ако пък изходящото напрежение е нор-

Т а б л и ц а 3. 15

Повреди във веригите на захранването и високоговорителя на приемника „Меридиан“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1. Приемникът не работи, от високоговорителя не се чува даже шум	1. Няма контакт в захранващата част	Измерва се напрежението на контактната плочка Батериите тип КБС-Л-0,5 се свързват по следния начин: към контактната плочка се включват първо изводите от положителните полюси на батериите, а след това се вкарват на мястото им изводите от отрицателните полюси
	2. Няма контакт в нитовите на касетата на захранване	С омметър се проверява съпротивлението на прехода нит — контактна пружина. Нитът се запоява към контактната пружина
	3. В ключа за захранване на приемника няма контакт	С пинцет се дават накъсо изводите на ключа за захранване Ако във високоговорителя се появи шум, ключът се поправя
	4. Веригата на захранване е прекъсната	Веригата се проверява с омметър
	5. Няма контакт в куплунга „Телефон“ (слушалка)	Контактните пружини на куплунга се дават накъсо с пинцет Ако във високоговорителя се появи звук или шум, контактните пружини трябва да се регулират
	6. Веригата на високоговорителя е прекъсната	Веригата на високоговорителя се проверява с омметър
	7. Звуковата бобина на високоговорителя е прекъсната	Бобината се проверява с омметър Ако бобината не е прекъсната, при включването на омметъра към нея от високоговорителя се чува пукане

Т а б л и ц а 3.16

Повреди в НЧУ на приемник „Меридиан“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	
1. Приемникът не работи. От високоговорителя	1. Електролитният кондензатор C_{34} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 31а. Ако то е нула, кондензаторът C_{34} е

1	2	3
ля не се чува даже шум		пробит. (Напрежението върху редовния кондензатор е $1,5 \div 1,8V$)
	2. Електролитният кондензатор C_{50} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки <i>40</i> и <i>31a</i> . Ако то се е увеличило до $5 \div 6V$ (нормалната стойност е $1,5V$), то кондензаторът C_{50} е пробит
	3. Електролитният кондензатор C_{55} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки <i>40</i> и <i>107a</i> . Ако то е нула, кондензаторът C_{55} е пробит. Когато кондензаторът C_{55} е пробит, токът на покой се увеличава до $75 \div 80mA$
	4. Между вторичната и първичната намотка на трансформатора Tr_1 има късо съединение	Измерва се напрежението между контролните точки <i>40</i> , <i>31a</i> и <i>40</i> , <i>107a</i> . Ако тези напрежения са равни съответно на $1,1 \div 1,5V$ и $3,5 \div 4,5V$, има късо съединение между намотките на трансформатора Tr_1 . При тази повреда токът на покой се увеличава значително до $250mA$. По тази причина приемникът трябва да се включва само за време, необходимо за измерването на напрежението между контролните точки <i>40</i> и <i>107a</i> , за да не се повредят резисторите R_{39} и R_{43} и да не се изтощи източникът за захранването
	5. Транзисторът $ПП_8$ е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки <i>40</i> , <i>107a</i> и <i>40</i> , <i>31a</i> . Ако първото от тях е $7V$, а второто $5 \div 6V$, то транзисторът е пробит. Допълнителният признак за пробив на транзистора $ПП_8$ е увеличаването на тока на покой до $50 \div 60mA$
	6. Транзисторът $ПП_6$ е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки <i>40</i> , <i>107a</i> и <i>40</i> , <i>31a</i> . Ако първото от тях е $8,2V$, второто — нула, а токът на покой е $8 \div 7mA$, то транзисторът е пробит
	7. Резисторът R_{27} е прекъснат	Измерва се напрежението между контролните точки <i>40</i> и <i>31a</i> . Ако напрежението е $5 \div 6V$, резисторът R_{27} е прекъснат
	8. Между първичната и вторичната намотка	Омметърът се включва между първичната и вторичната намотка на трансформатора Tr_2 . Ако стрелката на уре-

1	2	3
	на трансформатора Tr_2 има късо съединение	да се отклонява до края и н се връща, има късо съединение между намотките
	9. Транзисторът $ПП_9$ или $ПП_{10}$ е пробит	При тази повреда токът на покой се увеличава до стойности, близки до тези, които се получават при късо съединение на източника за захранване
		Измерват се напреженията на колекторите на транзисторите $ПП_9$ и $ПП_{10}$. Ако тези напрежения са различни, а транзисторите се греят, тръбнит трябва да се измерят с уред за измерване на транзистори
2. Приемникът работи, но приемането е с изкривявания, звукът е слаб	1. Между изводите на вторичната намотка на трансформатора Tr_1 има късо съединение	Изводите на намотката с оглеждат. Ако е необходимо, трябва да се раздалечат и да се намажат с лепило
	2. Кондензаторът C_{58} е пробит или има утечка	Измерва се токът на покой на приемника и се преценява (с ръка) температурата на транзистора $ПП_9$. Ако транзисторът се грее и токът на покой е няколко пъти по-голям от номиналния (11mA), кондензаторът C_{58} трябва да се отпони и да се провери дали има утечка
	3. Кондензаторът C_{59} е пробит или има утечка	Измерва се токът на покой на приемника и се проверява дали не се грее транзисторът $ПП_{10}$. Ако транзисторът се грее и токът на покой е няколко пъти по-голям от номиналния, кондензаторът C_{59} трябва да се отпони и да се провери дали има утечка
	4. Резисторът R_{31} е прекъснат	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 31a. Ако това напрежение е увеличено до 5÷6V, резисторът R_{31} трябва да се отпони и да се измери съпротивлението му
	5. В трансформатора Tr_1 има късо съединение между навивките	Отпоива се един от изводите на първичната намотка на трансформатора Tr_1 и два извода на вторичната намотка и се измерва съпротивлението на намотките. Ако съпротивлението се отличават значително от номиналните съпротивления (125 Ω за съпротивлението на първичната намотка и 2×50 Ω за съпро-

1	2	3
		тивлението на вторичната намотка), трансформаторът Tr_1 * се пренавива или се сменя
3. Приемникът работи, но звукът е слаб	6. В трансформатора Tr_2 има късо съединение между навивки	Отпоаяват се два извода на първичната намотка на трансформатора Tr_2 и се измерва съпротивлението на тази намотка. Ако то е по-малко от 16Ω , се проверява дали има късо съединение между навивките
	1. Изводът на електролитния кондензатор C_{54} е прекъснат	Проверява се дали се увеличава силата на звука при леко разклащане на кондензатора C_{54} . Паралелно на кондензатора C_{54} се включва друг редовен кондензатор със същия капацитет
	2. Между резистора R_{30} и корпуса на кондензатора * C_{50} има късо съединение	Резисторът R_{30} се отмества от корпуса на кондензатора
	3. Кондензаторът C_{60} е пробит	Кондензаторът C_{60} се проверява с ометър
	4. Веригата на кондензатора C_{51} е прекъсната или капацитетът на този кондензатор е намален	Паралелно на резистора R_{30} се включва друг редовен кондензатор с капацитет $30 \mu F$
	5. Веригата на електролитния кондензатор C_{54} е прекъсната или капацитетът на този кондензатор е намален	Между контролните точки 40 и 31а се включва друг редовен кондензатор с капацитет $30 \mu F$. Проверява се веригата на кондензатора C_{54}

* Преди да се пренавива трансформаторът, целесъобразно е да се проверят намотките му—дали има късо съединение между навивките.

** Трябва да се има пред вид, че корпусите на кондензаторите тип К-50-6 често пъти са съединени с изводите на кондензаторите.

1	2	3
4. При завъртането на регулатора за силата на звука се чува шумолене	6. Качеството на транзистора $ПП_6$ или $ПП_8$ се е влошило (влошили са се параметрите)	Транзисторът се заменя с друг редовен полупроводников триод тип МП40 или МП41
	7. Източникът за захранване е разреден	Измерва се напрежението на източника за захранване в натоварено състояние
	1. Кондензаторът C_{17} е пробит	Кондензаторът C_{17} се проверява с омметър
	2. Регулаторът за силата на звука е повреден	Проверява се регулаторът за силата на звука

Таблица 3.17

Повреди в междинночестотния усилвател и детектора на приемник „Меридиан“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Приемникът не работи	1. Кондензаторът C_{56} или C_{57} е пробит	Измерва се напрежението върху кондензаторите C_{56} и C_{57} . Ако върху един от кондензаторите напрежението е нула (вместо $0,1 \div 0,2V$), този кондензатор е пробит
	2. Кондензаторът C_{33} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 116a. Ако то е нула, кондензаторът е пробит
	3. Кондензаторът C_{10} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 116a. Ако то се е увеличило до $7 \div 7,5V$, кондензаторът е пробит
	4. Електролитният кондензатор C_{35} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 33a. Ако то е около нула, кондензаторът е пробит. Напрежението върху редовния кондензатор C_{35} зависи от точността на на-

1	2	3
2. Приемникът работи, но звукът е слаб		стройката на приемника и в границите $0,6 \div 0,4V$
	5. Резисторът R_{17} прекъснат	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 33a. Ако то не е $0,75V$, се отпоява един от изводите на резистора R_{17} и се измерва съпротивлението на този резистор
	6. Резисторът R_{28} е прекъснат	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 116a. Ако то се отличава значително от номиналната стойност ($6V$), резисторът се отпоява и се измерва съпротивлението му
	7. Транзисторът $ПП_4$ е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 33a. Ако то не е $0,75V$, транзисторът е пробит
	8. Транзисторът $ПП_7$ е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 116a. Ако транзисторът е редовен, напрежението е $6V$
	1. Кондензаторът C_{16} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 33a. Ако то не е $0,75V$, се отпоява един от изводите на кондензатора и последният се проверява с омметър
	2. Бобината L_{18} е дадена накъсо или кондензаторът C_{44} е пробит	Измерва се съпротивлението на бобината L_{18} , без тя да се отпоява от платката. Ако то е нула (вместо 3Ω), то бобината е дадена накъсо или кондензаторът C_{14} е пробит
	3. Бобината L_{20} е дадена накъсо или кондензаторът C_{52} е пробит	Същото, но по отношение на бобина L_{20} и кондензатор C_{52}
	4. Има повреда в системата за АРУ	Измерва се постоянното напрежение върху диода D_1 . То трябва да бъде около $2,4V$, ако МЧУ и системата за АРУ са редовни и приемникът не е настроен на радиостанция
	5. Съпротивлението на резистора R_{25} е подбрано и правилно	Резисторът R_{25} се подбира съгласно препоръките, дадени на стр. 214

1	2	3
3. Приемането на радиостанции се съпровожда от свистене	6. МЧУ е разстроен	МЧУ се настройва (процесът на настройката е описан на стр. 213)
	7. Кондензаторът C_{45} е прекъснат или повреден	Между контролните точки 35а и 40 се включва друг редовен кондензатор с капацитет $0,033 \mu F$
	8. Пиезоелектрическият филтър ПЭ не работи нормално	Проверява се реакцията на ПЭ на удари, като се удря леко по филтъра с гумен чук. Ако при това се изменя силата на звука, филтърът се сменя
	9. Кондензаторът C_{45} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 33а. Ако то нула, кондензаторът се сменя
	1. Веригата на електролитния кондензатор C_{38} е прекъсната	Паралелно на кондензатора C_{38} се включва друг редовен кондензатор с капацитет $50 \mu F$
	2. Веригата на кондензатора C_{56} е прекъсната	Проверява се качеството на спойките на изводите на кондензатора C_{56} . Паралелно на кондензатора се включва друг редовен кондензатор със същия капацитет
	3. Веригата на кондензатора C_{57} е прекъсната	Същото, но за кондензатора C_{57}
	4. Веригата на кондензатора C_{46} е прекъсната	Същото, но за кондензатора C_{46}
	5. Веригата на кондензатора C_{29} е прекъсната	Същото, но за кондензатора C_{29}
	6. Веригата на кондензатора C_{27} е прекъсната	Същото, но за кондензатора C_{27}
	7. Няма контакт в мястото на запопяването на екрана на бобината L_{16} , L_{18} или L_{20}	Екраните се запояват добре
	8. МЧУ е разстроен	МЧУ се настройва

Таблица 3.18

Повреди във високочестотния усилвател, хетеродина и смесителя на радиоприемник „Меридиан“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Приемникът не работи	1. Кондензаторът C_{34} , C_{37} или C_{41} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 198a. Ако то се е увеличило до $5,5 \div 6,0V$, един от посочените кондензатори е пробит
	2. Кондензаторът C_{21} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40, 198a и 40, 205a. Ако първото е около $4,5V$ (вместо $4,0V$), а второто — $0,1V$ (вместо $0,45V$), то кондензаторът е пробит
	3. Кондензаторът C_{16} е пробит	Измерват се напреженията между контролните точки 40, 211a и 40, 198a. Ако първото е нула (вместо $2V$), а второто — $4,5 \div 4,2V$ (вместо $4,0V$), кондензаторът е пробит
	4. Кондензаторът C_{17} е пробит	Измерват се напреженията между контролните точки 40, 211a и 40, 168a. Ако всяко от тях е около $1V$, кондензаторът е пробит
	5. Кондензаторът C_{27} е пробит	Измерват се напреженията между контролните точки 40, 198a; 40, 211a и 40, 168a. Ако кондензаторът е пробит, напреженията са равни съответно на $5,0 \div 5,1V$; $1,5 \div 1,6V$ и нула
	6. Един от резисторите R_1 , R_2 , R_4 , R_6 , R_{11} , R_{12} е прекъснат или си е изменил съпротивлението	Проверяват се кондензаторите C_{16} , C_{17} , C_{21} , C_{27} , C_{34} , C_{37} , C_{41} , а след това се измерват съпротивленията на резисторите
	7. Транзисторът ПП ₁ , ПП ₂ или ПП ₃ е нередовен	Транзисторите се измерват с помощта на уред за измерване на транзистори
	8. Фолийните проводници до централния кръгъл отвор на платката са прекъснати	Фолийната картина се оглежда внимателно и проводниците се проверяват с омметър
	9. Фолийният проводник, свърз-	Проводникът се проверява с омметър

1	2	3
	<p>ващ кръговите бобини на хетеродина, е прекъснат</p>	
2. Приемникът не работи в КВ подобхвати. Режимите на работа на транзисторите $ПП_1$, $ПП_2$ и $ПП_3$ по постоянен ток са нормални	<p>1. Веригите на кондензаторите C_{11}, C_{12}, C_{13}, C_{38}, C_{39}, C_{42} са прекъснати или изводите им са дадени накъсо</p> <p>2. Бобината L_4 е прекъсната или е свързана неправилно към вълновия превключвател</p> <p>3. Веригата на кондензатора C_{30} е прекъсната или има късо съединение между кондензатора и намиращите се до него радиочасти</p> <p>4. Бобините L_3, L_5 и L_6 се комутират неправилно</p>	<p>Проверява се качеството на спойките на кондензаторите и се раздалечават изводите им</p> <p>Проверява се бобината L_4 и връзките ѝ с другите елементи на схемата</p>
3. Приемникът не работи в СВ и ДВ обхвати	<p>1. Кондензаторът C_{31} е нередовен или е свързан неправилно към вълновия превключвател</p> <p>2. Бобините L_8 и L_9 са прекъснати или са свързани неправилно към вълновия превключвател</p>	<p>Проверява се кондензаторът C_{31} и свързването му с вълновия превключвател</p> <p>Проверяват се бобините и свързването им с вълновия превключвател</p>

1	2	3
4. Приемникът не работи в под-обхват KIV	3. Бобините L_{14} и L_{15} са нередовни или са свързани неправилно към вълновия превключвател	Същото, но за бобините L_{14} и L_{15}
	4. Изводите на кондензатори C_{19} или C_{20} са дадени накъсо	Изводите се раздалечават
5. Приемникът периодично не работи в дин от обхватите; при повторно завъртане на превключвателя приемането се възобновява	1. Изводите на кондензатора C_{23} , C_{18} или C_{25} са дадени накъсо	Изводите се раздалечават
	2. Бобината L_7 е свързана неправилно към вълновия превключвател	Проверява се свързването на бобината L_7 с вълновия превключвател
	1. Контактите във вълновия превключвател са ненадеждни	Сваля се задният капак. Контактите на вълновия превключвател се измиват със спирт (спирт се слага с капкомер). Трябва да се има пред вид, че в някои от приемниците се използват неразглобяеми превключватели

мално, а консумацията е по-голяма (над 87m A), трябва да се подберат други транзистори на мястото на $ПП_9$ и $ПП_{10}$ с по-малка изходна проводимост (h_{22}) или да се смени изходният трансформатор ($Тр_2$).

Крайните честоти на честотната лента на ниво 6dB са:

$$F_A = 50 \div 100 \text{ Hz};$$

$$F_r = 8000 \div 12\,000 \text{ Hz}.$$

Срязване на честотата 4000Hz трябва да бъде не по-малко от 8dB.

При напрежение на изхода 1V коефициентът на нелинейните изкривявания за честотите 400, 1000 и 2000Hz трябва да бъде съответно не повече от 3,5, 2,5 и 2%.

Настройка на МЧУ на приемник „Меридиан“

МЧУ на приемника трябва да се настройва, когато печатната платка с намиращите се по нея елементи за настройка е в корпуса на приемника и е нормално разположена спрямо високоговорителя. В противен случай МЧУ, добре настроен при извадена от корпуса платка, ще се окаже съвсем разстроен след сглобяване на приемника, защото магнитният поток от високоговорителя подмагнитва ядрата на бобините L_{20} , L_{18} и L_{16} . Този поток е друг, ако платката се намира извън корпуса на приемника.

Ако по някаква причина се налага настройката на МЧУ да бъде направена при извадена платка, в централния ѝ отвор се въвежда еквивалентна магнитна система.

Процесът на настройката не е сложен и се състои в следното. Уредите се включват по схемата от фиг. 3.6. Регулаторът на силата на звука се установява в положение, съответстващо на максималното усилване на МЧУ. На изхода на сигналгенератора се установява сигнал с честота 465 kHz, модулиран с нискочестотно напрежение 1000 Hz и дълбочина на модулацията 30 %. Този сигнал се подава между базата и емитера¹ на транзистора ПП₁. Настройват се последователно трептящите кръгове L_{20} , C_{52} ; L_{18} , C_{41} и L_{16} , C_{28} , като чрез регулатора на нивото на сигнала от сигналгенератора се поддържа напрежение на изхода на приемника IV.

Колкото по-точно се настроят кръговете на междинночестотния усилвател на честотата 465 kHz, толкова по-малко напрежение е необходимо да се подава на входа на усилвателя, за да се получи на изхода на приемника напрежение IV. Затова нивото на модулираното напрежение от сигналгенератора се намалява при уточняване на настройката на МЧУ. МЧУ е добре настроен, ако чувствителността² му, която зависи и от съпротивлението на резистора R_{25} , е $1 \div 3 \mu V$. Съпротивлението на резистора R_{25} трябва да бъде в границите $62 \div 180 \Omega$.

Чувствителността на междинночестотните стъпала от базите на транзисторите ПП₂ и ПП₄ е посочена на принципната схема (фиг. 3.12).

Вместване на честотите на хетеродина в границите на обхватите

За изпълнение на тази операция от високочестотната платка се отпоява проводникът, който свързва базата на транзистора

¹ Изводът „земя“ на сигналгенератора се свързва с емитера на транзистора ПП₁.

² Има се пред вид и коефициентът на усилване на ВЧУ.

$ЛП_1$ с бобината L_4 , и се включва към него сигналгенератор¹ през разделителен кондензатор с капацитет $0,033 \div 0,05 \mu F$.

Кондензаторите C_{18} , C_{19} и C_{20} (ако те са изпълнени конструктивно като донастройващи кондензатори) се установяват на среден капацитет.

Процесът на вместиането на честотите на хетеродина се състои в следното.

На входа на ВЧУ от сигналгенератора се подават високо-честотни сигнали с определени честоти², модулирани с напрежение с честота 1000 Hz (дълбочината на модулацията е 30%). Изменят се индуктивностите на бобините на хетеродинните кръгове (при максимален капацитет на променливия кондензатор) и капацитетите на донастройващите кондензатори (при минимален капацитет на променливия кондензатор) с цел да се получи на изхода на приемника максимално напрежение на сигнала.

При завъртане на ротора на донастройващия кондензатор на хетеродинния кръг (при минимален капацитет на променливия кондензатор) се изменя малко настройката на хетеродинния кръг за долната гранична честота (при максимален капацитет на променливия кондензатор). Поради това кръгът се донастройва повторно. За целта променливият кондензатор пак се установява на максимален капацитет, от сигналгенератора се подава долна гранична честота и се донастройват бобините на хетеродина.

Това пък предизвиква разстройка на кръга за горната гранична честота на обхвата, затова променливият кондензатор се установява пак на минимален капацитет, увеличава се честотата на сигналгенератора, за да съответствува на горната гранична честота на обхвата, и кръгът се донастройва с кондензатор.

Този процес се повтаря до точното вместиане на честотите на хетеродина.

Вместиането на честотите се извършва еднакво за всички обхвати. Разликата е само в това, че при преминаване от един обхват към друг кръговете се настройват чрез завъртане на ядрата на други бобини и роторите (подвижните пластини) на други донастройващи кондензатори.

В последните модели на приемниците „Меридиан“ на мястото на донастройващите кондензатори са монтирани кондензатори с постоянен капацитет.

Всички операции по вместиане на честотите на хетеродина са описани в табл. 3.19.

¹ Изводът „земя“ на сигналгенератора се свързва със „земя“ на малката печатна платка.

² Сигналът от генератора не трябва да надвишава 5 μV .

Операции за вместване на честотите на хетеродина на приемник „Меридиан“

Обхват	Капацитет на променливия кондензатор	Честота на сигнала от сигналгенератора	Какво трябва да се завърти за получаване на максимално напрежение на изхода на приемника
ДВ ДВ	Макс. Мин.	$196 \pm 1 \text{ kHz}$ $425 \pm 2 \text{ „}$	Ядрото на бобината L_{15} Подвижната пластинна на кондензатора C_{20}
СВ СВ	Макс. Мин.	$515 \pm 2 \text{ „}$ $1640 \pm 5 \text{ „}$	Ядрото на бобината L_{14} Подвижната пластинна на кондензатора C_{19}
KIV KIV	Макс. Мин.	$3,9 \pm 0,02 \text{ MHz}$ $6,45 \pm 0,02 \text{ „}$	Ядрото на бобината L_{13} Подвижната пластинна на кондензатора C_{18}
KIII	Макс.	$6,95 \pm 0,02 \text{ „}$	Ядрото на бобината L_{12}
KII	Макс.	$9,4 \pm 0,02 \text{ „}$	Ядрото на бобината L_{11}
KI	Макс.	$11,6 \pm 0,02 \text{ „}$	Ядрото на бобината L_{10}

Спрягане на настройките на входните и хетеродинните кръгове в приемник „Меридиан“

За спрягане на настройките на кръговете трябва да се разполага със сигналгенератор, стандартна рамкова антена и миливольтметър за променлив ток (фиг. 3.7).

С помощта на сигналгенератора и стандартната рамкова антена се създава електромагнитно поле, съставлящите на което се променят с определени честоти. Приемникът се настройва на тези честоти с помощта на променливия кондензатор. Донастройката на приемника се извършва чрез преместване на бобината на входния кръг по дължината на феритната пръчка и чрез изменение на капацитета на донастрояващия кондензатор.

Точността на настройката на входния кръг се преценява по реакцията на миливольтметъра при доближаване на индикаторната пръчка¹ до кръговата бобина. Доближаването на „феритния“ край на пръчката увеличава магнитния поток, който пронизва бобината и индуктивността на входния кръг се увеличава, а честотата на настройката се понижава. Доближаването на „медния“ край на пръчката намалява магнитния поток и индуктивността на бобината и затова се повишава честотата на настройката на кръга.

¹ Индикаторната пръчка е дървена или пластмасова пръчка със закрепени на краищата ѝ парченце ферит от едната страна и дадена накъсо навивка от меден проводник с диаметър $1,2 \div 1,5 \text{ mm}$ от другата страна. Краят на пръчката с парченцето ферит се нарича „феритен“, а другият — „меден“.

Като се използва тази зависимост на собствената честота на входния кръг от свойствата на доближаваните до нея детайли, лесно може да се установи дали кръгът е настроен на честотата на сигналгенератора.

Ако доближаването на „медния“ край на индикаторната пръчка предизвиква увеличаване на напрежението на изхода на приемника, очевидно е, че индуктивността на бобината е по-голяма от необходимата и трябва да се намали. Ако пък напрежението на изхода на приемника се увеличава при доближаване на „феритния“ край до входния кръг, то индуктивността на бобината е недостатъчна и трябва да бъде увеличена. От изложеното следва, че кръгът може да се смята за точно настроен на честотата на сигналгенератора при еднакво намаляване на напрежението на изхода на приемника при доближаване до входния кръг първо на „феритния“, а после и на „медния“ край на пръчката.

Спрягането на настройките се прави в две точки от всеки обхват, които съответствуват на честотите 160 и 390 kHz (ДВ), 500 и 1500 kHz (СВ), 4,1 и 6,1 MHz (К IV). Междинните точки, които съответствуват на средните честоти 250 kHz (ДВ), 1000 kHz (СВ) и 5,3 MHz (К IV) се използват за контролиране на правилния избор на спрягащите елементи.

Ако при проверка на спрягането в средната точка се окаже, че входният кръг е разстроен и чувствителността на приемника е малка, се променя капацитетът на спрягащия кондензатор. За да се разбере какъв трябва да бъде капацитетът—по-голям или по-малък от избраната стойност, пак се използва индикаторната пръчка. Ако доближаването на „феритния“ край предизвиква повишаване на напрежението на изхода на приемника, очевидно е, че собствената честота на кръга е по-висока от честотата на сигналгенератора и капацитетът на кондензатора трябва да се увеличи. Ако повишаване на изходното напрежение се постига чрез доближаване на „медния“ край на пръчката към бобината, това означава, че собствената честота на кръга е по-ниска от честотата на сигналгенератора и капацитетът на кондензатора трябва да се намали.

В случай на смяна на кондензатора за спрягане трябва да се повтори вместването на честотите на хетеродина и спрягането на настройките.

По-долу са дадени препоръки, които се отнасят само за **настройката на приемника „Меридиан“**.

Кондензаторите C_2 , C_8 и C_9 се поставят в средно положение.

От сигналгенератора се подава сигнал, модулиран с напрежение с честота 1000 Hz (при дълбочина на модулацията 30 %). Напрежението на сигнала трябва да има такава големина, че на изхода на приемника да се получи напрежение 0,175 V. Това

Таблица 3.20

Операции по спрягането на настройките на входните и хетеродинните кръгове на приемник „Меридиан“

Обхват	Честота на сигнала от сигналгенератора	Операции по спрягането	Признаци за завършване на операцията
ДВ	160 kHz	Премстване на бобината L_9 по дължината на феритната пръчка	Сигналът се е намалил до минимум
ДВ	390 „	Завъртане на подвижната пластина на кондензатора C_9	Същото
ДВ	250 „	Доближаване на индикаторната пръчка до края на феритната пръчка (челно)	Вж стр. 172÷173
ДВ	465 „	Предварителна настройка на приемника ^a на честота 408kHz и последващо завъртане на ядрото на бобината L_1	Напрежението на изхода на приемника се е намалило до минимум
СВ	500 „	Преместване на бобината L_8 по дължината на феритната пръчка	Сигналът на сигналгенератора се е намалил до минимум
СВ	1500 „	Завъртане на подвижната пластина на кондензатора C_3	Същото
СВ	1000 „	Доближаване на индикаторната пръчка до края на феритната пръчка (челно)	Вж. стр. 172÷173
KIV	4,1MHz	Преместване на бобината L_7 по дължината на феритната пръчка	Сигналът от сигналгенератора се намалил до минимум
KIV	6,1MHz	Завъртане на подвижната пластина на кондензатора C_2	Същото
KIV	5,3 „	Доближаване на индикаторната пръчка до края на феритната пръчка (челно)	Вж. стр. 172÷173
KI	11,8 „	Преместване на бобината L_3 по дължината на феритната пръчка	Сигналът от сигналгенератора се е намалил до минимум
KII	9,6 „	Преместване на бобината L_5 по дължината на феритната пръчка	Същото
KIII	7,2 „	Преместване на бобината L_6 по дължината на феритната пръчка	Същото

отговаря на мощност 5 mW на изхода на приемника.

Последователността на операциите по спрягане на настройките е дадена в табл. 3.20. Както при настройката на МЧУ и вместването на честотите на хетеродина, така и при спрягането кръговете се донастроят до получаване на максималната чувствителност на приемника.

След настройката бобините на входните кръгове (L_3 , L_5 , L_6 , L_7 , L_8 и L_9) се фиксират върху феритната пръчка с церезин.

4. РАДИОГРАМОФОН „РИГА-102“

„Рига-102“ е монофоничен¹ радиограмофон I клас. Той се състои от транзисторен радиоприемник, блок с грамофон и акустична система.

Радиограмофонът е предназначен за:

а) приемане на програмата на радиоразпръсквателните станции с амплитудна модулация (АМ) в обхватите на дълги, средни и къси вълни и с честотна модулация (ЧМ) в обхвата на ултракъси вълни (4,11 — 4,56 m);

б) просвирване на обикновени и дългосвирещи плочи.

Радиограмофонът се захранва от мрежата с напрежение 127/220 V.

Грамофонът е оформен в отделен блок със самостоятелно захранване. Той има три скорости (33 1/2, 45 и 78 об/мин) и устройство за полуавтоматично и автоматично изключване.

Приемникът на радиограмофона „Рига-102“ е изработен от унифицирани възли (УКВ, КСДВ-МЧ и НЧУ), от които е изработен и преносимият транзисторен приемник „Рига-103“ I клас. Разликата помежду им е в конструкцията на шасито и във взаимното разположение на някои от детайлите. Освен това радиограмофонът има външна звукова колона.

Разликата в принципните им схеми е незначителна:

— радиограмофонът „Рига-102“ има стабилизирано захранване, откъдето се получава напрежение за възлите КСДВ-МЧ и НЧУ, включително и за крайното и драйверното стъпало на НЧУ, за да се повиши изходната мощност на усилвателя до 1,5 W²;

— приемникът на радиограмофона има стрелков индикатор за настройка³;

— изменени са капацитетите на кондензаторите от вход-

¹ Монофонична система за предаване и приемане на говор, музика или друга звукова информация е системата, която съдържа един микрофон, предавател, приемник и високоговорител.

² Във връзка с това в НЧУ са променени съпротивленията на резисторите, които осигуряват зададените режими на работа на транзисторите.

³ Принципът на действие на такъв индикатор е описан в § 2.14.

ното устройство на късовълновите обхвати и схемата на захранване на транзисторите на МЧУ.

Основните технически данни на радиограмофона са дадени в приложението.

В радиограмофона се използват същите блокове, както и в приемника „Рига-103“, а търсенето и отстраняването на повредите в блоковете му КСДВ-МЧ и НЧУ са описани на стр. 198÷209. Но в монофоничните радиограмофони „Рига“-102“ се срещат и други повреди като:

1) периодично прекъсване на веригите поради лоши контакти в контактния съединител, с помощта на който платката на НЧУ се свързва с блока КСДВ-МЧ;

2) липса на контактуване в контактния съединител поради изкривяване на платката при монтирането ѝ в приемника;

3) късо съединение между винта на радиатора на транзистора T_8 или T_9 и шасито поради изкривяването на платката.

Първата от тези повреди се открива чрез леко почукване по платката на НЧУ. Ако контактуването в контактния съединител е лошо, контактите се почистват и се регулират.

Втората и третата повреда се отстраняват чрез правилно поставяне на платката на НЧУ.

Това се прави по следния начин. Долната подложка се слага в каналите на двата радиатора без изкривяване. След това платката се вкарва в контактния съединител, слага се горната подложка и платката се закрепва с винт М4.

Търсенето на повредата в радиограмофоните започва с огледа на възлите, детайлите и монтажа. След това апаратът се включва в мрежата за съвсем малко време. Ако изгори предпазителят (което свидетелствува за повреда в захранването), се проверяват кондензаторите от изглаждащия филтър и изправителните диоди (табл. 3.21). Ако предпазителят не изгори, се започва търсенето на повредения блок. Най-напред се установява дали грамофонната плоча може да се просвири нормално, а след това се проверява дали приемникът работи поне в един от обхватите.

Разглобяване на грамофона на радиограмофон „Рига - 102“

За да се осигури достъп до детайлите и възлите на грамофона, трябва да се отвият 5 винта от дъното на радиограмофона. За да се сваля платката, трябва да се отвият още два винта с накатена глава. Механизмът за автоматичното изключване става лесно достъпен след свалянето на алуминиевия екран, закрепен с две щипки. Дискът се сваля по следния начин: радиограмофонът се изключва от мрежата, копчето „Пуск“ се премества по посока на стрелката и дискът се повдига вертикално нагоре. Шасито на грамофона трябва свободно да

1	2	3
ля не се чува даже шум		пробит. (Напрежението върху редовния кондензатор е $1,5 \div 1,8V$)
	2. Ел ктролнт- ният конденса- тор C_{50} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и $31a$. Ако то се е увеличило до $5 \div 6V$ (нормалната стойност е $1,5V$), то кондензаторът C_{50} е пробит
	3. Електролит- ният конденса- C_{55} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и $107a$. Ако то е нула, кондензаторът C_{55} е пробит Когато кондензаторът C_{55} е пробит, токът на покой се увеличава до $75 \div 80mA$
	4. Между вторич- ната и първич- ната намотка на трансформатора Tr_1 има късо съединение	Изм рва се напреж нието между контролните точки 40 , $31a$ и 40 , $107a$. Ако тези напрежения са равни съответно на $1,1 \div 1,5V$ и $3,5 \div 4,5V$, има късо съединение между намотките на трансформатора Tr_1 При тази повреда токът на покой се увеличава приблизително до $250 mA$. По тази причина приемникът трябва да се включва само за време, необходимо за измерването на напрежението между контролните точки 40 и $107a$, за да не се повредят резисторите R_{39} и R_{43} и да не се изтощи източникът за захранването
	5. Транзисторът $ПП_8$ е пробит	Измерва се напреж нието между контролните точки 40 , $107a$ и 40 , $31a$. Ако първото от тях е $7V$, а второто — $5 \div 6V$, то транзисторът е пробит. Допълнителният признак за пробив на транзистора $ПП_8$ е увеличаването на тока на покой до $50 \div 60mA$
	6. Транзисторът $ПП_6$ е пробит	Измерва се напрежени то между контролните точки 40 , $107a$ и 40 , $31a$. Ако първото от тях е $8,2V$, второто — нула, а токът на покой е $8 \div 7mA$, то транзисторът е пробит
	7. Резисторът R_{27} е прекъснат	Измерва се напрежението м жду контролните точки 40 и $31a$. Ако напрежението е $5 \div 6V$, резисторът R_{27} е прекъснат
	8. Между пър- вичната и вто- ричната намотка	Омметърът се включва между първичната и вторичната намотка на трансформатора Tr_2 . Ако стрелката на уре-

1	2	3
2. Приемникът работи, но приемането е с изкривявания, звукът е слаб	на трансформатора Tr_2 има късо съединение	да се отклонява до края и н се връща, има късо съединение между намотките
	9. Транзисторът $ПП_9$ или $ПП_{10}$ е пробит	При тази повреда токът на покой се увеличава до стойности, близки до тези, които се получават при късо съединение на източника за захранване
	1. Между изводите на вторичната намотка на трансформатора Tr_1 има късо съединение	Измерват се напреженията на колекторите на транзисторите $ПП_9$ и $ПП_{10}$. Ако тези напрежения са различни, а транзисторите се греят, триодит трябва да се измерят с уред за измерване на транзистори
	2. Кондензаторът C_{58} е пробит или има утечка	Изводите на намотката с оглеждат. Ако е необходимо, трябва да се раздалечат и да се намажат с лепило
	3. Кондензаторът C_{59} е пробит или има утечка	Измерва се токът на покой на приемника и се преценява (с ръка) температурата на транзистора $ПП_9$. Ако транзисторът се грее и токът на покой е няколко пъти по-голям от номиналния (11mA), кондензаторът C_{58} трябва да се отпои и да се провери дали има утечка
	4. Резисторът R_{31} е прекъснат	Измерва се токът на покой на приемника и се проверява дали не се грее транзисторът $ПП_{10}$. Ако транзисторът се грее и токът на покой е няколко пъти по-голям от номиналния, кондензаторът C_{59} трябва да се отпои и да се провери дали има утечка
	5. В трансформатора Tr_1 има късо съединение между намотките	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 31a. Ако това напрежение е увеличено до $5 \div 6V$, резисторът R_{34} трябва да се отпои и да се измери съпротивлението му
		Отпоява се един от изводите на първичната намотка на трансформатора Tr_1 и два извода на вторичната намотка и се измерва съпротивлението на намотките. Ако съпротивленията се отличават значително от номиналните съпротивления (125Ω за съпротивлението на първичната намотка и $2 \times 50 \Omega$ за съпро-

1	2	3
		тивл нието на вторичната намотка), трансформаторът Tr_1 * се пренавива или се сменя
	6. В трансформатора Tr_2 има късо съединение между навивки	Отпояват се два извода на първичната намотка на трансформатора Tr_2 и се измерва съпротивлението на тази намотка. Ако то е по-малко от 16Ω , се проверява дали има късо съединение между навивките
3. Приемникът работи, но звукът е слаб	1. Изводът на електролитния кондензатор C_{54} е прекъснат	Проверява се дали се увеличава силата на звука при леко разклащане на кондензатора C_{54} . Паралелно на кондензатора C_{54} се включва друг редовен кондензатор със същия капацитет
	2. Между резистора R_{30} и корпуса на кондензатора * C_{50} има късо съединение	Резисторът R_{30} се отмества от корпуса на кондензатора
	3. Кондензаторът C_{60} е пробит	Кондензаторът C_{60} се проверява с омметър
	4. Веригата на кондензатора C_{51} е прекъсната или капацитетът на този кондензатор е намален	Паралелно на резистора R_{30} се включва друг редовен кондензатор с капацитет $30 \mu F$
	5. Веригата на електролитния кондензатор C_{54} е прекъсната или капацитетът на този кондензатор е намален	Между контролните точки 40 и 31а се включва друг редовен кондензатор с капацитет $30 \mu F$. Проверява се веригата на кондензатора C_{54}

* Преди да се пренавива трансформаторът, целесъобразно е да се проверят намотките му—дали има късо съединение между навивките.

** Трябва да се има пред вид, че корпусите на кондензаторите тип К-50-6 често пъти са съединени с изводите на кондензаторите.

1	2	3
4. При завъртането на регулатора за силата на звука се чува шумолене	6. Качеството на транзистора $ПП_6$ или $ПП_3$ се е влошило (влошили са се параметрите)	Транзисторът се заменя с друг редовен полупроводников триод тип МП40 или МП41
	7. Източникът за захранване е разреден	Измерва се напрежението на източника за захранване в натоварено състояние
	1. Кондензаторът C_{47} е пробит	Кондензаторът C_{47} се проверява с омметър
	2. Регулаторът за силата на звука е повреден	Проверява се регулаторът за силата на звука

Таблица 3.17

Повреди в междинночестотния усилвател и детектора на приемник „Меридиан“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Приемникът не работи	1. Кондензаторът C_{56} или C_{57} е пробит	Измерва се напрежението върху кондензаторите C_{56} и C_{57} . Ако върху един от кондензаторите напрежението е нула (вместо $0,1 \div 0,2V$), този кондензатор е пробит
	2. Кондензаторът C_{53} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 116a. Ако то е нула, кондензаторът е пробит
	3. Кондензаторът C_{49} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 116a. Ако то се е увеличило до $7 \div 7,5V$, кондензаторът е пробит
	4. Електролитният кондензатор C_{33} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 33a. Ако то е около нула, кондензаторът е пробит. Напрежението върху редовния кондензатор C_{33} зависи от точността на на-

1	2	3
2. Приемникът работи, но звукът е слаб		стройката на приемника и в границите $0.6 \div 0.4V$
	5. Резисторът R_{17} прекъснат	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 33a. Ако то не е $0.75V$, се отпоява един от изводите на резистора R_{17} и се измерва съпротивлението на този резистор
	6. Резисторът R_{28} с прекъснат	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 116a. Ако то се отличава значително от номиналната стойност ($6V$), резисторът се отпоява и се измерва съпротивлението му
	7. Транзисторът $ПП_4$ е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 33a. Ако то не е $0.75V$, транзисторът е пробит
	8. Транзисторът $ПП_7$ е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 116a. Ако транзисторът е редовен, напрежението е $6V$
	1. Кондензаторът C_{16} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 33a. Ако то не е $0.75V$, се отпоява един от изводите на кондензатора и последният се проверява с омметър
	2. Бобината L_{18} е дадена накъсо или кондензаторът C_{44} е пробит	Измерва се съпротивлението на бобината L_{18} , без тя да се отпоява от платката. Ако то е нула (вместо 3Ω), то бобината е дадена накъсо или кондензаторът C_{44} е пробит
	3. Бобината L_{20} е дадена накъсо или кондензаторът C_{52} е пробит	Същото, но по отношение на бобина L_{20} и кондензатор C_{52}
	4. Има повреда в системата за АРУ	Измерва се постоянното напрежение върху диода D_1 . То трябва да бъде около $2.4V$, ако МЧУ и системата за АРУ са редовни и приемникът не е настроен на радиостанция
	5. Съпротивлението на резистора R_{25} е подбрано и правилно	Резисторът R_{25} се подбира съгласно препоръките, дадени на стр. 214

1	2	3
3. Приемането на радиостанция се съпровожда от свистене	6. МЧУ е разстроен	МЧУ се настройва (процесът на настройката е описан на стр. 213)
	7. Кондензаторът C_{45} е прекъснат или повреден	Между контролните точки 35а и 40 се включва друг редовен кондензатор с капацитет $0,033 \mu F$
	8. Пиезоелектрическият филтър ПЭ не работи нормално	Проверява се реакцията на ПЭ на удар, като се удря леко по филтъра с гумен чук. Ако при това се изменя силата на звука, филтърът се сменя
	9. Кондензаторът C_{15} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 33а. Ако то нула, кондензаторът се сменя
	1. Веригата на електролитния кондензатор C_{35} е прекъсната	Паралелно на кондензатора C_{35} се включва друг редовен кондензатор с капацитет $50 \mu F$
	2. Веригата на кондензатора C_{56} е прекъсната	Проверява се качеството на спойките на изводите на кондензатора C_{56} . Паралелно на кондензатора се включва друг редовен кондензатор със същия капацитет
	3. Веригата на кондензатора C_{57} е прекъсната	Същото, но за кондензатора C_{57}
	4. Веригата на кондензатора C_{46} е прекъсната	Същото, но за кондензатора C_{46}
	5. Веригата на кондензатора C_{29} е прекъсната	Същото, но за кондензатора C_{29}
	6. Веригата на кондензатора C_{27} е прекъсната	Същото, но за кондензатора C_{27}
	7. Няма контакт в мястото на запояването на екрана на бобината L_{16} , L_{18} или L_{20}	Екраните се запояват добре
	8. МЧУ е разстроен	МЧУ се настройва

Повреди във високочестотния усилвател, хетеродина и смесителя на радиоприемник „Меридиан“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Приемникът не работи	1. Кондензаторът C_{34} , C_{37} или C_{41} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40 и 198a. Ако то се е увеличило до $5,5 \div 6,0V$, един от посочените кондензатори е пробит
	2. Кондензаторът C_{21} е пробит	Измерва се напрежението между контролните точки 40, 198a и 40, 205a. Ако първото е около $4,5V$ (вместо $4,0V$), а второто — $0,1V$ (вместо $0,45V$), то кондензаторът е пробит
	3. Кондензаторът C_{16} е пробит	Измерват се напреженията между контролните точки 40, 211a и 40, 198a. Ако първото е нула (вместо $2V$), а второто — $4,5 \div 4,2V$ (вместо $4,0V$), кондензаторът е пробит
	4. Кондензаторът C_{17} е пробит	Измерват се напреженията между контролните точки 40, 211a и 40, 168a. Ако всяко от тях е около $1V$, кондензаторът е пробит
	5. Кондензаторът C_{27} е пробит	Измерват се напреженията между контролните точки 40, 198a; 40, 211a и 40, 168a. Ако кондензаторът е пробит, напреженията са равни съответно на $5,0 \div 5,1V$; $1,5 \div 1,6V$ и нула
	6. Един от резисторите R_1 , R_2 , R_4 , R_6 , R_{11} , R_{12} е прекъснат или си е изменил съпротивлението	Проверяват се кондензаторите C_{16} , C_{17} , C_{21} , C_{27} , C_{34} , C_{37} , C_{41} , а след това се измерват съпротивленията на резисторите
	7. Транзисторът $ПП_1$, $ПП_2$ или $ПП_3$ е нередовен	Транзисторите се измерват с помощта на уред за измерване на транзистори
	8. Фолийните проводници до централния кръгъл отвор на платката са прекъснати	Фолийната картина се оглежда внимателно и проводниците се проверяват с омметър
	9. Фолийният проводник, свърз-	Проводникът се проверява с омметър

1	2	3
2. Приемникът не работи в КВ подобхват. Режимите на работа на трансисторите $ПП_1$, $ПП_2$ и $ПП_3$ по постоянен ток са нормални	<p>ващ кръговите бобини на хетеродина, е прекъснат</p> <p>1. Веригите на кондензаторите C_{11}, C_{12}, C_{13}, C_{38}, C_{39}, C_{42} са прекъснати или изводите им са дадени накъсо</p> <p>2. Бобината L_4 е прекъсната или е свързана неправилно към вълновия превключвател</p> <p>3. Веригата на кондензатора C_{30} е прекъсната или има късо съединение между кондензатора и намиращите се до него радиочасти</p> <p>4. Бобините L_3, L_5 и L_6 се комутират неправилно</p>	<p>Проверява се качеството на спойките на кондензаторите и се раздалечават изводите им</p> <p>Проверява се бобината L_4 и връзките ѝ с другите елементи на схемата</p>
3. Приемникът не работи в СВ и ДВ обхвати	<p>1. Кондензаторът C_{31} е нередовен или е свързан неправилно към вълновия превключвател</p> <p>2. Бобините L_8 и L_9 са прекъснати или са свързани неправилно към вълновия превключвател</p>	<p>Веригата се проверява с омметър. Монтажът се оглежда внимателно</p> <p>Проверява се комутацията на бобините</p> <p>Проверява се кондензаторът C_{31} и свързването му с вълновия превключвател</p> <p>Проверяват се бобините и свързването им с вълновия превключвател</p>

1	2	3
	3. Бобините L_{14} и L_{15} са нередовни или са свързани неправилно към вълновия превключвател	Същото, но за бобините L_{14} и L_{15}
	4. Изводите на кондензатори C_{19} или C_{20} са дадени накъсо	Изводите се раздалечават
4. Приемникът не работи в под-обхват KIV	1. Изводите на кондензатора C_{22} , C_{18} или C_{25} са дадени накъсо	Изводите се раздалечават
	2. Бобината L_7 е свързана неправилно към вълновия превключвател	Проверява се свързването на бобината L_7 с вълновия превключвател
5. Приемникът периодично не работи в дин от обхватите; при повторно завъртане на превключвателя приемането се възобновява	1. Контактите във вълновия превключвател са ненадеждни	Сваля се задният капак. Контактите на вълновия превключвател се измиват със спирт (спирт се слага с капкомер). Трябва да се има пред вид, че в някои от приемниците се използват неразглобяеми превключватели

мално, а консумацията е по-голяма (над 87m A), трябва да се подберат други транзистори на мястото на $ПП_9$ и $ПП_{10}$ с по-малка изходна проводимост (h_{22}) или да се смени изходният трансформатор ($Тр_2$).

Крайните честоти на честотната лента на ниво 6dB са:

$$F_A = 50 \div 100 \text{ Hz};$$

$$F_r = 8000 \div 12\,000 \text{ Hz}.$$

Срязване на честотата 4000Hz трябва да бъде не по-малко от 8dB.

При напрежение на изхода 1V коефициентът на нелинейните изкривявания за честотите 400, 1000 и 2000Hz трябва да бъде съответно не повече от 3,5, 2,5 и 2%.

Настройка на МЧУ на приемник „Меридиан“

МЧУ на приемника трябва да се настройва, когато печатната платка с намиращите се по нея елементи за настройка е в корпуса на приемника и е нормално разположена спрямо високоговорителя. В противен случай МЧУ, добре настроен при извадена от корпуса платка, ще се окаже съвсем разстроен след сглобяване на приемника, защото магнитният поток от високоговорителя подмагнитва ядрата на бобините L_{20} , L_{18} и L_{16} . Този поток е друг, ако платката се намира извън корпуса на приемника.

Ако по някаква причина се налага настройката на МЧУ да бъде направена при извадена платка, в централния ѝ отвор се въвежда еквивалентна магнитна система.

Процесът на настройката не е сложен и се състои в следното. Уредите се включват по схемата от фиг. 3.6. Регулаторът на силата на звука се установява в положение, съответстващо на максималното усилване на НЧУ. На изхода на сигналгенератора се установява сигнал с честота 465 kHz, модулиран с нискочестотно напрежение 1000 Hz и дълбочина на модулацията 30 %. Този сигнал се подава между базата и емитера¹ на транзистора ПП₁. Настройват се последователно трептящите кръгове L_{20} , C_{53} ; L_{18} , C_{44} и L_{16} , C_{28} , като чрез регулатора на нивото на сигнала от сигналгенератора се поддържа напрежение на изхода на приемника 1V.

Колкото по-точно се настроят кръговете на междинночестотния усилвател на честотата 465 kHz, толкова по-малко напрежение е необходимо да се подава на входа на усилвателя, за да се получи на изхода на приемника напрежение 1V. Затова нивото на модулираното напрежение от сигналгенератора се намалява при уточняване на настройката на МЧУ. МЧУ е добре настроен, ако чувствителността² му, която зависи и от съпротивлението на резистора R_{25} , е $1 \div 3 \mu V$. Съпротивлението на резистора R_{25} трябва да бъде в границите $62 \div 180 \Omega$.

Чувствителността на междинночестотните стъпала от базите на транзисторите ПП₁ и ПП₄ е посочена на принципната схема (фиг. 3.12).

Вместване на честотите на хетеродина в границите на обхватите

За изпълнение на тази операция от високочестотната платка се отпоява проводникът, който свързва базата на транзистора

¹ Изводът „земя“ на сигналгенератора се свързва с емитера на транзистора ПП₁.

² Има се пред вид и коефициентът на усилване на ВЧУ.

ПП₁ с бобината L_4 , и се включва към него сигналгенератор¹ през разделителен кондензатор с капацитет $0,033 \div 0,05 \mu F$.

Кондензаторите C_{18} , C_{19} и C_{20} (ако те са изпълнени конструктивно като донастройващи кондензатори) се установяват на среден капацитет.

Процесът на вместиането на честотите на хетеродина се състои в следното.

На входа на ВЧУ от сигналгенератора се подават високо-честотни сигнали с определени честоти², модулирани с напрежение с честота 1000 Hz (дълбочината на модулацията е 30%). Изменят се индуктивностите на бобините на хетеродинните кръгове (при максимален капацитет на променливия кондензатор) и капацитетите на донастройващите кондензатори (при минимален капацитет на променливия кондензатор) с цел да се получи на изхода на приемника максимално напрежение на сигнала.

При завъртане на ротора на донастройващия кондензатор на хетеродинния кръг (при минимален капацитет на променливия кондензатор) се изменя малко настройката на хетеродинния кръг за долната гранична честота (при максимален капацитет на променливия кондензатор). Поради това кръгът се донастройва повторно. За целта променливият кондензатор пак се установява на максимален капацитет, от сигналгенератора се подава долна гранична честота и се донастройват бобините на хетеродина.

Това пък предизвиква разстройка на кръга за горната гранична честота на обхвата, затова променливият кондензатор се установява пак на минимален капацитет, увеличава се честотата на сигналгенератора, за да съответствува на горната гранична честота на обхвата, и кръгът се донастройва с кондензатор.

Този процес се повтаря до точното вместиане на честотите на хетеродина.

Вместиането на честотите се извършва еднакво за всички обхвати. Разликата е само в това, че при преминаване от един обхват към друг кръговете се настройват чрез завъртане на ядрата на други бобини и роторите (подвижните пластини) на други донастройващи кондензатори.

В последните модели на приемниците „Меридиан“ на мястото на донастройващите кондензатори са монтирани кондензатори с постоянен капацитет.

Всички операции по вместиане на честотите на хетеродина са описани в табл. 3.19.

¹ Изводът „земя“ на сигналгенератора се свързва със „земя“ на малката печатна платка.

² Сигналът от генератора не трябва да надвишава 5 μV .

Операции за вместване на честотите на хетеродина на приемник „Меридиан“

Обхват	Капацитет на променливия кондензатор	Честота на сигнала от сигналгенератора	Какво трябва да се завърти за получаване на максимално напрежение на изхода на приемника
ДВ ДВ	Макс. Мин.	$196 \pm 1 \text{ kHz}$ $425 \pm 2 \text{ „}$	Ядрото на бобината L_{15} Подвижната пластина на кондензатора C_{20}
СВ СВ	Макс. Мин.	$515 \pm 2 \text{ „}$ $1640 \pm 5 \text{ „}$	Ядрото на бобината L_{14} Подвижната пластина на кондензатора C_{19}
KIV KIV	Макс. Мин.	$3,9 \pm 0,02 \text{ MHz}$ $6,45 \pm 0,02 \text{ „}$	Ядрото на бобината L_{13} Подвижната пластина на кондензатора C_{18}
KIII KII KI	Макс. Макс. Макс.	$6,95 \pm 0,02 \text{ „}$ $9,4 \pm 0,02 \text{ „}$ $11,6 \pm 0,02 \text{ „}$	Ядрото на бобината L_{12} Ядрото на бобината L_{11} Ядрото на бобината L_{10}

Спрягане на настройките на входните и хетеродинните кръгове в приемник „Меридиан“

За спрягане на настройките на кръговете трябва да се разполага със сигналгенератор, стандартна рамкова антена и миливольтметър за променлив ток (фиг. 3.7).

С помощта на сигналгенератора и стандартната рамкова антена се създава електромагнитно поле, съставлящите на което се променят с определени честоти. Приемникът се настройва на тези честоти с помощта на променливия кондензатор. Донастройката на приемника се извършва чрез преместване на бобината на входния кръг по дължината на феритната пръчка и чрез изменение на капацитета на донастройващия кондензатор.

Точността на настройката на входния кръг се преценява по реакцията на миливольтметъра при доближаване на индикаторната пръчка¹ до кръговата бобина. Доближаването на „феритния“ край на пръчката увеличава магнитния поток, който пронизва бобината и индуктивността на входния кръг се увеличава, а честотата на настройката се понижава. Доближаването на „медния“ край на пръчката намалява магнитния поток и индуктивността на бобината и затова се повишава честотата на настройката на кръга.

¹ Индикаторната пръчка е дървена или пластмасова пръчка със закрепени на краищата ѝ парченце ферит от едната страна и дадена накъсо навивка от меден проводник с диаметър $1,2 \div 1,5 \text{ mm}$ от другата страна. Краят на пръчката с парченцето ферит се нарича „феритен“, а другият — „меден“.

Като се използва тази зависимост на собствената честота на входния кръг от свойствата на доближаваните до нея детайли, лесно може да се установи дали кръгът е настроен на честотата на сигналгенератора.

Ако доближаването на „медния“ край на индикаторната пръчка предизвиква увеличаване на напрежението на изхода на приемника, очевидно е, че индуктивността на бобината е по-голяма от необходимата и трябва да се намали. Ако пък напрежението на изхода на приемника се увеличава при доближаване на „феритния“ край до входния кръг, то индуктивността на бобината е недостатъчна и трябва да бъде увеличена. От изложеното следва, че кръгът може да се смята за точно настроен на честотата на сигналгенератора при еднакво намаляване на напрежението на изхода на приемника при доближаване до входния кръг първо на „феритния“, а после и на „медния“ край на пръчката.

Спрягането на настройките се прави в две точки от всеки обхват, които съответствуват на честотите 160 и 390 kHz (ДВ), 500 и 1500 kHz (СВ), 4,1 и 6,1 MHz (К IV). Междинните точки, които съответствуват на средните честоти 250 kHz (ДВ), 1000 kHz (СВ) и 5,3 MHz (К IV) се използват за контролиране на правилния избор на спрягащите елементи.

Ако при проверка на спрягането в средната точка се окаже, че входният кръг е разстроен и чувствителността на приемника е малка, се променя капацитетът на спрягащия кондензатор. За да се разбере какъв трябва да бъде капацитетът—по-голям или по-малък от избраната стойност, пак се използва индикаторната пръчка. Ако доближаването на „феритния“ край предизвиква повишаване на напрежението на изхода на приемника, очевидно е, че собствената честота на кръга е по-висока от честотата на сигналгенератора и капацитетът на кондензатора трябва да се увеличи. Ако повишаване на изходното напрежение се постига чрез доближаване на „медния“ край на пръчката към бобината, това означава, че собствената честота на кръга е по-ниска от честотата на сигналгенератора и капацитетът на кондензатора трябва да се намали.

В случай на смяна на кондензатора за спрягане трябва да се повтори вместването на честотите на хетеродина и спрягането на настройките.

По-долу са дадени препоръки, които се отнасят само за настройката на приемника „Меридиан“.

Кондензаторите C_2 , C_8 и C_9 се поставят в средно положение.

От сигналгенератора се подава сигнал, модулиран с напрежение с честота 1000 Hz (при дълбочина на модулацията 30 %). Напрежението на сигнала трябва да има такава големина, че на изхода на приемника да се получи напрежение 0,175 V. Това

Таблица 3.20

**Операции по спрягането на настройките на входните и хетеродинните
те кръгове на приемник „Меридиан“**

Обхват	Честота на сигнала от сигналгенератора	Операции по спрягането	Признаци за завършване на операцията
ДВ	160 kHz	Преместване на бобината L_9 по дължината на феритната пръчка	Сигналът се е намалил до минимум
ДВ	390 „	Завъртане на подвижната пластина на кондензатора C_9	Същото
ДВ	250 „	Доближаване на индикаторната пръчка до края на феритната пръчка (челно)	Вж стр. 172 ÷ 173
ДВ	465 „	Предварителна настройка на приемника на честота 408kHz и последващо завъртане на ядрото на бобината L_1	Напрежението на изхода на приемника се е намалило до минимум
СВ	500 „	Преместване на бобината L_8 по дължината на феритната пръчка	Сигналът на сигналгенератора се е намалил до минимум
СВ	1500 „	Завъртане на подвижната пластина на кондензатора C_8	Същото
СВ	1000 „	Доближаване на индикаторната пръчка до края на феритната пръчка (челно)	Вж. стр. 172 ÷ 173
KIV	4,1MHz	Преместване на бобината L_7 по дължината на феритната пръчка	Сигналът от сигналгенератора се е намалил до минимум
KIV	6,1MHz	Завъртане на подвижната пластина на кондензатора C_2	Същото
KIV	5,3 „	Доближаване на индикаторната пръчка до края на феритната пръчка (челно)	Вж. стр. 172 ÷ 173
KI	11,8 „	Преместване на бобината L_3 по дължината на феритната пръчка	Сигналът от сигналгенератора се е намалил до минимум
KII	9,6 „	Преместване на бобината L_5 по дължината на феритната пръчка	Същото
KIII	7,2 „	Преместване на бобината L_6 по дължината на феритната пръчка	Същото

отговаря на мощност 5 mW на изхода на приемника.

Последователността на операциите по спрягане на настройките е дадена в табл. 3.20. Както при настройката на МЧУ и вместиането на честотите на хетеродина, така и при спрягането кръговете се донастроят до получаване на максималната чувствителност на приемника.

След настройката бобините на входните кръгове (L_3 , L_6 , L_6 , L_7 , L_8 и L_9) се фиксират върху феритната пръчка с церезин.

4. РАДИОГРАМОФОН „РИГА-102“

„Рига-102“ е монофоничен¹ радиограмофон I клас. Той се състои от транзисторен радиоприемник, блок с грамофон и акустична система.

Радиограмофонът е предназначен за:

а) приемане на програмата на радиоразпръсквателните станции с амплитудна модулация (АМ) в обхватите на дълги, средни и къси вълни и с честотна модулация (ЧМ) в обхвата на ултракъси вълни (4,11 — 4,56 m);

б) просвирване на обикновени и дългосвирещи плочи.

Радиограмофонът се захранва от мрежата с напрежение 127/220 V.

Грамофонът е оформен в отделен блок със самостоятелно захранване. Той има три скорости (33 1/2, 45 и 78 об/мин) и устройство за полуавтоматично и автоматично изключване.

Приемникът на радиограмофона „Рига-102“ е изработен от унифицирани възли (УКВ, КСДВ-МЧ и НЧУ), от които е изработен и преносимият транзисторен приемник „Рига-103“ I клас. Разликата помежду им е в конструкцията на шасито и във взаимното разположение на някои от детайлите. Освен това радиограмофонът има външна звукова колона.

Разликата в принципните им схеми е незначителна:

— радиограмофонът „Рига-102“ има стабилизирано захранване, откъдето се получава напрежение за възлите КСДВ-МЧ и НЧУ, включително и за крайното и драйверното стъпало на НЧУ, за да се повиши изходната мощност на усилвателя до 1,5 W²;

— приемникът на радиограмофона има стрелков индикатор за настройка³;

— изменени са капацитетите на кондензаторите от вход-

¹ Монофонична система за предаване и приемане на говор, музика или друга звукова информация е системата, която съдържа един микрофон, предавател, приемник и високоговорител.

² Във връзка с това в НЧУ са променени съпротивленията на резисторите, които осигуряват зададените режими на работа на транзисторите.

³ Принципът на действие на такъв индикатор е описан в § 2.14.

ното устройство на късовълновите обхвати и схемата на захранване на транзисторите на МЧУ.

Основните технически данни на радиограмофона са дадени в приложението.

В радиограмофона се използват същите блокове, както и в приемника „Рига-103“, а търсенето и отстраняването на повредите в блоковете му КСДВ-МЧ и НЧУ са описани на стр. 198+209. Но в монофоничните радиограмофони „Рига“-102“ се срещат и други повреди като:

1) периодично прекъсване на веригите поради лоши контакти в контактния съединител, с помощта на който платката на НЧУ се свързва с блока КСДВ-МЧ;

2) липса на контактуване в контактния съединител поради изкривяване на платката при монтирането ѝ в приемника;

3) късо съединение между винта на радиатора на транзистора T_8 или T_9 и шасито поради изкривяването на платката.

Първата от тези повреди се открива чрез леко почукване по платката на НЧУ. Ако контактуването в контактния съединител е лошо, контактите се почистват и се регулират.

Втората и третата повреда се отстраняват чрез правилно поставяне на платката на НЧУ.

Това се прави по следния начин. Долната подложка се слага в каналите на двата радиатора без изкривяване. След това платката се вкарва в контактния съединител, слага се горната подложка и платката се закрепва с нит М4.

Търсенето на повредата в радиограмофоните започва с огледа на възлите, детайлите и монтажа. След това апаратът се включва в мрежата за съвсем малко време. Ако изгори предпазителят (което свидетелствува за повреда в захранването), се проверяват кондензаторите от изглаждащия филтър и изправителните диоди (табл. 3.21). Ако предпазителят не изгори, се започва търсенето на повредения блок. Най-напред се установява дали грамофонната плоча може да се просвири нормално, а след това се проверява дали приемникът работи поне в един от обхватите.

Разглобяване на грамофона на радиограмофон „Рига-102“

За да се осигури достъп до детайлите и възлите на грамофона, трябва да се отвинят 5 винта от дъното на радиограмофона. За да се свали платката, трябва да се отвинят още два винта с накатена глава. Механизмът за автоматичното изключване става лесно достъпен след свалянето на алуминиевия екран, закрепен с две щипки. Дискът се сваля по следния начин: радиограмофонът се изключва от мрежата, копчето „Пуск“ се премества по посока на стрелката и дискът се повдига вертикално нагоре. Шасито на грамофона трябва свободно да

Повреди в захранващия блок на радиограмофон „Рига-102“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Изгаря предпазителя	<p>1. Кондензаторът C_1, C_3, C_2, или C_1 на захранващия блок пробит</p> <p>2. Диодът D_1 или D_2 на захранващия блок пробит</p> <p>3. Част от навивките на мрежовия трансформатор Тр са дадени накъсо</p>	<p>Кондензаторите се проверяват с омметър</p> <p>Отпоява се един от изводите на диода и диодът се проверява с омметър</p> <p>Отпояват се проводниците от изводите 9 и 11 на вторичните намотки на трансформатора и приемникът се включва в мрежата. Ако предпазителят изгори, може да се смята, че част от навивките са дадени накъсо</p>
2. Стабилизаторът не осигурява необходимото напрежение за приемника	1. Веригите, които се захранват от стабилизатора, са дадени накъсо	Отпояват се проводниците от изводи 3, 4, и 5 на контактния съединител на захранващия блок и се измерва напрежението на изводите. Ако измерените напрежения съответствуват на посочените на схемата, то повредата е в приемника
3. Приемникът е редовен, но стабилизаторът не осигурява необходимо напрежение за блокове КСДВ-МЧ и НЧУ	<p>1. Електролитният кондензатор C_3 на захранващия блок е пробит</p> <p>2. Опорният диод D_3 е нередовен</p> <p>3. В ригата на резистора R_1 или R_2 на захранващия блок е прекъсната</p>	<p>Измерва се напрежението върху кондензатора. Ако то е много по-малко от 22V, кондензаторът се сменя</p> <p>Проверява се диодът. Ако той е дефектен, се заменя с друг от същия тип (Д816А)</p> <p>Проверяват се резисторите R_1 и R_2 и качеството на спойките им</p>
4. Няма напрежение 6,8V на 4-та ламела на захранващия блок, но има напрежение 22V на 3-та ламела	<p>1. Опорният диод D_1 на захранващия блок пробит</p> <p>2. Резисторът R_3 изгорял</p>	<p>Проверява се диодът</p> <p>Резисторът се проверява с омметър</p>

1	2	3
5. Няма напрежение на 5-та ламела, но има напрежение 22V на 3-та лам ла	1. Кондензаторът C_6 е пробит 2. Веригата на резистора R_3 е прекъсната	Измерва се напрежението върху кондензатора. Ако той е редовен, напрежението върху него е 9,2V, ако е пробит — нула Веригата се проверява с омметър

Забележка


При отсраиването на повреди в захранващия блок трябва да се има пред вид, че късите съединения са опасни за този възел. В повечето случаи късите съединения на изводите на блока довеждат до изгарянето на транзистора Т тип П216Б.

се поклаща върху пружини, за да се премахне бръмченето при просвирването на плочи. Ако шасито или някои от лостовете му се допират до кутията на грамофона, амортизацията се нарушава и се появява звук с нисък тон (бръмчене).

Регулирането на амортизацията на грамофона се прави чрез правилно поставяне на амортизационните пружини.

*Автоматично изключване на грамофона
(автоматичен стоп)*


Автоматичен стоп се нарича устройството, което спира движещите се механизми в определен момент. В грамофоните автоматичният стоп служи за полуавтоматично включване и автоматично изключване на движението на диска.

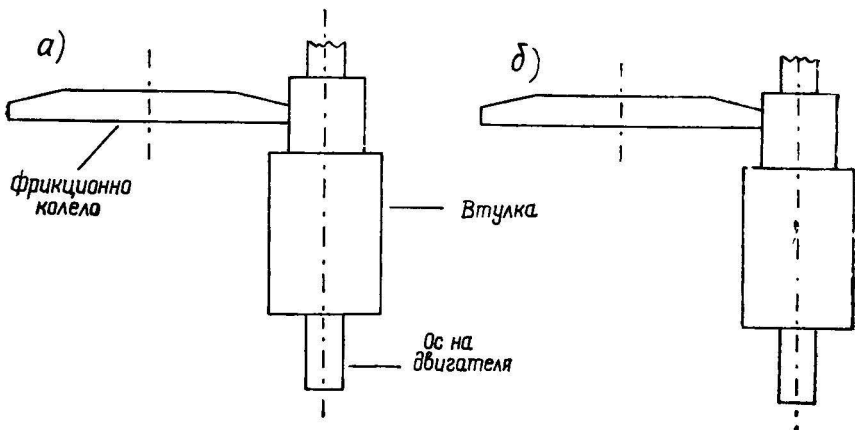

Фиг. 3.16. Правилно (а) и неправилно (б) положение на фрикционното колело спрямо втулката

Има няколко вида автоматични стопове. По-долу се описва една от най-разпространените конструкции.

На фиг. 3.17¹ са показани следните основни детайли на автоматичния стоп:

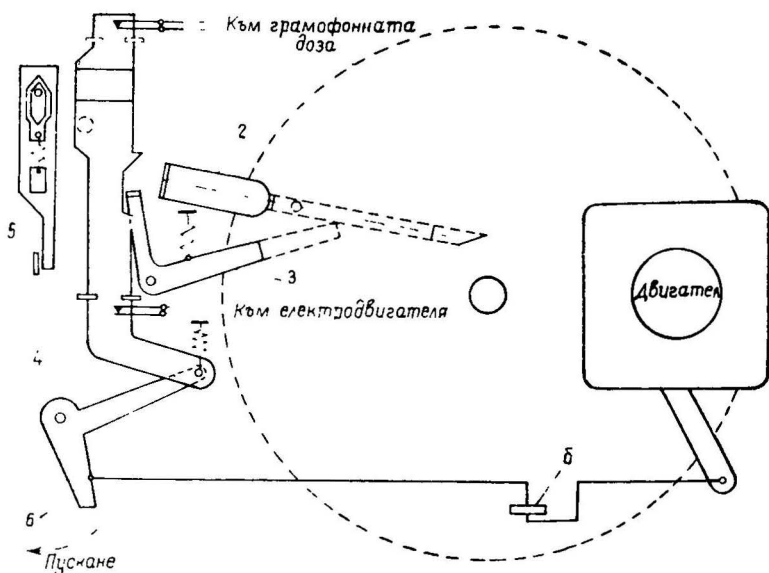

Фиг. 3.17. Механизъм на грамофона без диск в начално положение (поглед от-
долу)

1) пружиниращ щифт 1, който се намира в диска (фиг. 3.19);
2) заострен лост 2 на следящата система, намиращ се под диска;

3) предаващ лост 3, който се допира до лоста 2 под диска и служи за:


- а) предаване на движение от заостреният лост при за-
действуване на автоматичния стоп;
- б) освобождаване на основния лост 4 на автоматичния
стоп;
- в) връщане на заострения лост в начално положение
след задействуване на автоматичния стоп;

4) основен лост 4, който включва електродвигателя, гра-
мофонната доза, а също така повдига и сваля микролифта;

5) фрикционен лост 5, който се закрепва на оста на ра-
мото на грамофонната доза и предава движението от рамото
към заострения лост 2;


¹ Поглед отгор на детайлите на механизма на грамофона е показан на
фиг. 3.18.

- 6) пусков лост 6, който осигурява:
- а) задвижване на лоста 6;
 - б) притегляне на фрикционното колело към диска и към втулката на двигателя;
 - в) преместване на основния лост;
- 7) лост за включване и изключване на автоматичния стоп; този лост фиксира фрикционния лост.

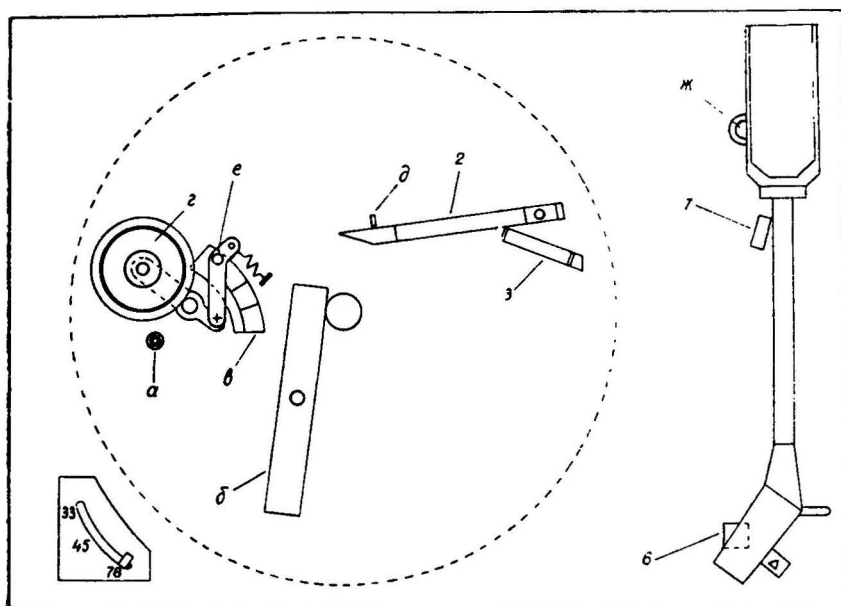

Фиг. 3.18. Механизъм на грамофона без диск в начално положение (поглед отгоре):

а — втулка (ос) на двигателя; б — лост; в — пластмасов стъпален повдигач; г — фрикционно колело, покрито с гума; д — ограничител на лоста 2; е — регулиращ винт за спускане и повдигане на фрикционното колело; ж — винт, регулиращ положението на рамото на грамофонната доза (а чрез това и на иглата) спрямо грамофонната плоча по вертикала

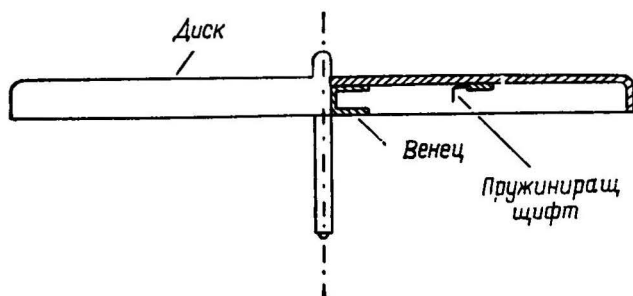

Фиг. 3.19. Диск на грамофона

Повреди в грамфона на радиограмофона „Рига-102“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Грамофонът не се включва	1. Предпазителят (ПМ-0,15) на блока е изгорял	Проверява се предпазителят
	2. Шнурът за захранване е прекъснат или е повреден шепселът	Проверяват се шнурът и шепселът
	3. Контактът в превключвателя на намотките на захранващия трансформатор Tr_1 е лош	С шило се огъват вътрешните контакти на превключвателя към центъра на отвора, в който те се намират
	4. Ключът за захранване B_3 е повреден	Проверява се ключът за захранване, като се има пред вид, че в него се съединяват срещуположните контакти
	5. Намотката на трансформатора Tr_1 е прекъсната	Проверяват се намотката и нейните изводи 1—4
2. Дискът се върти, автоматичният стоп работи, но няма звук	1. Грамофонната доза е повредена	Изважда се дозата, както е описано в инструкцията, и се доближава пръст до проводниците в рамото на грамофонната доза. Ако грамофонът е редовен, от високоговорителя се чува брум
	2. Контактните пластинки на грамофонната доза не контактуват добре с тези на рамото	Изважда се дъното и се осигурява надежден контакт
	3. Шнурът, който свързва грамофона с приемника е прекъснат	Проверява се шнурът
	4. При пускане на грамофона контактната група на дозата не се изключва	Сваля се декоративният екран, проверява се качеството на закрепването на контактната група и се регулират контактите

1	2	3
Повреди в двигателя на грамофона на „Рнга-102“		
1. При включване на грамофона дискът не се върти	1. В контактната група за включване на двигателя няма контакт	Проверява се дали котвата се завърта с ръка. С помощта на някакъв неметален предмет се осигурява добър контакт в контактната група и се проверява дали двигателят се включва
	2. Веригата на пусковия кондензатор C_1 е прекъсната	Грамофонът се включва и се прави опит роторът да се завърти с ръка. Ако веригата на кондензатора е прекъсната, роторът може да се върти и в едната, и в другата посока. Проверват се резисторът R_1 и кондензаторът C_1
	3. Пусковата намотка на двигателя е прекъсната	Проверява се намотката
	4. Работната намотка на двигателя е прекъсната	Проверява се тази намотка
	5. Роторът е заклинен в лагерите	Прави се опит роторът да се завърти с ръка. Ако това не може да се направи, двигателят се разглобява, лагерите се почистват и се смазват, а роторът се центрира
2. Дискът се върти неравномерно и с по-малка скорост (звукът плава)	1. Втулката на двигателя се превърта.	Грамофонът се изключва и като се задържа роторът на двигателя, се прави опит да се завърти втулката с помощта на отвертка. Ако тя се завърта, трябва да се извади и върху повърхността на втулката, която се допира до оста да се нанесе нитроцелулозен лак и възелът да се сглоби отново
	2. Оста на двигателя се превърта в ротора	Роторът се задържа с ръка и се прави опит оста да се завърти или да се измести по дължина. Ако е възможно да се направи това, например да се извади оста от ротора, трябва да се възстанови сцеплението. За тази цел се прави накатка на част от оста и тя се залепва към ротора с нитроцелулозен лак
3. Поради повреда в предавателния механизъм се получава „виещ“ звук	1. В лагерите на двигателя, диска и фрикционното колело няма смазка	Всички триещи се повърхнини на редуктора се смазват с машинно масло

1	2	3
	2. Зацепването между оста на двигателя и диска през фрикционното колело е ненадежно	Местата на допирание на фрикционното колело с диска и втулката на двигателя се обезмасляват. С винтовата пружина се регулира силата на притискане на колелото
	3. При пускане на грамофонна спирация лост не освобождава напълно венеча на оста на Диска	Спиращият лост се регулира така, че при изключване на грамофона и при натискане на пусковия лост дискът да се върти леко с ръка Местата на допирание на венеча и спирация лост лесно се откриват с помощта на боя, нанесена на венеча
	4. Неправилно са ориентирани едни спрямо друг фрикционното колело и втулката ¹	Фрикционното колело се нагласява правилно, като се използва регулиращият винт ² . Проверява се дали втулката на електродвигателя е сложена правилно по вертикала. Лостовите се изкривяват много внимателно така, че да се възстанови съосността на фрикционното колело и електродвигателя
	5. Втулката на фрикционното колело се е износила	Колелото с сменя
4. Дискът се върти с по-малка честота (скорост), но звукът не „вие“; понякога двигателят не потегля веднага	1. Роторът на двигателя е повреден	Сменя се роторът на електродвигателя
5. Скоростта (честотата) на въртене не се превключва	1. В зъбната предавка на превключвателя на скоростите (честотите) на въртене няма зацепване	Осъществява се зацепването на зъбите на предавката и се осигурява надеждната ѝ работа, като се отстранява вертикалното разместване
6. Копчето на превключвателя на скоростите (честотите) на въртене отива до края на прорезите, но не превключва	1. Лостът, към който е закрепено копчето на превключвателя, е изкривен	Лостът трябва да се нагласи в хоризонтална плоскост

1	2	3
7. При просвирване на плоча, диаметърът на която е по-голям от диаметъра на диска, се получава виещ звук	1. Плочата допира копчето на превключвателя на скоростите (честотите) на въртене	Лостът на превключвателя на скоростите (честотите) на въртене трябва да се нагласи във вертикална плоскост (да се спусне по-надолу)

¹ В резултат на това:

а) фрикционното колело допира втулката не в центъра на всяко стъпало на втулката, а на друго място;

б) няма съосност между фрикционното колело и оста на мотора.

² Регулираш се нарича винтът, който допира стъпалния пластмасов повдигач.

Таблица 3.23

Основни повреди в автоматичния стоп на грамофона

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Автоматичният стоп не се задействува	1. Изпаднал е, огънал се е или се е счупил пружиниращият шифт на диска	Шифтът се поправя или се сменя с нов
	2. Заостреният лост е заклинен на оста	Оста на лоста се почиства и се смазва. Проверява се дали лостът се върти свободно около оста си
	3. Пружината на фрикциона се е освободила, вследствие на което се е нарушило зацепването на лоста 5 с оста на рамото на дозата	Пружината на фрикциона се натяга така, че лостът 5 и заостреният лост 2 да се придвижват взаимно със сигурност и без големи усилия
	4. Основният лост 4 е заклинен във водачите	Регулира се положението на лоста във водачите и се смазват триещите се повърхнини

1	2	3
2. Автоматичният стоп се действа преди иглата да стигне края на записа	1. Пружината на фрикционното зацепване е натегната силно	Регулира се фрикционното зацепване
	2. Просвирва се плоча, отворът на която не се намира в центъра на „пръстена“ на записа	Плочата се сменя
3. Автоматичният стоп се действа преди рамото на дозата да се сложи върху плочата	1. Ограничителят на началното положение на фрикционния лост е огънат неправилно ¹	Ограничителят се подгъва към най-близките амортизационни пружини
	2. Заостреният лост 2 е деформиран	Отстранява се деформацията на лоста
4. Рамото на дозата прескача от една бразда на друга (предишията)	1. Фрикционът не осигурява отхвърлянето на лоста 5 поради голямото натягане на пружината	Пружината на фриксиона се отслабва
5. Иглите на дозата не винаги допират до плочата	1. Лостът на микролифта не се спуска до зададената дълбочина	Малко се отвива регулиращият винт, който се намира в лоста на микролифта
	2. Лостът на микролифта заяжда в отвора, в който се движи	Отстранява се заяждането на лоста

¹ Ограничителят е заварен към шасито на грамофона.

Микролифтът, който е свързан с автоматичния стоп, осигурява плавно спускане на рамото на грамофонната доза върху плочата¹ и повдигането му след просвирването на плочата.

¹ Плавното спускане на рамото осигурява запазването на плочата и на относително скъпата и трудната за поправка грамофонна доза.

Принципът на действието на описания автоматичен стоп се основава на увеличаването на ъгловата скорост на рамото на грамофонната доза след просвирването на плочата и преминаването на иглата от последния канал на записа във вътрешната бразда на плочата (фиг. 3.20).

Грамофонните плочи се отличават помежду си по размерите на спиралите на последния канал на записа и на вътрешната бразда. Затова е необходима механична следяща система, която да задействува автоматичния стоп в продължение приблизително на един оборот на плочата след преминаването на иглата във вътрешната бразда и това да стане независимо от размера на плочата.

При просвирването на миниатюрни плочи началните канали се намират на малко разстояние от центъра на диска и следящата система не позволява да се просвири целият запис. По тази причина копчето „Автостоп“ се установява в положението „Вкл“ при просвирването на такива плочи.

Начално положение на автоматичния стоп и на грамофона е състоянието на системата, когато рамото на дозата се намира върху опората, а копчето „Пуск“ — в началното положение. При правилно регулирани лостове на автоматичния стоп системата работи по следния начин.

При завъртането на копчето „Пуск“ по посоката на стрелката пусковият лост (фиг. 3.17):


- а) отпуска лост 6;
- б) допира фрикционното колело до диска и втулката на двигателя;
- в) включва двигателя;
- г) премахва късото съединение на дозата;
- д) освобождава заострения лост 2 с помощта на переходния лост 3¹;
- е) установява всички изброени по-горе лостове в ново (пусково) положение;
- ж) поставя рамото на дозата върху плочата.

Свалянето на рамото на дозата от опората и поставянето на иглата върху плочата премества фрикционния лост 5, като го подготвя за предаване на движението от рамото към заострения лост 2. Когато рамото се доближава на разстояние 70÷75 mm до центъра, фрикционният лост премества заострения лост с помощта на своя щифт, в резултат на което острият скосен край на лоста 2 се доближава до пружиниращия щифт 1 на диска (фиг. 3.21).


След първото и следващите допирання до тези детайли лостът 2 се отмества назад. Неговото преплъзване по оста на рамото на дозата става с помощта на фрикционния лост 5.

¹ При това лостът 2 трябва да остане в начално положение.

Докато ъгловата скорост на преместването на рамото е малка, е изключено зацепване между заострения лост и пружиниращия щифт на диска. Но при излизане на иглата от последната бразда на записа и преминаването ѝ във вътрешната бразда на плочата рамото на дозата започва бързо да се премества към центъра на диска. Това предизвиква по-бързо придвижване на заострения лост в същата посока. Пружиниращият щифт на диска се зацепва с лоста 2 (фиг. 3.21) и го завърта на допълнителен ъгъл. В резултат на това се завърта и преходният лост 3. Той освобождава другите лостове, които се преместват в началното положение. Едновременно с това двигателят се изключва, дозата се дава накъсо и рамото на дозата се повдига над плочата.

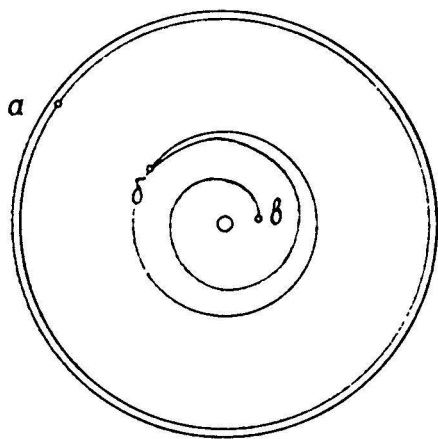

Фиг. 3.20. Грамофонна плоча

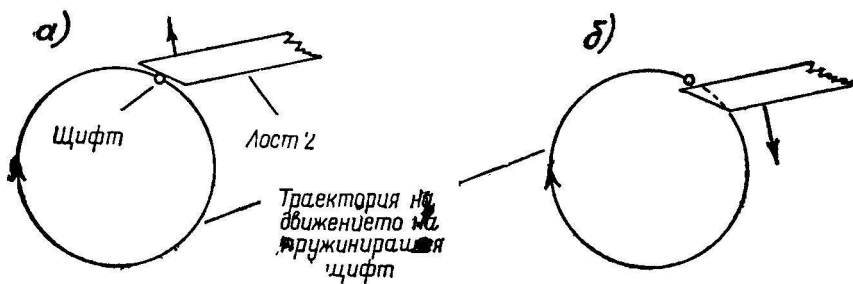

Фиг. 3.21

а) Положение на лоста 2 и пружиниращия щифт при движение на рамото на дозата в края на „пръсена“ на записа (със стрелка е показана посоката на движението на лоста 2; б) положение на лоста 2 и пружиниращия щифт при движението на рамото на дозата по спиралната бразда (захващането и преместването на лоста 2 с помощта на пружиниращия щифт води до задействането на автоматичния стоп)

5. ПРЕНОСИМ РАДИОПРИЕМНИК „РИГА-103“ ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРИЕМНИКА

Радиоприемникът „Рига-103“ I клас, е разработен в радиозавода „А. С. Попов“.

Приемникът се състои от унифицирани блокове, от които е изработен и монофоничният радиограмофон „Рига-102“. Затова основните му технически данни (с изключение на номиналната изходна мощност, долната граница на възпроизвежданите звукови честоти и някои други параметри) са еднакви с тези на радиограмофона „Рига-102“.

Приемникът се състои от четири блока: УКВ (У1), КСДВ-МЧ (У2), стабилизатор (У3) и НЧУ (У4).

Блокът УКВ е с два транзистора: T_1 тип ГТ313Б и T_2 тип ГТ313А, включени по схема с обща база. Първият триод усилва сигналите, приети от УКВ антена, а вторият ги преобразува по честота.

Входният широколентов кръг L_2, C_1, C_2 , настроен на средната честота от УКВ обхват, е свързан с антената (симетричния дипол) индуктивно. (Данните за бобините на радиоприемника са посочени в табл. 3.33.) Върху кръга L_3, C_7 , който се настройва на честотата на приемания сигнал с помощта на ядрото на бобината L_3 , се получава усилен УКВ честотно-модулиран сигнал.

Диодът D_1 тип Д20 е ограничител, който предпазва УКВ блок от претоварване и от изместване на честотата при приемане на силни сигнали.

Преобразувателят на честотата е самоосцилиращ смесител (транзисторът T_2 от УКВ блок едновременно генерира помощните трептения и ги смесва с приеманите сигнали).

Обратната връзка в хетеродина е капацитивна, настройката се извършва чрез изместване на ядрото на бобината L_4 , което е свързано механически с ядрото на бобината L_3 . Преобразуването на честотата се осъществява с помощта на втората хармонична на хетеродина.

За да бъде настройката на приемника на честотата на приемания сигнал постоянна, паралелно на хетеродинния кръг е включен вариакп D_2 тип Д901Б. Управляващото напрежение за D_2 , което променя неговия капацитет, а следователно и честота на хетеродина, се подава от детектора на ЧМ сигнали.

Вторият, най-големият блок на приемника е блокът КСДВ-МЧ. Той съдържа печатна платка, променлив кондензатор, клавишен механизъм, вълнов превключвател и феритна антена.

Надеждната работа на блока КСДВ-МЧ до голяма степен зависи от разположението на печатната платка и клавишния механизъм.

На средни и дълги вълни входното устройство на приемника се състои от двукръгови лентови филтри с индуктивна връзка между тях и индуктивно-капацитивната връзка с антената.

Входното устройство в обхватите КВ-1, КВ-2 и КВ-3 се състои от единични кръгове, индуктивно свързани с антената. При приемането на дълги и средни вълни с феритна антена се изключват входните кръгове, свързани с външната антена, и се включват кръговете на феритната антена.

Транзисторът T_1 от блока КСДВ-МЧ, включен по схема с ОЕ, е усилвателният елемент на първото стъпало на МЧУ за ЧМ сигнали и на ВЧУ за АМ сигнали. При включване на приемника на средни и дълги вълни това стъпало работи като апериодичен усилвател, а при превключване на КВ-1, КВ-2 и КВ-3 обхвати, т. е. при приемане на къси вълни — като резонансен усилвател.

С транзистора T_2 , включен по схема с ОЕ, е направено второто стъпало на МЧУ за ЧМ сигнали и смесителя за АМ сигнали.

Транзисторите T_3 и T_4 са усилвателни елементи на третото и четвъртото стъпало на МЧУ за ЧМ сигнали и на първото и второто стъпало на МЧУ за АМ сигнали. Във всички стъпала на МЧУ се използват двукръгови лентови филтри с индуктивна връзка.

Лентата на пропускане на МЧУ за АМ се изменя рязко чрез изменение на връзката между кръговете на междинно-честотните трансформатори Tr_2 и Tr_4 .

Отделният хетеродин с автотрансформаторна връзка е реализиран с транзистор T_5 , включен по схема с ОБ.

Детекторът на честотно модулираните сигнали е изработен с диодите D_3 и D_4 тип Д2Е по схема на симетричен дробен детектор, а детекторът на амплитудно модулираните сигнали — с диода D_5 от същия тип.

Системата за АРУ е разделена за ЧМ и АМ сигнали. Осъществена е с диодите D_1 и D_2 тип Д104А. Поради действието на АРУ сигналът на изхода се изменя с $4 \div 5$ dB при изменение на входния сигнал с 40 dB.

Блокът на НЧУ е монтиран на отделна печатна платка. Той се състои от предусилвателни стъпала, драйверно стъпало с последователна двутактна схема и крайно безтрансформаторно стъпало.

Петте последни стъпала на НЧУ са обхванати от отрицателна обратна връзка.

Блокът на стабилизатора осигурява стабилизирано напрежение 6,8 V за нискочестотните предусилвателни стъпала и някои стъпала от другите блокове, а също и захранва делителите на напрежението, от които се взимат преднапреженията

за транзисторите $T_1 \div T_5$ от блока КСДВ-МЧ, за транзистора T_2 от УКВ блока и за други транзистори.

Някои забележки по експлоатацията и разглобяването на приемник „Рига-103“

При работата с приемника и разглобяването му освен общите правила, изложени в разделите 3.1 и 3.6, трябва да се спазва следното:

1) преди поставяне на новия източник за захранване е необходимо да се провери дали знаците „+“ и „-“ съответствуват на действителната полярност на елементите на батерията;

2) контейнерът с батериите трябва да се поставя внимателно, без усилие; да се помни, че ако контейнерът се постави иакриво, в приемниците от първия модел може да се повреди междинностотният трансформатор;

3) приемникът трябва да се изважда от кутията внимателно, защото може да се скъсат веригите на регулатора на сила на звука;

4) за да не се повреди крайното стъпало на НЧУ, трябва да се предпазват от късо съединение контактите за външен високоговорител и за слушалки;

5) при включването на външно захранване (особено на акумулатор) трябва да се внимава положителният електрод на източника да бъде свързан с „плюсовия“ извод на приемника, а отрицателният — с „минусовия“ извод.

Търсене на причините за повредите в приемник „Рига-103“


Последователността на работа при търсенето на повредения елемент на схемата или веригата зависи от характера на повредата в приемника.

За да се облекчи търсенето на повредата, на фиг. 3.22 е дадена схема на последователността на търсенето. С буквата „Р“ с индекси от 1 до 13 е означена препоръката, а с буквите „РП“ с индекси от 1 до 10 — резултатът от проверката.

Разшифроване на съкращенията от фиг. 3.22

P_1 — да се определи неизправното стъпало във високочестотната част на приемника, като се използва методът за проверка на преминаването на сигнала от измервателния сигналгенератор или методът за стесняване на зоната на търсенето; P_2 — да се провери НЧУ, например с докосване до извод 2 на печатната платка; P_3 — да се провери НЧУ детайлно, като се започне от високоговорителя; P_4 — да се огледа внимателно блокът УКВ, да се провери фолиото на печатната платка, качеството на спойките, надеждността на контактите, да се измерят постоянният напрежения на електродите на транзисторите; P_5 — да се огледа внимателно стъпалото, да се провери монтажът, качеството на спойките и контактите в цоклите на транзисторите,

да се измерят постоянните напрежения на електродите на транзисторите; P_6 — да се определи кой блок (УКВ или КСДВ-МЧ) не работи; P_7 — да се включи външна антена през кондензатор с капацитет $8200\text{pF} \div 0,012\mu\text{F}$ към базата на транзистора T_4 от блока КСДВ-МЧ, а след това и към базите на транзисторите T_3 , T_2 и T_1 от същия блок и да се определи дали се чува шум и пръшение от високоговорителя; P_8 — да се проверят високоговорителите, вери-

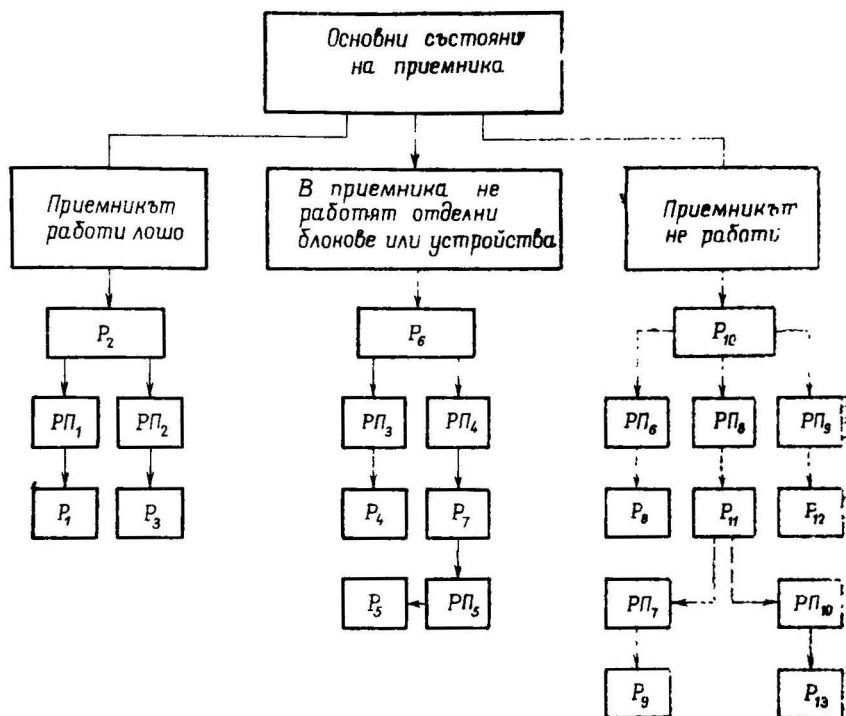

Фиг. 3.22. Схема на търсенето на повреда в приемник „Рига-103“

гите им и надеждността на контакта в куплунга „телефон“ (слушалки); P_9 — да се проверят веригите на захранването и контактите в куплунга $Ш_4$ за външно захранване; P_{10} — да се измери токът I , консумиран от приемника; P_{11} — да се измери напрежението на източника за захранване при натоварване; P_{12} — да се провери кондензаторът C_5 ; P_{13} — да се смени батерията; PP_1 — НЧУ работи нормално; PP_2 — НЧУ работи лошо; PP_3 — не работи блок УКВ; PP_4 — не работи блок КСДВ-МЧ; PP_5 — не работи едно от стъпалата на блока; PP_6 — токът на консумацията е нормален; PP_7 — напрежението на източника за захранване е нормално; PP_8 — токът на консумацията на приемника е по-малък от номиналния; PP_9 — токът на консумацията на приемника е много по-голям от номиналния; PP_{10} — напрежението на източника за захранване е понижено.

Търсене на повредено стъпало в блока на НЧУ на приемник „Рига-103“

Преди започване на търсенето на повредите в НЧУ се проверява източникът за захранване и веригите на захранване при изключен приемник. След това се включва милиамперметър с обхват $200 \div 250$ mA в общата верига за захранването и се проверява дали токът на консумацията на приемника е номинален (или близък до номиналния). Измерват се напреженията на колекторите на транзисторите T_8 и T_9 на крайното стъпало. При всички измервания на напрежения „плюсовата“ бухса на волтметъра се свързва с шасито на приемника, а „минусовата“ с тази точка от схемата, чийто потенциал спрямо шаси трябва да се определи.

При измерване на напреженията на колекторите на транзисторите T_8 и T_9 „отрицателната“ бухса на волтметъра може да се свърже не само с колекторите, но и с изводите 14 и 13 на печатната платка¹ на НЧУ, което е по-удобно. Освен споменатите изводи, на нискочестотната платка има още 15 извода, които служат за свързване на нискочестотния блок с високоговорителите, резисторите $R_3 \div R_7$, кондензаторите C_4 , C_6 и другите блокове на приемника.

Напрежението на колекторите на крайните транзистори в НЧУ се измерва с цел да се провери дали транзисторите T_8 и T_9 делят напрежението на източника за захранване ($U_{из}$) на две равни части ($U_{к\tau 8}$ и $U_{к\tau 9}$). Ако напреженията на колекторите на тези транзистори не са еднакви, например $U_{к\tau 8} < 0,5U_{из}$, а $U_{к\tau 9} > 0,5U_{из}$, се взимат мерки за изравняването на тези напрежения: $U_{к\tau 8} = U_{к\tau 9} = 0,5U_{из}$.

Това се прави, за да се предпазят транзисторите T_8 и T_9 от пробиви. Причина за неравенството на напреженията на колекторите може да бъде повреда в едно от двете предишни стъпала на НЧУ.

Ако напреженията $U_{к\tau 8}$ и $U_{к\tau 9}$ се различават, трябва да се провери дали транзисторите са поставени правилно в цоклите, дали са надеждни контактите на изводите им, дали няма къси съединения в монтажа и не са ли прекъснати веригите на крайното и драйверното стъпало.

Може да се прецени дали НЧУ работи, като се докосне с ръка извод 2 на печатната платка. Ако това се съпровожда с пукане и появяване на фон, който се забелязва особено при преместване до приемника на включен в мрежата поялник, нощна лампа, генератор на сигнали или други уреди, то крайното и драйверното стъпала, а също и част от предусилвател-

¹ Броенето на изводите на печатната платка се започва от скалата на приемника от страната на пътеките (вж. схематичното изобразяване на платката на НЧУ на принципната схема, прилож. на към всеки приемник).

**Повреди във веригите на захранването, високоволителите и скалните
крушки на приемник „Рига-103“**

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. От високово- лителя не се чува нищо, даже собствен шум на приемника	1. Батерията се с изтопила	Измерва се напрежението на пружини- ращите пера в контактните (Ш4) за външ- но захранване при изключен и включен приемник. Ако измереното напрежение е по-малко от 11V (при товар), батери- ята се сменя
	2. Между еле- ментите на бате- рията няма кон- такт	Изважда се контейнерът с източника за захранване и се изм рва напреже- нието върху всеки елемент
	3. Няма контакт между едни от полюсите на ба- терията и кон- тактната пласти- на на контейнера	Пластините на контейнера се почистват от замърсяване и окисн
	4. Няма контакт в клемите за външно захран- ване (Ш4)	Измерва се напрежението на цилин- дричните контакти за външно захран- ване. Ако то е 11÷12V, контактът е добър
	5. Веригата на за- хранване е пре- късната	Проверява се веригата на захранване с омметър
	6. В ключа за за- хранване няма контакт	Контактите под клавиша „Вкл.“ се да- ват наксъс с пинцет
2. От високово- лителя не се чува собстве- ният шум на приемника. Скалните круш- ки светят	1. Няма контакт в куплунга „Те- лефон“ (слушал- ка)	Перата на куплунга се дават наксъс с пинцет
	2. Изпаднала е винтовата пружина от куплунга „Телефон“	Същото

1	2	3
	3. Веригата на високоговорителя е прекъсната	Веригата се проверява с омметър
	4. Звуковата бобина на един от високоговорителя е прекъсната	Измерва се съпротивлението на звуковата бобина. Съпротивлението на две последователно свързани изправни бобини трябва да бъде 6 Ω
3. Приемникът работи, но звукът е слаб и изкривен	1. Има късо съединение между горните (по схемата) пера на контактите Ш5 и Ш4 и шасито	Отстранява се късото съединение. При тази повреда токът, консумиран от приемника, се увеличава до $0,6 \div 0,7$ А, затова се препоръчва приемникът да се включва само за късо време при отстраняването на повредата
4. Приемникът работи нормално, но скалните крушки не светят	1. Една от крушките е изгоряла	Проверяват се крушките
	2. Веригата на крушките е прекъсната	Веригата за захранване на крушките се проверява с омметър
	3. Ключът за включване на крушките е повреден	Контактите на ключа се дават накъсо с пинцет. При необходимост от ремонт, за да се получи достъп до ключа, трябва да се свалят всички копчета за настройка, да се отвият гайките под копчето на регулатора на силата на звука и копчето за настройка и да се махне скалата

ните стъпала може да се смятат за редовни.

След това тонрегулаторите се поставят на широка лента на пропускане и с ръка се докосва изводът 12 на печатната платка, т. е. базата на транзистора T_3 през кондензатора C_{14} с капацитет 10 μ F. Ако се появи фон, то дясната (по схемата) част на усилвателя също може да се смята за редовна. Ако няма фон, трябва да се докосне базата на транзистора T_4 .

По този начин може относително лесно и бързо да се определи повреденото стъпало на НЧУ. По-детайлна проверка на блока е описана на стр. 198 \div 201

Подготовка за регулиране и настройка на приемник „Рига-103“

Преди регулирането и настройката на блоковете на приемника е необходимо да се направи следното:

1) да се измери напрежението на източника за захранване в натоварено състояние; то трябва да бъде $11 \div 12$ V;

2) да се свържат с помощта на проводник буксите за антената, земята и УКВ антена;

3) да се натисне клавишът „СВ“;

4) да се измерят напреженията между шасито и електродите на всеки от транзисторите и да се сравнят с напреженията, дадени на принципната схема на приемника*; особено внимание трябва да се обърне на напреженията на колекторите на транзисторите T_9 и T_8 , по-точно на съотношенията помежду им (дали напрежението на колектора на транзистора T_9 е равно на половината от напрежението на колектора на T_8^{**}).

В някои приемници шаситата на високоговорителите се свързват с екрана на страничната стена на кутията. Често пъти това свързване премахва възбуждането на ВЧУ, особено в дълговълновия обхват.

След изпълнението на изброените операции се извършва проверката и настройката на НЧУ.


Проверка и настройка на НЧУ на приемник „Рига-103“

За проверката и настройката на нискочестотния усилвател са необходими тонгенератор (ГЗ-2, ЗГ-10 или друг подобен), лампов милivolтметър (МВЛ-2М), измерител на нелинейните изкривявания (ИНИ-10, ИНИ-11, ИНИ-12 или друг), електронен осцилоскоп (ЭО-7 или друг подобен) и лампов волтметър (А4-2М) или комбиниран измерителен уред с вътрешно съпротивление (при измерване на променливо напрежение) от порядъка $20\text{k}\Omega/\text{V}$. Тези уреди се включват към входа и изхода на НЧУ, т. е. към куплунга за грамофона и външния високоговорител така, както е показано на фиг. 3.5. Регулаторът на силата на звука се установява на максимална сила, а тонрегулаторите (при измерване на чувствителността) — на широка лента. Клавишът „Пр“ (грамофон) трябва да бъде натиснат.


Усилвателят се смята за редовен, ако на изхода на приемника се получава неизкривено по форма (синусоидално) напре-

* Измерените напрежения (освен напреженията на електродите на крайните транзистори) могат да се различават от посочените на схемата $\pm 15\%$.

** Това е много важно за осигуряването на нормална работа на крайното съзвучие на приемника.

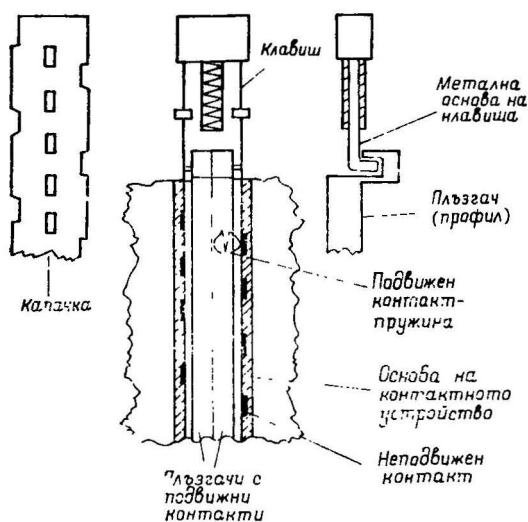

Фиг. 3.23. Клавишен превключвател на обхватите при натиснат клавиш

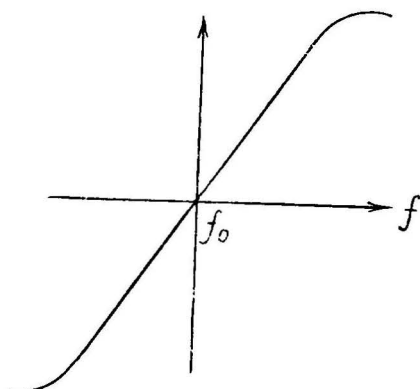

Фиг. 3.24. Зависимост на управлящото напрежение от междинната честота

жение 2V при подаване на входа на усилвателя на напрежение 200 mV с честота 1000 Hz, а чувствителностите, измерени от базите на транзисторите $T_1 \div T_9$, са:

$T_1 \dots$	не по-лоша от	2,6mV
$T_2 \dots$	" "	18,0 "
$T_3 \dots$	" "	4,5 "
$T_4 \dots$	" "	34,0 "
$T_5 \dots$	" "	27,0 "
T_6, T_7	" "	2,7 "
$T_8 \dots$	" "	2,5 "
$T_9 \dots$	" "	0,3 "

Ако чувствителността на НЧУ е по-лоша от 200 mV, трябва да се измени съпротивлението на резистора R_{32} , който регулира дълбочината на отрицателната обратна връзка.

Нивото на нелинейните изкривявания се определя с помощта на измерител на нелинейните изкривявания (клирфакторметър) или чрез наблюдение на кривата на екрана на осцилоскоп. Синусоидата на екрана трябва да има правилна форма при напрежение на изхода, не по-малко от 2,8V (при широка лента на пропускане на усилвателя). Трябва да се има предвид, че нивото на нелинейните изкривявания зависи много от режима на работа на крайните транзистори, който се определя от резистора R_{23} .

Ефективността на регулирането на тембъра се проверява по следния начин. На вход „Грамофон“ се подава напрежение с честота 1000 Hz и такава големина, при която напрежението на изхода е 1 V. Тонрегулаторът се установява в положение „Подъем НЧ“ (повдигнати ниски честоти) и се записва показанието на волтметъра на изхода на приемника — U_1 . След това копчето на тонрегулатора се завърта в обратна посока докрай, честотата на входния сигнал се намалява на 100 Hz и се записва второто показание на волтметъра — U_2 . Ако $U_1 = 2V$, а $U_2 = 0,4 V$, тонрегулаторът при ниски звукови честоти работи нормално.

По същия начин се проверява тонрегулаторът при високите звукови честоти, като на входа се подава сигнал с честота 10 kHz. Регулирането се смята за нормално, ако при повдигане на високите звукови честоти напрежението на изхода на приемника се увеличава до 1,6 V, а при срязване — намалява до 0,28 V.

Нивото на фона на изхода на НЧУ (когато регулаторът на силата на звука е в положение на максимално усилване) трябва да бъде не повече от 6 mV.

Повреди в трите последни стъпала на НЧУ на приемник „Рига-103“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Приемникът не работи. Режимът на работата на транзисторите T_8 и T_9 се отличава от посочения на принципната схема	1. Няма контакт вдокъла на транзистора T_5 или T_6	Измерват се постоянните напрежения на електродите на транзисторите T_5 и T_6 . Ако те се отличават значително от напреженията, посочени в схемата, трябва да се осигурят надеждни контакти в цоклите на транзисторите T_5 и T_6 , като се зачистят и се огънат изводите им
	2. Съпротивлението на резистора R_{23} е станало по-малко поради преместването на плъзгача му вляво (по схемата)	Измерва се напрежението на колектора на транзистора T_9 . Ако то е 1,3V (вместо 6,0V), съпротивлението на резистора R_{23} е станало по-малко ¹
	3. Транзисторът T_6 е пробит	Измерва се напрежението на колектора на транзистора T_9 . Ако то се е намалило до 1V, транзисторът T_6 трябва да се провери с уред за измерване на транзистори
	4. Транзисторът T_1 е пробит	Транзисторът T_1 се проверява с уред за измерване на транзистори
2. Силата на звука е станала по-малка. Режимът на работата на транзисторите T_8 и T_9 се е променил	1. Кондензаторът C_{17} е пробит	Измерва се напрежението върху кондензатора C_{17} . Ако той е пробит, напрежението върху него е нула. Напрежението върху редовния кондензатор е около 4,5V (трябва да се има пред вид, че при пробив на кондензатора C_{17} се намалява напрежението на колектора на транзистора T_9 до 1,5V, а токът на покой се увеличава до 22÷25mA)
	2. Транзисторът T_7 е пробит	Измерват се токът на покой и напрежението на колектора на транзистора T_9 . Ако токът е много голям (до 1,2 A), а напрежението е намалено до 0,5V, то транзисторът T_7 е пробит ²
3. Приемникът работи, но постоянните напрежения на	1. Кондензаторът C_{20} е пробит	Измерва се напрежението върху кондензатора C_{20} . Ако то е нула (вместо 6V), кондензаторът е пробит. Трябва да се има пред вид, че при пробив на

1	2	3
електродите на транзисторите T_8 и T_9 се отличават от посочените на принципната схема		кондензатора C_{20} напрежението на колектора на транзистора T_9 се намалява до 4V, а токът на покой се увеличава до 0,7 A
	2. Кондензаторът C_{19} е пробит	Измерва се напрежението върху кондензатора. Ако той е редовен, напрежението е 0,6V. При пробив на кондензатора C_{19} напрежението на колектора на транзистора T_9 се намалява до 4V
4. Звукът се възпроизвежда с гъргорене	1. Термисторът R_{27} е повреден или прекъснат	Измерва се напрежението на колектора на транзистора T_9 . Ако то е понижено, се отпоява един от изводите на термистора и последният се проверява с омметър. Термисторът трябва да се заменя с еднотипен

Повреди в НЧУ, които не предизвикват промени в режимите на работа на транзисторите $T_5 \div T_9$

1. От високочестотния делителя не се чува нищо, даже собственият шум на приемника	1. Веригата на регулатора на силата на звука е прекъсната	Проверява се веригата на регулатора
	2. Кондензаторът C_4 е пробит	Измерва се напрежението върху кондензатора. Ако то е около 4,5V, кондензаторът редовен
	3. Кондензаторът C_6 е пробит	Измерва се напрежението върху кондензатора, което трябва да бъде 0,8V
	4. Между извода 12 на печатната платка и шасито има късо съединение	Отстранява се късото съединение
2. Силата на звука е намалена	1. Кондензаторът C_7 е пробит	Измерва се напрежението върху кондензатора C_7 , което трябва да бъде 3,2V
	2. Веригата на кондензатора C_6 , C_{15} или C_{19} е прекъсната или има лоша спойка на изводите му	Паралелно към всеки от тези кондензатори поотделно се включва друг редовен кондензатор с капацитет 50 μ F

1	2	3
	3. Между извода 7 или II на печатната платка и шаси има късо съединение	Отстранява се късото съединение
3. Звукът е слаб и с изкривявания	1. Транзисторът T_2 или T_7 е изпаднал от цокъла	Транзисторът се поставя в цокъла
	2. Веригата на резистора R_5 е прекъсната	Измерва се напрежението на колектора на транзистора T_2 . Ако то е около 1,2V, веригата на резистора R_5 прекъсната
	3. Веригата на кондензатора C_{20} е прекъсната	Паралелно на кондензатора C_{20} се включва друг редовен кондензатор с капацитет 500 μ F
4. НЧУ е склонен към самовъзбуждане	1. Веригата на кондензатора C_4 е прекъсната	Паралелно на кондензатора C_4 се включва друг редовен кондензатор с капацитет 30 μ F
	2. В мястото на закрепване на платката към шасито има лош контакт	Трябва да се затегнат двата винта, които закрепват н.ч. платка към шасито
5. Един от тонрегулаторите не работи	1. Веригата на тонрегулатора е прекъсната	Веригата се проверява с омметър
	2. Потенциометърът на тонрегулатора е нередовен	С помощта на пинцет средният извод на потенциометъра се дава накъсо първо с единия от крайните изводи, а след това и с другия. Ако това предизвиква рязко изменение на тембъра, проверяваният потенциометър е нередовен
6. При завъртането на регулатора на силата на звука се чува прашене	1. В регулатора има лош контакт	Регулаторът на силата на звука се ремонтира или се сменя с друг
7. Приемането е изкривено и се съпровожда от прашене	1. Подвижната система на един от високоговорителите не е центрирана добре	Проверява се високоговорителят

1	2	3
8. Силата на звука се променя рязко при завъртането на копчетата на тонрегулаторите	1. Между изводите 9, 6 или 10 на печатната платка и шпато има късо съединение	Отстранява се късото съединение

¹ Ако не може да се установи нормален режим на работа на крайните транзистори чрез изменение на съпротивлението на резистора R_{23} , трябва да се измерят коефициентите на усилване и неуправляемите колекторни токове на транзисторите $T_4 \div T_7$ и да се поставят на мястото на транзисторите $T_6 \div T_8$ полупроводникови триоди с разлика между параметрите им, не по-голяма от 5%.

* При пробив на този транзистор се нагрява резисторът R_{30} .

Таблица 3.26

Повреди в МЧУ на радиоприемник „Рига-103“

Признаци на повредите	Вероятни причини	Методи за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Приемникът не работи, ио нискочестотният сигнал от грамофона се възпроизвежда	1. Няма контакт в превключвателя, който се намира под клавиша „Звукоприемник“ (грамофон)	Изважда се контактната пластинка, контактите с почистват и се регулират
	2. Няма контакт в цокъла на един от транзисторите в блока КСДВ-МЧ	Изводите на транзисторите $T_1 \div T_5$ се зачистват и се огъват така, че контактите в цоклите да бъдат надеждни
	3. Един от транзисторите на блока КСДВ-МЧ е изпаднал от цокъла	Изводите на транзистора се огъват, за да влизат по-плътни в цокъла, след което транзисторът се поставя на платката
	4. Проводникът, свързващ платката на блока КСДВ-МЧ с платката на НЧУ, е прекъснат	Металната част на отвертката се допират до диода D_5 на блока КСДВ-МЧ. Ако проводникът не е прекъснат, в момента на докосването от високоговорителя се чува пукане

1	2	3
	<p>5. Тялото на един от междинночестотните трансформатори ($Tp_2 \div Tp_6$) е повредено (напр. при поставяне на частта за захранване в приемника)</p> <p>6. Режимът на работа на един от транзисторите на МЧУ се е променил¹</p> <p>7. Един от транзисторите на МЧУ е повреден</p>	<p>Проверяват се режимите на работа на транзисторите T_2, T_3 и T_4. Повреденият м.ч. трансформатор се отпоява от платката, тялото му се залепва и се възстановяват намотките и изводите му. Поправеният филтър се настройва</p> <p>Проверяват се постояннотоковите режими на работа на транзисторите T_2, T_3, T_4</p> <p>Проверяват се режимите на работа на транзисторите T_2, T_3 и T_4. Ако режимът на един от тях се е променил, този транзистор се проверява с уред за измерване на транзистори</p>
2. При натискане на клавиш „Полоса“ (лента) няма приемане във всички обхвати за АМ	<p>1. Веригата на бобината за връзка с м.ч. трансформатор Tp_3 или Tp_5 е прекъсната</p> <p>2. Няма контакт в превключвателя под клавиша „Полоса“</p>	<p>Проверяват се бобините за връзка (L_4) в Tp_3 и Tp_5</p> <p>Превключвателят се поправя</p>
3. Чувствителността на приемника е влошена	<p>1. МЧУ е разстроен</p> <p>2. Веригата на кондензатора C_{17} или C_{23} е прекъсната</p> <p>3. В една от бобините на м.ч. трансформатор има късо съединение</p>	<p>От сигналгенератора на входа на МЧУ се подава модулиран сигнал $15 \div 40 \mu V$ с честота 465 kHz. Ядрата на бобините на усилвателя се завъртат и в двете посоки по малко. Ако това предизвиква увеличаване на напрежението на изхода на приемника, то МЧУ е разстроен</p> <p>Паралелно на резистора R_{25}, а след това и на резистора R_{35}, се включва друг редовен кондензатор с капацитет $0,047 \mu F$</p> <p>От сигналгенератора на входа на МЧУ се подава модулиран сигнал $15 \div 40 \mu V$ с честота 465 kHz. Ядрото на бобината на м.ч. трансформатор се завърта и в</p>

1	2	3
	нение между навивките	двете посоки. Ако напрежението на изхода на премника не се изменя, част от навивките на бобината са дадени накъсо. Бобината се оглежда внимателно, защото често пъти става късо съединение между изводите на бобината
4. Приемането на радиостанции се съпровожда от свистене — само възбуждане	<p>1. Веригата на електролитния кондензатор C_{22} е прекъсната или капацитетът му е намалял</p> <p>2. Веригата на електролитния кондензатор C_{21} е прекъсната или капацитетът му е намалял</p> <p>3. Веригата на електролитния кондензатор от блока на стабилизатора е прекъсната или капацитетът му е намалял</p>	<p>Между шасито и точката на свързване на резисторите R_{30} и R_{33} се включва друг редовен кондензатор ($5 \mu F$)</p> <p>Между шасито и точката на свързване на резисторите R_{29} и R_{36} се включва друг редовен кондензатор ($5 \mu F$)</p> <p>Между шасито и емитера на транзистора от блока на стабилизатора се включва друг редовен кондензатор ($200 \mu F$)</p>
	4. Екраните на м. ч. трансформатори са запоеани лошо към шасито	Лошо запоеаният екран се открива, като всички екрани на м.ч. трансформатори се свързват по ред дин след друг към шасито на приемника
5. Приемникът работи, но при точна настройка на станция звукът се възпроизвежда с гъргорене	<p>1. Веригата на кондензатора C_{25} е прекъсната</p> <p>2. Диодът D_2 е запоеан неправилно (обратно)</p>	<p>Проверяват се фолийните проводници, които свързват кондензатора C_{25} с други елементи на платката</p> <p>Проверява се свързването на диода D_2 и веригите на системата за АРУ</p>

1	2	3
Повреди, поради които няма приемане в един или няколко обхвата при редовни кръгове на приемника		
1. Приемникът не работи в един от обхватите	1. Платката с кръговете за този обхват не контактува добре в контактното устройство	Платката се поставя правилно
	2. В контактния гребен за обхвата няма добър контакт	Платката с кръговете на неработещия обхват се изважда и се поставя на мястото на платка за какъвто и да е друг обхват. Ако след това има приемане в този обхват, то повредата е в контактното устройство на неработещия обхват Ремонтът на контактното устройство се състои във: 1) изтегляне на задържащата планка, която има прорези за ножовете на платката с кръговете, и на двата подвижни плъзгача с пружинни контакти (фиг. 3.23). 2) регулиране на подвижните пружинни контакти, намиращи се в двата подвижни плъзгача ²
	3. При поставяне на платката на един от обхватите ножът не е влязъл в прореза на задържащата планка	Платката с кръговете се изважда от контактното устройство и се изправя изкривеният нож, след което платката се поставя на мястото ѝ
	4. При натискане на клавиш се нарушава контактът между един от двата подвижни плъзгача и неподвижните контакти	Тъй като причината за повредата е удължаването на един от плъзгачите с 0,5÷1,0mm (в мястото на закрепването на клавиша за съответния обхват към металната основа), то за възстановяване на нарушения контакт е необходимо да се огъне металната основа на клавиша в необходимата посока. Трябва да се огъне тази половина на основата, която осигурява придвижването на коригирания плъзгач. Ако един от подвижните плъзгачи трябва да се намали или удължи с повече от 1mm, плъзгачът (той е капронов) се нагрява и в горещо състояние се свива или се разтяга в мястото на запепване с металната основа на клавиша

1	2	3
2. Приемникът не работи в един или няколко обхвата, разположени един до друг	1. Платката на блока КСДВ-МЧ е поставена неправилно спрямо клавишното устройство, в резултат на което пружинните контакти не се съединяват с неподвижните контакти на платката на блока КСДВ-МЧ	Натиска се клавишът, изважда се платката с кръговете на неработещия обхват и се сваля задържащата планка. С върха на отвертка се притиска един към друг подвижните плъзгачи, за да се види разположението на подвижните и неподвижните контакти. Платката на блока КСДВ-МЧ се поставя така, че контактуването в превключвателя да бъде надеждно. В много случаи това се постига чрез извиване на платката при поставянето
3. Един от КВ обхвата не работи; преместването на платката с кръговете за неработещия обхват на друго място във вълновия превключвател не дава резултат	1. Бобината L_4 е прекъсната 2. Между радиочастите на платката на кръговете за КВ обхват има късо съединение 3. Спойките са ненадеждни	Проверява се бобината и надеждността на свързването ѝ с другите елементи на платката Късото съединение се отстранява Проверява се качеството на спойките и фолийните проводници на платката на кръговете на обхвата
4. Приемникът не работи в СВ обхват нито с феритна, нито с външна антена; преместването на платката с кръговете не дава резултат	1. Част от навивките на бобината L_5 или L_6 на хетеродинния кръг за СВ е дадена накъсо 2. Между радиочастите на платката с кръговете за този обхват има късо съединение 3. Фолйните проводници са прекъснати или има лоши спойки	Измерва се съпротивлението на бобините L_5 и L_6 и получените данни се сравняват с посочените в табл. 3.33. Ако измереното съпротивление е много по-малко от номиналното, бобината се сменя Монтажът се оглежда внимателно
5. Приемникът не работи в ДВ обхват (при приемане с феритна и външна антена)	1. Част от навивките на бобината L_5 или L_6 на хетеродинния кръг за ДВ е дадена накъсо	Проверяват се спойките и проводниците; измерва се съпротивлението на резисторите R_2 (2,4k Ω) и R_3 (47 Ω) Измерва се съпротивлението на бобините L_5 и L_6 и получените данни се сравняват с посочените в таблица 3.33

1	2	3
	2. Между радио-частите на платката с кръговете за този обхват има късо съединение	Проверява се монтажът на платката
	3. Фолийните проводници са прекъснати или има лоши спойки	Проверяват се спойките и проводниците; измерва се съпротивлението на резисторите R_2 (3k Ω) и R_3 (100 Ω)
6. Приемникът не работи в СВ или ДВ обхват при приемането с феритна антена	1. Бобината на феритната антена е прекъсната	Бобината се проверява с омметър
7. Приемникът не работи в СВ или ДВ обхват при използване на външна антена	1. Част от навивките на бобината L_1 или L_2 на обхвата е дадена накъсо или веригата на една от тези бобини е прекъсната	Измерва се съпротивлението на бобините и получените данни се сравняват с номиналните от табл. 3.33
	2. Няма контакт в превключвателя под клавиша „МА“	Превключвателят се поправя
8. Чувствителността в един от обхватите за АМ е влошена	1. Кръговете на този обхват са разстроени	Кръговете трябва да се настроят
	2. Част от навивките на бобината L_1 , L_2 , L_3 или L_4 на СВ или ДВ обхват е дадена накъсо	Измерват се съпротивленията на бобините и се сравняват с данните в табл. 3.33
9. Чувствителността на приемника в КВ обхват е влошена	1. Основата на телескопичната антена е съединена накъсо с шасито на приемника	С омметър се проверява дали основата на антената е изолирана от шасито на приемника

1	2	3
	2. Проводникът, свързващ телекопичната антена с печатната платка, е прекъснат	Антената се допира с ръка. Ако в момента на докосване то силата на приемания сигнал не се изменя, проводникът е прекъснат

¹ Изменението на режима на работа на транзистора може да бъде предизвикано от прекъсване на бобината на един от м.ч. трансформатори, пробив на кондензатора C_{11} , C_{14} , C_{15} , C_{17} , C_{20} , C_{23} или C_{26} , повреждане на един от резисторите в делителя на напрежението в базовата верига, от прекъсване на фольмения проводник, от лоша спойка и др. под.

² Пружинните контакти трябва да се допират до неподвижните само при натискане на клавиша за дадения вълнов обхват.

³ За изместване на платката е необходимо да се отвият два (или три) винта, разположени до м.ч. кръгове.

Таблица 3.27

Повреди в хетеродина на приемник „Рига-103“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Приемникът не работи	<p>1. Няма контакт в цокъла на транзистора T_5</p> <p>2. Кондензаторът C_{28} е пробит</p> <p>3. Кондензаторът C_{34} е пробит</p> <p>4. Веригата на кондензатора C_{34} е прекъсната или има лоша спойка на изводите му</p> <p>5. Кондензаторът C_{27} или C_{28} е пробит</p>	<p>Трябва да се осигури надежден контакт в цокъла</p> <p>Проверява се режимът на работа на транзистора T_5. Ако той се отличава значително от посочения на схемата, се отпоява един от изводите на кондензатора и се измерва съпротивлението на последния</p> <p>Измерва се напрежението върху кондензатора. Ако кондензаторът е редовен, то е около 5,2V</p> <p>Към точките на схемата, към които е свързан кондензаторът C_{34}, се включва друг редовен кондензатор (0,047 μF). Ако приемникът започне да работи, се търси мястото на прекъсване и се отстранява повредата</p> <p>Измерва се напрежението върху кондензатора C_{27}. Ако то е около 0,2V (вместо 5,8÷6,0V), то кондензаторът C_{27} или C_{28} е пробит</p>

1	2	3
2. Приемникът работи, но не на всички обхвати за АМ	1. Транзисторът T_5 е дефектирал	Транзисторът се проверява с уред за измерване на транзистори

Таблица 3.28

Повреди в блок УКВ на приемник „Рига-103“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1. Приемникът не работи	<p>1. Транзисторът T_2 е изпаднал от цокъла или няма контакт в цокъла на този транзистор</p> <p>2. Няма контакт в превключвателя под клавиш „УКВ“</p> <p>3. Между извода 4 на блок УКВ и шасито има късо съединение или проводникът 4 — 6, който свързва извод 4 на блока УКВ и извод 6 на блока КСДВ-МЧ е прекъснат</p> <p>4. Прекъснатата е една от бобините на м.ч. кръг на тракта за ЧМ, например бобина L_1, L_2 или L_3 на трансформатора Tr_1</p>	<p>Транзисторът се поставя в цокъла, като преди това с осигурява над жден контакт между изводите на транзистора и перата на цокъла</p> <p>Осигурява се надежден контакт</p> <p>Изводите на блока се отдалечават от шасито и се проверява проводникът 4—6</p> <p>Бобината се проверява с омметър</p>
2. Приемникът работи, но звукът е слаб	1. Транзисторът T_1 е изпаднал от цокъла	Транзисторът се поставя в цокъла, като се осигурява добър контакт между изводите на транзистора и перата в цокъла

1	2	3
3. Автоматичната донастройка на честотата (АДЧ) не работи	2. Един от кръговете на МЧУ за ЧМ или от блока УКВ е разстроен	Кръгът се настройва
	3. Ядрото на кръга на ВЧУ от блока УКВ е повредено	Отваря се блок УКВ и сменя ядрото
4. При завъртането на копчето за настройка блокът УКВ не се пренастройва	1. Няма контакт във вълновия превключвател	Осигурява се надежден контакт между точките 3 и 5 (вж. принципната схема) на контактната група, която се намира под клавиш „УКВ АП“, когато този клавиш е натиснат
	2. Веригата на АДЧ е прекъсната	Приемникът се свързва към сигнал генератора за УКВ обхват. Между шаси и контакт 5 за превключвателя, който се намира под клавиш „АПЧ УКВ“, се включва волтметър с вътрешно съпротивление, не по-малко от $20k \Omega/V$. След това приемникът се настройва на една от честотите на генератора ($4,11 \div 4,56m$), без да се натиска клавишът „АПЧ УКВ“. Завърта се копчето за настройка на приемника и в двете посоки спрямо точката на точна настройка и се наблюдават показанията на волтметъра. Ако напрежението се променя така, както е показано на фиг. 3.24, се прави проверка по т. 3. Ако напрежението не се променя, се проверяват радиочастите и веригите на детектора за ЧМ
	3. Диодът Д 2 на блока УКВ е нередовен	Диодът сменя
	1. Няма зацепване между колелата на скалния механизъм	Осигурява се зацепването чрез преместване на блока
	2. Няма зацепване между ядрото на хетеродинния кръг и водещото пластмасово зъбно колело	Сваля се капакът на блок УКВ, завърта се копчето за настройка и се следи за преместването на ядрата на бобините. Ако те не се зацепват с оста на УКВ блок, се регулира зацепването в зъбната предавка

Повреди в клавишния механизъм и в механизма за настройка на приемник „Рига-103“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Един от клавишите се е отделил от металната осиева		Клавишът се залепва с дихлоретан, лепило „Кити фикс“ или БФ-2
2. Клавишът за един от обхватите не изскача напълно при натискане на клавиша за друг обхват	1. Пружината под клавиша е отслабнала 2. Създава се триене между клавиша и скалата	Да се смени пружината или да се облекчи движението на основата на клавиша във водачите Да се постави скалата така, че да не допира до клавишите
3. Един или няколко клавиша не изскачат при натискане на другите клавиши	1. Задържащата (фиксаториата) планка на клавишния механизъм не освобождава съответния клавиш	Да се огледа планката. Тя трябва да бъде равна по цялата дължина и работната ѝ част да не е износена
4. Не винаги се фиксират клавишите за двойно натискане („АПЧ-УКВ“, „МА“, „МП“, „Полоса“, „Вкл“)	1. Не е регулирана силата на пружината на фиксатора 2. Пластмасовият фиксатор е износен	Да се регулира пружината чрез натягане или отпускане Да се смени фиксаторът

Повреди в механизма за настройка

1. При въртене на копчето за настройката скалната стрелка се движи, но приемникът не се пренастройва	1. Няма зацепване на зъбните колела в блока на променливия кондензатор 2. Винтът, закрепващ барабана на механизма за настройка към оста, е развит	Роторът на променливия кондензатор и скалната стрелка се поставят в едно от крайните положения на скалата, отвиват се 3-те винта М4 и се премества оста на голямата ролка до получаването на нормално зацепване Скалната стрелка се поставя в крайно дясно положение, а променливият кондензатор — на максимален капацитет, след което се затяга винтът на барабана
--	--	--

1	2	3
2. При въртене на копчето за настройка скалната стрелка не се движи и приемникът не се пренастройва	1. Кордата на механизма за настройка е скъсана 2. Пружините на механизма за настройка са отслабнали 3. Ролката на механизма за настройка е счупена	Променливият кондензатор се поставя в едно от крайните положения и се сменя кордата Трябва да се натегнат пружините или да се скъси кордата Да се смени ролката
3. При въртене на копчето за настройка скалната стрелка се премества, но само в част от скалата; приемникът се пренастройва	1. Кордата е станала мързеста; в резултат на това тя не се намотава навивка до навивка и не преплъзва към центъра на вдлъбнатината на оста. (Това довежда до застъпване на последващите навивки на кордата върху предпънните и до спиране на механизма за настройка)	Да се смени кордата или да се придвижи така, че да се получи достъп до мързестата ѝ част, а след това с бързо придвижване на загрят поялник по дължината ѝ да се премахне (да се разтопи) мързът
4. При поставяне на кордата тя веднага пада от оста за настройката	1. Кордата не се преплъзва във вдлъбнатината на оста	Да се свали кордата и да се полира вдлъбнатината на оста

Настройка на тракта за АМ. Настройка на МЧУ

Тук се дава кратко описание на настройката, което се отнася само за МЧУ на приемника „Рига-103“.

Измервателните уреди се включват към приемника по схемата от фиг. 3.6. Като изходни клеми се използва куплунгът за външния високоговорител. Клавишите „МА“ и „МП“ не трябва да бъдат натиснати, тонрегулаторите се поставят на **тисна** лента (срязване на високите и ниските звукови честоти),

регулаторът на силата на звука — на максимално усилване. Клавишът „ШП“ (широка лента на пропускане) не е натиснат и лентата на пропускане на МЧУ е тясна. От сигналгенератора (Г4—1А) се подава такова напрежение, че напрежението на изхода на приемника да бъде 0,66V, което съответствува на номиналната изходна мощност.

МЧУ се настройва по следния начин.

Клавишът „СВ“ се натиска и скалната стрелка се поставя на „520 kHz“ (577 m). На базата на транзистора T_4 през кондензатор с капацитет 0,01 μ F се подава модулирано напрежение с честота 465 kHz при дълбочина на модулацията 30 %¹ и междинночестотното стъпало се настройва, като се завъртат ядрата на бобините L_1 и L_2 на трансформатора Tr_7 . Стъпалото е настроено, ако за получаването на напрежение 0,66V на изхода на приемника на базата на транзистора T_4 се подава модулиран сигнал, не по-голям от 1000 μ V.

След това напрежението от сигналгенератора се подава на базата на транзистора T_3 и стъпалото се настройва чрез завъртане на ядрата на бобините L_1 и L_3 на трансформатора Tr_5 . Чувствителността, измерена от базата на транзистора T_3 при тясна лента на пропускане трябва да бъде не по-лоша от 75 μ V, а при широка лента — не по-лоша от 150 μ V.

Накрая изходът на сигналгенератора се включва към базата на транзистора T_2 и стъпалото се настройва с помощта на ядрата на бобините L_1 и L_3 на трансформатора Tr_3 .

Чувствителността на МЧУ, измерена от базата на транзистора T_2 , трябва да бъде не по-лоша от 15 μ V при тясна лента и 30 μ V при широка лента.

Настройка на високочестотната част на приемник „Рига-103“

Процесът на настройката на хетеродина и входното устройство на приемника се състои в подаване на сигнали с определени честоти от сигналгенератора (вж. табл. 3.30) и в изменение на индуктивността на бобините и капацитетите на кондензаторите на приемника за получаване на зададена чувствителност или максимално напрежение на изхода на приемника. Измерителните уреди се включват по схемата от фиг. 3.7.

Последователността и съдържанието на операциите по настройка на приемника са дадени в табл. 3.30.

¹ Напрежението се взема от атенюатора или от стъпалния делител на напрежение на сигналгенератора.

Т а б л и ц а 3.30

Настрой- ван блок или възел	Об- хват	Честота на сиг- налгене- ратора	Платка, на която са монти- рани еле- ментите за настройка	Елементи за на- стройка	Цел на операцията
Хетеро- дин	ДВ	160 kHz	П2	L_5, L_6	Получаване на максимално нап- режение на изхо- да на приемника
	ДВ	400 "	П2	C_7	
	СВ	560 "	П1	L_5, L_6	
	СВ	1500 "	П1	C_5	
	КВ3	4,0 MHz	П5	L_3, L_4	
	КВ3	5,7 "	П5	C_9	
	КВ2	5,7 "	П4	L_3, L_4	
	КВ2	7,3 "	П4	C_9	
	КВ1	9,6 "	П3	L_3, L_4	
	КВ1	12,0 "	П3	C_9	
Входно устрой- ство	ДВ	160 kHz	П2	L_1, L_2	Получаване на максимално нап- режение на изхо- да на приемника
	ДВ	160 kHz	П2	L_3, L_4	
	ДВ	400 "	П2	C_1, C_5	
	СВ	560 "	П1	L_1, L_2	
	СВ	1500 "		L_3, L_4	
	КВ3	4,0 MHz		C_2, C_3	
	КВ3	5,7 "		L_1, L_2	
	КВ2	5,7 "	П4	C_1, C_6	
	КВ2	7,3 "	П4	L_1, L_2	
	КВ1	9,6 "	П3	C_1, C_6	
Филтър за потис- кане на честотата 465kHz	КВ1	12,0 "	П3	L_1, L_2	Получаване на ми- нимално напреже- ние на изхода на приемника, настро- ен на честота 410kHz, при симе- трична характерис- тика
	КВ1	12,0 "	П3	C_1, C_6	
	ДВ	465 kHz	Ф1	L_1	
	ДВ	465 kHz	Ф1		
	ДВ	465 kHz	Ф1		
	ДВ	465 kHz	Ф1		
	ДВ	465 kHz	Ф1		
	ДВ	465 kHz	Ф1		
	ДВ	465 kHz	Ф1		
	ДВ	465 kHz	Ф1		
Феритна антена ¹	СВ	560 kHz	—	Бобината МА на СВ обхват L_2	Получаване на чувствителност, не по-лоша от 250 $\mu V/m$
	СВ	1500 "	—	C_8	
	ДВ	160 "	—	Бобината МА на ДВ обхват L_1	Получаване на чувствителност, не по-лоша от 400 $\mu V/m$
	ДВ	400 "	—	C_{13}	

нението на тази операция трябва да се натисне клавишът „МА“ и сигналгенераторът към стандартна рамкова антена.

Настройка на тракта за ЧМ на приемник „Рига-103“

Процесът на настройка на тракта за ЧМ, който е аналогичен на гореописания процес на настройка на тракта за АМ, е даден в табл. 3.31 и 3.32. Първата съдържа препоръки за настройка на МЧУ, а втората — препоръки за настройка на хетеродина и входното устройство при настройка на приемника на честота 70 MHz.

При настройката трябва да се натисне клавишът „УКВ“.

Т а б л и ц а 3.31

Настройка на МЧУ (платка КСДВ-МЧ)

Честота на сигнал-генератора	Точка на схемата, към която се включва сигналгенераторът	Елемент на настройката	Цел на операцията
6,8 MHz ¹	Базата на транзистора T_4 ²	Бобината L_1 на трансформатора Tr_6	Да се получи чувствителност от базата на транзистора T_4 50 mV при напрежение 0,6 V на кондензатора C_{39} (измерено с лампов волтметър)
		Бобината L_3 на трансформатора Tr_6	Да се намали до нула постоянното напрежение между шасито и точката на свързване на резисторите R_{53} и R_{54} и да се доведе чувствителността от базата на транзистора T_4 до 50 mV
6,8 MHz ³	Същата	Резисторът R_{41}	Да се намали променливото напрежение върху кондензатора C_{35} до минимум, който да не надвишава 4 mV, т. е. да се подтисне амплитудната модулация
6,8 MHz	Същата	Копчето за настройка на сигналгенератора ⁴	Да се провери линейността на честотната характеристика на детектора за ЧМ в границите 6,8 MHz \pm 150 kHz и да се провери дали напрежението между шасито и точката на свързване на резисторите R_{33} и R_{34} се изменя с ± 200 mV
6,8 MHz ¹	Базата на транзистора T_3	Бобините L_1 и L_2 на Tr_1	Да се получи чувствителност от базата на транзистора T_3 7 mV
6,8 MHz ¹	Базата на транзистора T_2	Бобините L_1 и L_2 на Tr_2	Да се получи чувствителност от базата на транзистора T_2 0,8 mV
6,8 MHz ¹	Базата на транзистора T_1	Бобините L_1 и L_2 на Tr_1	Да се получи чувствителност от базата на транзистора T_1 100 μ V

¹ Немодулиран сигнал.

² Сигналгенераторът се включва през кондензатор с капацитет 0,01 μ F.

³ Сигналът е амплитудно модулиран (дълбочината на модулацията е 30%)

⁴ Честотата на генератора се изменя с ± 150 kHz.

Настройка на блока за УКВ

Честота на сигнала-генератора	Точка на схемата, към която се включва сигналгенераторът	Елемент на настройката	Цел на операцията
6,8MHz	Емитерът на транзистора T_2	Бобините L_5 и L_6	Напрежението върху кондензатора C_{39} да достигне 0,6V
70,0MHz	Куплингът на входа на УКВ блок	Бобината L_4	Напрежението върху кондензатора C_{39} да достигне 0,6V и да се постигне чувствителност на приемника $30 \div 50 \mu V$
70,0MHz	" "	Бобините L_3 и L_2	Да се настроят входното устройство и в.ч. стъпало така, че чувствителността на приемника да бъде не по-лоша от $5 \mu V$
70MHz \pm $\pm 50 KHz^1$	" "	Резисторът R_{41}	Да се провери дали при подаване на модулиран сигнал на входа на УКВ блок напрежението върху кондензатора C_{35} не надвишава 8mV

¹ Вж. стр. 214.

6. ПРЕНОСИМ РАДИОПРИЕМНИК „СЕЛГА“

„Селга“ е малогабаритен суперхетеродинен радиоприемник IV клас, съдържа седем транзистора и един полупроводников диод. Принципната схема на приемника е дадена на фиг. 3.25, а основните параметри — в приложение 1. Най-честите причини за повреди на приемника „Селга“ са следните:

- лоши контакти (например в ключа и контактния съединител за захранване, в цоклите на транзисторите);
- повреди на кондензаторите $C_{12} \div C_{14}$, C_{16} , C_{18} , $C_{21} \div C_{23}$, C_{26} , C_{31} , C_{33} , C_{34} ;
- къси съединения между радиочастите и между кондензаторите и екраните на кръговете;
- прекъсвания на веригите и бобините;
- повреди във високоговорителя.

Качеството на работа на приемника „Селга“, както и на всеки друг транзисторен приемник, зависи много от параметрите на използваните транзистори. За нормална работа на приемника се препоръчва на мястото на транзисторите $ПП_1$, $ПП_2$ и $ПП_3$ да се слагат полупроводникови триоди тип П401 с коефициент на усилване съответно

Таблица 3.33

Данни за бобините на радиоприемник „Рига-103“

Наименование		Озна- чение и схемата	Тип и раз- мер на ядрото	Тип на намотката
на блока	на бобината			
1	2	3	4	5
Блок УКВ	Антенна бобина	L_1	13 ВЧ 1 $\varnothing 2,86$; $l=8$	Еднослойна, стъпка 2 mm
	Бобина на входния кръг	L_2	„	Също
	Бобина на колекторния кръг на ВЧУ	L_3	Месингово	Също
	Бобина на хетеродина	L_4	„	Също
	Първична намотка на м.ч. трансформатор на смесителя	L_5	100НН $\varnothing 2,86$; $l=14$	Също
	Вторична намотка на м.ч. трансформатор на смесителя	L_6	„	Също
Блок КСДВ-МЧ	Бобина за връзка с блок КСДВ-МЧ	L_7	—	Също
	Дросел	Dp	—	Еднослойна
	Антенна бобина за СВ	L_1	600НН $\varnothing 2,86$	Секционирана
Блок КСДВ-МЧ	Бобина на първия входен кръг за СВ	L_2	$l=14$	Също
	Бобина на втория входен кръг за СВ	L_3	„	Също
	Бобина на хетеродинния кръг за СВ	L_4	600НН $\varnothing 2,86$	Секционирана
	Бобина на хетеродинния кръг за СВ	L_5	$l=14$	Също
	Антенна бобина за ДВ	L_6	„	Също
	Бобина на входния кръг за ДВ	L_1	„	Също
Блок КСДВ-МЧ	Бобина на 2-рия входен кръг за ДВ	L_2	„	Също
	Бобини на хетеродинния кръг на ДВ	L_3	„	—
	Бобина на входния кръг за КВ-1	L_4	600НН $\varnothing 2,86$	Също
	Бобина на колекторния кръг за КВ-1 и ВЧУ	L_5	$l=12$	Също
	Бобина на хетеродинния кръг за КВ-1	L_6	100НН $\varnothing 2,86$	Еднослойна
	Бобина на входния кръг за КВ-2	L_1	$l=12$	Също
Блок КСДВ-МЧ	Бобина на колекторния кръг за КВ-2 ВЧУ	L_2	„	Също
	Бобини на хетеродинния кръг за КВ-2	L_3	100НН $\varnothing 2,86$	Еднослойна
	Бобина на входния кръг за КВ-2	L_4	$l=12$	Също
	Бобина на колекторния кръг за КВ-2 ВЧУ	L_1	„	Също
Блок КСДВ-МЧ	Бобини на хетеродинния кръг за КВ-2	L_2	„	Също
	Бобина на входния кръг за КВ-2	L_3	„	Също
Блок КСДВ-МЧ	Бобина на колекторния кръг за КВ-2 ВЧУ	L_4	„	Също
	Бобини на хетеродинния кръг за КВ-2	L_1	„	Също
Блок КСДВ-МЧ	Бобина на колекторния кръг за КВ-2 ВЧУ	L_2	„	Също
	Бобини на хетеродинния кръг за КВ-2	L_3	„	Също
Блок КСДВ-МЧ	Бобина на колекторния кръг за КВ-2 ВЧУ	L_4	„	Също
	Бобини на хетеродинния кръг за КВ-2	L_1	„	Също

Брой на навивките	Марка и диаметър на проводника, mm	Индуктивност, μH	Честота на настройката	Качествени фактор	Съпротивление за постоянен ток Z
6	7	8	9	10	11
4,25	ПЭВ-1—0,31	0,13	70MHz	100	—
3,75	меден калайдисан $\varnothing 0,8$	0,09	"	"	—
7, извод от 2,75 и 4,25 нав.	"	—	"	200	—
7	"	—	"	—	—
27	ПЭВ-1—0,12	8,5	6,3MHz	100	—
30	"	9,7	6,8MHz	100	—
5,25	"	—	—	—	—
50±5	ПЭЛ-0,1	—	—	—	—
240+280	ПЭВ-1—0,09	900	1000kHz	100	32
46+46+46	5×ПЭВ-1—0,06	223			3
40+40+40+12,	5×ПЭВ-1—0,06	204	"	"	2,8.
извод от 112-та навивка					
7	ПЭВ-1—0,09	0,5			—
24+24+24+24	5×ПЭВ-1—0,06	106	1000kHz	100	2,2.
извод от 5-а и 24-а нав.					
2	ПЭЛО-0,18	—	"	"	—
450+450+450	ПЭВ-1—0,09	3050	"	"	25.
252+252			300kHz	80	
117+117+117+117,	"	13200			100.
извод от 428-а нав., 13	"	2580	"	90	22
40+40+40+40, извод	5×ПЭВ-1—0,06	3,4	"	"	—
от 6-а (0') и 40-а (0'')		282			3,8.
навивка					
2	ПЭЛО-0,1	—	1000kHz	110	—
14, извод от 11-а нав.	ПЭЛО-0,38	1,75	10MHz	90	—
15, извод от 3-а нав.	"	1,9	"	"	—
13, извод от 13-а нав.	ПЭЛО-0,38	1,45	"	"	—
1	ПЭЛ-0,12	—	—	—	—
20, извод от 16-а нав.	ПЭЛО-0,18	4,2	7MHz	80	—
21, извод от 3-а нав.	"	4,4	"	90	—
20, извод от 15-а нав.	"	3,7	"	"	—
1	ПЭЛ-0,12	—	—	—	—

Продължение на табл. 3.33

1	2	3	4	5
Блок КСДВ- МЧ	Бобина на входния кръг за КВ-3	L_1	100НН	Еднослойна
	Бобина на колекторния кръг за КВ-3 ВЧУ	L_2	$\varnothing 2,86$ $l=12$	"
	Бобини на хетеродинния кръг за КВ-3	$L_3 \}$ $L_4 \}$	"	"
	Бобина на филтъра Φ_1 (МЧ)	L_1	600НН $\varnothing 2,86$ $l=14$	Секционирана
	Първична намотка на Tr_1	L_1	100НН $\varnothing 2,86$ $l=14$	Еднослойна, стъпка 0,2 mm
	Вторична намотка на Tr_1	$L_2 \}$	"	"
	Бобина за връзка на Tr_1 с Tr_2	$L_3 \}$	"	"
	Първична намотка на Tr_2	L_1	"	"
	Вторична намотка на Tr_2	$L_2 \}$	"	"
	Бобина за връзка на Tr_2 с Tr_3	$L_3 \}$	"	"
	Първична намотка на Tr_3	$L_1 \}$	600НН	Секционирана
	Допълнителна вторична намотка на Tr_3	$L_2 \}$	$\varnothing 2,86$ $l=14$	"
	Вторична намотка на Tr_3	$L_3 \}$	"	"
	Бобина за връзка на Tr_3 с T_3	$L_4 \}$	"	"
Феритна антена	Първична намотка на Tr_4	L_1	100НН $\varnothing 2,86$ $l=14$	Еднослойна, стъпка 0,2 mm
	Вторична намотка на Tr_4	$L_2 \}$	"	"
	Бобина за връзка на Tr_4 с T_4	$L_3 \}$	100НН $\varnothing 2,86$ $l=14$	Еднослойна, стъпка 0,2 mm
	Първична намотка на Tr_5	$L_1 \}$	100НН $\varnothing 2,86$ $l=14$	Секционирана
	Допълнителна вторична намотка на Tr_5	$L_2 \}$	"	"
	Вторична намотка на Tr_5	$L_3 \}$	$\varnothing 9-12$ $l=8$	"
	Бобина за връзка на Tr_5 с T_4	$L_4 \}$	"	"
	Първична намотка на Tr_6	$L_1 \}$	100НН	Еднослойна
	Допълнителна намотка на Tr_6	$L_2 \}$	$\varnothing 2,86$ $l=14$	"
	Вторична намотка на Tr_6	L_3	"	Секционирана
	Първична намотка на Tr_7	L_1	600НН $\varnothing 2,86$ $l=14$ и $\varnothing 9-12; l=8$	"
	Вторична намотка на Tr_7	L_2	"	"
	ДВ бобина на ФА	L_1	M700НМ—	Еднослойна
	СВ бобина на ФА	L_2	-2-C-10×200	Също

6	7	8	9	10	11
26, извод от 22-а нав. 26, извод от 6-а нав.	ПЭЛО-0,18 ПЭЛО-0,18	6,2 6,2	5MHz 5MHz	80 85	— —
25, извод от 19-а нав. 1	ПЭЛ-0,12 "	4,9 —	" —	80 —	— —
85+85+85	3×ПЭВ-1—0,06	980	465kHz	140	9,0
25, извод от 16-а нав. 25 2	ПЭВ-1—0,12 " "	7,8 " "	6,8MHz " "	95 " "	0,93 " "
25, извод от 16-а нав. 25 2	" " "	7,8 " "	6,8MHz " "	95 " "	0,93 " "
22+70+22, извод от 83-а нав. 2 27+70+27 4	5×ПЭВ-1—0,06 ПЭВ-1—0,12 5×ПЭВ-1—0,06 ПЭВ-1—0,12	210 — 240 —	600kHz — 600kHz —	150 — 150 —	4,55 — 4,5 —
25, извод от 10-а и 16-а нав. 25 2	" ПЭВ-1—0,12 "	7,8 7,8 —	6,8MHz 6,8MHz —	95 95 —	0,93 0,93 —
22+70+22 извод от 83-а нав. 2	5×ПЭВ-1—0,06 ПЭВ-1—0,12	210 —	600kHz —	150 —	4,55 —
27+70+27 4	5×ПЭВ-1—0,06 ПЭВ-1—0,12	240 —	— —	— —	4,5 —
34, извод от 25-а нав. 18	ПЭЛШО—0,15 ПЭВ-1—0,12	10 —	6,8MHz —	100 —	1,05 —
6+6+7 (бифилярно) 20+60+20, извод от 48-а и 80-а нав.	ПЭЛШО—0,15 5×ПЭВ-1—0,06	12 160	" 600kHz	70 155	0,85 4,2
27+70+27, извод от 84-а нав. 130±2 45±1	" ПЭВ-1—0,12 ЛЭШО-10×0,07	240 1950 230	" 300kHz 1000 "	150 170 170	4,35 7 1,2

$$B_1 = 24 \div 66, B_2 = 66 \div 199 \text{ и } B_3 = 35 \div 199.$$

Ако коефициентът на усилване на транзистора $ПП_1$ е по-малък от препоръчания, например $24 \div 29$, за да се осигури чувствителност на приемника от базата на $ПП_1$ $4 \div 8 \mu V$ за транзисторите $ПП_2$ и $ПП_3$ трябва да се използват триоди с коефициенти на усилване $82 \div 199$.

Ако коефициентът на усилване на транзистора $ПП_1$ е голям, може да се използват триоди $ПП_2$ и $ПП_3$ с по-малки коефициенти на усилване.

Вместо транзисторите $ПП_4$, $ПП_6$, $ПП_6$ и $ПП_7$ се препоръчва да се използват полупроводникови триоди тип П41 (П15) с коефициенти на усилване съответно:

$$B_4 = 44 \div 76; B_6 = 29 \div 49; B_{6,7} = 25 \div 142.$$

Препоръчва се транзисторите с посочените коефициенти на усилване да се използват в съответните стъпала и на другите радиоприемници III и IV клас.

За осигуряване на по-стабилна работа на приемника към всички му транзистори се предявяват определени изисквания по отношение на неуправляемия колекторен ток $I_{ко}$. Препоръчва се $I_{ко}$ на транзисторите $ПП_1$, $ПП_2$ и $ПП_3$ да не надвишава $3 \mu A$.

Неуправляемите колекторни токове на крайните транзистори могат да бъдат $5 \div 8 \mu A$, но те трябва да са еднакви¹.


Голямо значение има правилният подбор на транзистора за първото стъпало на н.ч. усилвател (например с $I_{ко} = 0,5 \div 1 \mu A$ и $B = 55 \div 76$). Ако се използва триод с по-голям $I_{ко}$, може да се измени режимът на работа на транзистора $ПП_5$, което ще предизвика нежелателни изменения на режимите на работа на транзисторите $ПП_6$ и $ПП_7$.

Може да се провери дали транзисторите са редовни и дали няма съществени отклонения в режимите им на работа, като се измерва токът в общата верига на захранване на приемника, който се увеличава при поставянето на транзисторите един след друг в цоклите им (започва се от $ПП_1$). Ако токът се увеличава според табл. 3.34, може да се смята, че транзисторите и режимите им са нормални.

Проверка на НЧУ на приемник „Селга“

Опростена проверка на НЧУ е описана на стр. 193. Подолу се дават препоръки за по-основна проверка, имаща за цел не само да се определи дали усилвателят е редовен, но и да се прецени качеството му.

¹ Приблизително трябва да бъдат равни и коефициентите на усилване на транзисторите $ПП_6$ и $ПП_7$.

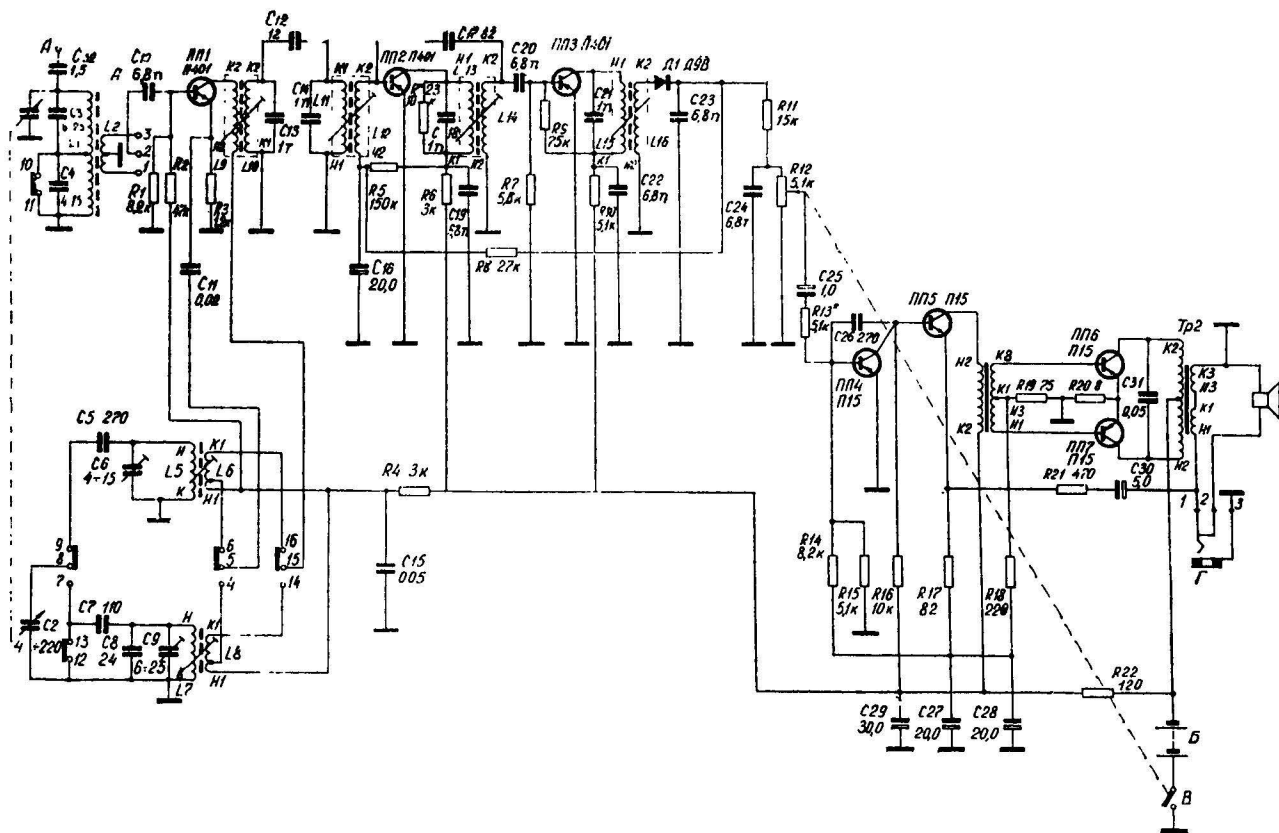

Фиг. 3.25. Принципа схема на радиоприемник „Селга“

Транзистори, които се поставят в цоклите	Ток, консумиран от приемник, mA
(Всички транзистори са извадени от цоклите)	0,3
$ПП_1$	0,8
$ПП_1$ и $ПП_2$	1,8
$ПП_1, ПП_2$ и $ПП_3$	2,5
$ПП_1 \div ПП_3$ и $ПП_4$	2,5
$ПП_1 \div ПП_4$ и $ПП_5$	4,6
$ПП_1 \div ПП_5$ и $ПП_6$	5,2
$ПП_1 \div ПП_7$	5,6

Към входа и изхода на НЧУ се включват измервателни уреди (фиг. 3.5). Напрежение от сигналгенератора с честота 1000Hz се подава между положителната пластина на кондензатора C_{25} и „плюсовия“ проводник на приемника. Регулаторът на силата на звука се поставя на максимална сила.

При увеличаване на входното напрежение от сигналгенератора до $15 \div 20 \text{ mV}$ на екрана на осцилоскопа се наблюдава кривата на изходното напрежение и се записват показанията на волтметъра и измерителя на нелинейните изкривявания.

Усилвателят е редовен, ако при напрежение на входа му 15 mV токът на консумацията не надвишава 40 mA , напрежението на изхода му $U_{\text{изх}}$ не е по-малко от $0,75 \text{ V}^1$, а кривата на изходното напрежение има правилна синусоидална форма. Изкривяване на формата на изходното напрежение, което настъпва при повишаване на входното напрежение до 30 и повече милivolта и се състои в двустранно ограничаване на синусоидата, трябва да настъпва при $U_{\text{изх}}$, не по-малко от $1,4 \text{ V}$.

Настройка на МЧУ на приемник „Селга“

За тази настройка са необходими сигналгенератор, лампов волтметър или универсален измерителен уред, включен като волтметър, и осцилоскоп. Изходът от атенюатора или стъпалния делител на напрежение на сигналгенератора (нискоомния изход) се свързва през кондензатор с капацитет $0,05 \mu\text{F}$ към базата на транзистора $ПП_1$.

Вълновият превключвател се поставя в положение „СВ“, променливият кондензатор — на максимален капацитет, а регулаторът на силата на звука — на максимална сила. От сигналгенератора на базата на транзистора $ПП_1$ се подава напрежение $10 \div 15 \mu\text{V}$ с честота 465 kHz , модулирано със синусоидално

¹ Това напрежение съответствува на изходна мощност 50 mW .

напрежение 1000 Hz при дълбочина на модулацията 30 %. Един след друг се настройват кръговете L_{15} , C_{21} ; L_{13} , C_{18} ; L_{11} , C_{14} и L_{10} , C_{13} , като се цели получаването на максимално и неизкривено по форма напрежение на изхода на приемника. Настройката се прави, докато напрежението на базата на транзистора ПП₁, необходимо за получаване на напрежение 0,75V на изхода на приемника, не се намали до $4 \div 8 \mu V$.

Проверка и настройка на преобразователя на честотата на приемник „Селга“

Последната и най-отговорна операция по настройката на приемника е проверката и настройката на преобразователя. Отначало се проверява дали преобразователят работи. За тази цел приемникът се настройва на радиостанции в ДВ и СВ обхвати или се осъществява схемата от фиг. 3.7.

От сигналгенератора на рамковата антена се подава високочестотно напрежение, модулирано със синусоиден сигнал с честота 1000Hz при дълбочина на модулацията 30 % и приемникът се настройва на честотата на сигналгенератора. Ако приемникът приема сигнала на генератора, се проверява ефективността на работа на преобразователя за другите честоти от СВ и ДВ обхвати. Ако сигналът от генератора не се приема, проверява се дали работи хетеродинът. Това може да се провери или с помощта на друг приемник, или чрез измерване на променливото напрежение върху резистора R_3 с помощта на лампов миливольтметър.

Кръговете на хетеродина и входното устройство се спрят така, както е описано за приемник „Альпинист“. Скалната стрелка при максимален капацитет на променливия кондензатор се поставя между цифрите „5“ и „2“ на скала за СВ обхват¹.

Настройката на кръговете на приемника „Селга“ в СВ обхват се прави по следния начин:

1) осъществява се схемата от фиг. 3.7 и копчето за настройка се завърта така, че скалната стрелка да се установи до точката, съответстваща на честотата 560kHz (или при използване на скалата от втория вариант — до точката, съответстваща на 540kHz);

2) включва се сигналгенераторът и се постига максимален сигнал на изхода на приемника чрез завъртане на ядрата на бобините L_5 , L_6 и чрез преместване на бобината L_1 по дължината на феритната пръчка;

3) скалната стрелка се поставя срещу точката „1500kHz“

¹ Ако се спрят кръговете на приемника, комплектован със скала от втория вариант, скалната стрелка се поставя срещу чертичката, намираща се вдясно от цифрата „15“.

и се изменят капацитетите на кондензаторите C_6 и C_3 така, че напрежението на изхода на приемника пак да стане максимално.

Този процес се повтаря няколко пъти, докато на изхода на приемника се получи напрежение 0,25V при интензивност (напрегнатост) на полето 0,6mV/m.

В правилно настроен приемник бобината L_1 на входния кръг се намира на разстояние 15÷25 mm от края на феритната пръчка.

След настройката на кръговете L_1 , C_3 и L_5 , C_6 бобината L_1 се закрепва на феритната пръчка с церезин или някакво лепило.

По същия начин се настройват кръговете на дълговълновия обхват. Разликата е само в положенията на скалната стрелка и в използването на други кондензатори и бобини за настройка на кръговете.

Скалната стрелка се поставя първо срещу точката на скалата „160kHz“ и се постига максимално напрежение на изхода чрез завъртане на ядрата на бобините L_7 , L_8 и чрез преместване на бобината L_3 по дължината на феритната пръчка¹. След това стрелката се премества на точката „390kHz“ и напрежението на изхода на приемника се увеличава чрез изменение на капацитетите на кондензаторите C_9 и C_4 . Настройката се прави до получаване на напрежение 0,25V на изхода на приемника при интензивност (напрегнатост) на полето 1,0÷1,2 mV/m.

Качеството на спрягането се проверява за СВ и ДВ в точките, съответстващи на честотите 900 и 250kHz. Признакът за качеството на спрягане на настройките на кръговете на входното устройство и хетеродина е реакцията на приемника при доближаването на феритна или месингова пръчка до неговата феритна антена. Ако доближаването на една от пръчките предизвиква намаляване на изходното напрежение на приемника, се смята, че спрягането на настройките е добро. Ако скалната стрелка не излиза от границите на допуските за настроените точки, които са отбелязани на скалата, се смята, че за тези честоти спрягането е точно. Ако пак скалната стрелка излиза от границите на допуските, се проверяват кондензаторите C_8 и C_7 .

Понякога при нормална работа на МЧУ и другите блокове приемникът не може да се настрои чрез преместване на бобините L_1 и L_3 и чувствителността му е малка. В този случай се проверява качеството и правилността на спойките на изводите на бобините на феритната антена.

Преобразователят на честотата е добре настроен, ако чувствителността на приемника е не по-лоша от 0,6 mV/m за СВ

¹ В добре настроен приемник бобината L_3 се намира на разстояние 5÷9 mm от края на феритната пръчка.

Повреди в радиоприемник „СЕЛГА“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1. Приемникът не работи; от високоговорителя не се чува нищо даже собствен шум на приемника	1. Батерията е изтощена	Приемникът се включва и се измерва напрежението на батерията или напрежението върху кондензатора C_{29}
	2. Няма контакт в ключа B на приемника	Контактите на ключа се дават накъсо с пинцет. Ако от високоговорителя се появи шум, контактите на ключа са почистват от прах и окис
	3. Контактите в контактния съединител за захранване са се окислили	Контактите се почистват и се свиват леко с помощта на плоски клещи
	4. Един от проводниците за захранване е прекъснат	Веригата се проверява с омметър
2. НЧУ ¹ не работи, но всичките постоянни напрежения в усилвателя са нормални	1. Няма контакт в куплунга за слушалката	Контактите на куплунга се регулират
	2. Веригата на високоговорителя е прекъсната	Веригата се проверява с омметър
	3. Звуквата бобина на високоговорителя е прекъсната	Измерва се съпротивлението на звуковата бобина. Ако тя е редовна, съпротивлението ѝ е 10Ω
3. НЧУ не работи; постояннотоковите режими на някои от транзисторите са се променили	1. Част от навивките или цялата първична намотка на изходния трансформатор Tp_3 е дадена накъсо	Измерва се съпротивлението на първичната намотка на трансформатора. Съпротивлението на редовната намотка е 17Ω
	2. Между изводите на кондензатори C_{30} и C_{35} има късо съединение	Изводите на кондензаторите се разделяват
	3. Резисторът R_{20} е прекъснат	Сменя се резисторът

1	2	3
4. НЧУ не работи; токът на консумацията на приемника се е увеличил до няколко десетки милиампера ²	1. Няма контакт в покъла на транзистора $ПП_4$ 2. Транзисторът $ПП_4$ е повреден	Изводите на транзистора се почистват и се огъват така, че контактите в покъла да бъдат надеждни Транзисторът се проверява с уред за измерване на транзистори
5. Звукът се възпроизвежда с изкривявания (гъргореие)	1. Един от транзисторите на крайното стъпало не работи 2. Високоговорителят е нередовен 3. Веригата на обратната връзка (резистор R_{21} и кондензатор C_{30}) е прекъсната ³	От покъла се изважда първо единият, а после другият транзистор. По този начин се открива нередовният триод, който се сменя Високоговорителят се сменя или се поправя Проверяват се фолийните проводници и радиочастите (резисторът и кондензаторът)
6. При леко почукване по приемника с гумен чук звукът се възпроизвежда с изкривявания	1. Електролитният кондензатор C_{23} е нередовен 2. Контактите в цоклите на транзисторите са ненадеждни	Кондензаторът се сменя Изводите на транзисторите се почистват
7. При въвеждането на малогabarитната слушалка ТМ-2М в куплунга за телефон (слушалка) се появява силен фон с честота 200-400 Hz	1. НЧУ се възбужда с честота 200-400 Hz. Причинна за това може да бъде например прекъсването на веригата за обратна връзка R_{21} , C_{30} 2. В приемника са използвани транзистори $ПП_6$ и $ПП_7$ с	Проверяват се фолийните проводници, надеждността на спойките и качеството на радиочастите. Ако веригата на обратната връзка не е прекъсната, паралелно на вторичната намотка на изходния трансформатор Tr_2 се включва променлив резистор със съпротивление 80-120Ω и се установява такова съпротивление, при което фонът е минимален. След това променливият резистор се отпоява от трансформатора, измерва се съпротивлението му ($R_{ш}$) и се запоява към вторичната намотка на трансформатора Tr_2 постоянен резистор със съпротивление, равно $R_{ш}$ Транзисторите се заменят с други с по-малък коефициент на усилване

1	2	3
	голям коэффициент на усилване	
8. НЧУ се възбужда при поставянето на регулатора на силата на звука в положението за средна и максимална сила	1. Батерията за захранване е изтощена 2. Веригата на кондензатора C_{29} е прекъсната	Измерва се напрежението на батерията в натоварено състояние Кондензаторът C_{29} се заменя с друг или местата на свързването на изводите му с пластините се притискат с помощта на плоски клещи
9. Силата на звука е намалена	1. Няма контакт във веригата на кондензатора C_{27} или C_{29} 2. Транзисторите $ПП_4$ и $ПП_5$ са сложени неправилно в цоклите им	Кондензаторите се сменят или с плоски клещи се притискат изводите им Проверява се дали транзисторите са сложени правилно
10. При завъртането на регулатора на силата на звука приеманият сигнал ту изчезва, ту се появява отново	1. Регулаторът на силата на звука повреден 2. Един от фолийните проводници, свързан с регулатора, е прекъснат	Регулаторът на силата на звука се сменя или се поправя Проверяват се фолийните проводници. Ако се открие прекъсването на един от тях, проводникът се възстановява
11. Приемникът не работи поради повреда в МЧУ	1. Един от м. ч. трансформатори е повреден	Проверяват се намотките на м. ч. трансформатори и се измерват напреженията на електродите на транзисторите $ПП_2$ и $ПП_3$. Ако не може да се открие повредената верига или радиочаст, то може да се използва друг метод за търсене на повреда, например да се следи премнаването на сигнала, който се получава от допирането на металната част на отвертката до базите на транзисторите $ПП_3$, $ПП_2$ и $ПП_1$
12. Приемникът не работи поради повреда във 2-то стъпало на МЧУ (сигнал от базата на транзистора $ПП_2$ не преминава)	1. Диодът D_1 е даден накъсо или един от изводите му се допира до екрана на кръга	Огл жда се платката и се проверява качеството на диода

1	2	3
нава към изхода на приемника)	2. Кондензаторът C_{21} или C_{23} е повреден	Проверява се дали кондензаторите са редовни
	3. Една от намотките (L_{15} или L_{16}) на м.ч. трансформатор е прекъсната	Измерва се съпротивлението на намотките ¹
13. Чувствителността на приемника е влошена поради повреда във 2-то стъпало на МЧУ	1. Веригата на кондензатора C_{22} е прекъсната	Паралелно на кондензатора C_{22} се включва друг редовен кондензатор $6800 \div 10\,000$ pF. Проверява се чувствителността на приемника от базата на транзистора III_3 . Ако приемникът е редовен, тя трябва да бъде не по-лоша от $2 : 4$ mV
14. Приемникът не работи поради повреда в 1-то стъпало на МЧУ	1. Кондензаторът C_{18} е повреден	Проверява се дали кондензаторът C_{18} е пробит
	2. Една от намотките на м.ч. трансформатор от първото стъпало на МЧУ е прекъсната	Измерва се съпротивлението на намотките L_{13} и L_{11} ¹ или на базата на транзистора III_2 се подава модулиран сигнал от сигналгенератора. Донастройва се първото стъпало на МЧУ. Ако стъпалото не се настройва, трансформаторът е нередовен ²
15. Приемникът не работи; от базата на транзистора III_1 сигналът не преминава към изхода на приемника	1. Кондензаторът C_{13} или C_{14} е повреден	Проверяват се кондензаторите C_{13} и C_{14}
	2. Веригата на кондензатора C_{12} е прекъсната	Паралелно на кондензатора C_{12} се включва друг редовен кондензатор с капацитет $10 \div 12$ pF
	3. Между изводите на кондензатора C_{16} и екрана на м.ч. трансформатор има късо съединение	Отстранява се късото съединение

1	2	3
16. Чувствителността на приемника от базата на транзистора $ПП_1$ е влошена	1. Прекъсната е веригата, съставена от: кондензатора C_{11} , контактите 5 и 6 на вълновия превключвател, долната (по схемата) част на бобината L_6 и кондензатора C_{15}	Проверяват се кондензаторите C_{11} и C_{15} , надеждността на свързването им с другите радиочасти, фолийните проводници и вълновият превключвател (дали е сглобен правилно)
17. Чувствителността на приемника от базата на транзистора $ПП_1$ е влошена; звукът се възпроизвежда с големи изкривявания	1. Кондензаторът C_{16} е повреден	Проверява се кондензаторът C_{16} , надеждността на свързването му с другите елементи на схемата и фолийните проводници
18. При настройването на приемника на радиостанцията се появява свистене.	1. Веригата на кондензатора C_{17} е прекъсната 2. Изводите на намотките L_{13} и L_{14} са запоеани неправилно	Проверяват се веригата и кондензаторът Кръгът L_{13} , L_{14} се поправя
19. Високочестотният сигнал не преминава от базата на транзистора $ПП_1$	1. Хетеродинът не работи	Кръгът L_5 , C_6 (или L_7 , C_8 , C_9) се дава накъсо и се измерва напрежението (U_R) върху резистора R_3 . Премахва се късото съединение и пак се измерва напрежението U_R . Ако то не се е променило, хетеродинът не работи. Ако напрежението върху резистора R_3 се е намалило, то хетеродинът е редовен. За да се установи причината на повреда на хетеродина, тогава се проверява дали не е прекъснат кондензаторът C_{11} , фолийните проводници, дали вълновият превключвател е сглобен правилно, дали не е прекъсната бобината за връзка на входния кръг с преобразователя, качеството на кондензатора C_{10} и неговите спойки
20. Високочестотната част на приемника не работи	1. Бобината на феритната антена е прекъсната 2. Изводите на бобините на фе-	Бобината се проверява с омметър Изводите на бобините се запояват според принципната схема (фиг. 3.25)

1	2	3
	ритната антена са запоеани неправилно	
21. Кръгът L_3, C_4 не се настроява на честота 160kHz	Също	Също
22. При завъртането на копчето за настройка се чува пукане	1. Между пластините на променливия кондензатор има късо съединение 2. На пластините на променливия кондензатор се образува статично електричество	Променливият кондензатор се проверява с омметър. Ако има късо съединение между пластините, кондензаторът се сменя Кондензаторът се сменя
23. Приемането на дълги вълни се съпровожда от силен шум		Увеличава се броят на навивките на бобината за връзка (Н4, К4)
24. Приемникът се възбужда на честота 390 kHz	1. Изводите на бобината за връзка (Н4, К4) на входния кръг с преобразователя са запоеани неправилно	Изводите се презапояват
25. Приемникът се възбужда в ДВ или СВ обхват	1. Бобината на хетеродинния кръг за ДВ обхват (L_7) или СВ обхват (L_{10}) е прекъсната	Бобината се сменя
26. От време на време приемникът се възбужда в ДВ обхват ³	1. Кондензаторът C_{31} е нередовен 2. Кондензаторът C_{26} е нередовен 3. Чувствителността на при-	Кондензаторът се сменя Кондензаторът се сменя. Проводниците от източника за захранване се усукват Намалява се чувствителността на приемника, като се слагат например тран-

1	2	3
	емника е излишно висока	зисторн с по-малък коефициент на уси- ване
	4. Капацитетът на кондензатора C_{30} е намалял или е прекъсната веригата за обратна връзка	Проверява се веригата на кондензатора C_{30} и резистора R_{21} . Ако кондензаторът е прекъснат, с помощта на плоски клещи се притискат изводите му към неговите пластини или кондензаторът се сменя
27. Приемникът се възбужда и в двата обхвата	1. Веригата на кондензатора C_{23} е прекъсната	Проверяват се веригата и конденса- торът
28. От време на време приемникът се възбужда	1. Съпротивлението на източника за захранване се е увеличило	Батерията се зарежда или се сменя
29. Приемникът се възбужда при приемането на силни сигнали	1. Кондензаторът C_{23} или (в приемници, изработени през следващите години) кондензатори C_{33} и C_{31} са повредени	Кондензаторът (или кондензаторите) се сменят
30. Токът на покой на приемника увеличен	1. Транзисторът $ПП_5$ е нередовен	Транзисторът $ПП_5$ се заменя с друг полупроводников триод с по-голям коефициент на усиление
31. Станциите се приемат само в половината от обхвата; няма спрягане и в двата обхвата (или само в един от обхватите)	1. Блокът на променливия кондензатор е нередовен	Блокът се поправя или се сменя

¹ Най-простият начин да се провери дали работи НЧУ се състои в докосването с металната част на отвертката до базата на транзистора $ПП_4$. НЧУ работи, ако в момента на докосването от високоговорителя се чува пу-
ване. Още по-силно пукане се получава при съединяване за кратко време на корпусите на кондензаторите C_{30} и C_{25} .

² Токът на покой на редовния приемник при липса на сигнал и мини-
мална сила на звука обикновено не надвишава 7 mA.

³ При прекъсването на тази верига звукът получава „металически“
звук.

⁴ Съпротивлението на намотките L_{15} (и L_{13}) е $2 \pm 0,1 \Omega$.

⁵ В редовния приемник чувствителността от базата на транзистора $ПП_2$ е не по-лоша от $30 \div 60 \mu V$ (при напрежение на изхода на приемника $0,75 V$).

⁶ Освен това при подаването на сигнал с междинна честота на базата на транзистора $ПП_2$ и последваща разстройка на сигналгенератора се получава възбуждане на МЧУ.

⁷ Бобините L_5 и L_7 са окачени радиочасти и затова техните относително дълги изводи се прекъсват лесно.

⁸ Възбуждането се проявява като рязко щракане. При намаляване на силата на звука възбуждането спира.

и $1 mV/m$ за ДВ обхват и ако и в двата обхвата, а също така при всяко положение на копчетата за настройка и регулатора на силата на звука от високоговорителя не се чува шум и свистене от паразитната генерация и хармоничните на хетеродина. Настройчикът обаче трябва да отличава шума и свистеното, предизвикани от паразитната генерация от шума и свистеното, предизвикани от външните смущения.

Силни смущения на приемането създават телевизори, люминесцентни лампи, неонов реклами, рентгенови апарати и др.

Чувствителността на приемника „Селга“ се проверява за честотите 560, 900 и 1500 kHz (за СВ обхват) и 160, 250 и 390 kHz (за ДВ обхват).

7. ПРЕНОСИМ РАДИОПРИЕМНИК „СОКОЛ“

Малогобаритният радиоприемник „Сокол“ съдържа седем транзистора и един полупроводников диод. Приемникът е предназначен за приемане на програми на радиоразпръсквателните станции в средновълновите и дълговълновите обхвати. Принципната схема на приемника е дадена на фиг. 3.26, а основните технически данни — в приложението.

Причините за повреди на приемника най-често са следните :

— пробиви на кондензаторите C_{16} , C_{20} , C_{26} , C_{27} , C_{35} , C_{39} , C_{45} , C_{47} , C_{50} , C_{56} , C_{59} , C_{60} , C_{68} , C_{70} , C_{72} , C_{85} ;

— намаляване на капацитета на кондензаторите C_{26} , C_{45} , C_{47} , C_{59} , C_{60} , C_{64} , C_{68} , C_{71} , C_{75} ;


— повреди на някои от детайлите (регулатора на силата на звука, вълновия превключвател, транзистора 38, резисторите);

— къси съединения между изводите на радиочастите и шасито (например на кондензаторите C_{23} , C_{23} , C_{25} , кръга 24 и др.);

— лоши контакти, например във вълновия превключвател и в куплунга 77;

— прекъсвания на фолиото на печатната платка, в намотките на трансформаторите 76 и 65 и в кръговите бобини.

Преди започване на ремонта трябва да се провери източникът за захранване. Напрежението му в натоварено състояние трябва да бъде не по-малко от 7V. Целесъобразно е да се

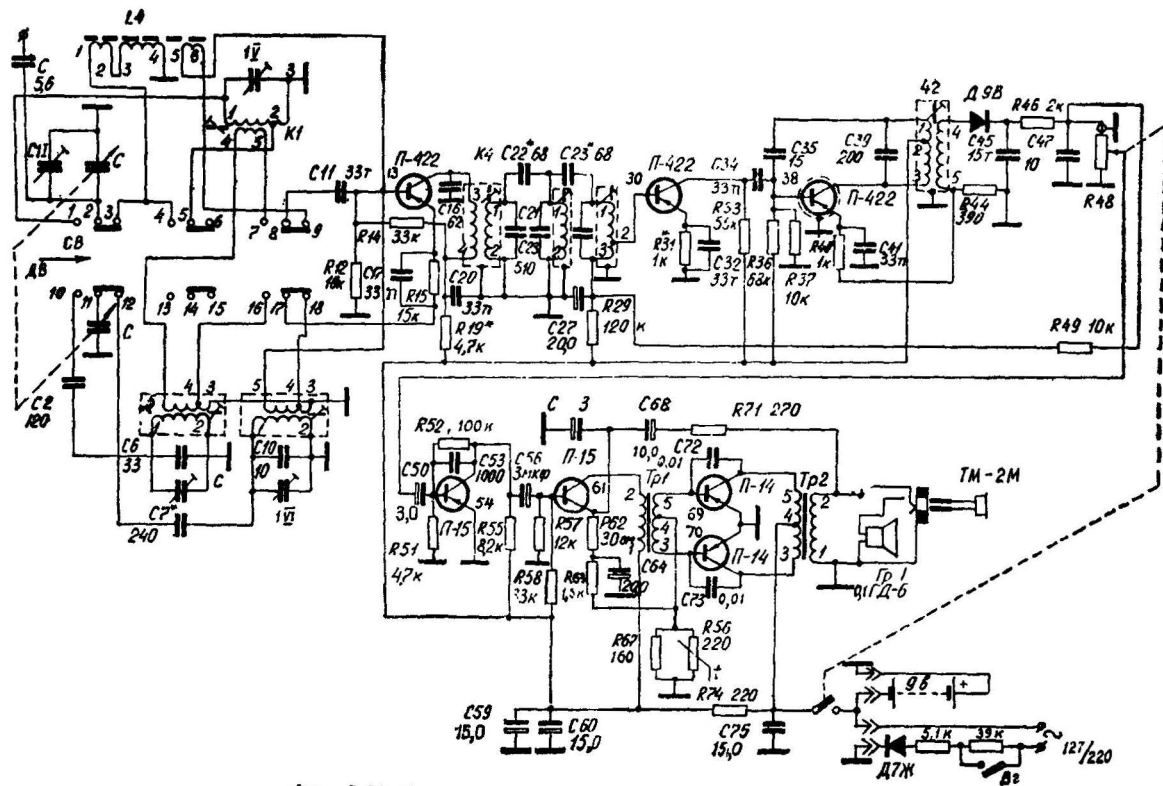

Фиг. 3.26. Принципна схема на радиоприемник „Сокол“

провери дали няма късо съединение във веригата за захранване. Това се проверява с омметър, който се включва към контактният съединител за захранване така, че контакт „+“ да бъде свързан с отрицателния полюс на омметъра. Веригата за захранване е редовна, ако при положение на ключа за захранване „Вкл“ съпротивлението между контактите „+“ и „—“ на контактният съединител за захранване е $2 \div 5 \text{ k}\Omega$.

Ако веригата за захранване е редовна и няма опасност за ускорено разреждане на източника за захранване (поради повреда във веригата), регулаторът на силата на звука се поставя на максимална сила и акумулаторът 7Д-01 или батерията „Крона“ с напрежение 9V се включва към контактният съединител за захранване. Ако приемникът не работи, се проверяват постояннотоковите режими на работа на транзисторите. Получените данни се сравняват със стойностите от табл. 3.36.

Т а б л и ц а 3.36

**Постоянни напрежения на електродите на транзисторите
в приемник „Сокол“**

Електроди на транзисторите	Обозначение на схемата и тип на транзистора						
	69 (П14)	70 (П14)	61 (П15)	54 (П15)	38 (П422)	39 (П422)	13 (П42)
	Напрежения на електродите, V						
Емитер	0	0	$2,0 \div 2,2$	0	$0,77 \div 0,85$	$0,6 \div 0,7$	$0,7 \div 0,8$
База	$0,10 \div 0,16$	$0,1 \div 0,16$	$2,1 \div 2,4$	$0,10 \div 0,16$	$1,00 \div 1,25$	$0,8 \div 0,9$	$0,9 \div 1,0$
Колектор	$8,8 \div 9,0$	$8,8 \div 9,0$	$7,5 \div 7,9$	$3,8 \div 4,2$	$7,7 \div 8,3$	$4,5 \div 4,8$	$3,9 \div 4,5$

Напреженията на електродите на транзисторите трябва да се измерват с помощта на лампов волтметър или с универсален комбиниран уред с входно съпротивление, не по-малко от $20 \text{ k}\Omega/\text{V}$ при измерване на постоянните напрежения.

Забележки по ремонта на радиоприемник „Сокол“

Всяко техническо устройство е подложено на износване и стареене. Грижливо направеният ремонт обикновено забавя този процес, но ако поправката на апарата е извършена некавалифицирано и невнимателно, това може да доведе до по-бързото му износване и стареене. За да може с ремонта да се възстанови това, което се е загубило в процеса на експлоатацията, трябва да се знаят особеностите на приемника и да се спазват някои правила при ремонта.

За приемника „Сокол“ тези правила са следните:

1) при смяна или проверка на транзисторите трябва винаги да се вземат мерки за отвеждане на топлината; да се използва поялник с мощност 40W и припой ПОС-61;

2) да не се прегрява фолираният гетинакс при запояване на радиочастите, тъй като отлепването на фолиото може да предизвика прекъсване на веригите и други повреди;

3) да се има пред вид, че телата на кръговите бобини са направени от полистирол, който се отличава с това, че при температура над 80°C в него започват еластични деформации, които постепенно се превръщат в пластичност; по тази причина при ремонта на бобините не трябва да се прегряват контактите, които са закрепени към основата на тялото на бобината¹;

4) да не се прегрява корпусът на вълновия превключвател, който лесно се топи; да се внимава при запояване перцата да не се раздалечат;

5) отпояването и замяната на регулатора на силата на звука да се прави внимателно, за да не се отлепи фолиото от гетинакса;

6) ядрата на бобините да се фиксират само с церезин;

7) да не се въртят без необходимост роторите на тримерите, тъй като това води до по-бързото износване на подложката от слюда между пластините;

8) при смяната на транзистори в смесителя да се постави триод П422 с минимално ниво на собствен шум.

Проверка на НЧУ на приемник „Сокол“

Може лесно да се определи дали НЧУ работи чрез допиране с отвертка до базите на транзисторите 61 и 54². Ако от високоговорителя се чува пукане (по-слабо при докосване до базата на транзистора 61 и по-силно при докосване до базата на транзистора 54), смята се, че НЧУ работи.

По-обстойна проверка на усилвателя се прави по следния начин. Осъществява се схемата от фиг. 3.5 и като се провери високоговорителят, се подава от сигналгенератора на базите на транзисторите 69 и 70 (през кондензатор с капацитет 5 μF) напрежение 50÷100 mV с честота 1000 Hz. Ако крайното стъпало на усилвателя е редовно, от високоговорителя се чува добре сигналът от генератора.

След това сигналът от генератора се подава на базата на транзистора 61 (входа на драйверното стъпало). Ако на изхода на НЧУ се получи неизкривен сигнал 0,71 V, при подаване на

¹ Става дума за контактите или перцата, които служат за запояване на изводите на бобините и за закрепване на телата на бобините към печатната платка.

² Отвертката трябва да се държи за металната ѝ част.

Повреди в нискочестотния усилвател на приемник „Сокол“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3
1. Приемникът не работи, от високоговорителя не се чува нищо, даже собствен шум на приемника	1. Няма контакт в куплунга 77 2. Звуковата бобина на високоговорителя е прекъсната 3. Веригата на високоговорителя е прекъсната	Проверява се качеството на контакта между подвижните пера на куплунга Измерва се съпротивлението на бобината при затворени пера на штекерното гнездо. Ако бобината е редовна, съпротивлението е $1,5 \div 2 \Omega$ Веригата се проверява с омметър
2. Веригата на високоговорителя е редовна, но звук няма; няма и напрежения на колекторите на транзистори 69 и 70	1. Прекъсната е първичната намотка на трансформатора Tr_2 (между изводи 3,4 и 4,5) 2. Фолийният проводник, свързващ извод 4 на трансформатора Tr_2 с резистор 74, е прекъснат	Изключва се източникът за захранване и се проверява първичната намотка (съпротивлението ѝ между изводите 3 и 5 е в границите $55 \div 62 \Omega$) Проверява се фолийният проводник
3. Няма звук; режимите на работа на транзисторите 61, 69 и 70 са се променили	1. Първичната намотка на трансформатора Tr_1 е прекъсната 2. Един от фолийните проводници в колекторната верига на транзистора 61 е прекъснат 3. Кондензаторът C_{51} или C_{60} е пробит 4. Кондензаторът C_{72} или C_{73} е пробит	Проверява се намотката. Съпротивлението ѝ трябва да бъде $300 \div 330 \Omega$ Проверяват се фолийните проводници Измерва се напрежението върху кондензаторите. (Трябва да се има пред вид, че при пробив на един от кондензаторите токът, консумиран от приемника, се увеличава до $45 \div 50 \text{ mA}$) Изключва се източникът за захранване и се проверяват кондензаторите

1	2	3
	5. Кондензаторът C_{75} е пробит	Проверява се кондензаторът, като се отпоява един от изводите му
4. Звукът е слаб, с гъргорене, особено за най-ниските честоти	1. Вригата на кондензатора C_{61} е прекъсната	Паралелно на кондензатора C_{61} се включва друг редовен кондензатор (20 μ F)
	2. Кондензаторът C_{50} е пробит	Измерва се напрежението върху кондензатора. Напрежението върху редовния кондензатор е 0,2V
	3. Кондензаторът C_{56} е пробит	Измерва се напрежението върху кондензатора C_{56} . Напрежението върху редовния кондензатор е 1,5V
	4. Кондензаторът C_{68} е пробит	Измерва се напрежението на колектора на транзистора 6I. Ако то е 6,5V, кондензаторът е пробит
5. Приемникът не работи. Транзисторите 69 и 70 се грят	1. Намотката на драйверния трансформатор Tr_1 (65) е пробита	Проверяват се кондензаторите C_{72} и C_{73} . Отпояват се изводите на базите на транзисторите 69 и 70 и се измерва напрежението на вторичната намотка на трансформатора Tr_1 . То трябва да бъде не повече от 0,10-0,16V
6. Приемането на всяка от радиостанциите се съпровожда от свистене, звукът е изкривен	1. Вригата на кондензатора C_{63} и резистора R_{71} е прекъсната	Проверява се резисторът R_{71} и качеството на спойките му. Паралелно на кондензатора C_{68} се включва друг редовен кондензатор със същия капацитет
7. При приемането се чува силно свистене или бучене, което се усилява при увеличаването на силата на звука	1. Вригата на кондензаторите C_{75} , C_{50} или C_{60} е прекъсната	Паралелно на кондензатора се включва друг редовен кондензатор (15 μ F)
	2. Акумулаторът или батерията се е изтощила	Измерва се напрежението на източника за захранване в изтощено състояние
8. Звукът се възпроизвежда с гъргорене	1. Подвижната система на високоговорителя се трне в магнитната система	Натиска се мембраната на високоговорителя. Ако при преместването се чува шумолене и пукане, има триене на подвижната система.

1	2	3
		Целесъобразно е също така да се подаде от сигналгенератора на базата на транзистора 54 сигнал 3mV . Към изхода на приемника се включва осцилоскоп, на екрана на който се наблюдава кривата на изходното напрежение. Ако тя е правилна синусоида, то НЧУ работи нормално и причината за гъргорене е повредата на високоговорителя
9. Силата на звука не се регулира	1. Веригата на регулатора на силата на звука е прекъсната	Проверяват се регулаторът на силата и веригата му
10. Няма звук; сигналът от сигналгенератора преминава от базата на транзистора 54 към изхода на приемника, а от горния (по схемата) извод на регулатора на силата не преминава	1. Регулаторът на силата на звука е повреден 2. Кондензаторът C_{47} е пробит	С пинцет се дават възко горният (по схемата) и средният извод на регулатора. Ако след това звукът се появи, променливият резистор R_{48} се поправя или се заменя с друг Проверява се кондензаторът с омметър

напрежение 125 mV на входа на драйвера се смята, че драйверното и крайното стъпало работят задоволително.

Накрая сигналът с напрежение 3mV се подава на базата на транзистора 54. Върху звуковата бобина на високоговорителя трябва да се получи неизкривено напрежение $0,71\text{V}$, което отговаря на номинална мощност 50mW . В този случай НЧУ е редовен.

При номинално напрежение (9V) на захранване, редовни елементи на схемата и правилно подбрани режими на работа на транзисторите на изхода на усилвателя се получава лесно номиналната мощност.

Ограничаване на синусоидата на екрана на осцилоскопа трябва да започва само при напрежение върху звуковата бобина, равно или по-голямо от $0,96\text{ V}$.

Проверка на детектора на приемник „Сокол“

Най-прост начин за проверка на детектора е докосването до диода 43 с металната част на отвертка. Ако при докосване

до катода или анода на диода от високоговорителя се чува пукане, детекторът може да се смята за редовен.

При по-задълбочена проверка на входа на детектора се подава модулирано напрежение с междинна честота и се контролира формата на модулиращия сигнал на изхода на приемника. Напрежение $10 \div 50$ mV с честота 465 kHz и дълбочина на модулацията 30 % се подава от сигналгенератора на извода 4 на кръга 42 през разделителен кондензатор с капацитет 0,1 μ F. Ако детекторът и НЧУ са редовни, от високоговорителя се чува сравнително силен сигнал.

Проверка и настройка на МЧУ на приемник „Сокол“

За проверка на МЧУ се докосват с металната част на отвертка базите на транзисторите 38, 30 и 13. Ако в момента на докосването от високоговорителя се чува пукане и шум, това свидетелствува за способността на отделните м.ч. стъпала и на целия МЧУ да усилват подаваните на входа им сигнали. Ако не се чува пукане, трябва да се огледа внимателно монтажната схема, да се проверят постояннотоковите режими на работа на транзисторите от МЧУ и да се открие повреденото стъпало на усилвателя, като се подаде на базите на транзисторите 38, 30 и 13 (последователно една след друга) модулираното напрежение с междинната честота.

Процесът на настройката на МЧУ се състои в следното:

1) приемникът се свързва с измерителни уреди така, както е показано на фиг. 3.6;

2) вълновият превключвател се поставя в положение „СВ“, променливият кондензатор — на максимален капацитет, а регулаторът на силата на звука — на максимално усилване;

3) изводът на сигналгенератора се включва между базата на транзистора 13 (през разделителен кондензатор с капацитет 3300 pF) и „плюсовия“ проводник на приемника;

4) генераторът се настройва на честота 465 kHz (при дълбочина на модулацията 30 % и честота на модулиращия сигнал 1000 Hz), напрежението на изхода на генератора се увеличава до стойност, необходима за получаването на добро звучене от високоговорителя с честотата на модулиращия сигнал;

5) чрез завъртането на ядрата на кръговете 42, 28, 24 и 18 се постига максимално напрежение на изхода на приемника.

Настройката на МЧУ се прави, докато на изхода на приемника се получи напрежение 0,71V при подаване на модулиран сигнал $3 \div 4$ μ V на базата на транзистора¹.

¹ Предполага се, че детекторът, НЧУ и МЧУ са редовни.

Спрягане на настройките на входните и хетеродинните кръгове на приемник „Сокол“

Тази операция в СВ обхват се извършва по следния начин.

Към приемника се включват уреди по схемата от фиг. 3.7. От сигналгенератора на рамката се подава напрежение с честота 560 kHz, модулирано по амплитуда с честота 1000 Hz при дълбочина на модулацията 30%. Приемникът се настройва на честота 560 kHz и чрез завъртане на ядрото на кръга 9 на хетеродина и преместване на бобината на входния кръг¹ по дължината на феритната пръчка се постига максимално напрежение на изхода на приемника. В редовен приемник бобината на входния кръг трябва да се намира на разстояние от края, равно на $\frac{1}{3}$ от дължината на феритната пръчка.

След това честотата на сигналгенератора се увеличава до 1500 kHz, приемникът се настройва на нея и се завъртат роторите на кондензаторите *I VI* на хетеродина и *I I* на входния кръг, докато се получи максимално напрежение на изхода на приемника.

Донастройването на кръговете на честотите 560 и 1500 kHz се повтаря няколко пъти, докато се установи максимално напрежение на изхода на приемника.

Процесът на спрягане на настройките в дълговълновия обхват е аналогичен на гореописания. Разликата е само в това, че от сигналгенератора се подава напрежение с честота 160 и 390 kHz и настройката на първата честота се извършва с помощта на бобините *K6* на хетеродина и *K8* на входното устройство, а на втората честота — с помощта на кондензатора *I IV* на хетеродина и кондензатора *IV* на входния кръг.

Точността на спрягането на настройките в СВ и ДВ обхвати се проверява съответно в точките „900 kHz“ и „250 kHz“. В същите точки се измерва и чувствителността на приемника². В СВ обхват тя трябва да бъде не по-лоша от 1 mV/m, а в ДВ обхват — 3 mV/m.

Ако при търсене на повреда в преобразувателя и първото стъпало на МЧУ има подозрение за повреда във ФСС, то дефектният кръг на филтъра се определя лесно чрез последователно подаване на АМ сигнал на горните (по схема) изводи на кръговете 28, 24 и 18 на ФСС. Дефектният кръг обикновено не се настройва.

За да се провери, че преобразувателят и МЧУ са настроени добре, на базата на транзистора 13 се подава сигнал с честота 465 kHz, модулиран с нискочестотното напрежение (1000 Hz)

¹ За удобство при настройката бобината на входния кръг е разделена на две части.

² Процесът на измерване на чувствителността е описан подробно за приемник „Альпинист“.

Повреди в детектора на приемник „Сокол“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1. Няма звук	<p>1. Вторичната намотка на м.ч. трансформатор 42 е прекъсната или е дадена на-късо</p> <p>2. Дiodът 43 е повреден</p> <p>3. Кондензаторът C_{47} или C_{45} е пробит</p>	<p>Проверява се вторичната намотка на трансформатора. Съпротивлението на редовната намотка е $5 \div 6 \Omega$</p> <p>Отпоjava се дин от изводите на диода и се измерва съпротивлението му в права и обратна посока. Ако отношението на измерените стойности е 400 или повече, диодът е редовен</p> <p>Кондензаторите се проверяват с ом-метър</p>
2. Приемникът работи, но приемането се съпровожда от свистене и изкривявания	1. Веригата на кондензатора C_{45} или C_{47} е прекъсната	Паралелно на кондензатора се включва друг редовен кондензатор с капацитет съответно 15 000 или 10 000 pF

Таблица 3.39

Повреди в междинночестотния усилвател и преобразовател на приемник „Сокол“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1	2	3

Повреди във второто стъпало на МЧУ¹

1. Приемникът не работи	1. Кръгът в ко-лекторната верига на транзистора 38 е дадена на-късо	Измерва се съпротивлението на бобината на кръга. Съпротивлението на редовната бобина е $7,8 \div 8,0 \Omega$
-------------------------	---	--

¹ За проверка на второто стъпало на МЧУ на базата на транзистора 38 се подава напрежение 20 mV с честота 165 kHz, модулирано с ниско-честотен сигнал 1000 Hz пръ дълбочина на модулацията 30 %. Измерва се напрежението на изхода на приемника.

1	2	3
	2. Кондензаторът C_{30} е пробит	Кондензаторът се проверява с омметър
	3. Кондензаторът C_{35} е пробит	Също
	4. Транзисторът 38 е повреден	Транзисторът се заменя
	2. Приемникът работи, но има силен шум; токът, консумиран от приемника, е по-голям от номиналния с 3-5 mA	1. Кондензаторът C_{31} или C_{34} е пробит Кондензаторите се проверяват чрез измерване на напреженията на електродите на транзисторите 38 и 30. Кондензаторът C_{34} може да се провери и чрез измерване на напрежението върху него. Ако напрежението е около 3V, кондензаторът е редовен. Напрежението върху пробития кондензатор е нула

Повреди в първото стъпало на МЧУ и в преобразователя на честотата

1. Приемникът не работи	1. Кондензаторът C_{26} е пробит	Измерва се съпротивлението на бобината 28, което трябва да бъде 2,8 Ω . Ако омметърът показва нула, кондензаторът е пробит
	2. Между кондензатора C_{22} или C_{23} и шасито има късо съединение	Отстранява се късото съединение
	3. Бобината на кръга 28 е дадена накъсо	Измерва се съпротивлението на бобината. Съпротивлението на редовната бобина е 2,8 Ω
2. Звукът е слаб; от високоговорителя се чува свистене	1. Веригата на резистора R_{24} е прекъсната	Измерват се напреженията на електродите на транзистора 30. Ако те се отличават от номиналните, се проверява резисторът R_{24} и качеството на спойките му
	2. В кондензатора C_{26} има вътрешно прекъсване	Паралелно на кондензатора C_{26} се включва друг редовен кондензатор със същия капацитет
	3. Кондензаторът C_{27} е пробит	Измерва се напрежението върху кондензатора или на базата на транзистора 30. Ако то е нула, кондензаторът е пробит
3. Няма звук	1. Между кондензатора C_{23} или	Измерва се съпротивлението на бобината на кръга. Ако то е нула, има късо

1	2	3
	<p>бобината на кръга 24 и шасито има късо съединение</p> <p>2. Кондензаторът C_{20} е пробит</p> <p>3. Кондензаторът C_{16} е пробит или изводите му са дадени на късо</p>	<p>съединение. Съпротивлението на редовната бобина е $1,5 \Omega$</p> <p>Измерва се напрежението върху кондензатора или на колектора на транзистора 13. Ако то е нула, кондензаторът е пробит</p> <p>Оглеждат се изводите на кондензатора и се измерва напрежението на колектора на транзистора 13</p>

при дълбочина на модулацията 30 %. Ако на изхода на приемника се получава напрежение 0,23V, то преобразователят и МЧУ са настроени добре.

Таблица 3.40

Повреди във входното устройство и хетеродина на приемник „Сокол“

Признаци на повредите	Възможни причини	Начини за проверка и отстраняване на повредите
1. Приемникът не работи	<p>1. Кръговата бобина на СВ обхват и бобината за връзка са прекъснати</p> <p>2. Няма контакт във вълновия превключвател</p> <p>3. Хетеродинът не работи</p>	<p>Проверяват се бобините и запояването на изводите им</p> <p>Контактните ламели се подгъват; проверява се дали подвижната част на превключвателя е сглобена правилно</p> <p>Измерва се напрежението върху резистора R_{15} (в редовния приемник то е $30 \div 80 \text{ mV}$). Ако измереното напреже-</p>

1	2	3
		ние е по-малко от 30 mV, се проверява режимът на работа на транзистора <i>IЗ</i> , оглежда се монтажът и ако не се забелязват други повреди, се сменя транзисторът <i>IЗ</i>
2. Приемникът работи, но в ДВ обхват чувствителността му е влошена	4. Един от тример-кондензаторите е даден на късо	Триммерът се проверява, като се отпоява един от неговите изводи. При бавно завъртане на ротора на тримера от високговорителя не трябва да се чува пукане
3. Крайните честоти на един от обхватите не съответствуват на номиналните стойности	1. Кръгът 8 е прекъснат	Кръгът се сменя
4. Крайните честоти и на двата обхвата не съответствуват на номиналните стойности	1. Капацитетът на кондензатора C_7 или C_2 се е променил	Кондензаторът се сменя
	1. Променливият кондензатор е повреден	Променливият кондензатор се сменя

Таблица 3.41

Цветна маркировка на транзисторите П41(МП41) и П41А(МП41А)

Група	Цветно означение	Коефициент на усилване α	Изходна проводимост $n_2, \mu S$
1	Жълта точка	0,968 \div 0,972	$< 2,5$
2	Бяла "	0,973 \div 0,978	$< 2,5$
3	Червена "	0,979 \div 0,984	$< 2,5$
4	Две бели точки	0,979 \div 0,984	$\leq 0,7$
5	Две жълти "	0,984 \div 0,99	$\leq 2,5$
6	Зелена точка	0,968 \div 0,99	$\leq 2,5$

Т а б л и ц а 3.42

Цветна маркировка на транзисторите П423

Група	Цветно означение	Времеконстанта на веригата за обратна връзка $r'_6 C_k$	Място на плат- ката
1	Зелена точка	≤ 200	T_3
2	Бяла "	201-299	T_1 или T_2
3	Жълта "	300-500	T_1

IV. БЪЛГАРСКИ ТРАНЗИСТОРНИ РАДИОПРИЕМНИЦИ

4. 1. РАДИОПРИЕМНИЦИ „ПРОГРЕС“ И „В. ТЪРНОВО“

С портативните радиоприемници „Прогрес“ и „В. Търново“ различаващи се само по външното оформление, нашата радиоелектронна промишленост постави началото на едно модерно и изключително перспективно направление в битовата радиоелектроника — транзисторизирането на радиоприемниците, а впоследствие и на телевизионните приемници. Миниатюризацията постави на изпитание както нашите най-добри конструктори, така и редица заводи, доставчици на голяма част от елементите. Всичко това намери отражение в „разнообразието“ при изпълнението на електрическата схема — в нея се срещат съветски, френски, италиански, чехословашки (пък и други) транзистори, кондензатори, диоди и т. н.

Принципната схема на „Прогрес“ е дадена на фиг. 4.1. Входният кръг е осъществен с бобината L_1 , навита на феритната пръчка, едната секция на променливия кондензатор C_{s1} и тримера C_{m1} . Използувана е трансформаторна връзка на трептящия кръг със самоосцилиращия смесител T_1 посредством свързващата бобина L_2 . Поради ниското входно съпротивление на транзистора T_1 (няколко килоома) връзката е избрана слаба. Качественият фактор е около 70, с което се удовлетворяват противоречивите изисквания относно избирателността по междинна честота и по огледален канал и необходимата ширина на пропускащата лента. За високочестотния сигнал T_1 е свързан по схема ОЕ. Резисторите R_1 , R_2 и R_{22} определят стабилен постояннотоков режим, слабо зависим от параметрите на транзистора. Тъй като индуктивността на L_2 е много малка (10 навивки), осцилаторът работи по схема ОБ. Трептящият кръг се образува от L_3 , втората секция на променливия кондензатор C_{s2} , C_{15} и тримера C_{m2} . Индуктивната обратна връзка се осъществява от навивките на L_4 и L_5 , а тяхното отношение определя амплитудата на осцилаторното напрежение, ефективността

на смесване и равномерността на осцилациите по обхвата. Осцилаторното напрежение върху емитера трябва да бъде в граници $150 \div 300 \text{ mV}$ ($n_4=6$, $n_5=4$ за съветски транзистор П401 и $n_4=6$, $n_5=10$ за чехословашкия транзистор 156 NU 70) при качествен фактор на кръга около 60. По-голям качествен фактор би дал и по-голямо осцилаторно напрежение и опасност от самовъзбуждане, а по-малък — нестабилна работа при намалено захранващо напрежение. Кондензаторът C_1 заземява високочестотното долния край на L_2 , а кондензаторът C_2 отделя емитера от високите отрицателен потенциал на колекторната верига по постоянен ток. C_3 и R_3 образуват развързващ филтър.


В резултат от смесването на входния сигнал и генерираните трептения (приложени към прехода база—емитер) се получава междинночестотният сигнал с $f_m = 470 \text{ kHz}$:

$$f_m = f_x - f_c,$$


където f_c е честотата на входния сигнал, а f_x — честотата на осцилатора (хетеродина).

За товар на преобразователното стъпало служи филтър със съсредоточена селекция (ФСС), осигуряващ цялата селективност на приемника по съседен канал. Трите му кръга са реализирани с бобините L_6 , L_7 , L_8 и съответно кондензаторите C_4 , C_7 и C_8 . Характеристичното съпротивление на филтъра е около $60 \text{ k}\Omega$. За съгласуване на ниското входно съпротивление на транзистора T_2 той е включен частично към малка част от навивките на бобината L_8 . Затихването на филтъра за основната междинна честота е 6 dB при качествен фактор на кръговете 150. Елементите, които определят избирателността (селективността), са кондензаторите C_5 , C_6 и навивките, свързани към базата на T_2 от последната кръгова бобина L_8 . Реалната избирателност при разстройка $\pm 10 \text{ kHz}$ е около 28 dB при лента на пропускане 6 kHz .

Междинночестотният усилвател (МЧУ) е двустъпален. Първото стъпало е изградено с транзистора T_2 . То представлява обикновен RC -усилвател с товарен резистор R_5 със съпротивление $4,7 \text{ k}\Omega$. Това стъпало е удобно за масово производство, тъй като позволява избягването на трудно приложимата при него неутрализация на вътрешните обратни връзки в транзистора. По-малкото усиление се компенсира чрез употреба на транзистори с по-висока гранична честота — над 13 MHz . В това стъпало се извършва и автоматичното регулиране на усиляването (АРУ). Постояннотоковият режим на транзистора се определя от делителя R_4 , R_9 , R_{10} . Когато се увеличи силата на детектирания сигнал, неговата постояннотокова съставляща, която минава през резистора R_9 , води до намаляване на отрицателния потенциал на базата на T_2 , а оттам до намаляване на усиляването на цялото стъпало. Нискочестотната съставляща се фил-

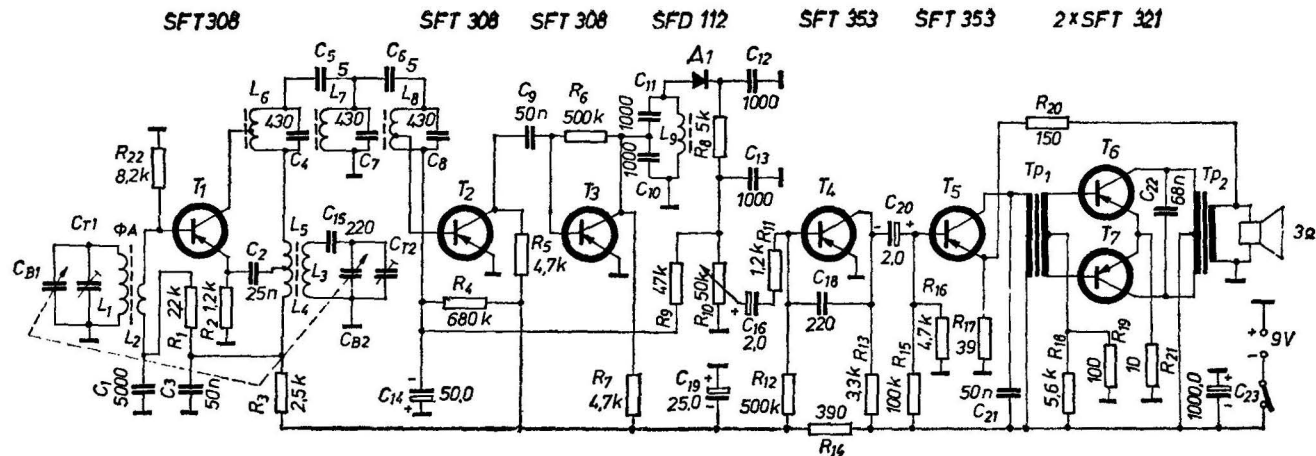

фиг. 4.1. Принципна схема на радиоприемник „Прогрес“

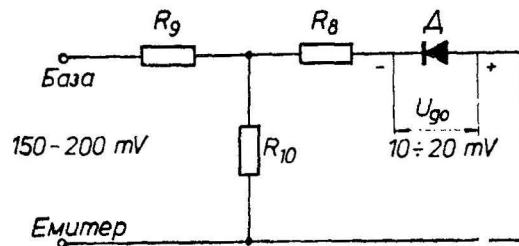

фиг. 4.2. Еквивалентна постоянноточкова схема на диодната верига

трира посредством електролитния кондензатор C_{14} (50 μF).

Второто междинночестотно усилвателно стъпало е също един RC -усилвател с товарен резистор L_7 (4,7 $k\Omega$), притъпяващ силно резонансната крива на трептящия кръг (L_9 , C_{10} и C_{11}). Той има честотна лента около 40 kHz. От колектора на транзистора T_3 до диода има повдигане на напрежението около два пъти и постояннотоково заземяване на диода-детектор D_1 . Автоматичното преднапрежение за транзистора T_3 се подава посредством резистора R_6 . Кондензаторът C_9 отделя високия потенциал на предното стъпало и пропуска междинночестотния сигнал към базата на T_3 . Кондензаторите C_{12} и C_{13} създават път за високочестотните съставлящи към земя.

Характерно за амплитудните детектори в транзисторните радиоприемници е сравнително ниското товарно съпротивление по постоянен ток (няколко десетки килоомове) поради ниското входно съпротивление на следващото предусилвателно стъпало. С това се цели да се постигне по-малка разлика между постояннотоковия и променливотоковия товар, а оттам и по-малки нелинейни изкривявания, предизвикани от диода. За същата цел е поставен и резисторът R_{11} след разделителния електролитен кондензатор C_{16} . Загубата, която се получава в R_{11} , се компенсира от увеличеното усиление на транзистора T_3 вследствие повишеното входно съпротивление на детектора.

Друга характерна особеност на амплитудните детектори в транзисторните приемници (за намаляване на нелинейните изкривявания) е малкото положително преднапрежение на диода при покой и слаби сигнали. Еквивалентната постояннотокова схема на диодната верига е дадена на фиг. 4.2.

Първото предусилвателно стъпало е изградено с транзистора T_4 , работещ, както и всички останали, по схема ОЕ. Нискочестотният сигнал от потенциометъра за регулиране на силата R_{10} през C_{16} и R_{11} постъпва на базата на T_4 . Товар на стъпалото е резисторът R_{13} , от който усиленият сигнал се прехвърля през C_{20} (също разделителен) към базата на второто предусилвателно стъпало — транзистора T_5 . Резисторът R_{15} осигурява работата в режим клас А. Неговото съпротивление се подбира така, че колекторният ток да бъде около 1 mA. За подобряване на честотната характеристика е включен и кондензаторът C_{18} .

Поради опасността от недопустимо затихване за ниските честоти, понеже входните съпротивления на транзисторите са ниски, в транзисторните приемници се използват изключително електролитни прехвърлящи кондензатори. Тяхното качествено действие по отношение на постоянния ток е от решаващо значение за целия приемник. Ако то не е добро, се нарушава постояннотоковият режим на стъпалата, които разделят. Резисторът R_{17} стабилизира температурно транзистора T_5 , а неговият

постояннотоков режим за работа в режим клас А се осигурява от резисторите R_{15} , R_{16} и R_{17} .

Основното предназначение на второто предусилвателно стъпало е да усили подадения му нискочестотен сигнал до ниво, достатъчно за нормална работа на транзисторите T_6 и T_7 . В колекторната му верига е включен драйверният трансформатор Tr_1 , съгласуващ в известна степен високоомния изход на предусилвателното стъпало с нискоомния вход на крайното стъпало и подаващ сигнали, равни по големина, но противоположни по фаза към базата на T_6 и T_7 .

Крайното стъпало на приемника е изпълнено по класическата противотактна схема с трансформаторен изход, работеща в режим, близък до клас В, изключително икономичен и от решаващо значение за и без това ограниченият живот на батериите. Необходимият режим се осигурява от резисторите R_{18} и R_{19} , като е съобразен с възможността за сравнително по-малки нелинейни изкривявания, характерни за клас В. Приетата схема позволява да се работи с транзистори с по-голяма разлика в параметрите им, но в сравнение с безтрансформаторните крайни стъпала е по-скъпа за изпълнение и внася по-големи честотни и фазови изкривявания.

Последните две стъпала са обхванати от отрицателна обратна връзка посредством резистора R_{20} , отразяваща се благоприятно върху устойчивостта на усилвателя. Импедансът на използвания високоговорител е 3 Ω . В захранващата верига на приемника е включен развързващият филтър R_{14} , C_{23} против обратна връзка между стъпалата през токоизточника. Токоизточникът представлява две батерии по 4,5V, свързани последователно.

Разгледаната принципна схема е изпълнена с транзистори PNP. Отделни серии са изпълнени и с транзистори чехословашко производство NPN — фиг. 4.3. Основната разлика между двете изпълнения е обрънатият поляритет на захранването („минус“ на маса), диода и електролитните кондензатори.

Замениемостта на транзисторите в радиоприемник „Прогрес“ е дадена в табл. 4.1, а печатната платка с разположението на елементите — на фиг. 4.4.

Таблица 4.1

Замениемост на транзисторите в радиоприемник „Прогрес“


Транзистор	Тип на транзистора	Производство на
T_1	П401; П402; П403 SFT319; SFT320; SFT316 156NU70 OC170; OC44	СССР Франция — CSF Чехословакия Valvo

T_2, T_3	OC614 OC613	Telefunken "
	П401; П402; П403 SFT319; SFT315; SFT317; SFT316; SFT308 156NU70 OC170; OC44; OC45 OC614; OC613; OC612	СССР Франция Чехословакия Valvo Telefunken
T_4	П13В; П13А; П14 SFT353; SFT351; SFT352 SFT321; SFT322; SFT323 106NU70; 101NU70; 103NU70 OC70; OC71 OC602; OC603; OC604	СССР Франция — CSF Чехословакия Valvo Telefunken
T_5	П13А; П14 SFT353; SFT351; SFT352 SFT321; SFT323; SFT322 106NU70; 101NU70; 103NU70 OC70; OC71 OC602; OC603; OC604	СССР Франция — CSF Чехословакия Valvo Telefunken
T_6, T_7	П13А SFT321; SFT351; SFT352 SFT322; SFT323 106NU70; 101NU70; 103NU70 OC72; OC74; OC79 OC602 _{SP} ЕЗ; OC604 _{SP} ЕЗ	СССР Франция Чехословакия Valvo Telefunken


4.2. РАДИОПРИЕМНИК „ЕХО“

„Ехо“ е първият български фабрично произвеждан джобен радиоприемник. Малките размери са постигнати чрез значително сбиване на отделните елементи и възли, характеризирани се все още със своите „малки размери“. Принципно му схема е дадена на фиг. 4.10.


За разлика от входното устройство на „Прогрес“ връзката на входния кръг с транзистора е автотрансформаторна. Входният кръг се състои от бобината L_1 , тримера C_2 и едната секция на променливия кондензатор с твърд диелектрик C_1 . Транзисторът T_1 работи в режим на самоосцилиращ смесител. Високочестотният сигнал постъпва на неговата база през разделителния кондензатор C_3 . Резисторите R_1 , R_2 и R_3 определят постояннотоковия му стабилизирания режим. Осцилаторният кръг

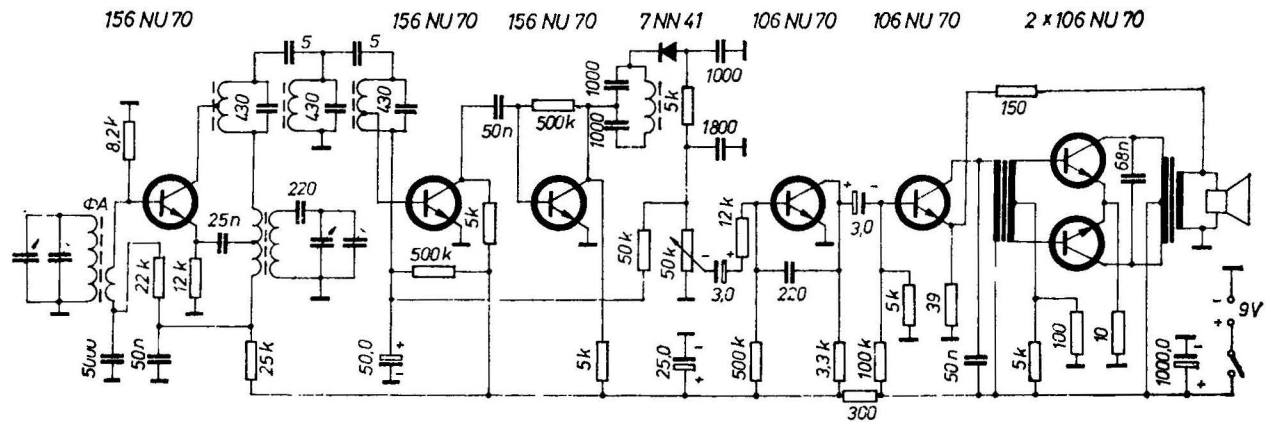


Фиг. 4.3. Принципна схема на радиоприемник „Прогрес“ с n-p-n транзистори

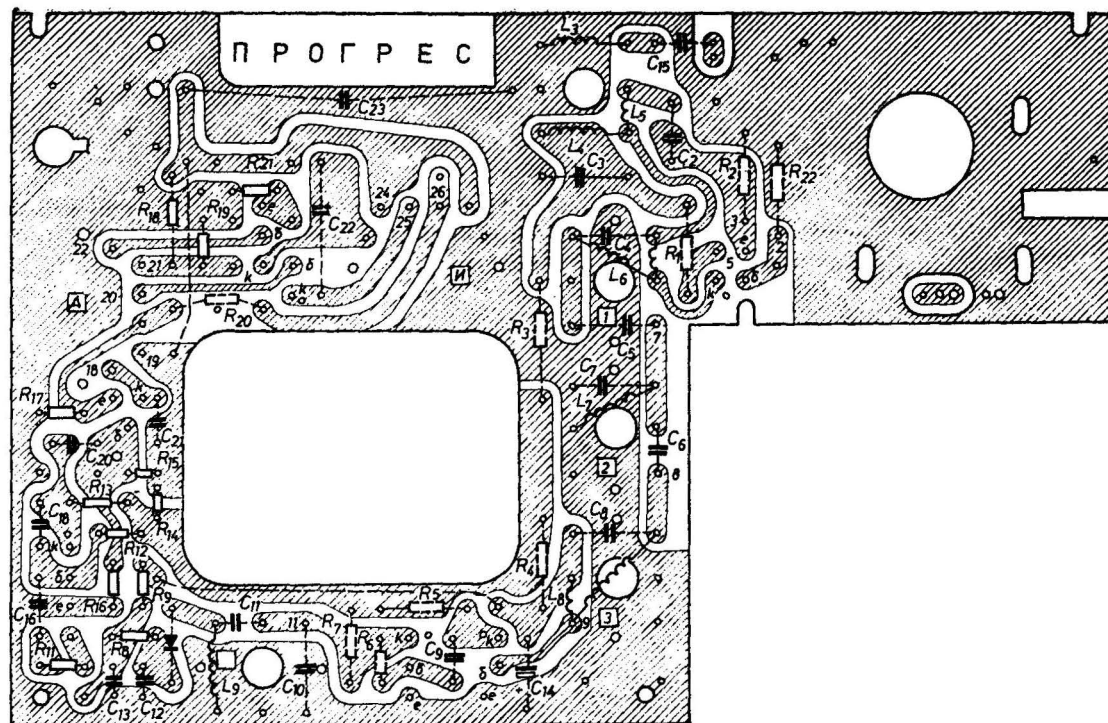


Фиг. 4.4. Печатна платка със схематично означение на разположението на елементите на радиоприемник „Прогрес“

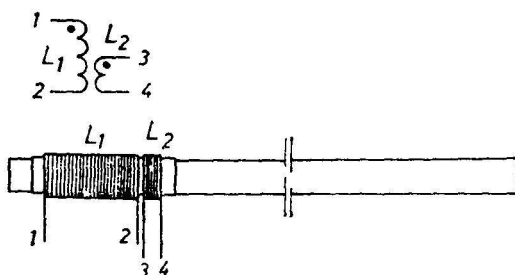


Фиг. 4.5. Разположение на изводите на входните бобини на радиоприемник „Прогрес“

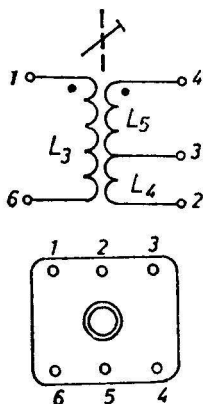

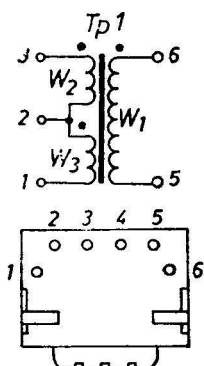
Фиг. 4.6. Разположение на изводите на хетеродинната бобина на радиоприемника „Прогрес“




Фиг. 4.8. Драйверен трансформатор на радиоприемник „Прогрес“
 W_1, W_2, W_3 — 1800/400/400 навивки, проводник ПЕЛ, 0,08 mm/0,10 mm/0,10 mm
 W_2 и W_3 се навиват едновременно (бифиларно), за да бъдат напълно симетрични

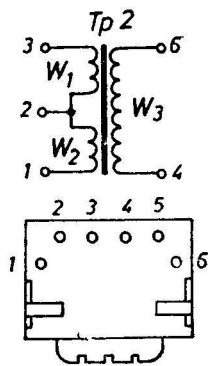

Фиг. 4.9. Изходен трансформатор на радиоприемник „Прогрес“:
 W_1, W_2, W_3 — 29/29/45 навивки, проводник ПЕЛ, 0,15 mm/0,15 mm/0,65 mm
 W_1 и W_2 се навиват едновременно (бифиларно)

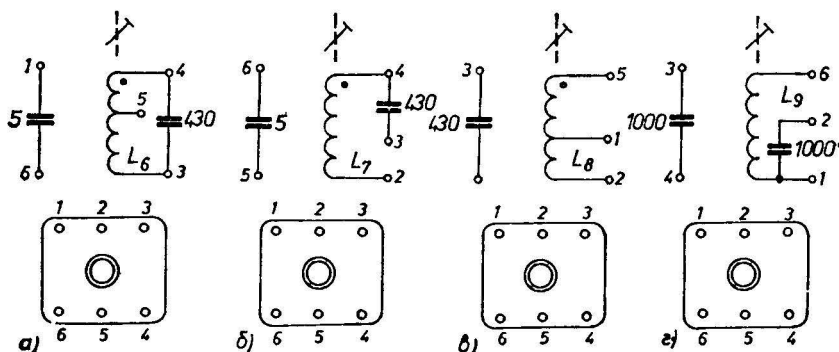

Фиг. 4.7. Разположение на изводите на МЧТ на радиоприемника „Прогрес“

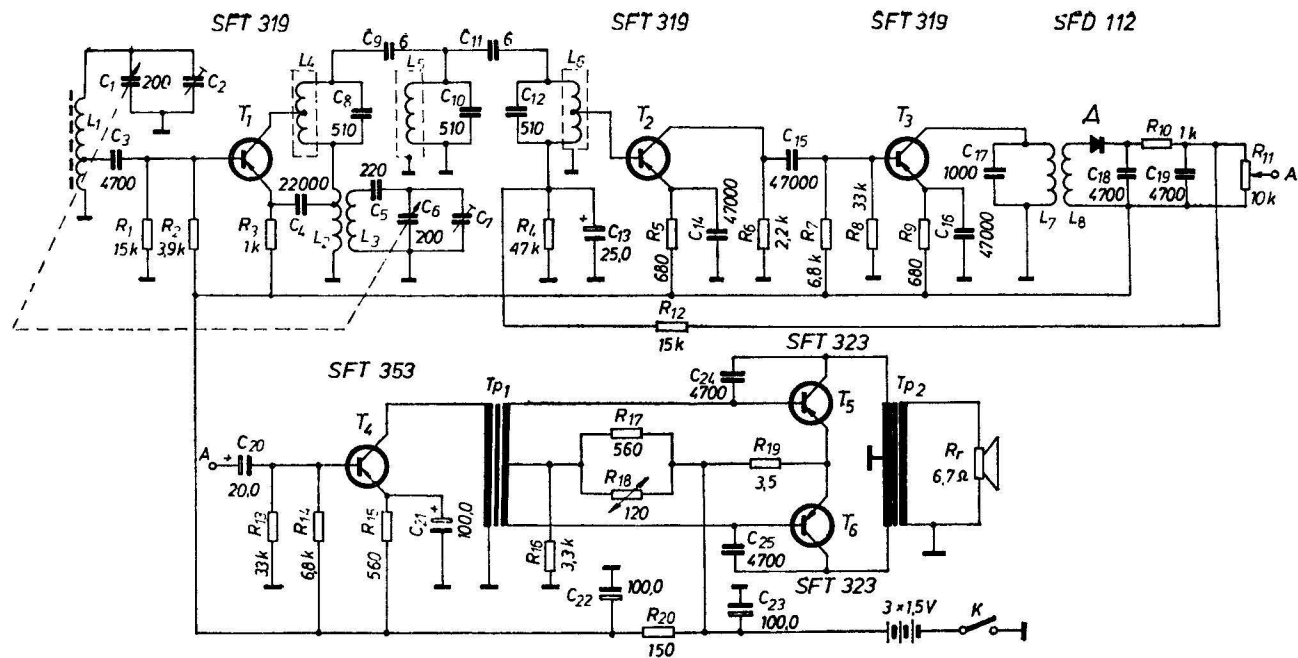

Фиг. 4.10. Принципиална схема на радиоприемник „Ехо“

е изпълнен с бобината L_4 и кондензаторите C_6 , тримера C_7 и втората секция на променливия кондензатор C_6 . Индуктивната обратна връзка се създава от навивките на L_2 , а положението на извода към C_4 и броят на навивките определят големината на осцилаторното напрежение, подавано за смесване с входния сигнал към емитера на смесителя T_1 . Осцилаторното напрежение се изменя от 80mV до 150mV за целия обхват, измерено върху резистора R_3 с помощта на високочестотен лампов волтметър. Подобно на транзисторния радиоприемник „Прогрес“ („Търново“) и тук в колекторната верига на смесителя е включен ФСС, образуван от трептящите кръгове L_4 , C_8 , L_5 , C_{10} и L_6 , C_{12} .

За получаване на по-висока стабилност на усилването при по-голямо усилване на отделните стъпала междинната честота е избрана 455 kHz. Трите капацитивно свързани междинночестотни трансформатори осигуряват селективност по съседен канал над 20dB. Кондензаторите C_9 и C_{11} спомагат за пропускане на сравнително широка честотна лента. За съгласуване на високото изходно съпротивление на последния трептящ кръг и ниското входно съпротивление на транзистора T_2 кръгът е включен частично към него. Необходимото усилване на междинночестотния сигнал се осъществява от транзисторите T_3 и T_3 . T_3 е обхванат от веригата за АРУ посредством резистора R_{12} . Кондензаторът C_{13} филтрира нискочестотната съставна на детектирания сигнал. При слаб входен сигнал първото междинночестотно стъпало дава усилване 10—15 пъти. Второто междинночестотно стъпало използва за товар трептящия кръг L_7 , C_{17} с нисък качествен фактор (кръгът се шунтира силно от ниското входно съпротивление на детектора поради големия коефициент на трансформация — 2:1). В замяна на това стабилността е значително подобрена, което е необходимо, тъй като липсва неутрализация на обратните връзки в транзисторите по същите съображения, както и в приемника „Прогрес“. Усилването на стъпалото (около 100 пъти) е достатъчно за получаване на сравнително добра чувствителност.

Трите високочестотни транзистора са температурно стабилизирани с активни резистори в емитерните им вериги R_3 , R_6 , R_9 . Паралелно свързаните към R_5 и R_9 кондензатори C_{14} и C_{16} премахват отрицателната обратна връзка (ООВ) по променлив ток, нещо, което в принципната схема на „Прогрес“ липсва. Това се отразява благоприятно и при замяната на даден транзистор, тъй като значителните различия между коефициентите на усилване на отделните транзистори ще влияят сравнително малко върху колекторния ток на стъпалото. Режимът на транзистора T_3 по постоянен ток се определя от резисторите R_7 , R_8 и R_9 .

За да се получи по-добър коефициент на предаване на

амплитудния детектор и намаляване на нелинейните изкривявания, на диода SFD112 се подава малко положително преднапрежение посредством резисторите R_4 , R_{10} и R_{12} . Товар на детектора е потенциометърът R_{11} . Чрез завъртане на неговия плъзгач от положение минимум в „упор“ захранването на приемника се изключва посредством контактната система „включване-изключване“ на приемника, намираща се върху самия регулатор на силата R_{11} . Кондензаторът C_{19} филтрира високочестотната съставляща на детектирания сигнал.

Нискочестотният сигнал от плъзгача на R_{11} постъпва през разделителния кондензатор C_{20} на базата на транзистора T_4 от предусилвателя. Тъй като използваните в „Ехо“ транзистори SFT 353 и SFT 323 имат по-висок коефициент на усилване от SFT 351 и SFT 321, предусилвателят има само едно стъпало. Драйверното и крайното стъпало са реализирани по класическата противотактна схема.


Последните две стъпала не са обхванати от обща ООВ. ООВ има само последното стъпало посредством C_{24} и C_{25} . Постояннотоковият режим на T_4 се определя от резисторите R_{13} , R_{14} и R_{15} . Кондензаторът C_{21} премахва ООВ по променлив ток. Крайното стъпало е допълнително температурно стабилизирано посредством термистора R_{18} , а необходимият режим се постига с резисторите R_{16} , R_{17} и R_{19} . Против обратна връзка през захранващия източник се използва развързващият филтър C_{23} , R_{20} и C_{22} . При този начин на стабилизация приемникът е способен да работи в твърде широк температурен обхват от -10°C до $+45^\circ\text{C}$, като долната граница се ограничава от електролитните кондензатори. Високоговорителят е миниатюрен (диаметър 65 mm) със съпротивление 6,7 Ω . Той има трансформаторна връзка с крайното стъпало, работещо в режим, близък до клас В.

Характерна особеност на електрическата схема е и това, че „минусът“ на батерията е заземен за разлика от по-универсалното заземяване на „плюса“ при употребата на транзистори от типа PNP, с каквито е изграден и радиоприемникът „Ехо“. Всички транзистори са свързани по схема ОЕ. За магнитопровода на драйверния трансформатор е използван пермалой тип 50Н с дебелина 0,2 mm, а на изходния трансформатор — силициева ламарина с дебелина 0,3 mm.


Забележка. За подобряването на параметрите на приемника заводът-производител внесе впоследствие следните изменения:

1. Драйверен трансформатор ($Tr1$) — за ламелите е използван пермалой с дебелина 0,5 mm тип 50 Н.


2. Изходен трансформатор ($Tr2$) — използвана е ламарина с дебелина 0,2 mm тип Э44. Първичната намотка има 2×190 навивки от проводник ПЕЛ 0,18 mm, а вторичната — 55

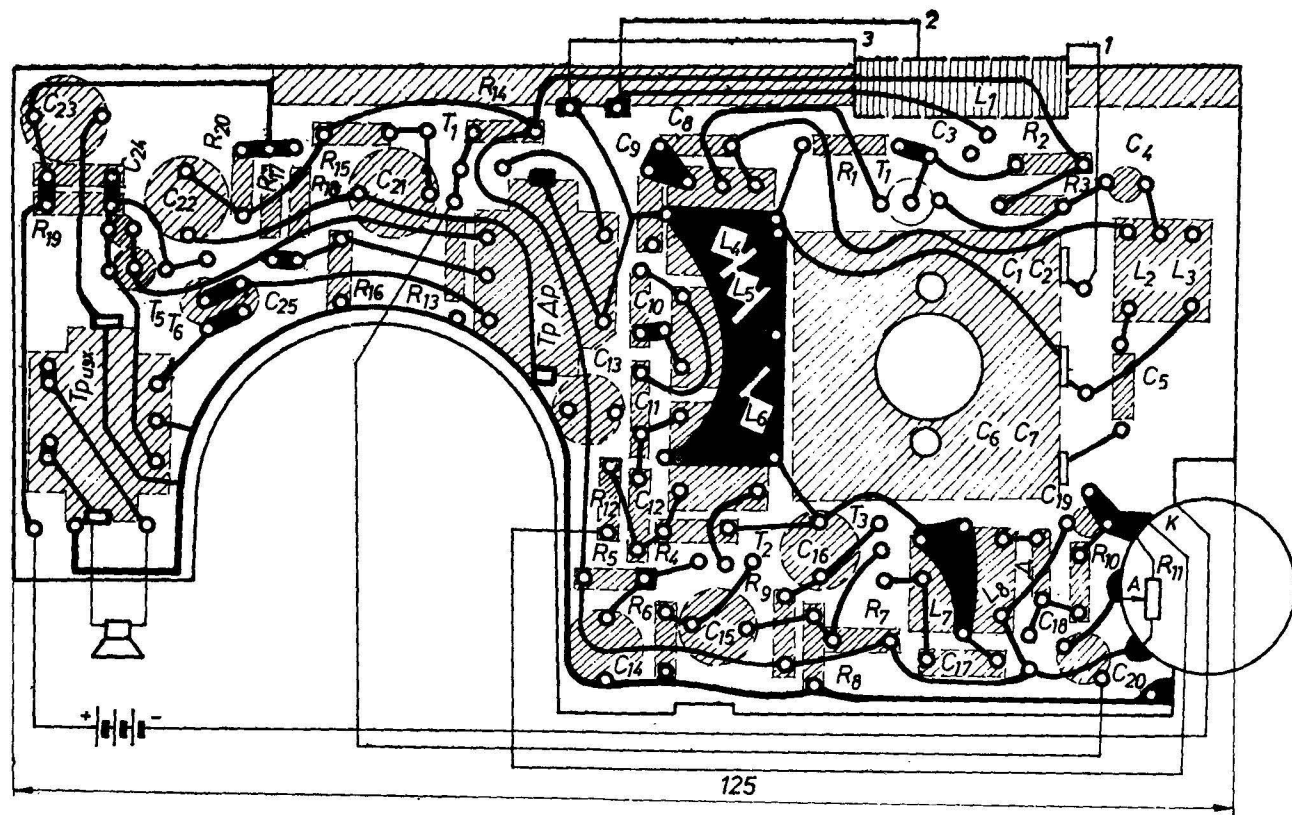


Фиг. 4.11. Печатна платка със схематично означение на разположението на елементите на радиоприемника „Ехо“

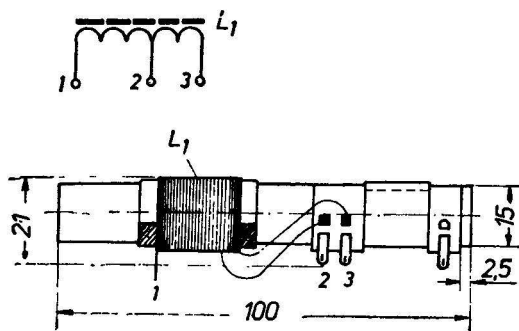


Фиг. 4.12. Разположение на изводите на входната бобина на радиоприемника „Ехо“

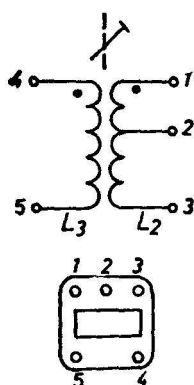

Фиг. 4.13. Разположение на изводите на хетеродинната бобина на радиоприемник „Ехо“

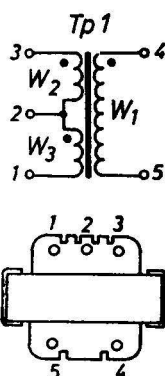

Фиг. 4.15. Драйверен трансформатор на радиоприемник „Ехо“ : $W_1/W_2/W_3$ — 2500/700/700 навивки, проводник ПЕЛ, 0,07mm / 0,07 mm / 0,07 mm; W_2 и W_3 се навиват едновременно (бифиларно)

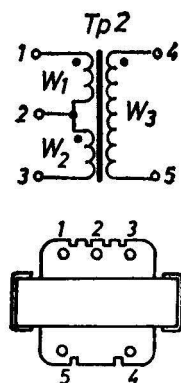

Фиг. 4.16. Изходен трансформатор на радиоприемник „Ехо“ : W_1/W_2 — 240 / 240 / 112 навивки, проводник ПЕЛ, 0,15mm / 0,15mm / 0,35mm; W_1 и W_2 се навиват едновременно (бифиларно)

навивки от ПЕЛ 0,44 mm.


3. L_8 (IV МЧФ) има 60 навивки от проводник ПЕЛ 0,1 mm

4. Високоговорителят е с импеданс 4 Ω .


5. За получаване на изходна мощност 50mW напрежението върху товара трябва да бъде 0,44V.

6. Прехвърлящият кондензатор C_3 е с утвърден капацитет 4700pF, но в някои серии се среща и с друг капацитет.

Печатната платка на радиоприемника „Ехо“ е дадена на фиг. 4.11.

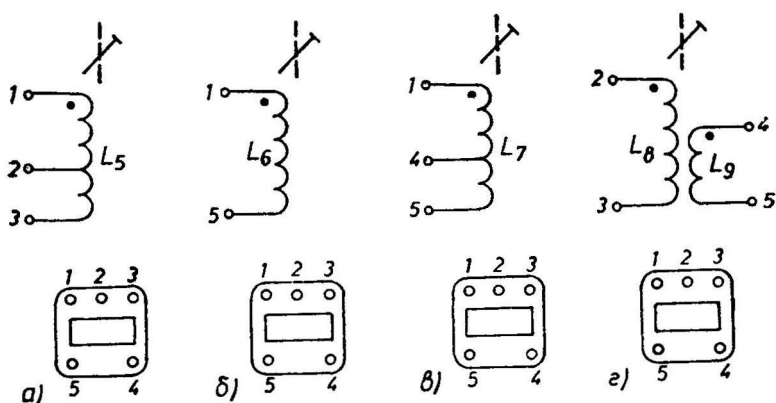

Фиг. 4.14. Разположение на изводите на МЧТ на радиоприемника „Ехо“

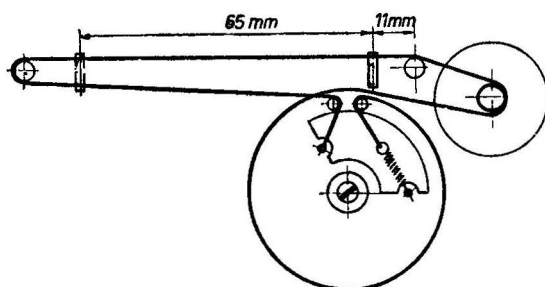

Фиг. 4.17. Кинематична схема на скалното устройство на радиоприемник „Ехо“

За захранване могат да се използват и следните типове батерии чуждестранно производство:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1) Belfa kat № 201 | (ГДР), |
| 2) Centra — R6; — S 14 | (Полша), |
| 3) Bateria 150 | (Чехословакия), |
| 4) Pertrix 251 | (Австрия), |
| 5) Daimon 1298 | (ГФР), |

а също и много други със същите размери и напрежение 1,5V.

Модификации на стандартното „Ехо“ са сувенирните приемници тип „Бъклица“ и „Буренце“, различаващи се по външното оформление.

4.3. РАДИОПРИЕМНИК „ЕХО 2“

Разработен е на базата на радиоприемника „Ехо“ в НИП-КИРЕ—София, и се произвежда от „Завод за радиоприемници“ — Велико Търново. Джобният радиоприемник „Ехо 2“ се разли-

чава от своя предшественик главно по броя на вълновите обхвати — освен средните вълни са въведени и къси вълни. Тази реконструкция е довела до незначителни изменения във външния вид, като са запазени старите размери.


Принципната схема на радиоприемник „Ехо 2“ е дадена на фиг. 4.18 при положение „СВ“ (средни вълни) на превключвателя за обхватите. Наличието на два обхвата налага комутирането на входните и осцилаторните вериги на приемника, осигуряващи необходимата междинна честота 455kHz.

На средни вълни радиоприемникът работи с феритна антена, като включването на транзистора към трептящия кръг, съставен от L_1 , тримера C_1 и едната половина на променливия кондензатор C_4 , е автотрансформаторно. На къси вълни (КВ) приемането се осъществява с телескопична антена, цялостно включена към трептящия кръг, съставен от L_3 , тримера C_3 , C_3 и C_4 .

Високочестотният сигнал постъпва на базата на самоосцилиращия смесител T_1 през разделителния кондензатор C_5 . Постояннотоковият режим се осигурява и температурно стабилизира посредством резисторите R_1 , R_2 и R_3 . Осцилаторът работи по схема с обща база (съпротивлението на веригата C_5 , L_2 за осцилаторния сигнал е много малко), а смесителят — с общ емитер. Кондензаторът C_8 , тримерът C_7 и втората половина на променливия кондензатор C_6 с бобините L_{3n} (първична) и L_4 образуват трептящият кръг на осцилатора на СВ. За КВ трептящият кръг включва следните елементи: C_6 , C_7 , C_8 , C_{11} и бобината L_{3n} . Положителната обратна връзка се осъществява чрез подаване на осцилаторните напрежения към емитера на транзистора T_1 посредством кондензаторите C_{10} (за СВ) и C_9 (за КВ). Схемното решение осигурява необходимата стабилност, особено важна за къси вълни. Останалата част от приемника почти не се различава в електрическо отношение от схемата на „Ехо“ — някои от стойностите на елементите са променени с оглед подобряване на общите параметри.

Междинночестотният усилвател се състои от ФСС, осигуряващ необходимата избирателност (селективност) по съседен канал, и транзисторите T_2 и T_3 . Той има същата схема, както при „Ехо“, и дава необходимото усилване на междинночестотния сигнал. Кондензаторите C_{17} , C_{18} , C_{19} , C_{20} и C_{24} са със значително намалени капацитети. Транзисторите T_1 и T_2 са частично свързани към трептящите кръгове на ФСС, за да се постигне известно съгласуване между изходното съпротивление на T_1 и значително по-малкото входно съпротивление на T_2 с характеристикното съпротивление на кръговете. Транзисторът T_2 е обхванат от веригата на АРУ посредством резистора R_5 и филтровия кондензатор за нискочестотната съставна на детектирания сигнал C_{17} . ООВ по променлив ток е премахната по-

средством кондензаторите C_{18} и C_{20} , а резисторите R_8 и R_{10} температурно стабилизират междинчестотния усилвател. Постояннотоковият режим на T_3 се определя от R_8 и R_9 . Кондензаторът C_{19} е разделителен. Амплитудният детектор е реали-

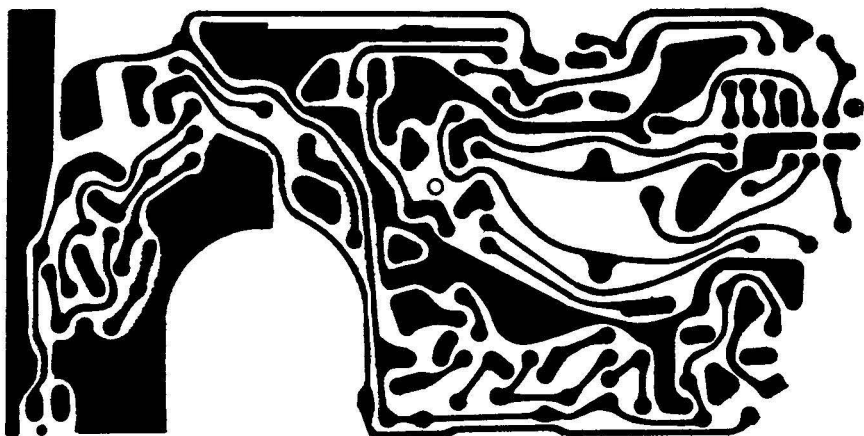


Фиг. 4.19. Печатна платка на радиоприемник „Ехо 2“

Таблица 4.9
Ред за настройка на радиоприемник „Ехо 2“

№ по ред	Обхват	Точка за подаване на сигнала	Честота	Настройващи елементи	Контролна чувствителност в точката за 50 mW изходна мощност (0,44V)
1 2 3		База на T_3 База на T_2 База на T_1	455 kHz	MCT_4 MCT_4 $MCT_3, MCT_2,$ MCT_1	1500 μ V 100 μ V 10 μ V
4 5 6 7	CB	Чрез стандартна рамкова антена	520 kHz 1600 kHz 600 kHz 1500 kHz	L_4 C_7 L_4, L_1 C_7, C_1	1500 μ V/m
8 9 10	KB	На вход телескопична антена през кондензатор с капацитет 2pF	5,8 MHz 6 MHz 11 MHz	L_3 L_3, L_2 C_2	100 μ V


зиран с диода D_1 (SFD 112), а предусилвателят -- с транзистора T_4 , температурно стабилизирани с R_{15} . Схемата на противотактното крайно стъпало е запазена същата, като нелинейните

изкривявания са намалени значително чрез приложената ООВ по напрежение посредством кондензаторите C_{28} и C_{30} . Температурната стабилизация е извършена с термистора R_{19} . Обратната връзка през захранващия източник е премахната посредством развързващия филтър C_{27} , R_{16} и C_{25} . Високоговорителят

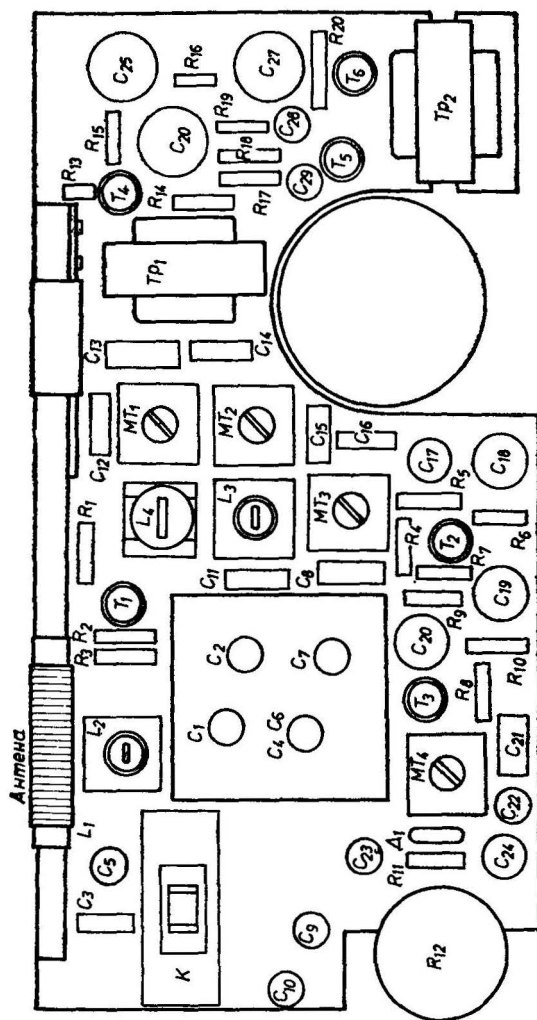


Фиг. 4.20. Монтажна схема на радиоприемник „Ехо 2“


е в индуктивна връзка с крайното стъпало и с импеданс 4Ω . Заземнен е също отрицателният полюс на токоизточника. Незасегнатите в това описание елементи имат същото предназначение, както при радиоприемника „Ехо“. Редът за настройка е даден в табл. 4.2. Скалният механизъм на „Ехо 2“ е аналогичен на механизма на „Ехо“.

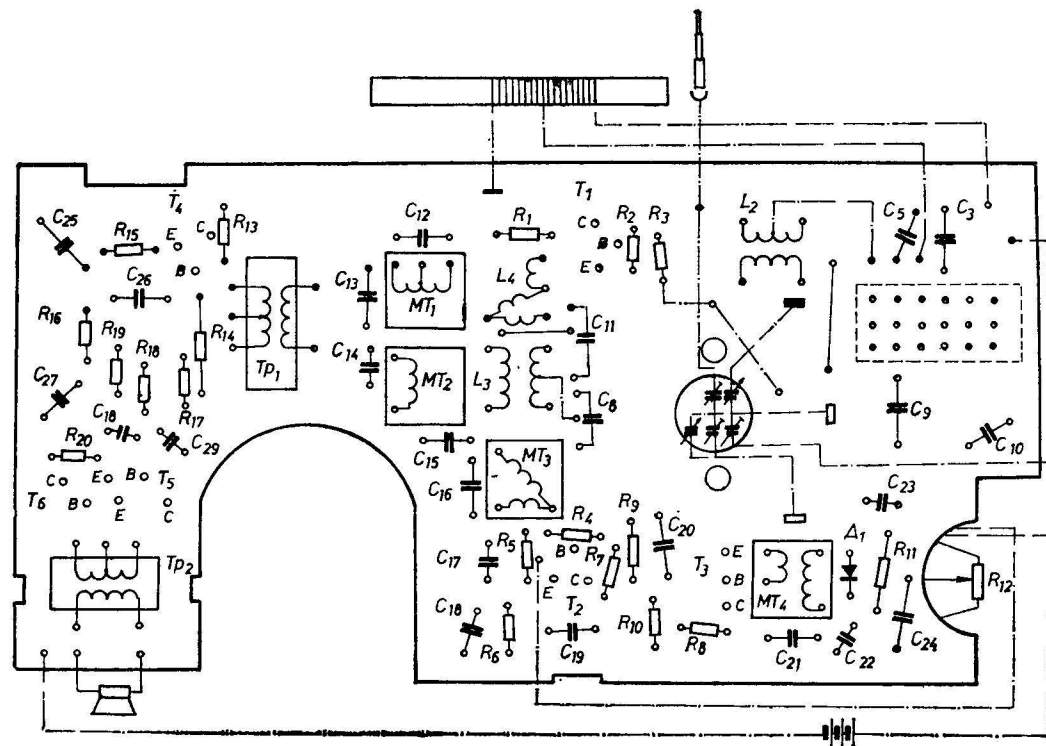


Фиг. 4.21. Схематично означение на разположението на елементите върху платката на радиоприемник „Ехо 2“

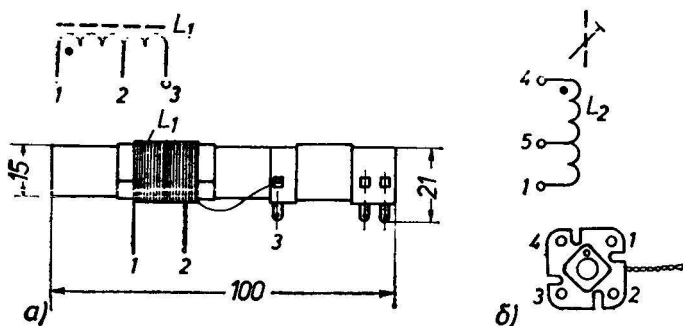


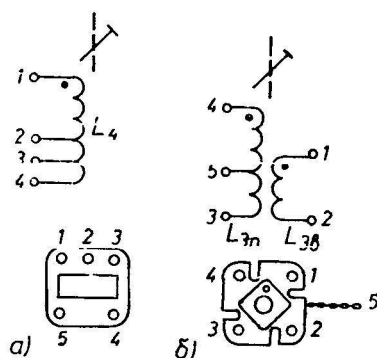
Фиг. 4.22. Разположение на изводите на входните бобини на радиоприемник „Ехо 2“




▲ Фиг. 4.23. Разположение на изводите на хетеродинните бобини на радиоприемник „Ехо 2“

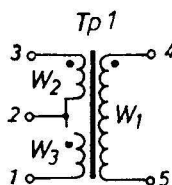


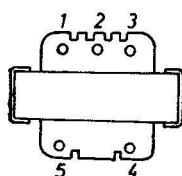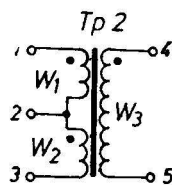Фиг. 4.25. Драйверен трансформатор на радиоприемник „Ехо 2“: $W_1/W_2/W_3$ — 2500/700/700 навивки, проводник ПЕЛ 0,07 mm/0,07 mm/0,07 mm; W_2 и W_3 се навиват едновременно (бифиларно)



► Фиг. 4.26. Изходен трансформатор на радиоприемник „Ехо 2“: $W_1/W_2/W_3$ — 240/240/112 навивки, проводник ПЕЛ, 0,15 mm/0,15 mm/0,35 mm; W_1 и W_2 се навиват едновременно (бифиларно)

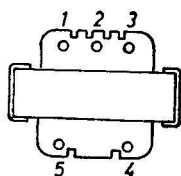

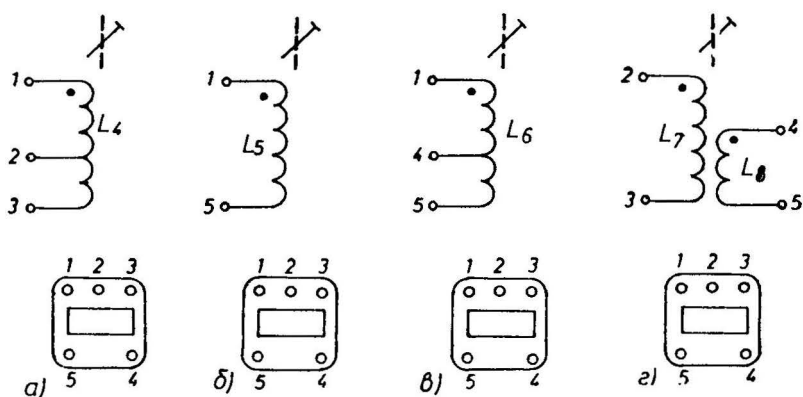

Фиг. 4.24. Разположение на изводите на МЧТ на радиоприемника „Ехо“ 2

4.4. РАДИОПРИЕМНИК „УНИВЕРСАЛ“

Транзисторният радиоприемник „Универсал“ тип РУ-О е предназначен за работа в два режима: с батерии (като портативен) и със захранване от автомобилен акумулатор 6 или 12V (като автомобилен радиоприемник). При домашни условия може да бъде захранен и от мрежов токоизправител с необходимото захранващо напрежение. За работа в автомобил приемникът е снабден с автодържач, служещ за закрепване към арматурното табло на колата, а също така и за осигуряване на необходимите „входове“ и „изходи“ — захранване, външна антена и високоговорител. Трите гнезда се намират в дъното на кутията, пригодени за свързване към съответните външни елементи.

Характерно за електрическата схема на „Универсал“ (фиг. 4.27) е наличието на два нови вълнови обхвата — ДВ и УКВ, което дава възможност за сравнително качествено приемане по целия вълнов обхват.

В радиоприемника са вградени феритна и телескопична антена. Превключването от феритна към външна или автомобилна антена става посредством натискане на бутона „Антена“, като едновременно с това се превключват и входните кръгове на приемника: $C_1 L_8 L_9 C_{11}, C_{11} L_{18} C_{20} C_{21}$ — за СВ, $C_1 C_5 C_{12} L_{13} C_{25} C_{21}$ — за ДВ при външна антена и съответно $C_{21} C_{29} C_{23} L_{15}$ — за СВ и $C_{21} C_{29} C_{23} L_{15} L_{16} C_{52} C_{26}$ — за ДВ при феритна антена. Връзката с транзистора T_1 е индуктивна и вътрешно капацитивна при приемане с външна антена и автотрансформаторна и вътрешно капацитивна при приемане с вградена антена. Към базата на самоосцилиращия смесител е включен постоянно филтърът за подтискане на междинната честота

L_{41} C_{40} . Напрежението от хетеродина се подава на емитера на транзистора посредством C_{61} . Трептящите кръгове на осцилатора са L_{63} C_{70} C_{78} за СВ и L_{86} C_{72} C_{78} за ДВ.

Междинночестотният усилвател на приемника е двустъпален и е реализиран с транзисторите T_4 и T_5 . Като товари на последните служат двукръговите м. ч. филтри C_{118} $L_{121} - L_{131}$ C_{137} , C_{119} $L_{123} - L_{132}$ C_{139} C_{140} и C_{155} $L_{161} - L_{165}$, C_{156} $L_{162} - L_{166}$, свързани последователно за честотно модулирания или амплитудно модулирания междинночестотен сигнал, при външно капацитивна връзка между тях (само за първите).

Товар на смесителя за АМ е филтърът C_{84} $L_{86} - L_{94}$ C_{98} C_{99} . Амплитудният детектор е реализиран с диода D_{160} , получаващ стабилизирано преднапрежение от диода D_{171} за намаляване на нелинейните изкривявания. Голямата ефективност на АРУ е осъществена чрез обхващане на двете междинночестотни стъпала посредством R_{136} , C_{115} и R_{164} , C_{153} , R_{147} .

Детектирането на честотно модулирани сигнали се извършва от симетричния дробен детектор — диодите D_{176} и D_{177} , изграден по класическата схема и осигуряващ добро потискане на АМ.


Приемането и преобразуването на УКВ сигнали се осъществява от транзисторите T_2 — резонансен усилвател, и T_3 — самоосцилиращ смесител. Тези два транзистора работят по схема с обща база за разлика от всички останали, работещи по схема ОЕ. L_7 C_6 и C_{10} образуват входния кръг, а L_{32} и C_{33} — товарния. Входът е несиметричен с входно съпротивление 75 Ω . При работа на УКВ смесителят за амплитудно модулирани сигнали (транзисторът T_1) работи като МЧУ. Осцилациите се преустановяват чрез „замасяване“ посредством контактите „О“ — 5 и 6. Същевременно се отпущва и ИМЧФ за ЧМ посредством прекъсване на връзката „Н“ -4 -5 и затваряне на „Н“ -5 -6.

Нискочестотният усилвател на „Универсал“ е тристъпален. Първият предусилвател е реализиран с транзистора T_8 . Паралелно на неговия вход се намира тонрегулаторът R_{106} . Регулатор на силата е потенциометърът R_{101} , а товар на стъпалото — резисторът R_{102} . Драйверното стъпало е изградено с транзистора T_7 , като напрежението на базата е стабилизирано посредством селеновия диод D_{138} , вследствие на което емитерният ток се влияе твърде малко от захранващото напрежение. Емитерните резистори са два, като единият се използва за получаване на стабилно преднапрежение за транзисторите от крайното противотактно стъпало.

Крайното стъпало има класическа схема, разгледана подробно в описанието на предишните транзисторни радиоприемници. И тук преднапрежението е температурно стабилизирано с термистора R_{154} . В останалите стъпала температурната стабилизация се осъществява посредством емитерните резистори

R_{68} , R_{110} , R_{146} , R_{113} , R_{151} и R_{144} .


Нискочестотният усилвател осигурява изходна мощност 0,5W при собствено захранване (от батерии) на приемника. В автомобилен режим крайното и драйверното стъпало получава захранващо напрежение от акумулаторната батерия около 12V, а останалите стъпала — 8V, стабилизирано с ценовения диод D_1 — фиг. 4.28. В този случай приемникът осигурява изходна мощност 2W. За да не проникват смущения от електрическата мрежа на автомобила към радиоприемника, последният трябва да бъде включен от автодържача за захранване на „Универсал“ към автомобилния акумулатор с напрежение 6 или 12V и заземен „минус“. Автодържачът (фиг. 4.28) се включва към радиоприемника по следния начин. Първичната намотка на допълнителния трансформатор се свързва паралелно на първичната намотка на изходния трансформатор на приемника, ценовият диод — към високочестотната част на приемника, като същевременно се изключват собственият високоговорител и собственото захранване. Филтрите Dp_1 , C_3 и Dp_2 , C_4 отстраняват високочестотните и нискочестотните съставлящи на смущенията от автомобила, като последният трябва да бъде също старателно обезшумен.

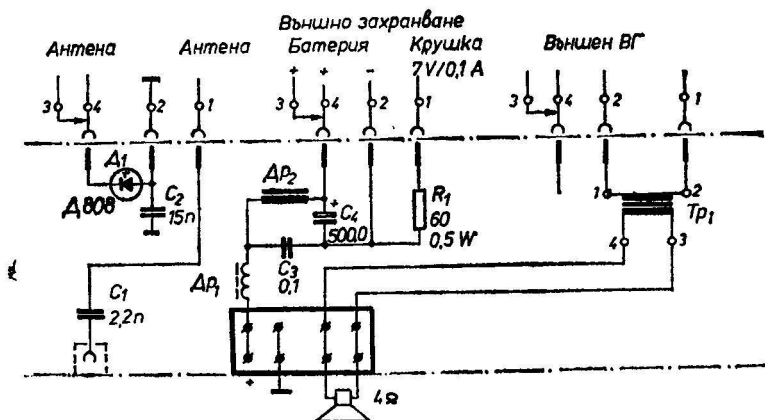

Фиг. 4.28. Принципна схема на автодържача за захранване на радиоприемник „Универсал“ от акумулаторна батерия (12 V) със заземен минус

На фиг. 4.29 е дадена схема на електрическа приставка която също може да се използва за захранване на приемника от акумулаторна батерия със заземен „минус“ и напрежение 12V. На изхода се получава стабилизирано напрежение 8V, осигуряващо изходна мощност, близка до тази в портативен режим — 0,5W.



Характерни за схемата на „Универсал“ са също неутрализиращите вериги за ЧМ L_{89} C_{47} , L_{130} C_{108} , L_{157} C_{143} и демпфацият транзистор T_{10} .

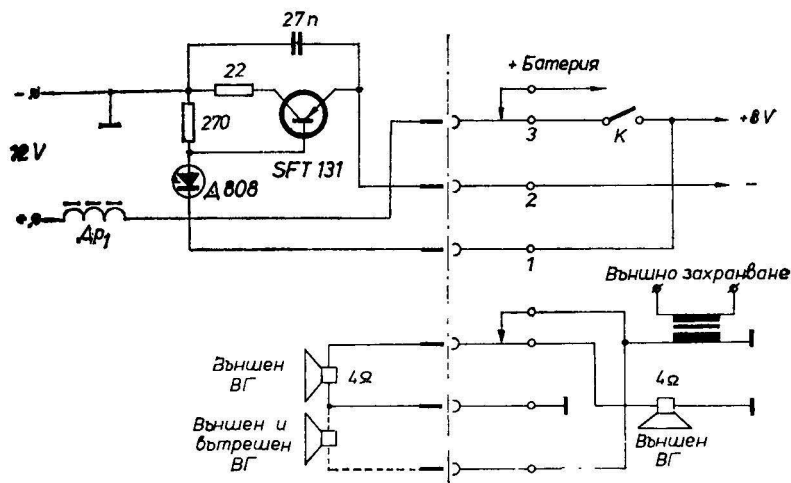

Фиг. 4.29. Електрическа схема на приставка за захранване на радиоприемник „Универсал“ от акумулаторна батерия




Фиг. 4.30. Печатна платка на радиоприемник „Универсал“ (активна част — без „масата“)

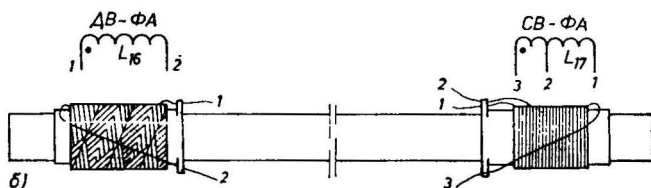
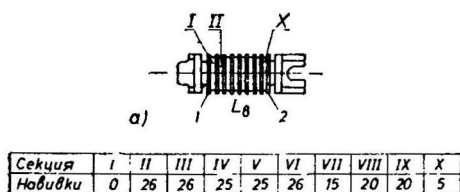


Фиг. 4.31. Разположение на изводите на входните бобини на радиоприемник „Универсал“

Фиг. 4.32. Разположение на изводите на МЧФ на радиоприемник „Универсал“


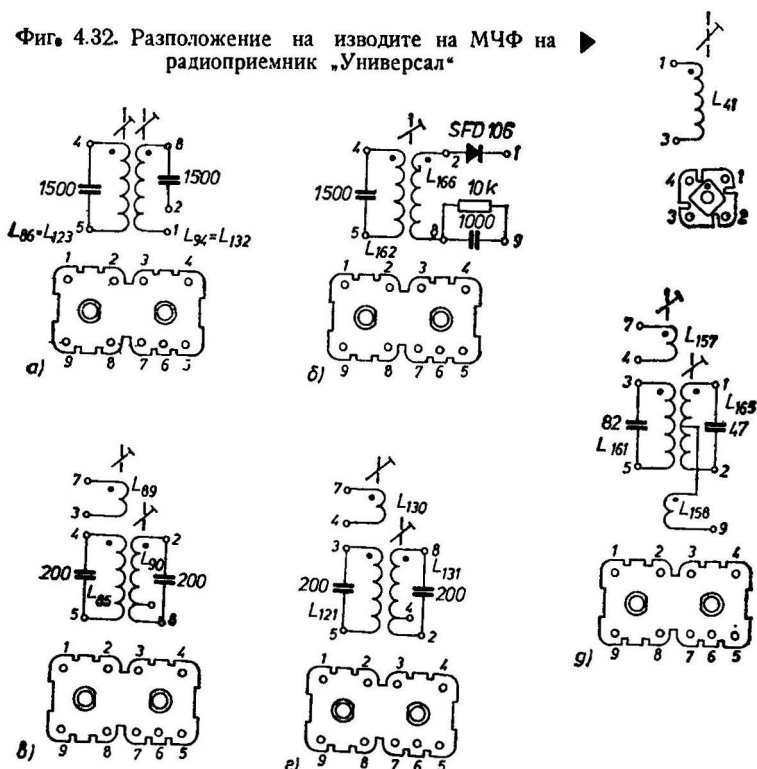


Фиг. 4.33. Разположение на изводите на МЧТ на радиоприемник „Универсал“
а и б — за АМ; в, г и д — за ЧМ

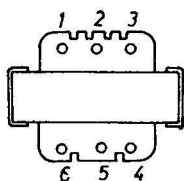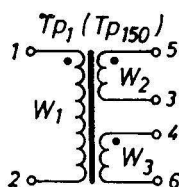



Фиг. 4.34. Драйверен трансформатор на радиоприемника „Универсал“ :

$W_1/W_2/W_3$ — 1200/500/500 навивки, проводник ПЕЛ, 0,09 мм/0,12 мм/0,12 мм ; W_2 и W_3 се навиват едновременно (бифиларно)

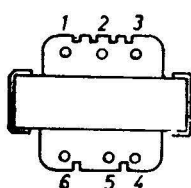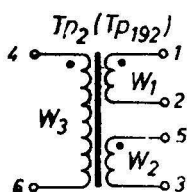

Фиг. 4.35. Изходен трансформатор на радиоприемника „Универсал“ :



$W_1/W_2/W_3$ — 140/140/60 навивки, проводник ПЕЛ, 0,25 мм/0,25 мм/ 0,47 мм ; W_1 и W_2 се навиват бифиларно

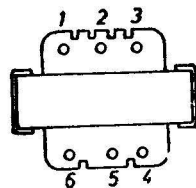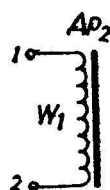

Фиг. 4.36. Дросел в автодържача на радиоприемник „Универсал“ : W_1 — 200 навивки, проводник ПЕЛ, 0,35 мм

Фиг. 4.37. Изходен трансформатор в автодържача на радиоприемник „Универсал“ :

$W_3/W_2/W_1$ — 200/40/ 14 навивки, проводник ПЕЛ, 0,38 мм/0,83мм/ 0,83 мм

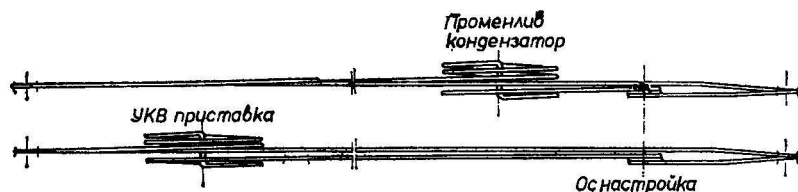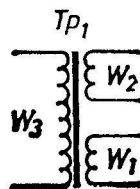

Фиг. 4. 38. Кинематична схема на скалното устройство на радиоприемник „Универсал“

4.5. РАДИОПРИЕМНИК „ПЕРЛА“

Принципната схема на приемника (фиг. 4.39) е твърде близка до тази на „Универсал“. Освен по външното оформление двата радиоприемника се различават и по своето предназначение. Портативният режим на „Перла“ е наложил някои незначителни изменения в схемата, като почти всички основни възли и детайли са използвани от „Универсал“. Употребената в приемника УКВ приставка (ПУТ-01) е с несиметричен вход и входно съпротивление 75Ω .

Кинематичната схема на скалното устройство е запазена същата, както при „Универсал“.

4.6. РАДИОПРИЕМНИК „РМС 10-Т“

Разработен в НИПКИРЕ — София, „РМС 10-Т“ е един от първите български транзисторни радиоприемници, които могат да се захранват от мрежа и от батерии. Малкият настолен радиоприемник има красиво външно оформление и добри електрически показатели.

Принципната схема на приемника (фиг. 4.40) има доста общи неща със схемите на своите предшественици („Прогрес“ и особено „Ехо 2“), но притежава и редица нови и оригинални решения. Тя е изградена със 7 транзистора и 3 диода (без захранващата група).

Високочестотният сигнал от антената се подава към входните трептящи кръгове $L_9 C_3 C_6 C_7$ (за СВ) и $L_{10} C_2 C_5 C_8 C_3$ (за КВ) през кондензатора C_{11} , паралелния трептящ кръг $L_{12} C_4$ (настроен на междинната честота) и антенната бобина за къси вълни L_8 . Използвана е вътрешнокапацитивна връзка между антената и кръга за СВ и индуктивна връзка — за КВ. За подобряване на чувствителността при по-ниските честоти от обхвата резонансната честота на антенната верига е избрана около 400kHz.

Връзката на трептящия кръг с транзистора T_1 — самоосцилиращ смесител — е индуктивна и се осъществява с бобините L_{13} и L_{14} . Като осцилатор транзисторът работи по схема ОБ, тъй като променливотоково се заземява през малкия брой навивки на L_{13} и L_{14} и кондензатора C_{17} . Граничната му честота (около 35MHz) гарантира добра работа на приемника в късовълновия обхват. Трептящият кръг на осцилатора за СВ се образува от $L_{27} C_8 C_{29} C_{38}$, а за КВ — от $L_{28} C_3 C_{107} C_{32} C_{38}$. Кондензаторът C_{23} има голям капацитет и за работните честоти може да се приеме като късо съединение. Обратната връзка с емитера е осъществена посредством бобините L_{25} (за СВ) и L_{26} (за КВ). За връзка с колекторната верига служат съответно L_{24} и L_{28} . За да се неутрализира влиянието на съпротивление-

то и капацитетата на прехода емитер-база, едната част на бобината L_{36} се използва за анулиране на потенциала на базата за напреженията с осцилаторната честота посредством последователно свързаните C_{15} и R_{16} . Подаваното осцилаторно напрежение на базата на транзистора е с обратна фаза спрямо преминалото през същия преход. По този начин връзката между входния и осцилаторния кръг е намалена до минимум.


Смесването на двата сигнала се осъществява в T_1 , като първият се подава на базата, а вторият (от осцилатора) на емитера — за СВ през C_{21} , а за КВ през C_{21} и C_{22} . Освен с външна антена радиоприемникът може да работи и с вградената феритна антена, върху която са навити входните бобини, споменати по-горе.

Непосредствено след смесителя е включен ФСС, подобен на този при „Ехо 2“, но с тази разлика, че е тризвенов, четирикръгов: C_{31} , L_{33} , L_{35} , C_{37} , C_{39} , L_{41} , L_{43} , C_{44} и кондензатора C_{36} . Връзките между I и II кръг и между III и IV кръг са индуктивни, а в средата (между II и III кръг) връзката е капацитивна, вследствие на което е получена симетрична резонансна крива с много добри качествени показатели. За ниво на затихване 3dB пропусканата честотна лента е 5kHz. Трептящите кръгове са с качествен фактор над 130. При разстройки ± 10 kHz спрямо основната честота затихването, внесено от филтъра, е до 40dB.


Междинночестотният усилвател на „РМС 10-Т“ е двустъпален, като граничната честота на транзисторите е около 30MHz. Първото стъпало работи с транзистора T_2 като RC-усилвател и е обхванато от системата на АРУ посредством R_{106} и C_{40} . Второто м.ч. стъпало (с транзистора T_3) е натоварено с филтъра C_{58} , L_{60} . Отношението на навивките на бобината на кръга към навивките на бобината за връзка L_{61} е 2:1. Значително притъпената резонансна крива позволява да се пропуска широка честотна лента — над 20kHz. Коефициентът на усилването по напрежение на първото стъпало е около 15, а на второто около 70. За подобряване на характеристиката на АРУ и намаляване на нелинейните изкривявания е включен демпфационен диод D_1 , чиято постояннотокова схема на захранване е дадена на фиг. 4.41. При липса на сигнал $U_{R_1} = I_{k1} R_1 = 0,6V$, $U_{R_2} = 1,8V$ и $\Delta U = U_{R_1} - U_{R_2}$ се получава отрицателно — диодът е запушен. Тъй като токът на T_2 — I_{k2} — се изменя, настъпва момент, когато $U_{R_2} = U_{R_1}$ и D_1 се отпушва, като неговото динамично съпротивление се явява свързано паралелно на ФСС през кондензатора C_{51} . Вследствие на това товарното съпротивление на смесителя намалява, с което се намалява и усилването на стъпалото. Схемата е така разчетена, че диодът се отпушва при сигнали в антената с напрежение около 5mV. Всичко това значително подобрява характеристиката на АРУ и увеличава гра-

нищата на регулирането на нивото, при което започват нелинейните изкривявания.

Нискочестотният усилвател е изграден с транзисторите T_4 (предусилвател), T_5 (драйверно стъпало) и T_6, T_7 (крайно про-

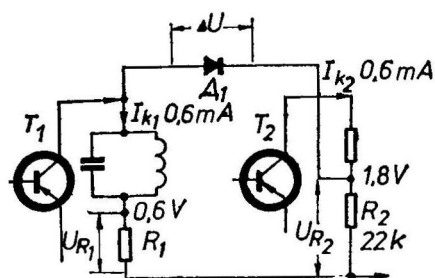

Фиг. 4.41. Постояннотокова схема за захранване на демпфашия дюд

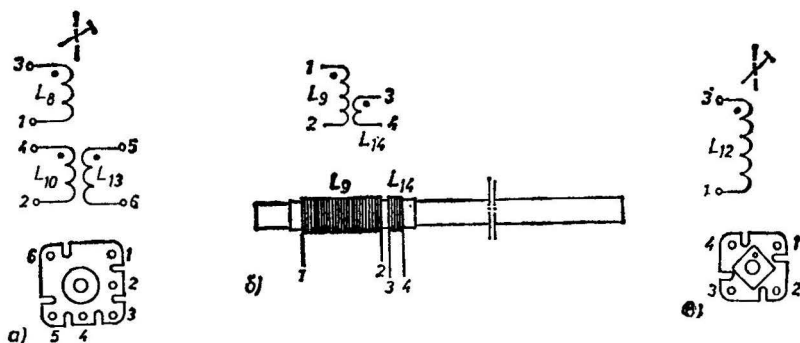


Фиг. 4.42. Разположение на изводите на входните бобини на радиоприемник „RMC 10-T“


тивотактно стъпало) с трансформаторен изход. Регулатор на силата е потенциометърът R_{87} . Характерно за „RMC 10-T“ е използването на крайни транзистори с по-голяма разсеяна мощност (около 550mW), позволяващи да се получи и по-голяма изходяща мощност от целия усилвател. Температурната стабилизация за отделните транзистори е осъществена посредством резисторите $R_{30}, R_{47}, R_{56}, R_{74}, R_{86}$ и R_{85} (последните два резистора са свързани последователно към емитера на T_5 , за да е възможно включване на ООВ през R_{103}), а за крайните транзистори — от термистора R_{91} , чийто режим може да се регулира с R_{94} и R_{101} .

За по-голяма универсалност е предвидено приемникът да се захранва от батерии или от мрежа 220/150V — 50Hz.

Мостовият токоизправител ($D_4 \div D_7$) осигурява на крайното стъпало напрежение 15V, при което изходната мощност е около 600mW. При захранване от батерии (ключът K_2 е в положение 2) тази мощност намалява до 300mW. Чувствителността на нискофреkwотния усилвател при изходна мощност 50mW е от по-

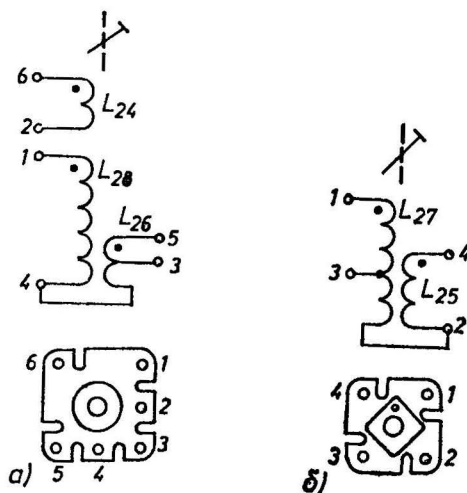


Фиг. 4.43. Разположение на изводите на хетеродинните бобини на радиоприемник „PMS 10-T“

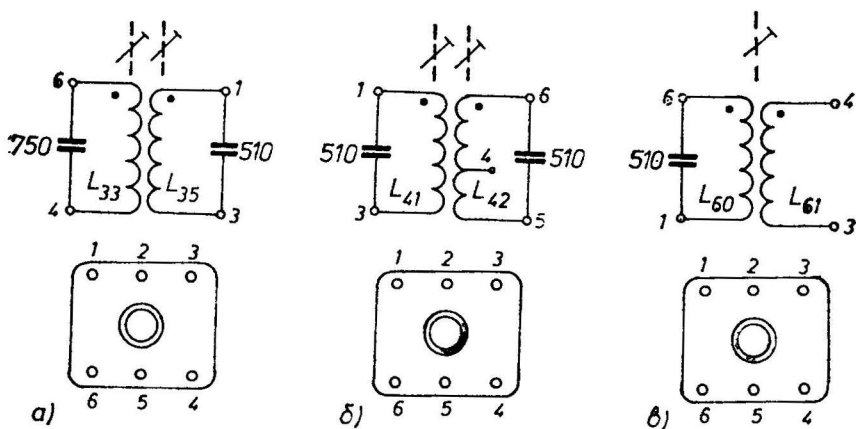

Фиг. 4.44. Разположение на изводите на МЧТ на радиоприемник „PMS 10-T“


рядъка на 1mV, а честотната лента — от 100 до 7000Hz (при спадане около 3dB).

Поради променливата консумация (работа в режим клас В) изправеното напрежение варира. За намаляване на вариациите е включен резисторът R_{84} , консумиращ около 50mA, с което

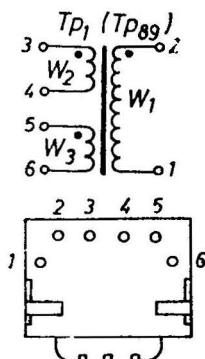


Фиг. 4.45. Драйверен трансформатор на радиоприемник „PMS 10-T“:

$W_1/W_2/W_3$ — 2100/500/500 навивки, проводник ПЕЛ, 0,10 mm/0,10 mm/0,10 mm; W_2 и W_3 се навиват едновременно (бифиларно)

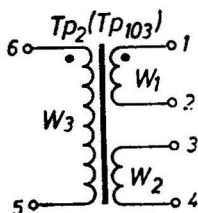


Фиг. 4.46. Изходен трансформатор на радиоприемника „PMS 10-T“:

$W_1/W_2/W_3$ — 210/210/70 навивки, проводник ПЕЛ, 0,21 mm/0,21 mm/0,44 mm; W_1 и W_2 се навиват едновременно (бифиларно)

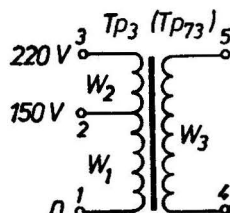

Фиг. 4.47. Мрежов трансформатор на радиоприемника „PMS 10-T“:

$W_1/W_2/W_3$ — 2200/880/230 навивки, проводник ПЕЛ, 0,08 mm/0,08 mm/0,29 mm

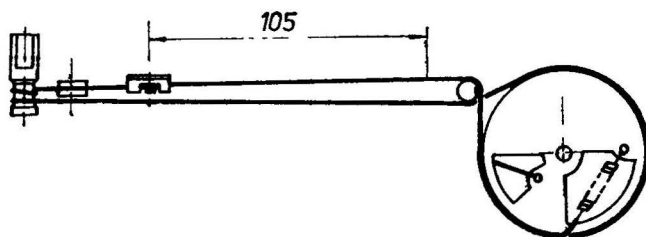

Фиг. 4.48. Книематична схема на скалното устройство на радиоприемник „PMS 10-T“

се намалява относителното изменение на консумацията. Колекторните вериги се захранват с напрежение 8V. Тъй като това напрежение е слабо стабилизирано, извършена е стабилизация на общото захранващо напрежение на базите посредством резистора R_{93} и селеновия диод D_3 , осигуряващи стабилно напрежение 1,3V. Последното от своя страна определя стабилни колекторни токове на всички стъпала, независещи от изправеното напрежение. При работа с батерии същата група осигурява стабилен режим на транзисторите (усилването се запазва

почти постоянно) при значително намаляване на захранващото напрежение.

Тъй като в радиоприемника не е предвидено осветление на скалата (от икономически съображения при работа с батерии), скалната стрелка е оцветена с рефлексни бои за добра видимост при минимална външна светлина. За преминаване на приемника от един обхват на друг е предвидено клавишно превключване.

4.7. РАДИОПРИЕМНИК „ТЕНОР“

Портативният радиоприемник „Тенор“ е предназначен за приемане в обхвата на средните и късите вълни. Електрическата му схема (фиг. 4.49) е изградена с осем транзистора, един диод и една селенова клетка. Приемането на СВ се осъществява посредством вградената в приемника феритна антена. При работа на КВ към нея се включва допълнително и телескопична антена, с което се постига добра равномерност на чувствителността по обхвата. За повишаване на силата на приемането на „слаби“ станции телескопичната антена трябва да се изтегли от приемника. Когато напрегнатостта на електромагнитното поле е достатъчно висока, приемането може да се осъществява и без изтегляне на телескопичната антена. За работа в домашни условия е предвидена антenna букса, намираща се на задната стена на радиоприемника. На същата стена се намират лостчето за превключване на обхватите и люкът за батериите, чиято ориентация е показана на дъното на леглото (+, —), в което се намират.

Характерно и ново в конструкцията на „Тенор“ е интегрирането на част от пасивните RC -елементи в отделни блокове, изпълнени посредством тънкослойна техника. В приемника се използват четири „тънкослойни интегрални схеми“ (ТИС) от два типа. Първият тип съдържа три резистора, определящи постояннотоковия режим на транзисторите T_2 , T_3 и T_4 , а вторият обединява пасивните RC -елементи на детектора. Новото (в развитието на българските портативни радиоприемници от този клас) е и отделният осцилатор, изпълнен с транзистора T_{316} .

Входният трептящ кръг за СВ се състои от бобината L_2 , тримера C_6 и секцията от променливия кондензатор C_5 . Той е свързан автотрансформаторно с транзистора T_2 . Кондензаторът C_7 отделя постояннотоково базата на T_2 от „заземяване“ през L_2 . За КВ връзката на транзистора T_2 с входния кръг L_{1a} C_4 , тримера C_3 и кондензатора C_6 е трансформаторна и се осъществява с бобината L_{16} . Кондензаторът C_2 е предназначен за приемане с външна антена.

Високочестотният сигнал на приеманата станция постъпва на базата на смесителя T_2 през C_7 , а осцилаторното напреже-

ние — на емитера през кондензатора C_8 . Постояннотоковият режим на стъпалото се определя от първата ТИС — 0401. Осцилаторът (транзистор T_1) работи по схема с обща база. Отличава се със стабилни и равномерни осцилации за двата обхвата. Осцилаторното напрежение, подадено на емитера на смесителя, не надвишава 200mV. Трептящият кръг на хетеродина се състои от бобината L_{45} , кондензатора C_{12} , тримера C_{15} и втората секция на променливия кондензатор C_{16} за обхват СВ и от L_{3a} , C_{13} , C_{14} и C_{16} за обхват КВ. Необходимата положителна обратна връзка е осъществена посредством L_{4a} (за КВ посредством L_{36}), а постояннотоковият режим — посредством резисторите R_4 , R_5 и R_6 . Кондензаторът C_{10} заземява базата по променлив ток.


В междинночестотния усилвател на „Тенор“ са използвани транзистори SFT 319 (T_3 и T_4). Първият и вторият междинночестотен трансформатор са еднакви и включват трептящите кръгове L_5 , C_{17} , L_8 , C_{19} и L_7 , C_{23} , L_8 , C_{24} с външнокапацитивна връзка помежду им посредством кондензаторите C_{18} и C_{23} . Техните капацитети са подбрани така, че връзката между кръговете да бъде малко подкритична. За съгласуване на малкото входно съпротивление на транзисторите T_3 и T_4 с голямото характеристично съпротивление на кръговете връзката между тях е частична. Постояннотоковият режим на стъпалата се определя от втората и третата ТИС-0401. Кондензаторите C_{20} и C_{26} са разделителни, а C_{21} и C_{27} премахват ООВ по променлив ток.

Амплитудният детектор работи с диода D_1 (SFD 106), а малкото положително преднапрежение (за намаляване на нелинейните изкривявания) се осигурява от резистора R_{16} . За повишаване на стабилността елементите на детектора и третия м.ч. трансформатор са поставени в общ екран. Използуването на отделен осцилатор позволява системата за АРУ да обхване освен междинночестотните стъпала и смесителя, с което се осигурява добро регулиране без изкривявания, когато напрежеността на полето е по-голяма от 0,15V/m и при дълбочина на модулацията 60%. Използуваното опорно напрежение върху селеновата клетка D_2 (1,4St 1) и системата на АРУ стабилизират чувствителността на приемника при постепенното източаване на батериите. Нискочестотната съставна се филтрира посредством кондензаторите C_{25} и C_{35} .


Нискочестотният усилвател на приемника е изграден с транзисторите T_6 , T_8 и T_7 , T_8 . Постояннотоковият режим на предусилвателя се определя от резисторите R_{18} , R_{19} , R_{21} и R_{22} , с товар R_{23} , а на драйверното стъпало — от резисторите R_{24} , R_{25} (регулиращ режима както на T_6 , така и на T_7 и T_8), R_{26} и R_{27} . Крайното противотактно стъпало работи в режим клас АВ, близък до В, аналогично както и при радиоприемниците „Ехо“




Фиг. 4.50. Печатна платка на раднопри-
емник „Тенор“

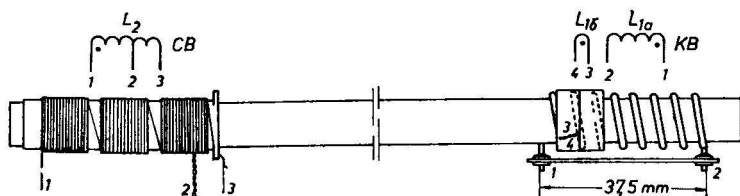

Фиг. 4.51. Разположение на изводите на входните бобини на радиоприемник „Тенор“

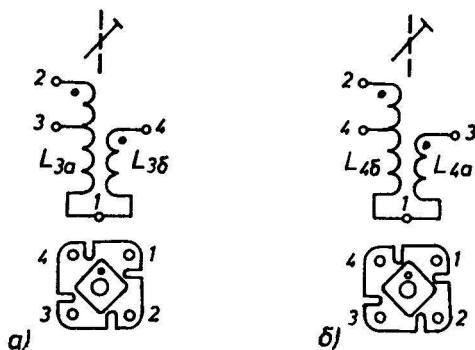


Фиг. 4.52. Разположение на изводите на хетеродинните бобини на радиоприемник „Тенор“

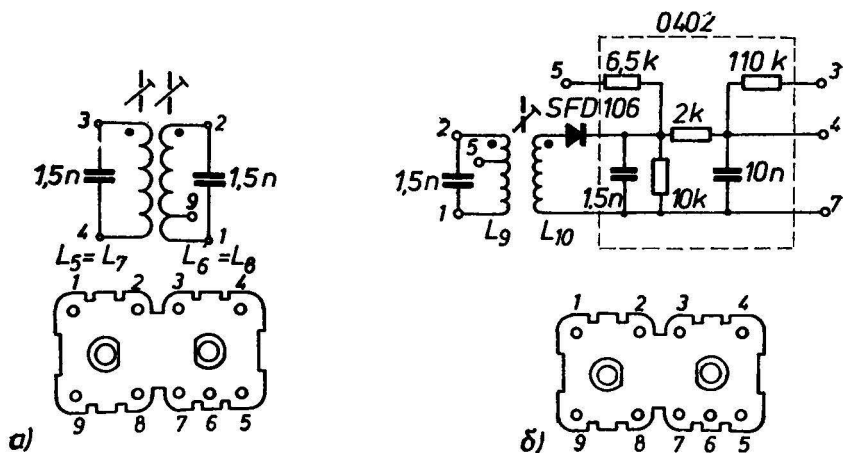


Фиг. 4.53. Разположение на изводите на МЧТ на радиоприемник „Тенор“

и „Прогрес“. Температурната стабилизация е осъществена с помощта на термистора R_{28} (TNK120 Ω). Наличието на галванична връзка между крайното и драйверното стъпало налага П-образният филтър C_{37} , R_{29} и C_{38} да бъде включен към захранващия проводник, който има отрицателен потенциал. Използуваният високоговорител е с импеданс 4 Ω и осигурява честотна лента от 200Hz до 4kHz.

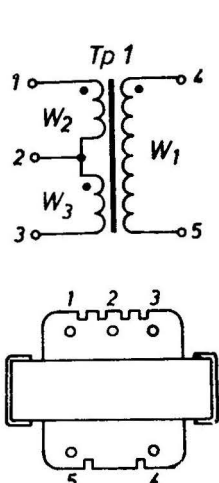


Фиг. 4.54. Драйверен трансформатор на радиоприемника „Тенор“:

$W_1/W_2/W_3$ — 2700/620/620 навивки, проводник ПЕЛ, 0,07 mm/0,11 mm/0,11 mm;
 W_2 и W_3 се навиват едновременно (бифилярно)

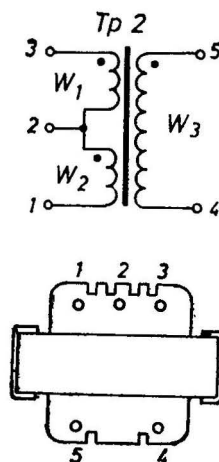

Фиг. 4.55. Изходен трансформатор на радиоприемника „Тенор“:

$W_1/W_2/W_3$ — 220/220/90 навивки, проводник ПЕЛ, 0,20 mm/0,20 mm/0,41 mm;
 W_1 и W_2 се навиват едновременно (бифилярно)

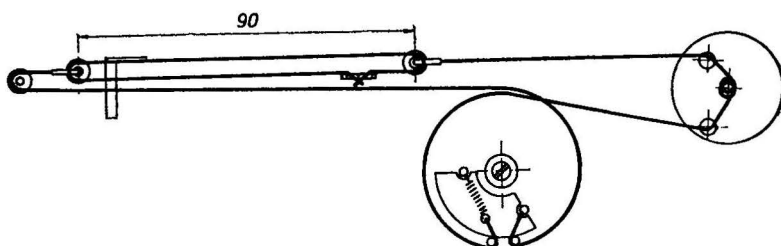

Фиг. 4.56. Кинематична схема на скалното устройство на радиоприемник „Тенор“

4.8. РАДИОПРИЕМНИК „МЕЛОДИЯ 15 Т“

РАДИОГРАМОФОН „ЦАРЕВЕЦ“

Радиоприемникът се захранва само от мрежа за променливо напрежение 220V/50Hz. За добро приемане е необходима висока външна антена и сигурно заземление. При липса на такива задоволително приемане може да се осъществи и посредством вградените в приемника антени: феритна — за СВ и ДВ и УКВ-дипол — за ЧМ.

Входното устройство на приемника е значително по-сложно с характерните особености за този клас поради наличието на четири вълнови обхвата и с оглед да бъдат осигурени добри технически показатели като: равномерност на коефициентите на предаване по обхвата, висока избирателност и неизкривена работа на смесителя при силни входни сигнали и малко паразитно излъчване.

Връзката на антенната верига с трептящия кръг е индуктивна за трите обхвата от канала за АМ (фиг. 4.5 7). Антенната верига има две резонансни честоти — първата е по-ниска от 150 kHz, а втората по-висока от 350kHz, вследствие на което коефициентът на предаване на входното устройство се повишава за високочестотния край и нараства огледалната селективност по целия обхват (за СВ $L_{7п}$ се заземява, а за ДВ $L_{6п}$ и $L_{7п}$ се свързват последователно). Кръгът $C_3 L_1$ е включен при всички обхвати и е настроен на междинната честота. $L_{5в}$ C_{12} C_{18} C_{13} и едната секция на променливия кондензатор C_{19} образуват трептящия кръг за КВ, свързан с транзистора T_4 посредством бобината $L_{5с}$ и разделителния кондензатор C_{30} . Трептящите кръгове за СВ и ДВ са съответно $L_{6в}$ C_{19} , тримера C_{17} и $L_{7в}$ C_{10} C_{14} C_{19} , като връзката им с транзистора T_4 е автотрансформаторна.

За получаване на по-добра ефективност и по-остро насочено действие феритната антена е със самостоятелни входни кръгове. Тя може да се завърта на около 90°, което е напълно достатъчно за избягване минимума на всеки предавател. Трептящият ѝ кръг за СВ се състои от L_8 C_{15} и C_{19} , а за ДВ — от L_9 C_{11} C_{18} и C_{19} . Връзката с T_4 е също автотрансформаторна.

Използуването на отделен транзистор (T_3) като осцилатор позволява и смесителят (T_4) да се въведе в системата на АРУ. Осцилаторното напрежение се движи в границите 100÷300mV в зависимост от честотата. Трептящият кръг за КВ се състои от елементите $L_{36в}$ C_{44} C_{45} C_{48} и втората секция на променливия кондензатор C_{59} , за СВ — от $L_{37в}$ C_{49} $C_{16а}$ и C_{59} , а за ДВ — от $L_{38в}$ C_{39} C_{50} C_{56} и C_{59} . Връзката с емитерната верига е индуктивна — чрез бобините $L_{36п}$, $L_{37п}$ и $L_{38п}$ съответно за КВ, СВ и ДВ, а с колекторната верига — автотрансформаторна. При

определяне на степента на връзката е направен компромис между стабилност на осцилациите, равномерност по обхвата и малко ниво на хармоничните. Осцилаторът, работещ по схема с ОБ, е стабилизирен по отношение на температурата и захранващото напрежение с резисторите R_{22} , R_{23} и R_{29} .

Смесителят на „Мелодия 15 Т“ работи с транзистора T_4 (SFT 316) с висока гранична честота ($f_a > 60\text{MHz}$) (поради наличието на обхват УКВ с междинна честота $10,7\text{MHz}$). Натоварен е с МЧФ, състоящ се от трептящите кръгове $L_{33\text{п}}$ C_{33} — $L_{33\text{в}}$ C_{40} (за УКВ) и $L_{34\text{п}}$ C_{31} — $L_{34\text{в}}$ C_{41} C_{42} (за АМ — КВ, СВ и ДВ).

Второто и третото междинночестотно стъпало работят с транзисторите T_5 и T_6 . За товари им служат вторият и третият МЧФ — $L_{57\text{п}}$ C_{53} — $L_{57\text{в}}$ C_{61} + $L_{58\text{п}}$ C_{54} — $L_{58\text{в}}$ C_{62} C_{63} и $L_{77\text{п}}$ C_{72} — $L_{77\text{в}}$ + $L_{78\text{п}}$ C_{74} — $L_{78\text{в}}$ (към вторичната страна на III МЧФ са свързани съответните детектори за ЧМ и АМ). За повишаване на стабилността на канала за ЧМ е въведена неутрализация посредством L_{n1} C_{26} , L_{n2} C_{51} и C_{70} . Връзката на кръговете с базите на транзисторите на междинночестотния усилвател е индуктивна за УКВ и вътрешно капацитивна за АМ.

Поради използваното по-просто схемно решение за индикаторната лампа дробният детектор е асиметричен и работи с диодите D_{84} и D_{86} по стандартна схема. Диодът D_{83} е предназначен за сигналите с амплитудна модулация (за КВ, СВ и ДВ) и получава преднапрежение за намаляване на нелинейните изкривявания около 100mV .

Пряко регулируемият транзистор от схемата за АРУ е T_5 (посредством елементите R_{96} C_{68} и R_{43}). Неговото емитерно напрежение се използва за регулиране на смесителния транзистор. Използваното схемно решение е с добра ефикасност и сравнително малък клирфактор при силни входни сигнали. Със същата цел е поставен и тримерпотенциометърът R_{90} — за допълнително регулиране на статичния режим на стъпалата, а оттам и на правилната работа на АРУ. Колекторните токове на отделните стъпала са в границите $1 \div 1,5\text{mA}$. Резонансното съпротивление на междинночестотните кръгове позволява да се получи устойчиво усилване, при което отпада необходимостта от неутрализация за канала АМ. Температурната стабилизация е извършена с емитерните резистори R_{163} и R_{66} . ООВ по променлив ток е премахната посредством кондензаторите C_{47} и C_{87} . В МЧУ е включена и единствената лампа в приемника ЕМ 84 като индикатор на настройката. Тя получава напрежение за анодите 160V и управляващо напрежение за решетката през R_{75} посредством C_{73} и D_{80} R_{89} , съответно за тракта за АМ и ЧМ. Променливата съставна на последното се филтрира от кондензатора C_{76} .


УКВ приставката на приемника е изградена с транзисто-

рите T_1 (резонансен усилвател) и T_2 (самоосцилиращ смесител), работещи по схема ОБ и притежаващи гранични честоти съответно f_a — 110 MHz и 85 MHz. Връзката на входния кръг с антенния е индуктивна и съгласувана посредством кондензитивния делител C_{205} — C_{206} . В колекторната верига на T_1 е включен кръгът с индуктивна настройка L_{211} и тримера за доннастройка C_{212} . Връзката със самоосцилиращия смесител е кондензитивна — C_{200} . Необходимата положителна обратна връзка е постигната чрез подбор на C_{218} , C_{221} и бобината L_{214} . С помощта на L_{226} и тримера C_{229} се осъществява спрягане на осцилаторния кръг в необходимия честотен обхват. Резисторът R_{232} създава първоначално запущващо напрежение и диодът D_{222} започва да ограничава, когато сигналът на колектора на T_2 е по-голям от 200 mV, с което се осигурява нормална работа на осцилатора при големи входни сигнали. Известна честотна стабилизация при изменение на захранващото напрежение е осъществена с резистора R_{219} , който силно намалява влиянието на изменението на изходния кондензитет върху осцилаторния кръг. Полученият междинночестотен сигнал постъпва към базата на първия междинночестотен транзистор за ЧМ (T_4) за по-нататъшно усиление през кондензаторите C_{233} и C_{30} .



НЧУ на приемника се състои от четири стъпала. След детектирането нискочестотният сигнал преминава през сравнително сложна верига за тонова корекция и постъпва на базата на първия предусилвател (транзистора T_7), а оттам през C_{124} към базата на второто стъпало — T_8 . Третото стъпало (емитерен повторител) е изградено с транзистора T_9 в галванична връзка с крайния усилвател на мощност T_{10} , работещ в режим клас А. Тъй като T_{10} има разсейвана мощност около 8,5 W, охлаждането е извършено с помощта на радиатор. Схемите на отделните стъпала са доста универсални, като допълнителна температурна стабилизация е реализирана с помощта на термистора R_{142} . НЧУ е с трансформаторен изход и дава изходяща мощност около 3 W.

За захранване на радиоприемника от мрежа 220 V/50 Hz служи мрежовият трансформатор Tr_1 и двата изправителя. Първият е мостов (D_{152}) и осигурява изправено напрежение 15 V, което през делители и филтърни групи се подава към отделните стъпала на приемника, а вторият (с три селенови елемента) захранва индикатора с напрежение +160 V. Предвидена е и намотка за получаване на променливо напрежение 6,3 V за отоплението на индикатора и за скалните лампи.


Общата консумация на приемника е около 600 mA. Предпазителят в първичната намотка на Tr_1 е за 0,125 mA. В приемника са предвидени и входове за грамофон и магнитофон. По електрически и акустически показатели „Мелодия 15 Т“ е наравно с ламповите приемници от същия клас, а по някои показатели дори ги превъзхожда.

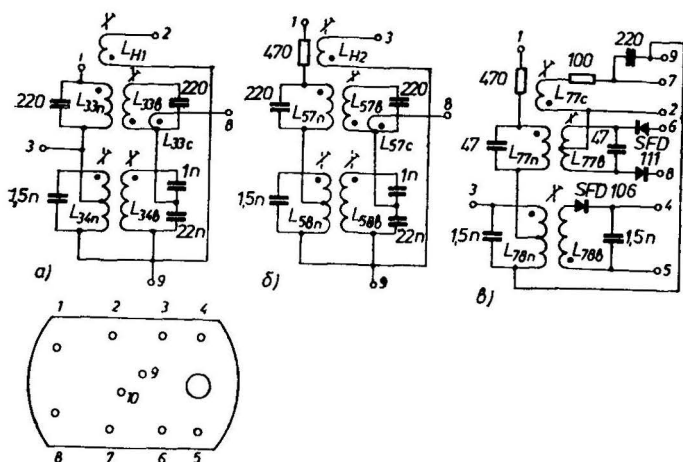


Фиг. 4.58. Разположение на изводите на МЧТ на радиоприемник „Мелодия 15 Т“

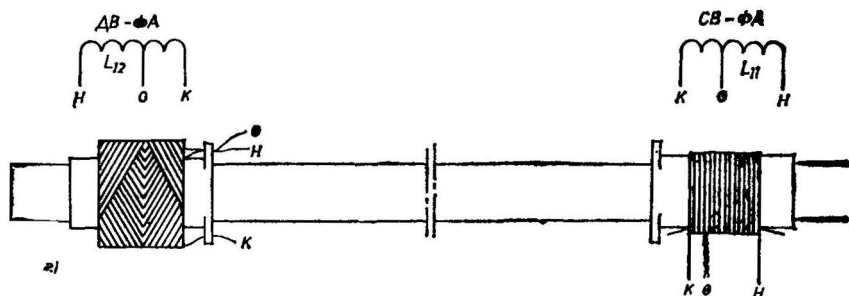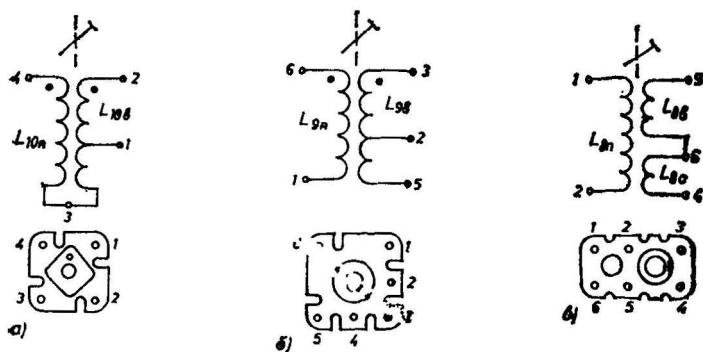


Фиг. 4.59. Разположение на изводите на входните бобини на радиоприемник „Мелодия 15 Т“

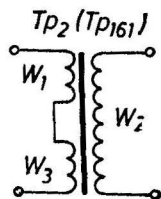

Фиг. 4.60. Изходен трансформатор на радиоприемник „Мелодия 15 Т“ :
 $W_1/W_2/W_3 = 115/100/115$ навивки,
 проводник ПЕЛ, 0,10 mm/0,74 mm/
 0,10 mm
 W_1 и W_3 се навиват едновременно
 (бифаларно)

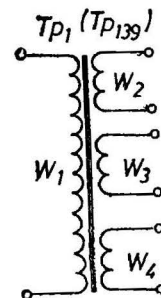

Фиг. 4.61. Мрежов трансформатор на радиоприемник „Мелодия 15 Т“ :
 $W_1/W_2/W_3/W_4 = 1740/1500/140/61$
 навивки проводник ПЕЛ, 0,16 mm
 /0,06 mm/0,44 mm/0,51 mm

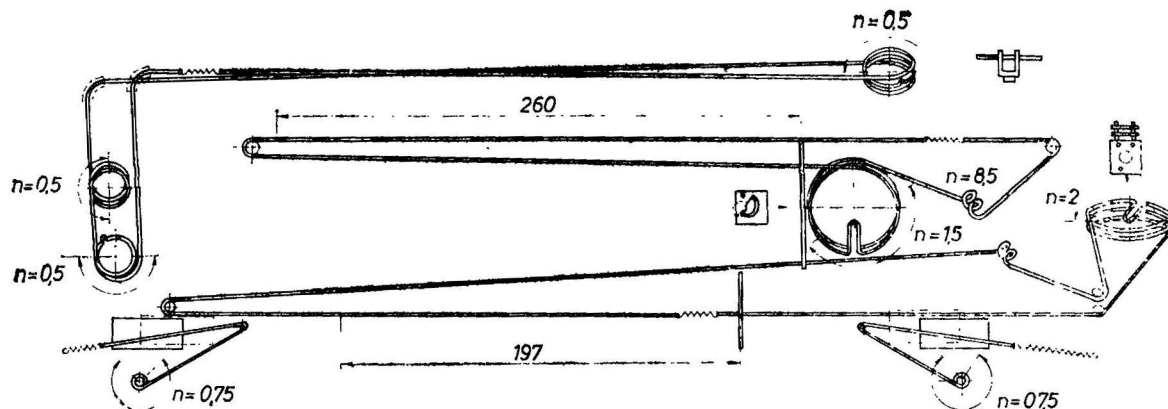

Фиг. 4.62. Кинематична схема на скалното устройство на радиоприемник „Мелодия 15 Т“

Модификация на „Мелодия 15Т“ е малкият радиограмофон „Царевец“. С изключение на кутията, двата радиоприемника имат еднаква принципна схема и са конструирани с едни и същи елементи. Допълнение на „Царевец“ е вграденият грамофон, а това определя и по-голямата му универсалност.

4.9. РАДИОПРИЕМНИК „ВЕГА“

Радиоприемникът „Вега“ е настолен и се захранва от мрежа за променливо напрежение 220V/50Hz. Той има неподвижно закрепена феритна антена за работа на СВ и ДВ и буква за „външна антена“ от задната страна на кутията.

Принципната схема на приемника е дадена на фиг. 4.63. Връзката на трептящите кръгове от входното устройство с антената е индуктивна, а с транзистора — индуктивна, автотрансформаторна и вътрешно капацитивна (съответно за КВ, СВ и ДВ). $L_{5в}$ C_{10} , тримерът C_{12} и първата секция от променливия кондензатор C_{11} образуват трептящия кръг за КВ, $L_{6в}$ C_7 и C_{11} — за СВ, а $L_{8в}$ C_9 , тримерът C_4 и C_{11} — за ДВ.

Първият транзистор (T_1) работи като самоосцилиращ смесител. Входният сигнал постъпва на базата му през C_{13} C_{14} , а осцилаторното напрежение — на емитера през C_{22} . Постояннотоковият режим на T_1 е стабилизирани с диода D_{17} и резисторите R_{15} , R_{16} и R_{21} . Връзката на осцилаторния кръг ($L_{25в}$ C_{30} C_{34} и втората секция от променливия кондензатор C_{37} — за КВ, $L_{26в}$ C_{31} C_{35} и C_{37} — за СВ, $L_{27в}$ C_{33} C_{33} C_{36} C_{37} — за ДВ) с емитерната и колекторната верига на T_1 е индуктивна.

ИМЧФ се състои от трептящите кръгове $L_{40п}$ C_{38} и $L_{43в}$ C_{41} C_{42} , като оптималната връзка между тях е постигната с C_{39} . Връзката с транзистора T_2 е вътрешно капацитивна — C_{42} . Товар на първия междинностотен транзистор е филтърът в колекторната му верига, образуван от трептящите кръгове $L_{54п}$ C_{50} и $L_{54в}$ C_{55} C_{56} . Кондензаторите C_{53} и C_{56} са със същото предназначение, както и в ИМЧФ.

Вторият МЧУ работи с транзистора T_3 , чийто товар е кръгът $L_{65п}$ C_{63} .


Към вторичната намотка на L_{65} е включен амплитудният детектор на приемника — диодът D_{66} . За намаляване на нелинейните изкривявания на него се подава малко положително преднапрежение, стабилизирано с диода D_{73} .

Пряко регулируем от системата на АРУ (R_{64} C_{63} R_{63}) е вторият междинностотен транзистор (T_3), чието емитерно напрежение (по средством R_{52} C_{48}) управлява от своя страна първия междинностотен транзистор T_2 . Регулатор на силата е потенциометърът R_{78} .


НЧУ на приемника е тристъпален — предусилвателно стъпало (с T_5), драйверно стъпало (с T_6) и крайно безтрансформаторно стъпало (работещо с транзисторите T_7 и T_8). Първото стъпало е обхванато от ООВ посредством R_{103} C_{104} .



Фиг. 4.64. Печатна платка на МЧУ на радиоприемник „Вега“

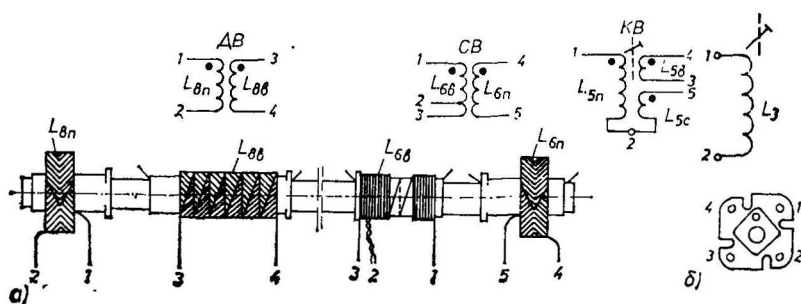


Фиг. 4.65. Разположение на изводите на входните бобини на радиоприемник „Вега“

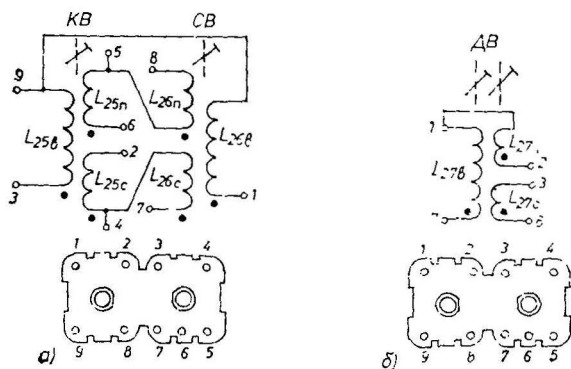


Фиг. 4.66. Разположение на изводите на хетеродинните бобини на радиоприемник „Вега“

Температурната стабилизация е осъществена с емитерните резистори R_{21} , R_{46} , R_{59} , $R_{85} - R_{87}$ и R_{96} . Резисторите R_{101} , R_{106} и R_{102} , R_{109} осигуряват работната точка на крайните транзис-

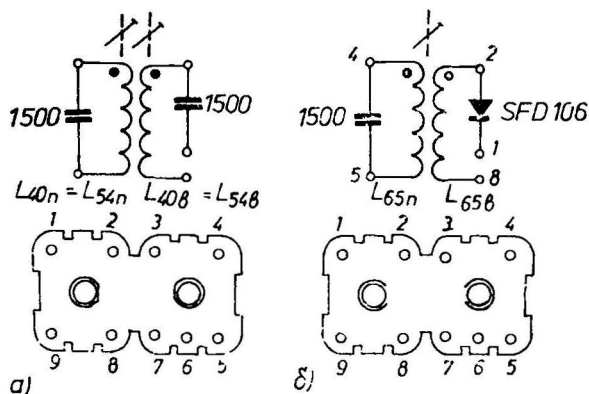


Фиг. 4.67. Разположение на изводите на МЧТ на радиоприемник „Вега“

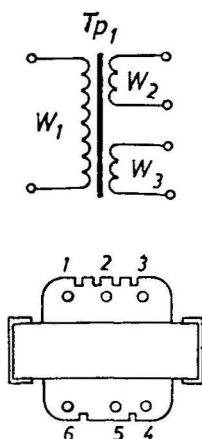

Фиг. 4.68. Драйверен трансформатор на радиоприемника „Вега“ :

$W_1/W_2/W_3 - 1200/500/500$ навивки,
проводник ПЕЛ, 0,09 mm/0,12 mm/
0,12 mm
 W_2 и W_3 се навиват едновременно
(бифиларно)

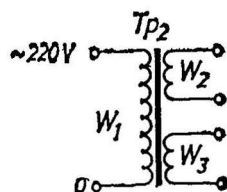


Фиг. 4.69. Мрежов трансформатор на радиоприемника „Вега“ :

$W_1/W_2/W_3 - 280/500/500$ навивки,
проводник ПЕЛ, 0,09 mm/0,12 mm/
0,12 mm

тори по схема с паралелно включен товар, работещи в режим клас В.

Приемникът се захранва от мостов изправител D_{97} с из-

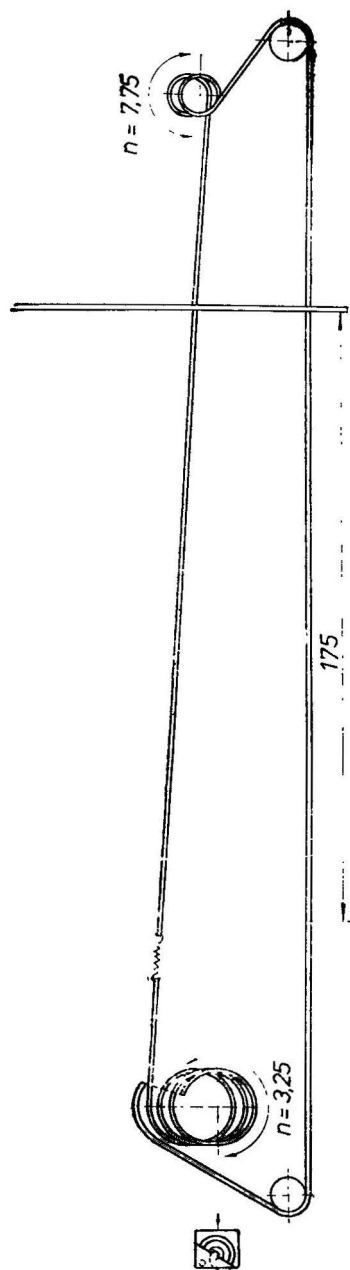


Фиг. 4.70. Кинематична схема на скалното устройство на рад юпремник „Вега“.

ходно напрежение 16V. Към вторичната страна на мрежовия трансформатор Tr_{89} има отделна намотка (12 V) за скалните лампи, а в първичната — предпазител за 0,08A.

4.10. РАДИОПРИЕМНИК „РИЛА“

Принципната схема на приемника е дадена на фиг. 4.71. Тя се различава твърде малко от електрическата схема на радиоприемника „Мелодия 15 Т“. При модификацията „Рила“

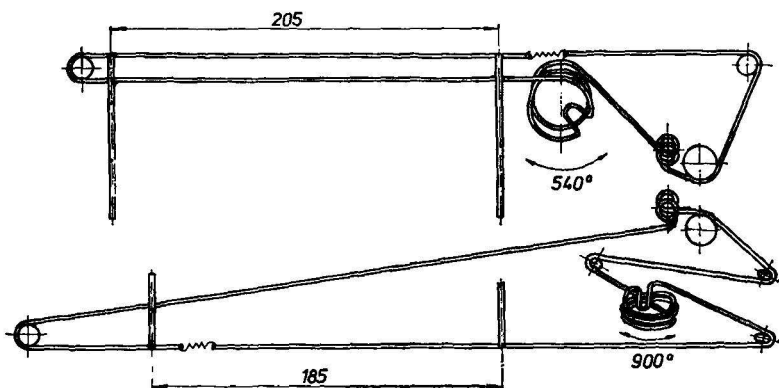

Фиг. 4.72. Кинематична схема на скалното устройство на радиоприемник „Рила“.

липсва индикатор на настройка (ЕМ 84), както и при „Мелодия 22“, вследствие на което и в захранващата група липсва изправителят за 160V.

Основната разлика между двата приемника е във външното оформление — в кутията.

Кинематичната схема на скалния механизъм на радиоприемника „Рила“ е дадена на фиг. 4.72.

4.11. РАДИОПРИЕМНИК „АБ 71 Т“.

Освен с малките си размери настолният радиоприемник „АБ 71Т“ се отличава и с една доста стегната в електрическо отношение и изпълнение схема. Стремещът на конструкторите е бил с минимален брой елементи да постигнат възможните най-добри параметри за приемника от този клас.

Входното устройство на приемника (фиг. 4.73) се състои от трептящите кръгове $L_3 C_3 C_5 C_7 C_8$ — за КВ, и $L_5 C_4 C_6 C_8$ — за СВ. То е в индуктивна връзка с антенния кръг ($C_1 L_2$ и $C_1 L_4$) и в автотрансформаторна с транзистора-смесител T_1 .

За намаляване на влиянието на входния сигнал върху осцилатора той е изграден с отделен транзистор T_2 по схема с ОБ. Трептящият кръг за КВ се образува от елементите L_7 , C_{14} , C_{16} , C_{18} и C_9 , а за СВ — от L_9 , C_{15} , C_{17} , C_{19} и C_9 . Връзката с колекторната верига е автотрансформаторна, а с емитерната — индуктивна (бобините L_6 и L_8).

Напрежението на осцилатора се подава за смесване към емитера на T_1 през кондензатора C_{20} , а входният сигнал — през C_{10} . Необходимият постоянен ток режим на стъпалото се осигурява от делителя $R_3 - R_5$.

МЧУ на приемника е твърде близък в електрическо отношение на мединночестотния усилвател в „Прогрес“ и „Ехо“. Веднага след смесителя е включен ФСС, състоящ се от трептящите кръгове L_{10} , C_{21} , L_{11} , C_{22} и L_{12} , C_{23} във външнокапацитивна връзка помежду си посредством кондензаторите C_{25} и C_{26} . Първият МЧУ работи с транзистора T_3 , а вторият — с транзистора T_4 с товар в колекторната верига L_{13} , C_{30} .


Детекторът на приемника е изпълнен с диода D_1 .

Системата на АРУ (R_7 , C_{24}) регулира пряко ИМЧУ — транзистора T_3 — наличието на отделен осцилатор позволява неговото емитерно напрежение от своя страна да управлява усиляването на смесителното стъпало T_1 .


НЧУ на „АБ 71Т“ е тристъпален: T_5 — предусилвател, T_6 — емитерен повторител и T_7 — крайно стъпало, работещо в режим клас А. Към регулатора на R_{16} е предвиден вход за грамофон и магнитофон. Постояннотоковият режим на крайното стъпало се регулира от променливия резистор R_{24} . Целият усилвател е обхванат от ООВ по постоянен ток с резистора R_{25} , а допълнителна температурна стабилизация е осъществена с термистора R_{26} .

Таблица 4.3
Ред за настройка на радиоприемник „АБ 71 Т“


Към приемника се включва	Вид и дълбочина на модулацията	Вълнов обхват	Генератор, настроен на	Радиоприемник, настроен на	Настройващи елементи	Настройва се по напрежението на изхода на
Сигнал-генератор с АМ	АМ 30%	СВ	455 kHz	—	C_{16} , C_{17} , C_{18} , C_{21}	Макс.
		СВ	455 kHz	520 kHz	C_{31}	Мин.
Сигнал-генератор с АМ	АМ 30%	СВ	600 kHz	600 kHz	C_{27} , C_{21}	Макс.
			1540 kHz	1540 kHz	C_{30} , C_{24}	Макс.
		КВ	6 MHz 11,8 MHz	6 MHz 11,8 MHz	C_{28} , C_{32} C_{29} , C_{35}	Макс.

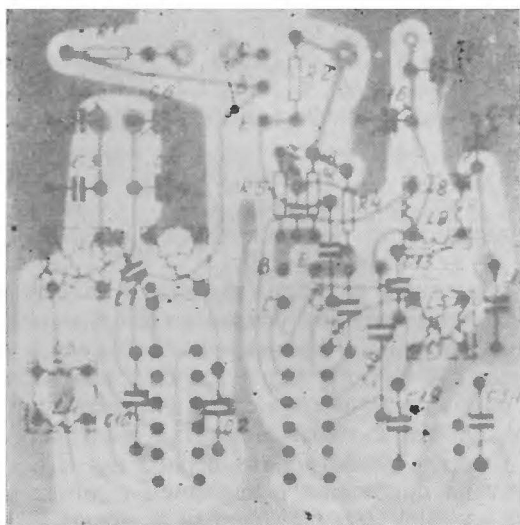


Фиг. 4.74. Печатна платка на ВЧУ на радиоприемник „АБ 71 Т“

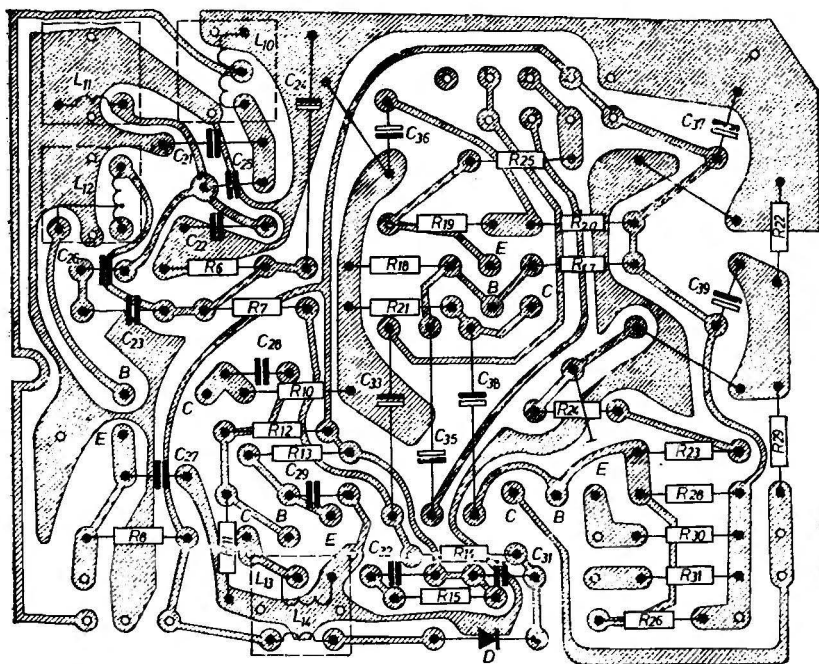


Фиг. 4.75. Печатна платка на МЧУ и НЧУ на радиоприемник „АБ 71 Т“

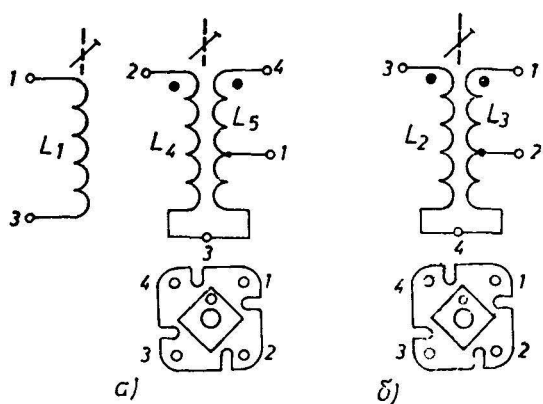


Фиг. 4.76. Разположение на изводите на входните бобини на радиоприемник „АБ 71 Т“

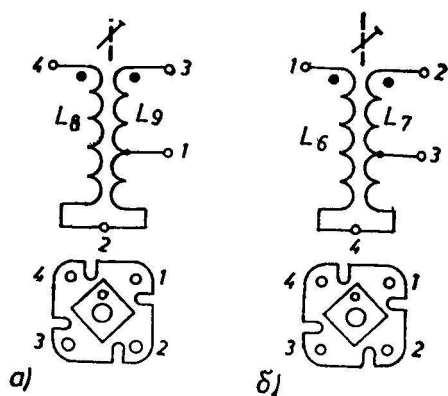

Фиг. 4.77. Разположение на изводите на хетеродинните бобини на радиоприемник „АБ 71 Т“

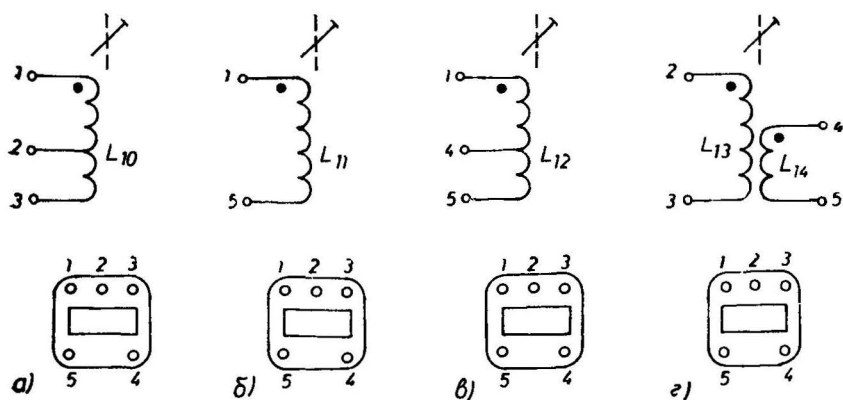


Фиг. 4.78. Разположение на изводите на МЧТ на радиоприемник „АБ 71 Т“

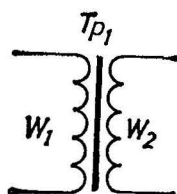


Фиг. 4.79. Изходен трансформатор на радиоприемника „АБ 71 Т“:

W_1/W_2 — 240/90 навивки, проводник ПЕЛ, 0,44 mm/0,64 mm

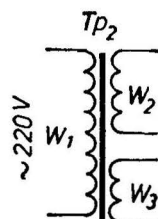

Фиг. 4.80. Мрежов трансформатор на радиоприемника „АБ 71 Т“:

$W_1/W_2/W_3$ — 138/70/44 навивки, проводник ПЕЛ, 0,18 mm/0,57 mm/0,69 mm

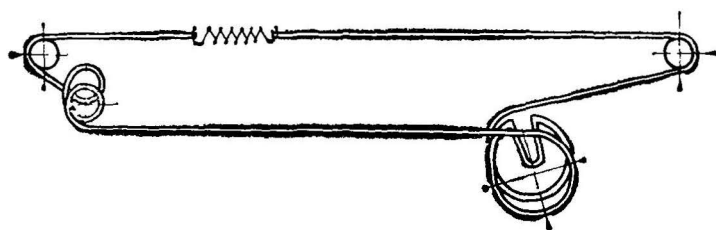

Фиг. 4.81. Кинематична схема на скалното устройство на радиоприемник „АБ 71 Т“

Приемникът се захранва от мрежа за променлив ток 220 V/50 Hz. Мрежовият трансформатор Tr_2 има към първичната си страна предпазител за 0,08 А, а към вторичната — мостов изправител D_2 .

Редът на настройката на приемника „АБ 71 Т“ е даден в табл. 4.3.

4.12. РАДИОПРИЕМНИЦИ „МЕЛОДИЯ 20“ И „МЕЛОДИЯ 22“

Входното устройство на радиоприемника „Мелодия 22“ е почти същото, както на „Мелодия 15 Т“. В схемата (фиг. 4.82) се забелязват незначителни промени главно в стойностите на някои елементи. Осцилаторът е изпълнен с отделен транзистор (T_3), а смесителят — с T_4 , почти без промени.

Необходимостта от получаване на по-високи Q - фактори е наложила бобините на МЧФ да бъдат поставени във феритни чашки, вследствие на което, за да се получи необходимата оптимална връзка, са включени допълнително кондензаторите C_{66} и C_{106} . Малки изменения е претърпял и III МЧФ, по-точно веригата за неутрализация и индикация на настройката, а също така и приставката за УКВ, изградена с транзисторите T_1 и T_2 . Основното различие между схемите на „Мелодия 15Т“ и „Мелодия 22“ (последната е продължение на авторските търсения с оглед подобряване на техническите, акустическите и икономическите показатели на една утвърдена схема) е в НЧУ, в който трансформаторните връзки са премахнати и той е значително модернизирал.

След регулатора на силата (потенциометъра R_{153}) следват нискочестотните усилвателни стъпала (усилватели на напрежение с транзисторите T_7 , T_8 и T_9 — една класическа схема, в която е въведена ООВ по постоянен ток посредством резисторите R_{155} , R_{166} и R_{175} . Захранващото напрежение 8V за първото стъпало е стабилизирано с ценеровия диод D_5 . Във веригата на базата на транзистора за второто стъпало са включени тонкоректорите за висока и за ниска честота — C_{169} , R_{161} и C_{162} , R_{163} .

За намаляване на нелинейните изкривявания, предизвикани от взаимното влияние на базовите вериги, в колекторната верига на T_9 е включен разделителният резистор R_{179} .

Характерно за възбуждащото стъпало е използването на транзисторите T_{10} , T_{11} с обратна проводимост по схемата с квазидопълнителна симетрия. Резисторите R_{178} и R_{179} осигуряват протичането на постоянната съставляща на колекторния ток на преусилвателното стъпало (T_9) с непосредствена връзка. За подобряване на температурната стабилност входното съпротивление на мощните транзистори T_{12} и T_{13} е шунтирано с резис-

Т а б л и ц а 4.4

Ред за настройка на радиоприемник „Мелодия 20“ („Мелодия 22“)


Към приемника се включва	Вид и дълбочина на модулацията	Вълнов обхват	Генератор, настроен на	Радиоприемник, настроен на	Настройващи елементи	Настройва се по прежнеего на изхода на
Сигналгенератор с АМ	АМ 30%	—	468kHz	—	$L_{123}; L_{106}; L_{67}$	Макс.
Сигналгенератор с АМ и с еквивалентна антена на антенния вход	АМ 30%	СВ	468kHz	520kHz	L_2	Мин.
		КВ	6MHz	6MHz	$60; L_8$	Макс.
		КВ	11,8MHz	11,8MHz	$C_{68}; C_{15}$	Макс.
		СВ	600kHz	600kHz	$L_{61}; L_9$	Макс.
		СВ	1540kHz	1540kHz	$C_{75}; C_{16}$	Макс.
		ДВ	160kHz 335kHz	160kHz 335kHz	$L_{62}; L_{10}$ $C_{76}; C_{17}$	Макс. Макс.
Сигналгенератор с АМ и с рамкова антена за настройка на ФА	АМ 30%	СВ	600kHz 1540kHz	600kHz 1540kHz	L_{11} C_{18}	Макс. Макс.
		ДВ	160kHz 335kHz	160kHz 335kHz	L_{12} C_{19}	Макс. Макс.
Сигналгенератор (с АМ, ЧМ) на антенния вход	ЧМ	УКВ	10,7MHz	—	$L_{102}; L_{104}$ $L_{122}; L_{65}$	Макс.
	АМ	УКВ	10,7MHz	—	R_{136}	Мин.
	ЧМ	УКВ	65MHz 69MHz 73MHz	65MHz 69MHz 73MHz	$C_{93}; C_{31}$ L_{13} $L_{77}; L_{33}$	Макс. Макс. Макс.
	АМ	УКВ	69MHz	69MHz	R_{136}	Мин.

торите R_{184}, R_{183} . Стабилността на схемата е значително подобрена посредством веригата на обратна връзка по постоянен ток чрез R_{176} — последната може да се регулира. Допълнителна температурна стабилизация е извършена с термистора R_{180} към базите на T_{10} и T_{11} . Включването на товара — високоговорител


с импеданс 4Ω — е паралелно през кондензатора със значителен капацитет C_{188} . Използуваното схемно решение се отличава с постигането на добра честотна характеристика и малки нелинейни изкривявания.

Липсата на индикатора за настройка към III МЧФ, който участвува в схемата на „Мелодия 15 Т“ и изисква сравнително високо изправено напрежение за анодите, е довела до значително опростяване както на мрежовия трансформатор Tr_1 , така и на самия изправител D_{148} с изходно напрежение 22 V. Предпазителят в първичната намотка е за 0,125 А (стойност, която трябва да се спазва!).


Настройката на радиоприемника се извършва съгласно таблица 4.4. Освен по оформлението на кутиите двата радиоприемника се различават и по схемното решение на нискочестотната част. „Мелодия 20“ (фиг. 4.83) е по-близо в това отношение към „Мелодия 15Т“.

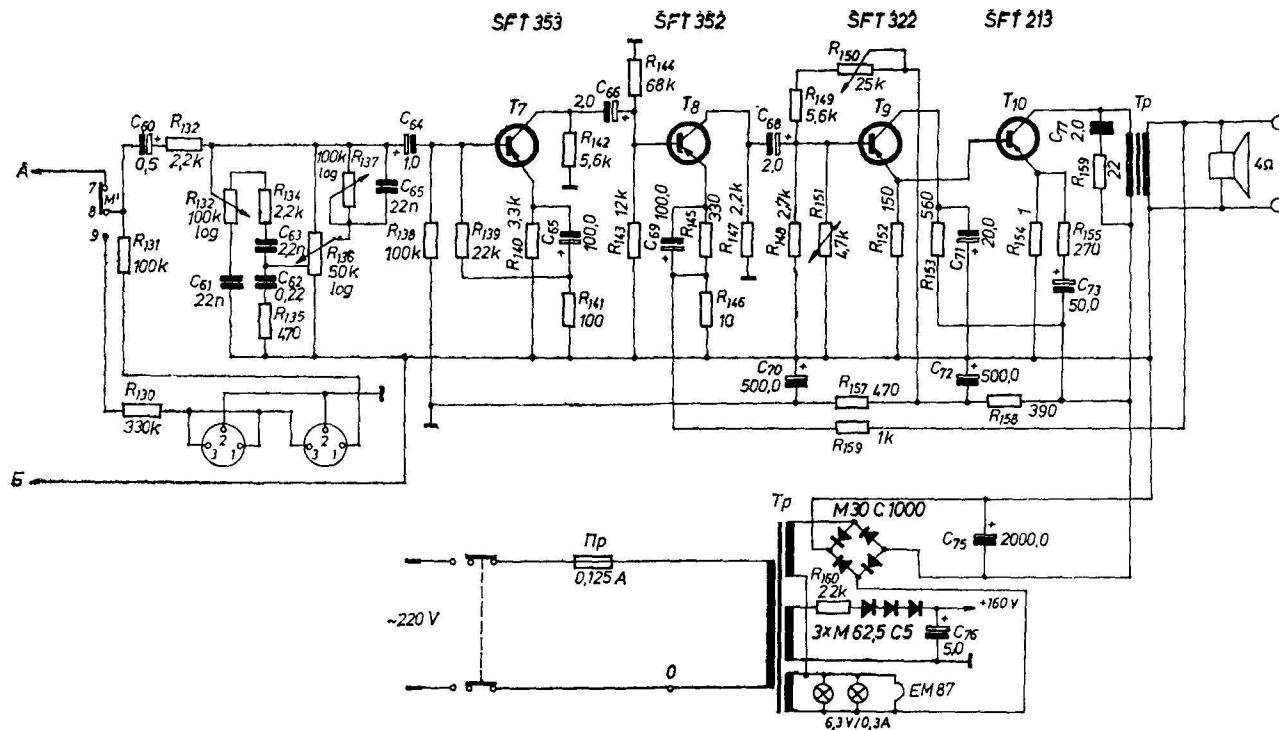


Фиг. 1.83. Принципна схема на високочестотната част на радиоприемник „Мелодия 20“

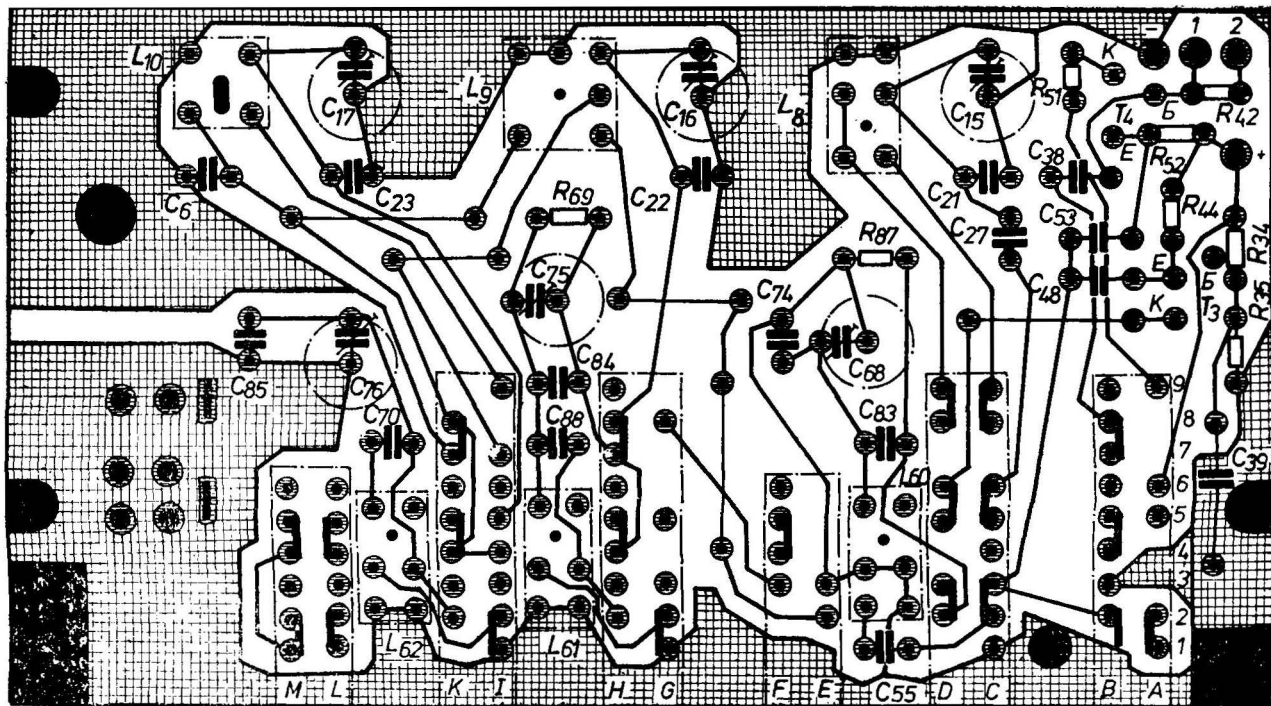


Фиг. 4.84. Печатна плътка на ВЧУ на радиоприемник „Мелодия 22“

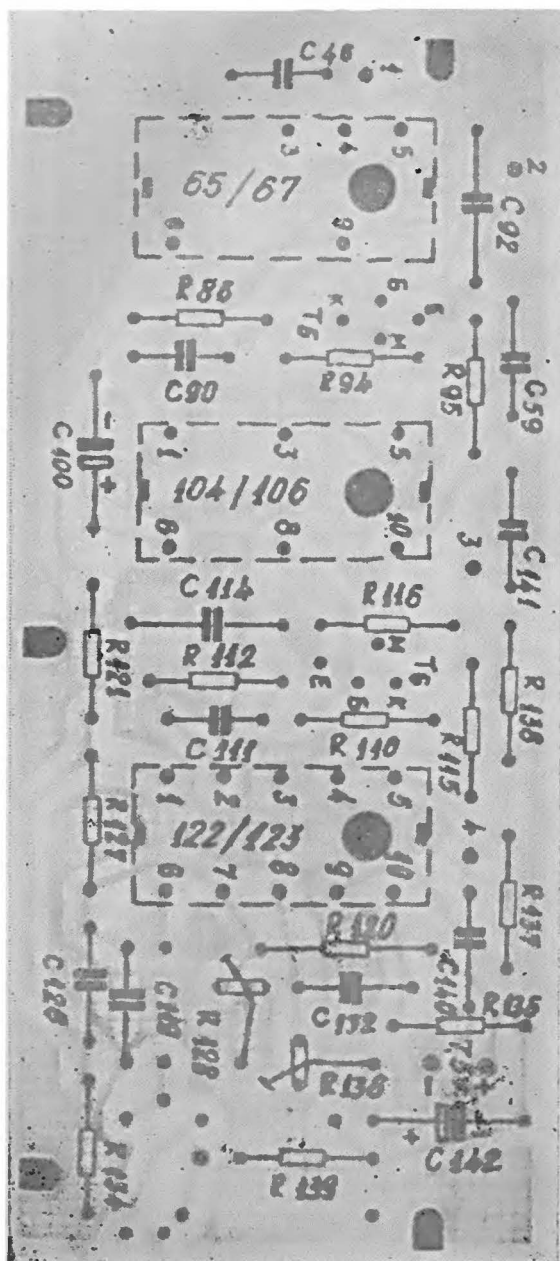


Фиг. 4.85, Печатна платка на МЧУ на радиоприемник „Мелодия 22“

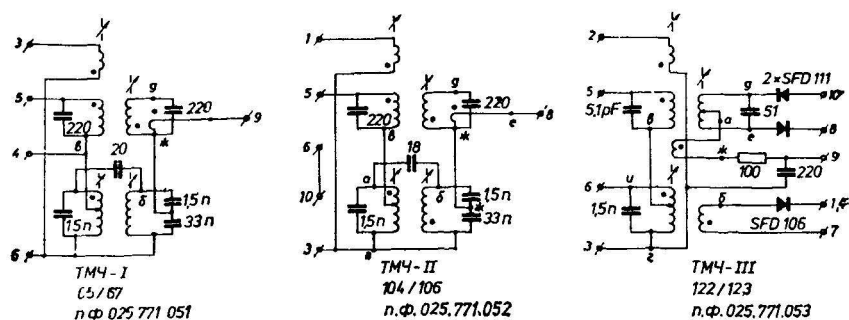


Фиг. 4.89. Разположение на изводите на МЧТ на радиоприемник „Мелодия 22“

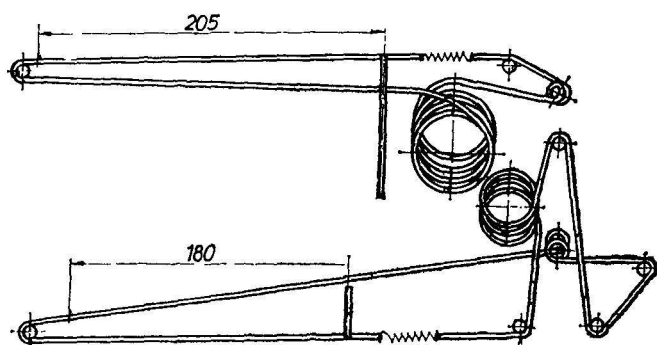






Фиг. 4.90. Кинаматична схема на скалното устройство на радиоприемник „Мелодия 22“

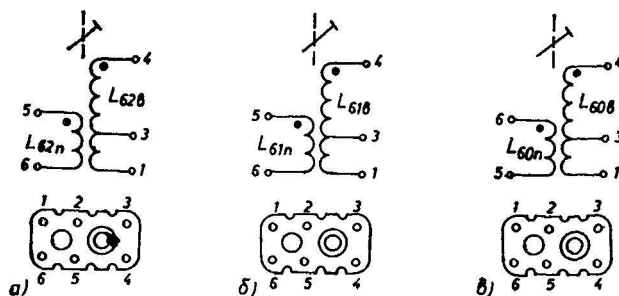


Фиг. 4.92. Разположение на изводите на хетеродинните бобини на радиоприемник „Мелодия 20“

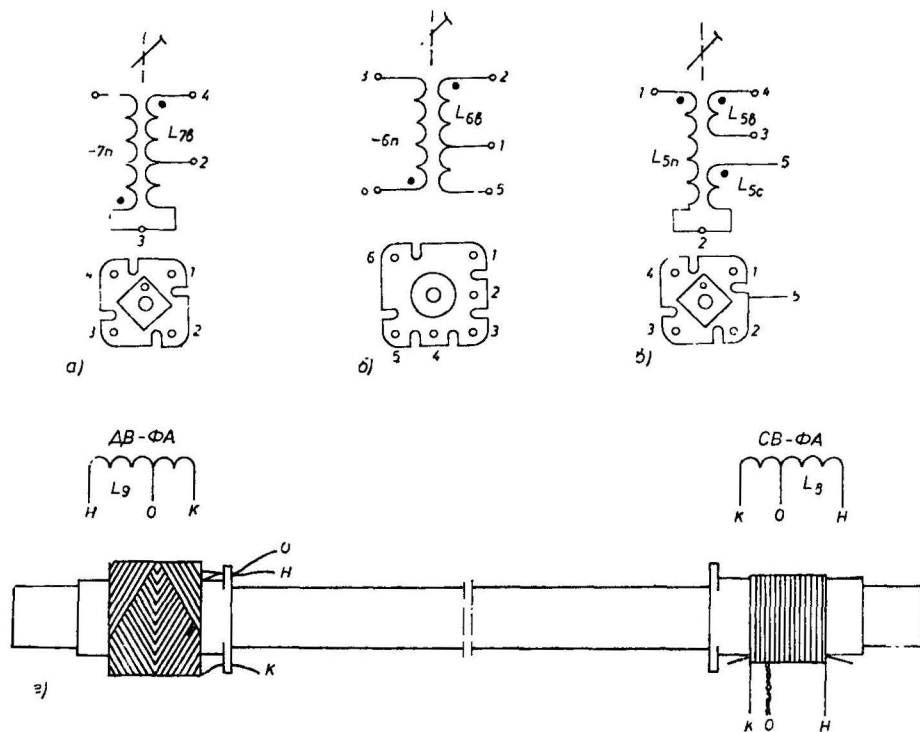

Фиг. 4.91. Разположение на изводите на входните бобини на радиоприемник „Мелодия 20“

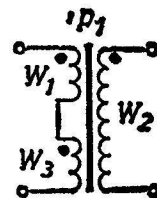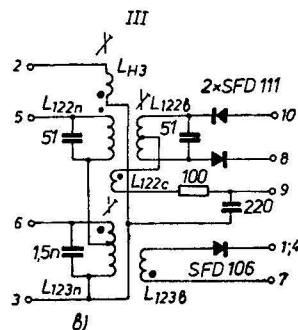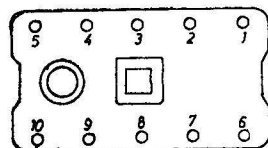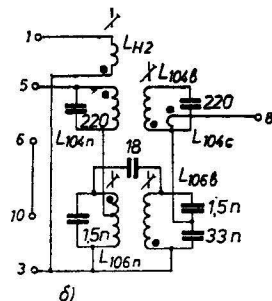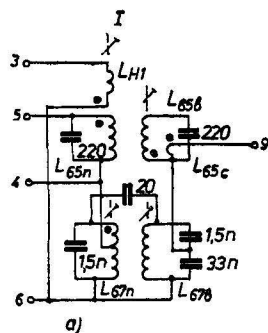

Фиг. 4.94. Изходен трансформатор на радиоприемник „Мелодия 20“ :
 $W_1/W_2/W_3 = 110/100/110$ навивки,
 проводник ПЕЛ, 0,55 mm/0,77 mm/0,55 mm

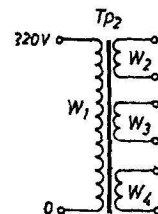

Фиг. 4. 95. Мрежов трансформатор на радиоприемника „Мелодия 20“ :
 $W_1/W_2/W_3/W_4 = 174/153/85/61$ навивки, проводник ПЕЛ, 0,17 mm/0,06 mm/0,47 mm/0,64 mm

Фиг. 4.93. Разположение на изводите на МЧТ на радиоприемник „Мелодия 20“

4.13. РАДИОКОМПЛЕКТ „МЕЛОДИЯ 20-СТЕРЕО“


Радиокомплектът „Мелодия 20-стерео“ е първият стереокомплект (по н.ч.), произведен у нас. Предназначен е освен за приемане на програмите от обхватите СВ, ДВ, КВ и УКВ, и за възпроизвеждане на стереограмофонни плочи и стереомагнитофонни записи. Има две звукови колонни, като във всяка една от тях е монтиран по един широколентов високоговорител с мощност 4W и импеданс 4Ω. Към съответните куплунги могат да се включват и други високоговорители или колонни с обща мощност до 12W и с импеданс 4Ω. При включване на колонни с импеданс, по-голям от 4 Ω, се намалява звуковата мощност на целия усилвател. Използването на стереограмофон в отделна кутия със самостоятелен мрежов шнур придава по-голяма универсалност и гъвкавост при експлоатацията както на самия радиокомплект, така и в допълнителна комбинация с магнитофон. Приемникът е снабден с два входа — за грамофон и магнитофон — като чувствителността от вход „ грамофон“ за изходяща мощност 4W е по-малка от 250mV.

Принципната схема на приемника е дадена на фиг. 4.96. В сравнение с електрическата схема на „Мелодия 22“ тя се различава основно по това, че в НЧУ са образувани два самостоятелни канала, вследствие на което и захранващият блок е претърпял известни подобрения.

И тук, както и при всички настолни радиоприемници независимо от това, дали са лампови или транзисторни, добро приемане може да бъде осъществено с висока външна антена и сигурно заземление, включени към съответните букси на приемника. Задоволително приемане може да се постигне и с вграденния в самия приемник УКВ дипол. Превключването от феритна на външна антена става чрез повторно натискане и освобождаване на бутона ФА. При натискане на бутона, означен с „ГМ“, приемникът се използва като стереоусилвател, като изравняването на каналите става с копчето за стереобаланс R_{245} (третото копче отляво надясно върху лицевата част на радиоприемника). Силата на звука и тона се регулират, както при приемане (съответно с четвъртото и първото и второто копче). Тези регулатори са означени на схемата като R_{161a} — R_{160b} и R_{178a} — R_{178b} , R_{182a} — R_{182b} с характерното вдвояване на еднотипните потенциометри в стереоусилвателите. Най-широката лента се пропуска от усилвателя при крайно ляво положение на първото копче и крайно дясно положение на второто копче.

Приемникът се захранва от мостовия изправител D_{180} , като изходното му напрежение е стабилизирано с групата T_{13} , T_{14} , T_{15} и D_5 (една доста универсална и често срещаща се схема). При изменение на напрежението върху делителя R_{217} — R_{218} се изменя базовият ток на T_{15} , а оттам и неговият колекторен


потенциал. В резултат се изменя базовият ток на T_{14} , неговият емитерен ток, а оттам и базовият ток на T_{13} . Транзисторът T_{13} частично се запушва и отпущва съответно при увеличаване и намаляване на изходното напрежение върху споменатия детел.

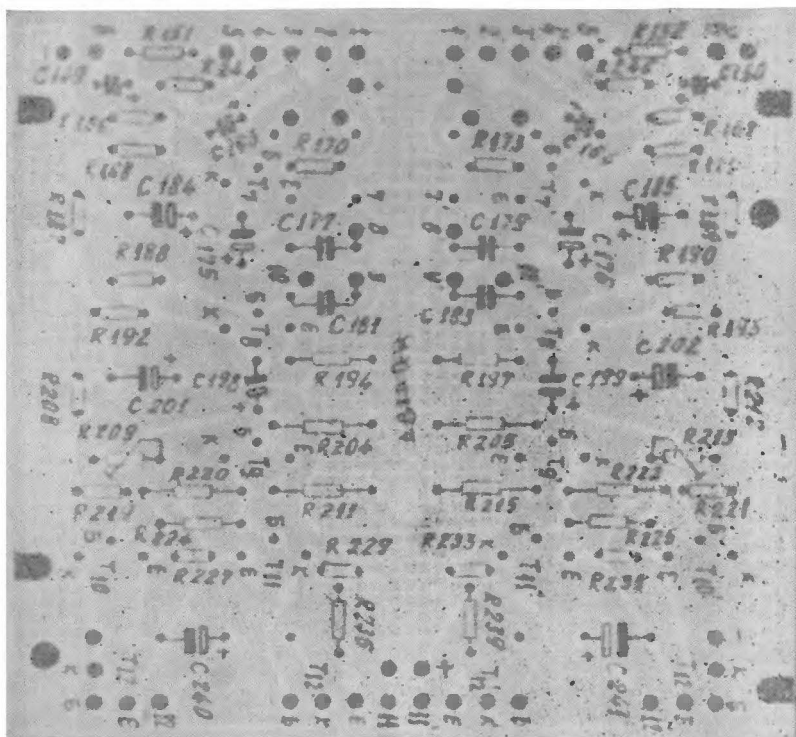


Фиг. 4.97. Печатна платка на НЧУ на радиоприемника „Мелодия 20 стерео“

Печатната платка на НЧУ на „Мелодия 20 стерео“ е дадена на фиг. 4.97, на стабилизатора на напрежение — на фиг. 4.98, кинематичната схема на скалния механизъм — на фиг. 4.99, а мрежовият трансформатор — на фиг. 4.100.

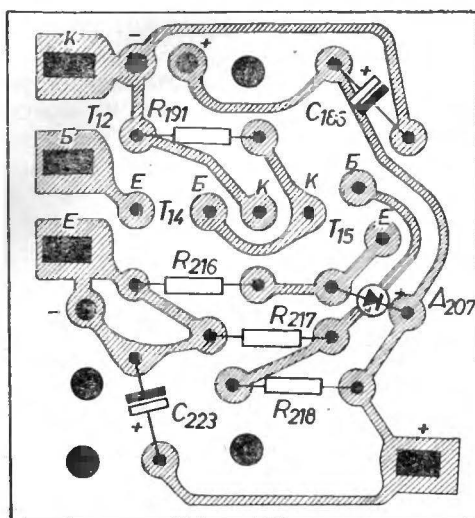
Останалата част на приемника е както при „Мелодия 22“.



Фиг 4 98 Печатна платка на стабилизатора към
захранващото устройство на радиоприемник
„Мелодия 20 стерео“

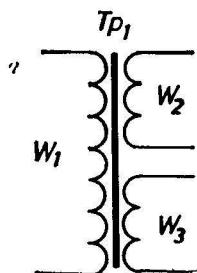

Фиг 4.100. Мрежов транс-
форматор на радиоприем-
ник „Мелодия 20 стерео“
 $W_1/W_2/W_3$ — 1600/160/50 навив-
ки, проводник ПЕЛ, 0,18 mm/
0,67 mm/0,69 mm

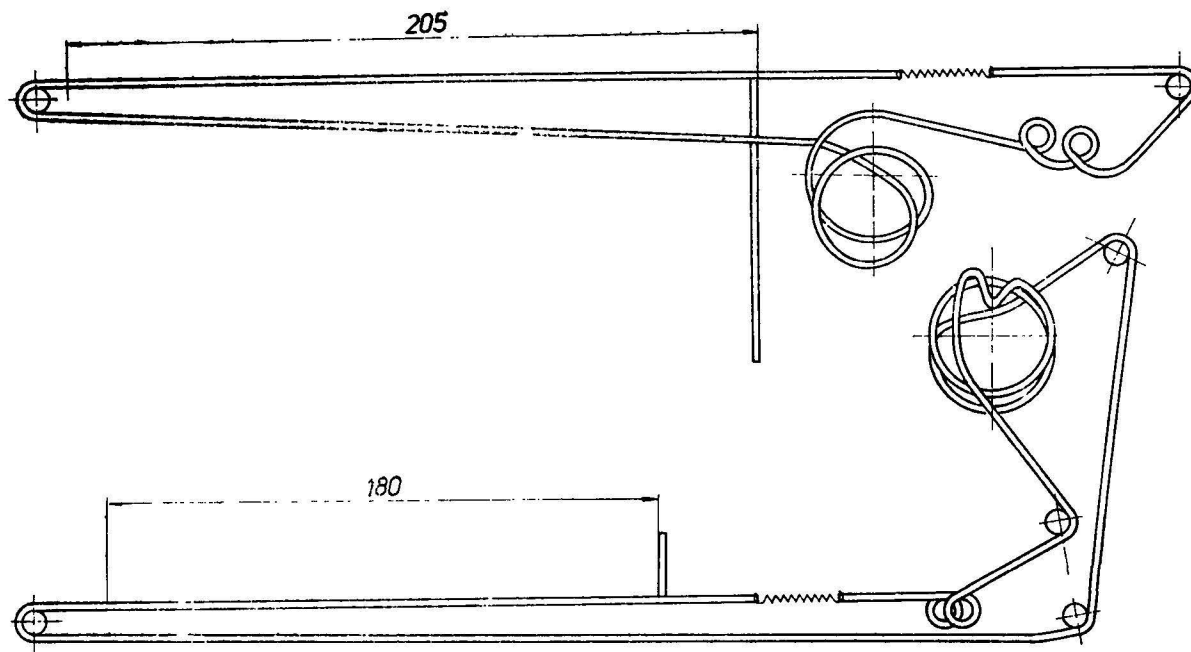

Фиг. 4.99. Кинематична схема на скалното устройство на радиоприемник „Мелодия 20 стерео“

4.14. РАДИОПРИЕМНИК „АР 70“


Транзисторният радиоприемник „АР 70“ е предназначен за вграждане в леките автомобили „Москвич 408“ и „Булгаррено“, но механическата конструкция и външното оформление позволяват вграждането му във всички други коли и автобуси, имащи акумулаторно захранване с напрежение 12V с минус на маса.

Принципната схема на приемника е дадена на фиг. 4.101. Входното устройство и преобразователят са с индуктивна настройка. Трептящите кръгове са образувани за СВ от $L_{47п}$ L_{42} C_{40} C_{37} C_{36} $C_{32} - C_{33}$ L_{31} L_{30} C_{22} C_{20} (двукръгово) и от C_{46} L_{45} L_{44} C_{38} C_{33} C_{22} C_{20} за ДВ. Приемането на УКВ и за обхватите ДВ и СВ се осъществява без превключване на връзката с антената благодарение на филтъра L_5 C_3 L_4 . Връзката между двата кръга (за СВ) е вътрешно капацитивна, а връзката с транзистора T_4 — индуктивна ($L_{47в}$). Посредством C_{46} за обхват ДВ се осъществява вътрешно капацитивна връзка със същия транзистор.

Хетеродинът на приемника е изграден с транзистора T_3 . За СВ и ДВ променливата индуктивност L_{69} е обща, като спрягането на хетеродинния кръг с входните кръгове се осъществява с тримериндуктивностите L_{70} и L_{71} и падингите L_{78} и L_{77} . Връзката между смесителя и кръга на хетеродина е капацитивна. Приетото схемно решение е довело до значително намаляване на обема на агрегата за настройка, но притежава и недостатъка, че се увеличава значително кръговият капацитет на хетеродина за обхват ДВ. Това води до неудобство при настройката, породено от сравнително малкия капацитет на обикновените тример-кондензатори, който е около 40pF.


Постояннотоковият режим на стъпалото (работещо по схема ОБ) се осигурява от резисторите R_{64} и R_{65} . Базата е заземена по променлив ток посредством C_{39} .

Смесителят на „Ар 70“ работи с транзистора T_4 по схема ОЕ (както и всички останали стъпала, с изключение на транзисторите от УКВ-приставката и хетеродина). МЧУ, УКВ-приставката и НЧУ са заимствувани от „Мелодия 22“, „Универсал“ и др. Поради конструктивното обединяване на механизма за настройка на УКВ с този за обхватите на АМ са изменени индуктивностите за настройка. Подробното описание на тези стъпала (които имат твърде малки и несъществени изменения) е дадено към посочените по-горе транзисторни радиоприемници. Най-характерните особености за тях са следните. На амплитудния детектор D_{148} е подадено преднапрежение в права посока от порядъка на 80÷100 mV (за намаляване на нелинейните изкривявания при слаби сигнали) посредством резисторите R_{164} , R_{163} и R_{142} , с които може да се извърши необходимата

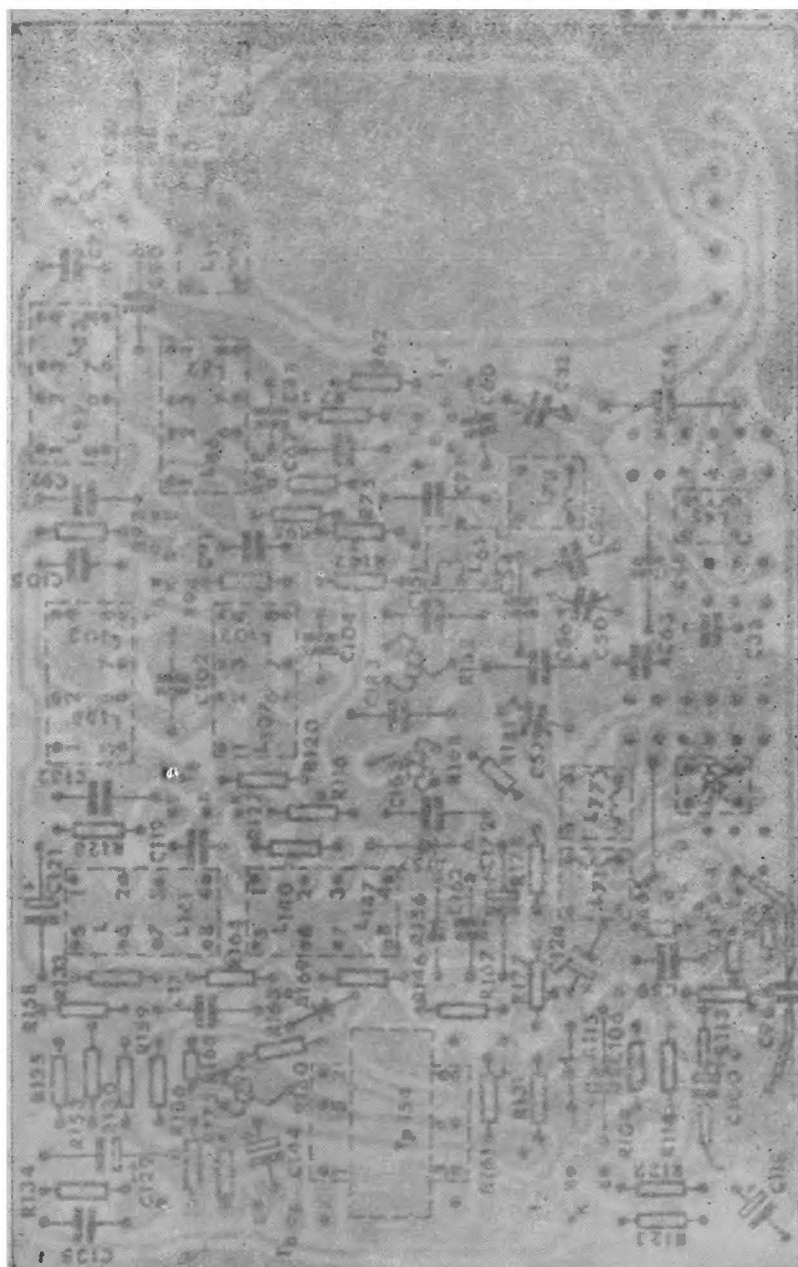


ТОП ДВ СВ УКВ


Фиг. 4.102. Печатна платка на радиопрёмник „АР 70“

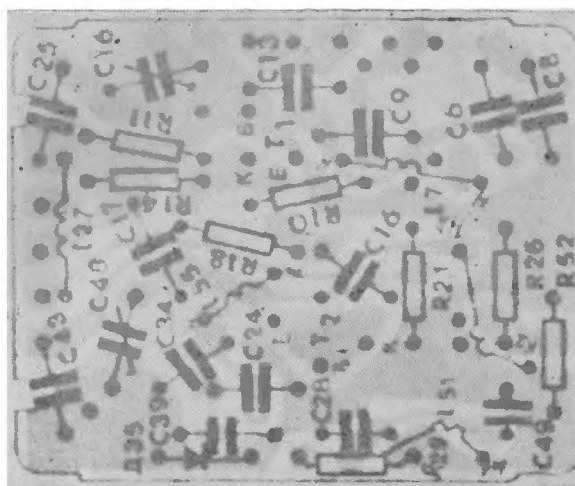


Фиг. 4.103. Печатна платка на приставката за УКВ в радиоприемника „AP 70“

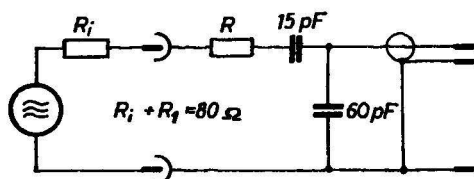

Фиг. 4.104. Еквивалентна антена за AM




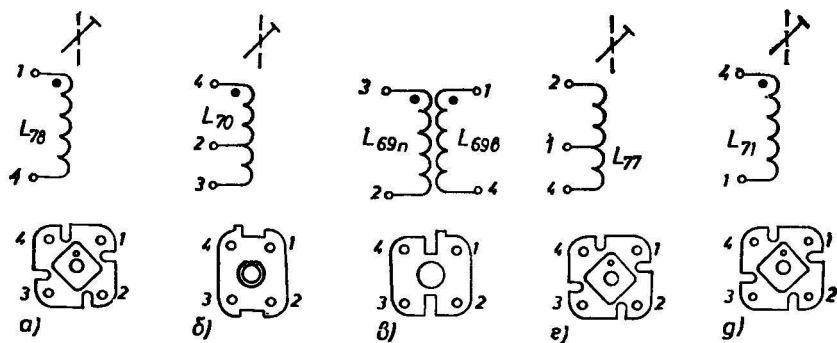


Фиг. 4.105. Разположение на изводите на входните бобини на радиоприемник „AP 70“


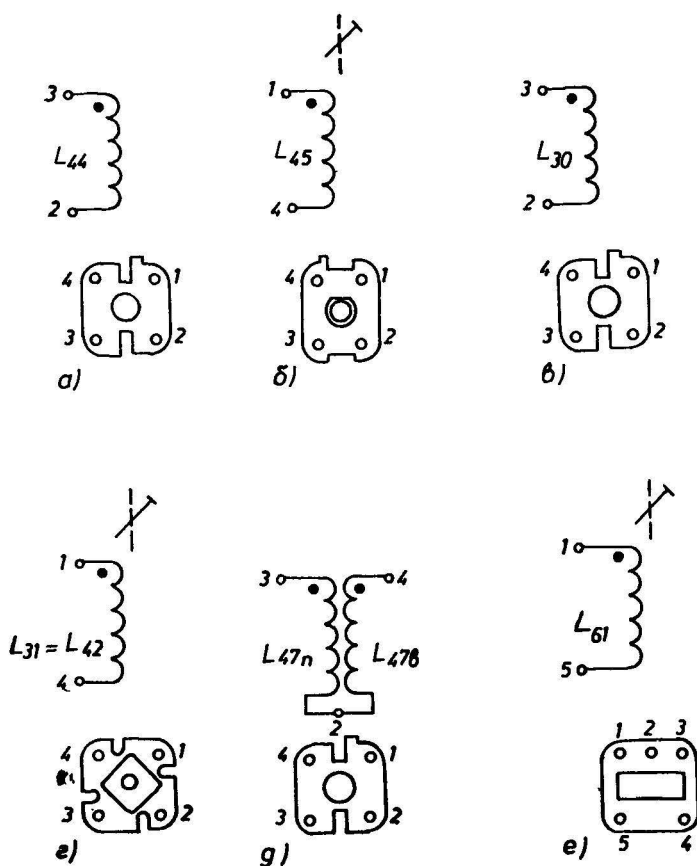


Фиг. 4.106. Разположение на изводите на хетеродинните бобини на радиоприемник „AP 70“


регулировка. Драйверното и крайното стъпало имат класическа трансформаторна схема. Крайното стъпало на НЧУ е стабилизирано температурно и по напрежение, съответно с термистора R_{186} и селеновия диод \mathcal{L}_{157} , така че усилвателят е пригоден да работи при вариация на захранващото напрежение от 11 до 15V, а също и в коли без защита от пренапрежение. За корекция на честотната характеристика между базата и колекторната верига на крайните транзистори са включени кондензаторите C_{173} , C_{176} . Със същото предназначение е и групата на изхода C_{179} , R_{180} . За предотвратяване на паразитните смущения

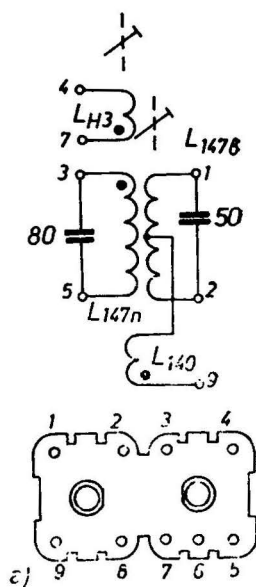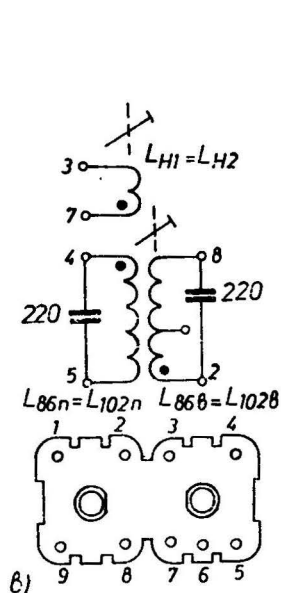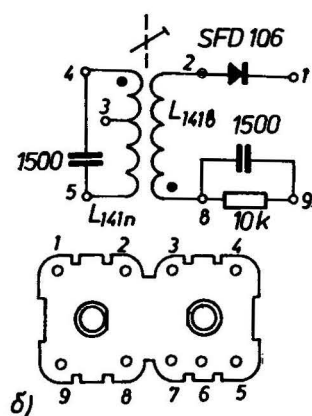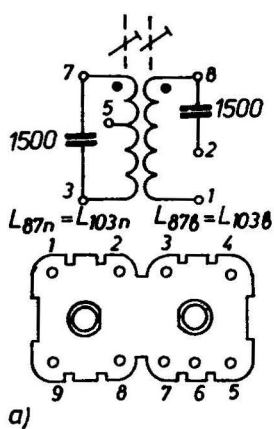


Фиг.4.107. Ра зположение на изводите на МЧТ на радиоприемник „АР 70“

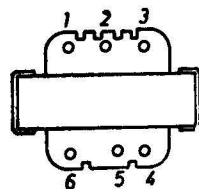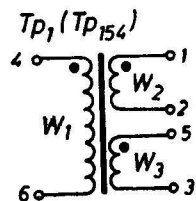

Фиг. 4.108. Драйверен трансформатор на радиоприемник „АР 70“ :
 $W_1/W_2/W_3$ — 120/240/240 навивки, проводник ПЕЛ, 0,09 mm/0,19 mm/0,19 mm
 W_2 и W_3 се навиват едновременно (бифиларно)

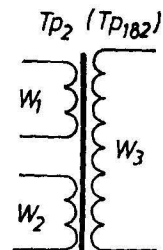

Фиг. 4.109. Изходен трансформатор на радиоприемник „АР 70“ :
 $W_1/W_2/W_3$ — 144/144/74 навивки, проводник ПЕЛ, 0,41 mm/0,41 mm/0,64 mm
 W_1 и W_2 се навиват едновременно (бифиларно)

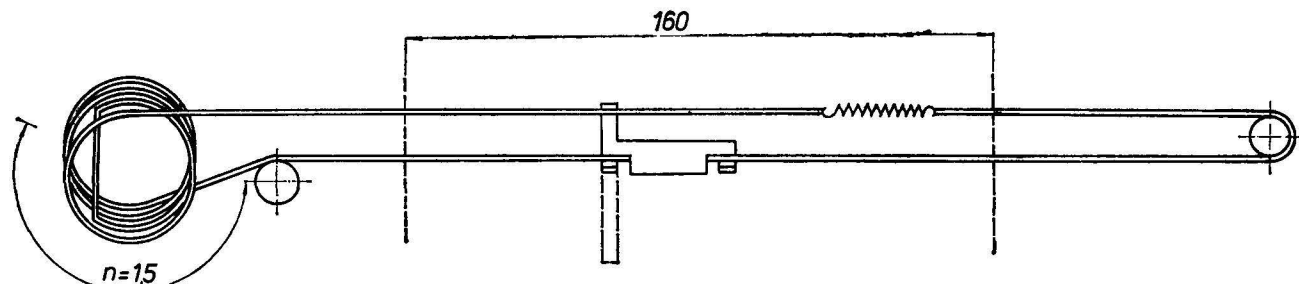

Фиг. 4.110. Кинематична схема на скалното устройство на радиоприемник „АР 70“

от автомобиля във веригата на захранването е включен филтърът $L_{184} C_{170}$.

Механическата конструкция на приемника е в два варианта според конструктивните особености на автомобилите, за които е пряко предназначен.

При настройка на радиоприемника и измерване на параметрите му трябва да се използва еквивалентна (стандартна) антена за АМ — фиг. 4.104.

Таблица 45

Към приемника се включва	Вид на модулацията и дълбочина	Вълнов обхват	Генератор, настроен на	Радиоприемник, настроен на	Настройващи елементи	Настройва се по напрежението на изхода на
Сигналгенератор с АМ	АМ 30%	—	468kHz	—	$L_{111}; L_{103}; L_{108}; L_{33} \text{ и } L_{37}$	Макс.
Сигналгенератор с АМ и еквивалентна антена на антенния вход	АМ	СВ	468 kHz	520kHz	L_{61}	Мин.
	30%	СВ СВ	600kHz 1540kHz	600kHz 1540kHz	$L_{47}; C_{40}; C_{22}; L_{70}; L_{42}; L_{31}$	Макс. Макс.
		ДВ	160kHz 335kHz	160kHz 335kHz	$C_{37}; C_{33}; L_{71}; L_{15}$	Макс. Макс.
Сигналгенератор (с АМ или с ЧМ) на антенния вход	ЧМ	УКВ	10,7MHz	—	$L_{140}; L_{102}; L_{107}; L_{82}; L_{36} \text{ и } L_{51}$	Макс.
	АМ	УКВ	10,7MHz	—	R_{168}	Мин.
	ЧМ	УКВ	64,5MHz 73MHz 69MHz	64,5MHz 17MHz 69MHz	$C_{44}; L_{11}; R_{18}; L_{17}; L_7$	Макс. Макс. Макс.
	АМ	УКВ	69MHz	69MHz	R_{168}	Мин.


4.15. РАДИОПРИЕМНИК „АР 12“

Автомобилният радиоприемник „АР 12“ е предназначен за вграждане в лекия автомобил „Жигули“. В арматурното табло на колата отдясно на водача е оставена специална ниша. Към приемника са предвидени всички необходими принадлежности за монтаж и закрепване както на самия него, така и на високо-

говорителя (в два варианта: озвучително тяло в пластмасова кутия, монтираща се на кожуха за парното отопление, и озвучително тяло на говорителна дъска, монтираща се в нишата от дясната страна на арматурното табло) и антената.

Освен в „Жигули“ радиоприемникът може да бъде вграждан и във всички други превозни средства, които имат акумулатор за напрежение 12V, свързан към шаси „минус“, и дължина на кабела към антената, не по-голяма от 1150mm. Заводът-производител дава следното упътване за правилния монтаж и нормалната работа на приемника.

Най-напред се изважда декоративното капаче на арматурното табло. След това се изваждат копчетата на приемника, развива се крепежната втулка на потенциометъра, демонтира се скалата и се развива винтът на декоративната рамка. Постава се приспособлението за закрепване в прореза отдясно на шасито на приемника, като пъпките на планката трябва да влязат в отворите на шасито, а равната част на планката да остане от външната страна. Палецът 6 (фиг. 4.111) се ориентира със съсената си част нагоре.

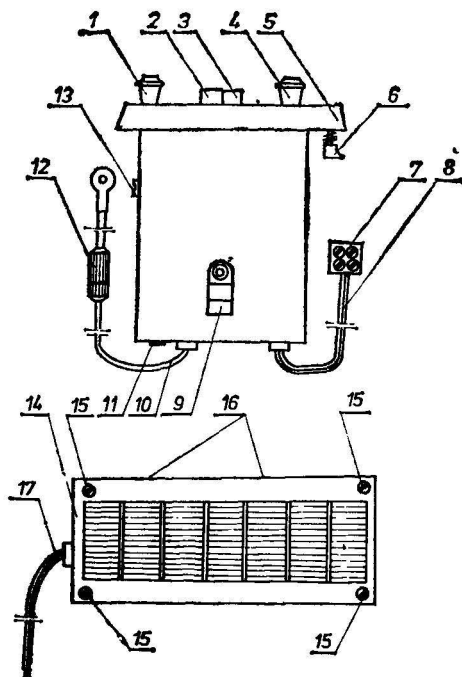

Фиг. 4.111. Радиоприемник „АР 12“ — конструктивно оформление: 1 — копче за включване, изключване и усиляване; 2, 3 — бутон за обхвата ДВ/СВ; 4 — копче за настройка; 5 — рамка; 6 — палец; 7, 8 — двупроводников кабел за свързване на високоговорителя; 9 — конзола; 10 — извод за захранване от акумулатор (12 V); 11 — антенен вход; 12 — гилза за предпазителя; 13 — тример-кондензатор за настройка; 14 — преден капак; 15 — винт; 16 — отвори за винтове, прикрепващи към арматурното табло; 17 — шнур за високоговорителя

След това приемникът се монтира в нишата (преди това се включват захранването, антената, високоговорителят и се настроява входът на приемника), като при притягане на крепежния винт палецът се завърта на 90° и закрепва радиоплатата в нишата. При монтажа трябва да се съблюдава плътката да съвпадне точно с гнездото на арматурното табло на колата. Накрая се монтират декоративната рамка, скалата, втулката и копчетата.

При демониране на приемника описаните операции се извършват в обратен ред. Крепежният винт се развива до притягане в ограничителната шайба, палецът се завърта наляво на 90° и освобождава приемника.

За правилното функциониране на радиоприемника са необходими следните кабелни връзки:

- връзка на радиоприемника с високоговорителя — използва се кабел, единият край на който е запоен към високоговорителя, а другият към двупроводниковата клемма 7;

- връзка на радиоприемника с автомобилната антена — осъществява се чрез куплиране на куплунга, с който завършва антенния кабел с антенния вход 11;


- връзка между радиоприемника и захранването на колата — кабелът, който излиза от задната страна на радиоприемника и завършва с кабелно ухо, се прикрепва с помощта на винт и шайба към електрическата инсталация на колата с потенциал 12V; в средата на този кабел се намира гилзата 12, в която е поставен предпазителът.

Принципната схема на радиоприемника „AP12“ е дадена на фиг. 4.112. За СВ входът е с два трептящи кръга — $C_1 C_4 L_{15} L_{16}$ и $C_8 C_5 C_{17} L_9 L_{10п}$, а за ДВ — с един — $C_1 C_4 C_3 C_2 L_{13} L_{12} C_6$. Връзката с транзистора е индуктивна (за СВ) и вътрешно капацитивна (за ДВ). Електрическата схема е изградена с отделен осцилатор (T_3) и ВЧУ (T_1). Смесителното стъпало на приемника работи с транзистора T_2 . Високочестотният сигнал се подава на базата T_2 през C_{31} , а напрежението от осцилатора — на емитера през кондензатора C_{40} .

МЧУ е изграден на базата на два пиезокерамични филтъра (468-8-14 и 468-A) и една интегрална схема (МАН 325). Наличието на отделен осцилатор позволява веригата на АРУ да обхване и първия транзистор.


Амплитудният детектор на „AP 12“ работи с диода D_1 (SFD 106). Регулатор на силата е потенциометърът R_{13} .

НЧУ е тристъпен: T_4 — предусилвател, T_5 — възбуждащо стъпало и T_6, T_7 — краен усилвател на мощност. Схемата е безтрансформаторна и значително опростена поради използването на два транзистора с различна проводимост. Температурната стабилизация е извършена посредством термистора R_{18} . Във веригата на захранването е включен дроселът L_{94} за

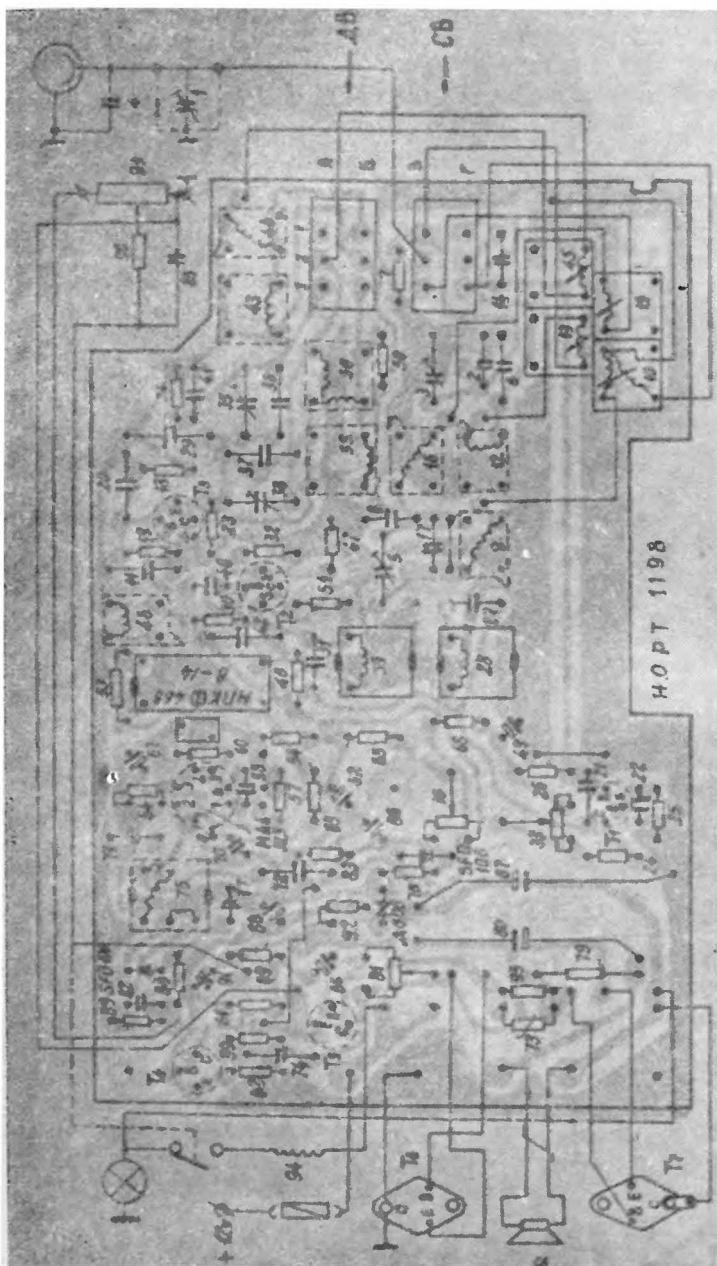


Фиг. 4.113. Печатна платка на радиоприемник „АР 12“

предназначаване на приемника от паразитните смущения в електрическата верига на колата. Захранващото напрежение за високочестотната част е стабилизирано с ценовиев диод D_{808} . Използван е високоговорител с импеданс 4Ω . Всички напрежения,

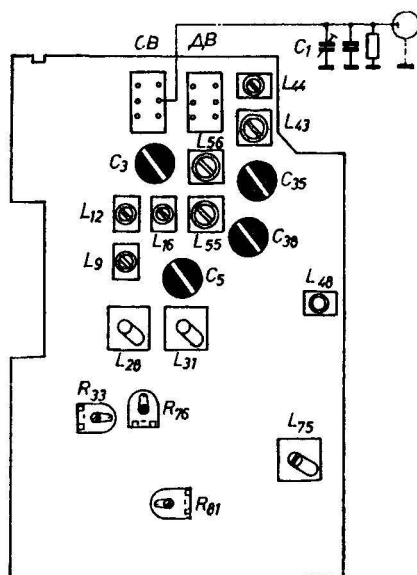

Фиг. 4.114. Разположение на елементите за настройка при „AP 12“

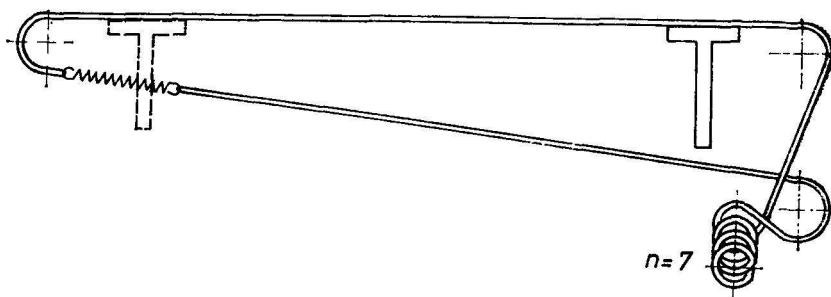

Фиг. 4.115. Кинематична схема на скалното устройство на радиоприемник „AP 12“

дадени на електрическата схема на приемника, са измерени спрямо маса с волтметър с вътрешно съпротивление $20000 \Omega/V$. Освен по описания начин възможно е радиоприемникът да

бъде използван и в съчетание с други високоговорители и антени, но те трябва да отговарят на следните условия:

- високоговорителят да има номинален импеданс 4Ω ;
- капацитетът на антената заедно с този на антенния кабел да бъде в границите от 50 до 80pF .

Ако антената има по-голям капацитет, може да бъде използвана, след като се премахне паралелният кондензатор (C_4) на антенния тример (C_1). Указание за необходимостта от тази операция е усилването на сигнала при настройка едва в крайното ляво положение на тримера C_1 . Ако антената е с по-малък капацитет от 50pF , следва да се направи обратното — да се прибави допълнителен кондензатор паралелно към антенния тример. Указание за такава необходимост е усилването на приемания сигнал при настройка едва към крайното дясно положение на C_1 .

Редът за настройката на „AP 12“ е дадена в табл. 4.6.

Т а б л и ц а 4.6


Ред за настройка на радиоприемник „AP 12“

Към приемника се включва	Вид и дълбочина на модулацията	Вълнов обхват	Генератор, настроен на	Радиоприемник, настроен на	Настройващ елемент	Настройва се по напрежението на изхода на
Сигналгенератор с АМ	АМ 30%	—	468kHz	—	L_{31} ; L_{75}	Макс.
Сигналгенератор с АМ и еквивалентна (стандартна) антена на антенния вход	АМ 30%	СВ	468kHz	520kHz	L_{23}	Мин.
		СВ	600kHz 1540kHz	600kHz 1540kHz	C_1, C_3, C_{33} L_{41}, L_{16}, L_9	Макс. Макс.
		ДВ	160kHz 335kHz	160kHz 335kHz	C_3, C_{35} L_{48}, L_{12}	Макс. Макс.


4.16. РАДИОПРИЕМНИК „ЛОТОС“

Джобният радиоприемник „Лотос“ е предназначен за радиоприемане в обхватите на средните и късите вълни чрез вградените в приемника феритна и телескопична антена. Телескопичната антена се издърпва при приемане на КВ до излизане на чупещото коляно извън кутията и след това се поставя във вертикално положение (то е фиксирано).

Принципната схема на приемника е дадена на фиг. 4.11б. В приемника са употребени седем транзистора и един германиев диод, като една част от елементите са обединени в общ блок, изпълнен посредством тънкослойна интегрална техника.

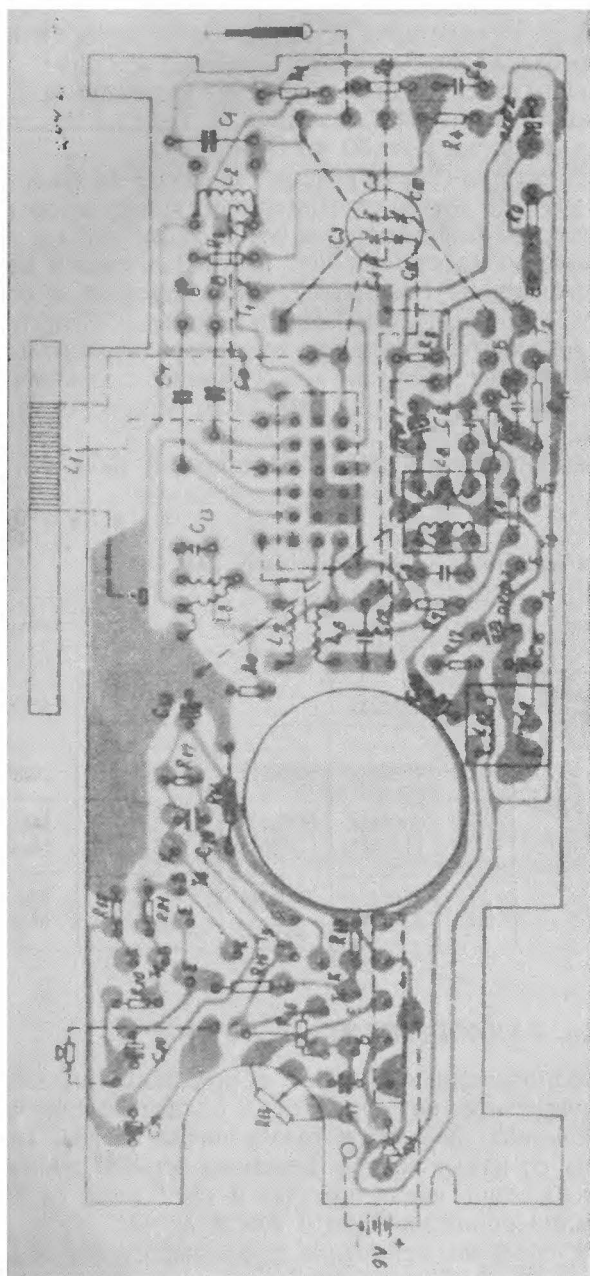

Фиг. 4.117. Печатна платка на радиоприемник „Лотос“

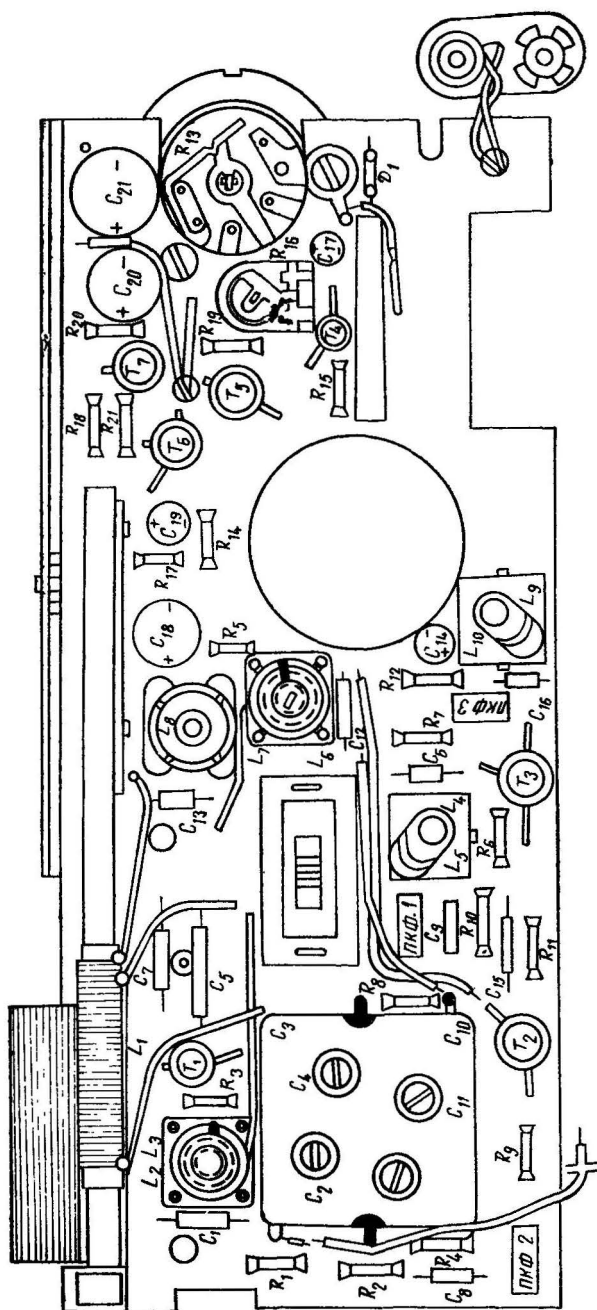

Фиг. 4.118. Монтажна схема на радиоприемника „Лотос“


Новото в електрическата схема на „Лотос“ е въвеждането на пиезокерамични филтри (ПКФ) за джобните приемници, осигуряващи необходимата селективност.

Входният трептящ кръг за СВ се образува от L_3 , C_7 и едната секция на променливия кондензатор C_9 в автотрансформаторна връзка с транзистора T_1 . За обхват КВ трептящият кръг е изграден от елементите L_4 , C_1 , C_2 и C_9 , връзката с транзистора е индуктивна (L_5). Кондензаторът C_6 е разделителен.

Първият транзистор работи като самоосцилиращ смесител. Постояннотоковият му режим се осигурява от резисторите R_8 , R_{11} , R_{14} и R_{15} . C_{30} , L_{26} , C_{21} , C_{24} , C_{22} и L_{27} образуват трептящия кръг на осцилатора за СВ (в автотрансформаторна връзка с колекторната верига), а C_{20} , C_{22} и L_{26} — за КВ (в индуктивна връзка с колекторната верига).

Първият ПКФ е включен непосредствено след смесителя, а вторият и третият — съответно в емитерните вериги на двата транзистора T_2 и T_3 на МЧУ. Амплитудният детектор работи с германиевия диод D_1 по стандартна схема, като системата на АРУ (R_{60} , C_{30}) управлява усилването на първото междинночестотно усилвателно стъпало.

От регулатора на силата R_{62} детектираният сигнал постъпва през C_{63} към базата на T_4 от НЧУ за по-нататъшно усилване от транзисторите T_5 , T_6 и T_7 . Тези транзистори са в галванична връзка, като температурната стабилизация е извършена с термистора R_{51} . Целият усилвател е обхванат от ООВ по постоянен ток посредством резистора R_{49} . Използването на крайни транзистори с различна проводимост значително опростява цялата схема. Трансформаторните връзки са избягнати, а с това и характерните за тях честотни и фазови изкривявания.

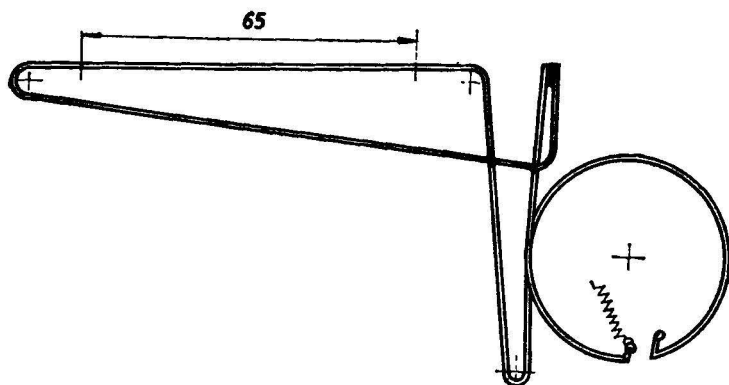

Фиг. 4.119. Кинематична схема на скалното устройство на радиоприемник „Лотос“

Настройката на радиоприемника се извършва съгласно абл. 4.7.

Таблица 4.7

Настройка на радиоприемника „Лотос“

Как приемника се включва	Вид и дълбочина на модулацията	Вълнов обхват	Генератор, настроен на	Радиоприемник, настроен на	Настройващи елементи	Настройва се по напрежение на изхода на
Сигналгенератор с АМ	АМ 30%	СВ	468kHz	—	$L_9 L_{10}$ $L_4 L_5$	Макс.
		СВ	600kHz 1540kHz	600kHz 1540kHz	$L_8 L_1$ $C_{11} C_4$	Макс.
		КВ	6MHz 11MHz	6MHz 11MHz	$L_6 L_7 L_2$ $L_3 C_2$	Макс.

4.17. РАДИОПРИЕМНИЦИ „РИЛА 1“ И „РИЛА 2“

Джобният радиоприемник „Рила“ е един от най-малките приемници, произвеждани от нашата радиопромишленост. Изграден е с 5 транзистора, 3 диода и една интегрална схема. Приемането се осъществява само на един обхват — СВ. Принципната схема е дадена на фиг. 4.120.

Входният трептящ кръг се образува от бобината L_1 , навита на феритната пръчка, и едната секция на променливия кондензатор C_1 . Връзката с транзистора T_1 (самоосцилиращ смесител) е индуктивна. $L_4 C_6$ и втората секция на променливия кондензатор C_6 образуват трептящия кръг на хетеродина в автотрансформаторна връзка с колекторната верига. Високофrequentният сигнал постъпва на базата на T_1 за смесване през C_2 , а хетеродинното напрежение — на емитера през C_7 .

МЧУ е твърде сходно с МЧУ на „Лотос“. Използувани са три ПКФ, два от които в емитерните вериги на първия и втория транзистор (T_2 и T_3) на МЧУ, чиито постояннотокowi режими се определят от резисторите, обединени в ТИС 0401 и ЗНКО9Д.


Амплитудният детектор работи с диода D_1 по класическа схема с малко преднапрежение. Системата на АРУ обхваща двата транзистора на МЧУ посредством $R_8 C_{12}$. Регулатор на силата е променливият резистор R_9 .

От НЧУ в „явен вид“ са само крайните транзистори с различна проводимост, работещи в режим клас В. В него влизат


две ТИС от вида ЗНКО8Д и МАА 245.

Внсокоговорителят е с импеданс 50Ω .

Захранването на приемника се осъществява от батерия с напрежение 9V.

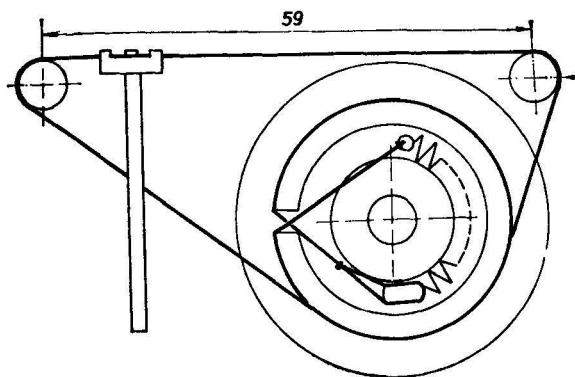

Фиг. 4.121. Кинематична схема на скалното устройство на радиоприемник „Рила 1“

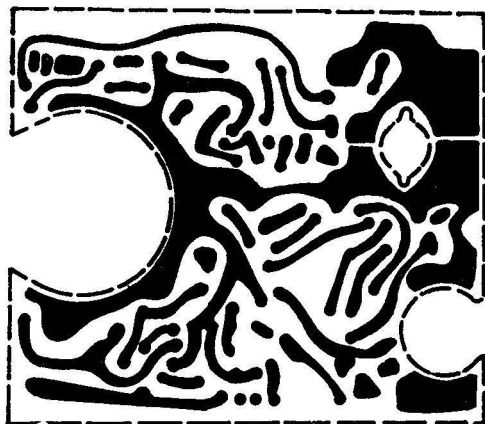


Фиг. 4.122. Печатна платка на джобния радиоприемник „Рила“

Този радиоприемник се изработва в две модификации „Рила 1“ и „Рила 2“, различаващи се по външен вид и по скалния механизъм (фиг. 4.121). Настройката в „Рила 2“ е пряка (без корда).

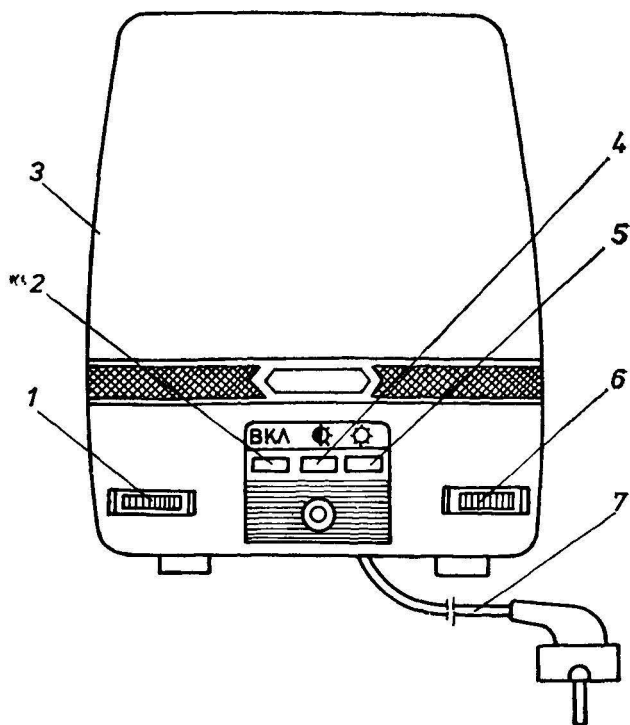4.18. РАДИОПРИЕМНИК „РОМАНТИКА“

„Романтика“ е сполучливо съчетание на осветително тяло с транзисторен радиоприемник и едно от решенията за декоративно осветление на помещения за отмора. Малките му размери улесняват манипулацията с него.


Радиоприемникът има обхват СВ. Приемането на станциите се извършва с помощта на вградената феритна антена. Предвидена е възможност за независимо действие на приемника и осветителното тяло, създаваща удобства за използване при дневна светлина. Светителното тяло се включва след натискане на бутона 4, а при желание да се увеличи интензивността на светене се натиска бутонът 5 (фиг. 4.123). Смяната на осветителната лампа се извършва след сваляне на розетката 3 чрез завъртането ѝ наляво, след като щепселът е изваден от контакта на мрежата.



Фиг. 4.123. Радиоприемник „Романтика“, комбиниран с осветително тяло:
1.— копче за включване и усилване; 2—букон за включване и изключване на мрежовото захранване; 3—розетка; 4—букон за включване на осветителната лампа; 5 — букон за пре-
малчване на интензивността на светене; 6 — копче за настройка; 7 — мрежов шнур

Включването на радиоприемника и усилването на сигнала се извършва с копчето 1, а избирането на станицията — с копчето 6. Предвиден е и бутон за централно включване и изключване на мрежовото захранване — 2.

Приципната схема е дадена на фиг. 4.124. Входният трептящ кръг се образува от бобината L_4 (навита на феритната пръчка), тримера C_2 и секцията на променливия кондензатор C_1 . Връзката с транзистора T_1 , който работи в режим на самоосцилиращ смесител, е индуктивна и се осъществява чрез L_8 . Тримерът C_6 , кондензаторът C_8 , L_{11n} и втората секция на променливия кондензатор C_3 образуват трептящия кръг на хетеродина, който е в индуктивна връзка с колекторната верига. Хетеродинното напрежение се подава за смесване към емитера на транзистора през кондензатора C_{12} .

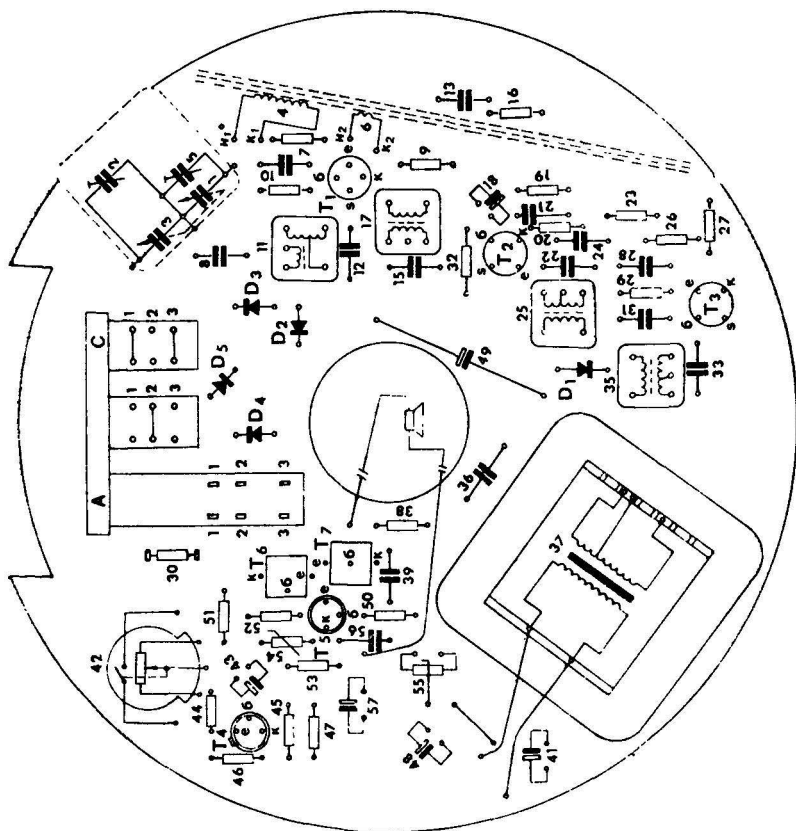

Фиг. 4.125. Монтажна схема на радиоприемник „Романтика“

Усилването на междинчестотния сигнал се осъществява от транзисторите T_2 и T_3 по схема ОЕ. Използвана е трансформаторна връзка между отделните стъпала, като първият, вторият и третият междинчестотни филтри се образуват съответно от C_{15} $L_{17п}$, C_{22} $L_{25п}$ и C_{33} $L_{35п}$.

Постояннотоковият режим на стъпалата се осигурява съответно от резисторите R_9 R_7 R_{14} , R_{19} R_{20} и от системата за АРУ — R_{32} C_{18} и R_{27} R_{28} R_{29} , C_{21} и C_{31} премахват обратната връзка по променлив ток.

Амплитудният детектор работи с диода D_1 (SFD 106).

Регулирането на силата се осъществява с ключ-потенциометър R_{42} .

НЧУ е тристъпален: T_4 — предусилвател, T_6 — възбуждащо стъпало и T_6 , T_7 — крайни усилватели на мощност без трансформаторни връзки. Второто стъпало е обхванато от ООВ чрез R_{55} C_{56} . R_{54} е термичният стабилизатор, характерен за почти всички транзисторни приемници. Включеният на изхода високоговорител е с импеданс 8Ω .

Захранващото напрежение на приемника е 6V, подавано от мостовия изправител $D_2 \div D_5$ и мрежовия трансформатор Tr_{37} . Към първичната намотка на трансформатора са свързани превключвателят S за интензивността на светенето на лампата за осветление L_{34} (25W, 220V) и прекъсвачът B за включване и изключване на тази лампа. Първият предпазител Pr_{30} е за ток 0,3A, а вторият — Pr_{30a} за 0,63A.

Монтажната схема на приемника е дадена на фиг. 4.125

4.19. РАДИОПРИЕМНИК „ТЕНОР-711“

Портативният радиоприемник „Тенор 711“ е предназначен за приемане на програмите на радиоразпръсквателни станции, работещи в обхватите га СВ и КВ. Цялата му високочестотна част (до регулатора на силата R_{67}) е заимствувана от обикновения „Тенор“.

В електрическата схема на приемника (фиг. 4.126) са употребени 10 транзистора, един германиев диод (D_{57}), една селенова „клетка“ и четири интегрални блока, изпълнени посредством тънкослойна техника от двата вида — 0401 и 0402, със същото предназначение, както и при радиоприемника „Тенор“. Означенията на схемата напрежения са извършени спрямо „+“ с вольтметър с вътрешно съпротивление $20000 \Omega/V$.

Приемането се извършва чрез вградената в приемника феритна антена. За подобряване на приемането на слаби станции от обхвата КВ е необходимо изтеглянето на телескопичната антена. За работа на същия обхват в домашни условия е предвидена букса за включване на външна антена на задната страна

на кутията, където се намират превключвателят на обхватите и батерийният люк. Поляритетът на батериите е показан на дъното на леглото, в което се поставят. За улеснение, както и при всички други видове транзисторни приемници с повече от два галванични елемента в един ред, последен се поставя един от средните елементи (контактните пружини в леглото се запазват от деформации). Състоянието на контактните пружини трябва да се проверява освен при всяка замяна на батериите и при евентуално прекъсване на възпроизвеждането.

Нискочестотният усилвател е четиристъпален. В сравнение със схемата на „Тенор“ в „Тенор 711“ трансформаторните връзки са премахнати, но в замяна на това броят на транзисторите е увеличен. Предусилвателят е изграден с транзисторите T_5 и T_6 (по схема ОЕ), а възбуждащото стъпало работи с транзисторите T_7 и T_8 (с различна проводимост). Приетото схемно решение позволява да се използват за крайни усилватели на мощност транзистори от един и същи вид и с една и съща проводимост (подобно схемно решение е разгледано при българските приемници „Мелодия 20“ и Мелодия 22“). Включеният на изхода високоговорител е с импеданс 8 Ω .

Освен схемно „Тенор 711“ се различава от своя предшественик и с по-елегантния си външен вид.

Печатната платка на приемника е дадена на фиг. 4.127, а кинематичната схема на скалното устройство — на фиг. 4.128.


Транзисторите T_7 , T_8 и T_9 , T_{10} трябва да се подбират по двойки.

По реда на означенията транзисторите трябва да притежават следните коефициенти на усилване по ток:

T_1	—	$\beta = 80 \div 120$
T_2	—	$\beta = 100 \div 120$
T_3	—	$\beta = 60 \div 80$
T_4	—	$\beta = 80 \div 120$
T_5	—	$\beta = 80 \div 120$
T_6	—	$\beta = 80 \div 120$
T_7 , T_8	—	$\beta = 80 \div 100$
T_9 , T_{10}	—	$\beta = 60 \div 90$

Контролните точки от схемата трябва да имат следните потенциали (без сигнал на входа):


КТ 1	—	6 V
КТ 2	—	3 V
КТ 3	—	5,15 V
КТ 4	—	1,39 V
КТ 5	—	1,1 V
КТ 6	—	0,9 V
КТ 7	—	0,7 V
КТ 8	—	1,5 V

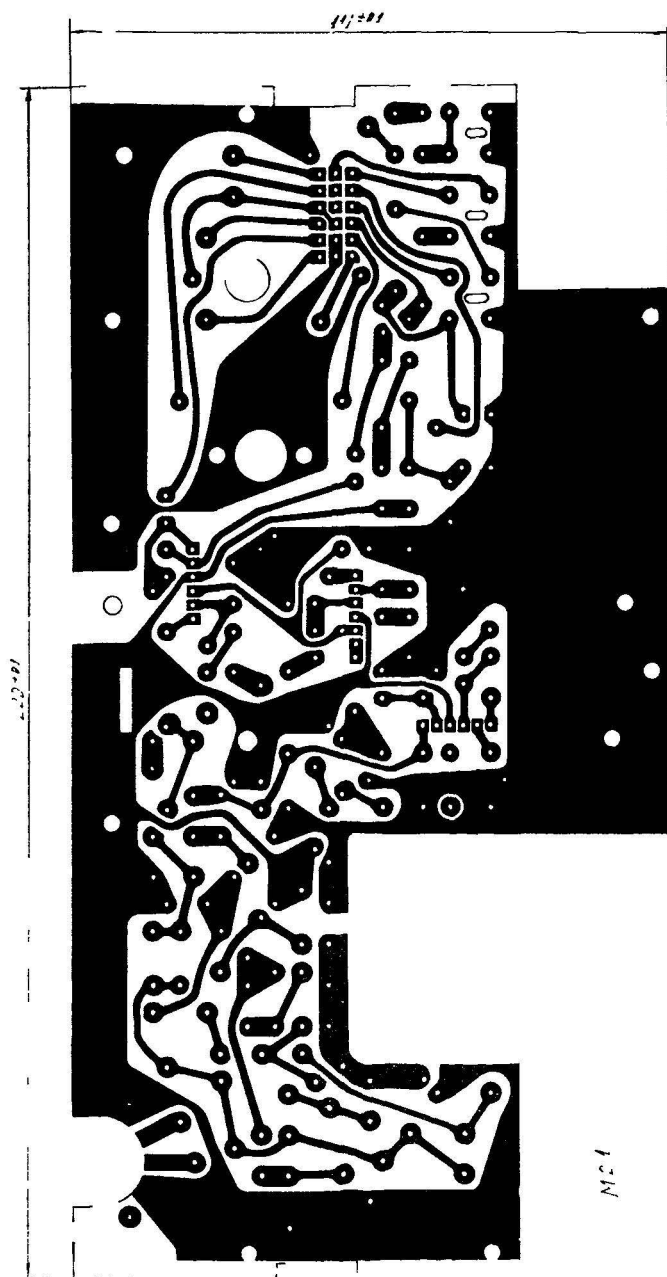

Фиг. 4.127. Печатна платка на радиоприемник „Тенор 711“

Нормалната чувствителност по променлив сигнал за отделните стъпала е следната:

КТ 1	—	150 μ V
КТ 2	—	2,2 μ V (3 ÷ 5 μ V)
КТ 3	—	45 μ V (60 ÷ 80 μ V)
КТ 4	—	900 μ V (0,6 ÷ 1 mV)
КТ 5	—	3,8 m V (3,5 ÷ 4,5 mV)

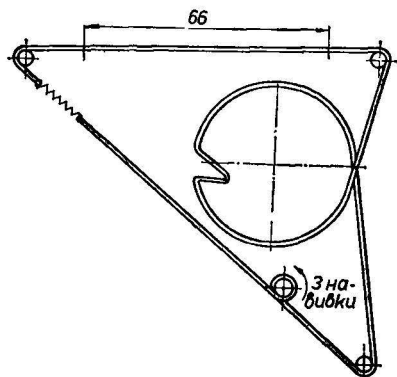

Фиг. 4.128. Кинематична схема на скалното устройство на радиоприемник „Тенор 711“

4.20. РАДИОПРИЕМНИК „АЛБЕНА“

Принципната схема на приемника (фиг. 4.129) е твърде близка до схемите на „Мелодия 15Т“ и „Универсал“. Като настолен радиоприемник може да се захранва от мрежа или от батерия.


Характерни за НЧУ са безтрансформаторният противотактен усилвател на мощност и отрицателните обратни връзки, коригиращи честотната характеристика и намаляващи нелинейните изкривявания в усилвателя.

Регулирането на тона се осъществява чрез превключване на резистор и кондензатор, включени паралелно на потенциометъра.


4.21. РАДИОПРИЕМНИК „СОЛО“

Джобният радиоприемник „Соло“, чиято принципна схема е дадена на фиг. 4.133, е предназначен за приемане на програмите на радиоразпръсквателните станции, работещи в обхватите СВ и ДВ посредством вградена феритна антена.


Входният трептящ кръг за СВ е образуван от L_8 , тримера C_2 и променливия кондензатор C_1 , а за обхват ДВ — от L_9 C_8 .

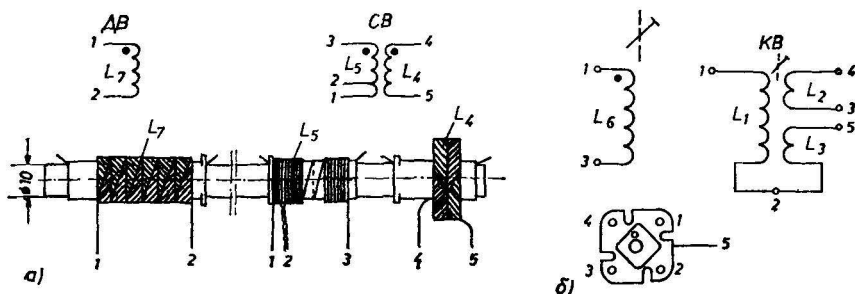


Фиг. 4.130. Разположение на изводите на входните бобини на радиоприемник „Албена“

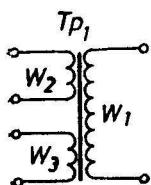

Фиг. 4.131. Драйверен трансформатор на радиоприемник „Албена“:
 $W_1/W_2/W_3 = 12\Omega/500/500$ навивки, проводник ПЕЛ, 0,09 mm/0,12 mm/0,12 mm, W_2 и W_3 се навиват едновременно (бифиларно)

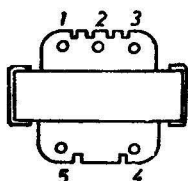

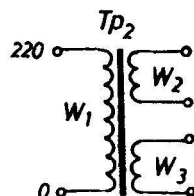Фиг. 4.132. Мрежов трансформатор на радиоприемник „Албена“:
 $W_1/W_2/W_3 = 2800/200/180$ навивки, проводник ПЕЛ, 0,09 mm/0,27 mm/0,16 mm



C_4 , C_2 и C_1 . Връзката с транзистора T_1 се осъществява посредством L_{12} и L_{13} . Преднапрежението на смесителя е стабилизирано с диода D_{19} .

Трептящият кръг на хетеродина се образува от L_{2m} , тримера C_{17} , C_{14} и променливия кондензатор C_{15} (за обхват СВ) и от L_{2n} , C_{17} , C_{14} , C_{15} , C_{10} , C_7 и тримера C_6 (за обхват ДВ). Хетеродинното напрежение се подава за смесване през кондензатора C_{21} .

МЧУ е двустъпален с трансформаторна връзка между стъпалата. L_{28n} , C_{23} образуват трептящия кръг на ІМЧФ, L_{44n} , C_{42} — на ІІМЧФ и L_{58n} , C_{54} — на ІІІМЧФ.

Характерна за схемата е употребата на втори стабилизиращ диод D_{60} за преднапрежението на ІІМЧУ (транзистора T_3). ІМЧУ е обхванат от веригата за АРУ R_{60} , C_{29} .

Амплитудният детектор работи с диода SFD 106. Регулатор на силата е R_{63} — ключ-потенциометър.

НЧУ е тристъпален: предусилвател T_4 , възбуждащо стъпало T_5 и краен усилвател на мощност T_6-T_7 , работещ в режим клас В. Температурната стабилизация е осъществена посредством термистора R_{51} . Последните две стъпала са обхванати от ООВ посредством R_{52} C_{57} .

С изключение на T_7 , цялата схема на приемника е със силициеви транзистори. Тя включва и една тънкослойна интегрална схема от вида ЗНКО8Д.

4.22. РАДИОМАГНИТОФОН „ОКТАВА“

Произвеждан по италиански лиценз, радиомагнитофонът „Октава“ е предназначен за приемане на програмите на радиоразпръсквателните станции в обхвата на СВ и ДВ, а с помощта на вградения касетен магнитофон може да се прослушват магнитофонни записи и да се правят записи директно от радиоприемника или от външен източник — микрофон, грамофон, магнитофон.

Чрез включване на външна антена радиомагнитофонът може да се използва и в автомобил.

Принципната схема на „Октава“ (с данните за отделните бобини) е дадена на фиг. 4.134.

Радиоприемникът е изграден с транзисторите T_8 — самоосцилиращ смесител, T_9 — ИМЧУ, T_{10} — ИМЧУ, T_{11} — нискочестотен предусилвател, T_{12} — възбуждащо стъпало и T_{13} — T_{14} — краен усилвател на мощност го безтрансформаторна схема, работещ в режим клас В, изпълнен с транзистори с различна проводимост. Транзисторите D0—0 са включени като диоди.


Входният трептящ кръг за СВ се образува от бобината L_5 , тримера C_{44} и едната секция на променливия кондензатор $C_{п1}$, а за обхвата ДВ — от L_6 C_{44} C_{23} $C_{п1}$. Връзката с транзистора T_8 е автотрансформаторна.

Трептящият кръг на осцилатора се състои от бобината L_7 , тримера C_{45} и втората секция на променливия кондензатор $C_{п2}$ за СВ и от L_7 C_{45} $C_{п2}$ C_{26} за ДВ. Връзката с колекторната верига на смесителя е индуктивна.

МЧУ е изграден по класическата схема с трансформаторни връзки между стъпалата. Амплитудният детектор работи с диода АА 119. Автоматичното регулиране на усилването се изпълнява от веригата R_{31} C_{28} .

Специфичното за канала на магнитофона е наличието на превключвател, с който може да се изменя честотата на генератора за подмагнитване при запис. По този начин се избягва взаимното влияние, а оттам и неприятното свистене при запис от вградения радиоприемник.

Друга характерна особеност на магнитофона е избраната схема за автоматично регулиране на нивото на сигнала при запис и усилването на сигнала от транзисторите $T_3 \div T_6$.

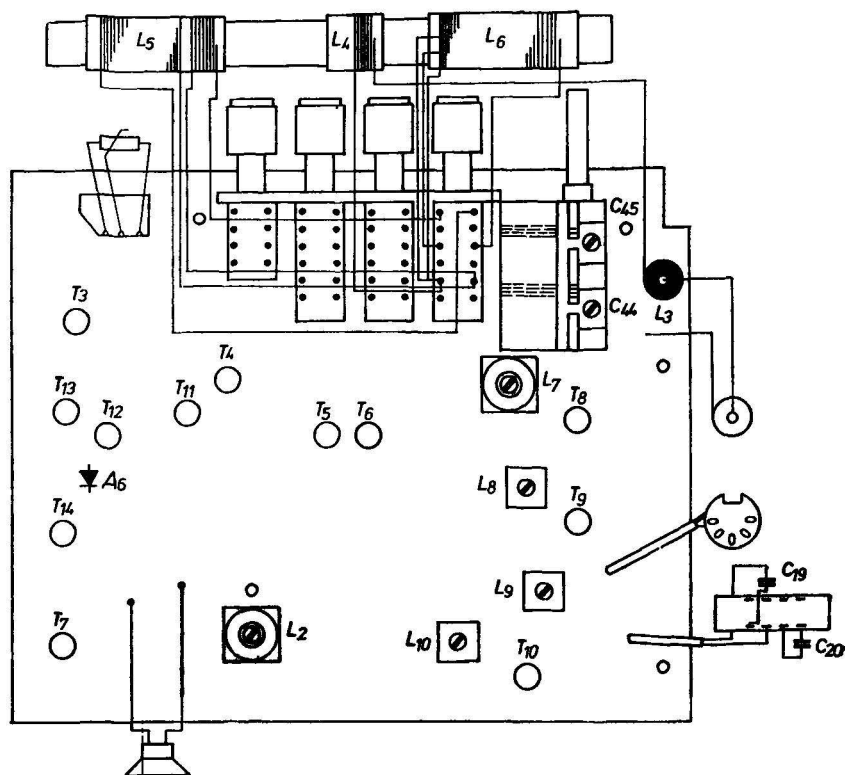

Фиг. 4.135. Монтажна схема на радиоманитофона „Октава“



Фиг. 4.136. Кинематична схема на скалното устройство на радиоманитофона „Октава“

Монтажната схема на радиоманитофона е дадена на фиг. 4.135, а кинематичната схема на скалния механизъм — на фиг. 4.136.

Настройката на радиоприемника се извършва съгласно табл. 4.8.

Таблица 4.8

Ред за настройка на радиомагнитофона „Октава“

Обхват	№. по ред	Сигналят се подава	Честота на настройката, kHz	Настройващи елементи	Ниво на сигнала	Настройва се по напрежението на изхода на
СВ	1	на базата на T_{10}	468	L_{10}	$\leq 1.5\text{mV}$	Макс.
	2	на базата на T_9	468	L_9	$\leq 100\text{ }\mu\text{V}$	
	3	на базата на T_8	468	L_8	$\leq 10\text{ }\mu\text{V}$	
	През стандартна рамкова антена		600	$L_7; L_5$	$\leq 1\text{ mV/m}$ (абсолютна чувствителност)	Макс.
			1540	$C_{45}; C_{44}$	$\leq 1\text{ mV/m}$ (абсолютна чувствителност)	Макс.
ДВ	През стандартна рамкова антена		160	L_6	$\leq 2.5\text{ mV/m}$ (абсолютна чувствителност)	Макс.

Забележки:

- 1) Сигналят се подава от генератор с АМ, като дълбочината на модулацията е $m=30\%$.
- 2) Регуляторът на силата се поставя в положение „максимум“.

V. НАСТРОЙКА, РЕГУЛИРАНЕ И РЕМОНТ НА ТРАНЗИСТОРНИТЕ РАДИОПРИЕМНИЦИ

5.1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Оптималните стойности на параметрите на приемника могат да се получат само при качествена настройка и регулировка на целия приемно-усилвателен тракт. За да се постигнат най-добри показатели за даден приемник, трябва да се съблюдават всички параметри едновременно. Не трябва да се стремим никога само към максимална чувствителност, избиращелност или лента на пропускане, тъй като подобряването на един параметър става за сметка на влошаването друг параметър.

Под настройка и регулировка на дадено стъпало или приемник се разбира процесът, при който се изменят стойностите на определени елементи от електрическата му схема, с цел да се получат оптимални параметри на приемника. Елементите за настройка могат да бъдат сведени до три основни групи: резистори, кондензатори и бобини.

Необходимите постояннотокови режими се постигат посредством подбор на резистори с определени съпротивления. Обикновено тези резистори се отбелязват със звездичка в принципната схема и техните съпротивления могат да се различават в приемници от един и същи тип. Сравнително по-удобно е използването на регулируеми резистори (тример-потенциометри), като след регулировката тяхното положение не трябва да се променя.

Към самата настройка се пристъпва само тогава, когато е установено, че монтажът на елементите е изправен, постояннотоковият режим на отделните стъпала е в допустимите граници и няма самовъзбуждане!

Основни елементи за настройка са полупроменливите кондензатори (тримерите) и бобините с феромагнитно (феритно) ядро.

Свързан паралелно към кондензатор с постоянен капацитет, тример-кондензаторът позволява общият капацитет да се променя в необходимите за настройката граници. Керамичните тример-кондензатори са най-често използваните. Състоят се от неподвижна керамична плоча (статор) и подвижен керамичен диск (ротор), частично покрит със сребърен слой, образуващ плочите на кондензатора. При въртене на ротора секторите се припокриват в различна степен и капацитетът се променя. Максимален капацитет се получава, когато посребрените сектори застанат един срещу друг.

Освен дисковите приложение намират често и тръбните керамични тример-кондензатори, както и въздушните тример-кондензатори.


За българските транзисторни радиоприемници са характерни тример-кондензатори с капацитет $4 \div 12 \text{ pF}$ (за обхват УКВ) и $5 \div 35 \text{ pF}$ (за СВ, ДВ и КВ). Освен тях може да се срещнат и редица междинни капацитети: $1 \div 8 \text{ pF}$, $3 \div 20 \text{ pF}$, $0 \div 30 \text{ pF}$, $5 \div 30 \text{ pF}$, както и $10 \div 36 \text{ pF}$.

Настройката на трептящите кръгове се осъществява освен чрез полупроменливите кондензатори и посредством феритните ядра на високочестотните бобини. Изменение (увеличение) на индуктивността се постига чрез вмъкване (навиване) на феритното ядро (посредством резба) в бобината. Намаление на индуктивността може да се получи, като феритното ядро се измъква от бобината или като се замени с немагнитно ядро с добра проводимост — мед, месинг, алуминий и др.

Входните бобини, навити върху феритните пръчки на антените, също променят индуктивността си, когато се преместват по дължината на пръчката. Най-голяма индуктивност се получава, когато бобината е разположена в средата на феритната пръчка.

Целта на настройката на трептящия кръг е да се постигне точно определена резонансна честота. Резонансната крива показва как се изменя импедансът на кръга в зависимост от честота — за единичния кръг тя е едновърха (фиг. 5.1а) и нейната форма зависи от качествения му фактор (Q -фактора). Кривата има по-остър максимум и лентата на пропускане е по-тясна, когато качественият фактор е по-голям. Като товар на усилвателното стъпало, паралелният трептящ кръг определя резонансните му свойства и за резонансната честота се получава максималното усиление. Следователно при настройката на тези стъпала трябва да търсим максимума на изходното високочестотно, а оттам и на нискочестотното напрежение.

Освен единичните паралелни кръгове приложение намират и свързаните (лентовите) кръгове. Ако връзката между кръговете е слаба, резонансната крива на често употребявания дву-

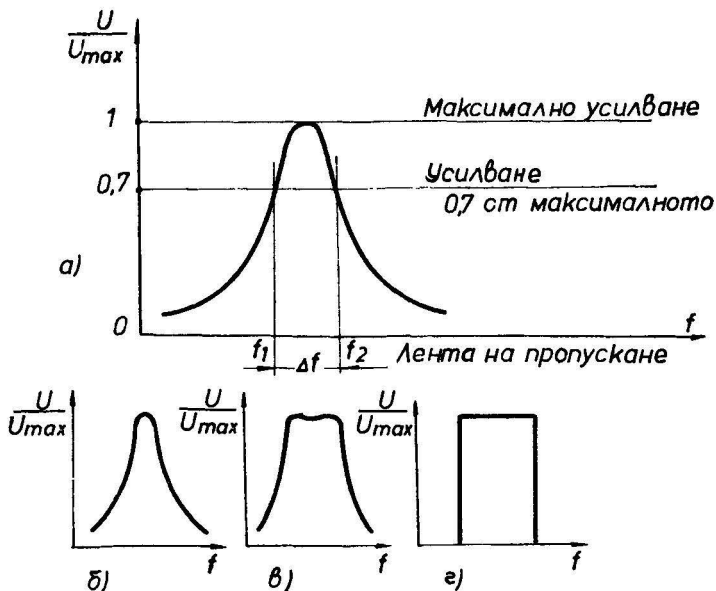

Фиг. 5.1. Резонансни криви :

- а) лента на пропускане ;
- б) едновърха резонансна крива на двукръгов лентов филтър при слаба връзка между кръговете ;
- в) двувърха резонансна крива на двукръгов филтър при силна връзка между кръговете ;
- г) идеална крива

кръгов лентов филтър е с един връх — фиг. 5.1б, а при достатъчно силна връзка — с два върха (фиг. 5.1в).

Настройката на филтри със силна връзка е сравнително по-трудна (недостатък, който принуждава производителите да я избягват) и се извършва най-добре с помощта на вобелгенератор и осцилограф, на чийто екран се наблюдава изображението на кривата. Настройката може да се извърши и със сигналгенератор, ако кръгът, който не се настройва, се шунтира посредством резистор с подходящо съпротивление — настройва се по максимума на изходното напрежение.

В приемниците попадат често сигнали, чието усилване е нежелателно. За тяхното отстраняване се използват т. нар. „заграждащи“ (режекторни) филтри. За такъв филтър може да служи както паралелният трептящ кръг (свързан последователно на антенния вход и настроен на междинната честота), така и последователният трептящ кръг (свързан паралелно на входа и настроен също на междинната честота). Настройката на заграждащите филтри се осъществява по минималните показания на индикатора, включен на изхода за резонансната честота.

Грубата настройка на приемника се осъществява посредством превключвателя на вълните (обхватите) — бобините и кондензаторите, за избрания обхват се включват към съответните трептящи кръгове. Покриването на станиците от обхвата се постига чрез „плавната настройка“ по два начина: с променлив кондензатор (капацитивна настройка) и с променлива индуктивност (индуктивна настройка).

В настолните и портативните транзисторни приемници, производство на радиозавода във Велико Търново, широко приложение е намерила капацитивната настройка (посредством кондензатор с въздушен диелектрик и диелектрик от пластмасово фолио).

Индуктивната настройка е характерна за автомобилните приемници, където работните условия са по-благоприятни за променлива индуктивност (вариометър).

С оглед на удобство и простота на обслужването в българските транзисторни приемници (тя е характерна за всички транзисторни приемници) се използва плавна настройка с едно копче. Променливият кондензатор е с толкова отделни секции, монтирани на една ос, колкото е броят на едновременно настройваните трептящи кръгове. Капацитетът на отделните секции се изравнява чрез промяна на въздушната междина на крайните пластини, частично нарязани, като изравняването се прави за $6 \div 8$ точки от пълното завъртане на оста (ротора). Разликата между минималната и максималната стойност на капацитета определя обхвата, в който може да се настройва трептящият кръг, а оттам и целият приемник. Отношението между

максималната и минималната честота определя „коэффициента на обхвата“.


Коэффициентът на обхвата за различните вълни, определени за радиоразпръскването, е даден в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Обхват	Честота		Коэффициент на обхвата
	от	до	
ДВ	150 kHz	350 kHz	2,33
СВ	520 kHz	1600 kHz	3,15
КВ	5,8 MHz	21,5 MHz	3,33
УКВ	64,5 MHz	73 MHz	1,13

Блоквата схема и редът на настройката на суперхетеродинен приемник са дадени на фиг. 5.2 б. Суперхетеродинният принцип изисква кръговете на хетеродина и входа да се настройват едновременно, така че разликата между техните резонансни честоти да остава една и съща, равна на междинната честота. Настройката в резонанс на входните кръгове и на кръговете на ВЧУ (ако има такъв) също трябва да съвпада. Изравняването на честотите при отворен кондензатор се осъществява с помощта на тримери.

Обикновено честотата на хетеродина се избира по-висока

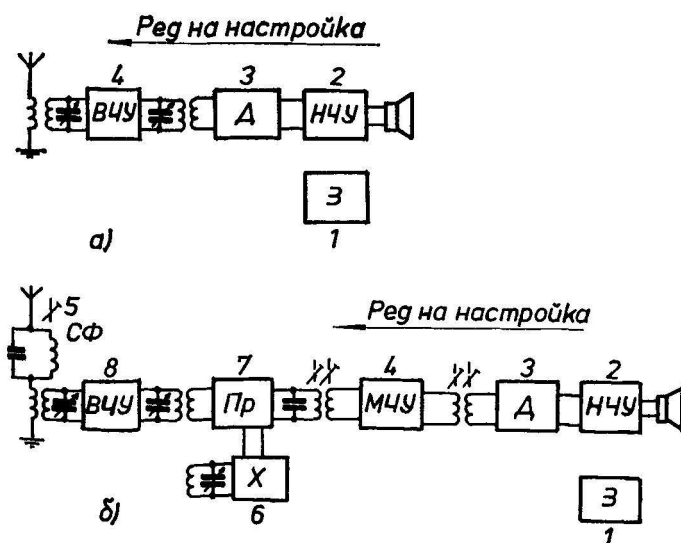

Фиг. 5.2. Ред на настройка на :
а) линеен приемник ; б) суперхетеродинен приемник.

от честотата на сигнала. В такъв случай при всеки ъгъл на завъртане на ротора на променливия кондензатор разликата между резонансните честоти на хетеродина и на входния кръг трябва да бъде равна на междинната честота. На практика последното условие е трудно изпълнимо и зависи от броя на променливите елементи. Точно спрягане (получаване на честотна разлика, равна на междинната честота) се постига само за определени точки от скалата, като за останалите се допуска известна грешка.

Ако към хетеродинния кръг се включи паралелно добавъчен кондензатор (тример), ще се получи спрягане в „две точки“. Честотите на точната настройка се установяват чрез подбор на индуктивността L_x (за нискочестотния край на обхвата) и чрез подбор на капацитета C_T (за високочестотния край на обхвата). Използува се при полуразлети КВ, където коефициентът на обхвата е по-малък, а лентата на пропускане на входния кръг е широка.

За обхват СВ, ДВ и пълен КВ-обхват грешката от спрягането се получава достатъчно малка, ако се приложи спрягане в „три точки“, чрез включване на още един кондензатор C_n . Честотите за точна настройка се определят чрез подбор на трите елемента C_T , C_n и L_x . Спрягането за нискочестотния край на обхвата се осъществява с помощта на последователно включения кондензатор C_n в средата — чрез подбор на индуктивността на хетеродина L_x , а за високочестотния край на обхвата — с помощта на паралелно включения кондензатор C_T — фиг. 5.3.


Обикновено точките на точното спрягане се избират с оглед на минимална грешка в краищата и в средата на обхвата — двете крайни точки се намират на определено разстояние от краищата, а средната точка съвпада със средата на обхвата. Тези точки се означават върху скалата на приемника с триъгълници (репери).

Честотите на точно спрягане за обхватите на радиоразпръскването при минимална грешка са дадени в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Обхват	Честота, kHz				
	f_{\min}	f_n	f_{cp}	f_n	f_{\max}
ДВ	150	163	250	337	350
СВ	520	595	1060	1528	1600
КВ	5800	6500	11900	17300	18000

Грешката на спрягането няма да оказва влияние върху чувствителността на приемника, ако не превишава допустимата стойност. При допустимата грешка на спрягане спектърът на

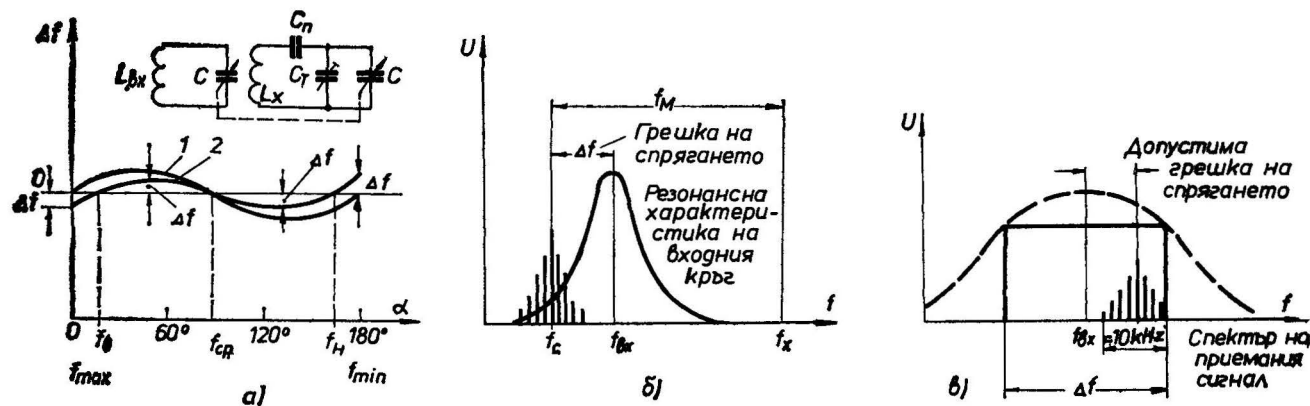

Фиг. 5.3. Спрягане в три точки и определяне на грешката

- а) 1 — точно спрягане в краищата на обхвата,
 2 — крива с минимална грешка на спрягане;
 б) входният кръг е разстроен спрямо приемания сигнал V/f и го отслабва;
 в) определяне на допустимата грешка, при която спектъра на приемания сигнал не излиза вън от границите на лентата на пропускане

приемания сигнал не излиза въвн от границите на лентата на пропускане. Допустимата грешка при спрягането за СВ и ДВ е $1 \div 5$ kHz, а за КВ — $10 \div 20$ kHz.

За радиоприемници от по-висок клас, притежаващи настроен ВЧУ (или входен лентов филтър преди смесителното стъпало), оптималните честоти за точно спрягане са дадени на табл. 5.3.

Т а б л и ц а 5.3

Обхват	Честота, kHz				
	f_{\min}	f_n	f_{cp}	f_v	f_{\max}
ДВ	150	161	230	325	350
СВ	520	560	912	1470	1600
КВ	5800	6250	10100	16600	18000

Според БДС 1510—68 приемниците за радиоразпръскване се делят освен на стационарни, преносими и автомобилни и според качествените си показатели на четири класа. С най-високи качества е приемникът от първи клас, а с най-ниски — от четвърти клас (табл. 5.4). Обхватите на работа са също стандартизирани.

Т а б л и ц а 5.4

Приемници (клас)	Чувствителност				Избирателност, dB	
	ДВ	СВ	КВ	УКВ	АМ	ЧМ
Стационарни	μV					
I	100	50	100	5	50	26
II	150	100	150	10	35	15
III	200	150	200	15	30	15
IV	300	250	300	—	26	—
Преносими	mV/m					
I	1	0.7	—	—	36	—
II	2.5	1.0	—	—	30	—
III	3	1.5	—	—	22	—
Джобни	mV/m					
I	3.5	2	—	—	18	—
II	5	3	—	—	12	—

Дълги вълни

Средни вълни

Къси вълни

Ултракъси вълни

(ДВ) — $150 \div 350$ kHz

(СВ) — $520 \div 1600$ kHz

(КВ) — $5.8 \div 21.5$ MHz

(УКВ) — $64 \div 73$ MHz

Основни параметри на всеки приемник са чувствителността (в μV , а за приемниците с феритна антена в mV/m), избирателността (в dB), честотната лента на пропускане на целия приемник и лентата на възпроизвежданите звукови честоти (в Hz). Лентата на възпроизвежданите звукови честоти на висококачествените приемници за тракта АМ е от 50—60 Hz до 5000—7000 Hz , а за тракта ЧМ — от 50—60 Hz до 12 000—15 000 Hz . По-обикновените приемници възпроизвеждат звукови честоти за тракта АМ от 100—200 Hz до 3000—4000 Hz , а за тракта ЧМ — от 100—200 Hz до 6000—7000 Hz . Изходящата мощност при определено ниво на нелинейните изкривявания (в W , mW) и не на последно място надежността и красивото външно оформление, удобствата при манипулиране и предаване (за портативните приемници) също определят качествата на приемника. Нормите за чувствителността се отнасят за т. нар. реална чувствителност, определяна при ниво на сигнала, превишаващо напрежението на шумовете 10 пъти за АМ и 20 пъти за ЧМ. Постигането на по-голяма реална чувствителност от 10 μV за АМ и 1 μV за ЧМ е сравнително трудна задача и осъществява значително приемника.

5.2. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ПОВРЕДИТЕ В ТРАНЗИСТОРНИТЕ ПРИЕМНИЦИ

За разлика от ламповите радиоприемници, които работят при по-благоприятни стационарни условия, транзисторните приемници са често изложени пряко на атмосферните влияния (на слънце, дъжд, вятър, прах и т. н.). Твърде чести за тях са и механическите деформации вследствие на удар, нагриване или неправилна манипулация.

Всичко това се отразява неблагоприятно както на външния вид, така и на работата на апарата. Влошават се неговите електрически и акустически показатели.

От направените анализи на отказите в транзисторните приемници е установено, че механическите повреди повишават неколкостранно електрическите или пък са първопричината за тяхното появяване.

Втората характерна особеност на транзисторните радиоприемници е специфичното за тях автономно захранване. Поставянето на батериите трябва да става с повишено внимание и да се съблюдава означеният поларитет. По възможност напрежението на батериите се проверява преди поставяне, а в процеса на експлоатацията трябва периодически (поне един път в седмицата) да се контролира състоянието им. При появата на първите тъмни петна или овлажнявания по корпуса батериите подлежат на замяна. Употребата на стари, макар и неизползвани батерии трябва да се избягва, тъй като твърде бързо по


тях се появяват по-горните дефекти, напрежението им спада рязко и при по-нататъшна употреба електролитната им течност унищожава както металните пружини в гнездата за батериите, така и близкостоящите елементи и възли.

Ето защо предварителният оглед на отказалия приемник трябва да бъде извършен с особено внимание. Откъснатият проводник се открива лесно, но за да не се допусне грешка при неговото запояване, наложително е проследяване на електрическата схема. Когато всичко е „на мястото си“, а приемникът не работи, трябва да се пристъпи към анализ на дефекта с помощта на измерителен уред. По-долу са дадени най-често срещаните се и „стандартни“ за всички видове транзисторни радиоприемници повреди и методите за тяхното бързо локализиране и отстраняване.

Откриване на дефекта чрез измерване на напрежения

За разлика от ламповите радиоприемници, при измерванията на които може да се използват измервателни уреди с вътрешно съпротивление $1000 \Omega/V$, в транзисторните приемници измерване с подобен уред може да доведе до значителни грешки, а оттам и до фалшиви заключения. Въпреки сравнително ниските съпротивления на употребяваните резистори, върху които правим измерванията, напреженията са също малки и включеният паралелно измервателен уред значително шунтира веригата. Например, ако емитерният резистор е със съпротивление $1 \text{ k}\Omega$, а вътрешното съпротивление на уреда при напрежение IV е 1000Ω , резултантното съпротивление на веригата ще се окаже 500Ω (грешка от порядъка на 50%). Ако вътрешното съпротивление на уреда е дори $20 \text{ k}\Omega/V$, при напрежение $3V$ съпротивлението му ще бъде $60 \text{ k}\Omega$ — стойност, която се среща често при резисторите в транзисторните радиоприемници. И в този случай измерването би било значително далеч от истината. Ето защо електронният волтметър със своето високо вътрешно съпротивление е най-подходящият измерителен уред за анализ на транзисторните приемници и вериги.

Характерните стойности на напреженията върху трите електрода на транзистора (същите ще бъдат взети за основа при следващия анализ) са дадени на фиг. 5.4. Разликата между напреженията на емитера и базата е в пове-

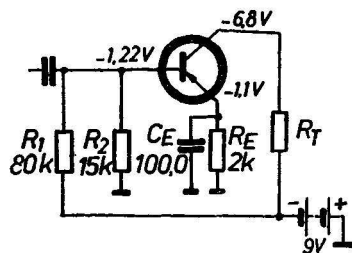


Фиг. 5.4. Характерни напрежения върху електродите на транзистора при захранване от източник с напрежение $9V$

чето случай от същия порядък — 0,12V — сравнително ниска стойност, определяща работната точка на транзистора и нормалната работа на цялото стъпало.

Откриване на дефекта чрез измерване на ток

Често в транзисторните радиоприемници се налага освен напреженията да бъде измерен и протичащият във веригата ток. Той може да бъде определен по два начина, даващи различна точност:

а) Чрез пряко измерване — при този начин (фиг. 5.5) трябва да се вземе под внимание вътрешното съпротивление на измервателния уред. Неговото неподходящо включване към нискоомните транзисторни вериги може да доведе до твърде погрешни данни от измерването. Ако се включи индикаторът в

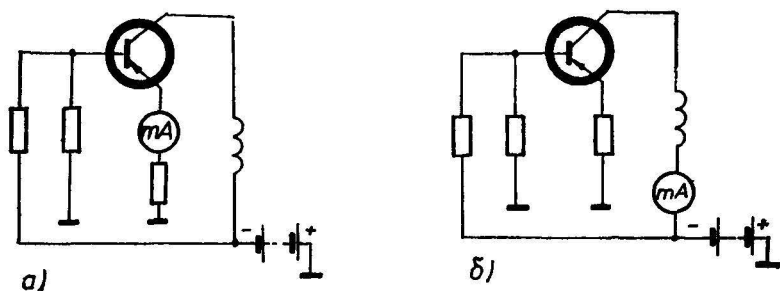

Фиг. 5.5. Измерване на ток във веригите на транзистора:
а) неправилно ; б) правилно

емитерната верига, съпротивлението на емитерния резистор ще се събере с това на измервателния уред, вследствие на което ще се измени и общият ток, протичащ през транзистора (вътрешното съпротивление на милиамперметъра може да достигне до 1/5 от стойността на съпротивлението на емитерния резистор, а в някои случаи да бъде и от неговия порядък). Ето защо, когато се налага измерване на ток, то трябва да става в по-високоомната колекторна верига.

б) По косвен начин. Описаният по-горе начин на измерване трябва да се избягва не само заради неточността, но и поради необходимостта от прекъсване (разпояване) на измерваната верига, което е особено неприятно при миниатюрните транзисторни радиоприемници (монтажът е сбит, фолиото на платката прегаря или пък дава „накъсо“ при евентуална намеса с паялник). Емитерният ток може да бъде определен по твърде елементарен и сравнително точен метод, като се използва законът на Ом:


$$I_E = \frac{U}{R_E}$$

Ако на емитера е измерено напрежение от порядъка на 1V и съпротивлението на емитерния резистор е 1 kΩ, то съгласно формулата ще получим


$$I_E = \frac{1}{1000} = 0,001 \text{ A} = 1 \text{ mA}.$$

По този начин измерването на ток се свежда до измерване на напрежение (фиг. 5.6) и отпада необходимостта от специален милиамперметър.

Токът на крайните стъпала (фиг. 5.7) може да се определи по същия начин, като включването на волтметъра към средния извод на изходния трансформатор дава възможност да се сравнят двата колекторни тока на „двойката“ крайни транзистори и да се направи заключение доколко тези транзистори работят нормално. Ако при измерването се установи, че колекторният ток на единия транзистор е значително по-голям от тока на другия (допуска се разлика до 30% в зависимост от класа на приемника), транзисторите трябва да бъдат заменени с нова „двойка“.

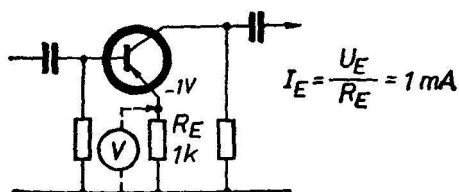

Фиг. 5.6. Определяне на тока чрез измерване на напрежение

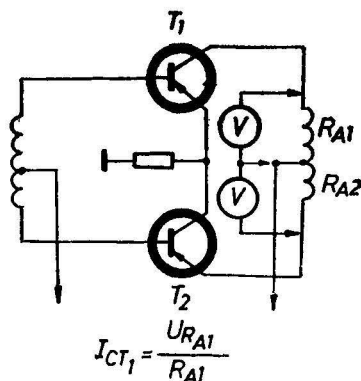

Фиг. 5.7. Определяне на тока в крайното стъпало чрез измерване на напрежение

5.3. ОБЩИ И ХАРАКТЕРНИ ПОВРЕДИ В ТРАНЗИСТОРНИТЕ СЪПЛАЛА НА ВСИЧКИ ПРИЕМНИЦИ

1. ЗА ТРАНЗИСТОРНИ ПРИЕМНИЦИ С „+“ НА МАСА

а. Прекъсване във веригата на емитера

При този дефект транзисторът не работи и приемникът не може да възпроизвежда!

Възможните причини са две: или самият емитер (в транзистора или извън него) е прекъснат, или пък емитерният резистор (R_E) е излязъл от строя — фиг. 5.8. И в двата случая колекторното напрежение се повишава вследствие на преустановяването на колекторния ток през веригата на емитера. Напрежението на базата също ще се повиши, тъй като паралелно на R_2 ще се прекъсне емитерният клон. Измерените напрежения на трите електрода при тази повреда ще бъдат следните:

Напрежения	U_C, V	U_B, V	U_E, V
Нормални	— 6,8	— 1,22	— 1,1
Измерени при дефекта	— 7,8	— 2,4	— 2,45

От таблицата се вижда, че емитерното и базовото напрежение са почти еднакви (за прекъсвания извън транзистора).

б. Прекъсване във веригата на колектора

Транзисторът не работи и приемникът не възпроизвежда!

Също има две възможни причини: прекъснатата е колекторната верига (в самия транзистор или извън него) или пък работната точка е изместена (транзисторът е запушен) — фиг. 5.9. Колекторен ток не тече и при измерване на напреженията се получават следните приблизителни стойности:

Напрежения	U_C, V	U_B, V	U_E, V
Нормални	— 6,8	— 1,22	— 1,1
Измерени при дефекта	— 0,05	— 0,15	— 0,05

Характерни за дефекта са изключително ниските напрежения на трите електрода.

в. Късо съединение в емитерния кондензатор

Транзисторът работи с изкривявания и приемникът възпроизвежда по-слабо!

В този случай емитерното напрежение е 0 V (фиг. 5.10); работната точка е изместена в посока на нелинейния участък от работната характеристика, вследствие на което колекторният ток се увеличава, а колекторното напрежение намалява. Измерените напрежения на електродите са следните:


Напрежения	U_C, V	U_B, V	U_E, V
Нормални	-6,8	-1,22	-1,1
Измерени при дефекта	-5,1	-0,13	0

2. Прекъсване във веригата на базата


При този дефект възможните причини са няколко:

1) Прекъсване на веригата на базата (в транзистора или: извън него) — фиг. 5.11. Транзисторът не работи и приемникът не възпроизвежда!


На базата няма да има никакво преднапрежение. Работната точка ще се измести значително (възможно е протичането на слаб колекторен ток). Напрежението върху емитерния резистор

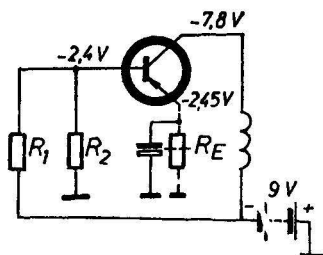


Фиг. 5.8. Прекъсване във веригата на емитера

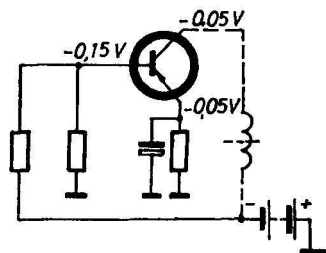

Фиг. 5.9. Прекъсване във веригата на колектора

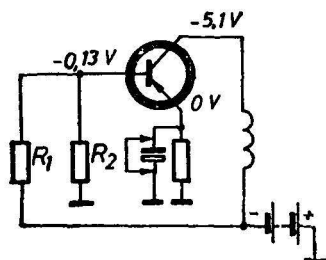

Фиг. 5.10. Късо съединение в емитерния кондензатор

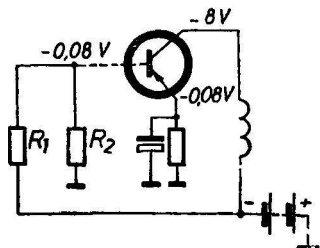

Фиг. 5.11. Прекъсване на веригата към базата

ще бъде значително по-ниско или изобщо ще липсва. Колекторното напрежение ще се повиши значително. Ако се измерят напреженията, ще се получат следните резултати:

Напрежения	U_C, V	U_B, V	U_E, V
Нормални	-6,8	-1,22	-1,1
Измерени при дефекта	-8	-0,08	-0,08

2) Прекъсване на R_1 или на неговата верига — фиг. 5.12, Транзисторът работи с изкривявания, а приемникът възпроизвежда слабо!

В случая транзисторът няма да има стабилно преднапрежение, поради което ще се получи ненормален работен режим на цялото стъпало — усилването ще се намали. При измерване на напреженията върху електродите на транзистора ще се получи:

Напрежения	U_C, V	U_B, V	U_E, V
Нормални	-6,8	-1,22	-1,1
Измерени при дефекта	-7,2	-0,06	-0,01

Характерни за този дефект са изключително ниските напрежения на базата и емитера.

3) Прекъсване на R_2 или на неговата верига — фиг. 5.13.

Транзисторът работи нестабилно, приемникът възпроизвежда по-слабо и с изкривявания!

При измерване на напреженията ще се получат следните стойности, близки до нормалните:


Напрежения	U_C, V	U_B, V	U_E, V
Нормални	-6,8	-1,22	-1,1
Измерени при дефекта	-6,7	-2,1	-1,9

2. ЗА ТРАНЗИСТОРНИ ПРИЕМНИЦИ С „—“ НА МАСА


Характерно за приемниците с „—“ на маса (фиг. 5.14) е, че напрежението на колектора спрямо маса е малко или пък въобще липсва. За нормална работа на транзистора (съгласно приетото номинално напрежение на захранващия източник) са необходими следните захранващи напрежения за трите електрода на транзистора (спрямо маса):

U_C, V	U_E, V	U_B, V
+1	+6	+5.8


Ако се измери напрежението между колектора и базата, ще се получи — 4,8V, а между колектора и емитера — 5V.

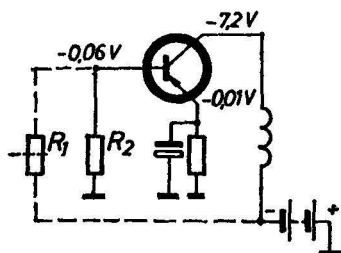


Фиг. 5.12. Прекъсване на R_1 или в неговата верига

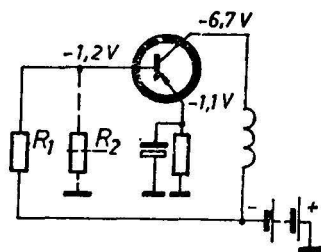

Фиг. 5.13. Прекъсване на R_2 или в неговата верига

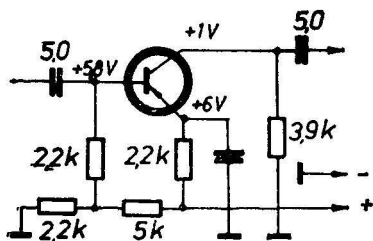

Фиг. 5.14. Характерно свързване на транзистора с минус на маса

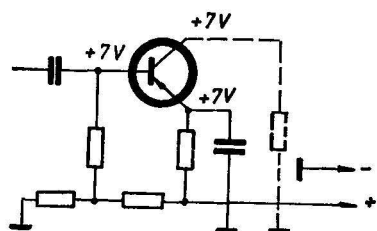

Фиг. 5.15. Прекъсване в колекторната верига

а. Прекъсване в колекторната верига — фиг. 5.15

Транзисторът не работи и приемникът не възпроизвежда! Характерни за този дефект са високите потенциали на всички електроди:

Напрежения	U_C, V	U_E, V	U_B, V
Нормални	+1	+6	+5.8
Измерени при дефекта	+7	+7	+7

б. Късо съединение през емитерния кондензатор — фиг. 5.16

Транзисторът не работи и приемникът не възпроизвежда!

Вследствие на високия емитерен потенциал емитерният кондензатор е под високо работно напрежение и при евентуален негов пробив се получава почти късо съединение по захранване, ограничено само от емитерния резистор R_E , който се оказва последователно свързан с C_E . Напрежението на захранващия източник рязко спада.

Дефектът е твърде специфичен и се среща сравнително често в транзисторните радиоприемници с „—“ на маса. Предимството на това захранване е, че междинночестотните трансформатори са с нисък потенциал, което облекчава тяхната конструкция.

За избягване на неудобството от различните показания на измерващия уред при измерване на приемници с „плюс“ и с „минус“ на маса, с които трябва да се съобразяваме, на фиг. 5.17 е показано включване на уреда към захранващия източник, при което се получават едни и същи резултати и не се изисква „преориентиране“ от едноно включване към другото.

Разгледащите примери са за транзистори от вида PNP. Аналогични резултати се получават и за транзистори от вида NPN с тази разлика, че поляритетът на захранващия източник, а оттам и напреженията върху електродите на транзистора ще бъдат с обратен знак!

3. ХАРАКТЕРНИ ПОВРЕДИ В САМИЯ ТРАНЗИСТОР

а. Късо съединение между емитера и колектора

Транзисторът не работи и приемникът не възпроизвежда, а включването на нова батерия води до нейното бързо изтощаване!

Този дефект е особено характерен за крайните транзистори, работещи често в неблагоприятен топлинен режим. Открива се лесно по ненормалното им загряване вследствие протичането на голям ток през тях. Оттам произтича и рязкото спадане на напрежението на захранващия източник.

При междинночестотни и високочестотни транзистори спадането на захранващото напрежение е по-малко (в техните вериги са включени резистори с по-големи съпротивления, ограничаващи протичащия ток), но все пак достатъчно за ориентирване още при първите измервания.

б. Утечка между емитера и колектора


Транзисторът не работи и приемникът не възпроизвежда! Ако при измерването на напреженията върху електродите

При транзистора се установи, че напрежението на базата е 0 V или пък е положително (фиг. 5.18) при изправна верига на базата (R_1 , R_2), то в транзистора е настъпило непълно „късо“ съединение — утечка.


в. Късо съединение в преходите

Транзисторът не работи и приемникът не възпроизвежда!


Открива се най-лесно чрез измерване на транзисторните преходи с омметър (фиг. 5.19). При промяна на поляритета на включването на измервателния уред към „съмнителния“ преход в едната посока съпротивлението трябва да е малко, а в другата — голямо (съпротивленията трябва да отговарят на каталожните данни). Ако в двете посоки съпротивлението е едно и

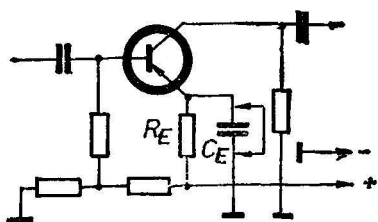


Фиг. 5.16. „Късо“ в емитерния кондензатор

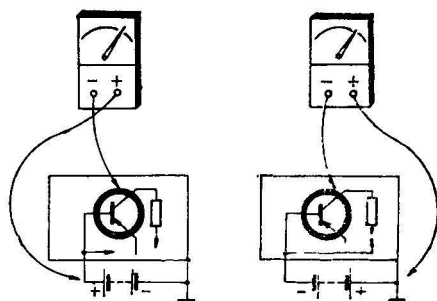

Фиг. 5.17. Включване на измерителния уред за получаване на еднакви показания при транзисторни приемници с „плюс“ и с „минус“ на маса

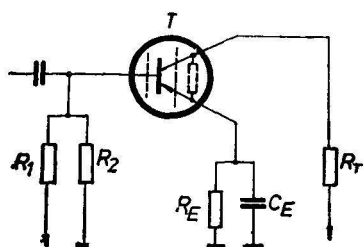

Фиг. 5.18. Утечка между емитера и колектора или прекъсване в преходите

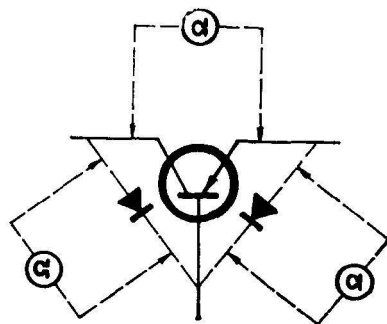

Фиг. 5.19. Проверка на преходите на транзистора с омметър

също, преходът е нарушен и транзисторът трябва да се замени с нов. При това измерване не е необходимо дори разпойването на транзистора, но е наложително да бъдат взети под внимание стойностите на външните, включени паралелно на него елементи.

Описаният метод е удобен за нискочестотни транзистори. При високочестотните трябва да се обръща внимание на напрежението, което се прилага на прехода, тъй като той може да бъде повреден в процеса на измерването, ако не бъдат взети мерки за ограничаване на напрежението (обикновените омметри използват напрежение от порядъка на 1,5 V, а за унищожаване на прехода при някои видове високочестотни транзистори е достатъчно и 0,5÷0,75 V). Съпротивлението между емитера и колектора трябва да бъде високо в двете посоки на измерване!

2. Прекъсване в преходите

Транзисторът не работи (или прекъсва) и приемникът не възпроизвежда (или работи с прекъсване)!

Този дефект се открива освен чрез описаните измервания (напреженията на електродите се изменят), но и сравнително бързо чрез „проверка с омметър“. Съпротивлението в двете посоки е голямо — от порядъка на десетки килоома до няколко мегаома.

Вътрешните прекъсвания в транзисторите (фиг. 5.18) са сравнително по-редки дефекти и обикновено при леко почукване върху тялото на транзистора се чува характерен шум във високоговорителя. Приемникът може и да заработи, но след малко спира и е необходимо ново почукване.

Естествено прекъсването може да бъде и извън транзистора и за да си спестим излишното му сваляне, силата на удара върху шасито (и останалите елементи) и върху тялото на транзистора трябва да се намалява до момента, когато при удар върху шасито (платката) приемникът работи, а при удар със същата сила (или по-малка) върху транзистора приемникът спира. В този случай транзисторът е дефектен. Ако се получи обратното, дефектът трябва да бъде търсен извън транзистора (студена спойка или прекъсване в друг елемент от схемата).

5.4. НАСТРОЙКА НА ТРАНЗИСТОРНИТЕ РАДИОПРИЕМНИЦИ

1. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРАНЕ НА НЧУ

Проверката започва от високоговорителя с омметър, за да се установи, че бобинката му не е прекъсната и продължава с измерване и регулиране на постояннотоковия режим на отделните стъпала. При транзисторни приемници, където се очаква

значително различие между параметрите на отделните транзистори, се предвиждат тример-потенциометри, с които се нагласява токът на крайните или драйверните транзистори без сигнал. Коефициентите на усилване по ток на транзисторите в двутактните стъпала не трябва да се различават с повече от 10%.

Проверката на НЧУ се извършва, като на входа на усилвателя (вход „грамофон“) се подава сигнал със звукова честота от сигналгенератор. Ако приемникът няма жкъв вход, сигналът се подава към базата на предусилвателното стъпало през кондензатор с капацитет 0,1 μF , а връзката към детектора се прекъсва (най-удобно е да се отпони изводът от плъзгача на потенциометъра). На изхода паралелно на високоговорителя трябва да бъде включен електронен волтметър (в любителски условия е достатъчен само един н.ч. волтметър за променливо напрежение), осцилоскоп за визуално наблюдение, както и измерител на нелинейните изкривявания — клирфакторметър.

Чувствителността на НЧУ се определя от подаденото на входа напрежение (измерено с електронен милivolтметър) с честота 1000 Hz, при което усилвателят достига номиналната си мощност при допустимите изкривявания съобразно класа на приемника и указанията на завода-производител. Чувствителността на транзисторните н.ч. усилватели е обикновено от 5 до 20 mV.

Честотната характеристика на усилвателя се определя също от класа на приемника и трябва да бъде равномерна в границите на възпроизвежданата честотна лента. Формата ѝ може да се коригира посредством регулаторите на тона. След граничните честоти честотната характеристика трябва да пада стръмно.

На веригата за ООВ също трябва да се отдели необходимото внимание — елементите ѝ влияят силно върху честотната характеристика, а при неправилно включване усилвателят може да се самовъзбуди.

Когато на входа на НЧУ липсва сигнал, на изхода се измерва напрежението на основния шум или фона. Ако то е над допустимите граници, в усилвателя има самовъзбуждане, което трябва да бъде отстранено.

При регулирането на НЧУ трябва да се извърши и сфазниране на високоговорителите, ако в приемника има повече от един. При паралелно включване високоговорителите се съединяват с едноименните изводи, а при последователно — с разноименните.

2. НАСТРОЙКА НА АМПЛИТУДНИЯ И ЧЕСТОТНИЯ ДЕТЕКТОР

Към настройка и проверка на детекторните стъпала се пристъпва, след като НЧУ е „вкаран“ в допустимите норми. След

проверка на изправността на елементите и превключващите контакти (ако има такива) модулираният сигнал с честота 1000 Hz и дълбочина на модулацията 30 % се подава през кондензатор с капацитет 0,1 μ F към вторичния кръг на последния МЧФ за АМ. Честотата на сигналгенератора трябва да съответствува на честотата, на която е настроен кръгът (МЧ). При отворен регулатор на силата на звука на изхода трябва да се получи сигнал с напрежение от 0,1 V до 0,2 V.


Настройката на честотния детектор е значително по-сложна и се извършва най-добре визуално с помощта на вобелгенератор и осцилоскоп. И тук настройката засяга тясно последния междинночестотен кръг. Ако преди настройката кръговете $L_1 C_1$ и $L_2 C_2$ са разстроени (фиг. 5.20), „S“-образната крива на екрана на осцилоскопа е несиметрична и пресича хоризонталната ос в точка, различна от f_m (фиг. 5.21).

Чрез настройката на $L_2 C_2$ пресечната точка се премества върху $f_m = 10,7$ MHz, а симетрирането се постига чрез настройка на кръга $L_1 C_1$ при възможната най-голяма амплитуда. Приема се, че честотният детектор ще има малки изкривявания, когато линейният участък на характеристиката е по-широк от 150 kHz. За стереоприемниците ширината е около 250 kHz.

Добра настройка може да се извърши и с помощта на в. ч. генератор, притежаващ обхват 10,7 MHz, като за индикатор служи волтметър за постоянно напрежение с вътрешно съпротивление ≥ 100 k Ω — V_1 и V_2 на фиг. 5.20.

3. НАСТРОЙКА НА МЧУ НА ТРАКТА ЗА АМ


Регулаторът на силата се поставя на максимум, а тонрегулаторите — на широка н. ч. лента. Приемникът се включва на обхват СВ и променливият кондензатор се отваря. Стрелката на изходомера не трябва да се отклонява от шумове или други

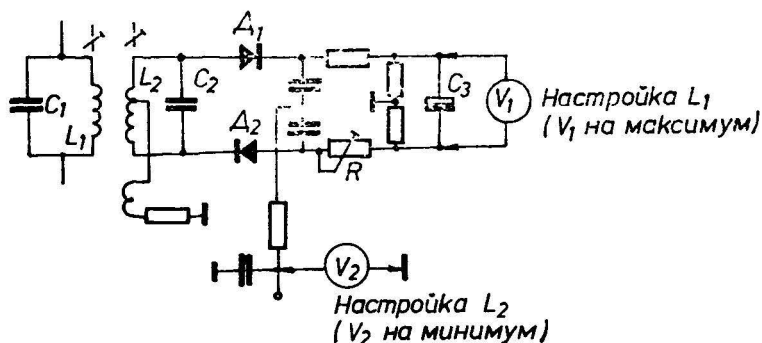

Фиг. 5.20. Настройка на детектора за ЧМ с помощта на волтметър за постоянно напрежение

сигнали, преди да е подаден в.ч. сигнал. В противен случай входният кръг трябва да се отдели.

Настройката започва винаги с последния МЧФ и завършва с първия, като сигналът с честота, равна на междинната, моду-

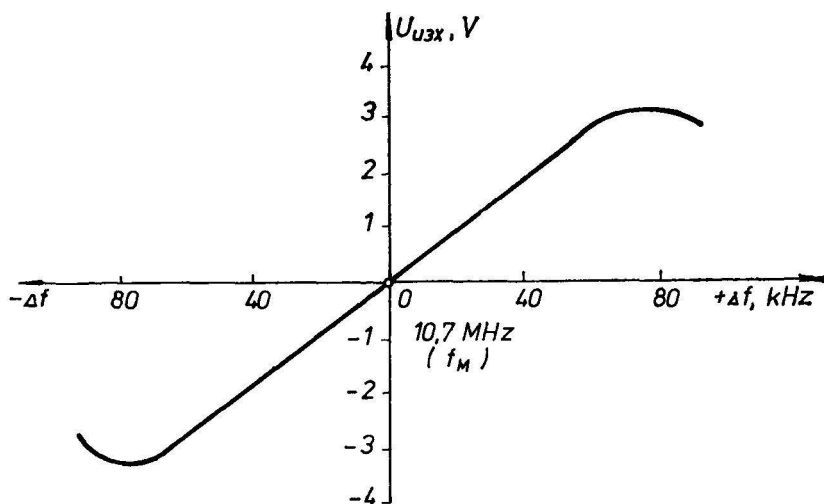

Фиг. 5.21. Честотна характеристика на детектор за ЧМ

лиран с честота 1000 Hz при дълбочина на модулацията 30%, се подава през кондензатор с капацитет 0,1 μ F последователно към базата на всеки междинночестотен транзистор. Ако кръговете не са напълно разстроени, този сигнал може да се подаде направо към базата на смесителя или на антенния вход на приемника, като спираният м. ч. филтър се разстрои предварително ядрото се изважда навън.

Обикновено системата на АРУ се изключва чрез прекъсване на регулиращото напрежение. Ако това прекъсване не се извърши, сигналът от сигналгенератора трябва да се поддържа на ниво, при което изходната мощност не превишава 50 mW.

Междинночестотните трансформатори в транзисторните приемници могат да бъдат еднокръгови филтри с трансформаторна връзка към базата, двукръгови лентови филтри или многокръгови филтри (ФСС). Еднокръговите и двукръговите се настройват по максимума на изходното напрежение, като се въртят органите за настройка (тример-кондензаторите или ядрата на бобините) последователно на втория и първия кръг. При това напрежението на сигналгенератора се намалява, докато на изхода се получи предписаното напрежение (0,5 V за високоговорител със съпротивление 5 Ω). Тъй като кръговете си влияят,

настройката трябва да се повтори няколко пъти в същата последователност до точното настройване в резонанс за междинната честота. Ако връзката между кръговете е по-силна от критичната (за приемници от по-висок клас), резонансната крива има два върха. Такъв филтър се настройва по максимума на изходното напрежение, след като кръгът, който не се настройва, се шунтира с RC -верига, за да се притъпи двувърхата резонансна крива в едновърха. Настройката на МЧУ се смята за приключена, след като са обходени няколко пъти всички филтри в последователност от изхода към смесителя и повишаване на изходното напрежение не се забелязва.

Аналогично се настройват и ФСС, с изключение на случая, когато се изисква „ширококолентова“ настройка и честотите на отделните кръгове трябва да се знаят. Резонансната характеристика, от която се съди за лентата на пропускане и за избирателността на приемника, може да се снее по следния начин.

От сигналгенератора се подава напрежение към базата на смесителя през кондензатор с капацитет $0,1 \mu F$ с честота за максимални показания на изходомера. Нивото на сигнала се избира така, че усилвателят да не се претоварва ($50 mW$), и честотата на генератора се повишава, като през всеки $2 kHz$ показанията на волтметъра трябва да се записват. След това честотата се намалява през $2 kHz$, като се започне от същото начало (първоначалното максимално показание на изходомера). Резултатите от измерването се нанасят върху милиметрова хартия и отделните точки се съединяват. Ширината на характеристиката при ниво $0,7$ от максималното определя ширината на пропусканата лента. Отношението на максималното ниво към нивото при разстройка $\pm 10 kHz$ (за някои приемници заводът определя разстройка $\pm 9 kHz$) дава избирателността на приемника (фиг. 5.1).

Ядрата на междинночестотните филтри трябва да бъдат въртени само с подходящи немагнитни отвертки и след като бъдат внимателно разблокирани.

Спирацията антенен филтър се настройва последен, след като сигналът от генератора се подаде към антенната буква и се следи за получаването на минимални показания на изходомера.

4. НАСТРОЙКА НА МЧУ НА ТРАКТА ЗА ЧМ

Настройката на междинночестотния усилвател на тракта за ЧМ не се отличава по същество от току-що описаната настройка на МЧУ на тракта за АМ, когато се разполага с генератор с честотна модулация. За правилната настройка се следи по максимума на сигнала (напрежението) в изхода (в изходомера).

В любителски условия същата настройка може да бъде проведена с в.ч. генератор (без модулация), като за индикатор се използва уред за постоянен ток с вътрешно съпротивление $\geq 100 \text{ k}\Omega$ (фиг. 5.20 — V_1) — показанията на V_1 трябва да бъдат максимални (около 0,2 V при съответно ниво на сигнала). При настройка на кръга $L_2 C_2$ показанието на V_2 трябва да клони към нула. И тук цялата настройка трябва да се повтори няколко пъти. Ако лентата на пропускане е по-тясна от 200 kHz (при ниво 0,5), тя може да се разшири чрез шунтиране на един или два кръга с резистор със съпротивление $10 \div 25 \text{ k}\Omega$.

Ако при настройката на МЧУ се установи, че той не е устойчив или се самовъзбужда, причината е обикновено в нарушената нормална работа на неутрализиращите вериги (при изменение на постояннотоковите режими, при замаяна на транзистор и др.) и трябва да бъде отстранена. Естествено причината може да бъде и лошо замасяване на екраните на МЧФ, обратна връзка през захранването (проверяват се развързващите филтри), доближени проводници и др. След настройката на МЧФ ядрата на бобините трябва да се филтрират (с няколко капки парафин, лак и др.).

5. НАСТРОЙКА НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (СМЕСИТЕЛЯ) ЗА АМ

При настройката на преобразователното (смесителното) стъпало се използва сигналгенератор с амплитудна модулация (дълбочина 30%, честота 1000 Hz) и контролен уред, включен на изхода. За да може да се съди за чувствителността на приемника, сигналът трябва да се подава към антенния вход през стандартна изкуствена антена (фиг. 5.22). Нивото му трябва да се поддържа такова, че на изхода мощността да не превишава 50 mW. Както и при всички други настройки, високочестотното напрежение трябва да се подава посредством екраниран високо-честотен кабел, свързан към уреда чрез коаксиален куплунг. Нискочестотното напрежение от тонгенератора трябва също да се подава с екраниран нискочестотен кабел за избягване на паразитни смущения.

Приемниците, притежаващи феритна антена, получават сигнала през стандартна измервателна рамка (фиг. 5.23), която може да бъде както кръгла, така и квадратна. За кръглата трябва да бъде в сила равенството

$$E = \frac{18,85 n_1 r^2}{d^3} \cdot \frac{U}{Z},$$

където


$n_1 = 1$ навивка;

Z е импедансът на изхода на сигналгенератора.

Рамената на квадратната рамка са стандартни ($380 \times 380 \text{ mm}$) — тя има също една навивка от меден проводник с дебе-


лина 4—5 mm. Последователно на навивката се включва резистор R със съпротивление 80Ω .

Ако се свърже изходът на сигналгенератора с вътрешно съпротивление около $10\text{--}20 \Omega$ към така конструираната рамка,

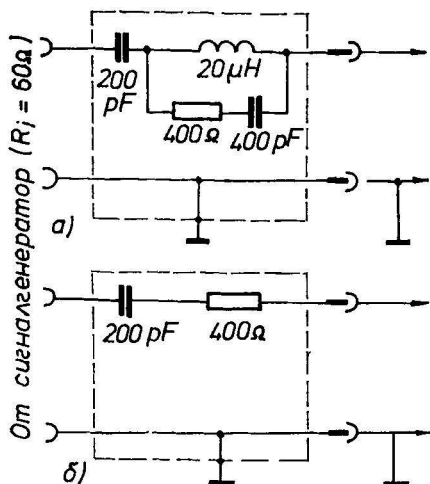

Фиг. 5.22. Стандартна изкуствена антена за приемници с АМ (честотен обхват $150 \text{ kHz} \div 30 \text{ MHz}$):

а) нормирана; б) употребявана в практиката

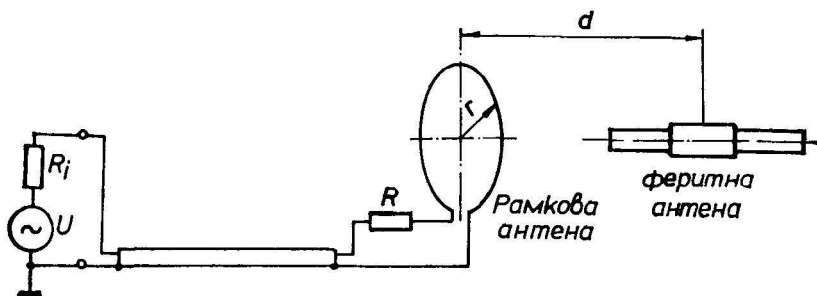


Фиг. 5.23. Стандартна рамкова антена


на разстояние 1 m по оста, перпендикулярна на плоскостта на рамката и минаваща през нейния център, ще се създаде поле, чиято интензивност (изразена в mV/m) ще бъде равна на стойността в милivolти, отчетена от сигналгенератора и разделена на числото 10. Когато не се изисква отчитане на чувствителността, настройката може да се извърши чрез „навивка накъсо“

от изхода на генератора върху самата феритна пръчка — фиг. 5.24.

Не бива да се преминава към настройка, преди да се проверят постояннотоковите режими на хетеродина и смесителя, а

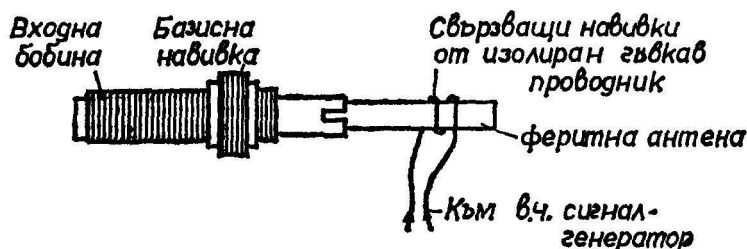

Фиг. 5.24. Настройка чрез „навивка наکش“

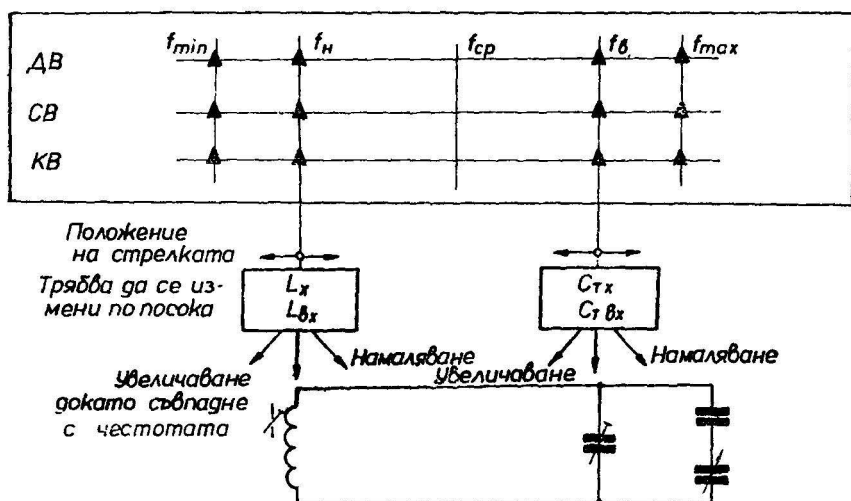

Фиг. 5.25. Спрягане на хетеродинните и входните кръгове по метода на „две честоти“

при наличието на повече обхвати — и на превключващите контакти. За транзисторните приемници е необходимо високочестотното хетеродинно напрежение от 0,05 V до 0,15 V, измерено върху емитера на смесителния транзистор с високочестотен електронен волтметър. За устойчивата работа на смесителя трябва да се съблюдават мерките, посочени за междинночестотния

усилвател.

Настройката на фабричните приемници се улеснява от факта, че честотите на точното спрягане са отбелязани със съответен знак (репер) върху скалата. При спрягане в три точки посредством спрягащи кондензатори (фиг. 5.25) зазисимостта между честотите на точната настройка, капацитета на спрягащите кондензатори и индуктивността на хетеродинната бобина е строго определена. Този метод на спрягане е известен като „метод на двете честоти“. Настройката на хетеродина за високочестотния край на обхвата (при капацитивна настройка) се извършва с тримера $C_{тх}$, а за нискочестотния край — чрез промяна на индуктивността L_x , като се спазват дадените посоки на фиг. 5.25. Когато капацитетът на C_n не е променен, спрягането за средната честота $f_{ср}$ се получава автоматично от само себе си. Настройката на хетеродинния кръг трябва да се повтори няколко пъти.

Ако приемникът има ВЧУ, неговият кръг също трябва да се настрои. Сигналгенераторът се включва към входа на радиоприемника (посредством изкуствена антена), като честотата му трябва да бъде равна на честотата на точното спрягане за нискочестотния край на обхвата — f_n . Приемникът се настройва посредством копчето за настройка на същата честота съгласно показанията на скалата. Чрез въртене на ядрото на бобината от входния кръг (аналогично за кръговете от ВЧУ) кръгът се настройва по максималните показания на изходомера. След това сигналгенераторът и приемникът се настройват на честотата на точното спрягане за високочестотния край, като входният кръг се настройва чрез тримера отново на максимално показание на изходомера.

Настройката се повтаря няколко пъти, докато положението на настройващите елементи престане да се променя. При капацитивна настройка винаги се завършва с тримера.

Когато честотите на точната настройка не са отбелязани върху скалата, но тяхната стойност е известна (фабрични радиоприемници), настройката се извършва по следния начин.

На входа на приемника се подава сигнал с честота, равна на минималната честота на обхвата f_{min} . Променливият кондензатор се затваря напълно, стрелката на скалата се установява в долния край.

Хетеродинният кръг се настройва по максимално показание на изходомера посредством ядрото на хетеродинната бобина. Променливият кондензатор се отваря напълно и стрелката се премества на високочестотния край на скалата. След като честотата от сигналгенератора се установи на f_{max} за обхвата, чрез въртене на тримера $C_{тх}$ се установява отново максимално напрежение на изхода на приемника. Настройката трябва да се повтори няколко пъти.

След като тримерът C_{tx} и ядрото на хетеродинната бобина са добре фиксирани, честотата на сигналгенератора се променя на f_n . Приемникът се настройва с копчето за настройка допoлучаване на максимално изходно напрежение. Входният кръг се настройва на същата честота посредством ядрото на входната бобина $L_{вх}$ (също на „максимум“). Честотата на сигналгенератора се променя на f_v (честотата на точното спрягане за високочестотния край на обхвата) и посредством копчето за настройка приемникът се настройва на максимално напрежение на изхода. На тази честота входният кръг се настройва посредством входния тример $C_{твх}$. Настройката се повтаря няколко пъти. Всичко казано за входните кръгове важи и за настройката на кръговете от ВЧУ (разбира се, ако радиоприемникът има такъв усилвател).

Начинът на спрягане за две точки от обхвата, който се прилага за полуразлети КВ, не се различава от спрягането по метода на двете честоти и ако честотите на точното спрягане са означени върху скалата, последователността се запазва същата.

При разлети КВ се прилага спрягане в средата на обхвата в една точка. Приемникът и генераторът се нагласяват на средната честота на точната настройка. Хетеродинният кръг се настройва на максимално изходно напрежение чрез въртене на ядрото на бобината или на тримера. След това по аналогичен начин се настройват и входните кръгове.

Друга особеност при настройката на КВ е необходимостта от контролиране на основната честота. Ако приемникът се настрои на огледалната (или на друга хармонична) честота, точно спрягане няма да се получи и скалата няма да отговаря на действителното разположение на станциите. Контролирането се извършва, като от сигналгенератора се подава на входа сигнал с честота, два пъти по-висока от междинната, без да се разстройва приемникът. Вследствие селективността на входните кръгове звукът от високоговорителя трябва да бъде по-слаб.

6. НАСТРОЙКА НА ПРИСТАВКАТА ЗА УКВ


Транзисторните приставки за УКВ в българските радиоприемници са твърде подобни една на друга, а в редица приемници са и напълно идентични. Приставката за УКВ се състои от резонансен усилвател и самоосцилиращ смесител с индуктивна настройка. На изхода се получава напрежение с междинна честота 10,7 MHz, което се усилва от МЧУ на тракта за ЧМ.

Настройката на хетеродина (осцилатора) е най-удобно да се извърши с резонансен вълномер. Необходимата честота на хетеродина за двата края на скалата се изчислява като сума

приеманата и междинната честота. Бобината на вълномера се обличава до хетеродинната бобина на приставката, установява се наличие на осцилации и се следи за тяхната честота. Настройката на хетеродина се осъществява чрез промяна на индуктивността и капацитета на кръга. За разлика от капацитивната настройка тук ролята на настройващите елементи са разменени. С L_x се настройва на високочестотния край на обхвата, а с C_{tx} — на по-ниската честота.

След предварителната настройка на хетеродина е необходимо настройване на ИМЧФ от тракта на ЧМ на 10,7 MHz. За целта сигналът с междинната честота се подава през кондензатор с капацитет 0,1 μF на входа на смесителното стъпало и се настройва на максимум с останалите МЧФ от тракта за ЧМ.

Високочестотният кръг се настройва, като към входа на диполната антена се включи УКВ-сигналгенератор. Изходът на генератора трябва да бъде съгласуван с входа на приемника посредством съгласуващо устройство (фиг. 5.26). При отчитане на чувствителността трябва да се има пред вид, че това устройство намалява два пъти нивото на подадения сигнал. Ако индикаторът за настройката е включен към електролитния кондензатор C_3 на дробния детектор (фиг. 5.20), високочестотният сигнал не трябва да бъде модулиран.

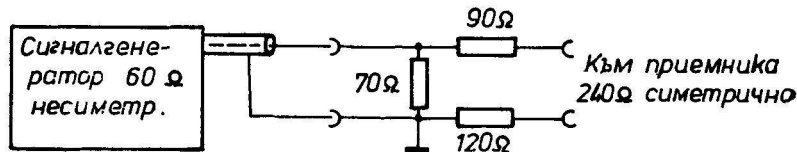

Фиг. 5.26. Съгласуващо устройство при настройка на симетрична приставка за УКВ с вход 240 Ω

Настройката на входните кръгове се осъществява на указаните точки за настройка — с L_{vx} за f_v и с C_{tx} за f_n . Кръгът на входа на УКВ се настройва на средната честота на обхвата (69 MHz).

7. ПРИМЕРИ ЗА НАСТРОЙКА

а. Настройка на радиоприемник „Прогрес“

След проверка на захранващото напрежение (9 V) и постояннотоковите режими се установява изправността на нискочестотната част на приемника. Чувствителността не трябва да бъде по-лоша от 1 mV за транзистори SFT 353 при изходно

напрежение на шпунката на високоговорителя 130 mV, което съответствува на изходна мощност 5 mW. Проверката се извършва, като се включат тонгенератор на входа (към плъзгача на потенциометъра) и електронен волтметър на изхода (паралелно на високоговорителя).

Проверката на амплитудния детектор и настройката на МЧФ започва с подаване на сигнал от сигналгенератор с честота, равна на междинната (470 kHz), към базата на транзистора T_3 през кондензатор с капацитет 0,1 μF . Регулаторът на силата е отворен напълно и нивото на сигнала е такова, че да се чува на изхода на приемника. След това се върти ядрото на IV м. ч. трансформатор (L_9), като същевременно се намалява нивото на сигнала. Чувствителността, отчетена от атенюатора на сигналгенератора, не трябва да превишава 500 μV при напрежение 130 mV на изхода (за дрейфови транзистори с гранична честота около 30 MHz) и 1000 μV за транзистори с гранична честота 12 MHz.

Настройката на междинночестотния тракт продължава, като се подава същият сигнал през кондензатора (0,1 μF) към базите на T_2 и T_1 и последователно се въртят ядрата на бобините L_9 , L_8 , L_7 , L_6 . Чувствителността от базата на T_2 не трябва да бъде по-лоша от 40 μV за дрейфови и 70 μV за сплавно-дифузни транзистори. Настройката трябва да се повтори няколко пъти в същия ред. Нивото на сигнала трябва да бъде такова, че да не се товари усилвателят — на изхода е необходимо поддържане на напрежение от порядъка на 100 — 500 mV. Чувствителността от базата на T_1 е от 1 до 3 μV за дрейфови и до 10 μV за сплавно-дифузни транзистори.

Изправността на АРУ се проверява чрез измерване на падението на напрежението в колекторния резистор R_3 на регулируемия транзистор при различни входни нива на сигнала.

Настройката на входния и осцилаторния кръг се извършва със стандартна рамкова антена (фиг. 5.23). Въздушният кондензатор се затваря, а от сигналгенератора се подава напрежение с честота 520 kHz и се върти ядрото на осцилаторната бобина L_4 до приемане на подадения сигнал. След това се подава сигнал с честота 1600 kHz, а въздушният кондензатор се отваря напълно. Чрез въртене на тримера C_{12} подаденият сигнал се приема отново — показанията на изходомера са максимални.

Аналогична е настройката на входния кръг. От сигналгенератора се подава напрежение с честота 600 kHz и след въртене на въздушния кондензатор до приемане на сигнала (на изхода отново се получава максимално напрежение) чрез внимателно придвижване на L_1 върху феритната пръчка се търси ново повишение на изходния сигнал. Тъй като системата на АРУ не е изключена, а нейното задействувание ще наруши правилната настройка на приемника, постоянно трябва да се нама-

лява входният сигнал.

След това се подава сигнал с честота 1600 kHz, въздушният кондензатор се отваря, докато се получи максимално приемане и чрез въртене на тримера C_{T1} на изхода отново се търси максимално напрежение. Настройката на 600 и 1600 kHz трябва да се повтори няколко пъти в същата последователност.

Ако в приемника са употребени дрейфови транзистори, трябва да се получи чувствителност, не по-лоша от 800 $\mu V/m$.

След настройката всички ядра и бобини върху феритната пръчка трябва да бъдат фиксирани.

б. Настройка на „Мелодия 20 стерео“

По аналогичен на разглеждания по-горе начин могат да бъдат настройвани всички транзисторни приемници. Настройването се облекчава значително от таблиците за настройка, които дава заводът-производител. Обикновено в тях се посочват необходимите уреди, честотите, с които работи, елементите за настройка и последователността на тяхното въртене и на сигналаподаването. За изясняване на този въпрос по-долу ще бъде разгледана табл. 4.4 за настройка на сравнително по-сложния транзисторен радиоприемник „Мелодия 20 стерео“.

След първоначалния оглед, проверката на запазването и на постояннотоките режими на отделните стъпала като първа операция за настройка е предвидено включването на сигналгенератор с АМ при 30% дълбочина на модулация през кондензатор с капацитет 0,1 μF към базата на T_6 . Честотата е равна на междинната (468 kHz). Елементът, с който се извършва настройката, е феритното ядро на бобината L_{123} (фиг. 4.96). Показанието на изходомера (електронен волтметър) трябва да бъде максимално. Следващият елемент за настройка е L_{106} . Сигналгенераторът се превключва към базата на T_5 и се настройва на максимум. Настройката на междинночестотния тракт (за АМ) завършва с елемента L_{67} , след като сигналът с междинна честота е подаден на базата на T_4 .

При настройката на приемници от по-висок клас системата на АРУ трябва да се изключва (прекъсва). За предпочитане е и прекъсването на осцилациите на хетеродина (секциите на неговия променлив кондензатор се свързват накъсо). Регулаторът на силата при тази настройка е напълно отворен, а тонкоректорите са на широка лента. Последните забележки не се вписват в таблиците за настройка, тъй като са в сила за всички приемници.

Настройката на входните кръгове и преобразувателя (смесителя) се осъществява, след като сигналът от сигналгенератора (468 kHz) се подаде през стандартната антена (фиг. 5.22) към антенния вход на радиоприемника. Чрез елемента L_2 треп-

тияният кръг C_1L_2 се настройва по минималното показание на изходомера. Приемникът трябва да е включен на СВ и настроен на 520 kHz.

Приемникът се превключва на КВ. От генератора се подава сигнал с честота 6 MHz и приемникът се настройва на 6 MHz. Елементите за настройка са L_{80} и L_8 — на изхода трябва да се получи максимално напрежение. След това се подава сигнал с честота 11,8 MHz и приемникът се настройва с копчето за настройка на 11,8 MHz. Посредством въртене на тримера C_{66} и C_{15} се търси максимално напрежение на изхода (както и при всички останали настройки, с изключение на настройката на приставката за УКВ при АМ).

По аналогичен начин се настройва приемникът на обхвати СВ и ДВ на определените честоти за точно спрягане и с означените елементи.

Настройката при приемане с феритна антена се различава от гореописаната по еквивалентната рамкова антена (фиг. 5.23), която трябва да се използва.

УКВ-настройката започва с МЧУ за ЧМ. От сигналгенератора с ЧМ се подава сигнал с честота, равна на междинната (10,7 MHz), и посредством елементите L_{122} , L_{104} , L_{65} , L_{102} се настройва „на максимум“. При следващия етап от настройката към антенния вход се подава сигнал с честота 10,7 MHz и амплитудна модулация и се регулира чрез променливия резистор R_{136} в честотния детектор „на минимум“.

Останалите етапи на настройката са напълно аналогични на тези при АМ с тази разлика, че сигналгенераторът е с ЧМ и работните честоти са други.

Накрая честотният детектор се регулира отново „на минимум“ с елемента R_{136} за честота от средата на обхвата (69 MHz), като се поддържа амплитудно модулиран сигнал.

5.5. ТЕХНИКА НА ЗАПОЯВАНЕ И РЕМОНТ НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ

Интензивното развитие на радиоелектрониката през последните десетилетия, както и непрекъснатият стремеж изделията да се правят леки и малогабаритни доведоха до отхвърляне на обемния монтаж и въвеждане на печатни схеми. С тях се осигурява по-голяма механическа стабилност на монтажа и повторимост на електрическите параметри. Това обстоятелство води до опростяване на операциите за функционална проверка и настройка както на отделни възли, така и на апарата като цяло.

Технологията на печатния монтаж постави нови изисквания при обслужването на транзисторните приемници. Необходимо е повишено внимание за спазване на някои основни правила при

работа с печатни платки. Най-характерното, което си недостатък на печатните схеми, е по-трудното проследяване на веригите и връзките в схемата. Това се дължи на факта, че елементите се намират от едната страна на печатната платка, а връзките между елементите от другата ѝ страна. Ето защо поправката на транзисторните приемници изисква съвършено познаване на електрическата и монтажната схема и логическо мислене за ограничаване на повредата върху минимален брой елементи. Освен дефектни елементи (кондензатори, резистори и др.) тук се откриват и някои специфични за печатния монтаж повреди. Така например при по-дълга експлоатация на транзисторния приемник в резултат на деформациите на печатната платка възникват незабележими прекъсвания на медното фолио, които довеждат до прекъсване на електрическите вериги. За тяхното откриване е необходимо внимателно проверяване на целостта на фолиото с омметър, след което те се запояват.

При ремонт на приемници с печатан монтаж не трябва да се забравя, че печатните платки са покрити с изолационен лак. Ето защо различни измервания могат да бъдат извършени само с остри крайници на измерителния уред. С тяхна помощ се пробива изолационното покритие и се осъществява контакт с печатния проводник.

Основно правило, което трябва да се спазва при ремонт на печатни схеми, е върху фолираната платка да се правят по възможност по-малко спойки. При многократно отпояване и запояване на даден елемент от платката вследствие на загряването на медното фолио в запояваното място то може да се отлепи от гетинакса, а впоследствие и да се прекъсне. В такива случаи повреденото фолио се заменя с обикновен изолиран монтажен проводник с диаметър 0,3—0,4 mm. Мястото, където той ще бъде запоен, се зачиства от защитния изолационен лак.


Успоредно с правилото за минимален брой на извършените спойки, необходими за дадена ремонтна операция, стои правилото за добро качество на самите спойки. Връзката между елементите, осъществявана чрез спойката, трябва да има минимално активно съпротивление и необходимата механическа якост. Правилно направената спойка има гладка и блестяща повърхност, тя е плътна, непореста. Всички проводници в мястото на спойката трябва да бъдат напълно неподвижни. Ако тези условия не са спазени, спойката е студена.

Най-често студена спойка се получава, когато по време на застиване на припоя спояваните елементи се раздвижват или по цялата ѝ повърхност не е получена необходимата температура.

Еднакво опасни са и т. нар. „прегрети“ спойки, които се получават при температура на върха на поялника над 450°C.

Тъй като под температура на запояване се разбира температурата на върха на поялника, формата и размерите на чов-

ката оказват влияние върху температурата на запояване. Ето защо необходимо условие за добра спойка е правилният избор на поятник с добре почистена човка. Формата на човката се определя в зависимост от вида на спояваните елементи и мястото на извършваните спойки. Различни по форма човки на поятници са показани на фиг. 5.27. Обикновено те се изработват от електролитна мед.

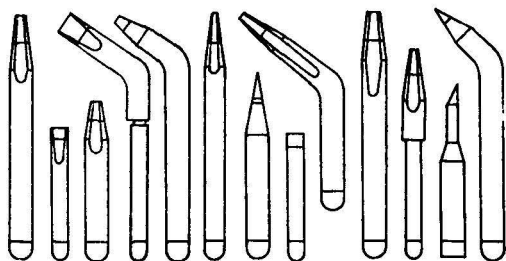

Фиг. 5.27. Различни форми на човки за поятник на фирмата „Grapus“

Всяка дефектна спойка има влияние, подобно на влиянието на повредена част. Мястото на такава спойка се открива сравнително трудно. Върху качеството на спойката оказват влияние и съставът на припоя, видът на флюса и др.

В практиката намират най-голямо приложение т. нар. меки припой с основни съставни части калай и олово. Температурата на топене на калая е 232°C , а на оловото 327°C . Изменението на съотношението между калай и оловото предизвиква различно понижаване на температурата на топене на калаено-оловната сплав.

Някои меки припой съдържат и примеси от кадмий, бисмут, арсен и други, които оказват влияние върху техните физически свойства (табл. 5.6).

За препоръчване е при спояване на транзистори и диоди да се използват припой с ниска температура на топене $100\text{—}110^{\circ}\text{C}$. Такъв е припойт със следния състав:

- калай — 1 тегловна част
- олово — 1 тегловна част
- бисмут — 2 тегловни части

В практиката се използват много припоите, изтеглени във вид на тънки тръби, запълнени с подходящ флюс. Предназначението на флюса е да почисти металната повърхност от окиси и други замърсявания, да я защити от действието на кислорода и да увеличи ливкостта на припоя. При спояване в радиоапаратите се използват флюсове, основната компонента на които в повечето случаи е колофонът. Колофонът в твърдо

Таблица 5.6

Основни компоненти	Температура на разтапяне, °C	Материал, който се спойва с дадения припой
Калай — 18% Олово — 82%	277 340	Запойка на стомана, цинкована стомана, мед, месинг, олово
Калай — 30% Олово — 70%	256 320	Запойка на стомана, мед, месинг, медни проводници, детайли и други елементи при предварително калайдисване
Калай — 40% Олово — 60%	235 290	За добра запойка на детайли от стомана, месинг, монтажни съединителни проводници и др.
Калай — 50% Олово — 50%	218 250	За добра запойка на детайли от стомана, месинг, монтажни съединителни проводници и др.
Калай — 61% Олово — 39%	190 240	За запойка на детайли, които не допускат висока температура на нагряване, тънки проводници, литцендрат, посребрени детайли от неорганичен диелектрик, за херметизация и др.
Калай — 50% Олово — 32% Кадмий — 18%	145 —	Мед, медни сплави, посребрена керамика и др.
Калай — 33,4% Олово — 33,3% Бисмут — 33,3%	130 —	Също
Калай — 12,5% Олово — 25% Бисмут — 50% Кадмий — 12,5%	60,5	Използува се там, където е необходима ниска температура

Забележка

Вторите цифри във втората графа се отнасят за температурата на запояване.

По съветския стандарт например припойт ПОС-40 има 40% калай и 60% олово при температура на топене 235°C. Най-подходящ за радиомонтажна работа е припойт ПОС-60 с температура на топене около 200°C.

състояние не оказва кородиращо действие върху повърхностите на спояваните детайли, има високо електроизолационно съпротивление и не е хигроскопичен. Аналогично е действието на колофона, разтворен в разтворител. След изпаряване на разтворителя колофонът преминава отново в твърдо състояние, запазвайки качествата си, които го правят най-пригоден за флюс.

Най-простият начин на приготвяне на колофонена каша е да се разтвори една част колофон с една до две части спирт. За да се ограничи изпарението на спирта, необходимо е пастата да се държи в добре затворен съд.

При радиоремонтите често се налага да се спояват алуминиеви детайли. За тази цел може да се използва припой, приготвен по рецепта: калай — 75%, цинк — 25%. Най-напред се стопява калаят, а след това в него се пускат малки късчета цинк. Предварително зачистената до метален блясък алумиева повърхност се покрива с тънък слой парафин и се калайдисва със силен поялник.

Флюс за съпротивителен проводник нихром се приготвя от 100 g вазелин, 7 g цинков хлорид на прах, 5 g глицерин и 100 g 10% спиртен разтвор на меден двухлорид. Глицеринът, спиртният разтвор на медния двухлорид и цинковият хлорид се поставят последователно във вазелина и сместа се разбърква добре. Преди запояването края на проводника се зачиства механически и със спирт.

5.6. ПРОВЕРКА И ЗАМЯНА НА ЕЛЕМЕНТИ И ВЪЗЛИ

Нормалната работа на приемника зависи много от това, доколко точно новопоставените при ремонта елементи съответствуват на дадените в електрическите схеми стойности. Правилен подбор на заместващите детайли може да бъде извършен само в случай, че добре са изяснени предназначението и ролята на елементите от схемата. Отклонение от указаните стойности се допуска само при условие, че не се предизвикват сериозни нарушения в режима на работа на полупроводниковите елементи.

Сравнително лесно се подменят обикновените кондензатори и резистори. След загряване на единия изведен край елементът се издърпва с помощта на пинцет откъм неопроводената част на платката до излизането на извода от отвора. По същия начин се постъпва за демонтажа на другия изведен край.

Преди поставянето на новия елемент е необходимо да се почистят отворите на платката от излишния припой чрез „отнемането“ му с топъл поялник. Почистяване на отвора може да се извърши с помощта на дървено шило от кибритена клечка,

което се промушва в предварително загретия припой на отвора.

Съществуват поялници, които освобождават отвора чрез всмукване или издухване на излишния припой. Такъв е поялникът на фирмата Lötring, показан на фигура 5.28. Човката (дюзата) 1 се поднася в мястото на разпояване, като едновременно с това се натиска гуменият балон 2. След разтопяване на припоя балонът се отпуска и от създадения вакуум, който се пренася през тръбичката 3, се засмуква стопеният припой, като се почиства по този начин отворът. Дюзата 1 се освобождава от стопения припой чрез повторно свиване на гумения балон 2. Човката на поялника 1 се загрява с рсганова спирала, монтирана близо до нея (4). Поялници от този вид у нас са по-малко разпространени.

Повредени резистори и кондензатори могат да се заменят не само чрез отпояване на изводите, но и чрез отрязване на изводните им краища непосредствено до тялото. Стърчащите над платката не повече от 5 mm изводи се използват за запояване на новите редовни елементи, както е показано на фиг. 5.29а.

Ако описаният по-горе начин за замяна на детайли по една или друга причина не е възможно да се използва, елементи с по-малки размери могат да се поставят и от страната на медното фолио (фиг. 5.29б).

Повредите, настъпващи в електролитните кондензатори, се дължат главно на техните конструктивни особености и на условията, при които работят. Електролитните кондензатори могат да се поставят само във вериги за постоянно или пулсиращо напрежение, и то в съответствие с означения поляритет. Ако се поставят във верига с променливо напрежение или в постояннотокова верига, но с обратен поляритет, настъпва пробив в резултат на получената се деполяризация.

По-характерни повреди за електролитните кондензатори са:

— загубване на капацитета като резултат от изсъхване на електролита или прекъсване на изводните краища;

— късо съединение между електродите;


— загряване, подуване на кондензатора.

Електролитните кондензатори, показали някои от изброените дефекти, не подлежат на ремонтване и се заменят с нови.


Предварителното изпитване на електролитните кондензатори е необходимо, защото в много случаи то предотвратява заменянето на повредения кондензатор с кондензатор, който е също дефектен. Ако от направения първоначално външен оглед се установи наличие на механически увреждания (следи от изтичане на електролитна течност, нараняване на корпуса и др.), кондензаторът не трябва да се употребява. Предварителното изпробване включва електрически измервания, потвърждаващи изправността на кондензатора по отношение на стойността на

капацитета, изолационното съпротивление и съпротивлението в права посока.

Ако са стояли на склад повече от една-две години, електролитните кондензатори преди поставянето им в работни условия трябва да се тренират с напрежение, равно на половин-

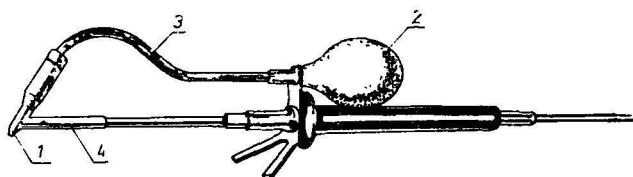

Фиг. 5.28. Комбиниран поялник на фирмата „Lötring“ мод „Pico“

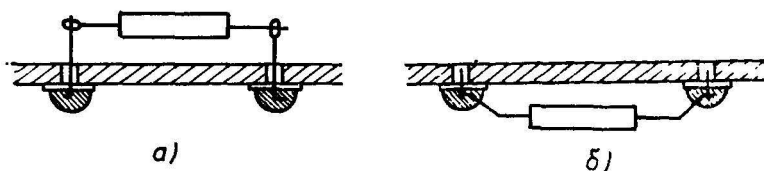

Фиг. 5.29. Монтаж на елементи без и с разпояване


ната от работното, което е почти винаги означено върху корпуса. При замяна на електролитните кондензатори трябва да се спазва капацитетът на кондензатора и да не се превъзвеша работното и пробивното напрежение.

С малки изключения отрицателният полюс е изведен винаги на металния корпус, а положителният е означен.


Сравнително по-трудно се заменят детайли или възли, които са свързани с платката чрез повече изводни краища (междинночестотни филтри, високочестотни бобини, трансформатори и др). Изводните краища на някои от тях са разположени сравнително близо един до друг, и то върху тяло от полистирол или друг подобен материал с ниска температура на топене. В такива случаи е необходимо да се комплектова пистолетният поялник с подходяща човка (фиг. 5.30).

Още по-трудно е разпояването на интегралните схеми, които в последно време навлизат широко в схемите на транзисторните приемници. За облекчаване на манипулациите по тяхното запояване и разпояване са създадени специални разпоители (накрайници), които се монтират към подходящи поялници.


На фиг. 5.31 е показан разпоителят на фирмата Weller тип DIL-16 WG, състоящ се от накрайника 1, изработен във форма, съответстваща на интегралната схема 2 и тополементата 3.

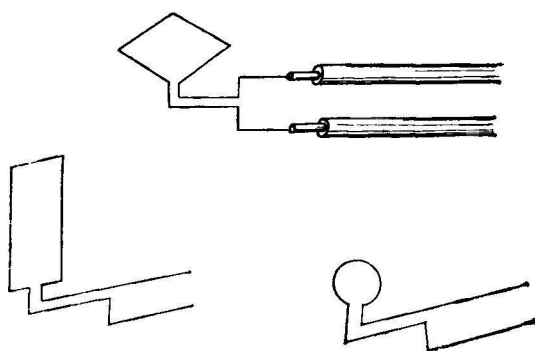

Фиг. 5.30. Различни форми на загрявящата част на трансформаторен поялник

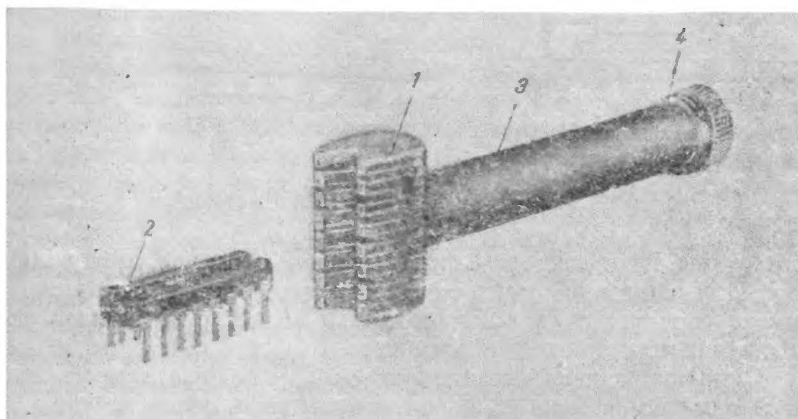

Фиг. 5.31. Разпоител на интегрални схеми

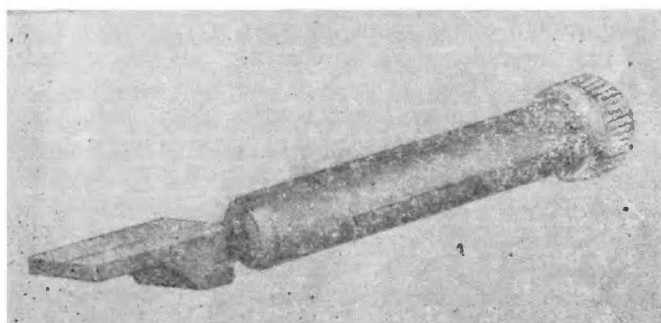

Фиг. 5.32. Разпоител на интегрални схеми на фирмата „Weller“ тип „EP“

С помощта на тайката 4 разпоителят се свързва към поялника.

За бързо и едновременно разпояване на спойките към крачетата на интегралните схеми са съединени и други конструкции (фиг. 5.32).

При липса на такива поялници и специални разпоители демонтирането на по-сложни по отношение на изводните краища детайли се извършва с успех чрез последователно отнемане на припоя от всяка спойка с края на неголямо парче метална оплетка от екраниран проводник, предварително напоен с колофон. Спойката се загрява през поставения върху нея край и веднага след разтопяването припоят прозирва в оплетката на мястото на разтопения колофон.

Обикновено като регулатори на силата на звука и тона се използват композиционните потенциометри, обединени с механизъм за включване и изключване на захранването.

В повече от случаите потенциометрите се повреждат в резултат на замърсяване и износване на тоководещия съпротивителен слой. При въртене на потенциометър, който има нарушен контакт между плъзгача и съпротивителния слой, във високоговорителя на приемника възниква особено „хъркане“, стъпално усилване или прекъсване на тона.

„Хъркащият“ потенциометър се разпознава бързо и много често се посочва дори от клиента в сервизните бази. В такива случаи най-добре е да се замени дефектния потенциометър с нов. Ако за някои по-особени или по-сложни потенциометри не може да се намери заместител, се прибягва до ремонт. Преди всичко е необходимо потенциометърът да се разглоби и почисти с бензин или спирт, като се използва мека четчица. Когато операцията по разглобяване на капачката на потенциометъра се затруднява (често тя е занитена), трябва да се пробие малък отвор върху нея (с диаметър $1 \div 2$ mm) и със спринцовка да се шприцва бензин или спирт.

В някои случаи се препоръчва изместване на плъзгача върху нова „писта“ от съпротивителния слой.

Основна неизправност на превключвателите на обхватите е лошият контакт между перата. При такива случаи не бива да се пристъпва веднага към демонтиране и замяна на превключвателя. Преди всичко е необходимо лошо контактуващите пера или целият превключвател да се почисти добре с бензин или спирт в зависимост от основата. Достъпните пера се мият с малка мека четчица, а недостъпните се шприцват със спринцовка, като едновременно с това превключвателят се задействува многократно.

Практиката показва, че отстраняването на лош контакт между перата с клещи и пинцети води до влошаване на повреждата, тъй като в последно време контактните пера се изра-

ботват от материал, в който е малко вероятно да се наблюдават язления на умора. Освен това в съвременните клавишни превключватели такава намеса е почти невъзможна поради недостъпност на перата.

В много от портативните транзисторни приемници корпусът на превключвателя е направен от лесно топим материал. Такива превключватели трябва да се запояват и разпояват много внимателно.

Погрешно е да се смята, че некачествено възпроизвеждане на звука се причинява само от дефектирал високоговорител. Подобни признаци се забелязват и при повреди в други елементи и възли — например ненормален режим на работа на предусилвателя и особено на крайния усилвател на мощност.

Най-често срещана повреда на високоговорителите е „хъркането“, получено в резултат от триенето на трептящата бобина (шпунка) в полюсните наставки на магнита. Механическите удари, влагата и топлината са главните причини за разцентроване на системата.

Ако във въздушната междина попаднат железни стружки, получава се същото „хъркане“. Стружките могат да бъдат извадени с остра игла, която се намагнитва чрез допиране до полюсните наставки на високоговорителя.

Когато въздушната междина е силно замърсена, може да бъде почистена с пресен изолирбанд, който се прокарва с тънка клечка по цялата междина.

Честа повреда е прекъсването на изводите на бобината, а по-рядка — отлепването на навивки. Прекъсванията на изводите към бобината са обикновено маскирани от изолационния лак върху мембраната, поради което се налага използването на омметър. Запояването при тези прекъсвания или при прекъсванията към „шаси“ трябва да се прави бързо, за да не се отвърне медта и след време повредата да се повтори. Ето защо е необходимо да се работи с добре нагорещен поялник и предварително да се подготвят запояваните краища. За да не предизвика трептенето на мембраната ново прекъсване в мястото на спойката, последната се намазва с нитроцелулозен лак (ацетонов лак, разрежено ацетоново лепило и др.).

Със същите средства се залепват и разлепени навивки на трептящата бобина.

Високочестотните и междинночестотните бобини са навити върху тела от различна материя. Изменението на индуктивността се осъществява чрез въртене на феритното ядро със специална отвертка. Много от механическите повреди, като счупени или блокирани феритни ядра на в. ч. и м. ч. бобини, се предизвикват именно от работа с неподходящ инструмент.

С цел за предпазване от саморазвиване след извършване на необходимата настройка заводът-производител фиксира фе-

ритните ядра с восък, парафин и най-често с лак.

За да се развърти блокирано феритно ядро, е необходимо преди всичко да се постави капка подходящ разтворител върху него.

За голям брой от портативните транзисторни приемници високочестотните и междинночестотните бобини са навити върху тяло от полистирол. Употребата на терпентин като разтворител за такива бобини е недопустима, тъй като полистиролът ще се разтвори.

При ядра, които са фиксирани с восък или парафин, добър резултат се получава, като се използва тънка гореща отвертка. Пукнатите ядра, при които топлината и разтворителите не помагат, трябва да се разчупват внимателно на малки части до окончателното им изваждане, а в отделни случаи може да се употреби и бормашинка. При наличие на резервни бобини подобен ремонт е нецелесъобразен.

Вследствие многократно огъване или неправилна работа с поялник при бобини с тяло от лесно топим материал някои изводи се прекъсват. Ако краищата им са достатъчно дълги, те могат да се запоят отново.

Калайдисването на изводи от литцендрат се извършва главно по два начина:

1) Краят на литцендрата се загрява до изгаряне на изолацията му във върха на пламъка от спиртна лампа, кибрит или запалка, след което зачервеното крайче се потапя бързо в спирт или вода. Охладени и почистени, жичките се усукват леко с пръсти и се спояват в капка разтопен припой. Най-добре е да се използва за флюс колофон, разтворен в спирт. Недостатък на този метод е намаляването на механическата якост на медните жички след силното им загриване. Освен това той е почти неприложим за запояване на къси изводни краища.

2) Обикновено изолационният лак на съвременните проводници от типа литцендрат се разтваря, макар и трудно, и калайдисването се препоръчва да става направо. За целта литцендратът се поставя в подходящ съд с разтопен колофон и с човката на нагорещения поялник многократно се търка по проводника, без да се натиска, в посока към запоявания край, като последният се върти до окончателното разтваряне на изолационния лак. Жичките се калайдисват в голяма капка припой с подобни движения на човката на поялника.

Проверката на полупроводниковите прибори (транзистори и диоди) изисква по-специални уреди.


Диодите се проверяват чрез измерване на съпротивлението в права и обратна посока. Ако при двете измервания диодът има еднакво малко или еднакво голямо съпротивление, той е неизправен. Съпротивлението в права посока за германиевите точкови диоди е в границите $50 \div 150 \Omega$, а за силициевите точ-

кови диоди — $150 \div 500 \Omega$. Съпротивлението в обратна посока за германиевите точкови диоди е не повече от $100 \div 200 \text{ k}\Omega$, а за силициевите точкови диоди то е толкова голямо, че неговото измерване с обикновен омметър е невъзможно.

Аналогична е и проверката на транзисторните преходи (фиг. 5.19).

При замяна на полупроводникови прибори трябва да се спазват мерките против прегряване. За отвеждане на топлината се използва прихващане на запоявания електрод в мястото между спойката и корпуса на елемента с чисти пинцети или плоски клещи. Ако разположението или дължината на запоявания електрод не разрешават такова прихващане, корпусът на полупроводниковия прибор се охлажда с памуче, натопено в спирт.

Употребата на малък и слабо загрят поялник удължава

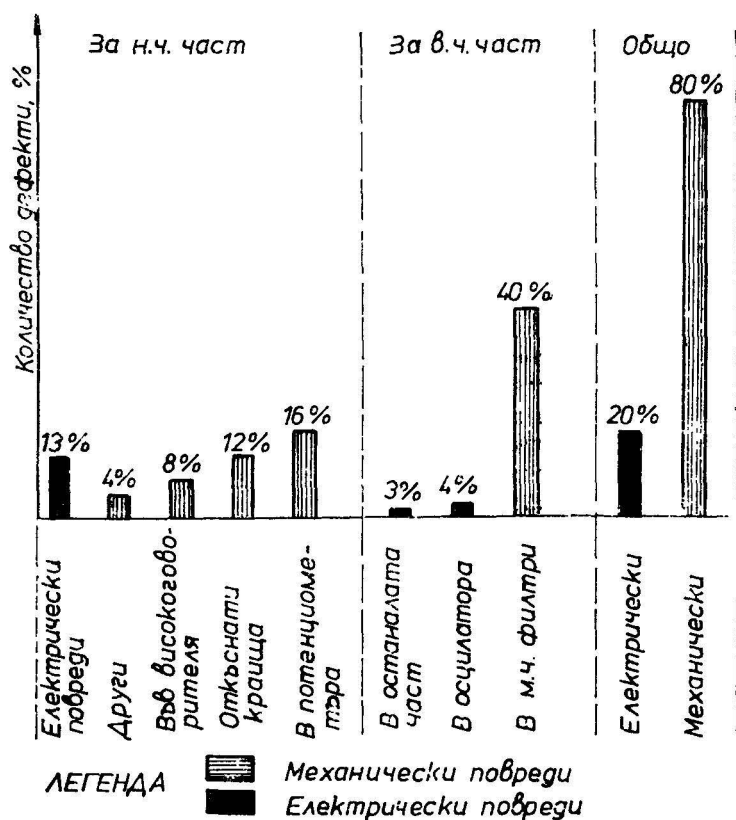

Фиг. 5.33. Процентно съотношение между повредите в портативните транзисторни радиоприемници

времето, необходимо за извършване на спойката, и в запояваните елементи се отделя много повече топлина. Ето защо трябва да се работи с по-добре загрят поялник, а времето за запояване и разпояване да бъде минимално (не повече от 2 до 4 s).

Всичко това налага демонтирането на полупроводниковите прибори да се извършва само в случай на смяна или при належаща нужда от проверката им.

В преносимите транзисторни приемници се предизвикват изключително много неизправности от негодни хранящи батерии. При замяна на изтощени батерии, а тя се извършва, когато напрежението при включен приемник е около 50 % от нормалната стойност, трябва да се съблюдава означената полярност. При неспазване на това условие хранящите батерии се загряват, преждевременно се разреждат и предизвикват тежки увреждания на елементи от схемата. Преди всяка смяна на батериите е необходимо да се провери състоянието на контактите и пружинките в гнездото на батерийния люк. Те трябва да бъдат сухи, чисти и неокислени.

При продължителна употреба електролитът изтича от батерията. В такива случаи трябва да се почисти гнездото с разтвор от дестилирана вода и оцет (в съотношение 10:1), след което повторно се почиства само с дестилирана вода и се подсушава.

Процентното съотношение между различните видове повреди в портативните транзисторни приемници по данни на една от централните сервисни бази е дадено на фиг. 5.33.

5.7. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Качествен ремонт на транзисторни радиоприемници особено в случаите, когато се налага смяна на елементи или възли, е почти невъзможно да се извърши без наличието на добре обзаведено работно място. Удобно подредената работна маса, подходящите инструменти, необходимите измерителни уреди, наличието на електрически схеми и други помощна литература, както и на нужните спомагателни материали помагат много не само при отстраняването на твърде сложни повреди, но са и необходими условия за нормално извършване на всеки ремонт. Обърканите измерителни проводници, неподходящото осветление, неудобният стол затрудняват работата, увеличават вероятността за грешки, хаят ненужно нерви.

Всяко добре обзаведено работно място включва:

1. Работна маса, на която се намират контакти за получаване на мрежово напрежение за храняване на измерителните уреди, електрическия поялник и др. На подходящо място върху масата трябва да са изведени клеми, хранявани от стабили-

зиран източник за напрежения 1,5,3,4,5, 6, 9 и 12 V. Към съответните от тях се включва ремонтният транзисторен приемник в зависимост от работното му напрежение.

2. Комплект измерителни прибори, необходими за извършване на различни измервания: амперволтметър, нискочестотен сигналгенератор (тонгенератор), сигналгенератор с АМ и ЧМ, милиамперметър, електронен волтметър, осцилоскоп, измерител на нелинейни изкривявания, измерител на транзистори, омметър от по-висок клас на точност.

По-горе са посочени необходимите уреди за обзавеждане на радиоремонтни бази и други сервизни лаборатории, някои от които са недостъпни за обикновения любител. Ето защо по-простите измерителни уреди и приставки-имитатори всеки сръчен техник би могъл да изработи сам, улеснявайки по този начин много бъдещата си работа.

3. Универсални и специални инструменти: електрически по-ялник до 75 W, комплект отвертки, специални пластмасови отвертки за въртене на феритните ядра на в.ч. и м.ч. бобини, плоски клещи-секачи, плоски клещи с дълги челюсти, малки и големи метални пинцети, клещи зачиствачки за краищата на проводниците, малка мека четчица и др.

4. Спомагателни и резервни материали: припой, колофон, бензин, спирт, проводници с различни диаметри, изолационни шлаухи, кутия с различни винтове, шайби, гайки, нарче тънък стоманен тел за почистване на отвори, екраниран проводник, восък, парафин, ацетон, лак, лепила и др.

Абсолютно са необходими набор резистори с различна мощност, набор кондензатори, резервни транзистори и диоди. По възможност трябва да се разполага и с други резервни части — потенциометри, променливи кондензатори, в.ч. и м.ч. бобини и др.

Към работната маса трябва да има настолна лампа с прешлено или друг вид удължаващо се и подвижно рамо.

Доброто съхранение на инструментите и измерителните уреди изисква те да се подреждат и разполагат в специални шкафове, чекмеджета и преносими кутии.

Работното място трябва да се ориентира така, че източникът на светлина да се намира от лявата страна на работещия техник.

Организацията и хигиената на работното място, тишината, в помещението и редът за движението на апаратите са фактори решаващи качеството на всеки извършен ремонт в сервизните бази и лаборатории.

VI. КРАТЪК СПРАВОЧНИК

6. 1. СИСТЕМИ ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВИТЕ ПРИБОРИ

В практиката се срещат полупроводникови прибори, произведени от най-различни страни и фирми и обозначени по различни системи. Това обстоятелство създава затруднения при разчитането на обозначенията им. С цел да се внесе известна яснота по-долу са разгледани най-разпространените системи за обозначение.

1. Съветска система

Полупроводниковите прибори, произведени в СССР, са обозначени по две системи:

а. Стара система

По нея са обозначени всички полупроводникови прибори, разработени преди 1964 г. Обозначението включва три елемента:

Първият елемент е буквата „П“, с която се изразява понятието полупроводников триод (транзистор).

Като втори елемент се използва число, което изразява поредния номер на разработката на прибора и някои негови качества. По-конкретно числата имат следното значение:

1 до 99 — германиев нискочестотен (до 5 MHz) маломощен (до 0,23 W) транзистор. Изключение правят транзисторите от типа П4 и П5, които са мощни;

101 до 199 — силициев нискочестотен маломощен транзистор;

201 до 299 — германиев нискочестотен мощен транзистор (над 0,25 W);

301 до 399 — силициев нискочестотен мощен транзистор;

401 до 499 — германиев високочестотен маломощен транзистор (над 5 MHz);

501 до 599 — силициев високочестотен маломощен транзистор;

601 до 699 — германиев високочестотен мощен транзистор;

701 до 799 — силициев високочестотен мощен транзистор.

Третият елемент е пак буква, изразяваща разновидността на транзистора. Транзисторите, чиито обозначения се различават само по третия елемент, са сходни, но някои от параметрите им се различават. Например обозначението П10 означава германиев нискочестотен маломощен транзистор. Транзисторите П10А и П10Б са сходни с П10, но транзисторът П10Б има коефициент на усилване по ток 50, а за транзистора П10 този коефициент е 30.

В някои обозначения преди първия елемент (буквата „П“)

е поставена буквата „М“, с която се означава, че транзисторът е модернизиран. Модернизацията в повечето случаи засяга външното оформление и промяната на някои параметри. Например с обозначението МП111 се означава силициев нискочестотен маломощен модернизиран транзистор.

б. Нова система

Обозначението при нея включва четири елемента. Първият елемент е буква или цифра. С него се обозначава материалът, от който е направен транзисторът. Например цифра 1 или буква „Г“ означава, че транзисторът е германиев. Цифра 2 или буква „К“ означава, че транзисторът е силициев. Цифра 3 или буква „А“ означава, че транзисторът е от галиев арсенид.

Вторият елемент е буква, с която се изразява видът на полупроводниковия елемент. В табл. 6.1 е показано значението на буквите, използвани като втори елемент.

Третият елемент е число, изразяващо предназначението на прибора и някои негови качества. Значението на тези числа е дадено в табл. 6.2.

Четвъртият елемент е буква, която изразява разновидност на даден тип полупроводников прибор. Когато полупроводниковият прибор няма разновидности, четвъртият елемент липсва.

Например обозначението ГТ403 изразява германиев средномощен нискочестотен транзистор. Негов вариант (разновидност) е транзисторът с обозначение ГТ403А.

Таблица 6.1

Условно обозначение	Вид на прибора	Условно обозначение	Вид на прибора
Д	Исправителни универсални импулсни диоди	У	Управляеми многослойни превключващи прибори
Т	Транзистори	И	Тунелни диоди
В	Варикапи	С	Стабилитрони
А	Диоди за свръхвисоки честоти (СВЧ)	Ц	Исправителни стълбове или пакети
Ф	Фотоприбори		
Н	Неуправляеми многослойни превключващи прибори		

2. АМЕРИКАНСКА СИСТЕМА — JEDEC

При нея полупроводниковите прибори се обозначават с три елемента.

Първият елемент е цифра, изразяваща броя на PN-преходите. Например с цифрата 1 се обозначава диод — един PN

Таблица 6.2

Условно обозначение	Предназначение на прибора
1	2
101—399	Нискочестотни диоди: изправители универсални импулсни
401—499	
501—599	
101—999	
101—199	Свърхвисокочестотни диоди: смесени видеодетектори модулаторни параметрични преклучващи умножители
201—299	
301—399	
401—499	
501—599	
601—699	
101—199	фотодиоди фототранзистори
201—299	
101—199	Управляеми многослойни превключващи прибори: с малка мощност със средна мощност с голяма мощност
201—299	
301—399	
101—199	Тунелни диоди: усилвателни генераторни превключващи
201—299	
301—399	
101—199	Стабилитрони с малка мощност: напрежение на стабилизация 1,0÷9,9 V 10÷99 V 100÷199 V
201—299	
301—399	

преход. С цифрата 2 се обозначават два PN-прехода, т. е. транзистор. Цифрата 3 означава три PN-прехода — тетрод.

Вторият елемент е буква „N“, която означава номер.

Поредният номер, с който е регистриран съответният полупроводников прибор, се вписва като трети елемент на обозначението.

От начина, по който се изгражда системата на обозначение, е ясно, че полупроводникови прибори, регистрирани с два съседни номера, може да се различават коренно един от друг.

Обозначението 2N470 изразява транзистор с регистраци-

1	2
	Стабилитрони със средна мощност: напрежение на стабилизация
101—499	1,0÷9,9 V
501—599	10÷99 V
601—699	100÷199 V
	Стабилитрони с голяма мощност: напрежение на стабилизация
701—799	1,0÷9,9 V
801—899	10÷99 V
900—999	100÷199 V
201—299	Изправителни стълбове с малка мощност
301—399	Изправителни пакети с малка мощност
401—499	Изправителни пакети със средна мощност
501—599	Изправителни пакети с голяма мощност
	Маломощни транзистори:
101—199	нискочестотни
201—299	средночестотни
301—399	високочестотни
	Транзистори със средна мощност:
401—499	нискочестотни
501—599	средночестотни
601—699	високочестотни
	Мощни транзистори:
701—799	нискочестотни
801—899	средночестотни
901—999	високочестотни

онен номер 470, а обозначението 1N63 изразява диод с регистрационен номер 63.

Ако след третия елемент има буква, тя изразява разновидност на няколко транзистора с един и същ регистрационен номер. Например транзисторите 2N61, 2N61A, 2N61B се различават само по пробивното напрежение колектор—емитер при отворена база — съответно 25, 40 и 50 V.

При транзисторите, използвани във военните апаратури, след обозначението се поставя и приставката JAN или „J“ за миниатюрните елементи. Тя замества използваните по-рано приставки UCA, USAE, USN, означаващи ведомството, по чиято поръчка се произвежда съответната апаратура.

3. ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА

а. Стара система

Старата система на обозначение е подобна на системата

за обозначение на електронните лампи. Всички полупроводникови прибори, разработени до 1960 г., са обозначени по нея. Обозначението се съществява с три елемента.

Първият елемент е „0“ (нула). Това показва, че отоплителното напрежение е нула.

Вторият елемент е буква, с която се изразява видът на полупроводниковия прибор. Буквите, използвани като втори елемент, имат следното значение.

- A — диод
- AP — фотодиод
- CP — фототранзистор
- RP — фотоелемент
- C — транзистор
- AZ — стабилитрон

Третият елемент, както и при американската система, е число, което показва регистрационния номер на прибора.

Например обозначението OA81 изразява диод с регистрационен номер 81.

б. Система Pro Electron (нова система)

Системата *Pro Elektron*, както и американската система JEDEC, обозначава полупроводниковите прибори по реда на разработката им, т. е. те получават съответен пореден регистрационен номер. Полупроводникови прибори, разработени впоследствие, но с характеристики и параметри, подобни на вече регистрирани прибори, получават същото обозначение. В сравнение с американската система *Pro Electron* дава повече сведения за полупроводниковите прибори. Обозначението по системата *Pro Electron* включва три елемента. Полупроводниковите прибори, предназначени за апаратури за битови нужди (радиоприемници, телевизори, магнитофони и др.), се обозначават по следния начин:

- първи елемент — буква
- втори елемент — буква
- трети елемент — трицифрено число

Полупроводникови прибори, предназначени за апаратури за промишлени и специални нужди, се означават с:

- първи елемент — буква
- втори елемент — буква
- трети елемент — буква и двуцифрено число

Първият елемент от системата *Pro Electron* изразява материала, от който е изработен приборът. Използуваните букви имат следното значение:

A — прибори, изработени от германий с ширина на забранената зона от 0,6 до 1 eV;

B — прибори, изработени от силиций с ширина на забра-

нената зона от 1 до 1,3 eV;

C — прибори, изработени от галиев арсенид с ширина на забранената зона над 1,3 eV;

D — прибори, изработени от индиев антимонид с ширина на забранената зона, по-малка от 0,6 eV;

P — прибори без изправително действие, но използващи полупроводников материал.

Вторият елемент е буква, която изразява предназначението на прибора. Буквите, използвани като втори елемент, имат следното значение:

A — детекторен бързодействащ смесителен диод;

B — диод с променлив капацитет (вариакap);

C — транзистор нискочестотен маломощен;

D — транзистор нискочестотен мощен;

E — тунелен диод;

F — транзистор високочестотен маломощен;

G — комбинирани прибори — в един корпус са поместени няколко различни прибора;

H — измерител на напрегнатостта на магнитно поле;

K — генератор на Хол;

L — транзистор високочестотен мощен;

M — модулатор и умножител на Хол;

P — светочувствителни прибори (фотодиод, фототранзистор);

Q — прибор, работещ в областта на електрическия пробив;

R — светещ (светлинен) прибор;

S — превключващ маломощен транзистор (тиристор);

T — регулиращи и превключващи мощни прибори;

X — умножителен диод;

Y — изправителен мощен диод;

Z — стабилизатори.

Третият елемент за полупроводникови прибори за битови нужди е трицифрено число от 100 до 999. То отразява номера, с който е регистриран приборът. За полупроводниковите прибори, предназначени за специални нужди, третият елемент е двуцифрено число от 10 до 99. Буквата, която е част от третия елемент, може да бъде Z или следващата по низходящ ред на азбуката: Y, X и т. н. Тя също е част от регистрационния номер.

Например обозначението AA140 изразява германиев детекторен или смесителен диод за битови нужди с регистрационен номер 140. Обозначението AFY 34 означава германиев маломощен високочестотен транзистор за промишлени или специални нужди с регистрационен номер Y 34.

Ако след третия елемент има буква, тя изразява разновидност на дадения прибор по отношение на друг със същото обозначение, но без буква или с друга буква. Например транзисторът AF 137T е сходен с транзистора AF 137.

4. ЯПОНСКА СИСТЕМА

Японската система дава сведения относно вида на прибора, неговото предназначение и типа на проводимостта му, без да показва вида на материала, от който е направен. Тя също съдържа три елемента.

Първият елемент е число, показващо дали приборът е диод или транзистор. Числото 1 означава диод, а числото 2 — транзистор.

Вторият елемент е от две букви, изразяващи вида (проводимостта) на транзистора и дали той е нискочестотен или високочестотен. С буквата S се означава, че приборът е полупроводников. Буквите, използвани като втора съставка (след S) на втория елемент, имат следното значение:

- A -- PNP високочестотен транзистор;
- B — PNP нискочестотен транзистор;
- C — NPN високочестотен транзистор;
- D — NPN нискочестотен транзистор;
- F — силициев изправител;
- H — полупроводников тетрод.

Третият елемент е число, изразяващо регистрационния номер на прибора.

Например обозначението 2 S A 350 изразява високочестотен транзистор с PNP проводимост и регистрационен номер 350. Обозначението 2S C 202 изразява транзистор високочестотен с проводимост NPN и регистрационен номер 202.

5. ФИРМЕНИ СИСТЕМИ

Съществуват и множество фирмени обозначения на полупроводникови прибори. Например фирмата *Mistral* обозначава своите елементи с буквите SF. С помощта на трета буква се означава видът на полупроводниковия прибор, а именно:

- D — диод маломощен
- R — мощен изправителен диод
- T — транзистор

След третата буква следва число, изразяващо регистрационния номер на прибора. Например обозначението SFD 108 изразява маломощен диод с регистрационен номер 108. Обозначението SFT означава транзистор; SFR 135 означава мощен изправителен диод с регистрационен номер 135.

Доскоро всички полупроводникови прибори българско производство се означаваха по тази система. Изключения правеха някои прибори, при които фирменият инициал SF не е отбелязан.

6. ЦВЕТЕН КОД

При малобааритните полупроводникови диоди широко се използва цветен код. Най-много е разпространен американският код. При него първият и вторият елемент от обозначението (1N) се изпускат, а регистрационният номер и буквите се означават с цветни пръстени. В табл. 6.3 е пояснено значението на използваните цветове.

Когато регистрационният номер е двуцифрено число, първият цветен пръстен е черен, а с останалите два пръстена се означава съответното двуцифрено число (фиг. 6.1). Ако след регистрационния номер следва буква, тя се означава с четвърти цветен пръстен (фиг. 6.2).

Когато регистрационният номер е трицифрено число, то се изразява с три цветни пръстена (фиг. 6.3). Ако след номера има буква, тя се изразява с четвърти цветен пръстен (фиг. 6.4).

За разпознаване на изводите цветните пръстени са приложени към извода на катода. Ако пръстените са разположени симетрично по отношение на изводните краища, то пръстенът до катода е направен двойно по-широк от останалите.

Цветният код на българските високочестотни диоди е следният:


SFD 104	— оранжев пръстен
SFD 105	— сив пръстен
SFD 107	— бял и жълт пръстен
SFD 108	— оранжев и жълт пръстен
SFD 110	— оранжев и син пръстен
SFD 111	— бял и червен пръстен
SFD 112	— зелен и оранжев пръстен

Т а б л и ц а 6.3


Цвят	Цифра	Буква	Цвят	Цифра	Буква
Черен	0	—	Зелен	5	Е
Кафяв	1	А	Син	6	Г
Червен	2	В	Виолетов	7	—
Оранжев	3	С	Сив	8	Н
Жълт	4	—	Бял	9	—

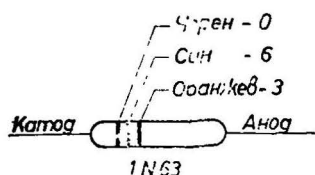6.2. ЦВЕТНИ КОДОВЕ ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА РЕЗИСТОРИ И КОНДЕНЗАТОРИ


За маркиране на резистори и кондензатори съществуват няколко цветни кода. Най-разпространените са пояснени на фиг. 6.5, фиг. 6.6 и фиг. 6.7.




Цветен код за двуцифрено число

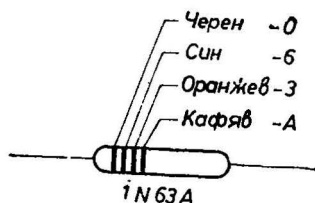


Фиг. 6.2. Цветен код за двуцифрено число и буква

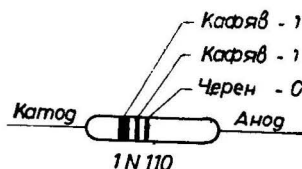

Фиг. 6.3. Цветен код за трицифрено число

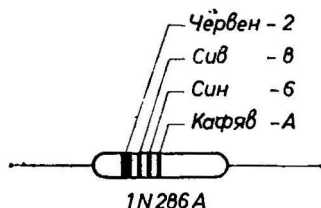


Фиг. 6.4. Цветен код за трицифрено число и буква

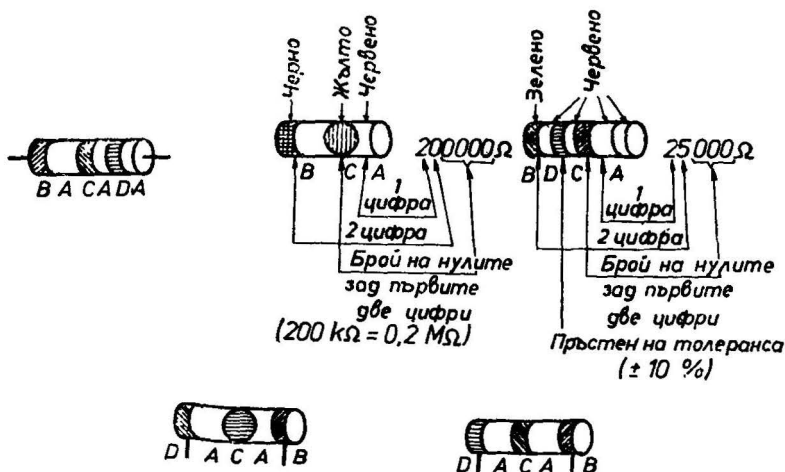


Фиг. 6.5. Примерно обозначение на резистор

Съпротивлението или капацитетът на отделните елементи са кодирани с цветни пръстени, като на всеки цвят отговаря строго определено число.

Обикновено първите три пръстена определят съпротивлението (капацитета), а четвъртият — класа на точност (1%, 2%, 5%, 10%, 20%).

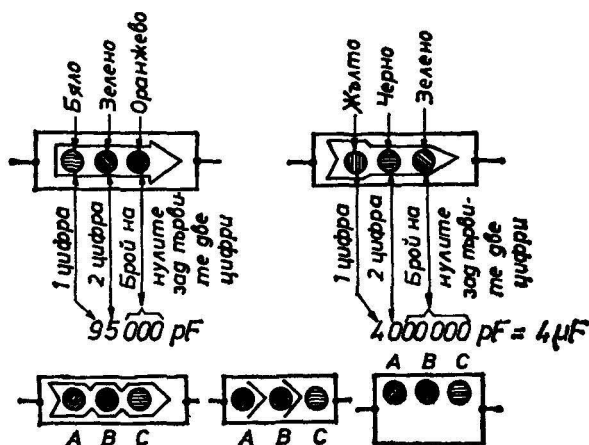

Фиг. 6.6. Примерно обозначение на кондензатор

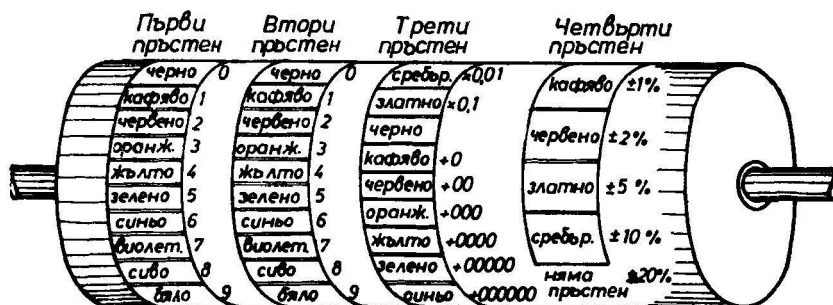

Фиг. 6.7. Цветен код за обозначение на резистори, който има най-голям разпространение

Както и при полупроводниковите прибори, съществуват и тук различни фирмени отклонения от общоприетите норми. Например фирмата „PHILIPS“ разделя цветния си код на три големи групи: за резистори под 10 Ω , за кондензатори под 10 pF и общо обозначение за резистори и кондензатори над по-

сочените стойности. Смисълът на цветовете е аналогичен на означения на фиг. 6.7. За резисторите под 10 Ω третият пръстен е златист, а за кондензаторите под 10 pF този пръстен е бял (изключение правят кондензаторите с капацитет под 1 pF, при които третият пръстен е сив).

6.3. ДРУГИ ДАННИ

1. СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ПРИБОРИ

SFT321	GC121A, П40А, 2N319, OC72
SFT322	GC121B, П41, 2N320, OC308
SFT323	GC121D, П41А, 2N321, OC132
SFT351	GC118A, GC515, OC303, AC115-IV
SFT352	GC118b, GC516, C306-I, AC115-IV
SFT353	GC118d, GC518, OC306-3, AC125
T241	GC122, GC507, OC307, AC122
T242	МП25, GC122, 2SB89A, AC122/30
T243	GC133, GC509, OC309, OC77
T321N	МП37A, 104NU71, 2SD75A, AC141B-4
T322N	МП376, 140NU71, 2SD75B, AC141B
T323N	МП38A, 101NU71, 2SD75C, SFT373
SFT124	GC301-A, GC500, AC152-IV, 2SB200
SFT125	GC301, GC501, AC171, AC184
SFT130	GC301A, GC500, AC152-IV, 2SB200
SF1131	GC301, GC501, OC79, AC152
T143	П25А, AC524, 2N524, 2SB370A
T144	П25Б, AC526, AC124, AC152
T145	
T146	AC555, AB131/30, AC152
AC350	AC180, AC117, OC30, GD20
AC350H	
AC350K	AC180K
SFT212*	3NU73, VD436, AD150, AD130, AD301**
SFT213*	4NU73, AD438, AC26, AD149, AD302**
SFT124*	5NU73, AD149, AD131, AD303**
T250	7NU73, AD436, AD150, AD130
T238*	П4В, AD467, 2SB337, AD138, AD312**
T239*	П4В, ASZ1017, SFT239, AD138/50, AD313**
T240*	П4Б, ASZ1018, SFT211, AD138/50, AD314**
AD301	3NU73, AD436, AD150, AD130, SFT212
AD302	4NU73, AD438, OC26, AD149, SFT213
AD303	5NU73, AD149, AD131, SFT214
AD304	7NU73, AD439, SFT250, AD132
AD112	П4В, AD467, 2SB337, AD138, T238
AD313	П46, ASZ1017, SFT239, AD138/50, T239

AD314	П4Б, ASZ1018, SFT211, AD138/50, T240
AD325	AD138, SFT240, ASZ1018, AD269, AD325
SFT306	GC103, AF265, AC160
SFT307	П29, AF266, 2SA12
SFT308	П30, GC102, 2CA15
ASX11	SFT229, ASY2, ASY37, GC100
ASX12	SFT228, ASY27, ASY36, GS100
ASX13	SFT227, ASY26, ASY36, GS100
SFT317	GF135, GF516, 2SA350
SFT319	AF137, GF126, 2SA353
SFT320	AF136, GF517, 2SA352
T316	GF130, GF515, AF127, SFT316
T354	GF139, OC170, AF126, SFT354
T357	GF128, AF514, AF125, SFT357
T358	GF131, OC170UKW, AF124, SFT358
SFD104	GA100, AA1160, AA116, OA-73
SFD106	GA106, 1NN41, AA116, OA90
SFD107	GA201, OA1160, AA112, OA90
SFD108,	GA104, OA1150, AA117, OA79
SFD110	DOG56, GA101, AA110, OA-79
SFD111	GA105, A202, AA112, OA-70
SFD112	GA202, DO653, AA111, OA-79
SFD115	2DA1172, 2GA206, AA119,
Д114	GA203, GA102, AA134, 1N54A
Д106Z	AA210, AY27, AA10, OA626
Д108Z	AA117, OA85, OA1150, GA104
Д110Z	AA119, OA79, OG56, GA101
Д112Z	AA115, AAY32, AA10, 22
Д121	SFD121, 1E73, OA720
Д122	SFD122, 1S88, OA721, OA1180
Д129	SFD129, 1S82, OA741, OA1182
Д7А	Д7А, GY101, DZG1, AY101T
Д7Б	Д7Б, GY102, DZG2, AY102T
Д7В	Д7В, GY104, DZG3, AY103T
Д7Г	Д7Г, GY105, DZG4, AY104T
Д7Д	Д7Е, DZG5, AY105T
Д7Е	Д7Е, AY106T
Д7Ж	Д7Ж, DZG7, AY107T
SFR135	33NP70, GY123, Д304, ДА31
SFR136	GY121, 32NU70, Д305
SFR115	31NP70, GY120

Забележка

Приборите, означени с *, са стари типове, които подлежат на замяна в производството от приборите, означени с **

2. Таблица за превръщане на децибели в отношение между токове или напрежения

dB	Отношение между напрежения или токове		dB	Отношение между напрежения или токове	
	усилване	затихване		усилване	затихване
5,0	1,78	0,56	14,0	0,01	0,20
5,5	1,88	0,53	15,0	5,62	0,17
6,0	1,99	0,50	16,0	6,31	0,15
6,5	2,11	0,47	17,0	7,08	0,14
7,0	2,21	0,44	18,0	7,94	0,12
7,5	2,37	0,42	19,0	8,91	0,11
8,0	2,51	0,39	20,0	10,0	0,10
8,5	2,66	0,37	25,0	17,7	0,05
9,0	2,82	0,35	30,0	31,6	0,03
9,5	2,98	0,33	35,0	56,0	0,01
10,0	3,16	0,31	40,0	100,0	0,01
11,0	3,55	0,28	50,0	316,0	---
12,0	3,98	0,25	60,0	1000	---
13,0	4,47	0,22			

3. Таблица за изходното напрежение при 50 mW изходяща мощност и различни изходни съпротивления на крайните стъпала

Изходно съпротивление, Ω	Изходно напрежение, V	Изходно съпротивление, Ω	Изходно напрежение, V
1	0,22	500	5
2	0,32	750	6,1
3	0,38	1000	7,1
4	0,44	1500	8,6
5	0,54	2000	10
6	0,56	2500	11,2
7	0,58	3000	12,3
8	0,63	3500	13,2
9	0,67	4000	14,2
10	0,7	4500	15
100	2,2	5000	15,8
200	3,2	5500	16,6
400	4,5	7000	18,7
		8000	20

П Р И Л О Ж Е Н И Е I

Основни електрически характеристики, габарити и тегло на малогабаритни, миниатюрни и стационарни съветски транзисторни приемници и радиограмофони

Основни характеристики	Типове радиоприемници и радиограмофони	
	Малогабаритни	
	„Алмаз“	„Альпинист“
1. Обхват на приемните вълни, m	740,7 ÷ 2000 187,5 ÷ 571,4	722,9 ÷ 2000 187,5 ÷ 576,9
2. Брой на транзисторите	7	7
3. Чувствителност (при приемане с феритна антена), mV/m	2,5 (ДВ) ¹ не по-лоша от 1,5 (СВ)	2,5 (ДВ) 1,5 (СВ)
4. Избирателност, dB	По съседен канал 16 (СВ), 20 (ДВ); по огледален канал не по-лоша от 20 (СВ и ДВ)	По съседен канал не по-малко от 26
5. Лента на възпроизвежданите звукови честоти, Hz	450 ÷ 3000	300 ÷ 3500
6. Изходна мощност, mW	50	150
7. Източник за захранване	Акумулатор 7Д-0,1 или батерия „Крона“	Две батерии тип КВС-Л-О,5, свързани последователно
8. Ток в режим на мълчание, mA	—	—
9. Ток при номинална мощност на изхода, mA	—	—
10. Тип на високоговорителя	0,1ГД-6	0,5ГД-12 или 0,5ГД-10
11. Тип на антената	Вътрешна феритна и прътова (телескопична)	Вътрешна феритна
12. Габарити, mm	134×83×34	221×150×62
13. Тегло, g	380	1500

Основни характеристики	Типове на радиоприемници и радиограмофони		
	Малогабаритни		
	„Атмосфера“	„Атмосфера-2М“	„Банга“
1	722,9 ÷ 2000 187,5 ÷ 576,9	722,9 ÷ 2000 187,5 ÷ 576,9	735 ÷ 2000 187 ÷ 582,5 24,8 ÷ 50
2	7	7	10
3	3,0 (ДВ), 2,5 (СВ)	3,0 (ДВ), 1,5 (СВ)	2,0 (ДВ), 40 μ V (КВ)
4	По съседен канал 20 (ДВ), не по-малко от 16 (СВ); по огледален канал 16 (ДВ) и 20 (СВ)	По съседен канал не по-малко от 26	По съседен канал 26
5	300 ÷ 3000	300 ÷ 3000	300 ÷ 4000
6	150	150	200
7	Две батерии тип КБС-Л-0,5, свързани по- следователно	Две батерии тип КБС-Л-0,5, свързани последователно	Шест елемента тип „316“, свързани по- следователно, батерия „Крона“, или акуму- латор 7Д-0,1
8	Не повече от 14	—	—
9	—	—	—
10	0,5ГД-14	0,5ГД-10	0,25ГД-1 РРЗ
11	Вътрешна феритна	Вътрешна феритна	Вътрешна феритна, прътова и външна
12	220×160×70	217×163×73	190×110×52
13	1300	1400	800 ^а

Основни ха- рактеристики	Типове радиоприемници и радиограмофони		
	Малобабитни		
	„Bera“	„ВЭФ — Спидола — 10“	„ВЭФ — 12“
1	722,9 ± 2000 187,5 ± 576,9	735,6 ± 2000 186,9 ± 577,4 25 ; 31 ; 41 ; 49 ; 51 ± 75	735,5 ± 2000 186,9 ± 571,4 25 ; 31 ; 41 ; 49 ; 52 ± 75
2	7	10	10
3	2,5 (ДВ) 1,5 (СВ)	1,5 (ДВ); 1 (СВ); 25 ± 60 μV (КВ)	2 (ДВ); 1 (СВ); 100 μV (КВ)
4	30 на честота 280 kHz; 26 на честота 1000 kHz	По съседен канал не по-лоша от 32	По съседен канал не по-лоша от 34
5	250 ± 3500	100 ± 5000	200 ± 4000
6	150	250	150
7		Батерия от шест елемента „Сатурн“ или две батерии тип КБС-Л-0,5	Батерия от шест елемента „Сатурн“
8	—	—	—
9	—	—	—
10	0,25ГД-1 РРЗ	1ГД-1 ВЭФ	1ГД-4
11	Вътрешна феритна и пръчкова (телескопична)	Вътрешна феритна, пръчкова (телеско- пична) и външна	Вътрешна феритна, пръчкова (телеско- пична) и външна
12	203 × 110 × 52	275 × 97 × 90	299 × 297 × 105
13	750	2200 ²	2700 ²

Основни характеристики	Типове на радиопремници и радиограмофони		
	Малогабаритни		
	„Гауя“	„Гнала“	„Кнев-7“
1	735 ÷ 2000 187 ÷ 577	735,3 ÷ 2000 571,4 ÷ 735,3	
2	6	7	7
3	не по-лоша от 4 (ДВ) и по-лоша от 2,5 (СВ)	не по-лоша от 1 (ДВ) не по-лоша от 2 (СВ)	Не по-лоша от 3,5 (ДВ) и 1,5 (СВ)
4	По съседен канал не по-малко от 16	По съседен канал не по-малко от 30 (ДВ), не по-малко от 35 (СВ); по огледален канал не по-малко от 40 (ДВ) и 30 (СВ)	По съседен канал не по-малко от 12
5	400 ÷ 3000	-	450 ÷ 3000
6		150	60
7	Акумулатор тип 7Д-0,1 или батерия „Крона“	Две батерии тип КВС-ЛІ-0,5	Батерия „Крона“ или батерия от акумула- торн 7 Д-0,1
8	Не повече от 7	5 ÷ 7	Не повече от 7
9	—	35 ÷ 40	—
10	0,1 ГД-1	1 ГД-28	0,1 ГД-6
11	Вътрешна феритна	Вътрешна феритна и външна	Вътрешна феритна и външна
12	162×98×39	• 255×155×67	125×78×36
13	600	1500 ³	350 ³

Основни характеристики	Типове на радиоприемници и радиограмофони		
	Малобабитни		
	„Ласточка“	„Ласточка-2“	„Меридиан“
1	735 ÷ 2000 187 ÷ 577	735 ÷ 2000 187 ÷ 577	723 ÷ 2000 187,5 ÷ 576,9 49 ÷ 75 ; 25 ; 31 ; 41
2	7	7	10
3	Не по лоша от 4 (ДВ) 2,5 (СВ)	Не по лоша от 3 (ДВ) 1,2 (СВ)	Не по лоша от 1,5(ДВ) 0,8 (СВ); 0,4 (КВ)
4	По съседен канал не по-малко от 12	По съседен канал 16 (ДВ) и 12 (КВ)	По съседен канал не по-лоша от 46; по огледан канал не по-лоша от 40 (ДВ); 30 (СВ) 12 (КВ)
5	450 ÷ 3000	450 ÷ 3000	200 ÷ 4000
6	90	90	150
7	Батерия „Крона“ или батерия от акумулатори 7Д-0,1	Батерия „Крона“ или батерия от акумулатори 7Д-0,1	Две батерии КБС-Л-0,5 или шест елемента „343“
8	Не повече от 8	Не повече от 7	Не повече от 11
9	—	—	50
10	0,1ГД-3	0,1ГД-6	1ГД-28
11	Вътрешна феритна	Вътрешна феритна	Вътрешна феритна и пръчкова
12	123×72×34	146×88×40	260×155×69
13	285	450	1800 ³

Основни ха- рактеристики	Типове на радиоприемници и радиограмофони		
	Малогобаритни		
	„Мир“	„Нева“	„Нева-2“
1	723 ÷ 2000 187,5 ÷ 577	735 ÷ 2000 187 ÷ 571	735 ÷ 2000 187 ÷ 577
2	6	6	7
3	4,0 (ДВ) 2,5 (СВ)	6,0 (ДВ) 2,5 (СВ)	Не по-лошо от 3,0(ДВ) и 1,2 (СВ)
4	По съседен канал не по-малко от 12	По съседен канал 14; по огледален канал 16	По съседен канал не по-малко от 20(ДВ и СВ)
5	450 ÷ 3000	450 ÷ 2000	450 ÷ 3000
6	70	90	50
7	Батерия „Крона“ или батерия от акумулатори 7Д-0,1	Батерия „Крона“ или батерия от акумулатори 7Д-0,1	Батерия „Крона“ или батерия от акумулатори 7Д-0,1
8	—	Не повече от 8	—
9	—	—	—
10	0,25ГД-1	0,1ГД-3	0,1ГД-6
11	Вътрешна феритна	Вътрешна феритна	Вътрешна феритна
12	137×80×39	126×77×36	150×95×35
13	400	350	450

Основни ха- рактеристики	Типове на радиоприемници и радиограмофони		
	Малогабаритни		
	„Нейва“	„Океан“	„Орбита“
1	732 ÷ 2000 187 ÷ 570	735,3 ÷ 2000 186,9 ÷ 571,4 41,1 ÷ 50,4 30,7 ÷ 31,6 215,1 ÷ 25,6 4,11 ÷ 4,56	186,9 ÷ 571,4 25 ÷ 75
2	7	17	8
3	0,6 (ДВ) 0,25 (СВ)	0,5 (ДВ) ; 0,25 (СВ) ; 0,15 ÷ 0,25 (КВ) 0,025 (УКВ)	1,0 (СВ и КВ)
4	По съседен канал не по-малко от 24 (ДВ) и 20 (КВ); по огледален канал 35 (ДВ) и 30 (СВ)	По съседен канал 36	По съседен канал не по-малко от 20 ; по огледален канал не по-малко от 10 (КВ) и 20 (СВ)
5	—	200 ÷ 4000 (АМ) 200 ÷ 10000 (ЧМ)	450 ÷ 3000
6	60	500	100
7	Батерия „Крона“ или „Крона-1Л“	Шест елемента тип „373“	Четири елемента тип „316“
8	Не повече от 7,2	—	Не повече от 9
9	—	—	—
10	0,1 ГД-8	—	0,1 ГД-6 Т
11	Вътрешна феритна и външна	Вътрешна феритна, телескопична и външна	Вътрешна феритна
12	113×70×33	332×212×114	150×80×35
13	300	3700	340°

Основни характеристики	Типове на радиоприемници и радиограмофони		
	Малобабитни		
	„Планета“	„Рига-103“	„Рига-301А“
1	736 \pm 2000 187,5 \div 577	735,3 \div 2000 186,9 \div 571,4 52,2 \div 76; 40,56 \div 53,3 24,79 \div 31,9 (AM) 41,11 \div 4,56 (ЧМ)	735 \div 2000 187 \div 571,2
2	7		7
3	Не по-лоша от 3,0 (ДВ) и 1,2 (СВ)	0,3 \div 07, (ДВ и СВ); 30 \div 60 μ V/m/ (KB) 3 \div 8 μ V/m/(УКВ)	2,0 (ДВ); 1,2 (СВ)
4	По съседен канал не по-малко от 20	По съседен канал 54 \div 60% (ДВ и СВ); по огледален канал 60 (ДВ); 36 \div 46 (СВ) 40 \div 50 (KB); 26 \div 30 (УКВ)	По съседен канал не по-малко от 26 (ДВ и СВ); по огледален канал не по-малко от 26
5	450 \div 3000	100 \div 7500	350 \div 3500
6	60	500	150
7	Батерия „Крона“ или батерия от акумулатори 7Д-0,1	Осем елемента тип „Марс“ или „Сатурн“	Шест елемента тип „316“, батерия „Крона“ или батерия от акумулатори 7Д-0,1
8	—	—	—
9	—	—	—
10	0,1ГД-6	2 \times 1ГД-4	0,25ГД-РРЗ
11	Вътрешна феритна и външна	Вътрешна феритна, пръчкова и външна	Вътрешна феритна и външна
12	127 \times 78 \times 39	—	173 \times 98 \times 47
13	320 ³	—	550

Основни характеристики	Типове на радиоприемници и радиограмофони		
	Малогабаритни		
	„Рига-301Б“	„Сатурн“	„Селга“
1	735 ÷ 2000 187 ÷ 571,2	735,3 ÷ 2000 187 ÷ 571,4	735 ÷ 2000 187 ÷ 571
2	7	7	7
3	Не по-лоша от 2,0 (ДВ) Не по-лоша от 1,2 (СВ)	Не по-лоша от 3,0 (ДВ) Не по-лоша от 1,2 (СВ)	2,5 (ДВ) 1,2 (СВ)
4	По съседен канал не по-малко от 26; по огледален канал не по-малко от 20	По съседен канал не по-малко от 20 (ДВ) и 16 (СВ)	По съседен канал не по-малко от 20
5	350 ÷ 3500	450 ÷ 3000	400 ÷ 4000
6	150	90	100
7	Две батерии КБС-Л-0, 5, батерия „Крона“ или батерия от акумулатори 7Д-0,1	Батерия „Крона“ или батерия от акумулатори 7Д-0,1	Батерия „Крона“ или батерия от акумулатори 7Д-0,1
8	—	—	—
9	—	—	—
10	0,25ГД-РРЗ	0,1ГД-6	0,15ГД-1
11	Вътрешна феритна	Вътрешна феритна и външна	Вътрешна феритна и външна
12	203 × 110 × 52	144 × 88 × 42	170 × 99 × 42
13	750	450	480

Основни характеристики	Типове на радиоприемници и радиограмофони		
	Малогабаритни		
	„Сигнал“	„Сокол“	„Сокол-4“
1	735 ÷ 2000 187 ÷ 571	735,5 ÷ 2000 187,4 ÷ 577,4	735 ÷ 2000 186 ÷ 570 ; 25 ÷ 75
2	7	7	8
3	Не по-лоша от 1,5(ДВ) Не по-лоша от 3,0(СВ)	Не по-лоша от 3,0(ДВ) Не по-лоша от 1,0(СВ)	1,8(ДВ); 0,8(СВ) 150μV (КВ)
4	По съседен канал не по-малко от 20(ДВ) и 16(СВ)	По съседен канал не по-малко от 20(ДВ) и 16(СВ)	По съседен канал не по-малко от 46 ; по огледален канал не по-малко от 26(ДВ и СВ) и 12(КВ)
5	450 ÷ 3000	—	—
6	60	100	100
7	Батерия „Крона“	Батерия „Крона“ или батерия от акумулатори 7Д-0,1	Батерия от четири елемента тип „316“
8	Не повече от 5	—	10
9	—	—	—
10	0,1ГД-8	0,1ГД-8	0,5ГД-20
11	Вътрешна феритна и външна	Вътрешна феритна и външна	Вътрешна феритна, пръчкова и външна
12	113×75×31	152×92×39	215×125×47
13	370	350	950

Основни характеристики	Типове на радиоприемници и радиограмофони		
	Малобагаритни		
	„Соната“	„Синдола“	„Спорт-2“
1	735÷2000 185÷571,2 41÷75 25÷31	735÷2000 186,9÷577,4 51÷75; 49; 41; 31; 25	35÷2000 186÷570 25÷31 (I); 41÷75 (II)
2	10	10	8
3	Не по-лоша от 1,0 (ДВ); 0,5 (СВ); 50 μ V (КВ)	2,0 (ДВ); 1,5 (СВ); не по-лоша от 100 μ V (КВ)	Не по-лоша от 1,6 (ДВ), 0,6 (СВ) и 0,3 (КВ)
4	По съседен канал 34 (ДВ) и (СВ); по огледален ка- нал не по-малко от 32 (ДВ), 26 (СВ) и 12 (КВ)	По съседен канал не по-малко от 32	По съседен канал не по-малко от 60; по огледален канал не по-малко от 30 (ДВ), 32 (СВ), 16 (КВ), 20 (КВII)
5	200÷4000	—	300÷3500
6	150	150	100
7	Две батерии тип КБС Л-0,5	Шест елемента „Са- турн“ или две бате- рии КБС-Л-0,5	Батерия от четири елемента тип „316“
8	—	—	10
9	—	25	—
10	0,5ГД-10	1ГД1 ВЭФ	0,5ГД-20
11	Вътрешна феритна, те- лескопична и външна	Вътрешна феритна, телескопична и вън- шна	Вътрешна феритна и външна
12	252×143×68	275×197×90	195×110×47
13	1900	2200	910

Основни ха- рактеристики	Типове на радиоприемници и радиогромофони		
	Малогабаритни		
	„Старт-2“	„Сувенир“	„Сюрприз“
1	735,5 ± 2000 187,4 ± 577,4	735,3 ± 2000 186,9 ± 571,4 46,1 ± 77 24,8 ± 44,1	186 ± 570
2	7	10	6
3	Не по-лоша от 1,5 (ДВ) и от 1,0 (СВ)	Не по-лоша от 2,0 (ДВ); Не по-лоша от 1,0 (СВ); 100 μV (КВ)	Не по-лоша от 3
4	По съседен канал не по-малко от 20 (ДВ) и 16(СВ)	По съседен канал не по-лоша от 40	По съседен канал не по-малко от 12, по огледален канал не по-малко от 20
5	—	200 ± 4000	500 ± 3000
6	100	150	100
7	Батерия „Крона“	Две батерии КВС-Л-0,5	Три акумулатора тип Д-0,1
8	—	Не повече от 6	Не повече от 12
9	—	40 ± 50	—
10	0,1ГД-8	1ГД-28	0,05ГД-1
11	Вътрешна феритна и външна	Вътрешна феритна и телескопична	Вътрешна феритна
12	142×90×35	260×160×67	135×88×17
13	430	1600	200

Основни ха- рактеристики	Типове на радиоприемници и радиогромофони		
	Малогабаритни		
	„Топаз-2“	„Чайка“	„Електрон“
1	735,5 ± 2000 187,4 ± 577,4	735 ± 2000 187 ± 571	
2	7	6	6
3	Не по-лоша от 3,0 (ДВ) и 1,0 (СВ)	6,0 (ДВ), 2,5 (СВ)	Не по-лоша от 3,0 (ДВ) и 1,5 (СВ)
4	По съседен канал не по-малко от 20 (ДВ) и 16 (СВ)	По съседен канал 14; по огледален канал 16	По съседен канал не по-малко от 20
5	—	450 ± 2000	450 ± 3000
6	100	90	
7	Батерия „Крона“ или батерия от акумулатори 7 Д-0,1	Батерия „Крона“ или батерия от акумулатори 7 Д-01	Батерия „Крона“ или батерия от акумулатори 7 Д-0,1
8	—	Не повече от 8	Не повече от 7
9	—	—	—
10	0,1 ГД-8	0,1 ГД-3	0,1 ГД-6
11	Вътрешна феритна и външна	Вътрешна феритна	Вътрешна феритна
12	—	115×70×30	121×77×35
13	—	300	350

Основни характеристики	Типове на радиоприемници и радиограмофони		
	Малобабитни		Стационарно-преносим
	„Етюд“	„Юпитер“	„Космонавт“
1		732÷2000 187÷570	735,3÷2000 186,9÷571,4
2	7	7	8
3	Не по-лоша от 2.0 (ДВ) и 1.2 (СВ)	0.6 (ДВ) 0.25 (СВ)	2.5 (ДВ) 1.5 (СВ)
4	По съседен канал не по-малко от 16 (ДВ и СВ); по огледален канал не по-малко от 26	По съседен канал не по-малко от 24 (ДВ), 20 (СВ); по огледален канал 35 (ДВ) и 30 (СВ)	Не по-малко от 20 (ДВ и СВ)
5	100÷8000	—	300÷3500
6			150
7	Батерия „Крона“	Батерия „Крона“	Три елемента „Сатурн“ или „Марс“
8	—	Не повече от 7,2	Не повече от 14
9	—	—	95
10	0,1ГД-9	0,1ГД-8	0,5ГД-12
11	Вътрешна феритна и външна	Вътрешна феритна и външна	Вътрешна феритна и външна
12	136×76×24	113×70×33	224×168×68
13	250	300	1700

Основни характеристики	Типове на радиоприемници и радиограмофони			
	Миниатюрни			
	„Алмаз-Т7“	„Космос“	„Орленок“	„Рубин“
1	722,9 ÷ 2000 или 187,5 ÷ 576,9	735 ÷ 2000 или 188 ÷ 576	735 ÷ 2000 187 ÷ 571,2	735 ÷ 2000 186,9 ÷ 571,4
2	7	7	7	7
3	Не по-лоша от 10 (ДВ) и 8 (СВ)	Не по-лоша от 8	Максимална чувствителност не по-лоша от 4	—
4	Не по-малко от 14	По съседен канал не по-малко от 14; по огледален канал не по-малко от 20	По съседен канал не по-малко от 16; по огледален канал не по-малко от 20	—
5	700 ÷ 3000	—	—	—
6	—	15	40	25
7	Четири акумулатора тип Д-0,06	Два акумулатора тип Д-0,1	Два акумулатора тип Д-0,1	Батерия от акумулатори с напрежение 2,5
8	Не повече от 15	Не повече от 7	Не повече от 10	—
9	—	—	—	—
10	0,025ГД-2	0,1ГД-3	0,25ГД-2	0,25ГД-2
11	Вътрешна феритна и външна	Вътрешна феритна и външна	Вътрешна феритна и външна	Вътрешна феритна и външна
12	53×45×23	70×60×28	78×52×25	58×48×28
13	90	150	120	90

Основни ха- рактеристики	Типове на радиоприемници и радиограмофони		
	Стационарни		
	„Аусма“	„Восход“	„Иволга—66“
1	722,9÷2000 187,5÷576,9 УКВ	722,9÷2000 187,5÷576,9 24,8÷36,0 36,0÷75,9	735,3÷2000 186,9÷571,4 24,8÷75,9
2	11	9	9
3	0,2÷0,8 (ДВ и СВ)	Не по-малко от 150μV	Не по-лоша от 2,5 (ДВ) 1,4 (СВ) 200 μV (КВ), ⁷
4	Не по-малко от 30 (ДВ), не по-малко от 26 (СВ и УКВ)	Не по-малко от 26	Не по-малко от 26
5	120÷6000	—	150÷3500
6	150÷500	150	150
7	Шест елемента тип „Са- турн“, батерия „Пионер“ или променливотокова мрежа	Батерия 9V или про- менливотоковата мре- жа	Шест елемента „Са- турн“ или „Марс“, че- тири батерии КБС-М- 0,5 или променливото- ковата мрежа
8	—	Не повече от 12	—
9	—	—	25÷30
10	ГД-3	0,5 ГД-11	—
11	Вътрешна феритна, вътре- шен вибратор и външна ан- тена	Вътрешна феритна и пръчкова	Вътрешна феритна и външна
12	560×265×215	482×282×257	345×190×170
13	8500	12500	4000

Основни характеристики	Типове на радиоприемници радиограмофони		
	Стационарни		
	„Минск“	„Минск-Т“	„Минск-62“
1	722,4 ÷ 2000 187 ÷ 577	722,4 ÷ 2000 187 ÷ 577	722,9 ÷ 2000 187,5 ÷ 576,9 УКВ
2	7	7	11
3	Не по-лоша от 2,5(ДВ) 1,2(СВ)	Не по-лоша от 20,5(ДВ) 1,2(СВ)	2,5(ДВ) 1,5(СВ) 30μV (УКВ)
4	Не по-малко от 20(ДВ) 16(СВ)	Не по-малко от 20(СВ) 16(СВ)	По съседен канал не по-малко от 26 (ДВ и СВ)
5*	200 ÷ 3000	200 ÷ 3000	150 ÷ 3500
6	400		150
7	Шест елемента тип „Са- турн“	Шест елемента тип „Сатурн“ или промен- ливотоковата мрежа	Батерия 9V или про- менливотоковата мре- жа
8	Не повече от 12	Не повече от 12	Не повече от 11
9	—	—	—
10	1ГД-6	1ГД-6	1ГД-6
11	Вътрешна феритна и външна	Вътрешна феритна и външна	Вътрешна феритна, външна и вътрешен вibrator
12	325×240×170	325×240×170	525×230×220
13	4500	4500	8000

Основни ха- рактеристики	Типове на радиоприемници и радиограмофони		
	Стационарни		
	„Нарочь“	„Родина-6J“	„Мрия“
1	732÷2000 187÷570	723÷2000 187÷577 24,8÷31,9 40÷57,7 55,6÷76	735,3÷2000 186,9÷571,4 40,6÷77 24,8÷31,6
2	8	9	9
3	0,7÷2,0 (ДВ) 0,5÷1,0 (СВ)	150 μV^8	Не по-лоша от 2,5 (ДВ) 1,5 (СВ) 250 μV (КВ)
4	По съседен канал 29÷47, по огледален канал 30 (ДВ) и 24 (СВ)	По съседен канал не по-малко от 26	По съседен канал не по-лоша от 46
5	150÷3500	100÷4000	300÷3500
6	150	150	250
7	Батерия 9 V („Сатурн“, КБС-ЛІ-0, 5) или промен- ливотоковата мрежа	Батерия 9 V или променливотоковата мрежа	Шест елемента тип „Марс“ или „Сатурн“
8	Не повече от 12	--	Не повече от 15
9	--	--	60÷70
10	1ГД-10	2×1ГД-10 или 2×0,5ГД-10	0,5ГД-20
11	Вътрешна феритна и външна	Външна	Вътрешна феритна и телескопична
12	330×175×170	485×280×240	270×165×85
13	4500	8000	3600

Основни характери- стики	Типове на радиоприемници и радиограмофони		
	Стационарни		
	„Отдых“	„Эфир“	„Эфир — М“
1	722,4 ÷ 2000 187 ÷ 577 41 ÷ 75; 31; 25	735,7 ÷ 2000 187,5 ÷ 577 24,8 ÷ 31,9; 40 ÷ 57,7 55,5 ÷ 75,9	735,7 ÷ 2000 187 ÷ 577 40,5 ÷ 75,9 31; 25
2	9	10	9
3	Не по-лоша от 2,0 (ДВ) 1,0 (СВ) ¹	Не по-лоша от 150 μ V	Не по-лоша от 150 μ V ²
4	—	По съседен канал не по-малко от 26	По съседен канал не по-малко от 34
5	150 ÷ 4000	100 ÷ 4000	100 ÷ 4000
6	500	150	500
7	—	Батерия 9V или про- менливотоковата мрежа	Батерия 9V или про- менливотоковата мрежа
8	10	Не повече от 15	—
9	10	—	—
10	—	2×1ГД-10	2×1ГД-28
11	Вътрешна феритна и външна	Външна	Външна
12	360×320×170	500×330×280	500×330×280
13	7800	15000	15000

¹ ДВ, СВ и КВ са съответно дълги, средни и къси вълни.

² Това е теглото без източници за захранване.

³ Това е теглото без кутия и източници за захранване.

⁴ При напрежение на източника за захранване 9V и изходна мощност 150 mW.

⁵ Приемникът „Океан“ работи също и в УКВ обхват (65,8 ÷ 73,0 MHz,

⁶ Първата стойност отговаря на мощността при захранване от батерии, втората — на мощността при захранване от мрежа.

⁷ При работа с външна антена.

⁸ При при мане с външна антена.

⁹ С външна антена чувствителността във всички обхвати е не по-лоша от 150 μ V.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАДИОПРИЕМНИЦИ

Основни технически данни	Радиоприемници	
	„Прогрес“	„Ехо“
1. Честотни обхвати, MHz	0,520 — 1,6	0,520 — 1,6
2. Междинна честота АМ, kHz (ЧМ, MHz)	470	455
3. Чувствителност при отношение сигнал/шум 20 dB, μV (от ферит- на антена — ФА, mV/m)	1 mV/m	1,5 mV/m
4. Избирателност по съседен канал, dB	20	20
5. Избирателност по огледален ка- нал, dB	20	20
6. Изходна мощност при коефициент на нелинейните изкривявания 10%, W	0,150	0,1
7. Захранване, V	9 (две батерии тип 3 R 12)	4,5 (три бате- рии тип R 6)
8. Размери, mm	190×125×55	136×86×36
9. Тегло, kg	1 (без батериите)	0,36 (без ба- териите)

Основни техничес- ки данни	Радиоприемници					
	„РМС 10 Т“	„Тенор“	„Мелодия 15Т“ „Царевец“	„Ехо 2“	„Универсал“	„Перла“
1	0,520 — 1,6 5,8 — 12	0,520 — 1,6 5,8 — 12,5	0,520 — 1,6 0,145 — 0,350 5,8 — 12,5 64,5 — 73,5	0,520 — 1,6 5,8 — 12	0,520 — 1,6 0,145 — 0,350 65 — 73	0,520 — 1,6 0,145 — 0,350 64,5 — 73
2	455	468	468 (10,7)	455	468 (10,7)	468 (10,7)
3	CB : 100 KB : 150	CB : 1 mV/m KB : 70	CB : 30 (0,5 mV/m) ДВ : 40 (1 mV/m) KB : 50 УКВ : 10	CB : 1,5mV/m KB : 100	CB : 100 (1 mV/m) ДВ : 150 (1,5 mV/m) УКВ : 10	CB : 1 mV/m ДВ : 1,5 mV/m УКВ : 10
4	38	30	АМ : 36 ЧМ : 30	20	АМ : 34 ЧМ : 30	АМ : 34 ЧМ : 30
5	CB : 26 KB : 12	CB : 30 KB : 12	CB : 30 ДВ : 55 KB : 12 УКВ : 26	CB : 20 KB : 8	CB : 34 ДВ : 40 УКВ : 26	CB : 30 ДВ : 40 УКВ : 26
6	от батерии : 0,3 от мрежа : 0,6	0,25	3	0,1	от батерии : 0,5 От акумул. 12V : 2 от акумул. 6V : 0,7	0,5
7	9 (шест батерии тип R 20) мрежа : 150/220	6 (четири ба- терии тип R 14)	от мрежа : 220	4,5 (три батерии тип R 6)	7,5 (пет батерии тип R14) 12 (акумулатор) 6 (акумулатор)	7,5 (пет батерии тип R 14)
8	326×126×180	233×124×52	—	136×86×36	267×180×66	278×223×76
9	2,6	0,9 (без батерии)	—	0,38 (без батериите)	1,9 (без батериите)	2,2 (с батериите)

Основні технічес- кі данні	Радіоприймачі					
	„Вега“	„Ріла“	„АБ 71 Т“	„Мелодія 20“ и „Мелодія 22“	„Мелодія 20 стерео“	„АР 70“
1	0,520—1,6 0,150—0,350 5,8—12,5	0,520—V 1,6 0,145—0,350 5,8—12,5 64,5—73,5	0,520 1,6 5,8 12,5	0,520—1,6 0,150—0,350 5,8—12,5 64,5—73	0,520—1,6 0,150—0,350 5,8—12,5 64,5—73	0,520—1,6 0,150—0,350 65—73
2	468	468 (10,7)	468	468 (10,7)	468 (10,7)	468 (10,7)
3	СВ: 100 ДВ: 150 КВ: 150	СВ: 30 ДВ: 40 УКВ: 10 КВ: 50	СВ: 150 КВ: 150	СВ: 100 (1 мВ/м) ДВ: 100 (2 мВ/м) КВ: 150 УКВ: 10	СВ: 100 (1 мВ/м) ДВ: 100 (2 мВ/м) КВ: 150 УКВ: 10	СВ: 50 ДВ: 70 УКВ: 5
4	26	АМ: 36 ЧМ: 30	30	АМ: 33 ЧМ: 30	АМ: 33 ЧМ: 30	АМ: 35 ЧМ: 30
5	СВ: 30 ДВ: 40 КВ: 12	СВ: 30 ДВ: 55 КВ: 12 УКВ: 26	СВ: 30 КВ: 12	СВ: 34 ДВ: 35 КВ: 12 УКВ: 26	СВ: 34 ДВ: 35 КВ: 12 УКВ: 26	СВ: 40 ДВ: 40 УКВ: 26
6	1	3	0,6	3	2×4	3
7	от мережа: 220	от мережа: 220	от мережа: 220	от мережа: 220	от мережа: 220	12 (акумулятор)
8	520×226×204	764×252×250	448×130×156	650×216×190	560×185×200	200×155×60
9	4,5	11	—	8,5	15 (с колоните)	—

Основни технически данни	Радиоприемници			
	„АР 12“	„Лотос“	„Рила 1“ и „Рила 2“	„Романтика“
1	0,520—1,6 0,150—0,350	0,520—1,6 5,8—12	0,520—1,6	0,520—1,6
2	468	468	468	468
3	СВ: 50 ДВ: 100	СВ: 1,2 мВ/м КВ: 200	3 мВ/м	1,5 мВ/м
4	32	24	30	15
5	СВ: 40 ДВ: 40	СВ: 30 КВ: 12	35	30
6	2	0,12	0,1	0,2
7	12 (аккумулятор)	9 (батерии тип 6 F 22)	9 (батерии тип 6 F 22)	от мрежа: 220
	144×14×40	158×83×38	106×68×30	220×175
9	0,7	0,38 (без батерии)	0,17 (без батерии)	1,9

Основни техничес- ки данни	Радиоприемници			
	„Генер 711“	„Албена“	„Соло“	„Октава“
1	0,520—1,6 5,8—12,5	0,520—1,6 0,150—0,350 5,8—12,5 64,5—73	0,520—1,6 0,150—0,350	0,520 1,6 0,150 0,275
2	468	468 (10,7)	468	468
3	CB: 1,5 mV/m KB: 150	CB: 100 (1 mV/m) ДВ: 100 (2 mV/m) KB: 150 УКВ: 10	CB: 1,2 mV/m ДВ: 3,5 mV/m	CB: 1,5 mV/m ДВ: 3 mV/m
4	30	AM: 32 ЧМ: 30	20	22
5	CB: 30 KB: 12	CB: 30 ДВ: 40 KB: 12 УКВ: 26	30	30
6	0,25	1	0,15	1
7	6 (батерии тип R 14 четири броя)	от мрежа: 220 В (шест батерии тип R 20)	6 (четири батерии тип R 6)	9 (шест батерии тип R 20)
8	230×120×54	—	155×90×39	290×185×80
9	1 (без батериите)	—	0,35 (с батерии)	2,7

ЛИТЕРАТУРА

Към I част

1. Базилев, А. Как прочитатъ схему транзисторного приемника М., ДО-СААФ, 1966.
2. Божко, И. М., К. А. Локшин. Транзисторные радиовещательные приемники. М., „Энергия“, 1966.
3. Борноволокнов, Э. П. Малогабаритные радиоприемники. М., „Знание“, 1968.
4. Веневцев, М. К. Переделка ламповых приемников на транзисторные. М., „Энергия“, 1969.
5. Гендин, Г. С. Советы по конструированию радиолюбительской аппаратуры. М., „Энергия“, 1967.
6. Гумеля, Е. Б. Налаживание транзисторных приемников. М., „Энергия“, 1966.
7. Гумеля, Е. Б. Выбор схем транзисторных приемников. М., „Энергия“, 1968.
8. Зтов, В. Е. Радиолюбительские карманные приемники на транзисторах. М., „Энергия“, 1964.
9. Кокачев, В. П. Простые радиоприемники на транзисторах. М., „Энергия“, 1968.
10. Кольцов, Б. В., П. Л. Молоканов. Схемы, узлы и детали приемников на транзисторах. М., „Энергия“, 1962.
11. Лабутии, В. К. Простейшие конструкции на транзисторах. М., „Энергия“, 1960.
12. Петров, Л. Транзисторные радиоприемники. Лениздат, 1967.
13. Румянцев, М. Любительские карманные приемники. М., ДОСААФ, 1964.
14. Трохименко, Я. К. Радиоприемные устройства на транзисторах К., „Техника“, 1964.
15. Хомич, В. И. Приемные ферритовые антенны. М., „Энергия“, 1960.
16. Яковлев, В. В. Любительские переносные приемники на транзисторах. М., „Энергия“, 1959.

Към II част

1. Pabst, B. „Fehlersuche in Transistor empfändern, VEB Verlag Technik, Berlin.
2. Lummer, H. „Zisťovanie a odstraňovanie poruch v transistorových prijímačoch, SVTL — Bratislava.
3. Илиев, М. Радиопоправки. Техника. София, 1971.
4. П'енчев, Н. Правильно ли е настроен радиоприемникът. Техника. София, 1972.
5. Сп. „Радио, телевизия, електроника“, София.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Първа част

I. Общи сведения за транзисторните приемници и източниците за захранване

1.1	Предназначение на радиоприемниците	5
1.2	Определение и класификация на транзисторните приемници	6
1.3	Основни качествени показатели на приемниците	6
1.4	Блокови схеми на приемниците	9
1.5	Особености на схемите на транзисторните приемници	11
1.6	Източници за захранване на транзисторните приемници	12

II. Физически процеси в транзисторните приемници

2.1	Принцип на работа на транзистора	23
2.2	Приемни антени и входно устройство	28
2.3	Високочестотни усилватели	34
2.4	Хетеродици	40
2.5	Преобразуватели на честота	47
2.6	Междинчестотни усилватели	53
2.7	Детектори с полупроводникови прибори	56
2.8	Общи сведения за транзисторните нискочестотни усилватели	61
2.9	Нискочестотни предусилвателни стъпала	68
2.10	Температурна стабилизация на усилвателите	73
2.11	Крайни стъпала на нискочестотни усилватели	75
2.12	Електродинамични високоговорители	83
2.13	Автоматично регулиране на усилването	86
2.14	Индикатори за точна настройка на транзисторните приемници	92

III. Експлоатация, неизправности и ремонт на транзисторните приемници

3.1	Експлоатация на преносимите и стационарните транзисторни приемници	95
3.2	Видове повреди и причините за тях	101
3.3	Признаци за нормалната работа и за повредите на приемниците	102
3.4	Работа с полупроводникови прибори и малогабаритни детайли	103
3.5	Начини за откриване на причините на повредите	105
3.6	Ред на разглобяване и сглобяване на транзисторните приемници	110
3.7	Повреди в транзисторните приемници и методи за тяхното отстраняване	114

1. Преносим радиоприемник „Альпинист“	114
Проверка на нискочестотния усилвател на приемника „Альпинист“	127
Настройка на МЧУ на приемника „Альпинист“	128
Настройка на високочестотната част на приемника „Альпинист“	129
Измерване на чувствителността на приемника „Альпинист“	130
Механически повреди в приемника „Альпинист“	131
2. Преносим радиоприемник „ВЭФ-12“	132
Предварителна проверка на нискочестотния усилвател на радиоприемник „ВЭФ-12“	142
Проверка на НЧУ на приемник „ВЭФ-12“	143
Проверка на детектора на радиоприемник „ВЭФ-12“	143
Настройка на НЧУ на приемник „ВЭФ-12“	143
Проверка на хетеродина, смесителя и стабилизатора на радиоприемник „ВЭФ-12“	146
Настройка на хетеродина и входното устройство на радиоприемник „ВЭФ-12“	147
Ремонт на механизма за настройка на „ВЭФ-12“	148
3. Преносим радиоприемник „Меридиан“	149
Причини за повредите на приемник „Меридиан“	156
Проверка на НЧУ на приемник „Меридиан“	159
Настройка на МЧУ на приемник „Меридиан“	170
Вместване на честотите на хетеродина в границите на обхватите	170
Спрягане на настройките на входните и хетеродинните кръгове на приемник „Меридиан“	172
4. Радиогромофон „Рига-102“	175
Разглобяване на грамофона на радиогромофон „Рига-102“	176
Автоматично изключване на грамофона	178
5. Преносим радиоприемник „Рига-103“	188
Общи сведения за приемника	188
Някои забележки по експлоатацията на разглобяването на приемник „Рига-103“	190
Търсене на причините за повредата в приемник „Рига-103“	190
Търсене на повредено стъпало в блока на НЧУ на приемник „Рига-103“	192
Подготовка за регулиране и настройка на приемник „Рига-103“	195
Проверка и настройка на НЧУ на приемник „Рига-103“	195
Настройка на тракта за АМ. Настройка на МЧУ	211
Настройка на високочестотната част на приемника „Рига-103“	212
Настройка на тракта за ЧМ на приемник „Рига-103“	214
6. Преносим радиоприемник „Селга“	215
Проверка на НЧУ на приемник „Селга“	220
Настройка на МЧУ на приемник „Селга“	222
Проверка и настройка на преобразувателя на	

честотата на приемник „Селга“	223
7. Преносим радиоприемник „Сокол“	232
Забележки по ремонта на радиоприемник „Сокол“	234
Проверка на НЧУ на приемник „Сокол“	235
Проверка на детектора на приемник „Сокол“	238
Проверка и настройка на МЧУ на приемник „Сокол“	239
Спрягане на настройките на входните и хетеродинните кръгове на приемник „Сокол“	240

Втора част

IV. Български транзисторни радиоприемници

4.1. Радиоприемници „Прогрес“ и „В. Търново“	247
4.2. Радиоприемник „Ехо“	252
4.3. Радиоприемник „Ехо 2“	261
4.4. Радиоприемник „Универсал“	267
4.5. Радиоприемник „Перла“	273
4.6. Радиоприемник „РМС 10-Т“	273
4.7. Радиоприемник „Тенор“	278
4.8. Радиоприемник „Мелодия 15 Т“. Радиограмофон „Царевец“	283
4.9. Радиоприемник „Вега“	288
4.10. Радиоприемник „Рила“	292
4.11. Радиоприемник „АБ 71 Т“	292
4.12. Радиоприемници „Мелодия 20“ и „Мелодия 22“	297
4.13. Радиокомплект „Мелодия 20-стерео“	308
4.14. Радиоприемник „АР 70“	312
4.15. Радиоприемник „АР 12“	318
4.16. Радиоприемник „Лотос“	323
4.17. Радиоприемници „Рила 1“ и „Рила 2“	327
4.18. Радиоприемник „Романтика“	329
4.19. Радиоприемник „Тенор-711“	331
4.20. Радиоприемник „Албена“	334
4.21. Радиоприемник „Соло“	334
4.22. Радиомагнитофон „Октава“	336

V. Настройка, регулиране и ремонт на транзисторните приемници

5.1. Общи сведения	338
5.2. Особенности при отстраняването на повредите в транзисторните приемници	346
5.3. Общи и характерни повреди в транзисторните стъпала на всички приемници	350
1. За транзисторни приемници с „+“ на маса	350
2. За транзисторни приемници с „—“ на маса	352
3. Характерни повреди в самия транзистор	354
5.4. Настройка на транзисторните радиоприемници	356
1. Проверка и регулиране на НЧУ	356

2. Настройка на амплитудния и честотния детектор	357
3. Настройка на МЧУ на тракта за АМ	358
4. Настройка на МЧУ на тракта за ЧМ	360
5. Настройка на преобразувателя (смесителя) за АМ	361
6. Настройка на приставката за УКВ	365
7. Примери за настройка	366
5.5. Техника на запояване и ремонт на печатни платки	369
5.6. Проверка и замяна на елементи и възли	373
5.7. Организация на работното място	381

VI. Кратък справочник

6.1. Системи за обозначаване на полупроводниковите прибори	383
1. Съветска система	383
2. Американска система — JEDEC	384
3. Европейска система	386
4. Японска система	389
5. Фирмени системи	389
6. Цветен код	390
6.2. Цветни кодове за обозначаване на резистори и кондензатори	390
6.3. Други данни <i>М</i>	393
Приложение I	396
Приложение II	415
Литература	421


ТРАНЗИСТОРНИ РАДИОПРИЕМНИЦИ

Н а ц и о н а л н о с т р у с к а
Първо издание


Автори: инж. *Александър М. Почеп* инж. *Петър В. Панасюк*
инж. *Ангел Ненков Борисов* — на българската част Рецензент на бълг. част
к. т. н. инж. *Атанас Иванов Шишков* Научен редактор инж. *Искра Неделчева*
Художник *Стефан Груев* Художествен редактор *Вени Кантарджиева*
Технически редактор *Е. Дюлгерова* Коректор *Цонка Ковачева*

Тематичен № $\frac{2904070210}{3-75}$ — Издателски № 9460 Лит. гр. III-2 Дадена за набор
на 28. VII. 1975 г. Подписана за печат на 23. II. 1976 г. Излязла от печат през
м. март 1976 г. Формат 60×90/16 Печатни коли 28,75 Издателски коли 29,35
Тираж 17090 Цена 2,32 лв.

Държавно издателство „Техника“, бул. Руски 6 — София
Държавна печатница Тодор Димитров

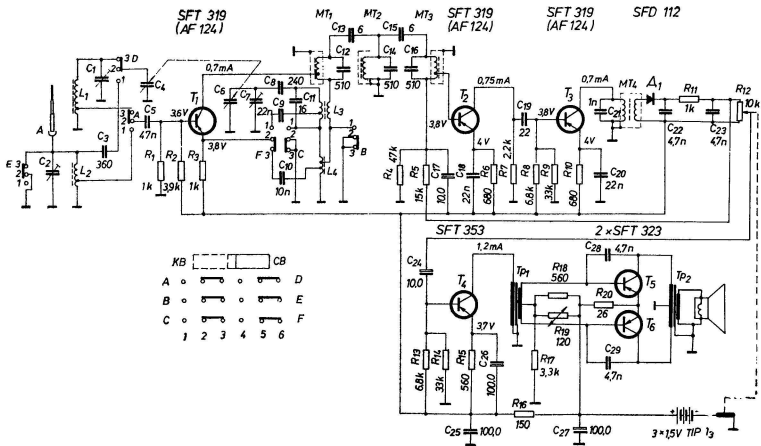

Фиг. 4.18. Принципна схема на радиоприемник „Ехо 2“

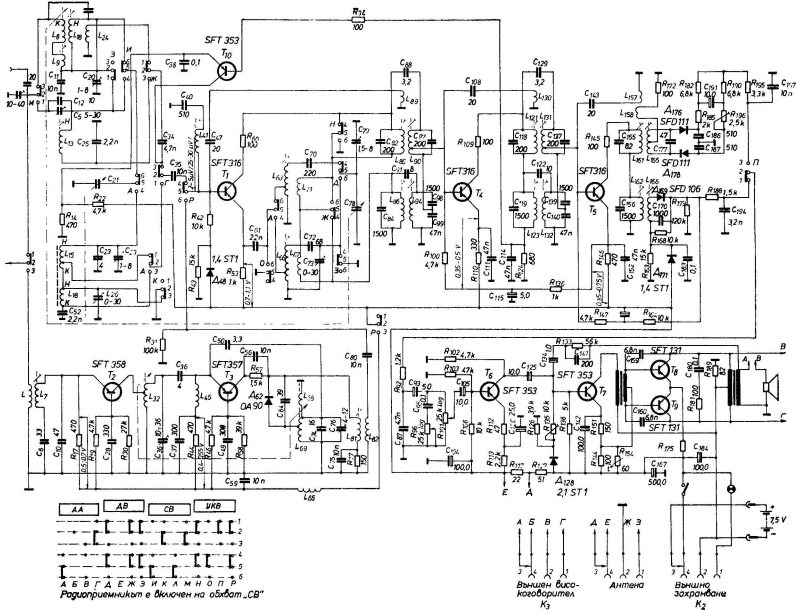

Фиг. 4.27. Принципно схемата на радиоприемник „Универсал“

T 316


T 316

T 316


SFT 353

SFT 353


2 × SFT 323

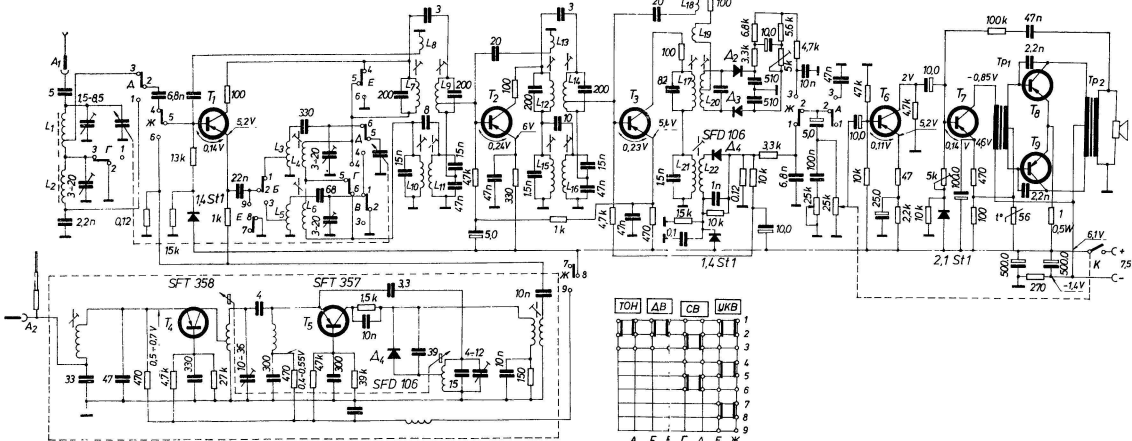


Фиг. 4.39. Принципа схема на радиоприемник „Перла“

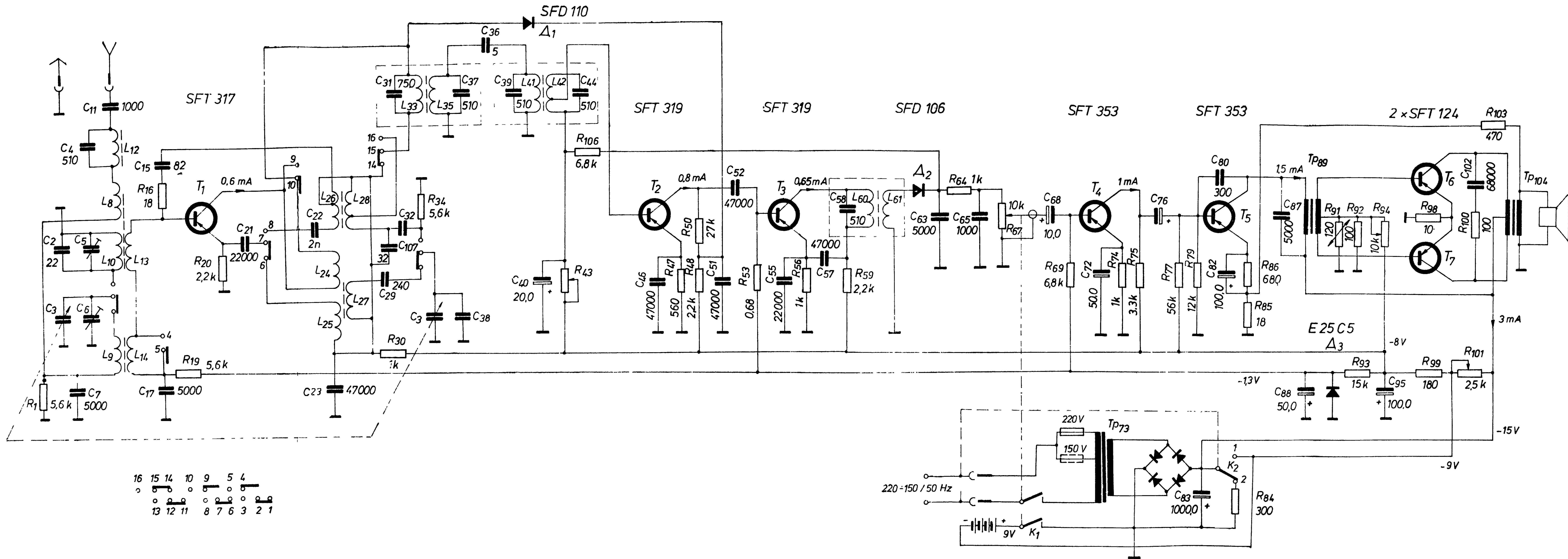


Фиг. 4.40. Принципна схема на радиоприемник „РМС 10-Т“

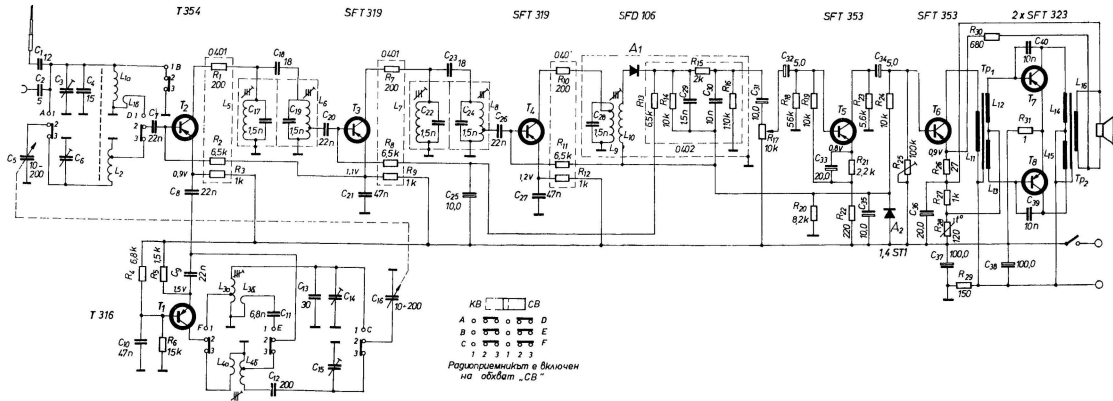


Фиг. 4.49. Принцилна схема на радиоприемник „Тенор“

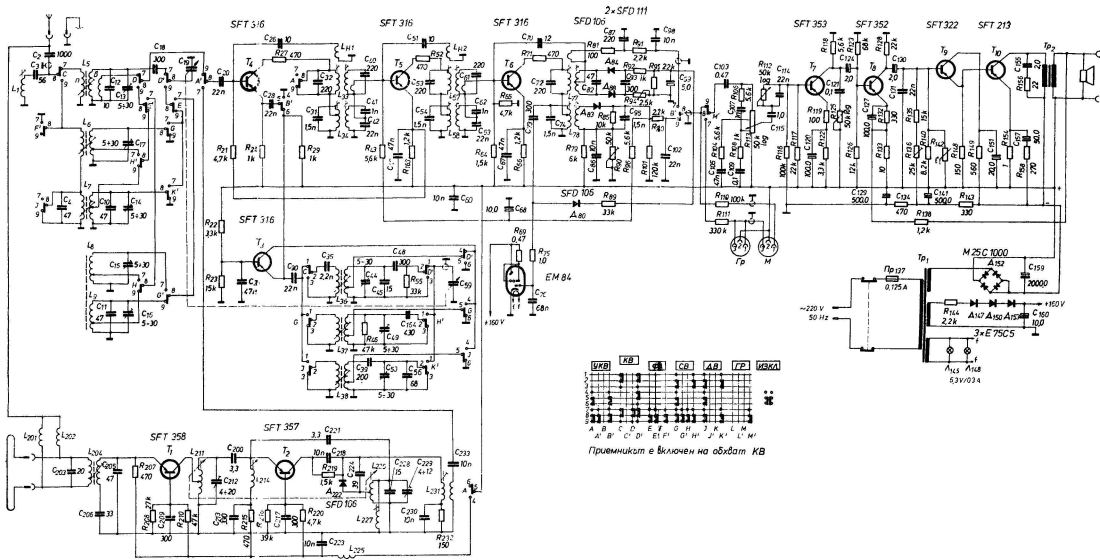


Фиг. 4.52 Принцилна схема на радиоприемник „Мелодия 15 Т“

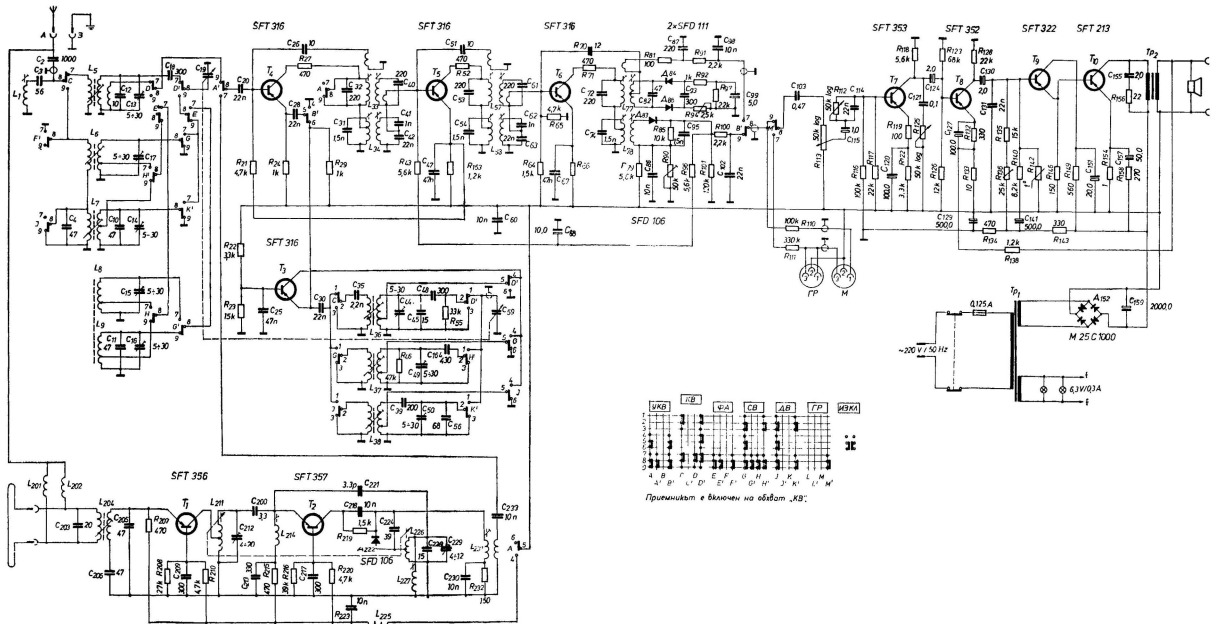


Фиг. 471. Принципна схема на радиоприемник „Рила“

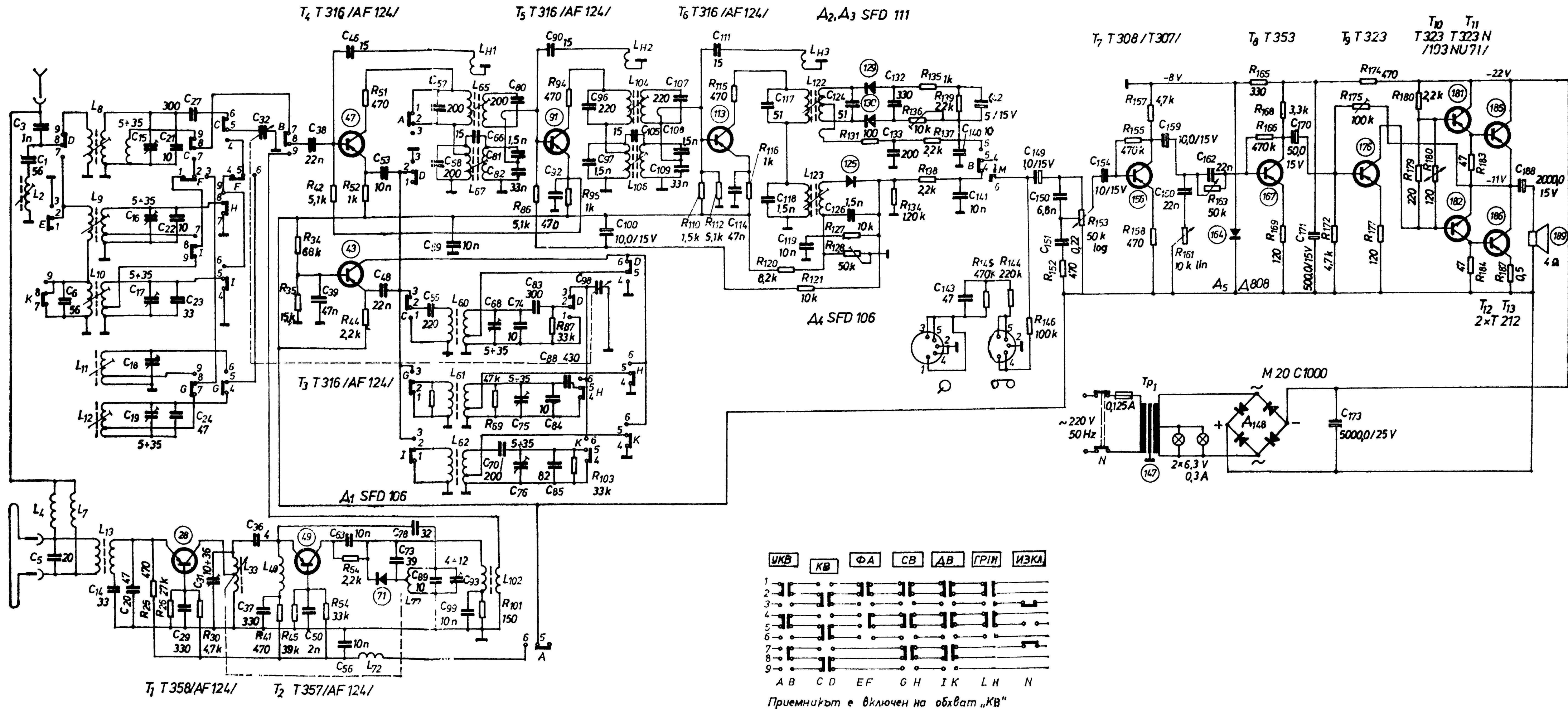


Фиг. 4.82. Принципа схема на радиоприемник „Мелодия 22“

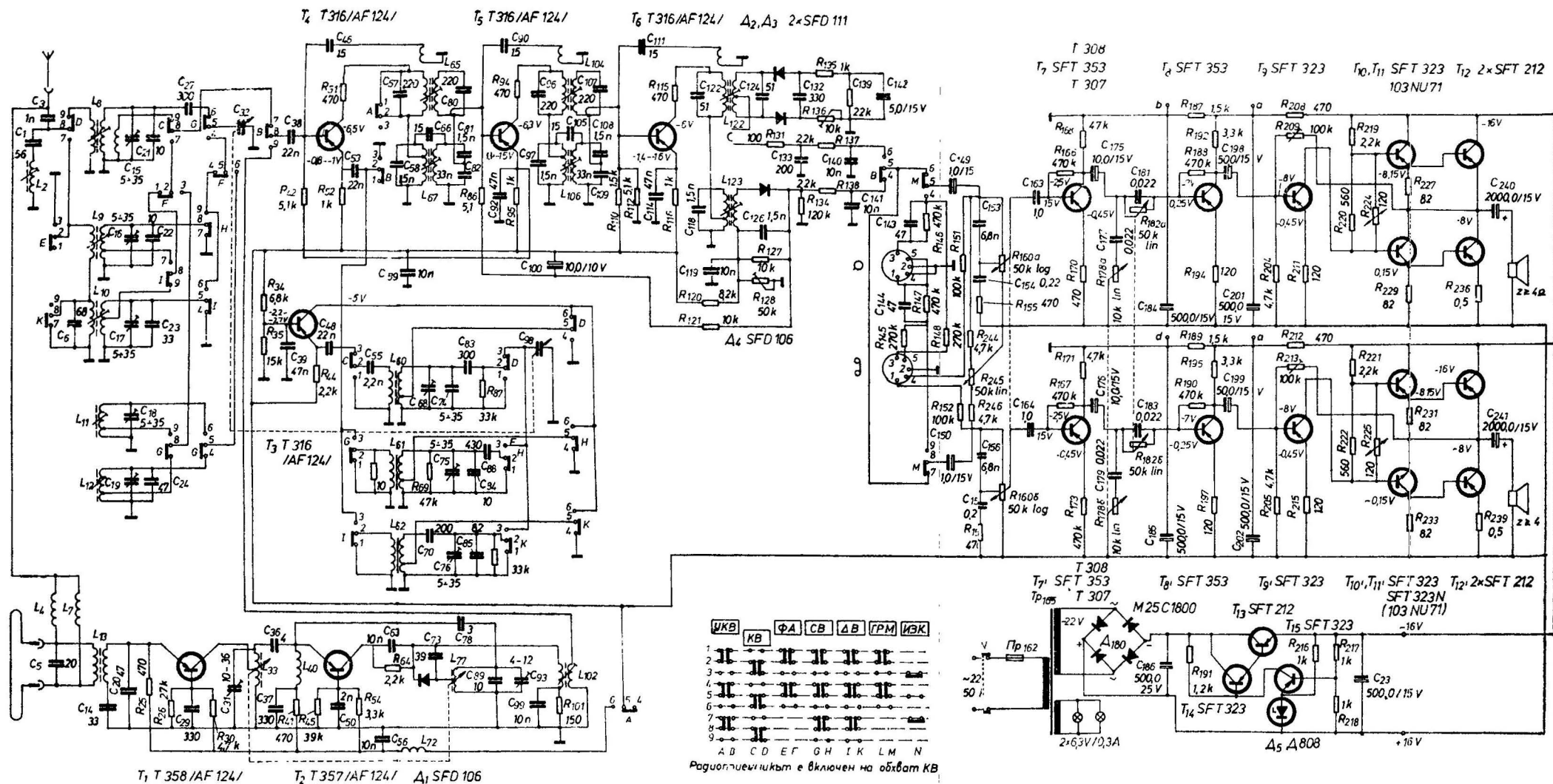


Фиг. 4.96. Принципна схема на радиоприемника „Мелодия 20 стерео“

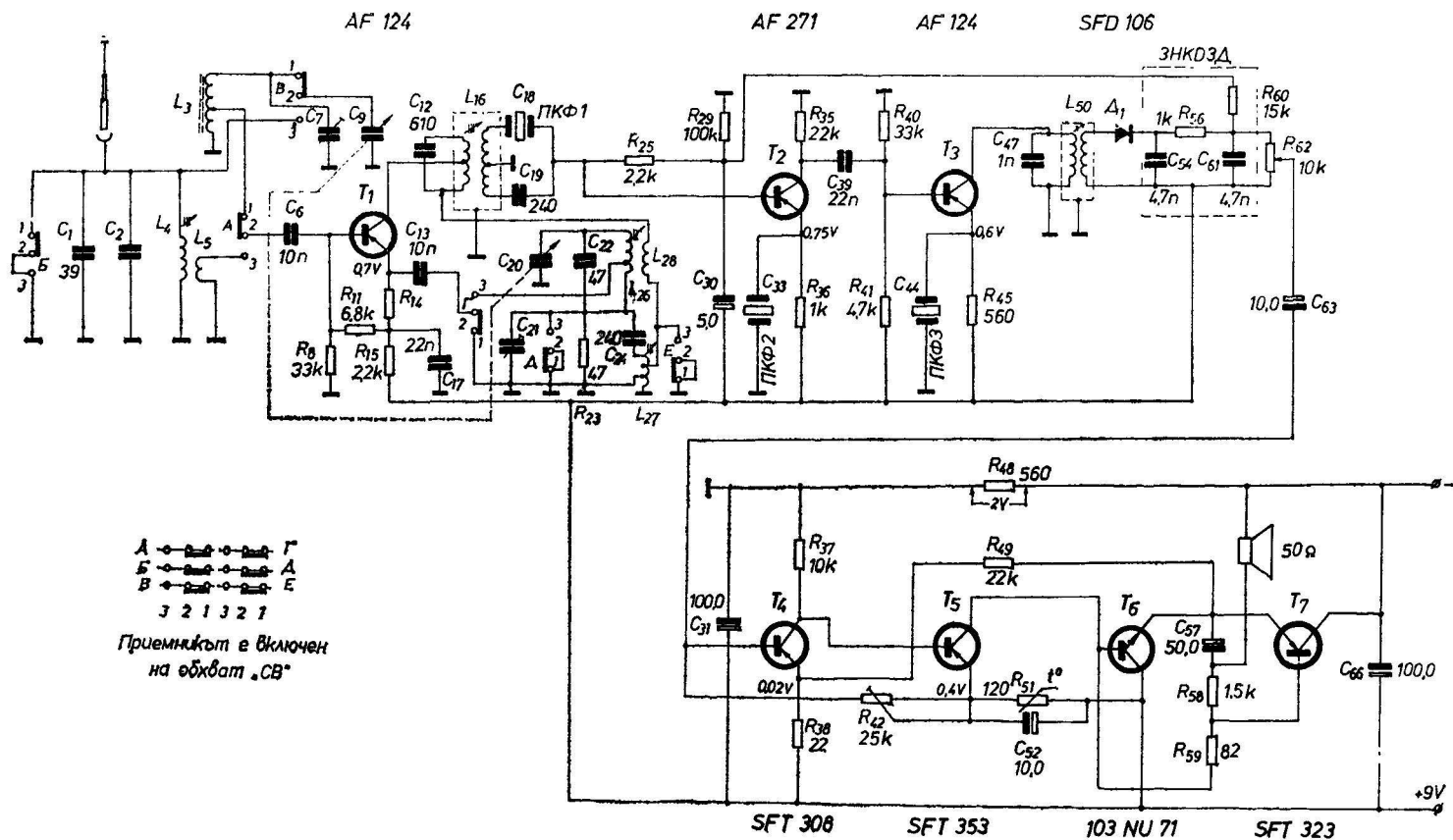


Фиг. 4.116. Принципно схема на радиоприемник „Лотос“

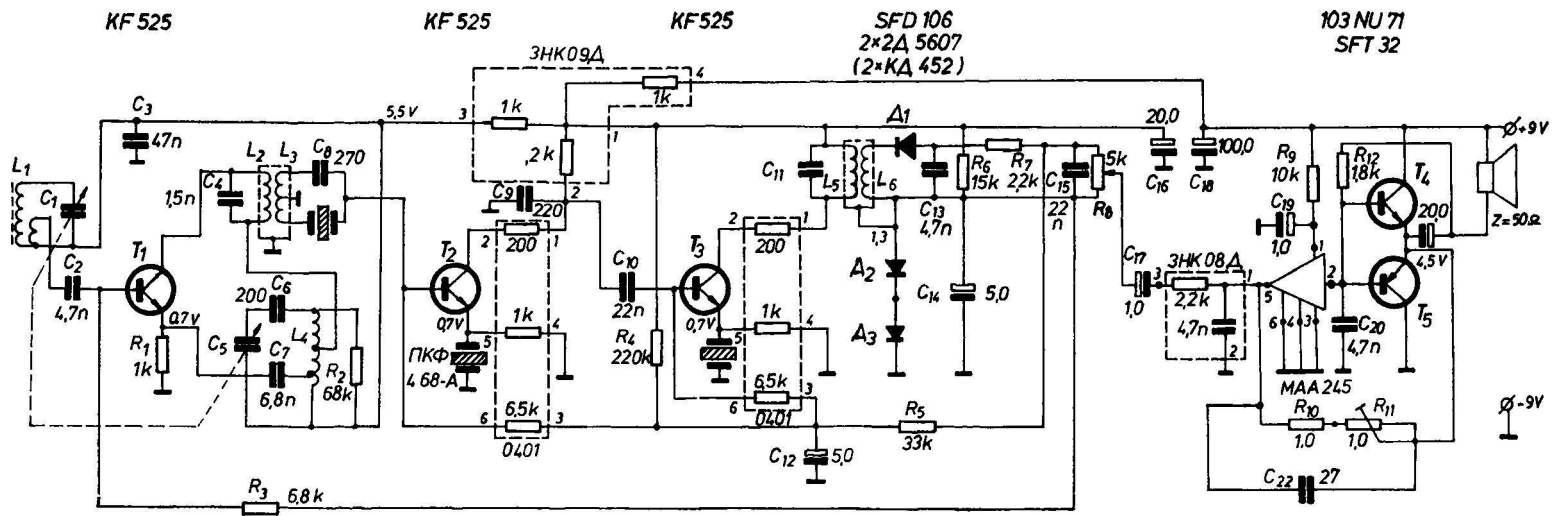


Фиг. 4.120. Принципна схема на радиоприемник „Рила 1“ и „Рила 2“

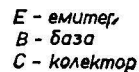


Фиг. 4.124. Принципна схема на радиоприемник „Романтика“

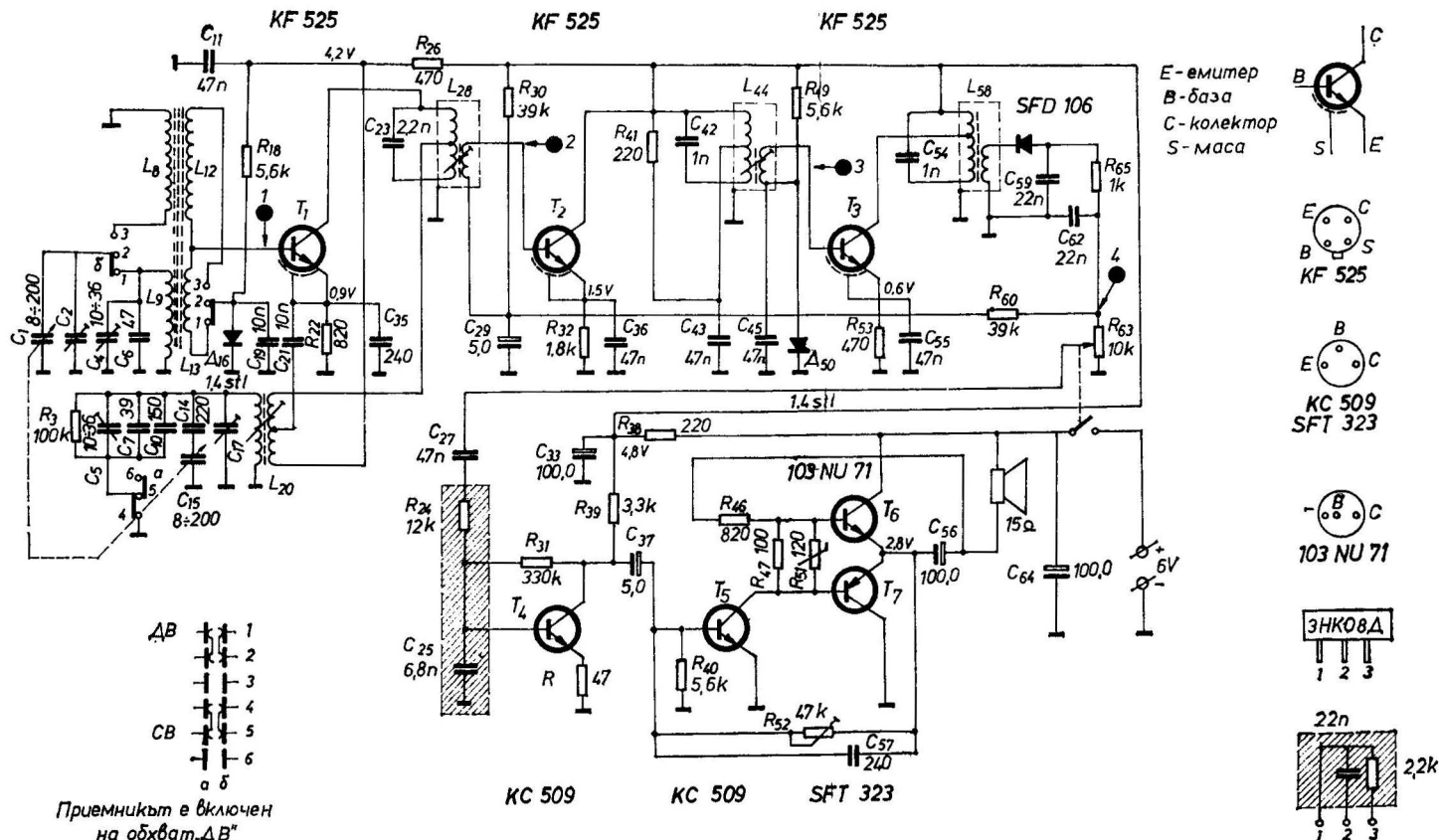

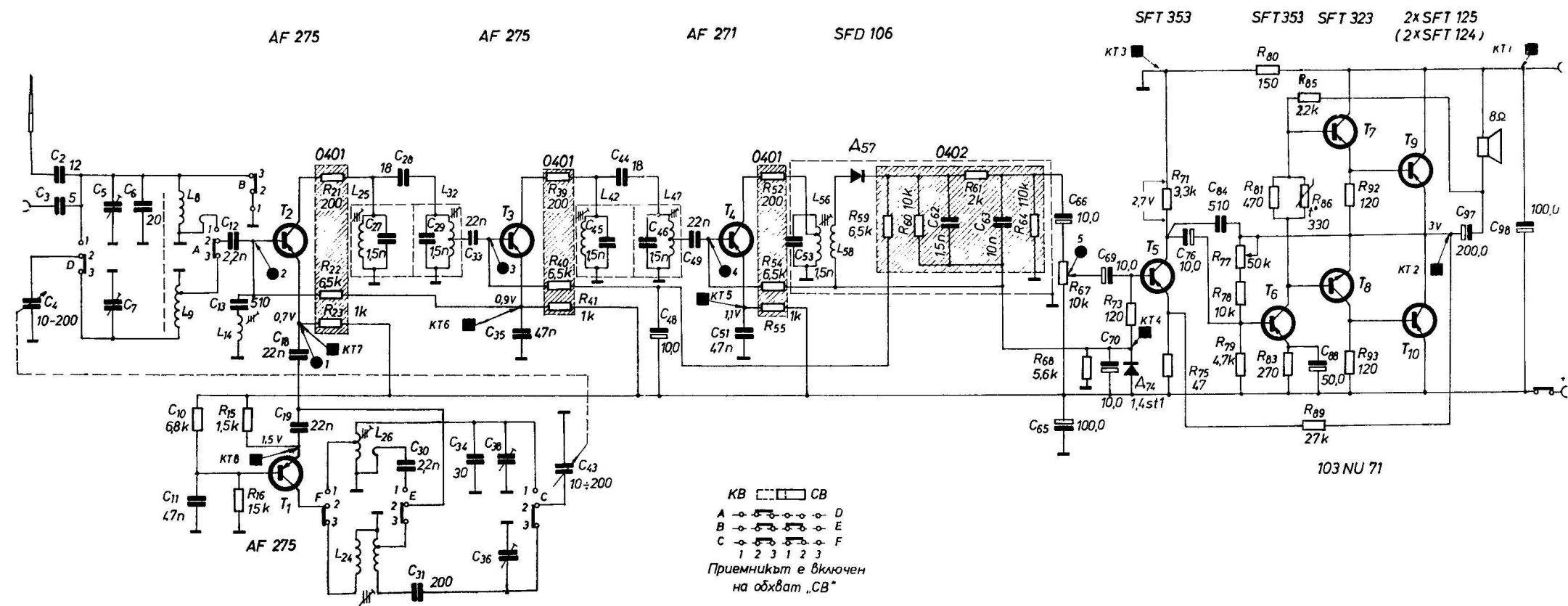Фиг. 4.133. Принципна схема на радиоприемник „Соло“



Фиг. 4 126. Принцилна схема на радиоприемник „Тенор 711“

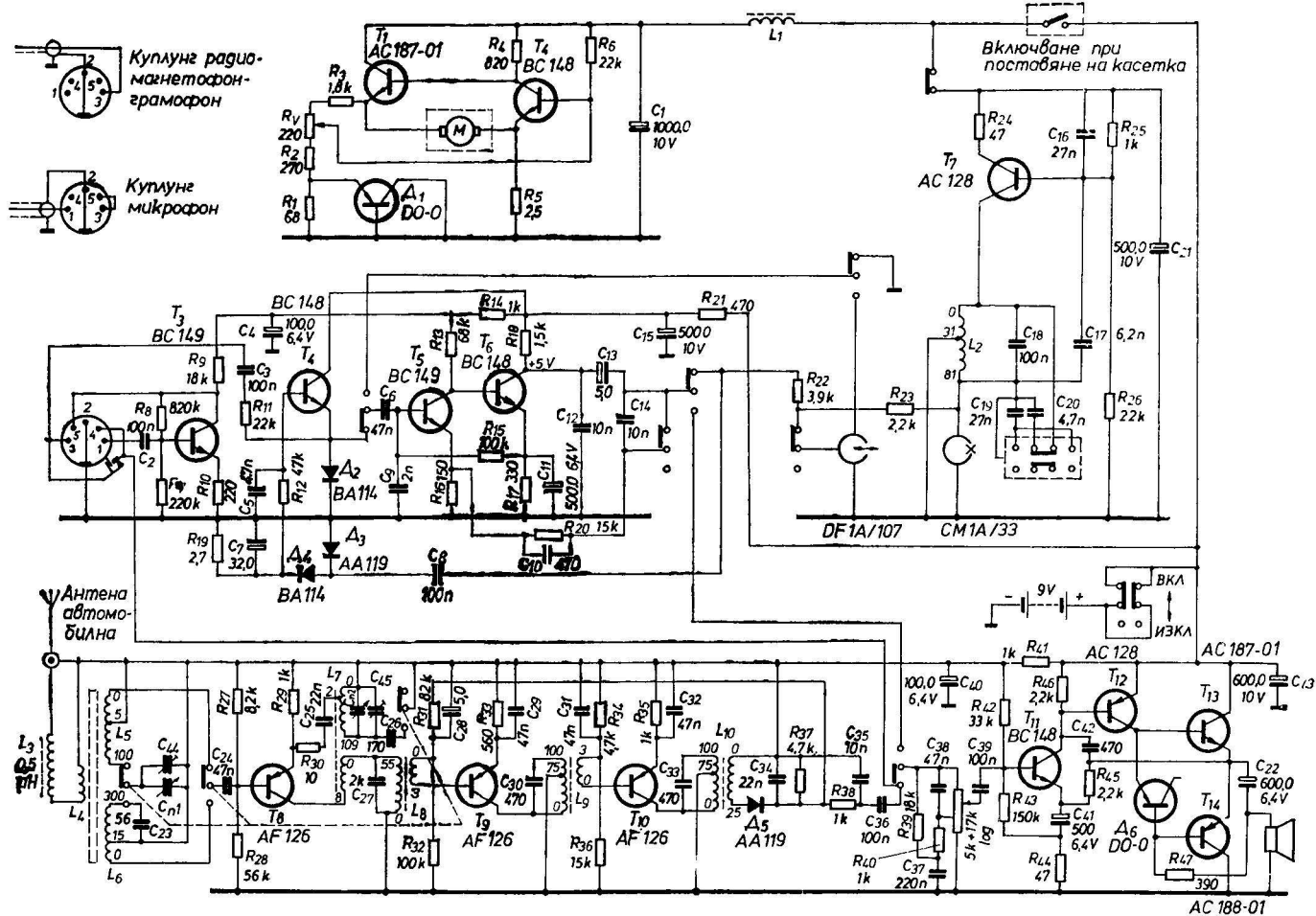

Фиг. 4.134. Принципна схема на радиомагнитофона „Октяв“

